

Digitaltechnik – Kapitel 3



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Sarah Harris, Ph.D.
Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen (ESA)
Fachbereich Informatik

WS 15/16



Kapitel 3: Themen




- Einleitung
- Latches und Flip-Flops
- Entwurf synchroner Logik
- Endliche Zustandsautomaten
- Zeitverhalten sequentieller Logik
- Parallelismus

- Ausgänge **sequentieller** Logik hängen ab von
 - **aktuellen** Eingabewerten
 - **vorherigen** Eingabewerten
- Schaltung **speichert** einen internen **Zustand**

Gedächtnis

 - Definitionen
 - **Zustand**: interne Informationen, aus denen weiteres Schaltungsverhalten hergeleitet werden kann
 - **Latches und Flip-Flops**: Speicherelemente für jeweils 1 Bit Zustand
 - **Synchrone sequentielle Schaltung**: Kombinatorische Logik gefolgt von Flip-Flops



Sequentielle Schaltungen



- Können **Folgen** von Ereignissen bearbeiten
- Haben “**Gedächtnis**” (in der Regel nur Kurzzeit-)
- Benutzen **Rückkopplungen** von Logikausgängen zu Logikeingänge, um Informationen zu speichern
 - Rückkopplungen: **Keine** kombinatorischen Schaltungen mehr!

- Der **Zustand** einer Schaltung beeinflusst das **zukünftige** Verhalten

- **Speicherelemente** speichern Zustand

- Bistabile Schaltungen

- SR Latch




- D Latch

- D Flip-Flop

- Manchmal auch **Zustandselemente** genannt

Bistabile Grundsaltung

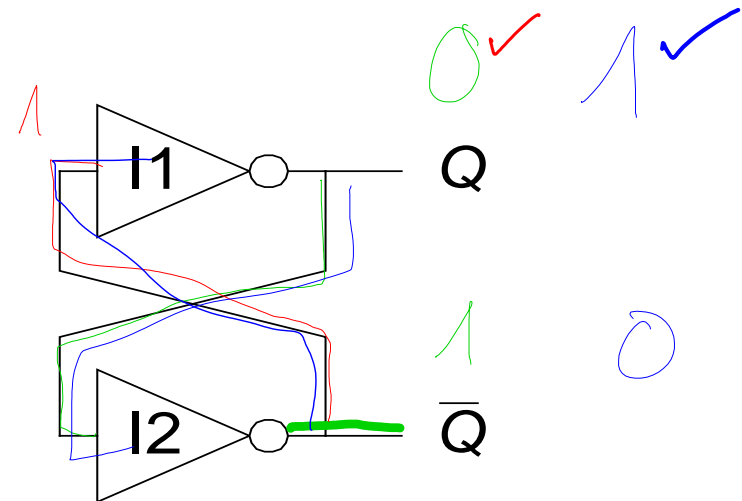 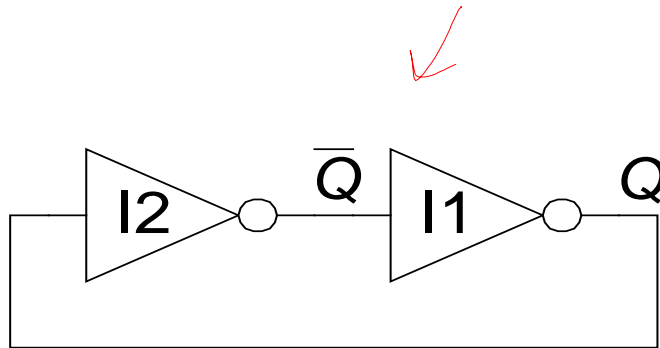- Fundamentaler Baustein der anderen Speicherelemente
- **Zwei** Ausgänge: Q , \overline{Q}
- **Keine** Eingänge





Analyse der bistabilen Grundschaltung

- Betrachte zwei Möglichkeiten:

- $Q = 0$: dann $\bar{Q} = 1$ und $Q = 0$
- Konsistent und stabil

  - $Q = 1$: dann $\bar{Q} = 0$ und $Q = 1$
- Konsistent und stabil



- Bistabile Schaltung speichert 1 Zustandsbit in Zustandsvariable Q (oder \bar{Q})
- Es gibt aber bisher **keine Eingänge, um diesen Zustand zu beeinflussen**


RS

SR (Setzen/Rücksetzen) Latch



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT


- SR Latch

 

SR (Setzen/Rücksetzen) Latch



▪ SR Latch

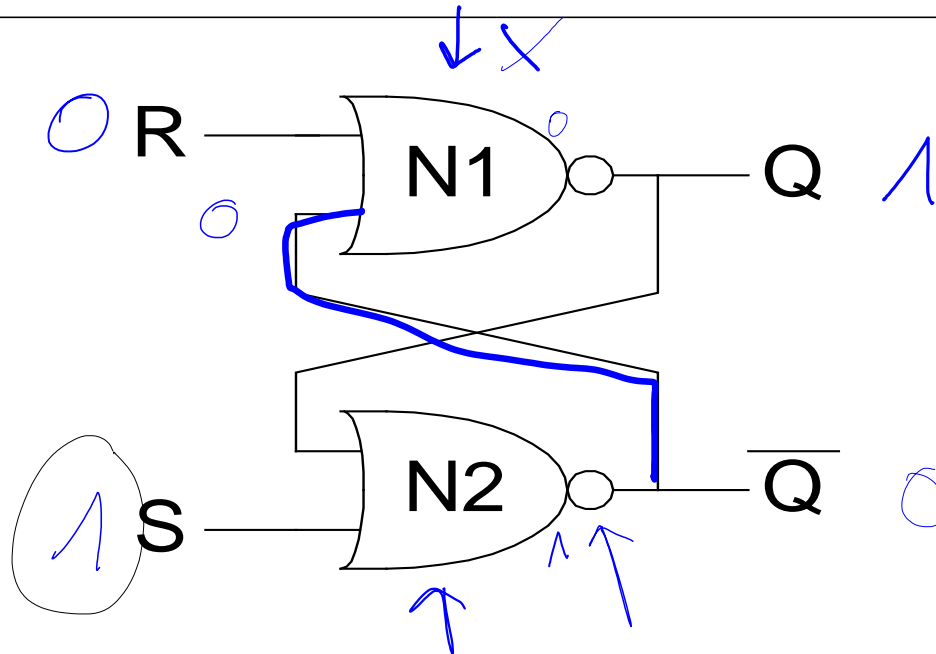


▪ Betrachte Fälle:

- ▪ $S = 1, R = 0$ $Q = 1$
- $S = 0, R = 1$
- $S = 0, R = 0$
- $S = 1, R = 1$

SR (Setzen/Rücksetzen) Latch

▪ SR Latch

 

▪ Betrachte Fälle:

▪ $S = 1, R = 0$


→ ▪ $S = 0, R = 1$ $Q = 0$

▪ $S = 0, R = 0$

▪ $S = 1, R = 1$

SR (Setzen/Rücksetzen) Latch

▪ SR Latch

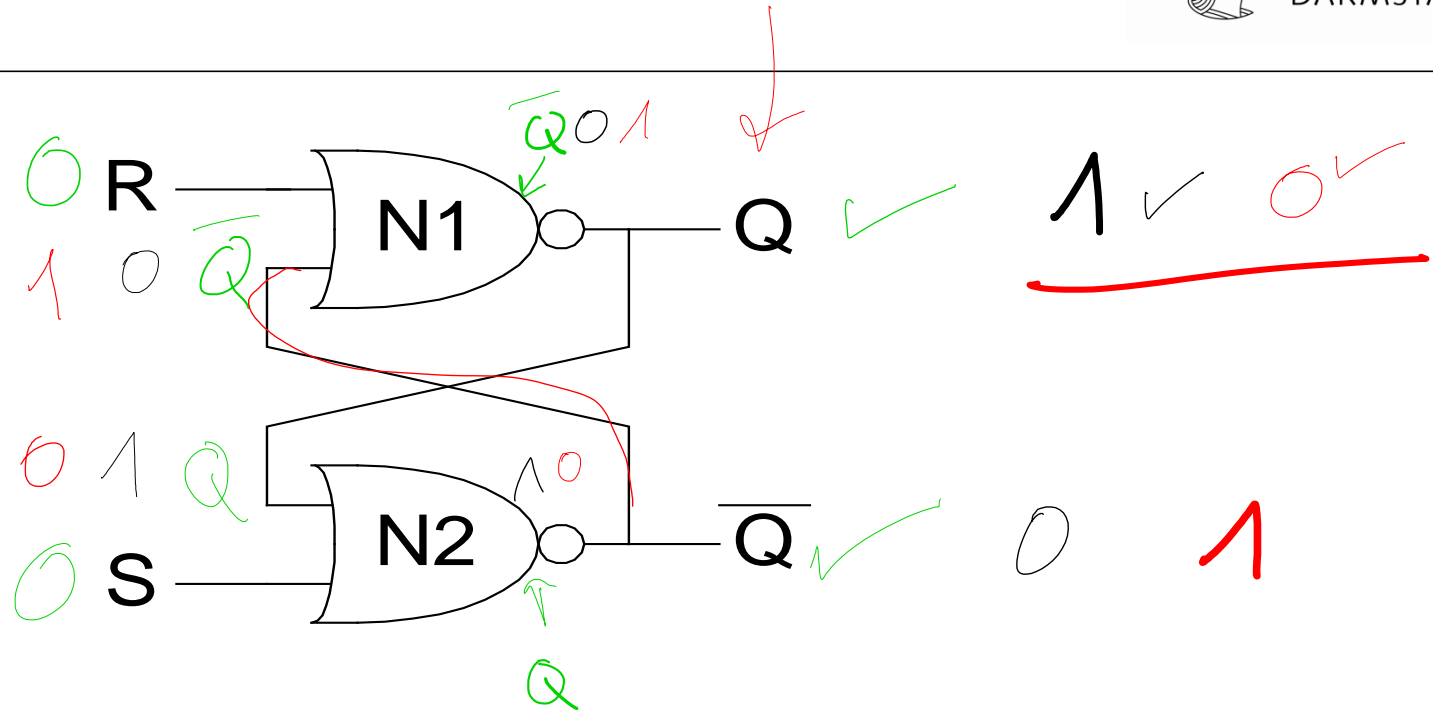

▪ Betrachte Fälle:


- $S = 1, R = 0$
- $S = 0, R = 1$
- $S = 0, R = 0$
- $S = 1, R = 1$

$$Q = Q_{prev}$$

SR (Setzen/Rücksetzen) Latch



▪ SR Latch

 


▪ Betrachte Fälle:


- $S = 1, R = 0$
- $S = 0, R = 1$
- $S = 0, R = 0$
- ✓ $S = 1, R = 1$

Analyse des SR Latches

 - $S = 1, R = 0$: dann $Q = 1$ und $\overline{Q} = 0$




 - $S = 0, R = 1$: dann $Q = 0$ und $\overline{Q} = 1$




Analyse des SR Latches

 - $S = 1, R = 0$: dann $Q = 1$ und $\overline{Q} = 0$





 - $S = 0, R = 1$: dann $Q = 0$ und $\overline{Q} = 1$




Analyse des SR Latches

- $S = 0, R = 0$: dann $Q = Q_{prev}$

  


 - $S = 1, R = 1$: dann $Q = 0$ und $\bar{Q} = 0$




Analyse des SR Latches

 - $S = 0, R = 0$: dann $Q = Q_{prev}$ und $\bar{Q} = \bar{Q}_{prev}$ (gespeichert!)



 - $S = 1, R = 1$: dann $Q = 0$ und $\bar{Q} = 0$ (ungültiger Zustand: $Q \neq \text{NOT } \bar{Q}$)




Schaltplansymbol für SR Latch

- SR steht für Setzen/Rücksetzen Latch (*set/reset*)
 - Speichert ein Bit Zustand (Q)
- Festlegen des gespeicherten Wertes mit den S , R Eingängen
 - **Set:** Setze Ausgang auf 1 ($S = 1$, $R = 0$, $Q = 1$)
 - **Reset:** Zurücksetzen des Ausgangs auf 0 ($S = 0$, $R = 1$, $Q = 0$)

- **Illegalen Zustand vermeiden**
 - **Es darf niemals $S = R = 1$ sein**

SR Latch Symbol

 


D Latch




- Zwei Eingänge: CLK , D
 - CLK : steuert, *wann* sich der Ausgang ändert (*clock*, Taktsignal)
 - D (der Dateneingang): steuert, auf *was* sich der Ausgang ändert
- Funktion
 - Wenn $CLK = 1$ wird D weitergereicht an Q (das Latch ist transparent: durchsichtig)
 - Wenn $CLK = 0$ behält Q seinen vorigen Wert (das Latch ist *opak*)
- Illegalen Fall $Q \neq \text{NOT } \bar{Q}$ kann nicht mehr auftreten

D Latch Symbol

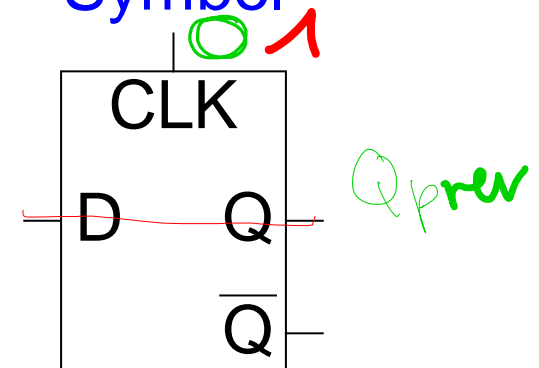


Interner Aufbau eines D Latches

 

CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X	X	0	0	Q_{prev}	\overline{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

Handwritten notes below the table: A green arrow points to the row where CLK=1, D=0. A blue arrow points to the row where CLK=1, D=1. A blue diagram shows CLK=0 and Q=Q_prev, and CLK=1 and Q=D.


Interner Aufbau eines D Latches

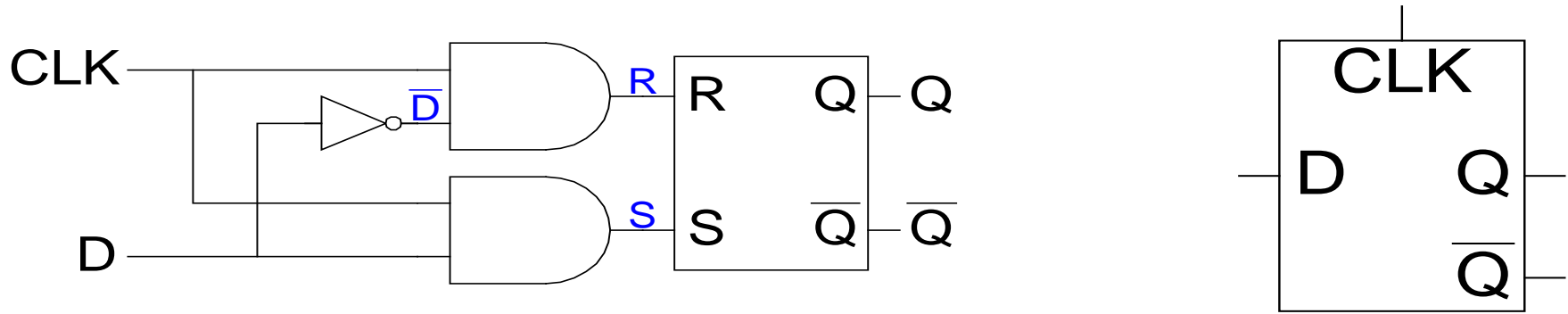


CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X	\overline{X}	0	0	Q_{prev}	$\overline{Q_{prev}}$
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

D Flip-Flop

- **Zwei Eingänge:** CLK, D
- **Funktion:**
 - Das Flip-Flop liest den **aktuellen** Wert von *D* bei einer **steigenden** Flanke von *CLK*
 - Wenn *CLK* von 0 nach 1 steigt, wird *D* **weitergegeben** zu *Q*
 - Sonst **behält** *Q* seinen **vorigen** Wert
 - *Q* ändert sich also nur bei einer **steigenden** Flanke von *CLK*
- Flip-Flop ist **flankengesteuert** (*edge-triggered*)
 - Wird bei Flanke des Taktsignals aktiviert

 


D Flip-Flop Symbole

 

Interner Aufbau eines D Flip-Flops

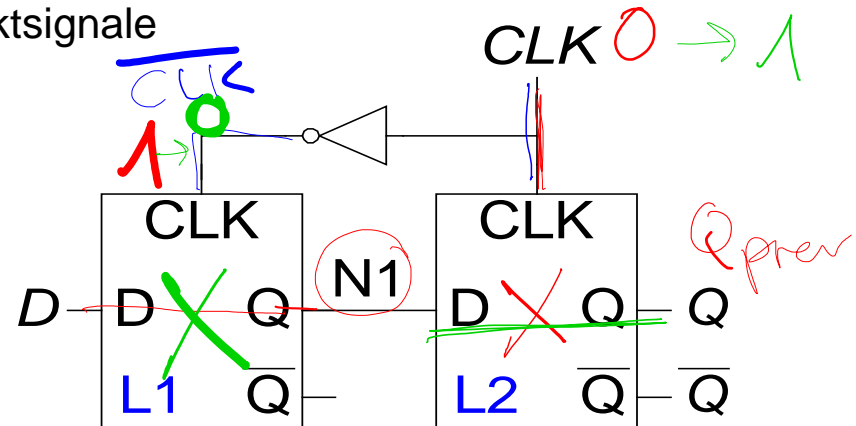- Zwei Latches in Serie (L1 und L2)
 - ... gesteuert durch komplementäre Taktsignale



Interner Aufbau eines D Flip-Flops

- Zwei **Latches** in Serie (L1 und L2)
 - ... gesteuert durch **komplementäre** Taktsignale

- Wenn **CLK = 0**



- ... ist L1 transparent
- ... ist L2 opak
- D wird bis N1 weitergegeben

- Wenn **CLK = 1**



- ... ist L2 transparent
- ... ist L1 opak
- N1 wird an Q weitergegeben

- Bei **steigender** Flanke von CLK (Wechsel von 0 \rightarrow 1)




- D wird an Q weitergegeben

 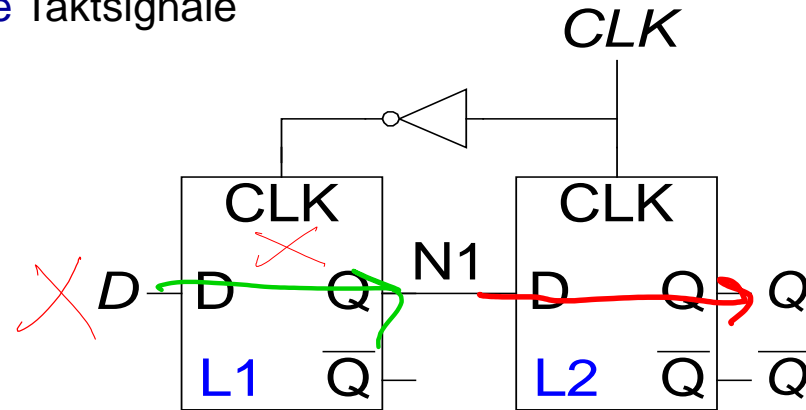


Vergleich D Latch mit D Flip-Flop

  

Vergleich D Latch mit D Flip-Flop

   

Register

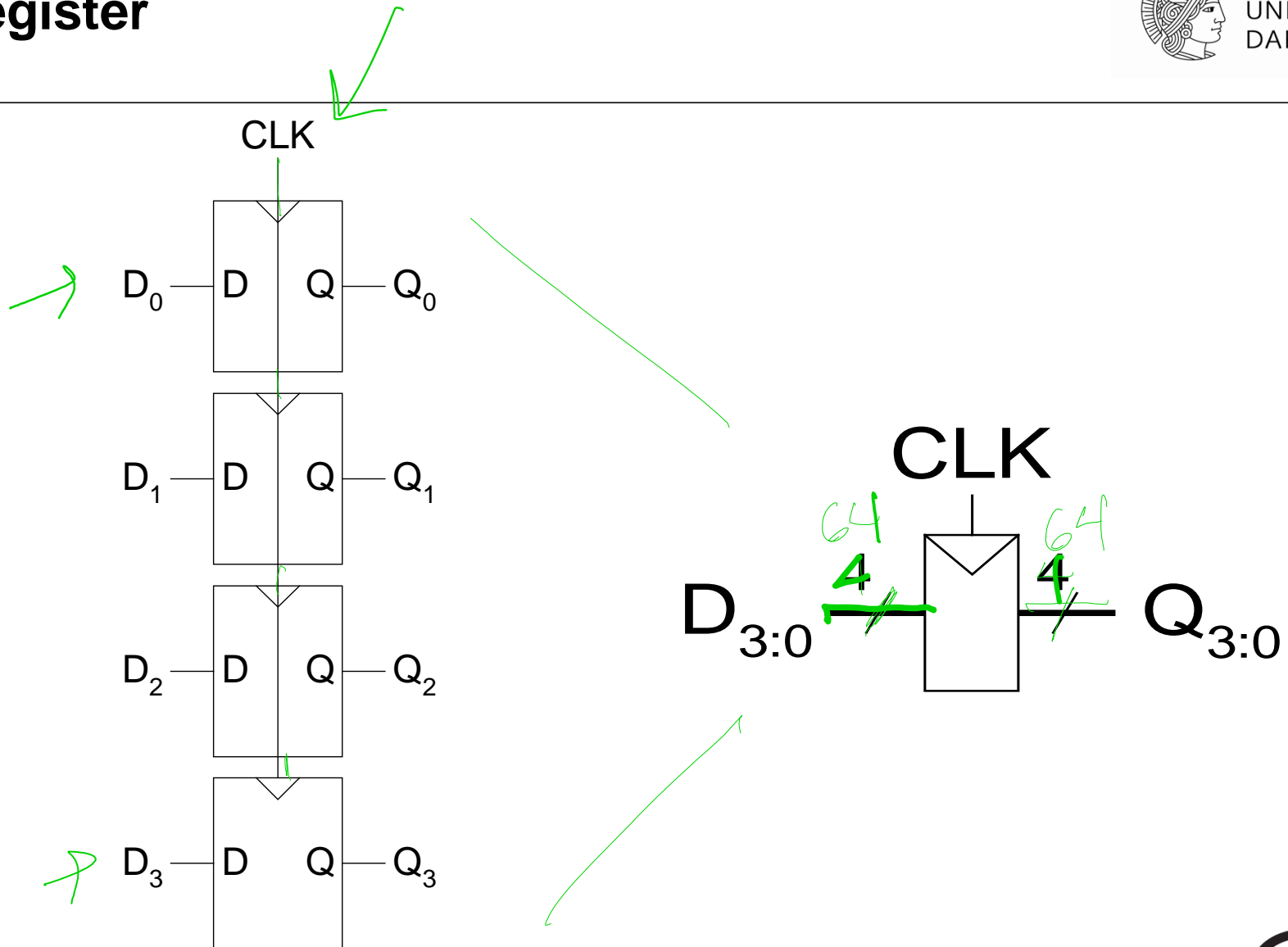


Flip-Flops mit Taktfreigabesignal (*clock enable*)



- **Eingänge:** CLK, D, EN
 - Freigabeeingang (*EN*, enable) steuert, **wann** neue Daten (*D*) gespeichert werden
- **Funktion:**
 - *EN* = 1
 - *D* wird weitergegeben an *Q* bei **steigender** Taktflanke
 - *EN* = 0
 - *Q* behält **alten** (gespeicherten) Wert




Symbol

 

Flip-Flops mit Taktfreigabesignal (*clock enable*)



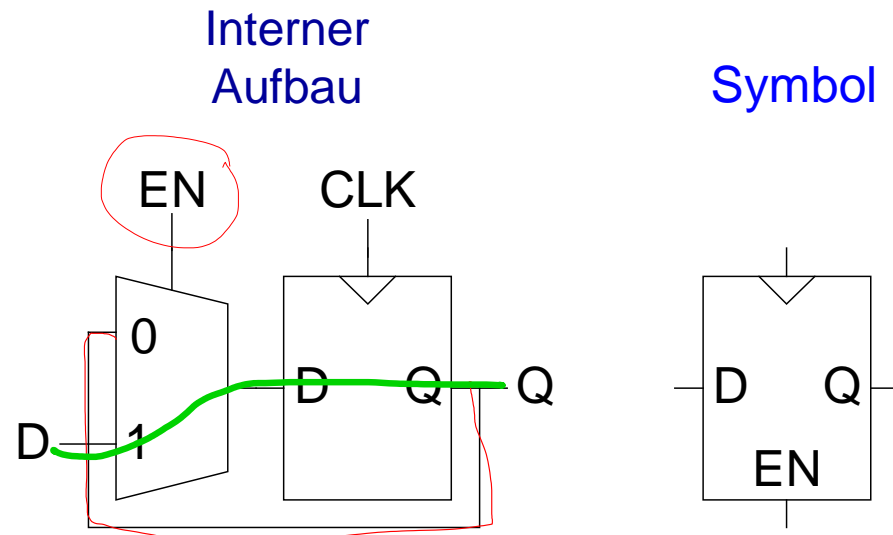- **Eingänge:** CLK , D , EN
 - Freigabeeingang (EN , enable) steuert, **wann** neue Daten (D) gespeichert werden
- **Funktion:**
 - $EN = 1$
 - D wird weitergegeben an Q bei **steigender** Taktflanke
 - $EN = 0$
 - Q behält **alten** (gespeicherten) Wert



- **für die Klausur anmelden**
 - es ist möglich sich mal später abzumelden
 - ich kann nichts tun wenn Sie sich nicht angemeldet haben

- **Aufzeichnungen und kommentierte Folien**

www.esa.informatik.tu-darmstadt.de

(Lehre -> Digitaltechnik)

- **SystemVerilog Live Demo**

- 10. Dezember, Donnerstag
- 16:15
- Piloty (S2/02) C-205

Bei welchem Bauteil wird der Ausgang (Q) den Eingang spiegeln wenn das Taktsignal (CLK) 1 ist?




A) SR Latch

B) D Latch


C) D Flip-Flop

D) keine Ahnung

Vergleich D Latch mit D Flip-Flop

 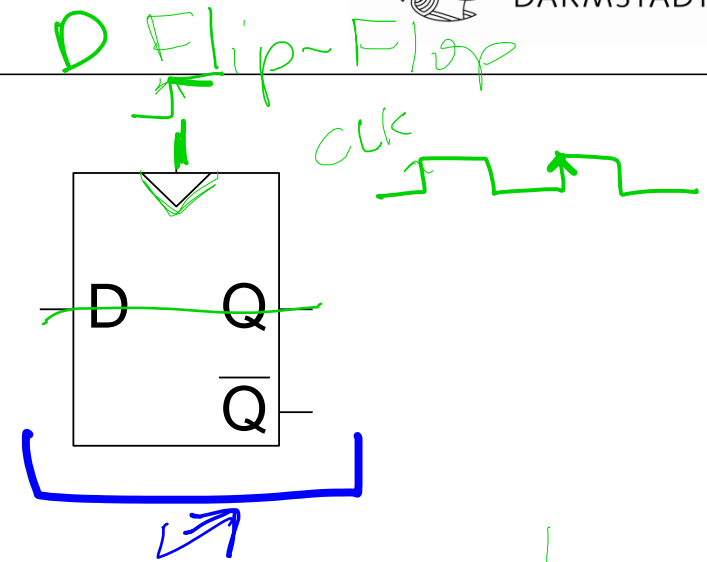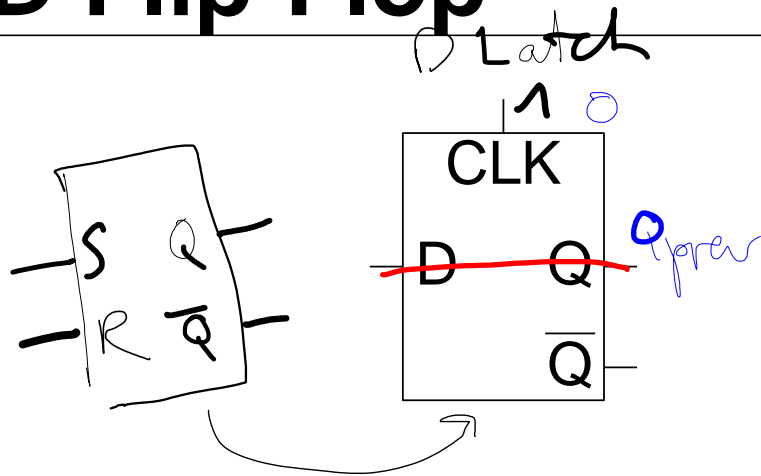

Register

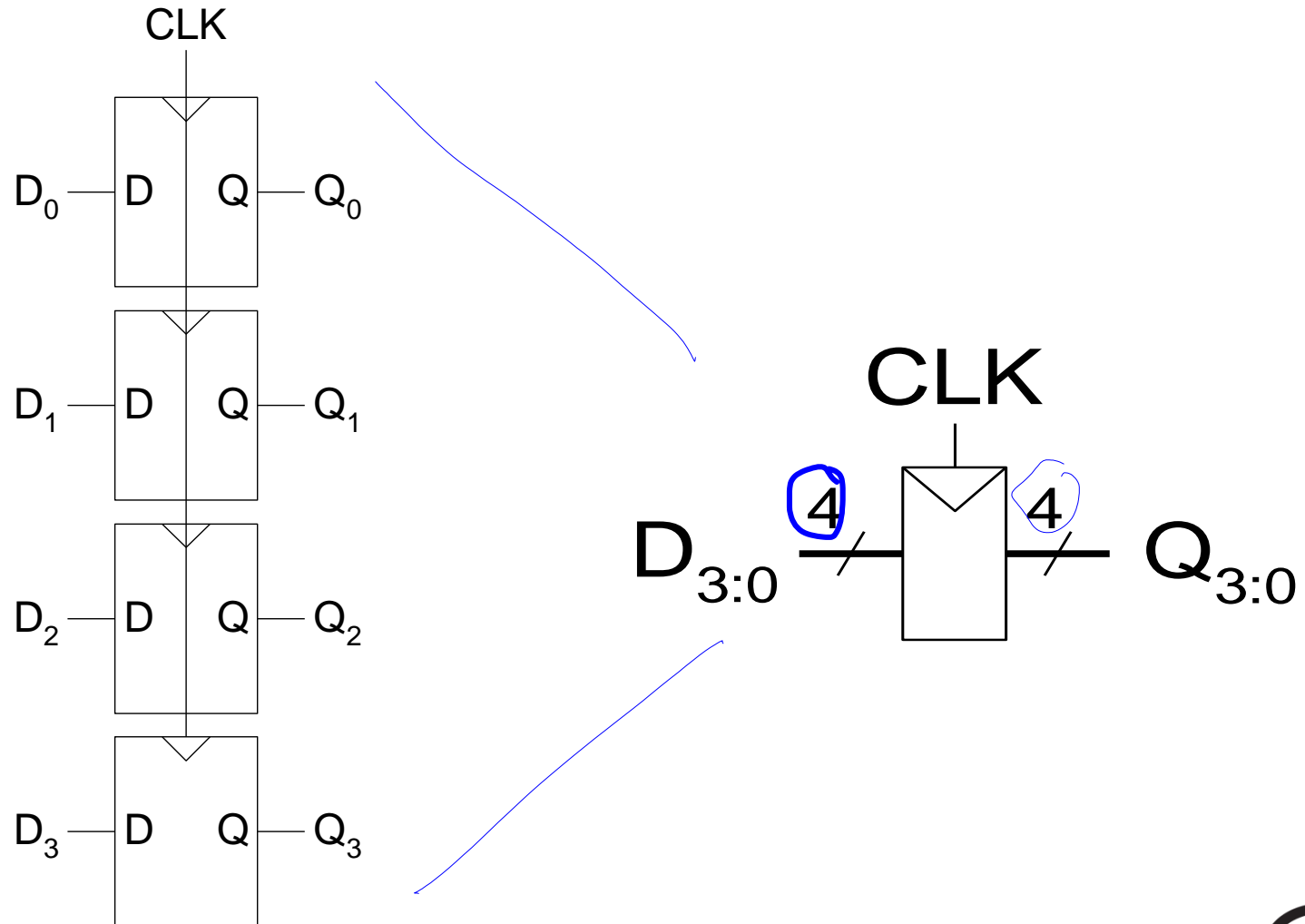


Flip-Flops mit Taktfreigabesignal (*clock enable*)




- **Eingänge:** CLK , D , EN
 - Freigabeeingang (EN , enable) steuert, **wann** neue Daten (D) gespeichert werden
- **Funktion:**
 - $EN = 1$
 - D wird weitergegeben an Q bei **steigender** Taktflanke
 - $EN = 0$
 - Q behält **alten** (gespeicherten) Wert

Symbol

 


Flip-Flops mit Taktfreigabesignal (*clock enable*)

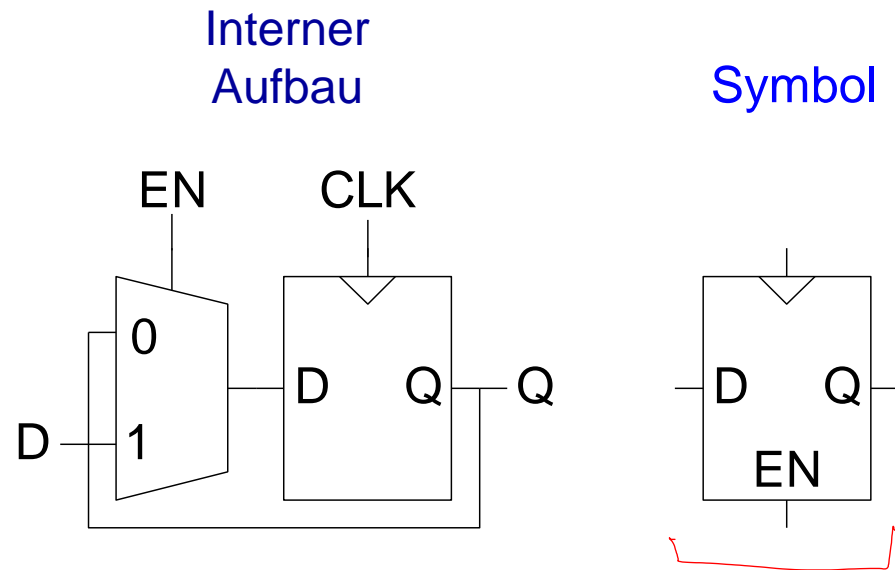- **Eingänge:** CLK , D , EN
 - Freigabeeingang (EN , enable) steuert, **wann** neue Daten (D) gespeichert werden
- **Funktion:**
 - $EN = 1$
 - D wird weitergegeben an Q bei **steigender** Taktflanke
 - $EN = 0$
 - Q behält **alten** (gespeicherten) Wert



Zurücksetzbare Flip-Flops

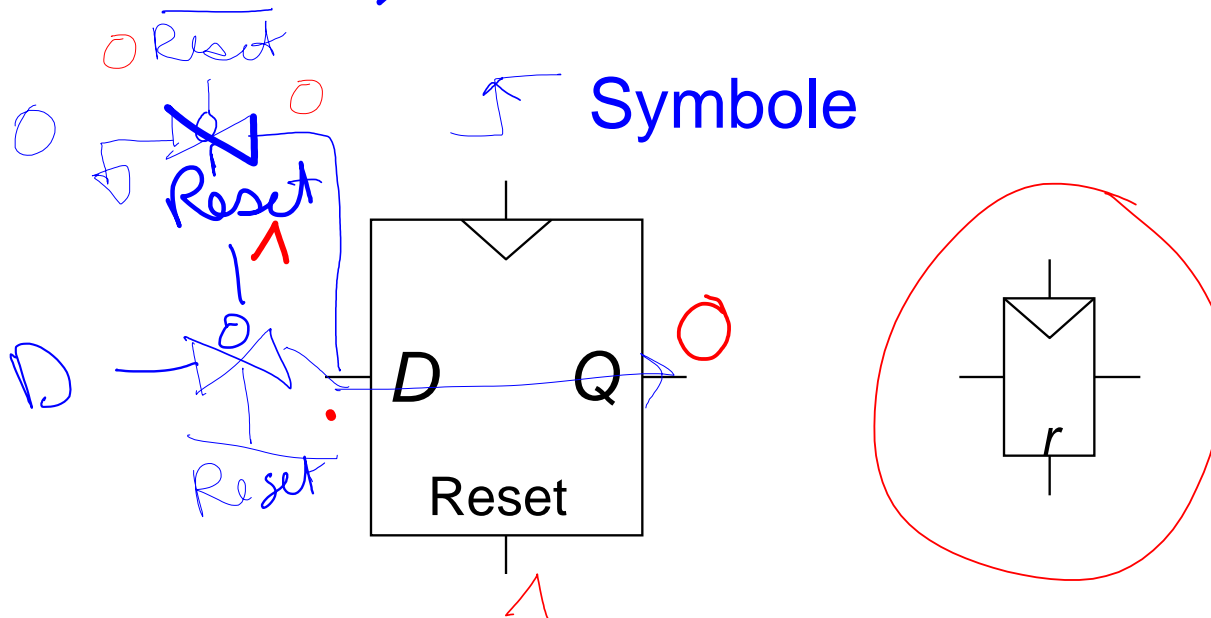
- **Eingänge:** *CLK, D, Reset*
- **Funktion:**
 - Reset = 1
 - Q wird auf 0 gesetzt
 - Reset = 0
 - Verhält sich wie normales D Flip-Flop



Zurücksetzbare Flip-Flops



 
- Zwei Arten:
 - **Synchron**: Rücksetzen geschieht zu **steigender** Taktflanke
 - **Asynchron**: Rücksetzen geschieht **sofort** bei *Reset* = 1
- Interner Aufbau
 - Asynchron: Übung 3.10 im Buch
 - Synchron?



Zurücksetzbare Flip-Flops

- Zwei Arten:
 - **Synchron**: Rücksetzen geschieht zu **steigender** Taktflanke
 - **Asynchron**: Rücksetzen geschieht **sofort** bei $Reset = 1$
- Interner Aufbau
 - Asynchron: Übung 3.10 im Buch
 - Synchron?



Interner
Aufbau

 

Setzbare Flip-Flops



- Eingänge: *CLK*, *D*, *Set*
- Funktion:
 - Set = 1
 - Q wird auf 1 gesetzt
 - Set = 0
 - Verhält sich wie normales D Flip-Flop

Symbole

  

Sequentielle Logik

 
 
- Sequentielle Schaltungen: Alle **nicht-kombinatorischen** Schaltungen
- Merkwürdige Schaltung:



- Keine Eingänge
- 1...3 Ausgänge (Knoten X, Y, Z)

Sequentielle Logik

  - Sequentielle Schaltungen: Alle nicht-kombinatorischen Schaltungen
- Merkwürdige Schaltung:



- Keine Eingänge
- 1...3 Ausgänge (Knoten X, Y, Z)
- Instabile Schaltung, **oszilliert**
- Periode hängt von **Inverterverzögerung** ab
 - Variiert mit Herstellungsprozess, Temperatur, ...
- Schaltung hat einen **Zyklus**: Ausgang **rückgekoppelt** auf Eingang


Entwurf synchroner sequentieller Logik



- Rückkopplungen durch Einfügen von **Registern** **aufbrechen**
- Diese Register halten den **Zustand** der Schaltung
- Register ändern Zustand nur zur **Taktflanke**
 - Schaltung wird synchronisiert mit der Taktflanke

Entwurf synchroner sequentieller Logik

- Rückkopplungen durch Einfügen von **Registern aufbrechen**
- Diese Register halten den **Zustand** der Schaltung
- Register ändern Zustand nur zur **Taktflanke**
 - Schaltung wird synchronisiert mit der Taktflanke
- **Regeln** für den **Aufbau** von synchronen sequentiellen Schaltungen
 - Jedes Schaltungselement ist **entweder** ein Register oder eine kombinatorische Schaltung
 - **Mindestens ein** Schaltungselement ist ein Register
 - Alle Register werden durch das **gleiche** Taktsignal gesteuert
 - Jeder **Zyklus** enthält **mindestens** ein Register

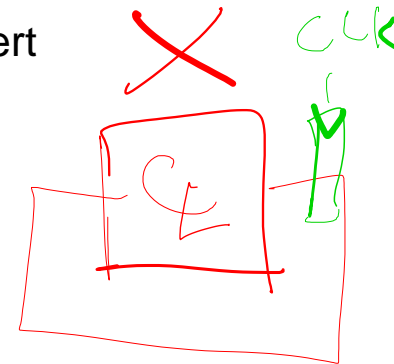


Entwurf synchroner sequentieller Logik


- Rückkopplungen durch Einfügen von **Registern aufbrechen**
- Diese Register halten den **Zustand** der Schaltung
- Register ändern Zustand nur zur **Taktflanke**
 - Schaltung wird synchronisiert mit der Taktflanke
- **Regeln** für den **Aufbau** von synchronen sequentiellen Schaltungen
 - Jedes Schaltungselement ist **entweder** ein Register oder eine kombinatorische Schaltung
 - **Mindestens ein** Schaltungselement ist ein Register
 - Alle Register werden durch das **gleiche** Taktsignal gesteuert
 - Jeder **Zyklus** enthält **mindestens** ein Register
- **Zwei weit verbreitete synchrone sequentielle Schaltungen**
 - **Endliche Zustandsautomaten** (*Finite State Machines*, FSMs) 
 - **Pipelines** (manchmal Fließbandverarbeitung genannt)

Endliche Zustandsautomaten (FSM)

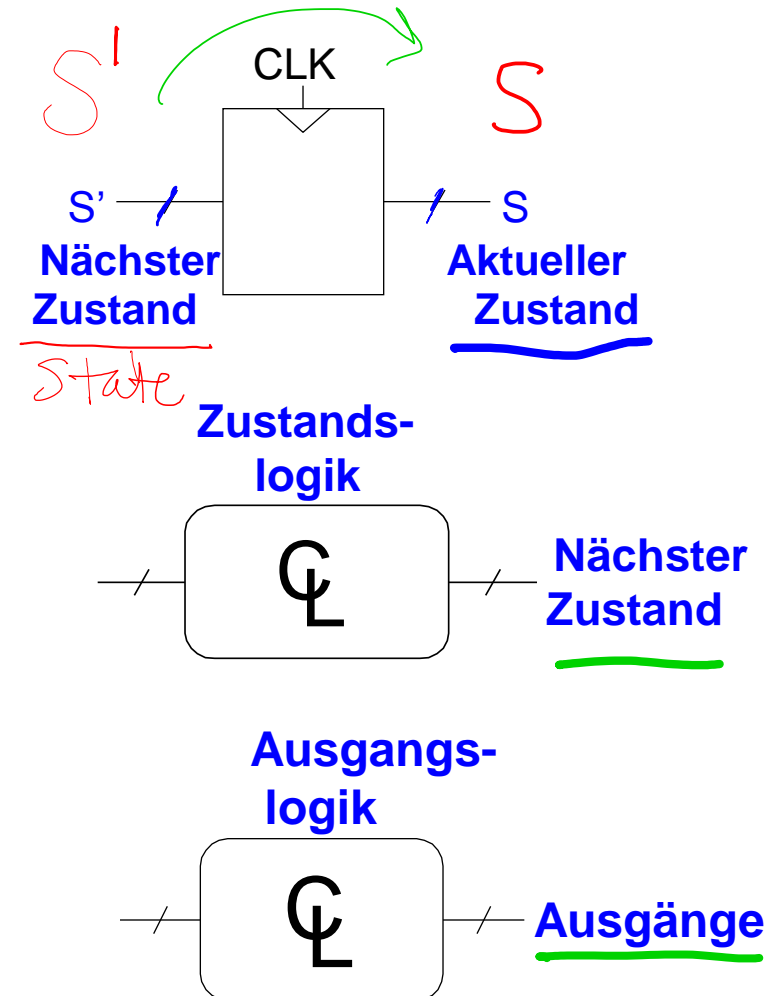- Bestehen aus:
 - Zustandsregister**
 - Speichert **aktuellen** Zustand
 - Übernimmt **nächsten** Zustand bei Taktflanke
 - Kombinatorische Logik**
 - Berechnet **nächsten** Zustand
 - Berechnet **Ausgänge**




Zustandsübergangsdiagramm

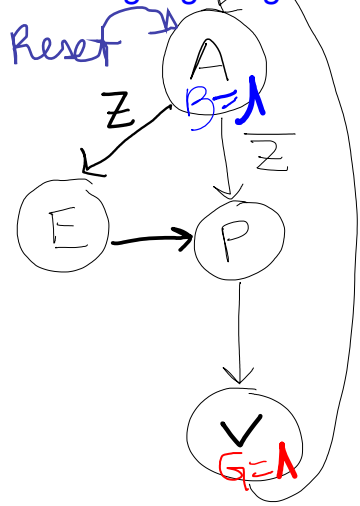

A = Aufstehen
E = Essen
O = Zustand

P = Zähne putzen
V = Vorlesung

→ = Transition

 

Zustand	$S_1 S_0$ Kodierung
A	00
E	01
P	10
V	11

Zustand	$S_1 S_0$	G	B
A	00	0	1
E	01	0	0
P	10	0	0
V	11	1	0

Zustandsübergangstabelle

Aktueller Zustand	Eingänge	Nächster Zustand	Akt. Zust., Eing. $S_1 S_0 Z$	Nächst. Zust. $S_1' S_0'$
A	Z	P	00 0	10
A	Z-bar	A	00 1	00
E	Z	A	01 0	00
E	Z-bar	E	01 1	01
P	Z	E	10 0	01
P	Z-bar	P	10 1	10
V	Z	V	11 0	11
V	Z-bar	A	11 1	00

$$G = S_1 S_0$$


$$B = \overline{S_1} \overline{S_0}$$

$$S_1' = \overline{S_1} \overline{S_0} \overline{Z} + \overline{S_1} S_0 + S_1 \overline{S_0}$$

$$\overline{S_1} \overline{Z} + \overline{S_1} S_0 + S_1 \overline{S_0} = \overline{S_1} \overline{Z} + (S_1 \oplus S_0)$$


$$S_0' = \overline{S_1} \overline{S_0} Z + S_1 \overline{S_0}$$
 
$$= \overline{S_0} Z + \overline{S_0} S_1 = \overline{S_0} (Z + S_1)$$



Zustandsübergangslogik

Timing Diagram

 

1-aus-N

Zustand	Kodierung $S_3 S_2 S_1 S_0$
A	0001
E	0010
P	0100
V	1000

Akt. Zustand	Ern	Nächste Z
A	\bar{Z}	P
A	Z	E
E	X	P
P	X	V
V	X	A

Akt. Z $S_3 \dots S_0$	Z	Nächste Z $S_3 \dots S_0$
0001	0	0100
0001	1	0010
0010	X	0100
0100	X	1000
1000	X	0001

Ausgangstabelle

$S_3 \dots S_0$ Zustand	G	B
0001	0	1
0010	0	0
0100	0	0
1000	1	0

$$S_3' = \overline{S_3} S_2 \overline{S_1} \overline{S_0} = S_2 \checkmark$$

$$S_2' = S_1 + S_0 \bar{Z}$$


$$G = S_3$$

$$B = S_0$$


Endliche Zustandsautomaten (FSM)

- **Nächster** Zustand hängt ab von **aktuellem** Zustand und **Eingangswerten**
- Ausgangswerte werden üblicherweise auf eine von zwei Arten bestimmt:
 - **Moore FSM:** Ausgänge hängen **nur** vom aktuellen Zustand ab
 - **Mealy FSM:** Ausgänge hängen vom aktuellen Zustand **und** den Eingangswerten ab

Moore FSM

 

Mealy FSM

 


Entwurfungsverfahren für endliche Automaten




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

 1. Definiere **Ein- und Ausgänge**
2. Zeichne **Zustandsdiagramm**
3. Stelle **Zustandsübergangstabelle** auf
4. Kodiere **Zustände** (binär, one-hot, ...)
5. Für **Moore**-Automat:
 - a. Verwende **kodierte** Zustände in Zustandsübergangstabelle
 - b. Stelle **Ausgangstabelle** auf
6. Stelle **Boole'sche Gleichungen** für Zustandsübergangs- und Ausgangslogiken auf
7. Entwerfe **Schaltplan**: Gatter, Register



 Beispiel für endlichen Zustandsautomaten (FSM)

- Ampelsteuerung
 - Induktionsschleifen: T_A , T_B (TRUE wenn Autos detektiert werden)
 - Ampeln: L_A , L_B




Endlicher Automat: Außenansicht (*black box*)



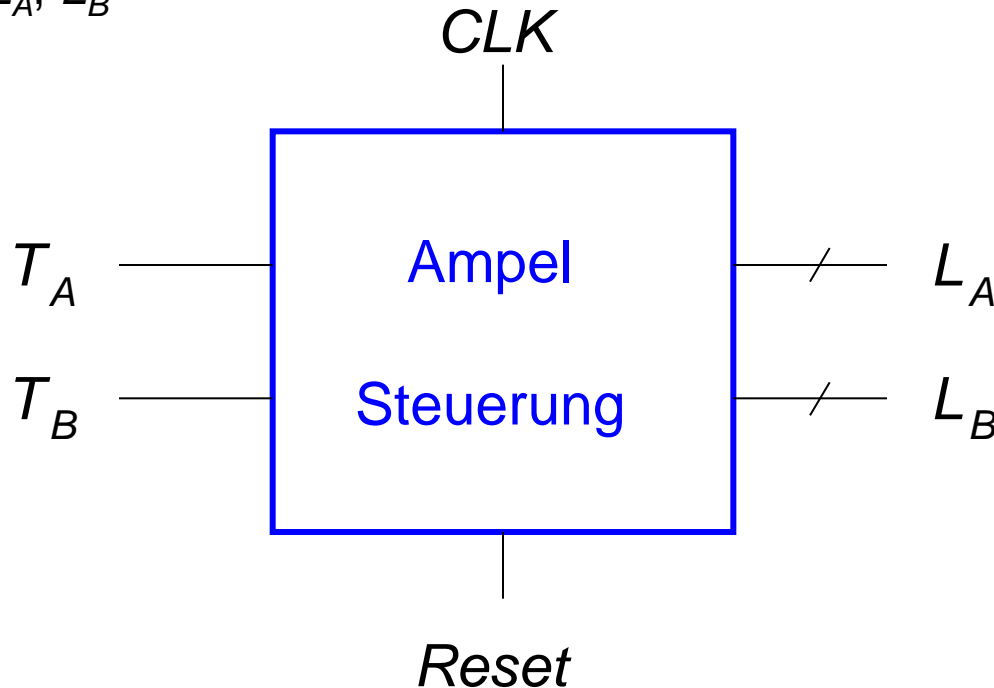1. Definiere Ein- und Ausgänge


- Eingänge: CLK , $Reset$, T_A , T_B
- Ausgänge: L_A , L_B



Zustandsübergangsdiagramm der FSM

 2. Zeichne Zustandsübergangsdiagramm


- Moore FSM: Ausgangswerte den Zuständen zuordnen
- **Zustände:** Kreise
- **Übergänge:** Pfeile



Zustandsübergangsdiagramm der FSM

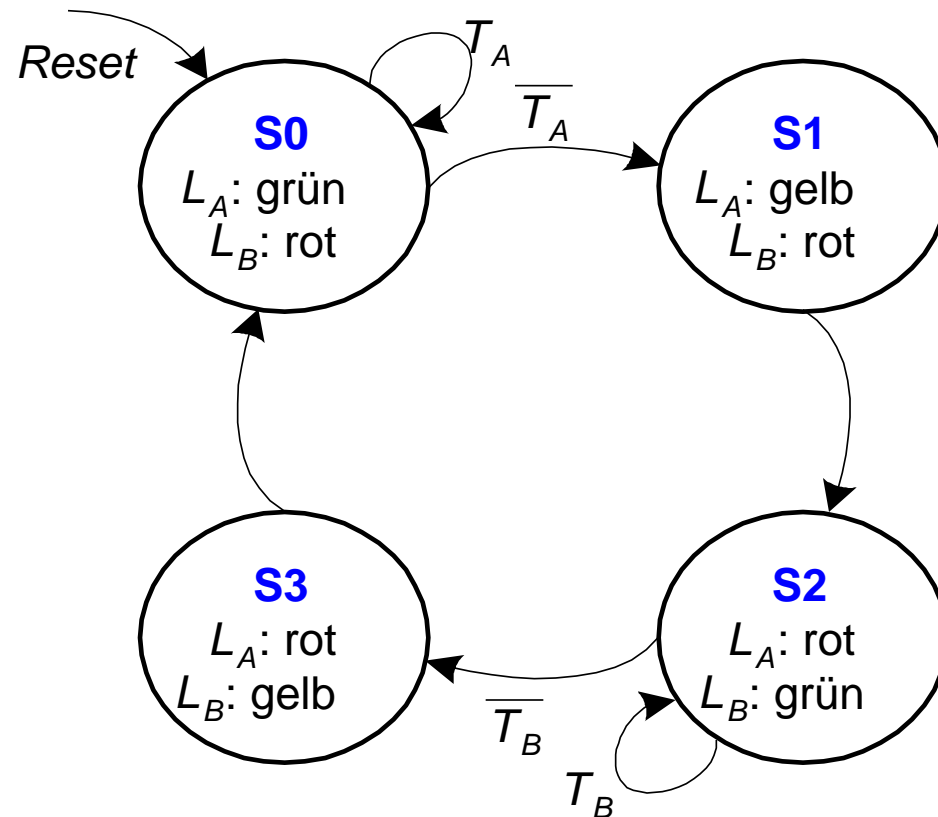
2. Zeichne Zustandsübergangsdiagramm

- Moore FSM: Ausgangswerte den Zuständen zuordnen
- **Zustände:** Kreise
- **Übergänge:** Pfeile



3. Zustandsübergangstabelle

Aktueller Zustand	Eingänge		Nächster Zustand
	T_A	T_B	
S			S'
S0	0	X	
S0	1	X	
S1	X	X	
S2	X	0	
S2	X	1	
S3	X	X	

 

3. Zustandsübergangstabelle



Aktueller Zustand	Eingänge		Nächster Zustand
	T_A	T_B	
S			S'
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

4 & 5. Zustandsübergangstabelle mit binärkodierten Zuständen

Zustand	Kodierung
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Aktueller Zustand		Eingänge		Nächster Zustand	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X		
0	0	1	X		
0	1	X	X		
1	0	X	0		
1	0	X	1		
1	1	X	X		

4 & 5. Zustandsübergangstabelle mit binärkodierten Zuständen

Zustand	Kodierung
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Aktueller Zustand		Eingänge		Nächster Zustand	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

6. Zustandsübergangstabelle mit binärkodierten Zuständen

Zustand	Kodierung
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11


Aktueller Zustand		Eingänge		Nächster Zustand	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$

$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} T_A + S_1 \overline{S_0} T_B$$

5. FSM Ausgangstabelle

Aktueller Zustand		Ausgänge			
		L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
S_1	S_0				
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

 

Ausgangswert	Kodierung
grün	00
gelb	01
rot	10

5. FSM Ausgangstabelle



Aktueller Zustand		Ausgänge			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Ausgangswert	Kodierung
grün	00
gelb	01
rot	10

6. FSM Ausgangstabelle

Aktueller Zustand		Ausgänge			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Ausgangswert	Kodierung
grün	00
gelb	01
rot	10


$$L_{A1} = S_1$$

$$L_{A0} = \overline{S_1} S_0$$


$$L_{B1} = \overline{S_1}$$

$$L_{B0} = S_1 S_0$$

7. FSM Schaltplan: Zustandsregister

 

 7. FSM Schaltplan: Zustandsübergangslogik




Eingänge

Zustandsübergangs-
logik

Zustandsregister

$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$
$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} T_A + S_1 \overline{S_0} T_B$$

7. FSM Schaltplan: Ausgangslogik

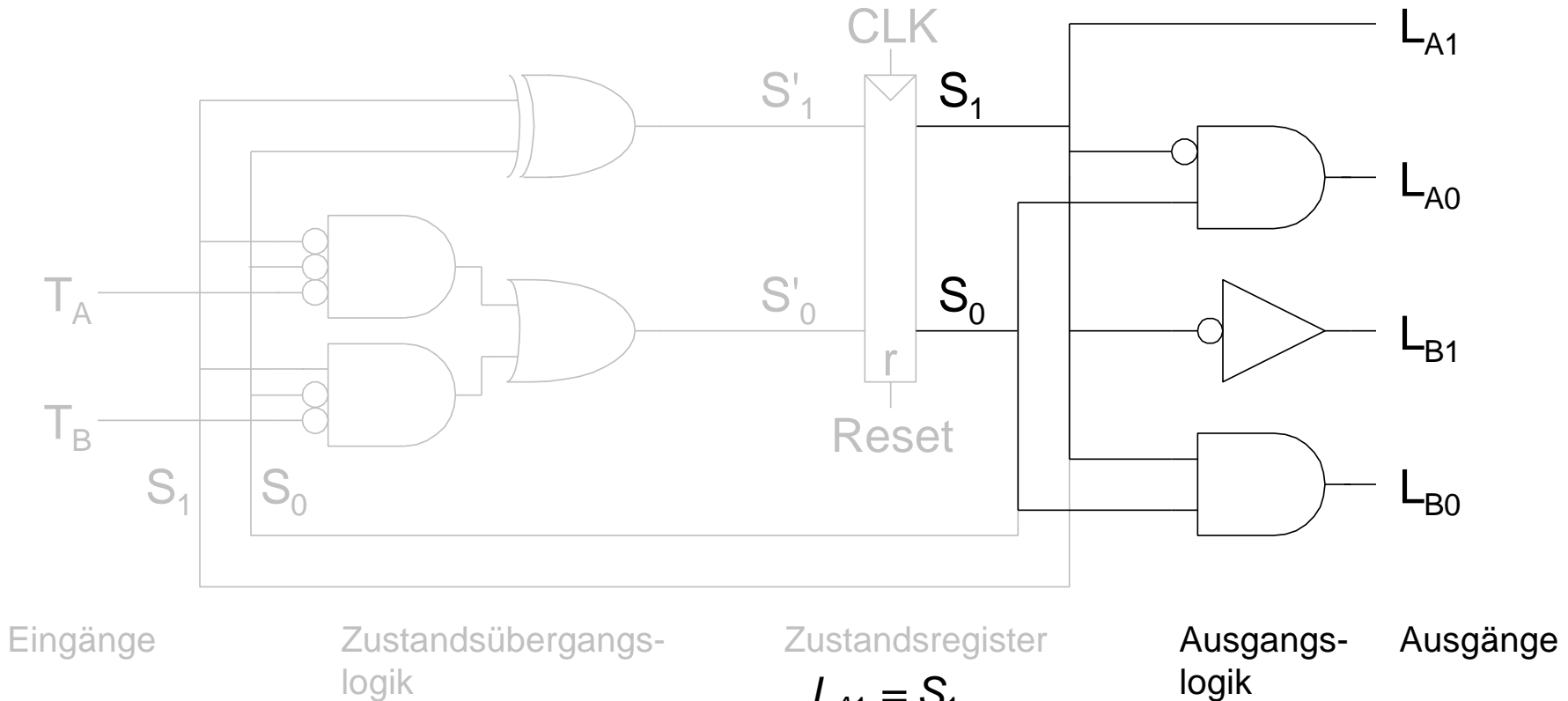

Zustandsregister



$$L_{A1} = S_1$$

$$L_{A0} = \overline{S_1} S_0$$

$$L_{B1} = \overline{S_1}$$

$$L_{B0} = S_1 S_0$$

FSM Zeitverhalten: Timing-Diagramm

 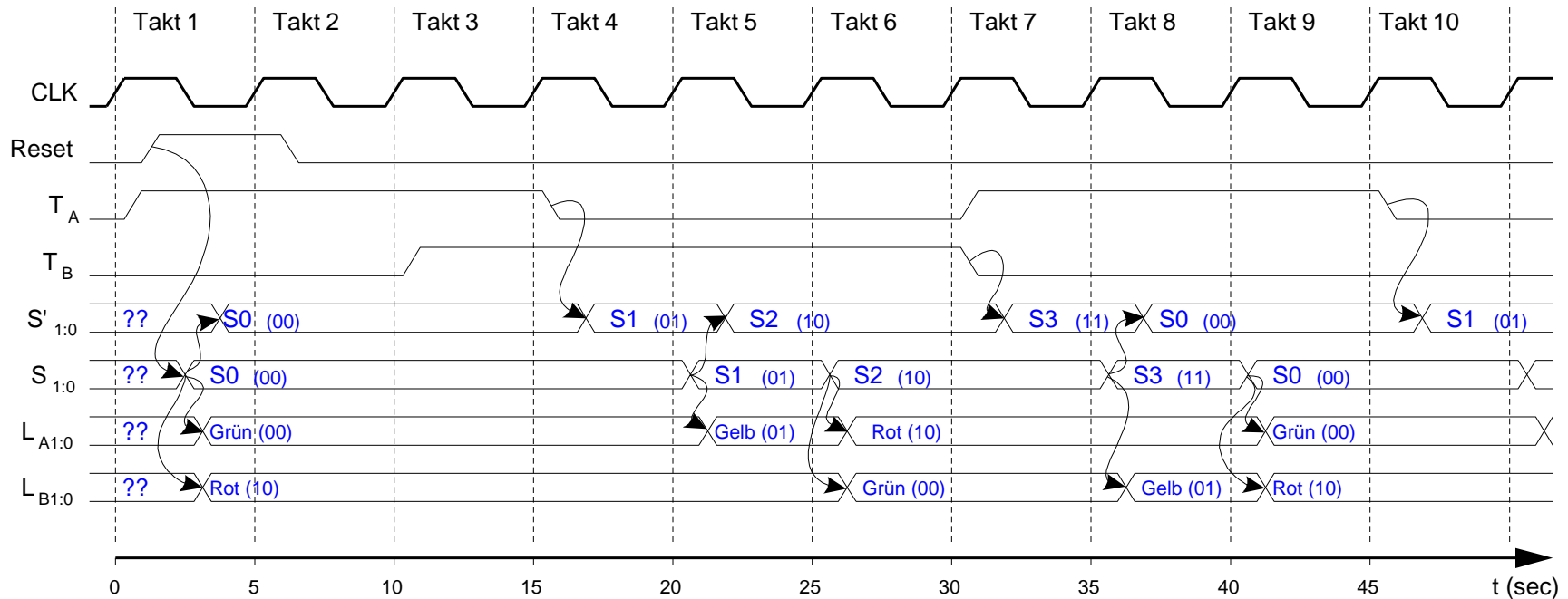


Zustandskodierung in endlichen Automaten

- **Binär**
 - z.B. für vier Zustände 00, 01, 10, 11
- **1-aus-N Code** (*One-hot encoding*)
 - Ein Zustandsbit **pro** Zustand
 - Zu jedem Zeitpunkt ist **genau** ein Zustandsbit gesetzt
 - z.B. für vier Zustände 0001, 0010, 0100, 1000
 - Benötigt zwar **mehr** Flip-Flops
 - ... aber Zustandsübergangs- und Ausgangslogiken sind häufig **kleiner**
 - ... und **schneller**


Endliche Zustandsautomaten (FSM)

- **Nächster** Zustand hängt ab von **aktuellem** Zustand und **Eingangswerten**
- Ausgangswerte werden üblicherweise auf eine von zwei Arten bestimmt:
 - **Moore FSM:** Ausgänge hängen **nur** vom aktuellen Zustand ab
 - **Mealy FSM:** Ausgänge hängen vom aktuellen Zustand **und** den Eingangswerten ab

Moore FSM

 


Mealy FSM

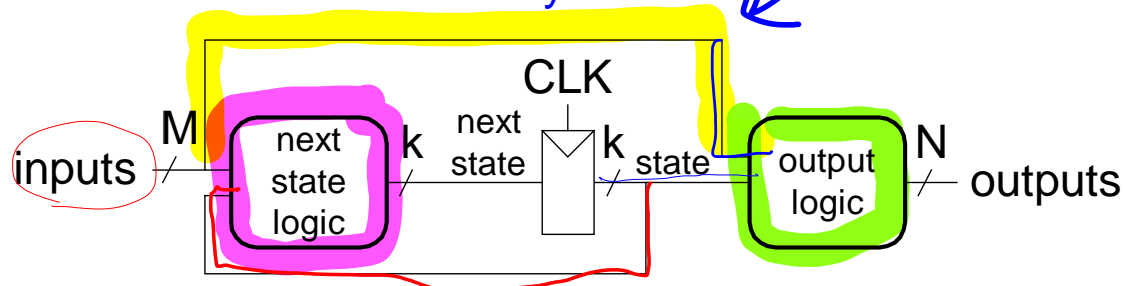

Zustandsübergangsdigramme




Moore FSM

 

1101 erkannt

Mealy FSM

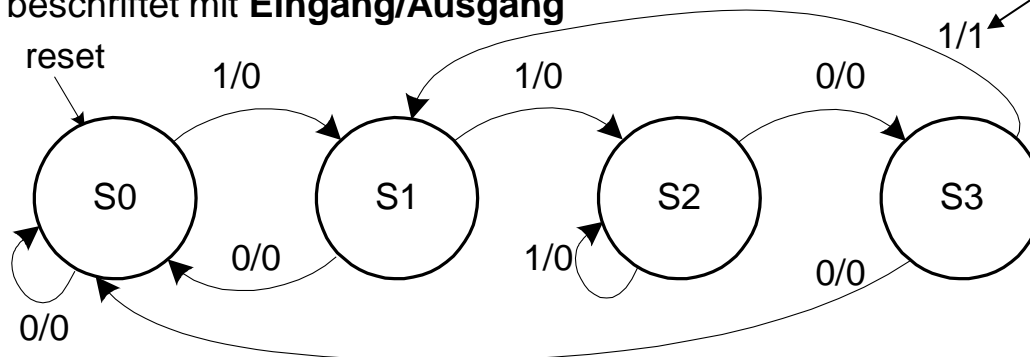Mealy FSM: Pfeile beschriftet mit **Eingang/Ausgang**




Moore-Automat: Zustandsübergangstabelle

S_2, S_1, S_0

Aktueller Zustand			Eingänge A	Nächster Zustand		
S_2	S_1	S_0		S'_2	S'_1	S'_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			

Zustand	Kodierung
S0	000
S1	001
S2	010
S3	011
S4	100

 

Moore-Automat: Zustandsübergangstabelle

Aktueller Zustand			Eingang	Nächster Zustand		
S_2	S_1	S_0		S'_2	S'_1	S'_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0

Zustand	Kodierung
S0	000
S1	001
S2	010
S3	011
S4	100



Moore-Automat: Zustandsübergangstabelle

Aktueller Zustand			Eingang	Nächster Zustand		
S_2	S_1	S_0		A	S'_2	S'_1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0

$$S'_2 = S_1 S_0 A$$

$$S'_1 = \bar{S}_1 S_0 A + S_1 \bar{S}_0 + S_2 A$$


$$S'_0 = \bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 A + S_1 \bar{S}_0 \bar{A}$$

Moore-Automat: Ausgangstabelle

	<u>Aktueller Zustand</u>			Ausgang
	S_2	S_1	S_0	Y
S_0	0	0	0	0
S_1	0	0	1	0
S_2	0	1	0	0
S_3	0	1	1	0
S_4	1	0	0	1

S_0
 S_1
 S_2
 S_3
 S_4

$Y = S_2$

 


Moore-Automat: Ausgangstabelle


Aktueller Zustand			Ausgang
S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1

$$Y = S_2$$

Moore FSM

 


Moore-Automat: Schaltplan

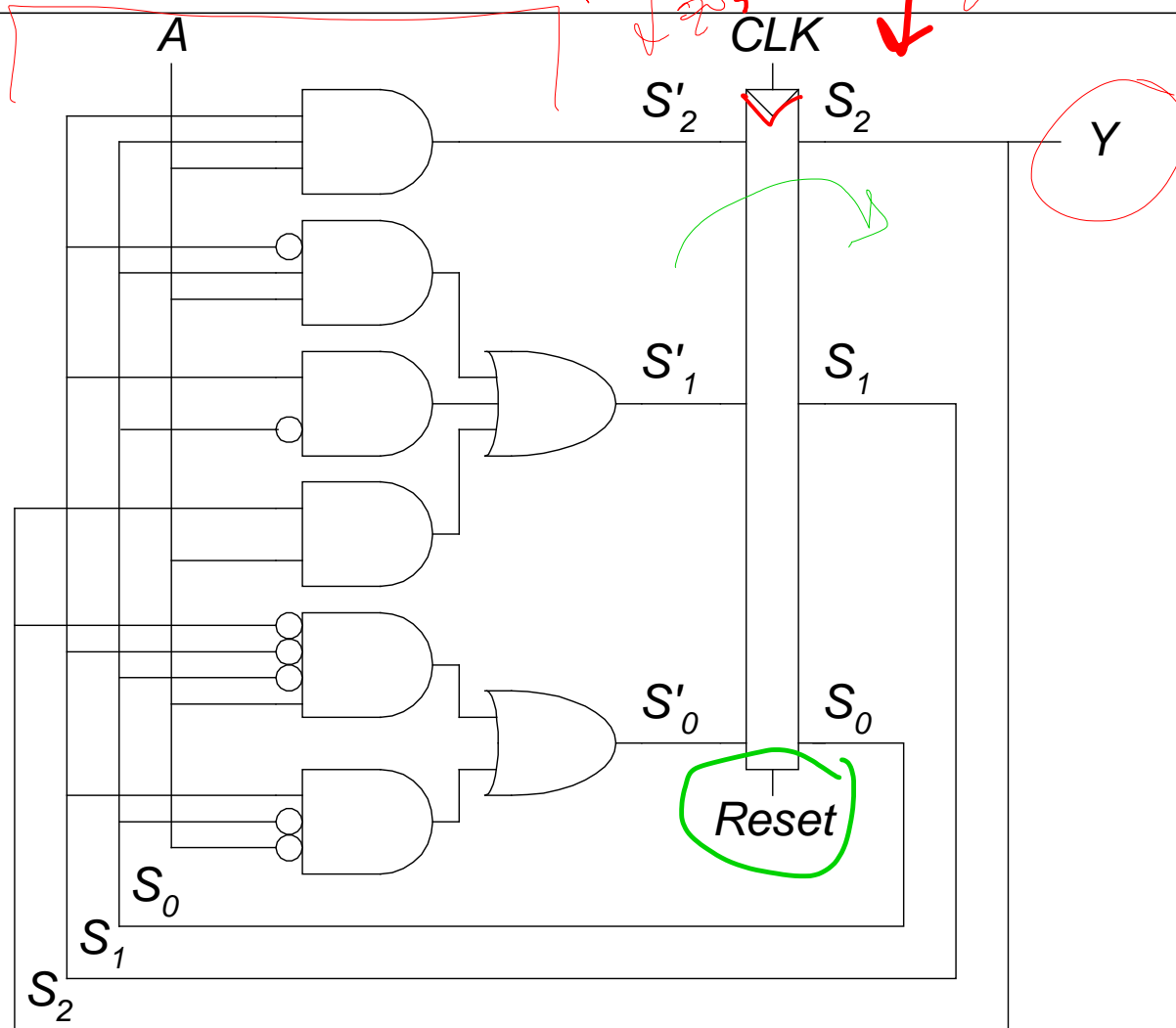

Zustandsübergangsdigramme




Moore FSM

 

1101 erkannt

Mealy FSM

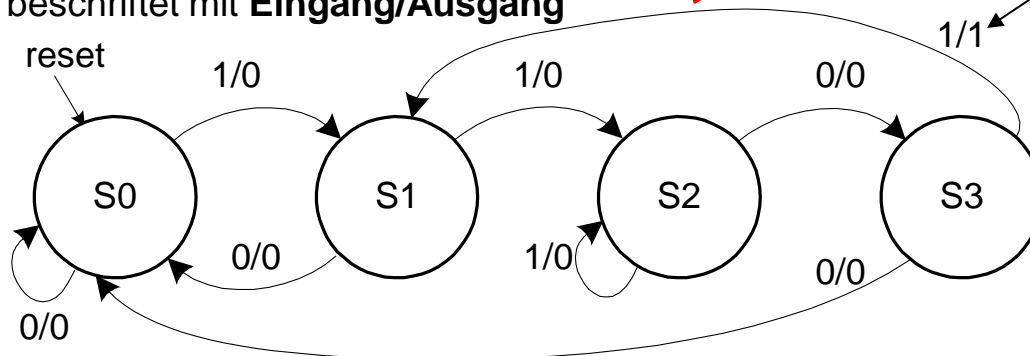Mealy FSM: Pfeile beschriftet mit **Eingang/Ausgang**




Mealy-Automat: Zustandsübergangs- und Ausgangstabelle

	Aktueller Zustand		Eingang A	Nächster Zustand		Ausgang Y
	S ₁	S ₀		S' ₁	S' ₀	
S ₀	0	0	0	0	0	0
S ₀	0	0	1	0	1	0
S ₁	0	1	0			
S ₁	0	1	1			
S ₂	1	0	0			
S ₂	1	0	1			
S ₃	1	1	0			
S ₃	1	1	1			

Zustand	Kodierung
S ₀	00
S ₁	01
S ₂	10
S ₃	11

Mealy FSM

 


Mealy-Automat: Zustandsübergangs- und Ausgangstabelle






Aktueller Zustand		Eingang A	Nächster Zustand		Ausgang Y
S_1	S_0		S'_1	S'_0	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

Zustand	Kodierung
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Mealy-Automat: Schaltplan

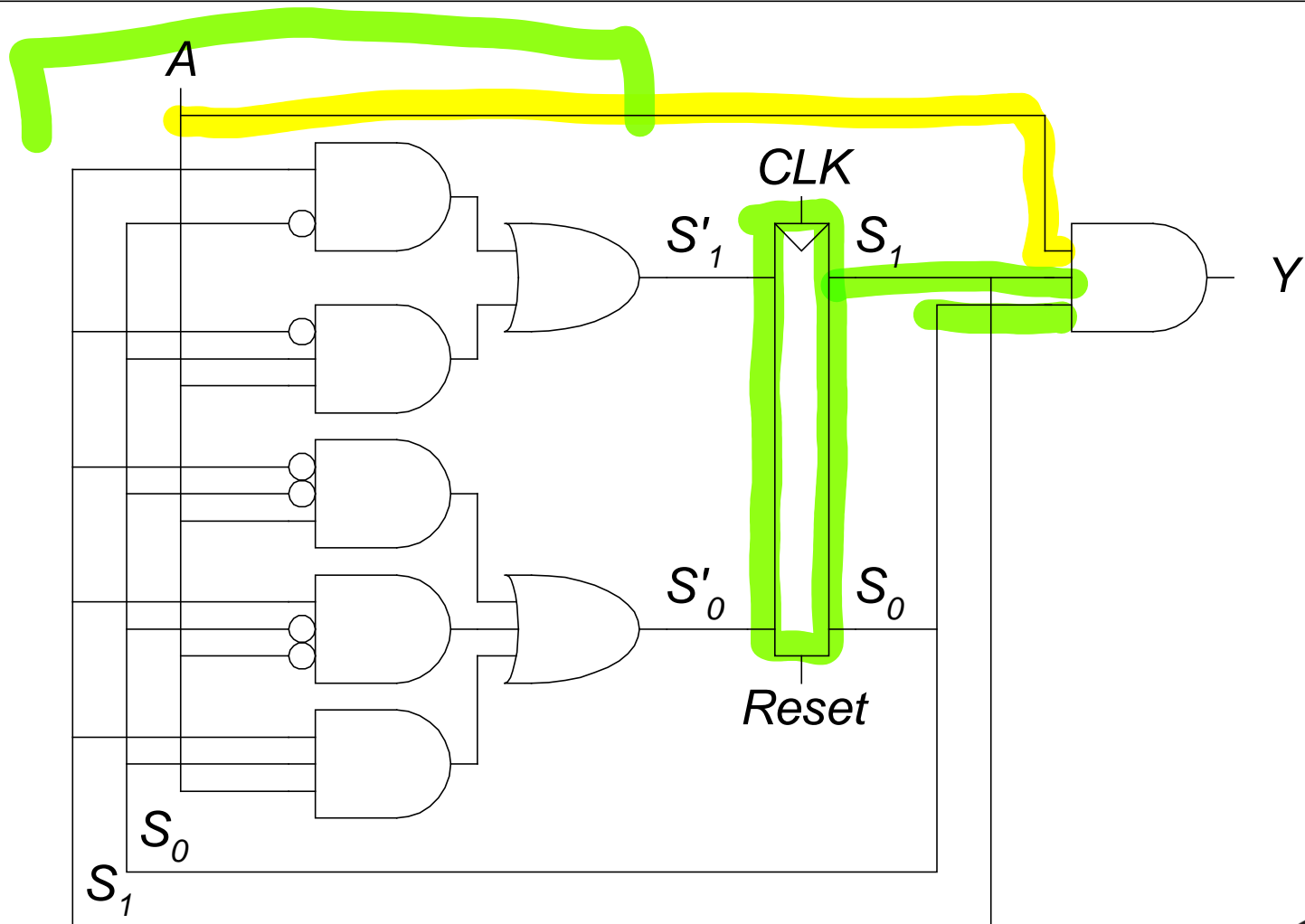

  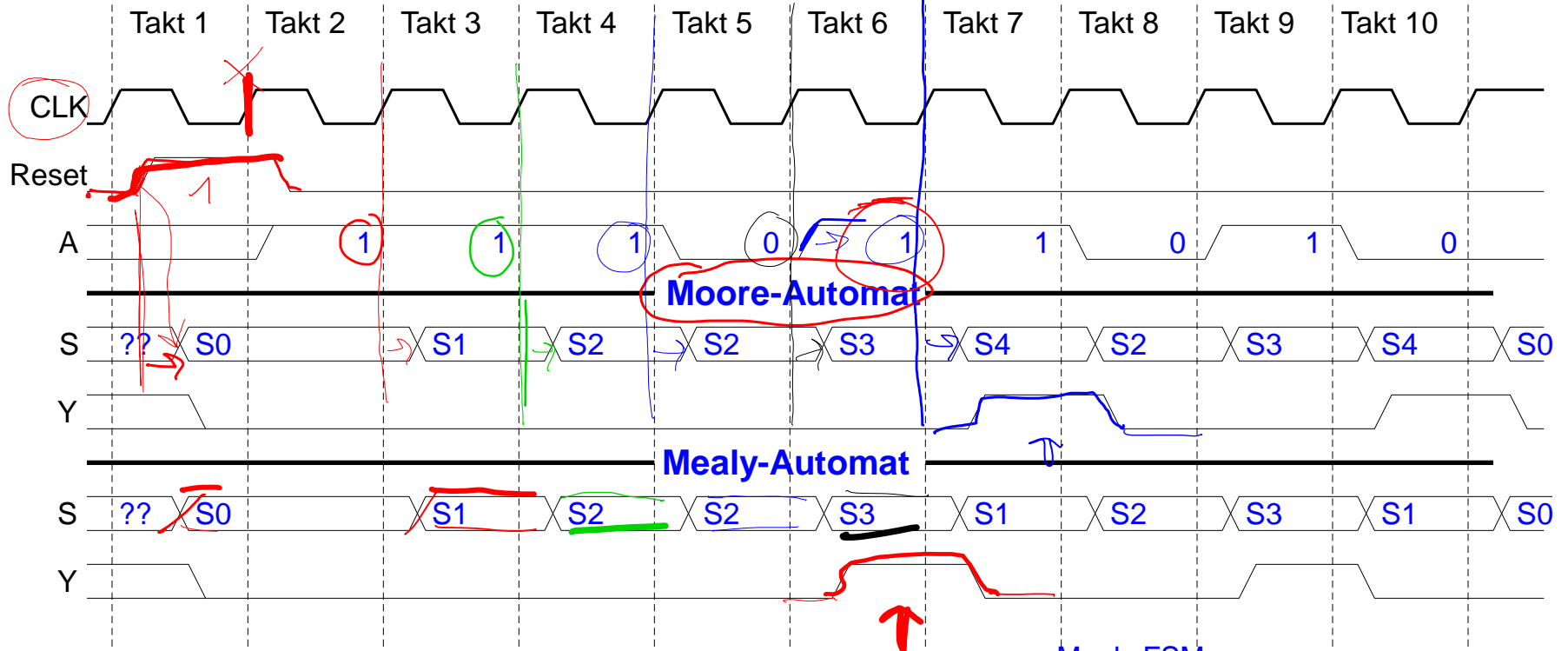Moore- und Mealy-Automaten: Zeitverhalten




Entwurfsverfahren für endliche Automaten



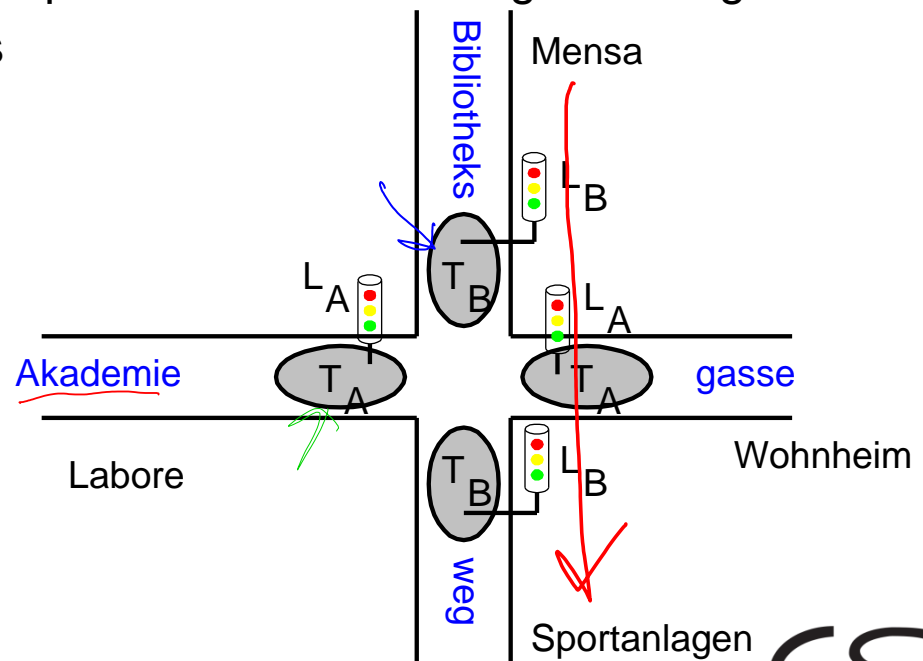1. Definiere Ein- und Ausgänge
2. Zeichne Zustandsdiagramm
3. Stelle Zustandsübergangstabelle auf
4. Kodiere Zustände (binär, one-hot, ...)
5. **Für Moore-Automat:**
 - a. Verwende kodierte Zustände in Zustandsübergangstabelle
 - b. Stelle Ausgangstabelle auf
5. **Für Mealy-Automat**
 - a. Erweitere Zustandsübergangstabelle um Ausgänge und verwende kodierte Zustände
6. Stelle Boole'sche Gleichungen für Zustandsübergangs- und Ausgangslogiken auf
7. Entwerfe Schaltplan: Gatter, Register

Zerlegen von Zustandsautomaten

- Aufteilen **komplexer** FSMs in **einfachere interagierende** FSMs
 - Manchmal auch Dekomposition genannt
- Beispiel: Erweiterte Ampelsteuerung um Modus für **Festumzüge**
 - FSM bekommt zwei weitere Eingänge: F , R
 - $F = 1$ **aktiviert** Festumzugsmodus: Ampeln für Bibliotheksweg bleiben grün
 - $R = 1$ **deaktiviert** Festumzugsmodus




FSM mit Festumzugsmodus

Unzerlegte FSM




Zerlegte FSM


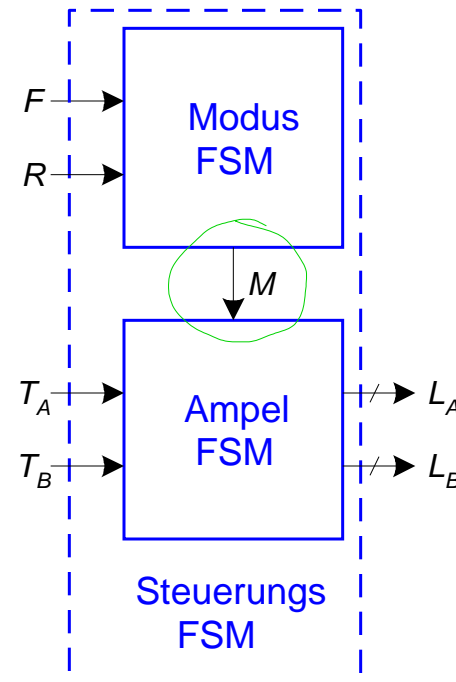
(Kommunizierende
endliche Zustandsautomaten)



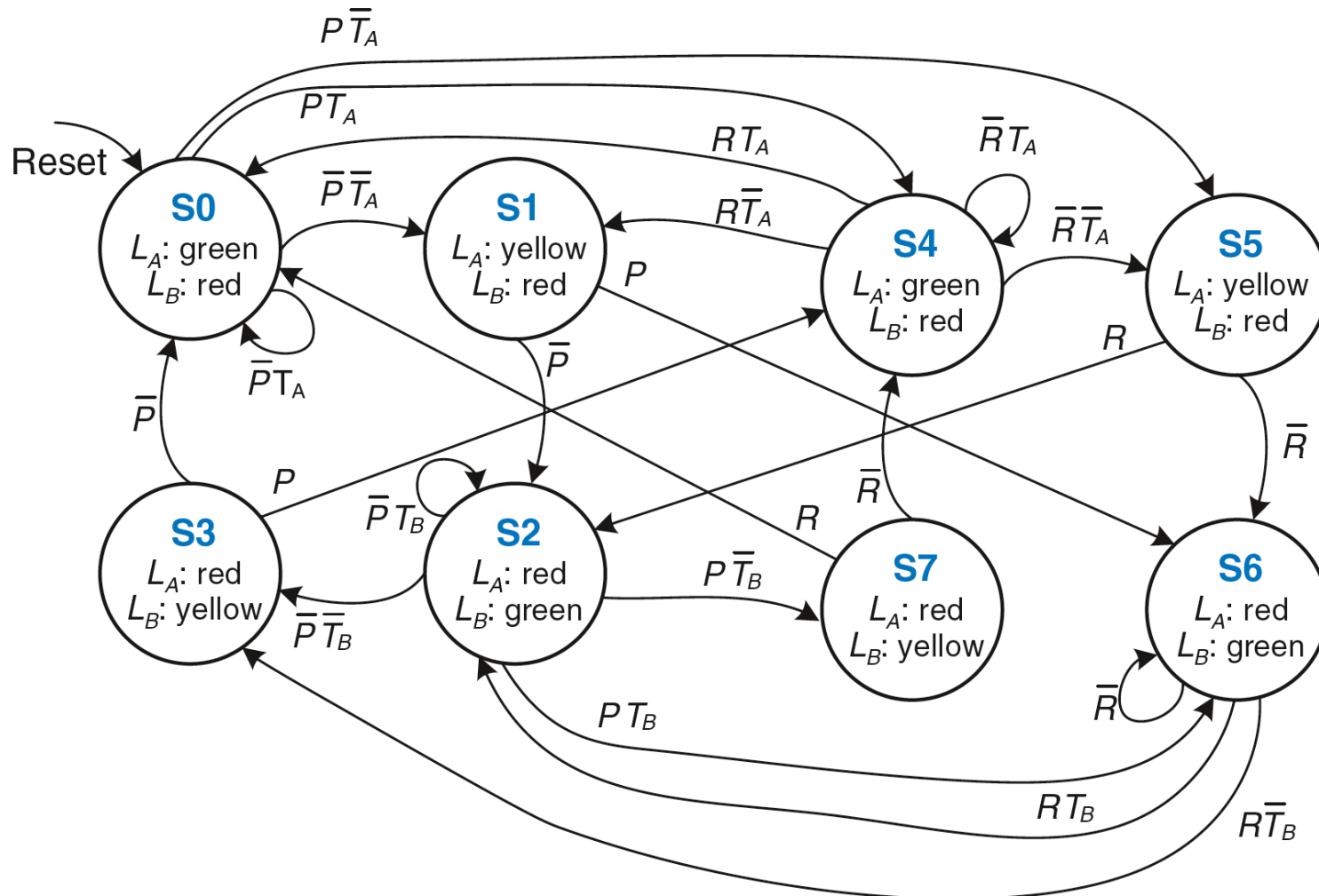Zustandsübergangsdiagramm für unzerlegte FSM



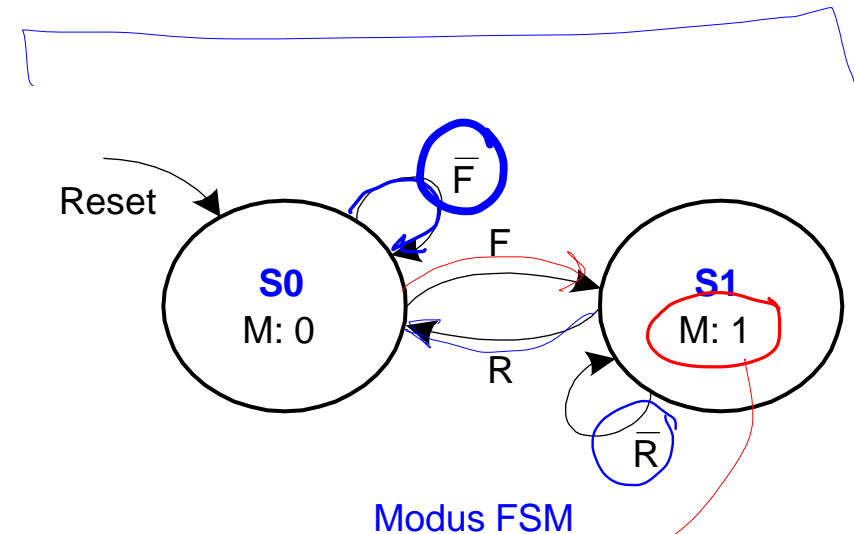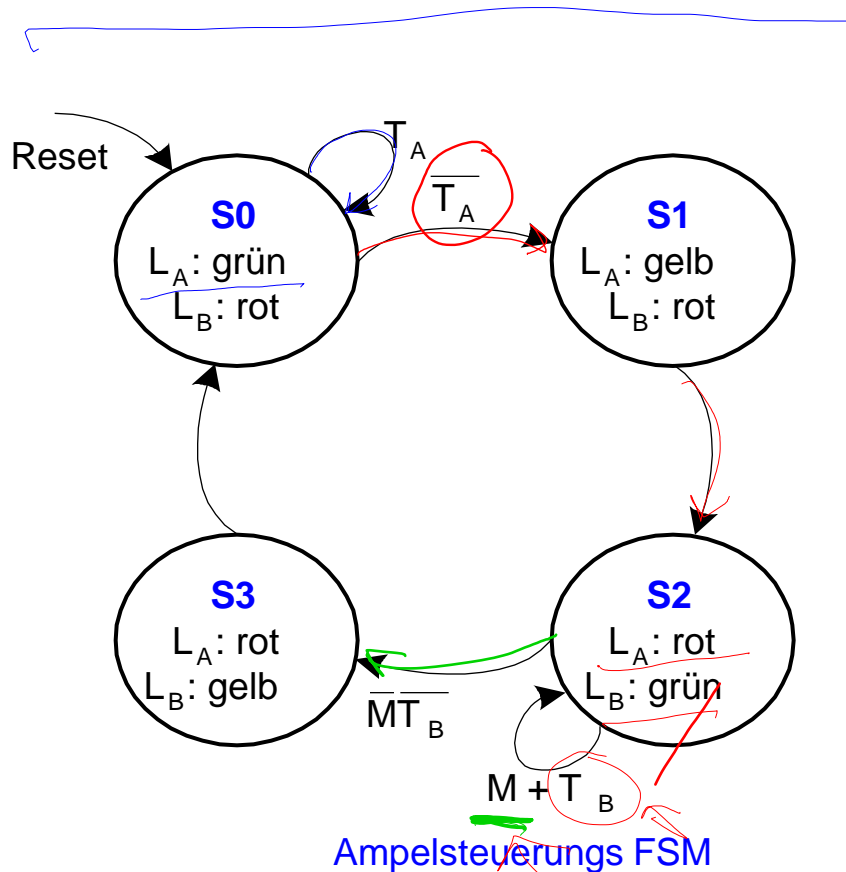Zustandsübergangsdiagramm für zerlegte FSM



Zeitverhalten von sequentiellen Schaltungen



- Flip-Flop übernimmt Daten von D zur **Taktflanke**
- D darf sich nicht ändern, wenn es übernommen wird (*sampled*)
 - Muss stabil sein
- Ähnlich zu Fotografie: Keine Bewegung zum Auslösezeitpunkt
 - Sonst **unscharf**
- Also: D darf sich nicht zur Taktflanke ändern
 - Sonst möglicherweise *metastabil*
- Genauer:
 - D darf sich nicht in Zeitfenster um Taktflanke herum ändern


Zeitanforderungen an Eingangssignale

▪ Setup-Zeit

- t_{setup} = Zeitintervall *vor Taktflanke*, in dem D sich nicht ändern darf (=stabil sein muss)


▪ Hold-Zeit

 - t_{hold} = Zeitintervall *nach Taktflanke* in dem D stabil sein muss



▪ Abtastzeit: t_a = Zeitintervall um Taktflanke herum in dem D stabil sein muss

 - $t_a = t_{\text{setup}} + t_{\text{hold}}$



Zeitanforderungen an Eingangssignale

▪ Setup-Zeit



- t_{setup} = Zeitintervall *vor Taktflanke*, in dem D sich nicht ändern darf (=stabil sein muss)

▪ Hold-Zeit

- t_{hold} = Zeitintervall *nach Taktflanke* in dem D stabil sein muss

▪ Abtastzeit: t_a = Zeitintervall um Taktflanke herum in dem D stabil sein muss

  - $t_a = t_{\text{setup}} + t_{\text{hold}}$




Zeitanforderungen an Ausgangssignale

- **Laufzeitverzögerung** (*propagation delay*)

- t_{pcq} = Zeitintervall nach Taktflanke, nach dem Q garantiert **stabil** ist
 - sich also nicht mehr ändert!


t_{pd}

 

- **Kontaminationsverzögerung** (*contamination delay*)


- t_{ccq} = Zeitintervall nach Taktflanke, nach dem Q **beginnen** könnte, sich zu **ändern**

t_{cd}

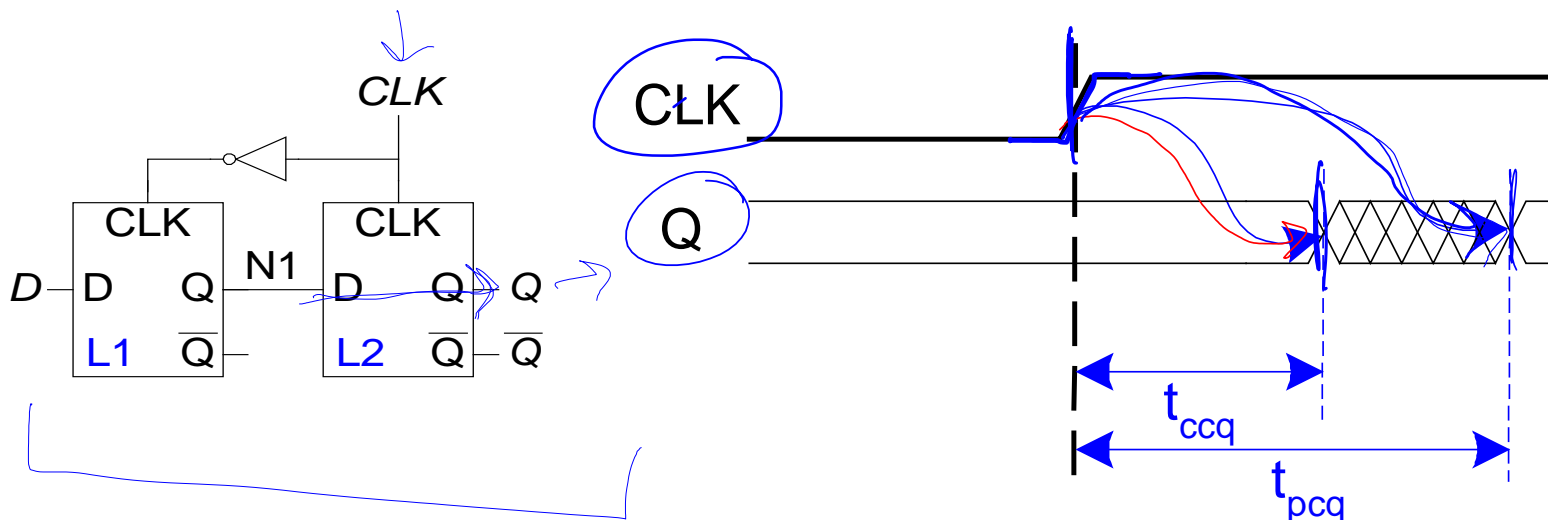


Dynamische Entwurfsdisziplin

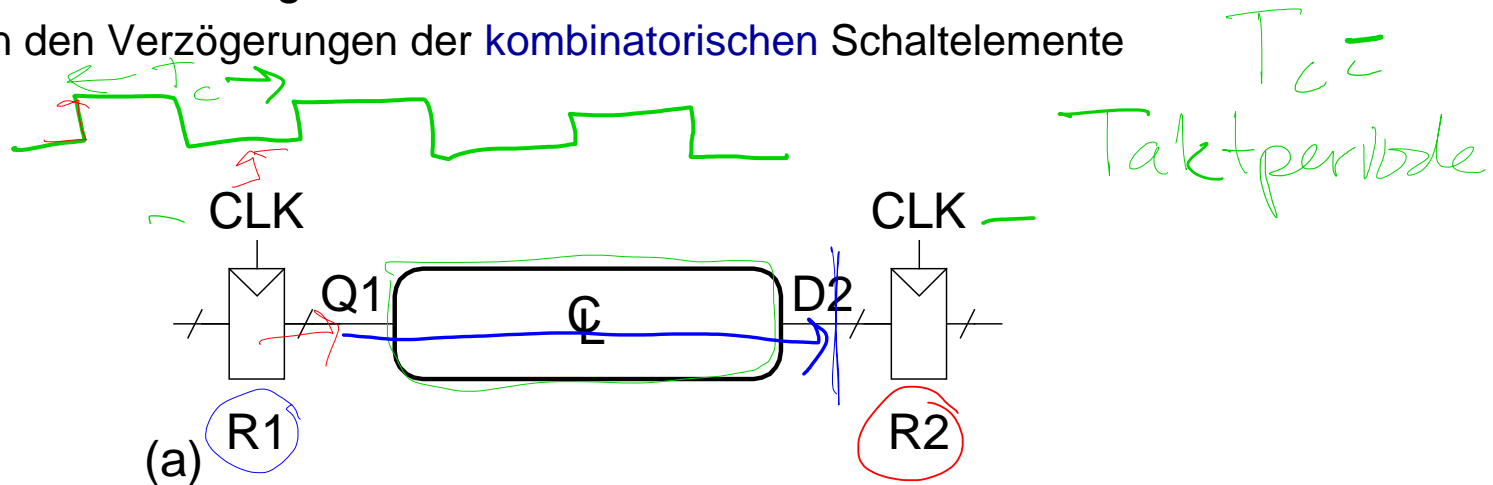- Verzögerung zwischen Registern hat **Maximal-** und **Minimalwert**
 - Abhängig von den Verzögerungen der **kombinatorischen** Schaltelemente




$T_c =$
Taktperiode

 

Anforderungen an Setup-Zeit

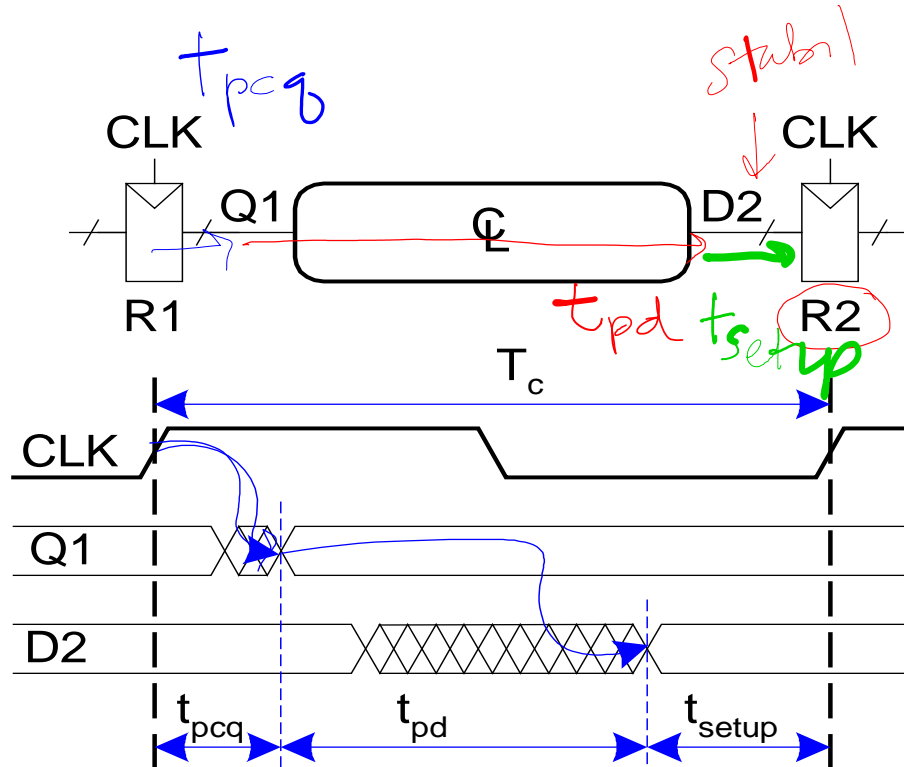
- Einhalten der Setup-Zeit hängt von der Maximal-Verzögerung von Register R1 durch kombinatorische Logik ab
- Eingang zu Register muss mindestens ab t_{setup} vor Taktflanke stabil sein



$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{\text{setup}}$$

Anforderungen an Setup-Zeit

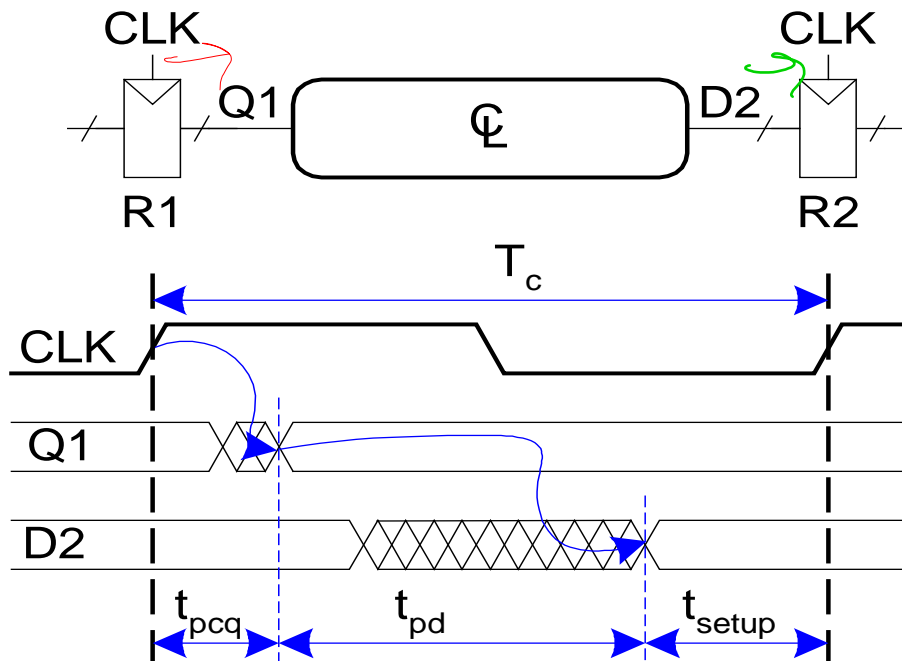
- Einhalten der Setup-Zeit hängt von der **Maximal-Verzögerung** von Register R1 durch kombinatorische Logik ab
- Eingang zu Register muss **mindestens** ab t_{setup} vor Taktflanke stabil sein



$$T_c \geq t_{\text{pcq}} + t_{\text{pd}} + t_{\text{setup}}$$
$$t_{\text{pd}} \leq T_c - (t_{\text{pcq}} + t_{\text{setup}})$$

Anforderungen an Setup-Zeit

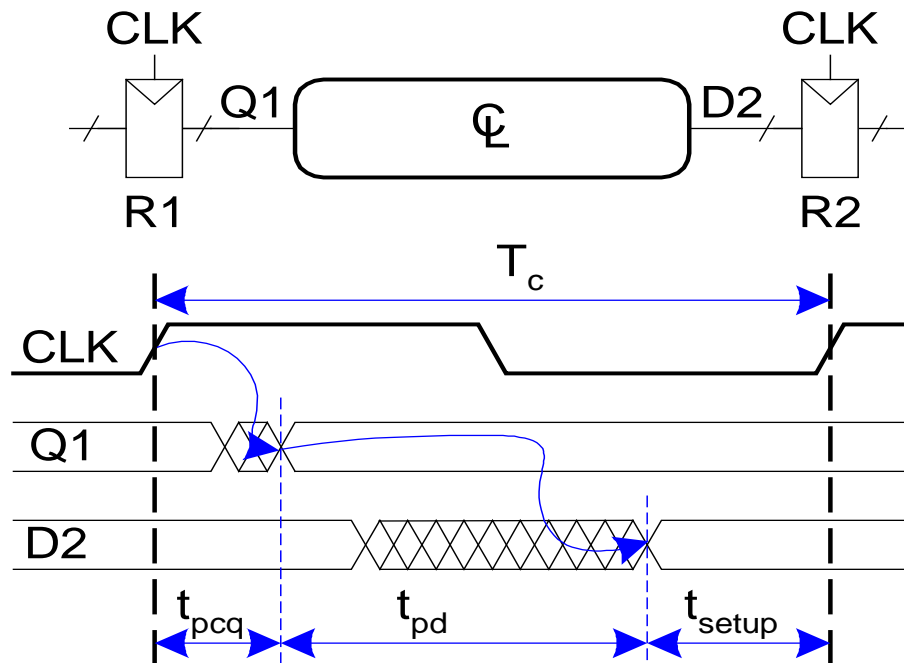- Einhalten der Setup-Zeit hängt von der **Maximal-Verzögerung** von Register R1 durch kombinatorische Logik ab
- Eingang zu Register muss **mindestens** ab t_{setup} vor Taktflanke stabil sein




$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{\text{setup}}$$
$$t_{pd} \leq T_c - (t_{pcq} + t_{\text{setup}})$$

$(t_{pcq} + t_{\text{setup}})$: sequencing overhead

Anforderungen an Hold-Zeit

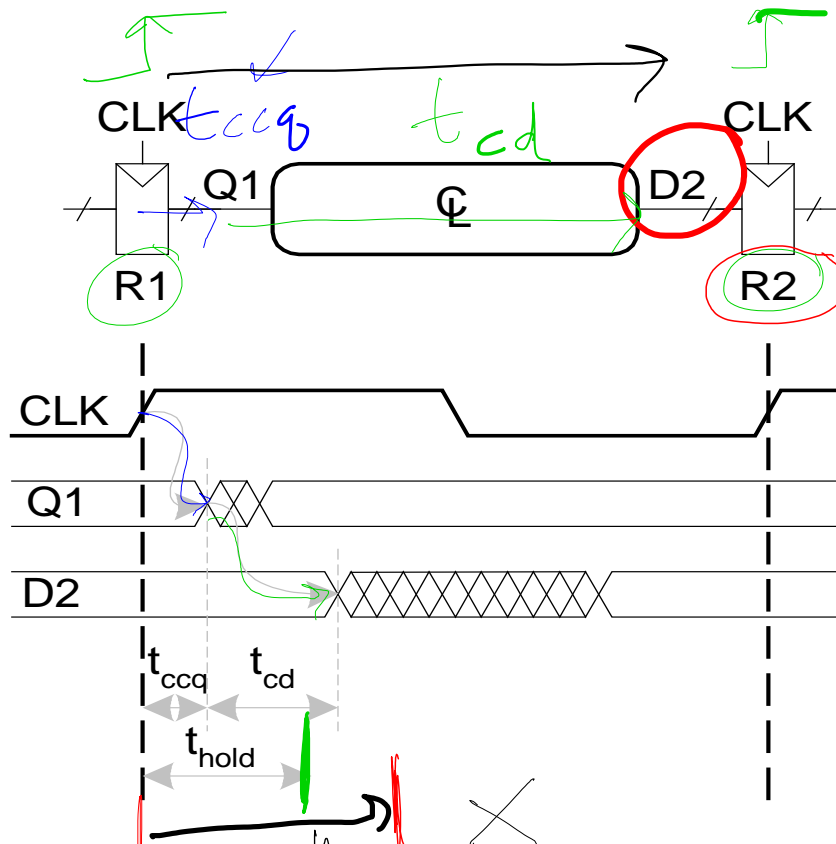
- Einhalten der Hold-Zeit hängt von der minimalen Verzögerung von Register R1 durch die kombinatorische Logik ab
- Der Eingang an Register R2 muss mindestens bis t_{hold} nach der Taktflanke stabil sein



$$t_{\text{hold}} < t_{\text{ccq}} + t_{\text{cd}}$$
$$t_{\text{cd}}$$

Anforderungen an Hold-Zeit

 
- Einhalten der Hold-Zeit hängt von der **minimalen** Verzögerung von Register R1 durch die kombinatorische Logik ab
- Der Eingang an Register R2 muss **mindestens** bis t_{hold} nach der Taktflanke stabil sein



$$t_{\text{hold}} < t_{ccq} + t_{cd}$$
$$t_{cd} >$$


Anforderungen an Hold-Zeit

 - Einhalten der Hold-Zeit hängt von der **minimalen** Verzögerung von Register R1 durch die kombinatorische Logik ab
- Der Eingang an Register R2 muss **mindestens** bis t_{hold} nach der Taktflanke stabil sein



$$t_{\text{hold}} < t_{ccq} + t_{cd}$$
$$t_{cd} > t_{\text{hold}} - t_{ccq}$$

Analyse des Zeitverhaltens

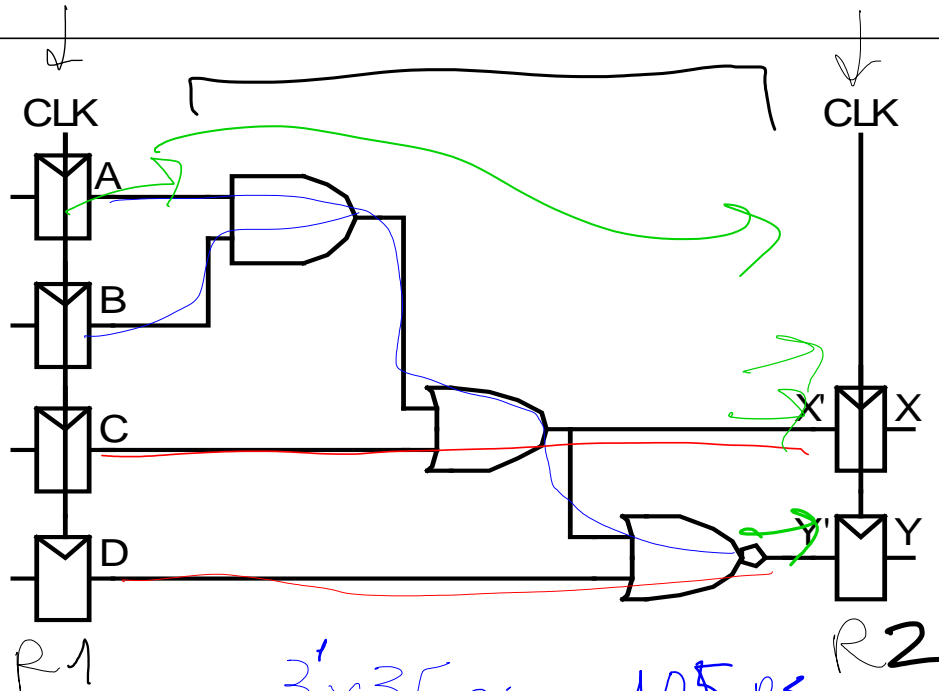

Verzögerungsangaben

$$t_{ccq} = 30 \text{ ps}$$

$$t_{pcq} = 50 \text{ ps}$$

$$t_{\text{setup}} = 60 \text{ ps}$$

$$t_{\text{hold}} = 70 \text{ ps}$$

Pro Gatter

$$t_{pd} = 35 \text{ ps}$$

$$t_{cd} = 25 \text{ ps}$$

$$t_{pd} = 3 \times 35 \text{ ps} = 105 \text{ ps}$$

$$t_{cd} = 1 \times 25 \text{ ps} = 25 \text{ ps}$$

Einhalten von Setup-Zeit Anforderung: Einhalten von Hold-Zeit Anforderung:

$$T_c \geq 50 \text{ ps} + 105 \text{ ps} + 60 \text{ ps} = 215 \text{ ps} \quad t_{ccq} + t_{cd} > t_{\text{hold}} ?$$

$$f_c = 1/T_c = 4,65 \text{ GHz}$$


$$30 \text{ ps} + 25 \text{ ps} > 70 \text{ ps}$$

$$55 \text{ ps} > 70 \text{ ps}$$

Beheben der verletzten Hold-Zeit-anforderung



Füge Puffer in zu kurze Pfade ein!

 

$$t_{pd} =$$

$$✓ t_{cd} = 2 \times 25 = 50 \text{ ps}$$

Einhalten der Setup-Zeit-anforderung:

$$✓ \rightarrow T_c \geq$$

$$f_c =$$

Verzögerungsangaben

$$t_{ccq} = 30 \text{ ps}$$

$$t_{pcq} = 50 \text{ ps}$$

$$t_{\text{setup}} = 60 \text{ ps}$$

$$t_{\text{hold}} = 70 \text{ ps}$$

Pro Gatter

$$t_{pd} = 35 \text{ ps}$$

$$t_{cd} = 25 \text{ ps}$$


Einhalten der Hold-Zeit-anforderung:

$$t_{ccq} + t_{cd} > t_{\text{hold}} ?$$

$$30 + 50 \text{ ps} > 70 \text{ ps} ✓$$

Beheben der verletzten Hold-Zeit Anforderung

Füge Puffer in zu kurze Pfade ein!

 

$$t_{pd} = 3 \times 35 \text{ ps} = 105 \text{ ps}$$

$$t_{cd} = 2 \times 25 \text{ ps} = 50 \text{ ps}$$

Einhalten der Setup-Zeit Anforderung:

$$T_c \geq (50 + 105 + 60) \text{ ps} = 215 \text{ ps}$$

$$f_c = 1/T_c = 4.65 \text{ GHz}$$

Einhalten der Hold-Zeit Anforderung:

$$t_{ccq} + t_{cd} > t_{hold} ?$$

(30 + 50) ps > 70 ps ? **Ja, eingehalten!**

Verzögerungsangaben

$$t_{ccq} = 30 \text{ ps}$$

$$t_{pcq} = 50 \text{ ps}$$

$$t_{setup} = 60 \text{ ps}$$

$$t_{hold} = 70 \text{ ps}$$

Pro Gatter


$$t_{pd} = 35 \text{ ps}$$

$$t_{cd} = 25 \text{ ps}$$

Taktverschiebung (clock skew)




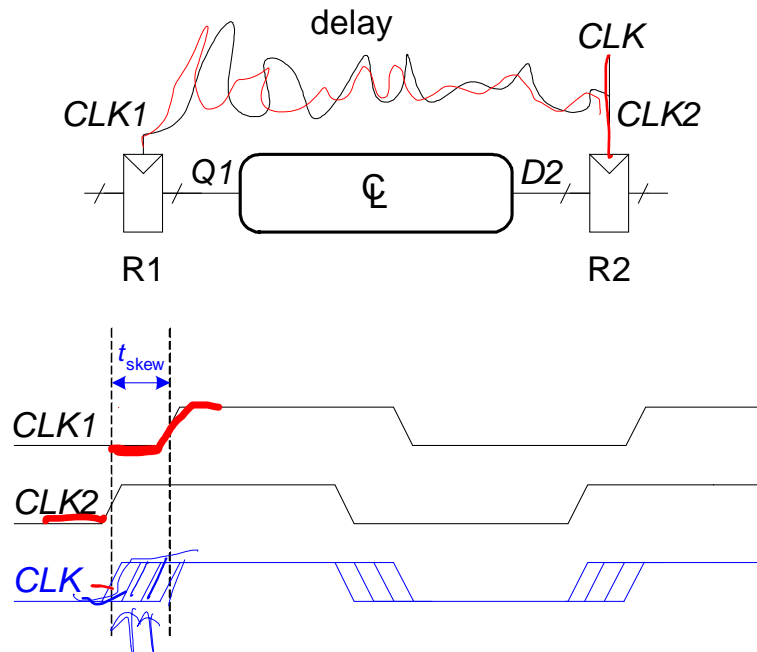- Der Takt kommt nicht bei allen Registern zur gleichen Zeit an
 - Unterschiedliche Verdrahtungswege auf dem Chip, Logik in Taktsignal (gated clock, vermeiden!)
- Verschiebung (oder Versatz, *skew*) ist die Differenz der Ankunftszeit zwischen zwei Registern
- Überprüfe, ob auch bei maximalem Versatz die dynamische Entwurfsdisziplin noch eingehalten ist



Setup-Zeitorderungen mit Taktverschiebung

 - In diesem Beispiel: CLK2 ist **früher** aktiv als CLK1




$$(T_c - t_{skew}) \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup}$$

$$T_c \geq$$

Setup-Zeitansforderungen mit Taktverschiebung

 
- In diesem Beispiel: CLK2 ist **früher** aktiv als CLK1



$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup} + t_{skew}$$
$$t_{pd} \leq$$

Setup-Zeitorderungen mit Taktverschiebung

 
- In diesem Beispiel: CLK2 ist **früher** aktiv als CLK1



$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup} + t_{skew}$$
$$t_{pd} \leq T_c - (t_{pcq} + t_{setup} + t_{skew})$$

Hold-Zeitorderungen mit Taktverschiebung

 - In anderem Fall: CLK2 könnte **später** als CLK1 aktiviert werden




$$t_{ccq} + t_{cd} > t_{hold} + t_{skew}$$

$$t_{cd} >$$

Hold-Zeit Anforderungen mit Taktverschiebung

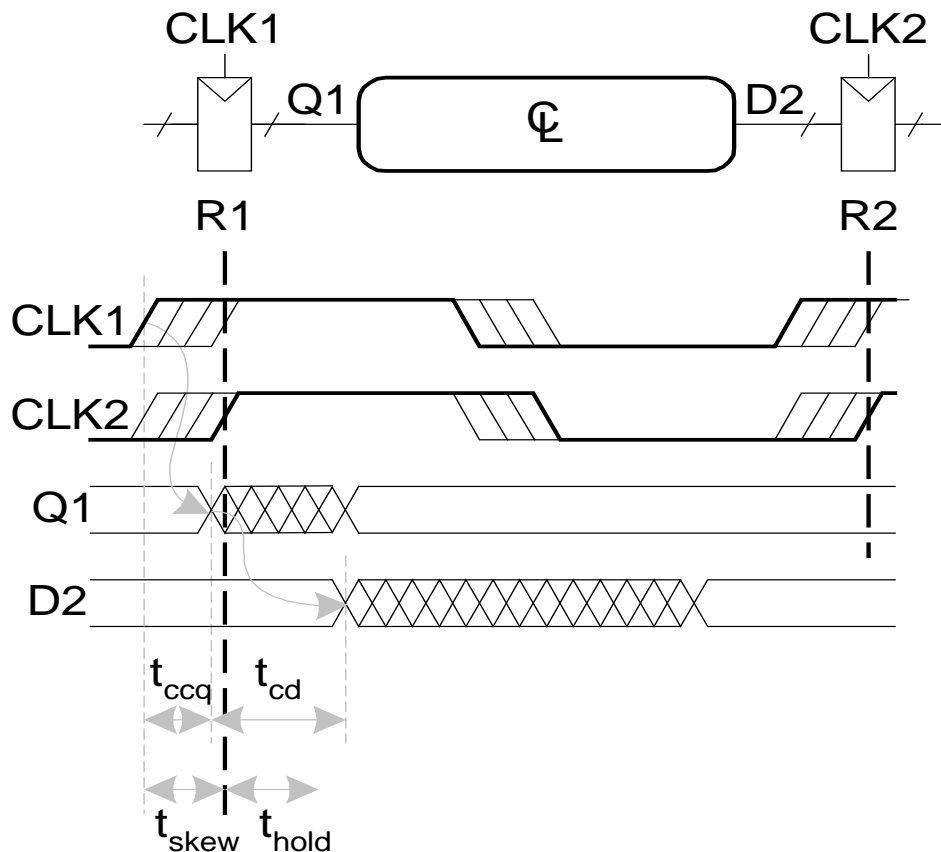
- In anderem Fall: CLK2 könnte **später** als CLK1 aktiviert werden



$$t_{ccq} + t_{cd} > t_{hold} + t_{skew}$$
$$t_{cd} >$$

Hold-Zeit Anforderungen mit Taktverschiebung

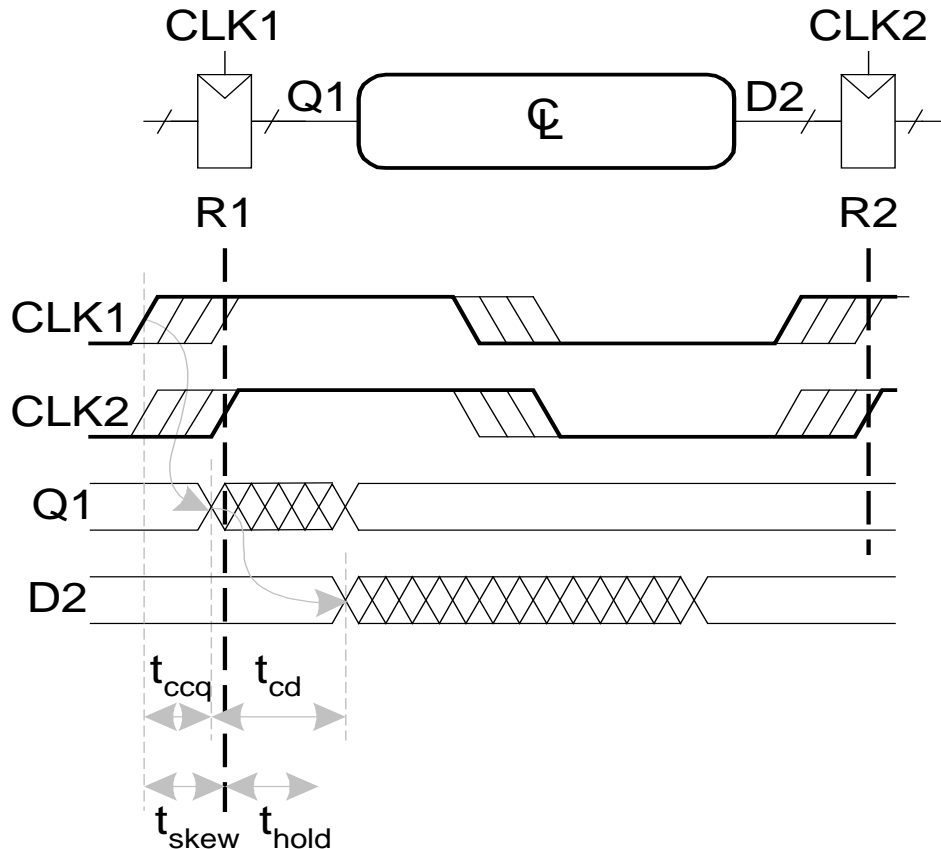
- In anderem Fall: CLK2 könnte **später** als CLK1 aktiviert werden



$$t_{\text{ccq}} + t_{\text{cd}} > t_{\text{hold}} + t_{\text{skew}}$$
$$t_{\text{cd}} > t_{\text{hold}} + t_{\text{skew}} - t_{\text{ccq}}$$

Setup-Zeit Anforderungen mit Taktverschiebung

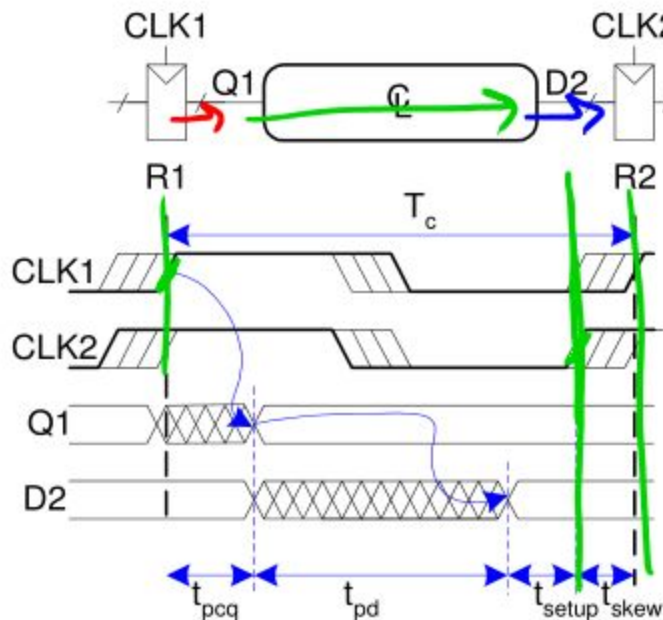- In diesem Beispiel: CLK2 ist **früher** aktiv als CLK1




$$(T_c - t_{skew}) \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup}$$


$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup} + t_{skew}$$

Hold-Zeit Anforderungen mit Taktverschiebung

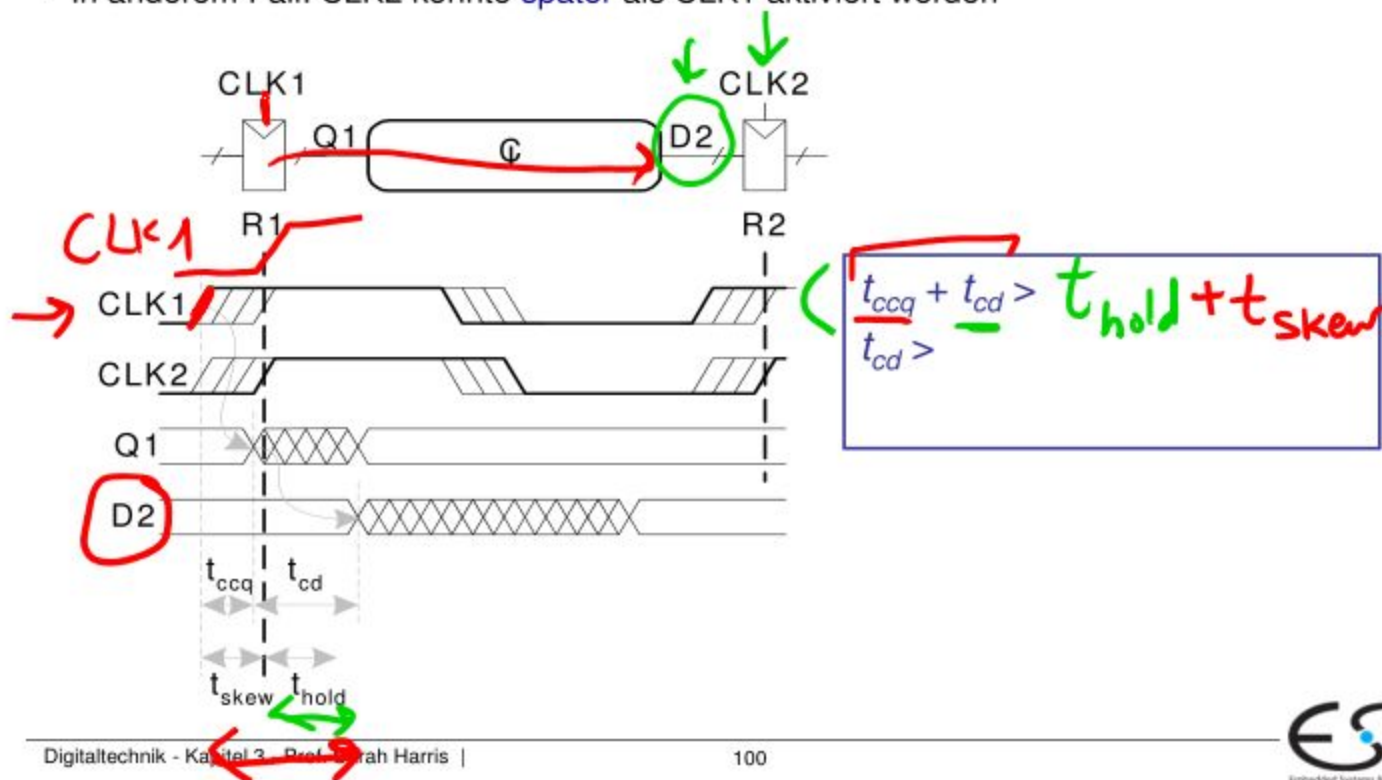- In anderem Fall: CLK2 könnte **später** als CLK1 aktiviert werden



Analyse des Zeitverhaltens

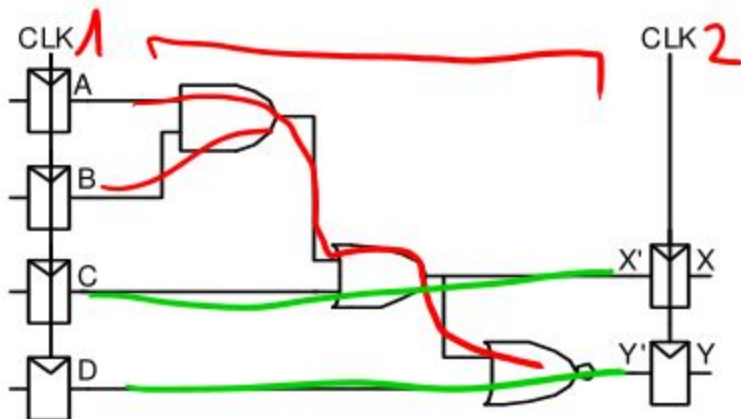

Verzögerungsangaben

$$t_{ccq} = 30 \text{ ps}$$

$$t_{pcq} = 50 \text{ ps}$$

$$t_{setup} = 60 \text{ ps}$$

$$t_{hold} = 70 \text{ ps}$$

→ $t_{skew} = 100 \text{ ps}$

Pro Gatter $t_{pd} = 35 \text{ ps}$

$t_{cd} = 25 \text{ ps}$

✓ $t_{pd} = 3 \times 35 \text{ ps} = 105 \text{ ps}$ ←

✓ $t_{cd} = 25 \text{ ps}$

Einhalten der Setup-Zeitforderung:

$$T_c \geq (50 + 105 + 60) \text{ ps} = 215 \text{ ps} \times$$

$$f_c = 1/T_c = 4,65 \text{ GHz}$$

+100 ps
315 ps

Einhalten der Hold-Zeitforderung:


$$t_{ccq} + t_{cd} > t_{hold} + t_{skew}$$

$$(30 + 25) \text{ ps} > 70 \text{ ps} ? \text{ Nein, verletzt!}$$


55 ps / 170 ps

Metastabilität

 - Jedes bistabile Element hat zwei **stabile** Zustände und einen **metastabilen** dazwischen
- Ein **Flip-Flop-Ausgang** hat zwei stabile Zustände (0 und 1) und einen metastabilen Zustand
- Falls das Flip-Flop den **metastabilen** Zustand annimmt, kann es dort für unbestimmte Zeit verbleiben







Metastabilität

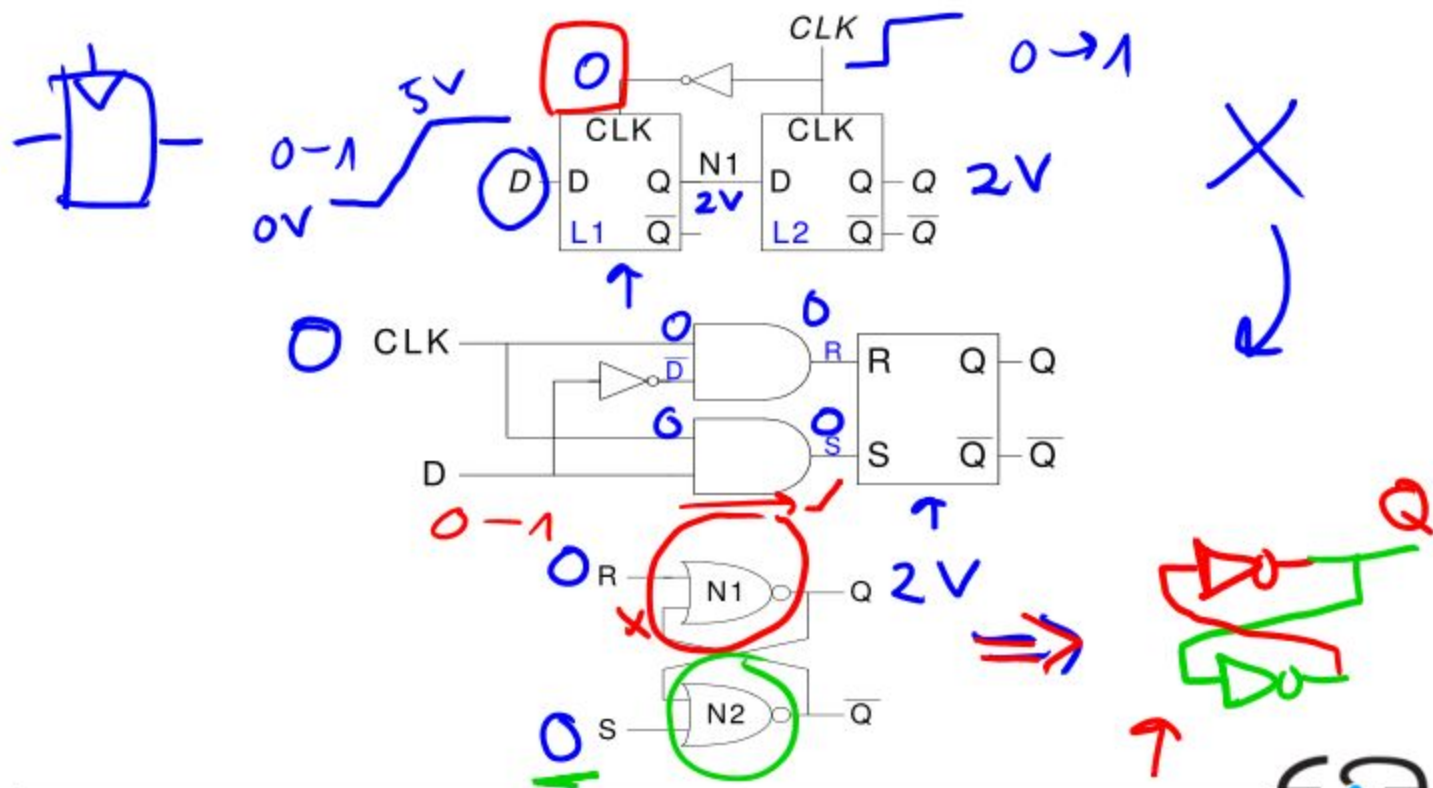

Interner Aufbau eines Flip-Flops



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

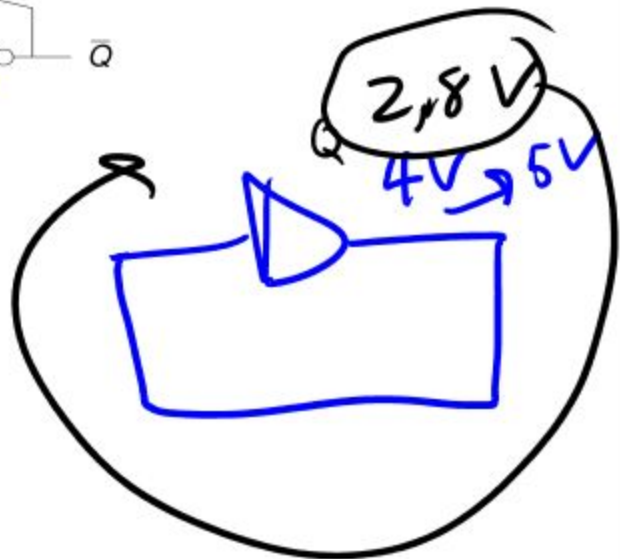   


Interner Aufbau eines Flip-Flops




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

 - Ein Flip-Flop hat intern **Rückkopplungen**
- Falls Q zwischen 1 und 0 liegt:
 - ... wird es von den **kreuzgekoppelten** Gattern **irgendwann** auf 1 oder 0 getrieben
 - Je nachdem, an welchem Spannungspegel es **näher** lag



- Ein Signal wird als **metastabil** bezeichnet, wenn es noch nicht zu 1 oder 0 **aufgelöst** wurde

Metastabilität: Beispiel

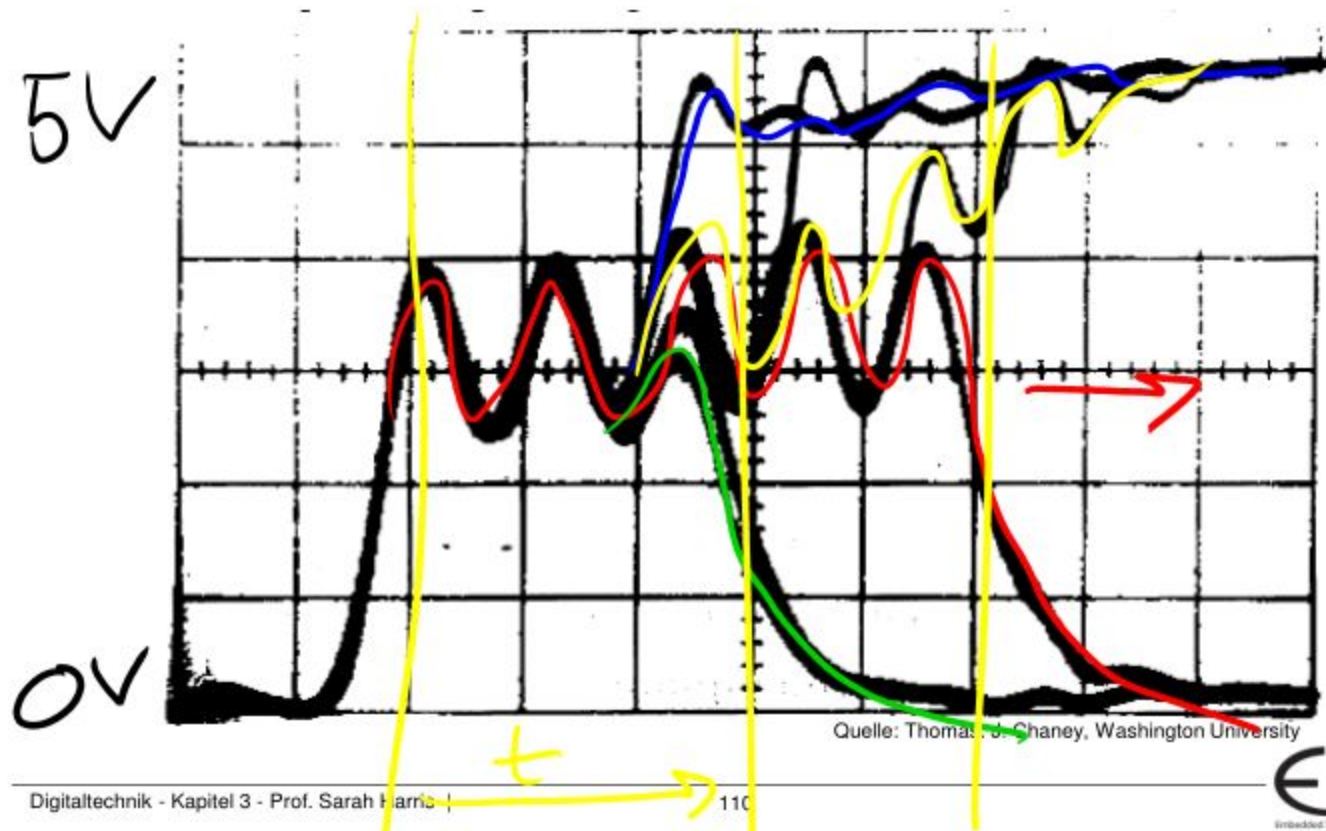

Zeitdauer der Metastabilität

- Wenn Flip-Flop Eingang D zu einem zufälligen Zeitpunkt innerhalb der Abtastzeit wechselt
- ... wird Ausgang Q nach einer zufälligen Zeit t_{res} zu 0 oder 1 aufgelöst (*resolved*)
- **Wahrscheinlichkeit**, dass Ausgang Q nach einer Wartezeit t noch metastabil ist:

$$P(t_{\text{res}} > \underline{t}) = (T_0/T_c) e^{-t/\tau}$$

t_{res} : Zeit um Ausgang sicher nach 1 or 0 auzulösen


T_0, τ : Eigenschaften der Schaltung

T_c : Taktperiode

Zeitdauer der Metastabilität: Interpretation

▪ Intuitiv

 - T_0/T_c ist **Wahrscheinlichkeit**, dass Eingang zu einem **ungünstigen** Zeitpunkt schaltet
- Innerhalb der Abtastzeit, sinkt mit wachsender Taktperiode T_c



Zeitdauer der Metastabilität: Interpretation

▪ Intuitiv

- T_0/T_c ist **Wahrscheinlichkeit**, dass Eingang zu einem **ungünstigen** Zeitpunkt schaltet
 - Innerhalb der Abtastzeit, sinkt mit wachsender Taktperiode T_c

$$P(t_{\text{res}} > t) = (T_0/T_c) e^{-t/\tau}$$

- Die Zeitkonstante τ gibt an, wie schnell Flip-Flop sich aus dem metastabilen Zustand **wegbewegen** kann
 - Hängt von der Verzögerung durch die kreuzgekoppelten Gatter ab

$$P(t_{\text{res}} > t) = (T_0/T_c) \underbrace{e^{-t/\tau}}_{\substack{\uparrow t \\ \downarrow \frac{1}{\tau k}}} = \frac{1}{e^{t/\tau}}$$

Zeitdauer der Metastabilität: Interpretation

▪ Intuitiv

- T_0/T_c ist **Wahrscheinlichkeit**, dass Eingang zu einem **ungünstigen** Zeitpunkt schaltet
 - Innerhalb der Abtastzeit, sinkt mit wachsender Taktperiode T_c

$$P(t_{\text{res}} > t) = (T_0/T_c) e^{-t/\tau}$$

- Die Zeitkonstante τ gibt an, wie schnell Flip-Flop sich aus dem metastabilen Zustand **wegbewegen** kann
 - Hängt von der Verzögerung durch die kreuzgekoppelten Gatter ab


$$P(t_{\text{res}} > t) = (T_0/T_c) e^{-t/\tau}$$

- **Kurzfassung:** Wenn man nur lange genug wartet, wird der Ausgang sicher zu 0 oder 1 aufgelöst

Synchronisierer (*synchronizer*)




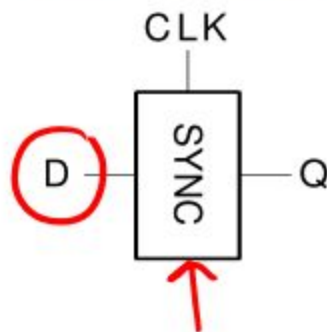- Asynchrone Eingänge (*D*) lassen sich praktisch **nicht** ganz vermeiden
 - Benutzerschnittstellen
 - Systeme mit mehreren interagierenden Taktsignalen
- Ziel eines **Synchronisierers**
 - **Reduziere** die Wahrscheinlichkeit für metastabilen Zustand
 - Liefere an Q mit **hoher** Wahrscheinlichkeit gültige Werte
- **Metastabilität kann aber nie völlig ausgeschlossen werden**




Interner Aufbau eines Synchronisierers

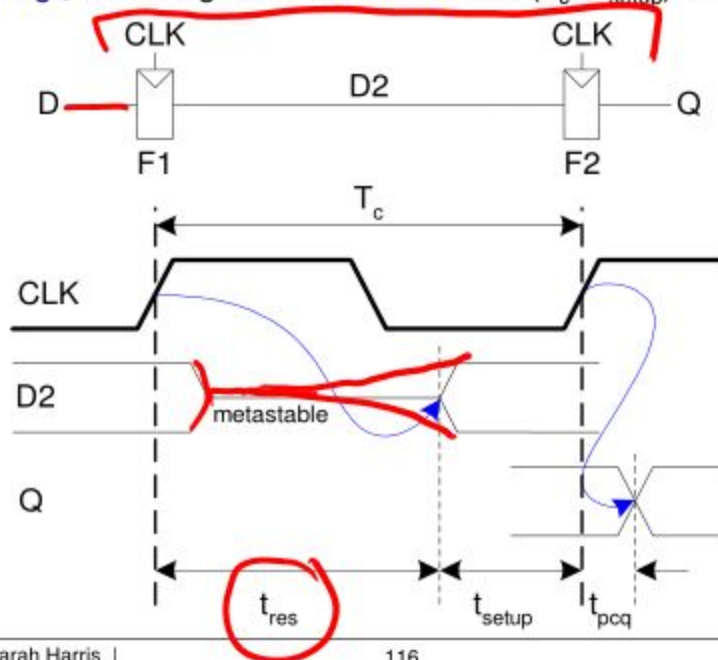- Aufgebaut aus **Reihenschaltung** von Flip-Flops
- Annahme: Eingang D wechselt während der Abtastzeit von Flip-Flop F1
- Synchronisation **gelingt**, wenn Signal D2 **innerhalb** von $(T_c - t_{\text{setup}})$ zu 0 oder 1 aufgelöst wird



Wahrscheinlichkeit für Scheitern der Synchronisation

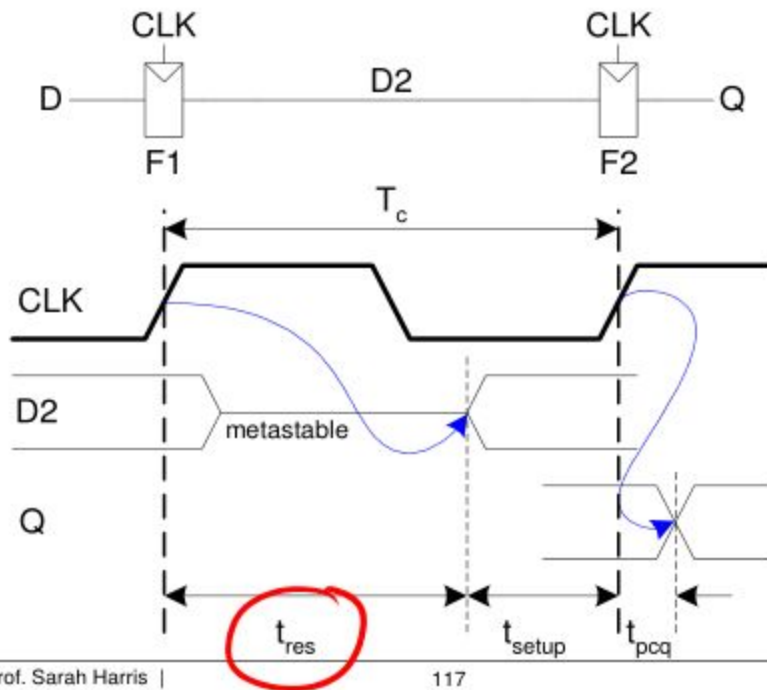Für jede Änderung des Eingangs D: $P(\text{Scheitern}) = (T_0/T_c) e^{-\underbrace{(T_c - t_{\text{setup}})}_T} / T$



Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (*mean time between failures, MTBF*)



- Bei Änderung des Eingangssignals einmal pro Sekunde
 - Ausfallwahrscheinlichkeit des Synchronisierers pro Sekunde ist $P(\text{Scheitern})$
- Bei Änderung des Eingangssignals N-mal pro Sekunde
 - Ausfallwahrscheinlichkeit des Synchronisierers pro Sekunde ist

*z.B. $P(\text{Scheitern})/s = 0,5/s$
 $1/P(\text{Scheitern}) = 2 \text{ sek}$*


$$P(\text{Scheitern})/s = (NT_0/T_c) e^{-(T_c - t_{\text{setup}})/\tau}$$

tres > t *↑* *←*

- Im Durchschnitt scheitert die Synchronisation also alle $(1/[P(\text{Scheitern})/s])$ Sekunden *←*
- Wird auch genannt "Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen" (MTBF)

$$\text{MTBF} = 1/[P(\text{Scheitern})/s] = (T_c/NT_0) e^{(T_c - t_{\text{setup}})/\tau}$$

Beispiel: Synchronisierer

 

- Annahmen:

$$\begin{aligned}
 T_c &= 1/500 \text{ MHz} = 2 \text{ ns} & \tau &= 200 \text{ ps} \\
 T_0 &= 150 \text{ ps} & t_{\text{setup}} &= 100 \text{ ps} \\
 N &= 10 \text{ Änderungen pro Sekunde}
 \end{aligned}$$


- Ausfallwahrscheinlichkeit? MTBF?

$$P(\text{Scheitern}) =$$

$$P(\text{Scheitern})/s =$$

$$\text{MTBF} =$$

Beispiel: Synchronisierer

 

- Annahmen: $T_c = 1/500 \text{ MHz} = 2 \text{ ns}$ $\tau = 200 \text{ ps}$
 $T_o = 150 \text{ ps}$ $t_{\text{setup}} = 100 \text{ ps}$
 $N = 10 \text{ Änderungen pro Sekunde}$

- Ausfallwahrscheinlichkeit? MTBF? T_o/T_c $T_c - t_{\text{setup}} = 2 \text{ ns} - 100 \text{ ps}$

$$P(\text{Scheitern}) = (150 \text{ ps} / 2 \text{ ns}) \cdot e^{-\frac{1.9 \text{ ns}}{200 \text{ ps}}} = 5.6 \times 10^{-6}$$

$$P(\text{Scheitern})/s = 10 \times (5.6 \times 10^{-6}) = 5.6 \times 10^{-5} / s$$

$$\rightarrow \text{MTBF} = 1/[P(\text{Scheitern})/s] \approx 5 \text{ Stunden}$$

mit 3 FF \rightarrow

$P(\text{Scheitern}) = 4,2 \times 10^{-10}$

$P(\text{Scheitern})/s = [4,2 \times 10^{-9}]$

$\text{MTBF} = \frac{1}{[]} = 2,38 \times 10^8 \text{ sec}$
 $= 7,5 \text{ years}$

Parallelität

▪ Zwei Arten von Parallelität

▪ Räumliche Parallelität

- Vervielfachte Hardware bearbeitet mehrere Aufgaben **gleichzeitig**

▪ Zeitliche Parallelität

- Aufgabe wird in mehrere **Unteraufgaben** aufgeteilt
- Unteraufgaben werden **parallel** ausgeführt
- Beispiel: **Fließbandprinzip** bei Autofertigung
 - Nur eine Station für einen Arbeitsschritt
 - Aber alle unterschiedlichen Arbeitsschritte für mehrere Autos werden parallel ausgeführt
- Auch genannt: **Pipelining**

Parallelität: Grundlegende Begriffe



- Einige Definitionen:

Token

- **Datensatz:** Vektor aus Eingabewerten, die zu einem Vektor aus Ausgabewerten bearbeitet werden
- **Latenz:** Zeit von der Eingabe eines Datensatzes bis zur Ausgabe der zugehörigen Ergebnisse
- **Durchsatz:** Die Anzahl von Datensätzen die pro Zeiteinheit bearbeitet werden können
- Parallelität erhöht Durchsatz

Beispiel Parallelität: Plätzchen backen

- Weihnachtszeit steht vor der Tür, also rechtzeitig anfangen!
- Annahmen
 - Genug Teig ist fertig
 - 5 Minuten um ein Blech mit Teig zu bestücken
 - 15 Minuten Backzeit
- Vorgehensweise
 - Ein Blech nach dem anderen vorbereiten und backen

$$\begin{aligned} \text{Latenz} &= 5 + 15 = 20 \text{ Minuten} = \frac{1}{3} \text{ St.} \\ \text{Durchsatz} &= \frac{1 \text{ Blech}}{\frac{1}{3} \text{ Stunde}} = 3 \text{ Bleche/St} \end{aligned}$$

Beispiel Parallelität: Plätzchen backen (seriell)

- Weihnachtszeit steht vor der Tür, also rechtzeitig anfangen!
- **Annahmen**
 - Genug Teig ist fertig
 - 5 Minuten um ein Blech mit Teig zu bestücken
 - 15 Minuten Backzeit
- **Vorgehensweise**
 - Ein Blech nach dem anderen vorbereiten und backen

Latenz = 5 + 15 = 20 Minuten = $\frac{1}{3}$ h


Durchsatz = 1 Blech alle 20 Minuten = 3 Bleche/h

Beispiel Parallelität: Plätzchen backen (parallel)



- **Gleiche** Annahmen wie eben
 - 5 Minuten Blech bestücken, 15 Minuten Backen
- **Alternative** Vorgehensweisen
 - **Räumliche Parallelität:** Zwei Bäcker (Ben & Alyssa), jeder mit einem **eigenen** Ofen
 - **Zeitliche Parallelität:** Aufteilen der Keksherstellung in **Unteraufgaben**
 - Blech bestücken
 - Backen
 - Nächstes Blech bestücken, **während** erstes noch im Ofen gebacken wird
- Latenz und Durchsatz?


Räumliche Parallelität

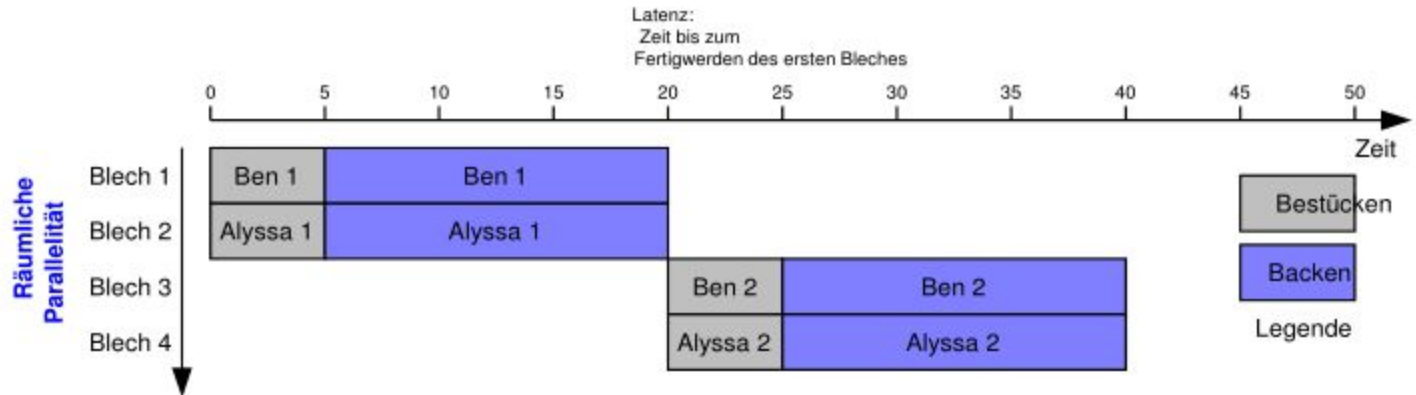

Latenz = 20 Minuten = $\frac{1}{3}$ St.

Durchsatz = $\frac{2 \text{ Bleche}}{\frac{1}{3} \text{ Stunde}} = 6 \frac{\text{Bleche}}{\text{Stunde}}$


Räumliche Parallelität

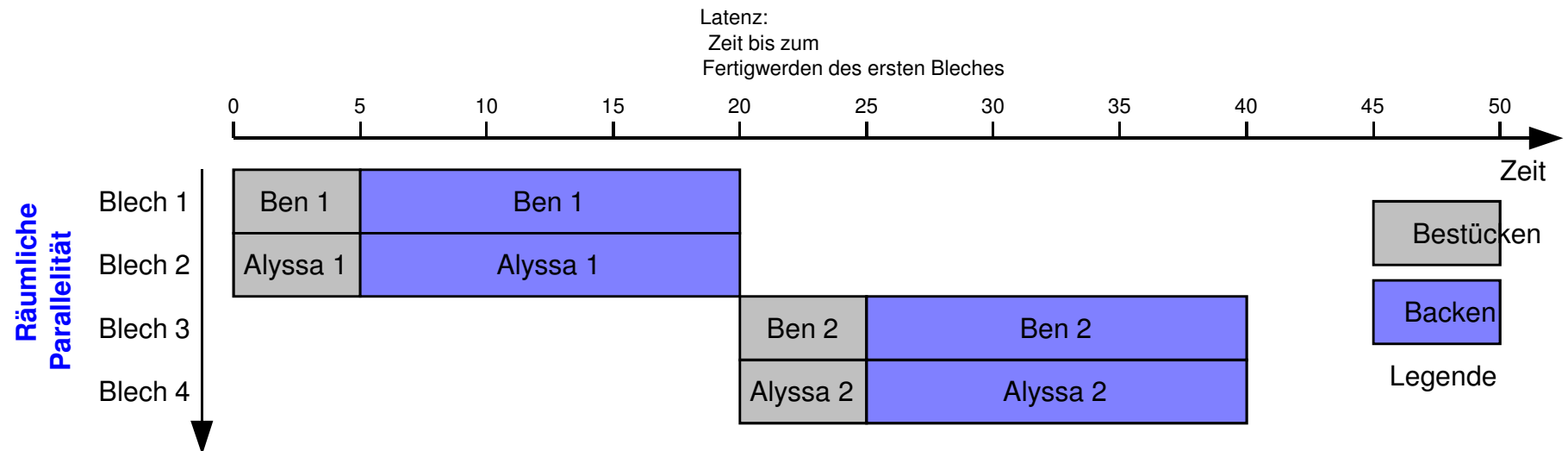

$$\text{Latenz} = 5 + 15 = 20 \text{ Minuten} = 1/3 \text{ h}$$

$$\text{Durchsatz} = 2 \text{ Bleche alle } 20 \text{ Minuten} = 6 \text{ Bleche/h}$$

Zeitliche Parallelität

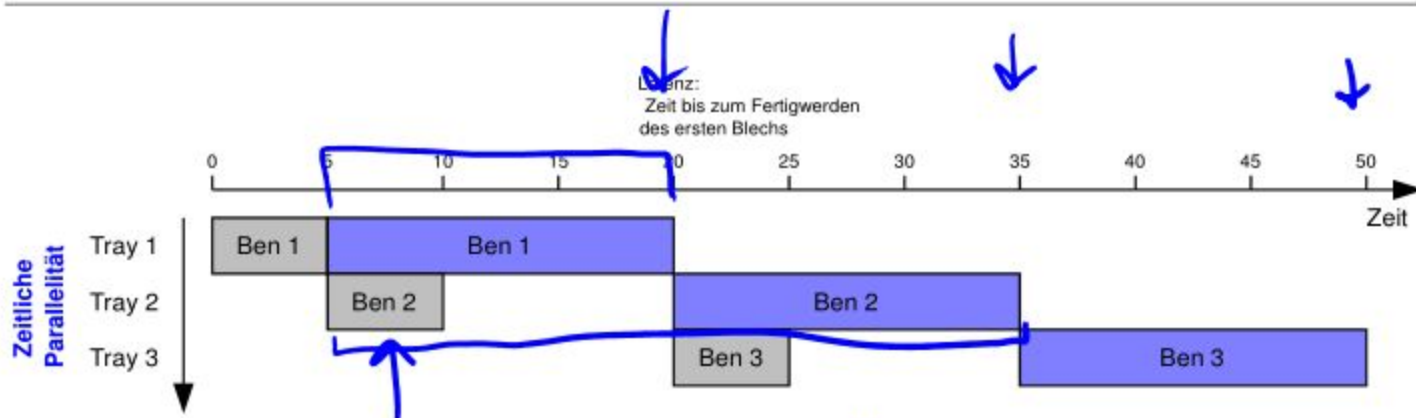

Erstes Blech


Latenz = 20 min.

Danach

30 min ✓

Durchsatz = $\frac{1 \text{ Blech}}{15 \text{ min}} = \frac{1 \text{ Blech}}{1/4 \text{ St.}} = 4 \frac{\text{Bleche}}{\text{St.}}$

Zeitliche Parallelität

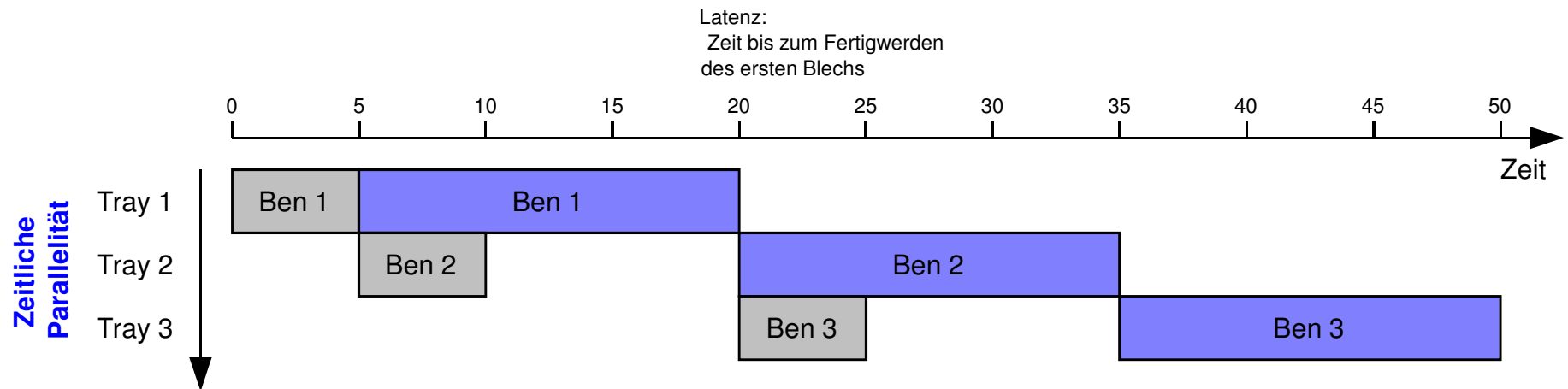


$$\text{Latenz} = 15 + 15 = 30 \text{ Minuten} = 1/2 \text{ h}$$

$$\text{Durchsatz} = 1 \text{ Blech alle } 15 \text{ Minuten} = 4 \text{ Bleche/h}$$

Kombinieren


- Zeitliche und räumliche Parallelität können miteinander **kombiniert** werden
- Hier:
 - **Zwei** Bäcker und Öfen
 - Nächstes Blech bestücken **während** altes gebacken wird
- Latenz = 30 Minuten
- Durchsatz = 8 Bleche/h

Schaltung ohne Pipelining

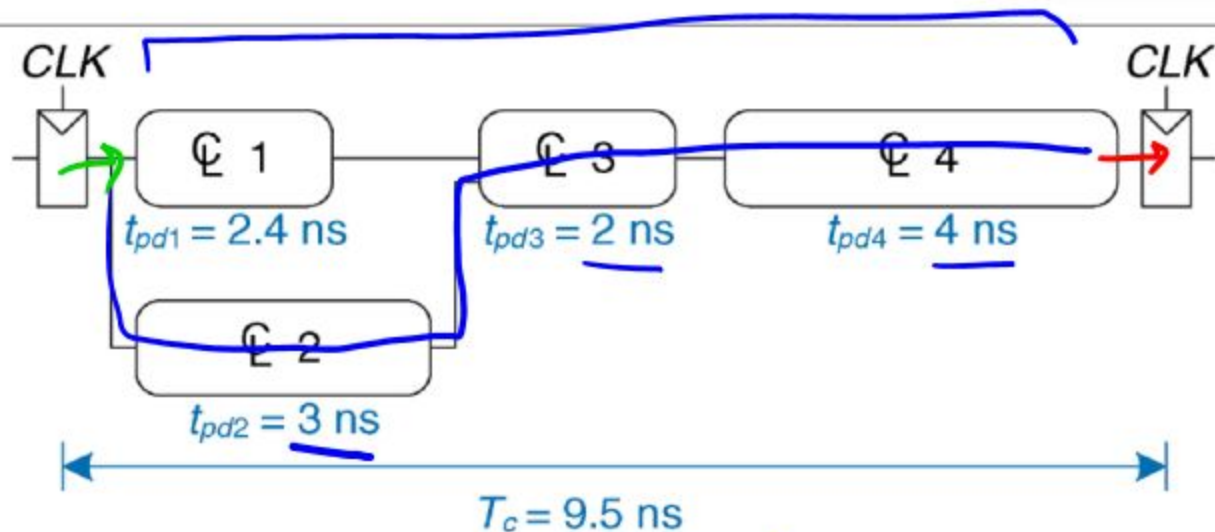

- Kritischer Pfad durch Elemente 2, 3, 4: 9 ns
- $t_{\text{setup}} = 0,2 \text{ ns}$ und $t_{\text{pcq}} = 0,3 \text{ ns} \rightarrow T_c = 9 + 0,2 + 0,3 = 9,5 \text{ ns}$
- Latenz = 9,5 ns; Durchsatz = $1 / 9,5 \text{ ns} = 105 \text{ MHz}$

Schaltung mit zweistufiger Pipeline

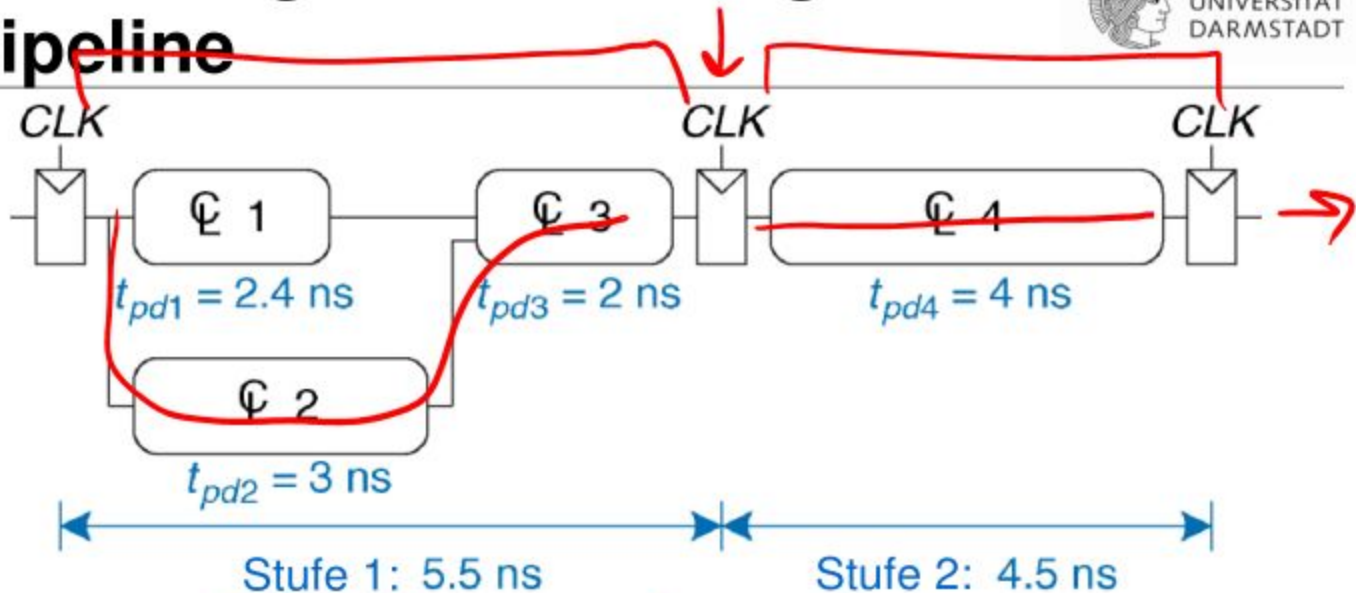

▪ Stufe 1: $3 + 2 + 0,2 + 0,3 = 5,5 \text{ ns}$ ✓


▪ $\rightarrow T_c = 5,5 \text{ ns}$ ←

▪ Latenz = 2 Takte = 11 ns ← ✓

▪ Durchsatz = $1 / 5,5 \text{ ns} = 182 \text{ MHz}$ ← ✓

Stufe 2: $4 + 0,2 + 0,3 = 4,5 \text{ ns}$ ✓

Schaltung mit dreistufiger Pipeline

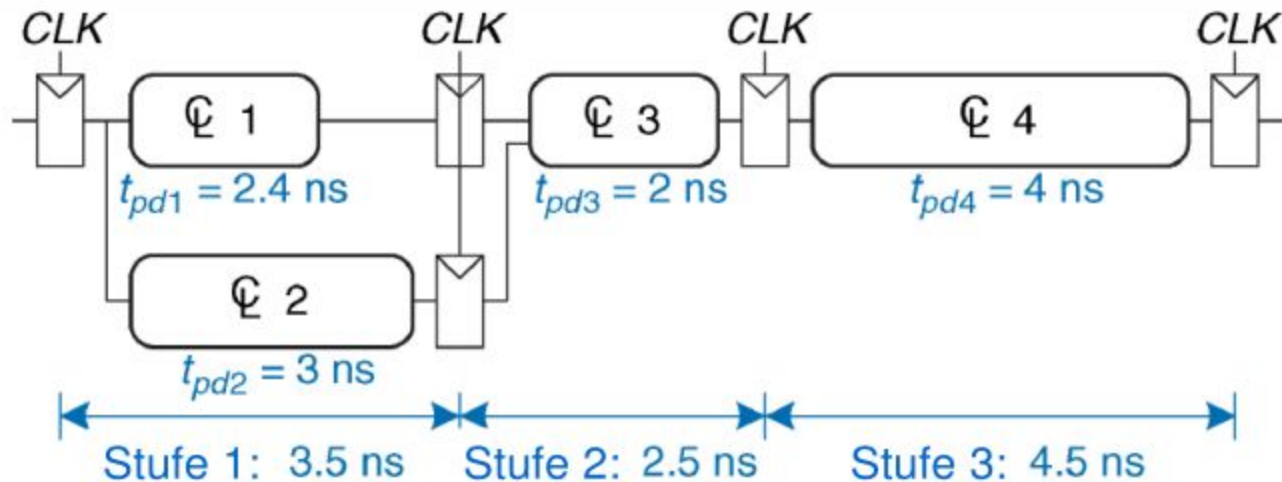

- $T_c = 4,5 \text{ ns}$
- Latenz = 3 Takte = 13,5 ns ← X
- Durchsatz = $1 / 4,5 \text{ ns} = 222 \text{ MHz}$ ← ✓

Diskussion Pipelining

- Mehr Pipelinestufen
 - **Höherer** Durchsatz (mehr Ergebnisse pro Zeiteinheit)
 - aber auch **höhere** Latenz (länger warten auf das Ergebnis)
 - → Lohnt sich nur, wenn **viele** Datensätze bearbeitet werden müssen
- Klappt aber **nicht** immer
- Problem: **Abhängigkeiten**
- Beispiel Kekse: **Erstmal** schauen wie ein Blech geworden ist, **bevor** das nächste bestückt wird
- Wird noch intensiv im **7. Kapitel** behandelt (Prozessorarchitektur)