

Digitaltechnik– Kapitel 4



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Sarah Harris, Ph.D.
Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen (ESA)
Fachbereich Informatik

WS 15/16



Kapitel 4: Themen

- Einleitung
- Kombinatorische Logik
- Strukturelle Beschreibung
- Sequentielle Logik
- Mehr kombinatorische Logik
- Endliche Zustandsautomaten
- Parametrisierte Modelle
- Testumgebungen

Es wird sehr schwer sein die Klausur zu bestehen wenn Sie SystemVerilog nicht gut können.

Einleitung

- **Hardware-Beschreibungssprachen**
 - *Hardware Description Languages (HDL)*
- Erlauben **textuelle** Beschreibung von Schaltungen
 - Auf **verschiedenen** Abstraktionsebenen
 - **Struktur** (z.B. Verbindungen zwischen Gattern)
 - **Verhalten** (z.B. Boole'sche Gleichungen)
- **Entwurfswerkzeuge** erzeugen Schaltungsstruktur daraus automatisch
 - Computerprogramme
 - Computer-Aided Design (CAD) oder Electronic Design Automation (EDA)
 - **Schaltungssynthese**
 - Grob vergleichbar mit Übersetzung (Compilieren) von konventionellen Programmiersprachen

Einleitung

- Fast alle **kommerziellen** Hardware-Entwürfe mit HDLs realisiert
- **Zwei** HDLs haben sich durchgesetzt
 - SystemVerilog
 - VHDL
- Sie werden **SystemVerilog** lernen müssen

SystemVerilog

- 1984 von der Firma Gateway Design Automation entwickelt
- Seit 1995 ein **IEEE Standard** (1364)
 - Überarbeitet 2001 und 2005
 - Neuer Dialekt SystemVerilog (Obermenge von Verilog-2005)
- Weit verbreitet in zivilen US-Firmen
- In Darmstadt im Fachbereich Informatik
 - **Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen** (ESA, Prof. Koch)
- In Darmstadt im Fachbereich Elektrotechnik
 - **Rechnersysteme** (RS, Prof. Hochberger)

VHDL

- ***Very High-Speed Integrated Circuit (VHSIC) Hardware Description Language***
- Entwickelt 1981 durch das US **Verteidigungsministerium**
 - Inspiriert durch konventionelle Programmiersprache **Ada**
- Standardisiert in 1987 durch **IEEE (1076)**
 - Überarbeitet in 1993, 2000, 2002, 2006, 2008
- Weit verbreitet in
 - US-Rüstungsfirmen
 - Vielen europäischen Firmen
- In Darmstadt im Fachbereich Elektrotechnik
 - **Integrierte elektronische Systeme** (IES, Prof. Hofmann)


In dieser Iteration der Vorlesung

- In den **Vorlesungen** SystemVerilog
 - Häufig kompakter zu schreiben
 - Eher auf Einzelfolien darstellbar
- Hier gezeigte Grundkonzepte sind in beiden Sprachen identisch
- Nur andere **Syntax**
 - VHDL-Beschreibung ist aber in der Regel **länger**
- Im Buch werden beide Sprachen **nebeneinander** gezeigt
 - Kapitel 4
 - Moderne Entwurfswerkzeuge können in der Regel **beide** Sprachen

Von einer HDL zu Logikgattern



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

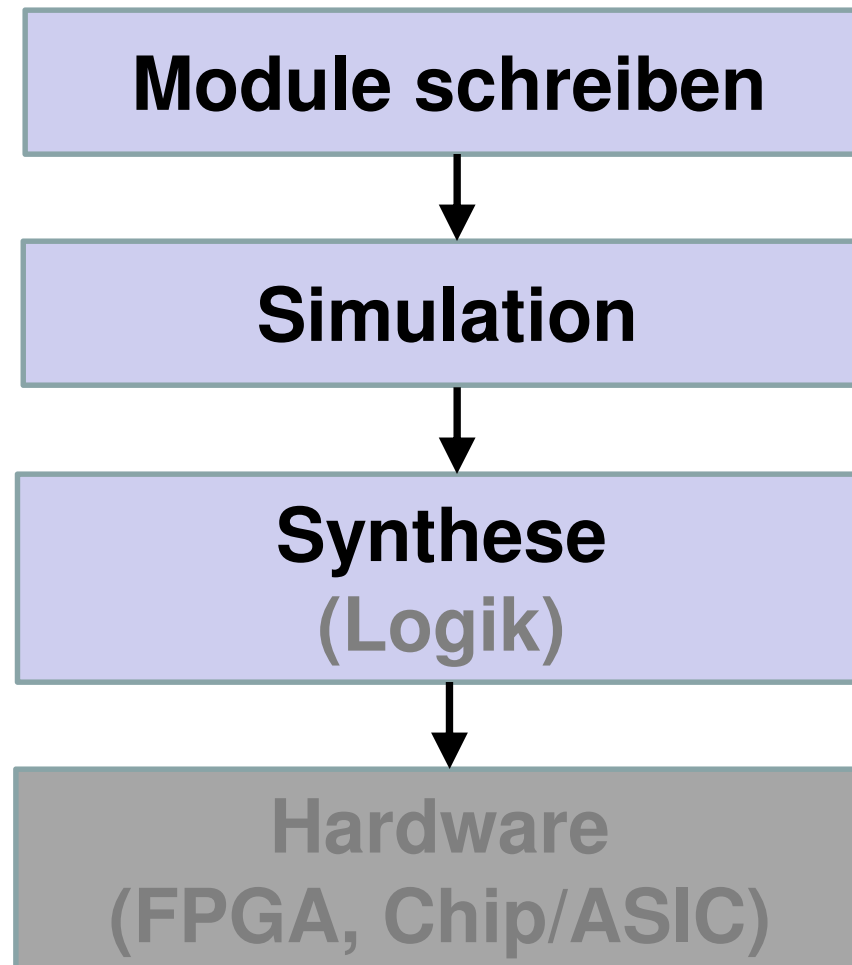

Von einer HDL zu Logikgattern

▪ Simulation

- Eingangswerte werden in HDL-Beschreibung eingegeben
 - Beschriebene Schaltung wird **stimuliert**
- Berechnete Ausgangswerte werden auf Korrektheit **geprüft**
- Fehlersuche viel einfacher und billiger als in realer Hardware


▪ Synthese

- Übersetzt HDL-Beschreibungen in **Netzlisten**
 - **Logikgatter** (Schaltungselemente)
 - **Verbindungen** (Verbindungsknoten)

WICHTIG:

Beim Verfassen von HDL-Beschreibungen ist es essentiell wichtig, immer die vom Programm beschriebene **Hardware** im Auge zu behalten!

SystemVerilog Module

 

Zwei Arten von Beschreibungen in Modulen:

- **Verhalten:** Was tut die Schaltung?
- **Struktur:** Wie ist die Schaltung aus Untermodulen aufgebaut?

Beispiel für Verhaltensbeschreibung



SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b &  c;  
endmodule
```

Beispiel für Verhaltensbeschreibung

SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b &  c;  
endmodule
```


- `module/endmodule`: Anfang/Ende der Module
- `example`: Namen der Module
- Operatoren:
 - ~: NOT (nicht)
 - &: AND (und)
 - |: OR (oder)

Simulation von Verhaltensbeschreibungen

SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b &  c;  
endmodule
```

Signalverlaufdiagramm (*waves*):

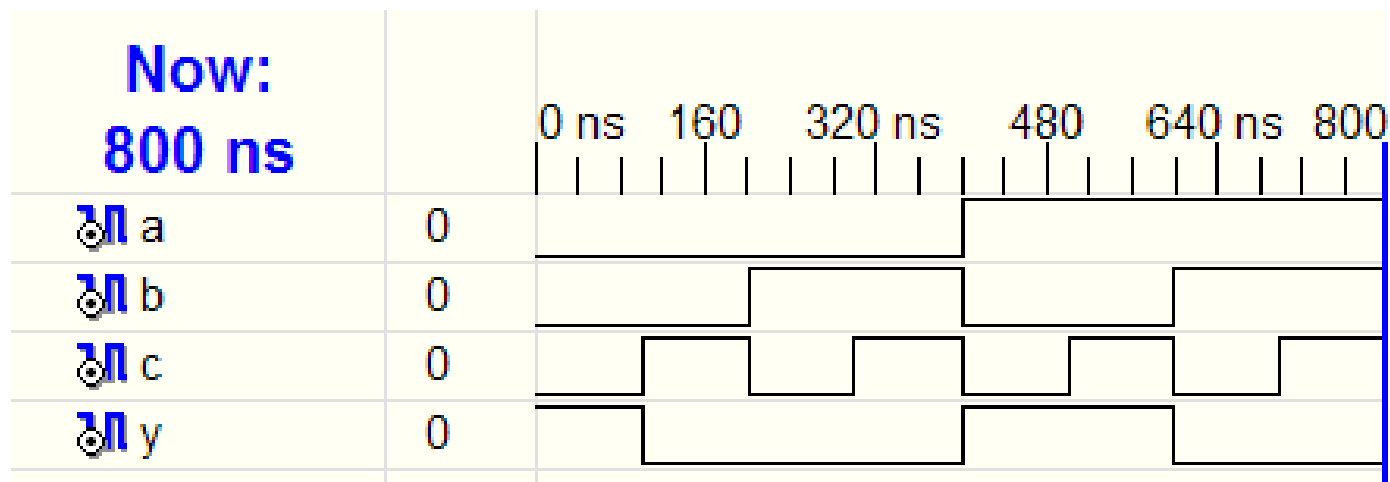


Synthese von Verhaltensbeschreibungen

SystemVerilog:

```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

SystemVerilog Syntax

- **Unterscheidet** Groß- und Kleinschreibung
 - Beispiel: `reset` und `Reset` sind **nicht** das gleiche Signal
- Namen dürfen **nicht** mit Ziffern anfangen
 - Beispiel: `2mux` ist ein ungültiger Name
- Anzahl von Leerzeichen, Leerzeilen und Tabulatoren **irrelevant**
- Kommentare:
 - `//` bis zum **Ende** der Zeile
 - `/*` über **mehrere**
Zeilen `*/`

Sehr ähnlich zu C und Java!

Strukturelle Beschreibung: Modulhierarchie



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module and3(input  logic a, b, c,  
            output logic y);  
    assign y = a & b & c;  
endmodule
```

```
module inv(input  logic a,  
           output logic y);  
    assign y = ~a;  
endmodule
```

```
module nand3 (input  logic a, b, c  
             output logic y);  
    logic n1;  // internes Signal (Verbindungsknoten)  
  
    and3 andgate(a, b, c, n1); // Instanz von and3 namens andgate  
    inv  inverter(n1, y);      // Instanz von inv namens inverter  
endmodule
```


Bitweise Verknüpfungsoperatoren


```

module gates (input logic [3:0] a, b,
              output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);
  /* Fünf unterschiedliche Logikgatter
     mit zwei Eingängen, jeweils 4b Busse */
  assign y1 = a & b;      // AND
  assign y2 = a | b;     // OR
  assign y3 = a ^ b;     // XOR
  assign y4 = ~(a & b); // NAND
  assign y5 = ~(a | b); // NOR
endmodule

```

// **Kommentar bis zum Zeilenende**
 /*...*/ **Mehrzeiliger Kommentar**


Syntheseergebnis:

 

Reduktionsoperatoren

```
module and8 (input logic [7:0] a,  
             output logic      y);  
    assign y = &a;  
    // &a ist Abkürzung für  
    // assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] &  
    //           a[3] & a[2] & a[1] & a[0];  
endmodule
```


Syntheseergebnis:

 

Bedingte Zuweisung

```
module mux2(input  logic[3:0]  d0, d1,  
            input  logic      s,  
            output logic [3:0] y);  
    assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

? : ist ein **ternärer** Operator, da er **drei** Operanden miteinander verknüpft: s, d1, und d0.


Interne Verbindungsknoten oder Signale



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module fulladder(input  logic a, b, cin,  
                 output logic s, cout);  
  
    logic p, g;    // interne Verbindungsknoten  
  
    assign p = a ^ b;  
    assign g = a & b;  
  
    assign s = p ^ cin;  
    assign cout = g | (p & cin);  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

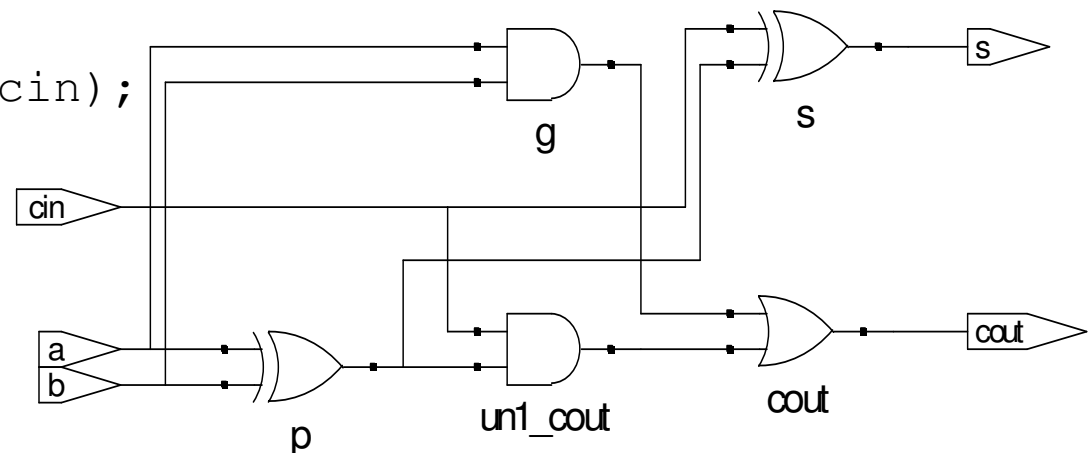

Bindung von Operatoren (Präzedenz)

Bestimmt Ausführungsreihenfolge

Höchste

~	NOT
*, /, %	Multiplikation, Division, Modulo
+, -	Addition, Subtraktion
<<, >>	Schieben (logisch)
<<<, >>>	Schieben (arithmetisch)
<, <=, >, >=	Vergleiche
==, !=	gleich, ungleich
&, ~&	AND, NAND
^, ~^	XOR, XNOR
, ~	OR, NOR
?:	Ternärer Operator

Niedrigste

Zahlen

Syntax: *N'Bwert*

N = Breite in Bits, *B* = Basis

N'B ist optional, sollte der Konsistenz halber aber immer geschrieben werden
wenn weggelassen: Dezimalsystem

Zahl	Bitbreite	Basis	entspricht Dezimal	Darstellung im Speicher
3'b101	3	binär	5	101
'b11	Nicht vorgegeben	binär	3	00...0011
8'b11	8	binär	3	00000011
8'b1010_1011	8	binär	171	10101011
3'd6	3	dezimal	6	110
6'o42	6	oktal	34	100010
8'hAB	8	hexadezimal	171	10101011
42	Nicht vorgegeben	dezimal	42	00...0101010

Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 1



```
assign y = {a[2:1], {3{b[0]}}, a[0], 6'b100_010};
```

```
// wenn y ein 12-bit Signal ist, hat die  
// Anweisung diesen Effekt:
```

```
y = a[2] a[1] b[0] b[0] b[0] a[0] 1 0 0 0 1 0
```


Unterstriche () in numerischen Konstanten dienen nur der besseren Lesbarkeit, sie werden von Verilog **ignoriert**

Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 2

SystemVerilog:

```
module mux2_8 (input logic [7:0] d0, d1,  
              input logic s,  
              output logic [7:0] y);  
  
    mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);  
    mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 


Hochohmiger Ausgang: Z

SystemVerilog:

```
module tristate (input logic [3:0] a,  
                input logic      en,  
                output logic [3:0] y);  
    assign y = en ? a : 4'bz;  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 


Verzögerungen: # Zeiteinheiten



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} =  
            ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 
Nur für die Simulation,
#n werden für die Synthese
ignoriert!





Verzögerungen

```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
  logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
  assign #1 {ab, bb, cb} =  
           ~{a, b, c};  
  assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
  assign #2 n2 = a & bb & cb;  
  assign #2 n3 = a & bb & c;  
  assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 


Verzögerungen

```

module example(input logic a, b, c,
               output logic y);
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;
    assign #1 {ab, bb, cb} =
        ~{a, b, c};
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;
    assign #2 n2 = a & bb & cb;
    assign #2 n3 = a & bb & c;
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;
endmodule


```

 



Verzögerungen

```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} =  
            ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

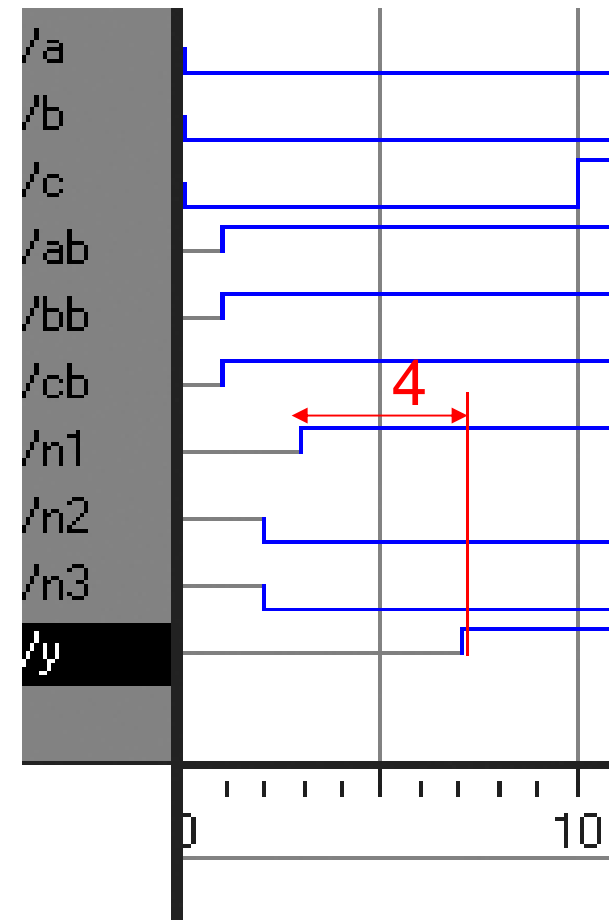

Sequentielle Schaltungen



- Beschreibung basiert auf Verwendung fester “Redewendungen”
 - Idiome
- **Feststehende** Idiome für
 - Latches
 - Flip-Flops
 - Endliche Zustandsautomaten (FSM)
- Vorsicht beim **Abweichen** von Idiomen
 - Wird möglicherweise noch richtig simuliert
 - Könnte aber fehlerhaft synthetisiert werden

→ Halten Sie sich an die Konventionen!

always-Anweisung

Allgemeiner Aufbau:

```
always @(sensitivity list)
    statement;
```

Interpretation:

Wenn sich die in der `sensitivity list` aufgezählten Werte **ändern**, wird die Anweisung `statement` **ausgeführt**.

Werte: In der Regel Signale, manchmal noch erweitert

D Flip-Flop


```

module flop(input  logic          clk,
            input  logic [3:0]  d,
            output logic [3:0]  q);

    always_ff @(posedge clk)
        q <= d; // gelesen als "q übernimmt d"
                // auf Englisch: "q gets d"
endmodule

```

Syntheseergebnis:

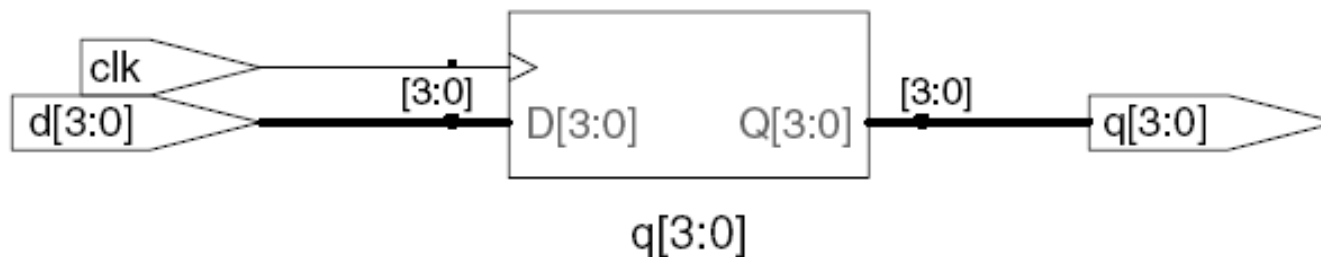

Rücksetzbares D Flip-Flop


```
module flopr(input logic clk,  
            input logic reset,  
            input logic [3:0] d,  
            output logic [3:0] q);
```

```
// synchroner Reset
```

```
always_ff @(posedge clk)  
    if (reset) q <= 4'b0;  
    else      q <= d;
```

```
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

Rücksetzbares D Flip-Flop

```


module flopr(input logic      clk,
             input logic      reset,
             input logic [3:0] d,
             output logic [3:0] q);

// asynchroner Reset
always_ff @(posedge clk, posedge reset)
    if (reset) q <= 4'b0;
    else      q <= d;

endmodule

```

Syntheseergebnis:

 

Rücksetzbares D Flip-Flop mit Taktfreigabe



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT


```
module flopren(input logic clk,  
              input logic reset,  
              input logic en,  
              input logic [3:0] d,  
              output logic [3:0] q);
```

```
// asynchroner Reset mit Clock Enable
```

```
always @ (posedge clk, posedge reset)  
  if (reset) q <= 4'b0;  
  else if (en) q <= d;
```

```
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

Latch


```

module latch(input  logic      clk,
              input  logic [3:0] d,
              output logic [3:0] q);

    always_latch
        if (clk) q <= d;
endmodule

```

Syntheseergebnis:

 

Achtung: In dieser Veranstaltung werden Latches nur **selten** (wenn überhaupt) gebraucht werden.

Sollten sie dennoch in einem Syntheseergebnis auftauchen, ist das in der Regel auf **Fehler** in Ihrer HDL-Beschreibung zurückzuführen (z.B. Abweichen von Idiomen)!

Wiederholung

Allgemeiner Aufbau:

```
always @(sensitivity list)
    statement;
```

- **Flip-flop:** `always_ff`
- **Latch:** `always_latch` **(don't use)**

Weitere Anweisungen zur Verhaltensbeschreibung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Dürfen nur **innerhalb** von `always-`Anweisungen benutzt werden
 - `if / else`
 - `case, casez`

Kombinatorische Logik als always-Block



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module gates (input  logic [3:0] a, b,  
              output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);  
  
  always_comb // wann immer sich irgendein gelesenes Signal ändert  
  begin      // bei mehr als einer Anweisung: begin/end  
    y1 = a & b;           // AND  
    y2 = a | b;          // OR  
    y3 = a ^ b;          // XOR  
    y4 = ~(a & b);       // NAND  
    y5 = ~(a | b);       // NOR  
  end  
endmodule
```

Hätte einfacher durch fünf `assign`-Anweisungen beschrieben werden können.

Kombinatorische Logik mit case



```
module sevenseg (input logic [3:0] data,  
                 output logic [6:0] segments);  
  
always_comb // kombinatorische Logik ...  
  case (data)  
    //           abc_defg  
    0: segments = 7'b111_1110;  
    1: segments = 7'b011_0000;  
    2: segments = 7'b110_1101;  
    3: segments = 7'b111_1001;  
    4: segments = 7'b011_0011;  
    5: segments = 7'b101_1011;  
    6: segments = 7'b101_1111;  
    7: segments = 7'b111_0000;  
    8: segments = 7'b111_1111;  
    9: segments = 7'b111_1011;  
    default: segments = 7'b000_0000; // alle Fälle abgedeckt!  
  endcase  
endmodule
```

So einfach nicht als
assign formulierbar

Kombinatorische Logik mit

case




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Um kombinatorische Logik zu beschreiben, muss ein `case`-Block **alle** Möglichkeiten abdecken
 - Entweder **explizit** angeben
 - Oder einen **default-Fall** angeben
 - Tritt in Kraft, wenn sonst keine andere Alternative passt
 - Im Beispiel verwendet

Kombinatorische Logik mit casez

Syntheseresult:
 
```
module priority_casez (input logic [3:0] a,  
                       output logic [3:0] y);  
  
  always_comb // kombinatorische Logik ...  
  casez(a)  
    4'b1???: y = 4'b1000; // ? = don't care  
    4'b01??: y = 4'b0100;  
    4'b001?: y = 4'b0010;  
    4'b0001: y = 4'b0001;  
    default: y = 4'b0000; // alle Fälle  
                       // abgedeckt  
  
  endcase  
endmodule
```



Nicht-blockende Zuweisung


- `<=` steht für eine **„nicht-blockende Zuweisung“**
- Wird **parallel** mit allen anderen nicht-blockenden Zuweisungen ausgeführt
 - 1. Schritt: Alle „rechten Seiten“ werden **berechnet**
 - 2. Schritt: Alle Berechnungsergebnisse werden an „linke Seiten“ **zugewiesen**

```
// Synchronisierer mit nicht-blockenden
// Zuweisungen
```

```
module syncgood (input  logic clk,
                  input  logic d,
                  output logic q);

  logic n1;
  always_ff(posedge clk)
  begin
    n1 <= d; // nicht-blockend
    q  <= n1; // nicht-blockend
  end
endmodule
```

Syntheseeergebnis:

 


Blockende Zuweisung

- = steht für eine **“blockende Zuweisung”**
- Wird **hintereinander** (seriell) in Reihenfolge im Programmtext ausgeführt
 - Solange eine blockende Zuweisung abläuft
 - ... werden andere Anweisungen **blockiert**
 - Jede Anweisung **für sich** berechnet „rechte Seite“ und weist an „linke Seite“ zu

```
// Fehlerhafter Synchronisierer
// mit blockenden Zuweisungen
module syncbad (input  logic clk,
                input  logic d,
                output logic q);

  logic n1;
  always_ff(posedge clk)
  begin
    n1 = d; // blockend
    q  = n1; // blockend
  end
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

Regeln für Zuweisungen von Signalen

- Um **synchrone sequentielle** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer `always_ff @(posedge clk)` und nicht-blockende Zuweisungen (`<=`)

```
always_ff @(posedge clk)
    q <= d; // nicht-blockend
```

- Um **einfache kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer ständige Zuweisung (*continuous assignment*) (`assign ...`)

```
assign y = a & b;
```

- Um **komplexere kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer `always_comb` und blockende Zuweisungen (`=`)

Regeln für Zuweisungen von Signalen




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Weisen Sie **nicht** an ein Signal
 - ... in **mehreren** `always`-Blöcken zu
 - ... in einem `always`-Block **gemischt** mit `=` und `<=` zu
 - ... in einem `always`-Block **und** in einer ständigen Zuweisung (*continuous assignment*) (`assign ...`)

Endliche Zustandsautomaten (FSM)

• Drei Blöcke:

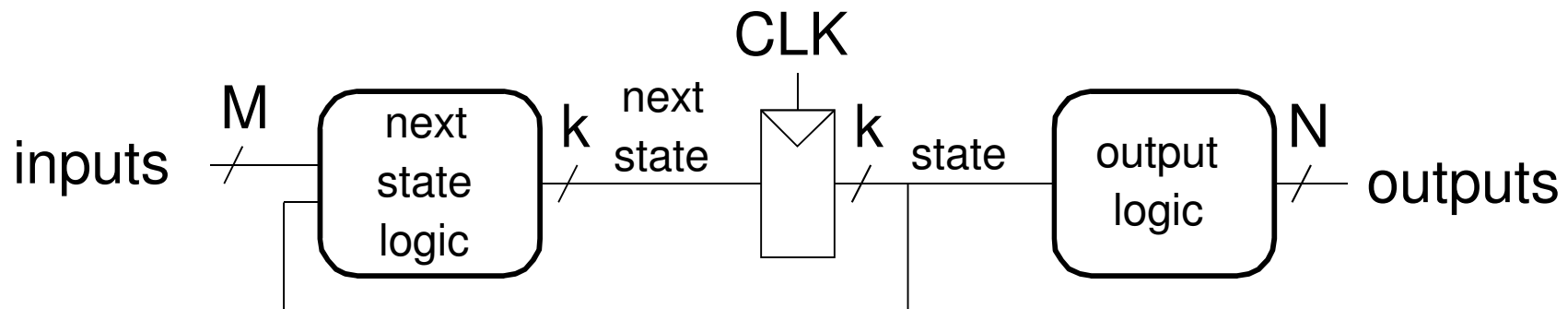- Zustandsübergangslogik (*next state logic*)
- Zustandsregister (*state register*)
- Ausgangslogik (*output logic*)




Beispiel-FSM: Dritteln der Taktfrequenz

▪ Eingabe:

- Explizit kein Signal
- Implizit den Schaltungstakt
 - Mit Frequenz f

▪ Ausgabe:

- Signal q mit Frequenz $f/3$

 

Hier: alternative Schreibweise
für Startzustand (doppelter Kreis)

FSM in SystemVerilog

```
module divideby3FSM(input  logic clk,  
                    input  logic reset,  
                    output logic q);  
  
    typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;  
    statetype state, nextstate;  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)    // Zustandsregister  
        if (reset) state <= S0;  
        else      state <= nextstate;  
  
    always_comb                                // Zustandsübergangslogik  
        case (state)  
            S0:      nextstate = S1;  
            S1:      nextstate = S2;  
            S2:      nextstate = S0;  
            default: nextstate = S0;  
        endcase  
  
    assign q = (state == S0);                // Ausgangslogik  
endmodule
```

Parametrisierte Module

2:1 Multiplexer:

```
module mux2
    #(parameter WIDTH = 8) // Parameter: Name und Standardwert
    (input logic [WIDTH-1:0] d0, d1,
     input logic          s,
     output logic [WIDTH-1:0] y);
    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
```

Instanz mit 8-bit Busbreite (verwendet Standardwert):

```
mux2 mymux(data0, data1, select, out);
```

Instanz mit 12-bit Busbreite:

```
mux2 #(12) lowmux(data0, data1, sel, out);
```

Aber **besser** (falls mehrere Parameter auftreten sollten):

```
mux2 #(.WIDTH(12)) lowmux(data0, data1, sel, out);
```



Testrahmen

- **HDL-Programm zum Testen eines anderen HDL-Moduls**
 - Im Hardware-Entwurf schon lange üblich
 - ... seit einigen Jahren auch im Software-Bereich (**JUnit** etc.)
- **Getestetes Modul**
 - *Device under test (DUT), Unit under test (UUT)*
- **Testrahmen wird nicht synthetisiert**
 - Nur für **Simulation** benutzt
- **Arten von Testrahmen**
 - **Einfach:** Legt nur feste Testdaten an und zeigt Ausgaben an
 - **Selbstprüfend:** Prüft auch noch, ob Ausgaben den Erwartungen entsprechen
 - **Selbstprüfend mit Testvektoren:** Auch noch mit variablen Testdaten

Beispiel

Verfasse Verilog-Code um die folgende Funktion in Hardware zu berechnen:

$$y = \overline{b} \overline{c} + a \overline{b}$$

Der Modulname sei `sillyfunction`

Beispiel

Verfasse Verilog-Code um die folgende Funktion in Hardware zu berechnen:

$$y = \overline{bc} + \overline{ab}$$

Der Modulname sei `sillyfunction`

SystemVerilog

```
module sillyfunction (input  a, b, c,  
                      output y);  
    assign y = ~b & ~c | a & ~b;  
endmodule
```

Einfacher Testrahmen für Beispiel



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module testbench1();
    logic a, b, c;
    logic y;

    // Instanz des zu testenden Moduls erzeugen
    sillyfunction dut(a, b, c, y);

    // Eingangswerte anlegen und warten
    initial begin
        a = 0; b = 0; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        b = 1; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        a = 1; b = 0; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        b = 1; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
    end
endmodule
```

Selbstprüfender Testrahmen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module testbench2();
  logic a, b, c;
  logic y;
  sillyfunction dut(a, b, c, y); // Instanz des zu testenden Module erzeugen
  initial begin                // Eingangswerte anlegen, warten
                                // Ausgang mit erwartetem Wert überprüfen

    a = 0; b = 0; c = 0; #10;
    if (y !== 1) $display("000 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("001 failed.");
    b = 1; c = 0; #10;
    if (y !== 0) $display("010 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("011 failed.");
    a = 1; b = 0; c = 0; #10;
    if (y !== 1) $display("100 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 1) $display("101 failed.");
    b = 1; c = 0; #10;
    if (y !== 0) $display("110 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("111 failed.");
  end
endmodule
```

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Trennen von **HDL-Programm** und **Testdaten**

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Trennen von **HDL-Programm** und **Testdaten**

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten

Eigene **Datei** für Vektoren

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



Trennen von HDL-Programm und Testdaten

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten

Eigene Datei für Vektoren


Dann HDL-Programm für universellen Testrahmen

1. Erzeuge Takt zum Anlegen von Eingabedaten/Auswerten von Ausgabedaten
2. Lese Vektordatei in Verilog Array
3. Lege Eingangsdaten an
4. Warte auf Ausgabedaten, werte Ausgabedaten aus
5. Vergleiche aktuelle mit erwarteten Ausgabedaten, melde Fehler bei Differenz
6. Noch weitere Testvektoren abzuarbeiten?

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren

Im Testrahmen erzeugter Takt legt **zeitlichen** Ablauf fest

 
- **Steigende** Flanke: Eingabewerte aus Testvektor an **Eingänge** anlegen
- **Fallende** Flanke: Aktuelle Werte an **Ausgängen** lesen



Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren

Im Testrahmen erzeugter Takt legt **zeitlichen** Ablauf fest

 - **Steigende** Flanke: Eingabewerte aus Testvektor an **Eingänge** anlegen
- **Fallende** Flanke: Aktuelle Werte an **Ausgängen** lesen



Takt kann auch als Takt für **sequentielle synchrone Schaltungen** verwendet werden

Einfaches Textformat für Testvektordateien



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Datei: `example.tv`

```
000_1
001_0
010_0
011_0
100_1
101_1
110_0
111_0
```

Aufbau:

Eingangsdaten “_” erwartete Ausgangsdaten

Testrahmen: 1. Erzeuge Takt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module testbench3();  
    logic          clk, reset;  
    logic          a, b, c, yexpected;  
    logic          y;  
    logic [31:0]   vectornum, errors;    // Verwaltungsdaten  
    logic [3:0]   testvectors[10000:0]; // Array für Testvektoren
```

// Instanz der Testschaltung erzeugen

```
sillyfunction dut (a, b, c, y);
```

// Takterzeugung

```
always    // Hängt von keinen anderen Signalen ab: Wird immer ausgeführt!  
begin  
    clk = 1; #5; clk = 0; #5;  
end
```

...

2. Lese Testvektordatei in Array ein

```
...  
// Zu Beginn der Simulation:  
// Testdaten einlesen und einen Reset-Impuls erzeugen  
  
initial // Block wird genau einmal ausgeführt  
begin  
    $readmemb("example.tv", testvectors);  
    vectornum = 0; errors = 0; // Verwaltungsdaten initialisieren  
    reset = 1; #27; reset = 0; // Reset-Impuls erzeugen  
end  
...
```

Hinweis: Falls **hexadezimale** Testvektoren verwendet werden sollen,
statt `$readmemb` den Aufruf `$readmembh` verwenden

3. Lege Testdaten an Eingänge an



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

...

// zur steigenden Taktflanke (genauer: kurz danach!)

```
always @(posedge clk)
  begin
    #1; {a, b, c, yexpected} = testvectors[vectornum];
  end
```

...

a, b, c sind **Eingänge** der DUT

$y_{expected}$ ist eine **Hilfsvariable**, die nun den erwarteten Ausgangswert dieses Vektors enthält.

4. Warte auf Ausgabedaten, lese Ausgabedaten

5. Vergleiche aktuelle Ausgaben mit erwarteten Werten



...

// warte auf fallende Flanke zum Lesen der Ausgabedaten der DUT

```
always @(negedge clk)
```

// nur Prüfen, nachdem Schaltung schon initialisiert

```
if (~reset) begin
```

// vergleiche aktuelle Ausgabe mit erwartetem Wert

```
if (y !== yexpected) begin
```

// Fehlermeldung

```
$display("Fehler: Eingänge = %b", {a, b, c});
```

```
$display("  Ausgänge = %b (%b erwartet)", y, yexpected);
```

```
errors = errors + 1; // zähle Fehler
```

```
end
```

...

Hinweis: Um Werte **hexadezimal** auszugeben, Formatkennung `%h` verwenden

Beispiel: `$display("Error: Eingänge = %h", {a, b, c});`



6. Sind noch weitere Testvektoren abzuarbeiten?

...

```
// Array-Index zum Zugriff auf nächsten Testvektor erhöhen
vectornum = vectornum + 1;
// Ist der nächste schon ein ungültiger Testvektor?
if (testvectors[vectornum] === 4'bx) begin
    // Endmeldung ausgeben
    $display("%d Tests bearbeitet mit %d Fehlern",
             vectornum, errors);
    $finish;    // Simulation anhalten
end
end
endmodule
```

Hinweis: Zum Vergleichen auf **X** und **Z** müssen die Operatoren **===** und **!==** benutzt werden

SystemVerilog Sprachkonstrukte in DT

- Vor Testrahmen alle für die Beschreibung von **echter** Hardware relevanten eingeführt
 - **Schaltungssynthese**
- SystemVerilog kann viel **mehr**
 - Angedeutet beim Testrahmen (Dateioperationen, Ein/Ausgabe, ...)
 - Aber in der Regel **nicht** mehr in Hardware synthetisierbar
 - Nicht Schwerpunkt **dieser** Veranstaltung
- Mehr Details in Kanonik Computer Microsystems
 - Im Sommersemester, dann SystemVerilog und BlueSpec-Erweiterungen
- In Digitaltechnik soll dieser Kurzüberblick reichen
 - Bei akutem Bedarf werden noch weitere Konstrukte eingeführt

Verilog

- Verwendet in 1. Auflage des Lehrbuchs von Harris & Harris
- Verilog ist im Rahmen der Veranstaltung **sehr ähnlich** zu SystemVerilog
 - Teilweise **komplizierter**
 - Verwendet separate Datentypen **wire** und **reg** statt **logic** Typ
 - Benutzt keine `always` Variationen (stattdessen `always @ ...`)
 - **Flip-Flops:** `always @(posedge clk)` statt `always_ff @(posedge clk)`
 - **Latches:** `always @(clk, d)` statt `always_latch`
 - **Kombinatorische Logik:** `always @(*)` statt `always_comb`
 - Übersicht der Unterschiede im Buch (2. Auflage) im Kapitel 4.7.1
 - Für Übungen und Klausuren relevant: **SystemVerilog** (gezeigt auf Folien!)