

Digitaltechnik – Kapitel 5



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Sarah Harris, Ph.D.
Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen (ESA)
Fachbereich Informatik

WS 15/16



Kapitel 5 : Themenübersicht



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT


- **Einleitung**
- **Arithmetische Schaltungen**
- **Zahlendarstellungen**
- **Sequentielle Grundelemente**
- **Speicherblöcke**
- **Programmierbare Logikfelder und -schaltungen**

Einleitung

- Grundelemente digitaler Schaltungen:
 - Gatter, Multiplexer, Decoder, Register, Arithmetische Schaltungen, Zähler, Speicher, programmierbare Logikfelder
- Grundelemente veranschaulichen
 - Hierarchie: Zusammensetzen aus einfacheren Elementen
 - Modularität: Wohldefinierte Schnittstellen und Funktionen
 - Regularität: Strukturen leicht auf verschiedene Größen anpassbar
- Grundelemente werden verwendet zum Aufbau eines eigenen Mikroprozessors
 - Kapitel 7

1-Bit Addierer

Halb- addierer

 


A	B	C_{out}	S
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

$$S =$$

$$C_{out} =$$

Voll- addierer

 


C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

$$S =$$

$$C_{out} =$$

1-Bit Addierer


Halb- addierer

 

A	B	C_{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S =$$
$$C_{out} =$$

Voll- addierer

 


C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S =$$
$$C_{out} =$$

1-Bit Addierer

Halb- addierer

 


A	B	C _{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = A \oplus B$$

$$C_{out} = AB$$

Voll- addierer

 

C _{in}	A	B	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

Mehrbit-Addierer mit Weitergabe von Überträgen

Carry-propagate adder (CPA)

Schaltsymbol

 

Mehrbit-Addierer mit Weitergabe von Überträgen


Carry-propagate adder (CPA)

- Verschiedene Typen

- Ripple-carry-Addierer (langsam)
- Carry-Lookahead Addierer (schnell)
- Prefix-Addierer (noch schneller)

Carry-Lookahead und Prefix-Addierer sind schneller bei breiteren Datenworten

- Benötigen aber auch mehr Fläche

 

Mehrbit-Addierer mit Weitergabe von Überträgen


Carry-propagate adder (CPA)

- Verschiedene Typen

- **Ripple-carry-Addierer** (langsam)
- Carry-Lookahead Addierer (schnell)
- Prefix-Addierer (noch schneller)


Carry-Lookahead und Prefix-Addierer sind schneller bei breiteren Datenworten

- Benötigen aber auch mehr Fläche

 

Ripple-Carry-Addierer

 - Kette von 1-bit Addierern
- Überträge werden von niedrigen zu hohen Bits weitergegeben
 - Rippeln sich durch die Schaltung
- Nachteil: **Langsam**



Verzögerung durch Ripple-Carry-Addierer



- Verzögerung durch einen N -bit Ripple-Carry-Addierer ist

$$t_{\text{ripple}} = N t_{FA}$$

t_{FA} ist die Verzögerung durch einen Volladdierer


Mehrbit-Addierer mit Weitergabe von Überträgen

Carry-propagate adder (CPA)

- Verschiedene Typen
 - Ripple-carry-Addierer (langsam)
 - **Carry-Lookahead Addierer** (**schnell**)
 - Prefix-Addierer (noch schneller)

Carry-Lookahead und Prefix-Addierer sind schneller bei breiteren Datenworten

- Benötigen aber auch mehr Fläche

 

Carry-Lookahead-Addierer (CLA)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Überträge nicht mehr von Bit-zu-Bit
- Stattdessen: Berechne Übertrag C_{out} aus Block von k Bits

Carry-Lookahead-Addierer (CLA)



- Überträge nicht mehr von Bit-zu-Bit
- Stattdessen: Berechne Übertrag C_{out} aus Block von k Bits
 - Nun zwei Signale
 - *Generate* (erzeuge neuen Übertrag)
 - *Propagate* (leite eventuellen Übertrag weiter)

Carry-Lookahead-Addierer (CLA)

- Überträge nicht mehr von Bit-zu-Bit
- Stattdessen: Berechne Übertrag C_{out} aus Block von k Bits
 - Nun zwei Signale
 - *Generate* (erzeuge neuen Übertrag)
 - *Propagate* (leite eventuellen Übertrag weiter)
- Bits werden in Spalten organisiert
 - Haben wir eben beim Ripple-Carry-Addierer auch schon gemacht
 - War aber nicht spannend: Es gab nur eine Zeile
 - ... ändert sich jetzt

Carry-Lookahead-Addierer: Definitionen



- Eine Spalte i **erzeugt** (generates) einen Übertrag falls A_i und B_i beide 1 sind.

$$G_i = A_i B_i$$

- Eine Spalte leitet einen **eingehenden** Übertrag **weiter** falls A_i oder B_i 1 ist (weitergeleitet = propagate)

$$P_i = A_i + B_i$$

Carry-Lookahead-Addierer: Definitionen



- Eine Spalte i **erzeugt** (generates) einen Übertrag falls A_i und B_i beide 1 sind.

$$G_i = A_i B_i$$

- Eine Spalte leitet einen **eingehenden** Übertrag **weiter** falls A_i oder B_i 1 ist (weitergeleitet = propagate)

$$P_i = A_i + B_i$$

- Eine Spalte (Bit i) produziert einen Übertrag an ihrem Ausgang C_i
 - Wenn sie den Übertrag **selbst** erzeugt (Generate, G_i) oder
 - Wenn sie einen von C_{i-1} eingehenden Übertrag **weiterleitet** (Propagate, P_i)

Carry-Lookahead-Addierer: Definitionen



- Eine Spalte i **erzeugt** (generates) einen Übertrag falls A_i und B_i beide 1 sind.

$$G_i = A_i B_i$$

- Eine Spalte leitet einen **eingehenden** Übertrag **weiter** falls A_i oder B_i 1 ist (weitergeleitet = propagate)

$$P_i = A_i + B_i$$

- Eine Spalte (Bit i) produziert einen Übertrag an ihrem Ausgang C_i
 - Wenn sie den Übertrag **selbst** erzeugt (Generate, G_i) oder
 - Wenn sie einen von C_{i-1} eingehenden Übertrag **weiterleitet** (Propagate, P_i)

- Damit ist der Übertrag C_i aus der Spalte i heraus

$$C_i = A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1} = G_i + P_i C_{i-1}$$

Addition im Carry-Lookahead-Verfahren



- **Schritt 1:** Berechne G und P-Signale für **einzelne** Spalten (Einzelbits)
- **Schritt 2:** Berechne G und P Signale für **Gruppen von k Spalten** (k Bits)
- **Schritt 3:** Leite C_{in} nun **nicht** einzelbitweise, sondern in **k -Bit Sprüngen** weiter
 - Jeweils durch **einen** k -bit Propagate/Generate-Block

Addition im Carry-Lookahead-Verfahren



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- **Schritt 1:** Berechne G und P-Signale für **einzelne** Spalten (Einzelbits)

$$G_i = A_i B_i$$

$$P_i = A_i + B_i$$

Addition im Carry-Lookahead-Verfahren



- Schritt 1: Berechne G und P-Signale für **einzelne** Spalten (Einzelbits)
- **Schritt 2: Berechne G und P Signale für Gruppen von k Spalten (k Bits)**
- Schritt 3: Leite C_{in} nun nicht einzelbitweise, sondern in **k -Bit Sprüngen** weiter
 - Jeweils durch **einen** k -bit Propagate/Generate-Block

Beispiel: Carry-Lookahead Addierer

Schritt 2: Berechne G und P Signale für Gruppen von k Spalten (k Bits)

- Bestimme $P_{3:0}$ und $G_{3:0}$ Signale für einen 4b Block
- Überlegung: Der 4b Block leitet einen Übertrag direkt weiter
 - ... wenn alle Spalten den Übertrag weiterleiten

$$P_{3:0} = P_3 P_2 P_1 P_0$$

- Überlegung: 4b Block erzeugt Übertrag wenn
 - ... Spalte 3 einen Übertrag **erzeugt** ($G_3=1$) oder
 - ... Spalte 3 einen Übertrag **weiterleitet** ($P_3=1$), der vorher erzeugt wurde

$$G_{3:0} = G_3 + P_3 [G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0)]$$

- Damit ist der Übertrag durch einen $i:j$ Bit breiten Block C_i



$$C_i = G_{i:j} + P_{i:j} C_{j-1}$$

Addition im Carry-Lookahead-Verfahren



- Schritt 1: Berechne G und P-Signale für **einzelne** Spalten (Einzelbits)
- Schritt 2: Berechne G und P Signale für **Gruppen von k Spalten** (k Bits)
- **Schritt 3: Leite C_{in} nun nicht einzelbitweise, sondern in k -Bit Sprüngen weiter**
 - Jeweils durch **einen** k -bit Propagate/Generate-Block



32-bit CLA mit 4b Blöcken

  

$$G_i = A_i B_i$$

$$P_i = A_i + B_i$$

32-bit CLA mit 4b Blöcken

  

Carry-Lookahead Addierer

- Verzögerung durch N -bit carry-lookahead Addierer mit k -Bit Blöcken

$$t_{CLA} = t_{pg} + t_{pg_block} + (N/k - 1) t_{AND_OR} + k t_{FA}$$

wobei

- t_{pg} : Verzögerung P, G Berechnung für eine Spalte (ganz rechts)
 - t_{pg_block} : Verzögerung P, G Berechnung für einen Block (rechts)
 - t_{AND_OR} : Verzögerung durch AND/OR je k -Bit CLA Block (“Weiche”)
 - $k t_{FA}$: Verzögerung zur Berechnung der k höchstwertigen Summenbits
- Für $N > 16$ ist ein CLA oftmals schneller als ein Ripple-Carry-Addierer
 - Aber: Verzögerung hängt immer noch von N ab
 - Im wesentlichen linear

Präfix-Addierer

- Führt Ideen des **CLA** weiter
- Berechnet den Übertrag C_{i-1} in **jede** Spalte i so schnell wie möglich
- Bestimmt damit die **Summe** jeder Spalte

$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1}$$

- Vorgehen zur schnellen Berechnung **aller** C_i
 - Berechne P und G für größer werdende Blöcke
 - 1b, 2b, 4b, 8b, ...
 - Bis die Eingangsüberträge für **alle** Spalten bereitstehen

Präfix-Addierer

- Nun nicht mehr N/k Stufen
- Sondern $\log_2 N$ Stufen
 - Breite der Operanden geht also nur noch **logarithmisch** in Verzögerung ein
- Allerdings: **Sehr** viel Hardware erforderlich!

Präfix-Addierer



- Ein Übertrag wird entweder
 - ... in einer Spalte i generiert
 - ... oder aus einer Vorgängerspalte $i-1$ propagiert
- Definition: Eingangsübertrag C_{in} in den ganzen Addierer kommt aus Spalte -1

$$G_{-1} = C_{in}, P_{-1} = 1$$

- Eingangsübertrag in eine Spalte i ist Ausgangsübertrag C_{i-1} der Spalte $i-1$

$$C_{i-1} = G_{i-1:-1}$$

$G_{i-1:-1}$ ist das Generate-Signal von Spalte -1 bis Spalte $i-1$

Interpretation: Ein Ausgangsübertrag aus Spalte $i-1$ entsteht

- ... wenn der Block $i-1:-1$ selbst Übertrag in $i-1$ generiert oder aus $i-2, 3, \dots$ weiterleitet

Präfix-Addierer

- Damit Summenformel für Spalte i **umschreibbar** zu

$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus G_{i-1:-1}$$

- Deshalb nun Ziel der **Hardware-Realisierung**:

- Bestimme so **schnell** wie möglich:

$$G_{0:-1}, G_{1:-1}, G_{2:-1}, G_{3:-1}, G_{4:-1}, G_{5:-1}, \dots$$

- Sogenannte **Präfixe**

Präfix-Addierer

- Berechnung von **P** und **G** für **variabel** großen **Block**
 - Höchstwertiges Bit: i
 - Niederwertiges Bit: j
 - Unterteilt in zwei **Teilblöcke** $(i:k)$ und $(k-1:j)$
- Für einen Block $i:j$

$$G_{i:j} = G_{i:k} + P_{i:k} G_{k-1:j}$$

$$P_{i:j} = P_{i:k} P_{k-1:j}$$

▪ Berechnung von P und G für **variabel** großen Block

- Höchstwertiges Bit: i
- Niederwertiges Bit: j
- Unterteilt in zwei **Teilblöcke** $(i:k)$ und $(k-1:j)$

▪ Für einen Block $i:j$

$$G_{i:j} = G_{i:k} + P_{i:k} G_{k-1:j}$$

$$P_{i:j} = P_{i:k} P_{k-1:j}$$

▪ Bedeutung


- Ein Block **erzeugt** einen Ausgabeübertrag, falls
 - ... in seinem **oberen** Teil $(i:k)$ ein Übertrag **erzeugt** wird oder
 - ... der **obere** Teil einen Übertrag **weiterleitet**, der im **unteren** Teil $(k-1:j)$ **erzeugt** wurde
- Ein Block **leitet** einen Eingabeübertrag als Ausgabeübertrag weiter, falls
 - Sowohl der **untere** als auch der **obere** Teil den Übertrag weiterleiten

Aufbau eines Präfix-Addierers






$$G_{i:j} = G_{i:k} + P_{i:k} G_{k-1:j}$$

$$P_{i:j} = P_{i:k} P_{k-1:j}$$

 

$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus G_{i-1:-1}$$

Legende

   


Aufbau eines Präfix-Addierers






$$G_{i:j} = G_{i:k} + P_{i:k} G_{k-1:j}$$

$$P_{i:j} = P_{i:k} P_{k-1:j}$$

 

$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus G_{i-1:-1}$$

Legende

   


Aufbau eines Präfix-Addierers






$$G_{i:j} = G_{i:k} + P_{i:k} G_{k-1:j}$$

$$P_{i:j} = P_{i:k} P_{k-1:j}$$

 

$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus G_{i-1:-1}$$

Legende

   

Verzögerung durch Präfix-Addierer

- Verzögerung durch einen N -bit Präfix-Addierer

$$t_{PA} = t_{pg} + (\log_2 N) t_{pg_prefix} + t_{XOR}$$

wobei

- t_{pg} : Verzögerung durch P, G-Berechnung für Spalte i (ein AND bzw. OR-Gatter)
- t_{pg_prefix} : Verzögerung durch eine Präfix-Stufe (AND-OR Gatter)
- t_{XOR} : Verzögerung durch letztes XOR der Summenberechnung

Vergleich von Addiererverzögerungen



- Szenario: 32b Addition mit, Ripple-Carry, Carry-Lookahead (4-bit Blöcke), Präfix-Addierer
- Verzögerungen von Komponenten
 - Volladdierer $t_{FA} = 300\text{ps}$
 - Zwei-Eingangs Gatter $t_{AND} = t_{OR} = t_{XOR} = 100\text{ps}$

$$t_{\text{ripple}} = N t_{FA} = 32 (300 \text{ ps})$$
$$=$$

$$t_{CLA} = t_{pg} + t_{pg_block} + (N/k - 1) t_{AND_OR} + k t_{FA}$$
$$=$$

$$t_{PA} = t_{pg} + (\log_2 N) t_{pg_prefix} + t_{XOR}$$
$$=$$

Vergleich von Addiererverzögerungen



- Szenario: 32b Addition mit, Ripple-Carry, Carry-Lookahead (4-bit Blöcke), Präfix-Addierer
- Verzögerungen von Komponenten
 - Volladdierer $t_{FA} = 300\text{ps}$
 - Zwei-Eingangs Gatter $t_{AND} = t_{OR} = t_{XOR} = 100\text{ps}$

$$\begin{aligned}t_{\text{ripple}} &= N t_{FA} = 32 (300 \text{ ps}) \\ &= 9,6 \text{ ns}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}t_{CLA} &= t_{pg} + t_{pg_block} + (N/k - 1) t_{AND_OR} + k t_{FA} \\ &= [100 + 600 + (7) 200 + 4 (300)] \text{ ps} \\ &= 3,3 \text{ ns}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}t_{PA} &= t_{pg} + (\log_2 N) t_{pg_prefix} + t_{XOR} \\ &= [100 + (\log_2 32) 200 + 100] \text{ ps} \\ &= 1,2 \text{ ns}\end{aligned}$$

Subtrahierer


Symbol

Implementierung

 


Subtrahierer

Symbol

 


Implementierung

 

Vergleicher: Gleichheit


Symbol

Implementierung

 


Vergleicher: Gleichheit

Symbol

 


Implementierung

 


Vergleicher: Kleiner-Als

- Für N-Bit Zweierkomplementzahlen

 


 Arithmetisch-logische Einheit (*arithmetic logic unit, ALU*)



- **Funktionen:**
 - UND
 - ODER
 - Addition/Subtraktion

 Arithmetisch-logische Einheit (*arithmetic logic unit, ALU*)




- **Funktionen:**

- UND
- ODER
- Addition/Subtraktion


$F_{2:0}$	Funktion
000	$A \& B$
001	$A B$
010	$A + B$

 Arithmetisch-logische Einheit (*arithmetic logic unit, ALU*)




$F_{2:0}$	Funktion
000	A & B
001	A B
010	A + B

 Arithmetisch-logische Einheit (*arithmetic logic unit, ALU*)




$F_{2:0}$	Funktion
000	$A \& B$
001	$A B$
010	$A + B$
011	Nicht verwendet
100	$A \& \sim B$
101	$A \sim B$
110	$A - B$
111	SLT

Entwurf einer ALU

 


$F_{2:0}$	Funktion
000	$A \& B$
001	$A B$
010	$A + B$
011	Nicht verwendet
100	$A \& \sim B$
101	$A \sim B$
110	$A - B$
111	SLT

Beispiel: AND

 


- Konfiguriere 32b ALU für AND-Berechnung
- Annahme: $A = 32'b11001$, $B = 32'b1101$

Beispiel: AND

 

- **Konfiguriere 32b ALU für AND-Berechnung**
 - Annahme: $A = 32'b11001$, $B = 32'b1101$
 - **Erwartete Ausgabe**
 - $Y = A \& B = 32'b1001$
 - **Steuereingang für AND:**
 - $F_{2:0} = 3'b000$
 - $F_{1:0} = 2'b00$ wählt $Y = UND$
Gatter Ausgänge

Beispiel: Set Less Than (SLT)

 

- Konfiguriere 32b ALU für SLT-Berechnung
 - Annahme: $A = 25$, $B = 32$
 - Erwartete Ausgabe:
 $A < B$, also $Y = 32'b1$
 - Steuereingang für SLT: $F_{2:0} = 3'b111$
 - $F_2 = 1'b1$ konfiguriert Addierer als Subtrahierer
 - $S = 25 - 32 = -7$
 - Im Zweierkomplement
 $-7 = 32'h0xffffffff9 \rightarrow$ msb $S_{31} = 1$
 - $F_{1:0} = 2'b11$ wählt $Y = S_{31}$ als Ausgabe
 - $Y = S_{31}$ (zero extended) = $32'h00000001$



Schiebeoperationen (*shifter*)

- **Logisches Schieben:** leere Stellen mit 0 aufgefüllt
 - Beispiel: $11001 \gg 2 =$
 - Beispiel: $11001 \ll 2 =$
- **Arithmetisches Schieben:** wie logisches Schieben. Verwende aber beim Rechtsschieben alten Wert des msb zum Auffüllen leerer Stellen
 - Beispiel: $11001 \ggg 2 =$
 - Beispiel: $11001 \lll 2 =$
- **Rotierer:** rotiert Bits im Kreis, herausgeschobene Bits tauchen am anderen Ende wieder auf
 - Beispiel : $11001 \text{ ROR } 2 =$
 - Beispiel : $11001 \text{ ROL } 2 =$

Schiebeoperationen (*shifter*)

- **Logisches Schieben:** leere Stellen mit 0 aufgefüllt
 - Beispiel: $11001 \gg 2 = 00110$
 - Beispiel: $11001 \ll 2 = 00100$
- **Arithmetisches Schieben:** wie logisches Schieben. Verwende aber beim Rechtsschieben alten Wert des msb zum Auffüllen leerer Stellen
 - Beispiel: $11001 \ggg 2 = 11110$
 - Beispiel: $11001 \lll 2 = 00100$
- **Rotierer:** rotiert Bits im Kreis, herausgeschobene Bits tauchen am anderen Ende wieder auf
 - Beispiel : $11001 \text{ ROR } 2 = 01110$
 - Beispiel : $11001 \text{ ROL } 2 = 00111$

Aufbau von Shiftern

  

Shifter als Multiplizierer und Dividierer

- Logisches Schieben um N Stellen nach links **multipliziert** den Zahlenwert mit 2^N
 - Beispiel : $00001 \ll 3 = 01000$ ($1 \times 2^3 = 8$)
 - Beispiel : $11101 \ll 2 = 10100$ ($-3 \times 2^2 = -12$)
- Arithmetisches Schieben um N Stellen nach rechts **dividiert** den Zahlenwert durch 2^N
 - Beispiel : $010000 \ggg 4 = 000001$ ($16 \div 2^4 = 1$)
 - Beispiel : $100000 \ggg 2 = 111000$ ($-32 \div 2^2 = -8$)

Multiplizierer

- Schrittweise Multiplikation in Dezimal- und Binärdarstellung:
 - Multiplizieren des Multiplikanden mit einzelner Stelle des Multiplikators
 - Berechnet ein Teilprodukt (auch partielles Produkt genannt)
 - Entsprechend der Wertigkeit der aktuellen Multiplikatorstelle nach links verschobene partielle Produkte werden aufaddiert

Dezimal

$$\begin{array}{r} 230 \\ \times 42 \\ \hline 460 \\ + 920 \\ \hline 9660 \end{array}$$

$$230 \times 42 = 9660$$

Binär


Multiplikand	0101
Multiplikator	x 0111

partielle	0101
Produkte	0101
	0101
	+ 0000


Ergebnis	0100011

$$5 \times 7 = 35$$

4 x 4 Multiplizierer

 
 
$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 A_3 & A_2 & A_1 & A_0 \\
 \times & B_3 & B_2 & B_1 & B_0 \\
 \hline
 & A_3B_0 & A_2B_0 & A_1B_0 & A_0B_0 \\
 A_3B_1 & A_2B_1 & A_1B_1 & A_0B_1 & \\
 A_3B_2 & A_2B_2 & A_1B_2 & A_0B_2 & \\
 + & A_3B_3 & A_2B_3 & A_1B_3 & A_0B_3 \\
 \hline
 P_7 & P_6 & P_5 & P_4 & P_3 & P_2 & P_1 & P_0
 \end{array}
 \end{array}$$



Multiplikation von k -bit Zahlen hat $2k$ -bit breites Produkt

Division

- Leidlich einfach, dann aber sehr langsam
- Sehr kompliziert, dann wenigstens etwas schneller
 - Aber immer noch deutlich langsamer als z.B. Multiplikation
- Für Einführungsveranstaltung eher ungeeignet
 - Beschreibung im Buch auch ziemlich schlecht ...
- Hier nur aus dem Orbit gestreift
 - Auszug aus

Behrooz Parhami

Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Designs

Oxford U. Press, 2nd ed., 2010, ISBN 978-0-19-532848-6

Dividierer Algorithmus



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

$$A/B = Q + R/B$$

Dezimal Beispiel: 2584/15 = 172 R4

Dividierer Algorithmus



$$A/B = Q + R/B$$

Dezimal Beispiel: $2584/15 = 172 \text{ R}4$

Langschrift:

$$\begin{array}{r} 172 \text{ R}4 \\ 15 \overline{) 2584} \\ \underline{-15} \\ 108 \\ \underline{-105} \\ 34 \\ \underline{-30} \\ 4 \end{array}$$

Dividierer Algorithmus



$$A/B = Q + R/B$$

Dezimal Beispiel: $2584/15 = 172 \text{ R}4$

Langschrift:

$$\begin{array}{r} 172 \text{ R}4 \\ 15 \overline{) 2584} \\ \underline{-15} \\ 108 \\ \underline{-105} \\ 34 \\ \underline{-30} \\ 4 \end{array}$$

Andersherum:

$$\begin{array}{r} 0002 \\ - 15 \\ \hline -13 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ \hline 3 \ 2 \ 1 \ 0 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 0025 \\ - 15 \\ \hline 10 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 1 \\ \hline 3 \ 2 \ 1 \ 0 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 0108 \\ - 105 \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 1 \ 7 \\ \hline 3 \ 2 \ 1 \ 0 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 0034 \\ - 30 \\ \hline 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 1 \ 7 \ 2 \\ \hline 3 \ 2 \ 1 \ 0 \end{array}$$

Dividierer Algorithmus



Dezimal: $2584/15=172$ R4

Binär: $1101/10 = 0110$ R1

$$\begin{array}{r} 0002 \\ - 15 \\ \hline -13 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0025 \\ - 15 \\ \hline 10 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 1 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0108 \\ - 105 \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 1 \ 7 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0034 \\ - 30 \\ \hline 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 1 \ 7 \ 2 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0001 \\ - 0010 \\ \hline 1111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0011 \\ - 0010 \\ \hline 0001 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 1 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0010 \\ - 0010 \\ \hline 0000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 1 \ 1 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0001 \\ - 0010 \\ \hline 1111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array} \quad \text{R1}$$

Dividierer Algorithmus

$$A/B = Q + R/B$$

$$R' = 0$$

for $i = N-1$ to 0

$$R = \{R' \ll 1, A_i\}$$

$$D = R - B$$

if $D < 0$, $Q_i = 0$; $R' = R$

else $Q_i = 1$; $R' = D$

$$R = R'$$

Binär: $1101/10 = 0110 R1$


$$\begin{array}{r} 0001 \\ -0010 \\ \hline 1111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0011 \\ -0010 \\ \hline 0001 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \quad 1 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 0010 \\ -0010 \\ \hline 0000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \quad 1 \quad 1 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0001 \\ -0010 \\ \hline 1111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\ \hline 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \end{array} \quad R1$$

 Kombinatorischer 4 x 4 Array- Dividierer: A / B



Legend

  

Division: $A/B = Q + R/B$

$R' = 0$

for $i = N-1$ to 0

$R = \{R' \ll 1, A_i\}$

$D = R - B$

if $D < 0$, $Q_i = 0$, $R' = R$

else $Q_i = 1$, $R' = D$

$R = R'$

Jede Zeile rechnet eine Iteration des Algorithmus

Verzögerung proportional zu N^2

Notation für Erklärung der Division

z	Dividend	$z_{2k-1}z_{2k-2} \cdot \cdot \cdot z_3z_2z_1z_0$
d	Divisor	$d_{k-1}d_{k-2} \cdot \cdot \cdot d_1d_0$
q	Quotient	$q_{k-1}q_{k-2} \cdot \cdot \cdot q_1q_0$
s	Rest, $z - (d q)$	$s_{k-1}s_{k-2} \cdot \cdot \cdot s_1s_0$

- Dividiere **vorzeichenlose** Zahlen

	Dividend	z	(2k Bit breit)
durch	Divisor	d	(k Bit breit)

- Ergebnis

Quotient	q	(k Bit breit)
Rest	s	(k Bit breit)

- Es gilt

$$z = q d + s$$

Auftreten von Überläufen

- Beispiel $k=8$:
- Problem: Damit nicht alle Ergebniswerte repräsentierbar
 - Operanden: $z =$, $d =$
 - Ergebnis: $q =$
 $s =$

Auftreten von Überläufen

- Beispiel $k=8$: 16b Dividend (z), 8b Divisor (d), 8b Quotient (q), 8b Rest (s)
- Problem: Damit nicht alle Ergebniswerte repräsentierbar
 - Operanden: $z = 65534$, $d = 2$
 - Ergebnis: $q = 32767$ **nicht mehr in 8b darstellbar, Überlauf!**
 $s = 0$
- Vorgehensweise: **Vorher auf darstellbares Ergebnis prüfen**
 - Vermeidet Überlauf
 - Fängt auch Division durch Null ab

Abfangen von Überläufen



- **Maximalwert für Dividenden**

$$z = q d + s$$

- **Maximalwert für q (k Bit breit):**

- **Maximalwert für s (k Bit breit):**

Abfangen von Überläufen

▪ Maximalwert für Dividenden

$$z = q d + s$$

▪ Maximalwert für q (k Bit breit): $2^k - 1$

▪ Maximalwert für s (k Bit breit): $d - 1$


- $z_{\max} = (2^k - 1) d + d - 1 = 2^k d - 1$

- $z < z_{\max} + 1 \rightarrow$ Wenn $z < 2^k d$, dann **kein** Überlauf



Generelle Vorgehensweise für Division

 
- Hier: Einfaches, aber langsames Verfahren



Optimierung

- Schiebe nicht Divisor nach rechts
- ... sondern partiellen Rest nach links

msb gesondert behandeln!

 

Schrittweise nach
links geschoben
Bleibt gleich

Beispiel: 117 / 10



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT


Beispiel 8b Dividend, 4b Divisor: 117 / 10




	z	0 1 1 1 0 1 0 1	
	2^4d	1 0 1 0	
Schritt 0	$s^{(0)}$	0 1 1 1 0 1 0 1	
	$2s^{(0)}$	0 1 1 1 0 1 0 1	
Schritt 1	$-q_3 2^4d$	1 0 1 0	{ $q_3 = 1$ }
	$s^{(1)}$	0 1 0 0 1 0 1	
	$2s^{(1)}$	0 1 0 0 1 0 1	
Schritt 2	$-q_2 2^4d$	0 0 0 0	{ $q_2 = 0$ }
	$s^{(2)}$	1 0 0 1 0 1	
	$2s^{(2)}$	1 0 0 1 0 1	
Schritt 3	$-q_1 2^4d$	1 0 1 0	{ $q_1 = 1$ }
	$s^{(3)}$	1 0 0 0 1	
	$2s^{(3)}$	1 0 0 0 1	
Schritt 4	$-q_0 2^4d$	1 0 1 0	{ $q_0 = 1$ }
	$s^{(4)}$	0 1 1 1	
	s		0 1 1 1
	q		1 0 1 1

- Einfachster Fall: Inkrementieren zu jeder positiven Taktflanke
- Zählen durch einen Zyklus von Werten, Beispiel für 3b Breite
 - 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, 001...
- Beispielanwendungen
 - Digitaluhren
 - Programmzähler: Zeigt auf nächste auszuführende Instruktion

Symbol

 


Aufbau

 


Schieberegister

- Auch: FIFO (*first-in first-out*)
- Schiebe einen neuen Wert jeden Takt ein
- Schiebe einen alten Wert jeden Takt aus
- Kann auch agieren als Seriell-nach-Parallel-Konverter
 - Konvertiert serielle Eingabe (S_{in}) in parallele Ausgabe ($Q_{0:N-1}$)

Symbol:

 


Aufbau:

 


Schieberegister mit parallelem Laden

 - Bei $Load = 1$: Agiert als normales N -bit Register
- Bei $Load = 0$: Agiert als Schieberegister
- Verwendbar als
 - Seriell-nach-Parallelkonverter (S_{in} nach $Q_{0:N-1}$)
 - Parallel-nach-Seriellkonverter ($D_{0:N-1}$ nach S_{out})



Speicherfelder



 
- Können effizient größere Datenmengen speichern
- Drei weitverbreitete Typen:
 - Dynamischer Speicher mit wahlfreiem Zugriff
 - (*Dynamic random access memory*, DRAM)
 - Statischer Speicher mit wahlfreiem Zugriff
 - (*Static random access memory*, SRAM)
 - Nur-Lesespeicher (*Read only memory*, ROM)
- An jede N -bit Adresse kann ein M -bit breites Datum geschrieben werden



Speicherfelder



   
- Zweidimensionales Feld von Bit-Zellen
- Jede Bit-Zelle speichert ein Bit
- Feld mit N Adressbits und M Datenbits:
 - 2^N Zeilen und M Spalten
 - **Tiefe:** Anzahl von Zeilen (Anzahl von Worten)
 - **Breite:** Anzahl von Spalten (Bitbreite eines Wortes)
 - **Feldgröße:** Tiefe \times Breite = $2^N \times M$



Beispiel: Speicherfeld

- $2^2 \times 3$ -Bit Feld
- Anzahl Worte: 4
- Wortbreite: 3-Bit
- Beispiel: 3-Bit gespeichert an Adresse $2'b10$ ist $3'b100$


Beispiel:

 


Adresse	Daten		
11	0	1	0
10	1	0	0
01	1	1	0
00	0	1	1

Diagram illustrating the memory field structure. The field is represented by a table with 4 rows (addresses) and 3 columns (data bits). The address bus is labeled "Adresse" and has a width of 2 bits. The data bus is labeled "Daten" and has a width of 3 bits. The depth of the field is labeled "Tiefe" and the width is labeled "Breite".


Speicherfelder

 


Bit-Zellen für Speicherfelder

 


Beispiel:

 

 Aufbau von Speicherfeldern aus Bit-Zellen




Beispiel:

 

Aufbau von Speicherfeldern

▪ Wordline:

 - Vergleichbar mit Enable-Signal
- Erlaubt Zugriff auf eine Zeile des Speichers zum Lesen oder Schreiben
- Entspricht genau einer eindeutigen Adresse
- Maximal eine Wordline ist zu jedem Zeitpunkt HIGH



Arten von Speicher: Historische Sicht



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM)
- Nur-Lese Speicher (ROM)

RAM: Random-Access Memory



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- **Flüchtig:** Speicherinhalte gehen bei Verlust der Betriebsspannung verloren
- Kann i.d.R. gleich schnell gelesen und geschrieben werden
- Zugriff auf beliebige Adressen mit ähnlicher Verzögerung möglich
- Hauptspeicher moderner Computer ist dynamisches RAM (DRAM)
 - Aktuell & genauer: DDR3-SDRAM
 - *Double Data Rate 3 - Synchronous Dynamic Random Access Memory*
- Name „RAM“ ist historisch gewachsen
 - Früher unterschiedliche Zugriffszeiten auf unterschiedliche Adressen
 - Bandspeicher, Trommelspeicher, Ultraschall-Laufzeitspeicher, ...

ROM: Read-Only Memory

- **Nicht-flüchtig:** Erhält Speicherinhalt auch ohne Betriebsspannung
- Schnell lesbar
- Schreibbar nur sehr langsam (wenn überhaupt)
- Flash-Speicher ist in diesem Sinne ein ROM
 - Kameras
 - Handys
 - MP3-Player
- Auch hier Nomenklatur „ROM“ historisch
 - Auch aus ROMs kann von beliebigen Adressen gelesen werden
 - Es gibt auch schreibbare Arten von ROMs
 - PROMs, EPROMs, EEPROMs, Flash

Arten von RAM



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Zwei wesentliche Typen:
 - Dynamisches RAM (DRAM)
 - Statisches RAM (SRAM)
- Verwenden unterschiedliche Speichertechniken in den Bit-Zellen:
 - DRAM: Kondensator
 - SRAM: Kreuzgekoppelte Inverter

Robert Dennard, 1932 -





TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Erfand 1966 bei IBM das DRAM
- Anfangs große Skepsis, ob Technik praktikabel
- Seit Mitte der 1970er Jahre ist DRAM die am weitesten verbreitete Speichertechnik in Computern





DRAM Bit-Zelle

  - Datenbit wird als Ladezustand eines Kondensators gespeichert
- Dynamisch: Der Speicherwert muss periodisch neu geschrieben werden
 - Auffrischung alle paar Millisekunden erforderlich (üblich: 64ms)
 - Kondensator verliert Ladung durch Leckströme
 - ... und beim Auslesen





DRAM Bit-Zelle

  


SRAM Bit-Zelle

  
- Datenbit wird als Zustand von rückgekoppelten Invertern gespeichert
- Statisch: Keine Auffrischung erforderlich
 - Inverter treiben Werte auf gültige Logikpegel




Speicherfelder

 


DRAM Bit-Zelle:

 

SRAM Bit-Zelle:

 

ROMs: Aufbau der Bit-Zellen

 

Bitlines sind **schwach** auf HIGH getrieben

Fujio Masuoka, 1944-




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Entwickelte Speicher und schnelle Schaltungen bei Toshiba von 1971-1994
- Erfand Flash-Speicher als eigenes ungenehmigtes Projekt in den späten 1970ern
 - An Wochenenden und abends
- Löschvorgang erinnerte ihn an Kamerablitz
 - Deshalb Flash-Speicher
- Toshiba kommerzialisierte Technik nur zögerlich
- Erste kommerzielle Chips von Intel in 1988
- Flash-Produkte haben großen Erfolg
 - Derzeit USD 25 Milliarden Umsatz / Jahr





Flash-Speicher: Bit-Zelle

 


Quelle: Wikipedia

ROMs als Datenspeicher

  

 ROMs als Wertetabellen für boolesche Logik




$$Data_2 = A_1 \oplus A_0$$

$$Data_1 = \overline{A_1} + A_0$$

$$Data_0 = \overline{A_1} \overline{A_0}$$

 
Beispiel: Logik aus ROMs

- Implementierung der folgenden logischen Funktionen durch $2^2 \times 3$ -bit ROM:
 - $X = AB$
 - $Y = A + B$
 - $Z = \overline{AB}$




 Beispiel: Logik aus ROMs

- Implementierung der folgenden logischen Funktionen durch $2^2 \times 3$ -bit ROM:
 - $X = AB$
 - $Y = A + B$
 - $Z = \overline{AB}$



Logik aus beliebigem Speicherfeld

 


$$Data_2 = A_1 \oplus A_0$$

$$Data_1 = \overline{A_1} + A_0$$

$$Data_0 = \overline{A_1} \overline{A_0}$$

Logik aus beliebigem Speicherfeld

 - Implementierung der folgenden logischen Funktionen durch $2^2 \times 3$ -bit RAM:
 - $X = AB$
 - $Y = A + B$
 - $Z = \overline{AB}$



Andere Funktion nur durch Ändern der Speicherinhalte


Logik aus beliebigen Speicherfeldern

- Speicherfelder speichern Wertetabellen
 - Lookup-Tables (LUTs)
- Wort aus Eingangsvariablen bildet Adresse
- Für jede Kombination von Eingangsvariablen ist Funktionsergebnis abgespeichert

Werte-
tabelle


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

4-Wort x 1-bit Speicherfeld

 

Multi-Port-Speicher

 - **Port:** Zusammengehörige Anschlüsse für Adresse und Datum
- Drei-Port Speicher
 - 2 Lese-Ports (A1/RD1, A2/RD2)
 - 1 Schreib-Port (A3/WD3, Signal WE3 löst Schreiben aus)
- Kleine Multi-Port-Speicher werden als Registerfelder bezeichnet
 - Werden z.B. in Prozessoren eingesetzt



Speicherfeld in SystemVerilog



```
// 256 x 3b Speicher mit einem Schreib/Lese-Port
module dmem(input logic clk, we,
            input logic [7:0] a,
            input logic [2:0] wd,
            output logic [2:0] rd);

    logic [2:0] RAM[255:0];

    assign rd = RAM[a];

    always @(posedge clk)
        if (we)
            RAM[a] <= wd;
endmodule
```

Logikfelder (*logic arrays*)





Programmable Logic Arrays (PLAs)


- AND Feld gefolgt von OR Feld
- Kann nur kombinatorische Logik realisieren
- Feste interne Verbindungen, spezialisiert für DNF (SoP-Form)
- **Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)**
 - Feld von konfigurierbaren Logikblöcken (CLBs)
 - Können kombinatorische und sequentielle Logik realisieren
 - Programmierbare Verbindungsknoten zwischen Schaltungselementen

Boole'sche Funktionen mit PLAs: Idee

  - $X = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$
- $Y = A\bar{B}$



PLAs: Vereinfachte Schreibweise

 

FPGAs: Field Programmable Gate Arrays

Bestehen grundsätzlich aus:


- **CLBs (Configurable Logic Blocks):** Realisieren kombinatorische und sequentielle Logik
 - Konfigurierbare Logikblöcke
- **IOBs (Input/Output Blocks):** Schnittstelle vom Chip zur Außenwelt
 - Ein-/Ausgabeblocke
- **Programmierbares Verbindungsnetz:** verbindet CLBs und IOBs
 - Kann flexibel Verbindungen je nach Bedarf der aktuellen Schaltung herstellen

FPGAs: Field Programmable Gate Arrays

Reale FPGAs enthalten oftmals noch weitere Arten von Blöcken

- RAM
- Multiplizierer
- Manipulation von Taktsignalen (DCM)
- Sehr schnelle serielle Verbindungen (11 Gb/s)
- Komplette Mikroprozessoren
- ...

Struktur eines Xilinx Spartan 3 FPGA

 

Konfigurierbare Logikblöcke (CLBs)




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT


Bestehen im wesentlichen aus:

- **LUTs** (lookup tables): realisieren kombinatorische Funktionen
- **Flip-Flops**: realisieren sequentielle Funktionen
- **Multiplexern**: Verbinden LUTs und Flip-Flops

Xilinx Spartan 3 CLB

 

Xilinx Spartan CLB

 

Xilinx Spartan 3 CLB



Ein Spartan 3 CLB enthält:

■ 2 LUTs:

- F-LUT ($2^4 \times 1$ -bit LUT)
- G-LUT ($2^4 \times 1$ -bit LUT)

■ 2 sequentielle Ausgänge:

- XQ
- YQ


■ 2 kombinatorische Ausgänge:

- X
- Y

 Beispiel: Kombinatorische Logik mit CLB

Berechnung der folgenden Funktionen mit dem Spartan 3 CLB

- $X = \underline{A}BC + A\underline{B}C$
- $Y = AB$




Beispiel: Kombinatorische Logik mit CLBs

Berechnung der folgenden Funktionen mit dem Spartan 3 CLB

- $X = \overline{ABC} + ABC$
- $Y = AB$

	(A)	(B)	(C)	(X)
F4	F3	F2	F1	F
X	0	0	0	0
X	0	0	1	1
X	0	1	0	0
X	0	1	1	0
X	1	0	0	0
X	1	0	1	0
X	1	1	0	1
x	1	1	1	0

	(A)	(B)	(Y)	
G4	G3	G2	G1	G
X	X	0	0	0
X	X	0	1	0
X	X	1	0	1
X	X	1	1	0

 

Entwurfsfluß für FPGAs



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Wird in der Regel durch **Entwurfswerkzeuge** unterstützt
 - Beispiel: Vivado (LiveDemo an 10. Dezember 2015)
- Ist in der Regel ein **iterativer Prozess**
 - Planen
 - Implementieren (SystemVerilog)
 - Simulieren
 - Wiederhole ...

Ist in der Regel ein iterativer Prozess

- Entwickler:
 - denkt nach
 - gibt Entwurf als Schaltplan oder HDL-Beschreibung ein
 - wertet Simulationsergebnisse aus
- Wenn Simulation zufriedenstellend: Synthetisiere Entwurf in Netzliste
- Bilde Netzliste auf FPGA-Konfiguration ab (CLBs, IOBs, Verbindungsnetz)
- Lade Konfigurationsdaten (*bitstream*) auf FPGA
- Teste Schaltung nun in realer Hardware