



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Einführung in Computer Microsystems

## 4. Modellierungskonzepte in Verilog

Andreas Koch

FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen  
Informatik, TU Darmstadt

Sommersemester 2007



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Organisatorisches



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

- **Klausurtermine**
  - 31.05.2007, 18:00-18:45 Uhr
  - 26.07.2007, 17:00-18:30 Uhr
- **Tutorensprechstunde** im C-Pool
  - Thomas Feller, Di. 13:30-15:00 Uhr in C005



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

- **Klausurtermine**
  - 31.05.2007, 18:00-18:45 Uhr
  - 26.07.2007, 17:00-18:30 Uhr
- **Tutorensprechstunde** im C-Pool
  - Thomas Feller, Di. 13:30-15:00 Uhr in C005



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

- **Klausurtermine**
  - 31.05.2007, 18:00-18:45 Uhr
  - 26.07.2007, 17:00-18:30 Uhr
- **Tutorensprechstunde** im C-Pool
  - Thomas Feller, Di. 13:30-15:00 Uhr in C005



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

- **Klausurtermine**
  - 31.05.2007, 18:00-18:45 Uhr
  - 26.07.2007, 17:00-18:30 Uhr
- **Tutorensprechstunde** im C-Pool
  - Thomas Feller, Di. 13:30-15:00 Uhr in C005



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Parallelität



- In konventionellen Programmiersprachen wie z.B. Pascal, C
  - Anweisungen werden **der Reihe nach** bearbeitet
  - Programmzähler zeigt auf **aktuelle** Anweisung
  - Es gibt nur **einen** Kontrollfluß
- In HDLs und realen Schaltungen
  - Alle Komponenten arbeiten **parallel**
  - Z.B. kann **eine** Taktflanke eine Vielzahl von **gleichzeitigen** Aktionen auslösen



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

- In konventionellen Programmiersprachen wie z.B. Pascal, C
  - Anweisungen werden **der Reihe nach** bearbeitet
  - Programmzähler zeigt auf **aktuelle** Anweisung
  - Es gibt nur **einen** Kontrollfluß
- In HDLs und realen Schaltungen
  - Alle Komponenten arbeiten **parallel**
  - Z.B. kann **eine** Taktflanke eine Vielzahl von **gleichzeitigen** Aktionen auslösen



- In konventionellen Programmiersprachen wie z.B. Pascal, C
  - Anweisungen werden **der Reihe nach** bearbeitet
  - Programmzähler zeigt auf **aktuelle** Anweisung
  - Es gibt nur **einen** Kontrollfluß
- In HDLs und realen Schaltungen
  - Alle Komponenten arbeiten **parallel**
  - Z.B. kann **eine** Taktflanke eine Vielzahl von **gleichzeitigen** Aktionen auslösen



- In konventionellen Programmiersprachen wie z.B. Pascal, C
  - Anweisungen werden **der Reihe nach** bearbeitet
  - Programmzähler zeigt auf **aktuelle** Anweisung
  - Es gibt nur **einen** Kontrollfluß
- In HDLs und realen Schaltungen
  - Alle Komponenten arbeiten **parallel**
  - Z.B. kann **eine** Taktflanke eine Vielzahl von **gleichzeitigen** Aktionen auslösen



- In konventionellen Programmiersprachen wie z.B. Pascal, C
  - Anweisungen werden **der Reihe nach** bearbeitet
  - Programmzähler zeigt auf **aktuelle** Anweisung
  - Es gibt nur **einen** Kontrollfluß
- In HDLs und realen Schaltungen
  - Alle Komponenten arbeiten **parallel**
  - Z.B. kann **eine** Taktflanke eine Vielzahl von **gleichzeitigen** Aktionen auslösen
    - Modelliert durch parallele **always**-Blöcke



- In konventionellen Programmiersprachen wie z.B. Pascal, C
  - Anweisungen werden **der Reihe nach** bearbeitet
  - Programmzähler zeigt auf **aktuelle** Anweisung
  - Es gibt nur **einen** Kontrollfluß
- In HDLs und realen Schaltungen
  - Alle Komponenten arbeiten **parallel**
  - Z.B. kann **eine** Taktflanke eine Vielzahl von **gleichzeitigen** Aktionen auslösen
    - Modelliert durch parallele **always**-Blöcke



- In konventionellen Programmiersprachen wie z.B. Pascal, C
  - Anweisungen werden **der Reihe nach** bearbeitet
  - Programmzähler zeigt auf **aktuelle** Anweisung
  - Es gibt nur **einen** Kontrollfluß
- In HDLs und realen Schaltungen
  - Alle Komponenten arbeiten **parallel**
  - Z.B. kann **eine** Taktflanke eine Vielzahl von **gleichzeitigen** Aktionen auslösen
    - Modelliert durch parallele `always`-Blöcke



- In konventionellen Programmiersprachen wie z.B. Pascal, C
  - Anweisungen werden **der Reihe nach** bearbeitet
  - Programmzähler zeigt auf **aktuelle** Anweisung
  - Es gibt nur **einen** Kontrollfluß
- In HDLs und realen Schaltungen
  - Alle Komponenten arbeiten **parallel**
  - Z.B. kann **eine** Taktflanke eine Vielzahl von **gleichzeitigen** Aktionen auslösen
    - Modelliert durch parallele **always**-Blöcke



- Instanzen von Modulen
- `always`- und `initial`-Blöcke
- ständige Zuweisungen (*continuous assignments*)
- nichtblockende Zuweisungen
- Mischformen



- Instanzen von Modulen
- **always-** und **initial**-Blöcke
- ständige Zuweisungen (*continuous assignments*)
- nichtblockende Zuweisungen
- Mischformen



- Instanzen von Modulen
- **always-** und **initial**-Blöcke
- ständige Zuweisungen (*continuous assignments*)
- nichtblockende Zuweisungen
- Mischformen



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

- Instanzen von Modulen
- **always**- und **initial**-Blöcke
- ständige Zuweisungen (*continuous assignments*)
- nichtblockende Zuweisungen
- Mischformen



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität


RTL

Konstruktion

Busse

- Instanzen von Modulen
- **always**- und **initial**-Blöcke
- ständige Zuweisungen (*continuous assignments*)
- nichtblockende Zuweisungen
- Mischformen
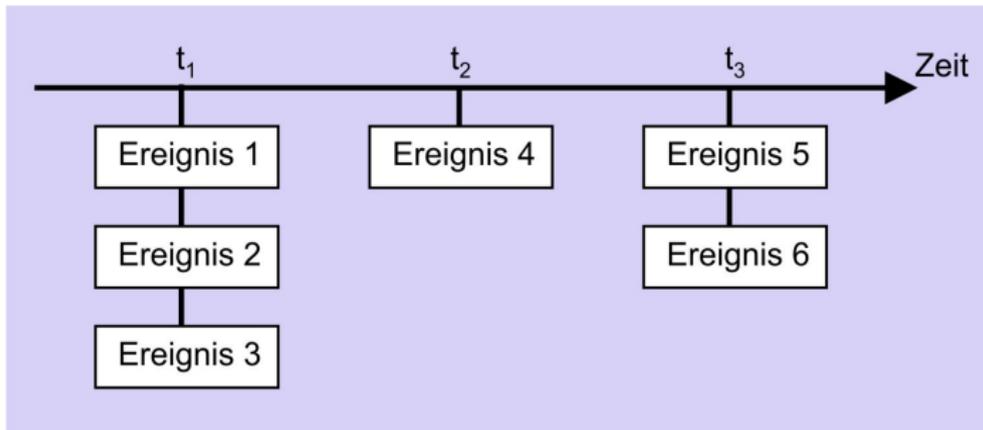
# Ereignisgesteuerte Simulation der Parallelität



- globale Simulations-Zeitpunkte  $t_1, t_2, \dots$
- ein oder mehrere Ereignisse sollen jeweils **parallel** ausgeführt werden
- Ereignis-**Scheduler** wählt **eines zufällig** aus
- wenn bei  $t_1$  nichts mehr zu tun, gehe zu  $t_2$  weiter

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
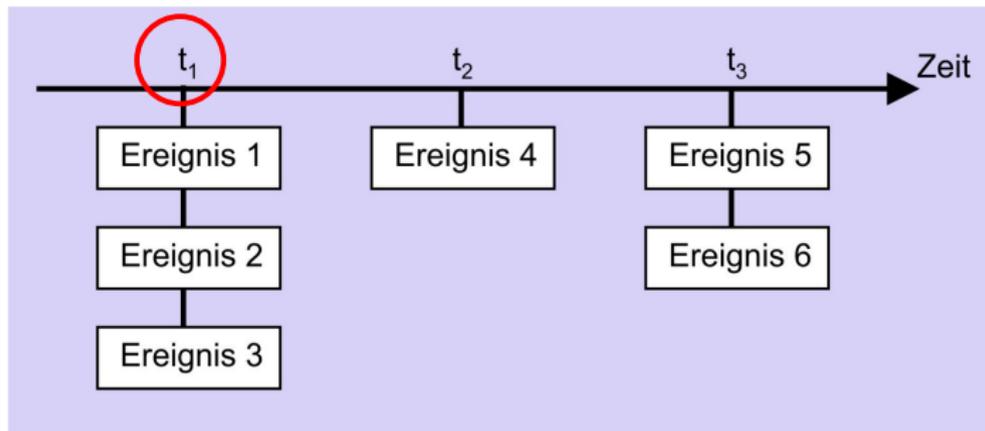
# Ereignisgesteuerte Simulation der Parallelität



- globale Simulations-Zeitpunkte  $t_1, t_2, \dots$
- ein oder mehrere Ereignisse sollen jeweils **parallel** ausgeführt werden
- Ereignis-Scheduler wählt **eines zufällig** aus
- wenn bei  $t_1$  nichts mehr zu tun, gehe zu  $t_2$  weiter

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
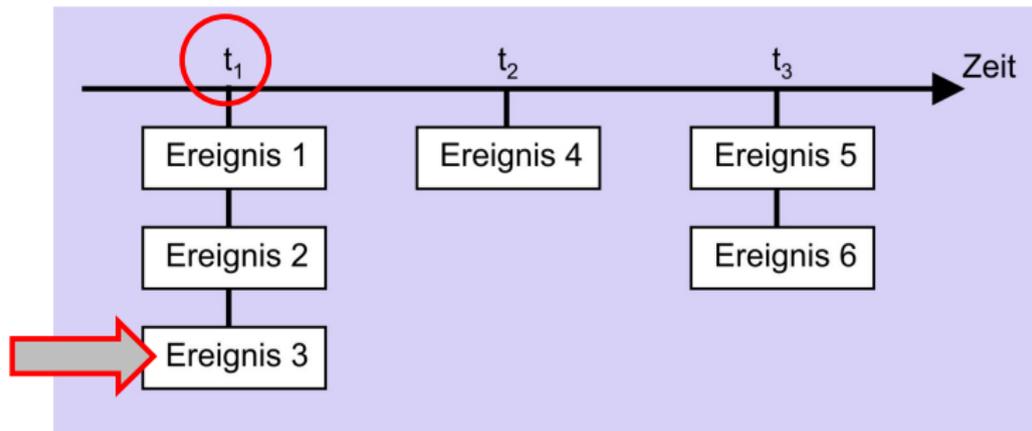
# Ereignisgesteuerte Simulation der Parallelität



- globale Simulations-Zeitpunkte  $t_1, t_2, \dots$
- ein oder mehrere Ereignisse sollen jeweils **parallel** ausgeführt werden
- Ereignis-**Scheduler** wählt **eines zufällig** aus
- wenn bei  $t_1$  nichts mehr zu tun, gehe zu  $t_2$  weiter

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
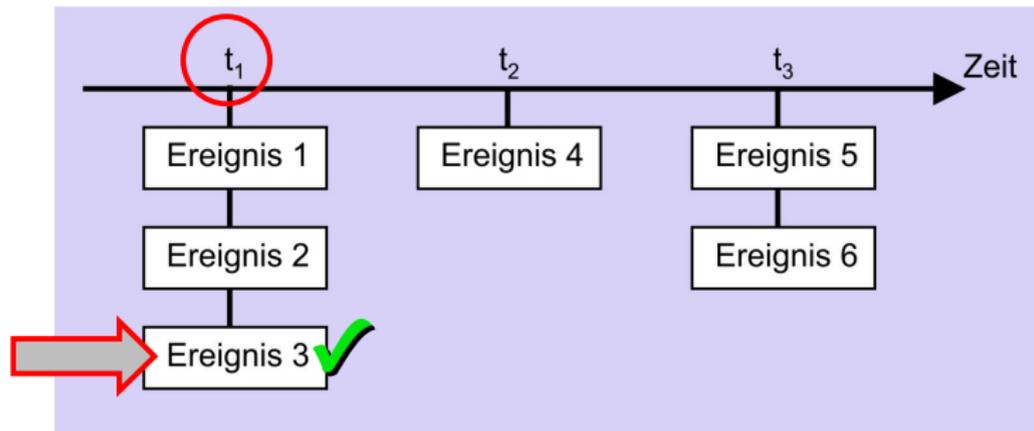
# Ereignisgesteuerte Simulation der Parallelität



- globale Simulations-Zeitpunkte  $t_1, t_2, \dots$
- ein oder mehrere Ereignisse sollen jeweils **parallel** ausgeführt werden
- Ereignis-**Scheduler** wählt **eines zufällig** aus
- wenn bei  $t_1$  nichts mehr zu tun, gehe zu  $t_2$  weiter

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
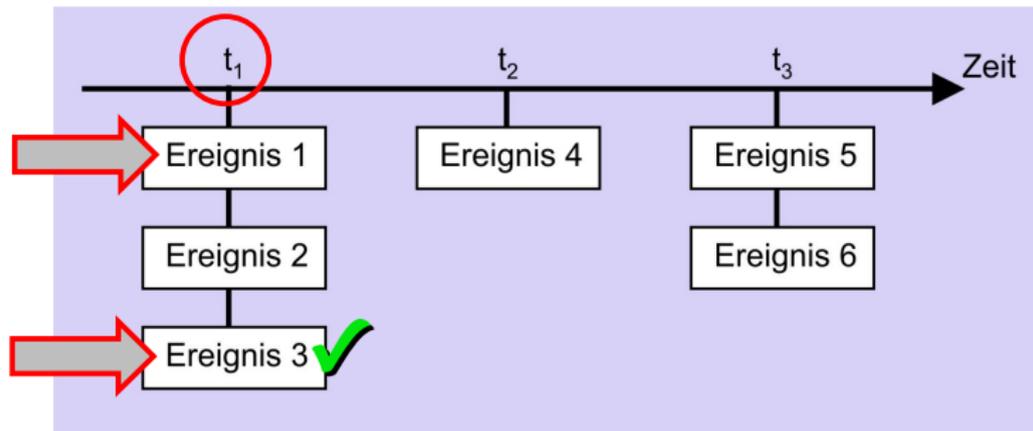
# Ereignisgesteuerte Simulation der Parallelität



- globale Simulations-Zeitpunkte  $t_1, t_2, \dots$
- ein oder mehrere Ereignisse sollen jeweils **parallel** ausgeführt werden
- Ereignis-**Scheduler** wählt **eines zufällig** aus
- wenn bei  $t_1$  nichts mehr zu tun, gehe zu  $t_2$  weiter

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
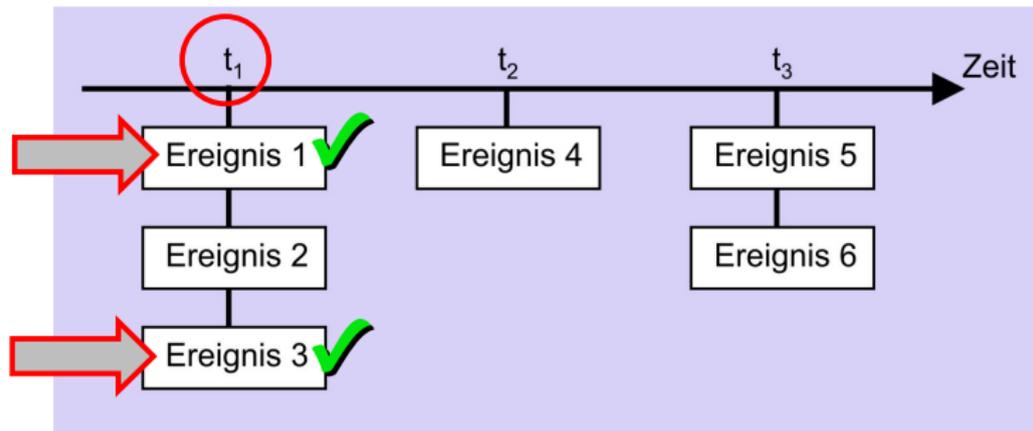
# Ereignisgesteuerte Simulation der Parallelität



- globale Simulations-Zeitpunkte  $t_1, t_2, \dots$
- ein oder mehrere Ereignisse sollen jeweils **parallel** ausgeführt werden
- Ereignis-**Scheduler** wählt **eines zufällig** aus
- wenn bei  $t_1$  nichts mehr zu tun, gehe zu  $t_2$  weiter

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
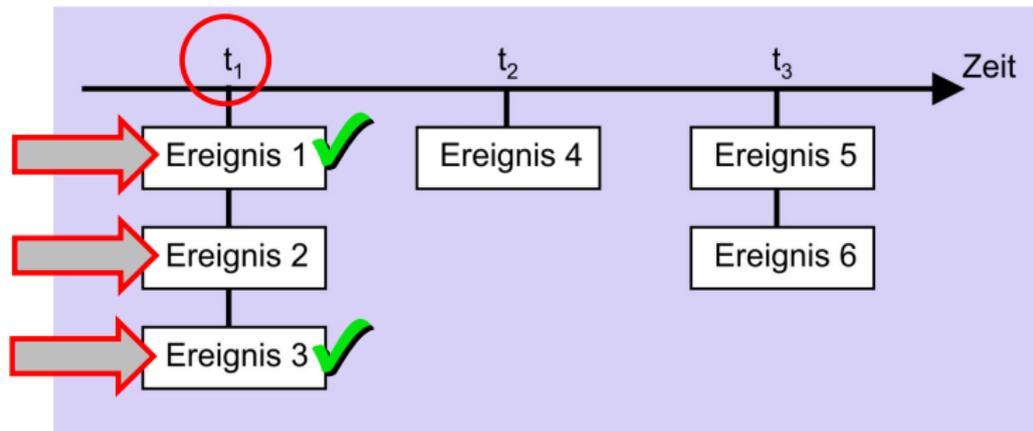
# Ereignisgesteuerte Simulation der Parallelität



- globale Simulations-Zeitpunkte  $t_1, t_2, \dots$
- ein oder mehrere Ereignisse sollen jeweils **parallel** ausgeführt werden
- Ereignis-**Scheduler** wählt **eines zufällig** aus
- wenn bei  $t_1$  nichts mehr zu tun, gehe zu  $t_2$  weiter

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
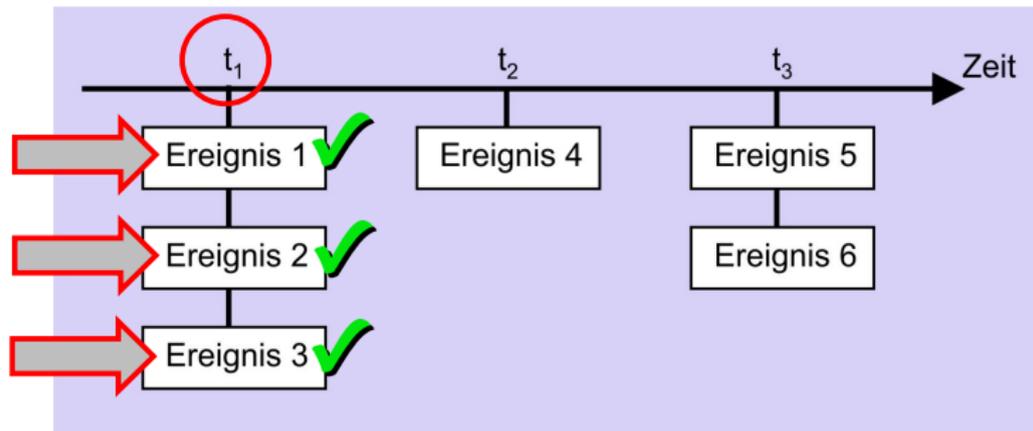
# Ereignisgesteuerte Simulation der Parallelität



- globale Simulations-Zeitpunkte  $t_1, t_2, \dots$
- ein oder mehrere Ereignisse sollen jeweils **parallel** ausgeführt werden
- Ereignis-**Scheduler** wählt **eines zufällig** aus
- wenn bei  $t_1$  nichts mehr zu tun, gehe zu  $t_2$  weiter

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
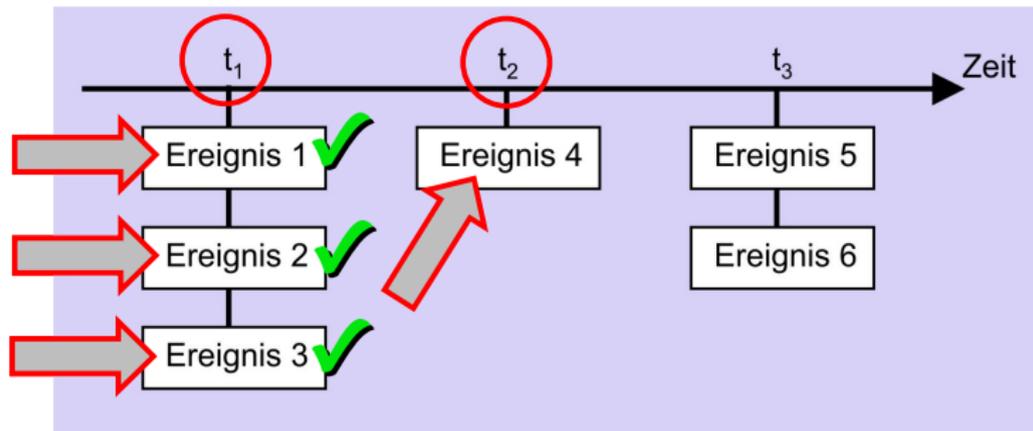
# Ereignisgesteuerte Simulation der Parallelität



- globale Simulations-Zeitpunkte  $t_1, t_2, \dots$
- ein oder mehrere Ereignisse sollen jeweils **parallel** ausgeführt werden
- Ereignis-**Scheduler** wählt **eines zufällig** aus
- wenn bei  $t_1$  nichts mehr zu tun, gehe zu  $t_2$  weiter

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse



- Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - Kann zwischen Simulatoren variieren
  - Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflusst werden
- parallel = nicht-deterministisch
  - ein richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - exponentiell viele Ergebnisse möglich
- Unwägbarkeiten können durch Entwurstile reduziert werden
  - Synchroner Register-Transfer-Logik
  - Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt



- Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - Kann zwischen Simulatoren variieren
  - Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflusst werden
- parallel = nicht-deterministisch
  - ein richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - exponentiell viele Ergebnisse möglich
- Unwägbarkeiten können durch Entwurstile reduziert werden
  - Synchroner Register-Transfer-Logik
  - Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt



- Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - Kann zwischen Simulatoren variieren
  - Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflusst werden
- parallel = nicht-deterministisch
  - ein richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - exponentiell viele Ergebnisse möglich
- Unwägbarkeiten können durch Entwurstile reduziert werden
  - Synchroner Register-Transfer-Logik
  - Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt



- Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - Kann zwischen Simulatoren variieren
  - Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflusst werden
- **parallel = nicht-deterministisch**
  - **ein** richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - exponentiell viele Ergebnisse möglich
- Unwägbarkeiten können durch Entwurstile reduziert werden
  - Synchroner Register-Transfer-Logik
  - Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt



- Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - Kann zwischen Simulatoren variieren
  - Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflusst werden
- parallel = nicht-deterministisch
  - **ein** richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - exponentiell viele Ergebnisse möglich
- Unwägbarkeiten können durch Entwurstile reduziert werden
  - Synchroner Register-Transfer-Logik
  - Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt



- Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - Kann zwischen Simulatoren variieren
  - Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflusst werden
- parallel = nicht-deterministisch
  - **ein** richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - exponentiell viele Ergebnisse möglich
- Unwägbarkeiten können durch Entwurstile reduziert werden
  - Synchroner Register-Transfer-Logik
  - Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt



- Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - Kann zwischen Simulatoren variieren
  - Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflusst werden
- parallel = nicht-deterministisch
  - **ein** richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - exponentiell viele Ergebnisse möglich
- Unwägbarkeiten können durch Entwurstile reduziert werden
  - Synchroner Register-Transfer-Logik
  - Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt



- Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - Kann zwischen Simulatoren variieren
  - Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflusst werden
- parallel = nicht-deterministisch
  - **ein** richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - exponentiell viele Ergebnisse möglich
- Unwägbarkeiten können durch Entwurstile reduziert werden
  - Sychrone Register-Transfer-Logik
  - Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt



- Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - Kann zwischen Simulatoren variieren
  - Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflusst werden
- parallel = nicht-deterministisch
  - **ein** richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - exponentiell viele Ergebnisse möglich
- Unwägbarkeiten können durch Entwurstile reduziert werden
  - Synchrone Register-Transfer-Logik
  - Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt



- Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - Kann zwischen Simulatoren variieren
  - Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflusst werden
- parallel = nicht-deterministisch
  - **ein** richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - exponentiell viele Ergebnisse möglich
- Unwägbarkeiten können durch Entwurststile reduziert werden
  - Synchrone Register-Transfer-Logik
  - Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Register-Transfer-Logik



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

- Grundlegendes und universelles Konzept
- Beliebige **Automatennetze** übersichtlich realisierbar
- insbesondere effiziente Pipelines
- Ähnlichkeit zum Programmieren  $y = f_3(f_2(f_1(x)))$ 
  - Aber **räumlich** parallel verteilt
- Synchron durch **gemeinsamen** Takt
- Gut testbar
- Sehr kompakt mit **nichtblockender** Zuweisung realisierbar



- Grundlegendes und universelles Konzept
- Beliebige **Automatennetze** übersichtlich realisierbar
- insbesondere effiziente Pipelines
- Ähnlichkeit zum Programmieren  $y = f_3(f_2(f_1(x)))$ 
  - Aber **räumlich** parallel verteilt
- Synchron durch **gemeinsamen** Takt
- Gut testbar
- Sehr kompakt mit **nichtblockender** Zuweisung realisierbar



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

- Grundlegendes und universelles Konzept
- Beliebige **Automatennetze** übersichtlich realisierbar
- insbesondere effiziente Pipelines
- Ähnlichkeit zum Programmieren  $y = f_3(f_2(f_1(x)))$ 
  - Aber **räumlich** parallel verteilt
- Synchron durch **gemeinsamen** Takt
- Gut testbar
- Sehr kompakt mit **nichtblockender** Zuweisung realisierbar



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

- Grundlegendes und universelles Konzept
- Beliebige **Automatennetze** übersichtlich realisierbar
- insbesondere effiziente Pipelines
- Ähnlichkeit zum Programmieren  $y = f_3(f_2(f_1(x)))$ 
  - Aber **räumlich** parallel verteilt
- Synchron durch **gemeinsamen** Takt
- Gut testbar
- Sehr kompakt mit **nichtblockender** Zuweisung realisierbar



- Grundlegendes und universelles Konzept
- Beliebige **Automatennetze** übersichtlich realisierbar
- insbesondere effiziente Pipelines
- Ähnlichkeit zum Programmieren  $y = f_3(f_2(f_1(x)))$ 
  - Aber **räumlich** parallel verteilt
- Synchron durch **gemeinsamen** Takt
- Gut testbar
- Sehr kompakt mit **nichtblockender** Zuweisung realisierbar



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

- Grundlegendes und universelles Konzept
- Beliebige **Automatennetze** übersichtlich realisierbar
- insbesondere effiziente Pipelines
- Ähnlichkeit zum Programmieren  $y = f_3(f_2(f_1(x)))$ 
  - Aber **räumlich** parallel verteilt
- Synchron durch **gemeinsamen** Takt
- Gut testbar
- Sehr kompakt mit **nichtblockender** Zuweisung realisierbar



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL


Konstruktion

Busse

- Grundlegendes und universelles Konzept
- Beliebige **Automatennetze** übersichtlich realisierbar
- insbesondere effiziente Pipelines
- Ähnlichkeit zum Programmieren  $y = f_3(f_2(f_1(x)))$ 
  - Aber **räumlich** parallel verteilt
- Synchron durch **gemeinsamen** Takt
- Gut testbar
- Sehr kompakt mit **nichtblockender** Zuweisung realisierbar



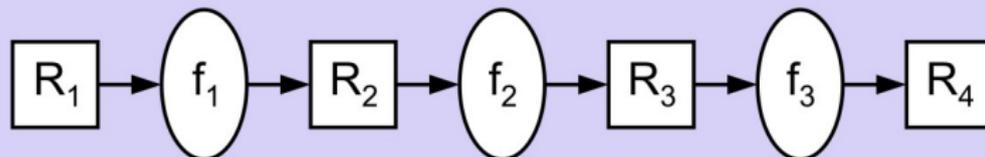- Grundlegendes und universelles Konzept
- Beliebige **Automatennetze** übersichtlich realisierbar
- insbesondere effiziente Pipelines
- Ähnlichkeit zum Programmieren  $y = f_3(f_2(f_1(x)))$ 
  - Aber **räumlich** parallel verteilt
- Synchron durch **gemeinsamen** Takt
- Gut testbar
- Sehr kompakt mit **nichtblockender** Zuweisung realisierbar




- Kombinatorische Logik **zwischen** den Registern

- $f_1$ : verdoppeln
- $f_2$ : plus 5
- $f_3$ : quadrieren

- Pipeline berechnet  $R_4 = (2R_1 + 5)^2$

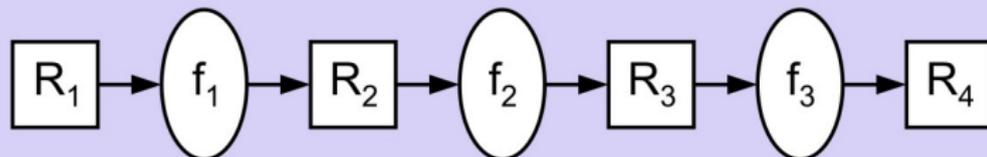- bearbeitet 3 Datensätze **gleichzeitig**
- gibt **pro Takt** ein Ergebnis aus
- Damit 3x schneller als sequentielle Berechnung der drei Funktionen



- Kombinatorische Logik **zwischen** den Registern

- $f_1$ : verdoppeln
- $f_2$ : plus 5
- $f_3$ : quadrieren

- Pipeline berechnet  $R_4 = (2R_1 + 5)^2$

- bearbeitet 3 Datensätze **gleichzeitig**
- gibt **pro Takt** ein Ergebnis aus
- Damit 3x schneller als sequentielle Berechnung der drei Funktionen

# Pipeline in Register-Transfer-Logik



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

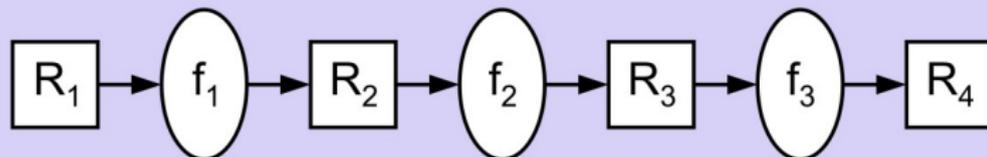


- Kombinatorische Logik **zwischen** den Registern

- $f_1$ : verdoppeln
- $f_2$ : plus 5
- $f_3$ : quadrieren

- Pipeline berechnet  $R_4 = (2R_1 + 5)^2$

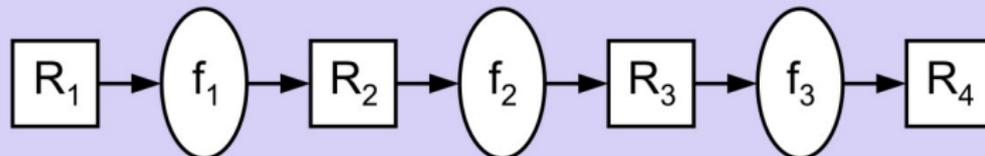- bearbeitet 3 Datensätze **gleichzeitig**
- gibt **pro Takt** ein Ergebnis aus
- Damit 3x schneller als sequentielle Berechnung der drei Funktionen




- Kombinatorische Logik **zwischen** den Registern


- $f_1$ : verdoppeln
- $f_2$ : plus 5
- $f_3$ : quadrieren

- Pipeline berechnet  $R_4 = (2R_1 + 5)^2$

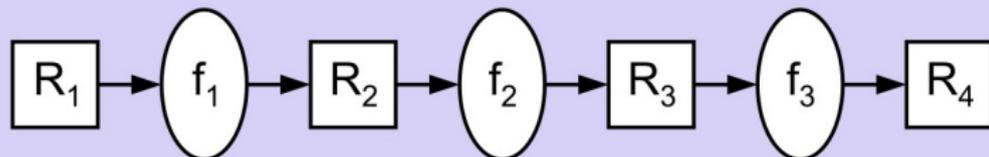
- bearbeitet 3 Datensätze **gleichzeitig**
- gibt **pro Takt** ein Ergebnis aus
- Damit 3x schneller als sequentielle Berechnung der drei Funktionen



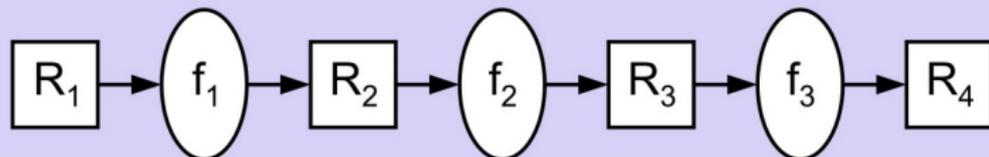
- Kombinatorische Logik **zwischen** den Registern
  - $f_1$ : verdoppeln
  - $f_2$ : plus 5
  - $f_3$ : quadrieren
- Pipeline berechnet  $R_4 = (2R_1 + 5)^2$ 
  - bearbeitet 3 Datensätze **gleichzeitig**
  - gibt **pro Takt** ein Ergebnis aus
  - Damit 3x schneller als sequentielle Berechnung der drei Funktionen



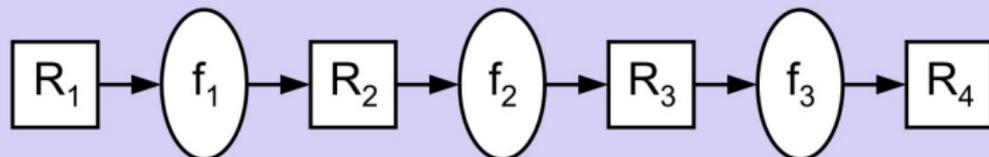- Kombinatorische Logik **zwischen** den Registern
  - $f_1$ : verdoppeln
  - $f_2$ : plus 5
  - $f_3$ : quadrieren
- Pipeline berechnet  $R_4 = (2R_1 + 5)^2$ 
  - bearbeitet 3 Datensätze **gleichzeitig**
  - gibt **pro Takt** ein Ergebnis aus
  - Damit 3x schneller als sequentielle Berechnung der drei Funktionen



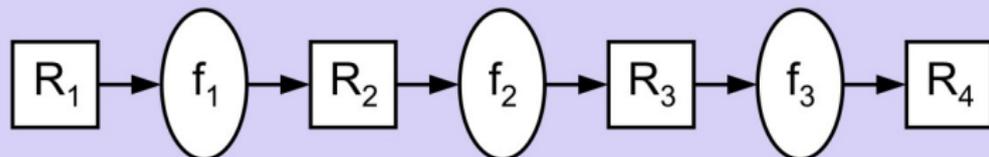- Kombinatorische Logik **zwischen** den Registern
  - $f_1$ : verdoppeln
  - $f_2$ : plus 5
  - $f_3$ : quadrieren
- Pipeline berechnet  $R_4 = (2R_1 + 5)^2$ 
  - bearbeitet 3 Datensätze **gleichzeitig**
  - gibt **pro Takt** ein Ergebnis aus
  - Damit 3x schneller als sequentielle Berechnung der drei Funktionen



- Kombinatorische Logik **zwischen** den Registern
  - $f_1$ : verdoppeln
  - $f_2$ : plus 5
  - $f_3$ : quadrieren
- Pipeline berechnet  $R_4 = (2R_1 + 5)^2$ 
  - bearbeitet 3 Datensätze **gleichzeitig**
  - gibt **pro Takt** ein Ergebnis aus
  - Damit 3x schneller als sequentielle Berechnung der drei Funktionen



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Konstruktion von Pipelines in RTL

# 1. Schritt: Flip-Flop-Kette



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

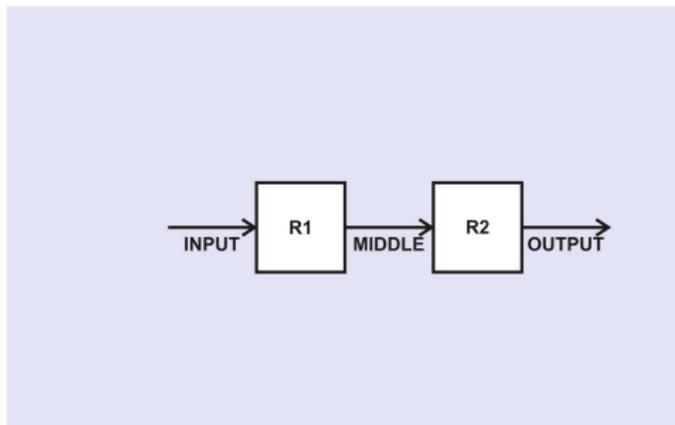

- Mini-Pipeline aus zwei Flip-Flops
- Flip-Flops sind **flankengesteuert**
  - Unterschied zu Latches (pegelgesteuert)
  - Aufbau z.B. aus Master-Slave-Latches (TGDI1)
- Annahme hier: **vorderflankengesteuert**
  - `always @(posedge CLOCK)`

# 1. Schritt: Flip-Flop-Kette



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

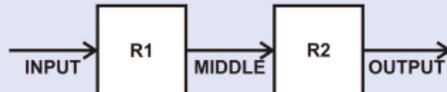

- Mini-Pipeline aus zwei Flip-Flops
- Flip-Flops sind **flankengesteuert**
  - Unterschied zu Latches (pegelgesteuert)
  - Aufbau z.B. aus Master-Slave-Latches (TGDI1)
- Annahme hier: **vorderflankengesteuert**
  - `always @(posedge CLOCK)`

# 1. Schritt: Flip-Flop-Kette



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

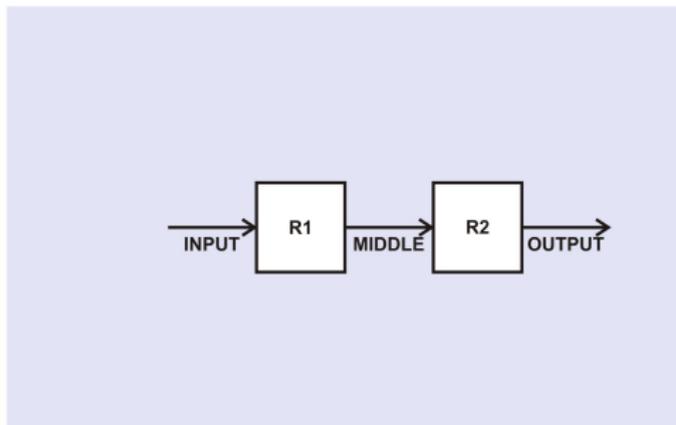

- Mini-Pipeline aus zwei Flip-Flops
- Flip-Flops sind **flankengesteuert**
  - Unterschied zu Latches (pegelgesteuert)
    - Aufbau z.B. aus Master-Slave-Latches (TGDI1)
- Annahme hier: **vorderflankengesteuert**
  - `always @(posedge CLOCK)`

# 1. Schritt: Flip-Flop-Kette



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

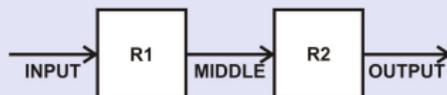

- Mini-Pipeline aus zwei Flip-Flops
- Flip-Flops sind **flankengesteuert**
  - Unterschied zu Latches (pegelgesteuert)
  - Aufbau z.B. aus Master-Slave-Latches (TGDI1)
- Annahme hier: **vorderflankengesteuert**

• `always @(posedge CLOCK)`

# 1. Schritt: Flip-Flop-Kette



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

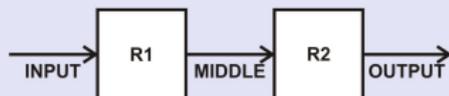

- Mini-Pipeline aus zwei Flip-Flops
- Flip-Flops sind **flankengesteuert**
  - Unterschied zu Latches (pegelgesteuert)
  - Aufbau z.B. aus Master-Slave-Latches (TGDI1)
- Annahme hier: **vorderflankengesteuert**
  - `always @(posedge CLOCK)`

# 1. Schritt: Flip-Flop-Kette



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL


Konstruktion

Busse

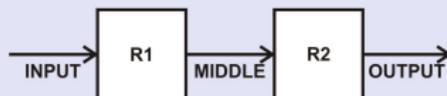

- Mini-Pipeline aus zwei Flip-Flops
- Flip-Flops sind **flankengesteuert**
  - Unterschied zu Latches (pegelgesteuert)
  - Aufbau z.B. aus Master-Slave-Latches (TGDI1)
- Annahme hier: **vorderflankengesteuert**
  - **always** @(posedge CLOCK)

## 2. Schritt: Takterzeugung

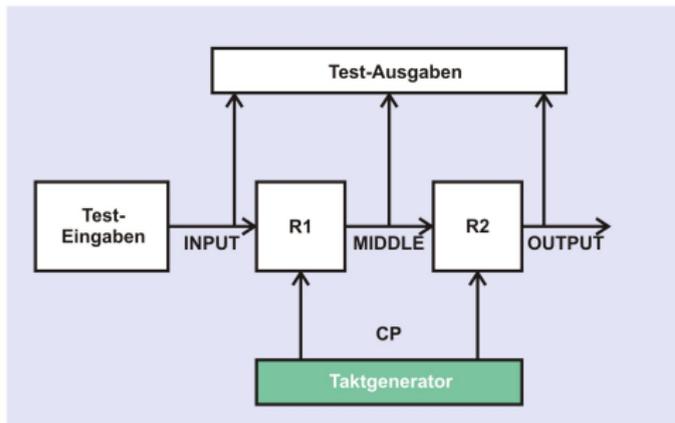

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

## 2. Schritt: Takterzeugung

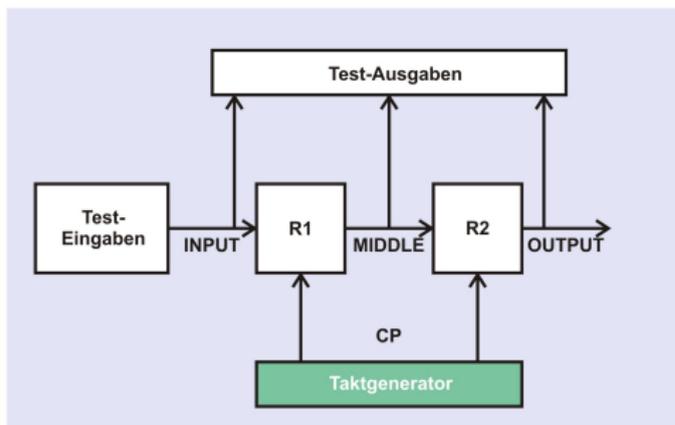

**always begin**

CP = 0; #10;

CP = 1; #10;

**end**

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

## 2. Schritt: Takterzeugung

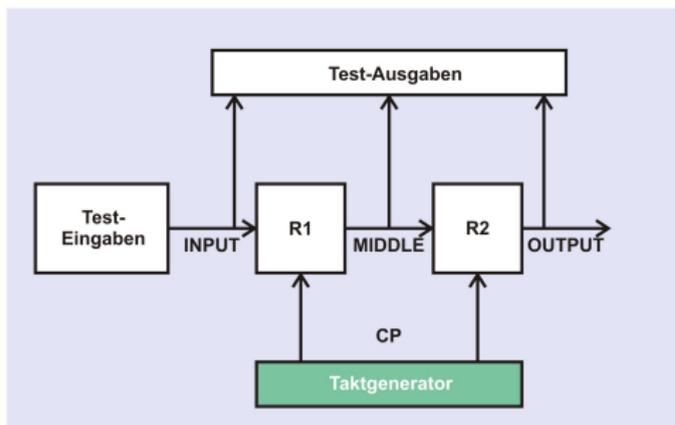


**always begin**


```
CP = 0; #10;
```

```
CP = 1; #10;
```

**end**

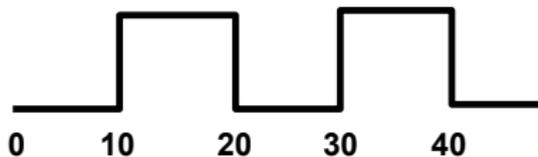

### 3. Schritt: Testeingaben (Stimuli)

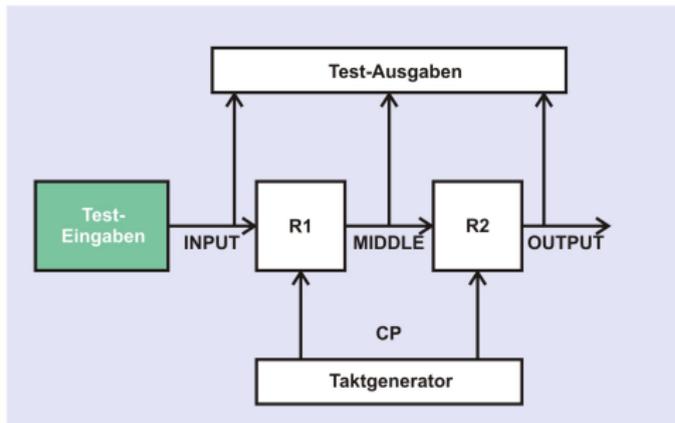

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

### 3. Schritt: Testeingaben (Stimuli)

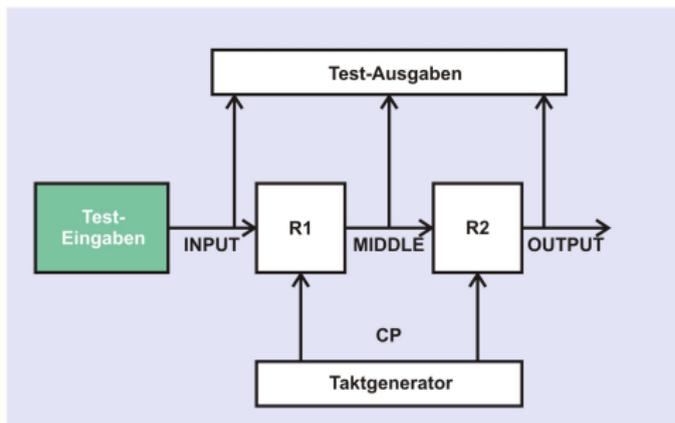

```
initial begin
```

```
    INPUT = 0;    #20;
```

```
    INPUT = 255; #20;
```

```
    INPUT = 8'haa; #20;
```

```
    $finish;
```

```
end
```

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

### 3. Schritt: Testeingaben (Stimuli)

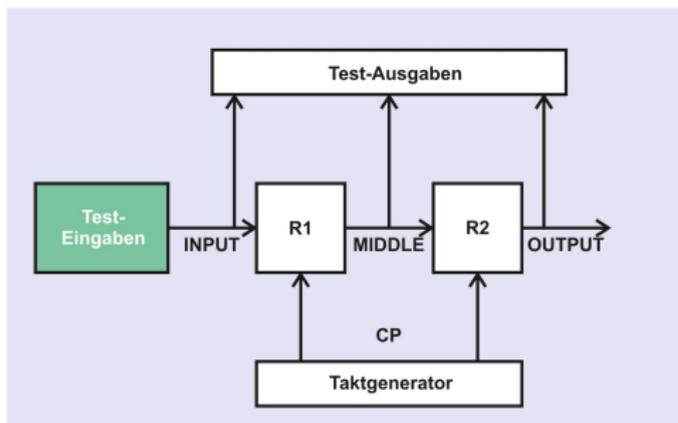

```
initial begin
```


```
  INPUT = 0;    #20;
```

```
  INPUT = 255; #20;
```


```
  INPUT = 8'haa; #20;
```

```
  $finish;
```

```
end
```

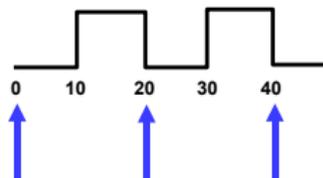

## 4. Schritt: Testausgaben

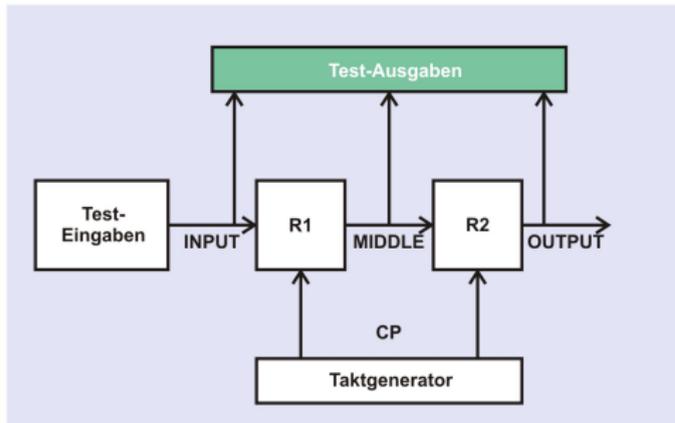

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

## 4. Schritt: Testausgaben

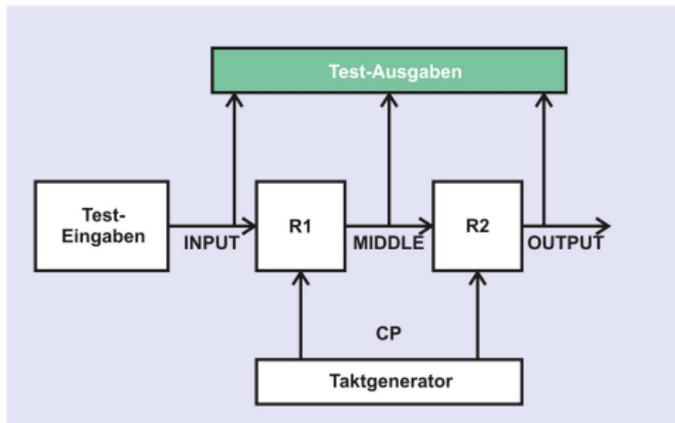

```
always @(INPUT, MIDDLE, OUTPUT)
```

```
$display
```

```
("Zeit: %2.0f, INPUT=%h, MIDDLE=%h, OUTPUT=%h",  
$time, INPUT, MIDDLE, OUTPUT);
```

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
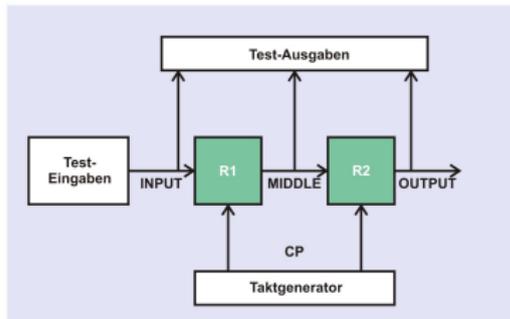
# 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops



CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
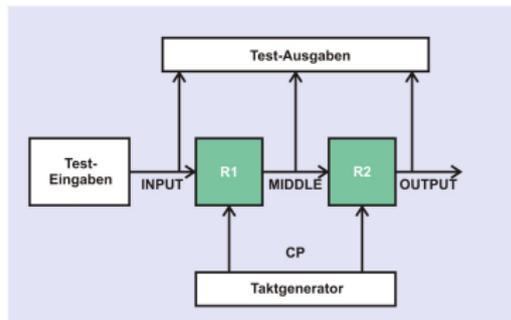
# 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops



```
always @(posedge CP)
  MIDDLE = INPUT; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = MIDDLE; // Fehler!
```

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
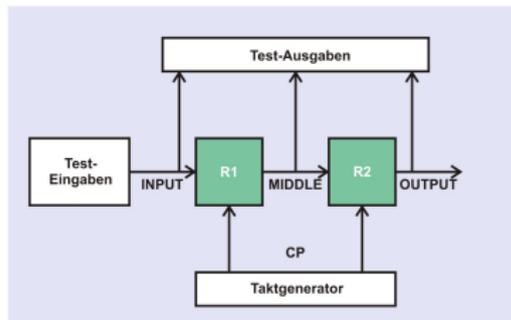
# 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops




```
always @(posedge CP)
    MIDDLE = INPUT; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
    OUTPUT = MIDDLE; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP) //SIM
    MIDDLE = #1 INPUT;
```

```
always @(posedge CP)
    OUTPUT = #1 MIDDLE;
```
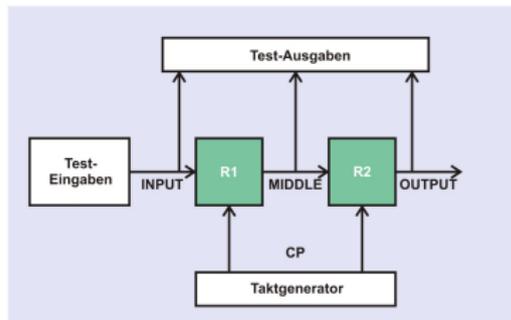
# 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops



```
always @(posedge CP)
  MIDDLE = INPUT; // Fehler!
```


```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = MIDDLE; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP) //SIM
  MIDDLE = #1 INPUT;
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = #1 MIDDLE;
```

```
always @(posedge CP)
begin
  MIDDLE = #1 INPUT; // Fehler!
  OUTPUT = #1 MIDDLE; // Fehler!
end
```
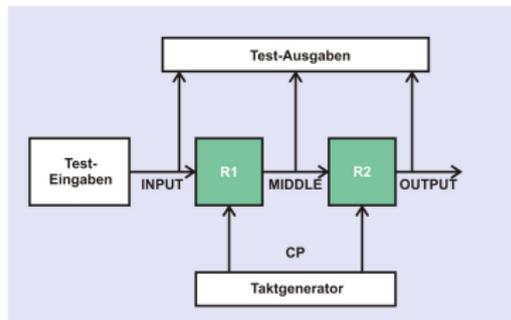
# 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops



```
always @(posedge CP)
  MIDDLE = INPUT; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = MIDDLE; // Fehler!
```


```
always @(posedge CP)
begin
  MIDDLE = #1 INPUT; // Fehler!
  OUTPUT = #1 MIDDLE; // Fehler!
end
```

```
always @(posedge CP) //SIM
  MIDDLE = #1 INPUT;
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = #1 MIDDLE;
```

```
always @(posedge CP)
begin
  OUTPUT = MIDDLE;
  MIDDLE = INPUT;
end
```
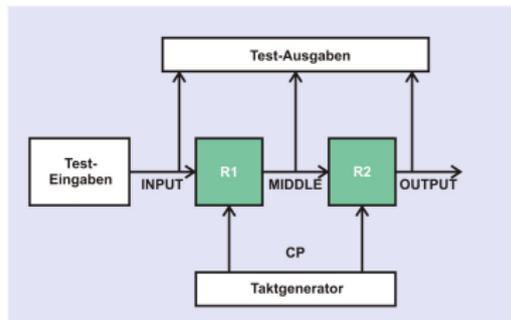
# 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops



```
always @(posedge CP)
  MIDDLE = INPUT; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = MIDDLE; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
begin
  MIDDLE = #1 INPUT; // Fehler!
  OUTPUT = #1 MIDDLE; // Fehler!
end
```


```
always @(posedge CP)
begin
  MIDDLE <= INPUT;
  OUTPUT <= MIDDLE;
end
```

```
always @(posedge CP) //SIM
  MIDDLE = #1 INPUT;
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = #1 MIDDLE;
```

```
always @(posedge CP)
begin
  OUTPUT = MIDDLE;
  MIDDLE = INPUT;
end
```
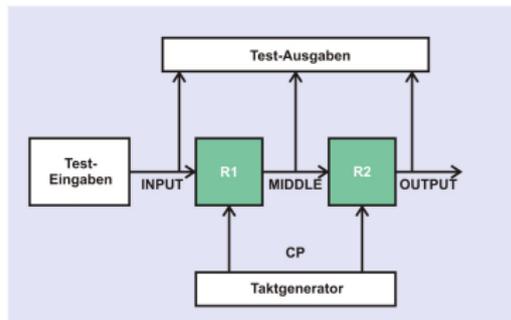
# 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops



```
always @(posedge CP)
  MIDDLE = INPUT; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = MIDDLE; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
begin
  MIDDLE = #1 INPUT; // Fehler!
  OUTPUT = #1 MIDDLE; // Fehler!
end
```

```
always @(posedge CP)
begin
  MIDDLE <= INPUT;
  OUTPUT <= MIDDLE;
end
```

```
always @(posedge CP) //SIM
  MIDDLE = #1 INPUT;
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = #1 MIDDLE;
```

```
always @(posedge CP)
begin
  OUTPUT = MIDDLE;
  MIDDLE = INPUT;
end
```

```
always @(posedge CP)
begin
  OUTPUT <= MIDDLE;
  MIDDLE <= INPUT;
end
```

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
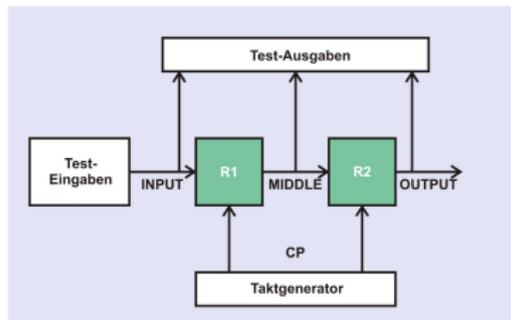
# 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops



```
always @(posedge CP)
  MIDDLE = INPUT; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = MIDDLE; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
begin
  MIDDLE = #1 INPUT; // Fehler!
  OUTPUT = #1 MIDDLE; // Fehler!
end
```

```
always @(posedge CP)
begin
  MIDDLE <= INPUT;
  OUTPUT <= MIDDLE;
end
```

```
always @(posedge CP) //SIM
  MIDDLE = #1 INPUT;
```



```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = #1 MIDDLE;
```

```
always @(posedge CP)
begin
  OUTPUT = MIDDLE;
  MIDDLE = INPUT;
end
```

```
always @(posedge CP)
  MIDDLE <= INPUT;

always @(posedge CP)
  OUTPUT <= MIDDLE;
```
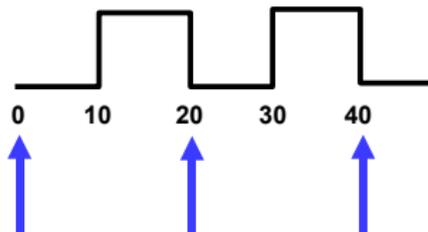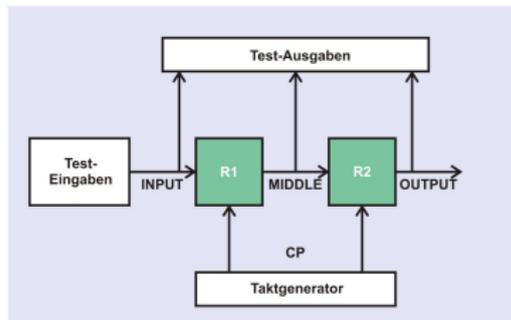
# 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops



```
always @(posedge CP)
  MIDDLE = INPUT; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = MIDDLE; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
begin
  MIDDLE = #1 INPUT; // Fehler!
  OUTPUT = #1 MIDDLE; // Fehler!
end
```

```
always @(posedge CP)
begin
  MIDDLE <= INPUT;
  OUTPUT <= MIDDLE;
end
```

```
always @(posedge CP) //SIM
  MIDDLE = #1 INPUT;
```

```
always @(posedge CP)
  OUTPUT = #1 MIDDLE;
```

```
always @(posedge CP)
begin
  OUTPUT = MIDDLE;
  MIDDLE = INPUT;
end
```

```
always @(posedge CP)
  MIDDLE <= INPUT;

always @(posedge CP)
  OUTPUT <= MIDDLE;
```

CMS

A. Koch

Orga



Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse
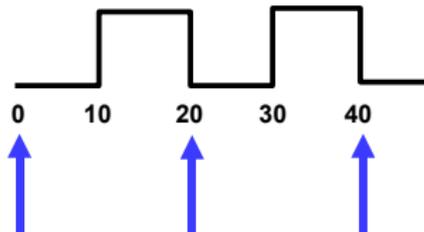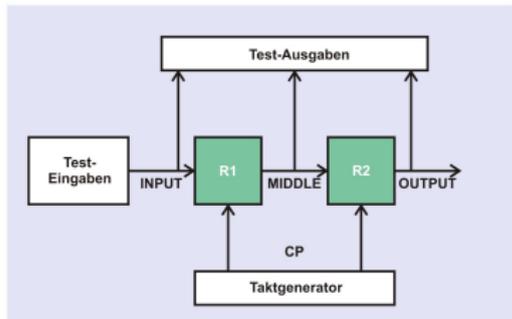
# 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops



```
always @(posedge CP)
    MIDDLE = INPUT; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
begin
    MIDDLE = #1 INPUT; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP)
begin
    MIDDLE <= INPUT;
```


always @ OUTPUT	Zeit:	INPUT	MIDDLE	OUTPUT
	0,	00,	xx,	xx
	11,	00,	00,	xx
	20,	ff,	00,	xx
	31,	ff,	ff,	00
	40,	aa,	ff,	00
	51,	aa,	aa,	ff

```
OUTPUT = #1 MIDDLE;
```

```
end
```

```
OUTPUT <= MIDDLE;
```

# Beispiel-Pipeline: Rahmenmodul

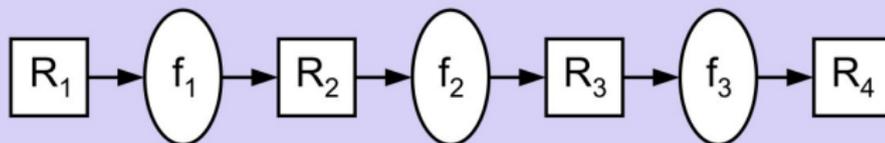


```
module pipeline #(
    parameter    Low  = 10,           // Takt low
                 High = 5,           // Takt high
);
    reg         CLOCK;               // Takt

    reg [7:0] R1,                    // Register 1
           R2,                        // Register 2
           R3,                        // Register 3
           R4;                       // Register 4

    integer    I;                    // Hilfsvariable
    ...
endmodule // pipeline
```

# Beispiel-Pipeline: Rahmenmodul

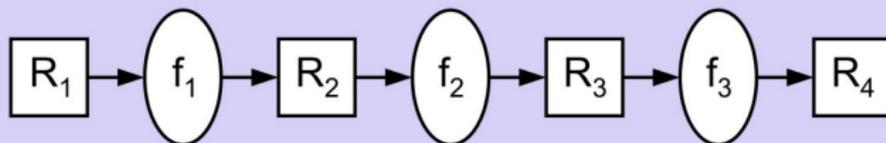

```
module pipeline #(
    parameter    Low  = 10,           // Takt low
                High = 5,           // Takt high
);
    reg         CLOCK;               // Takt

    reg [7:0] R1,                    // Register 1
          R2,                        // Register 2
          R3,                        // Register 3
          R4;                       // Register 4

    integer    l;                   // Hilfsvariable
    ...
endmodule // pipeline
```

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Beispiel-Pipeline: Takterzeugung



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

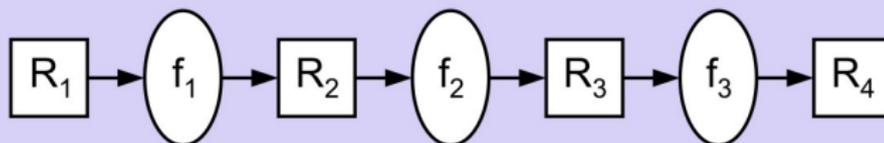

```
// Ein-Phasen-Takt
always begin
  #Low CLOCK <= 1;           // Takt low
  #High CLOCK <= 0;         // Takt high
end
```

# Beispiel-Pipeline: Takterzeugung



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

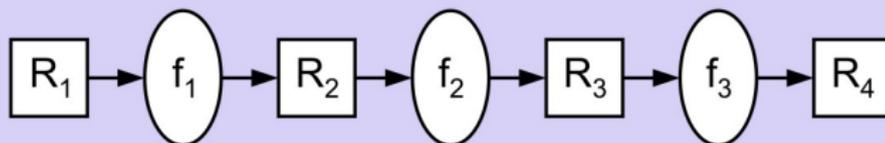


```
// Ein-Phasen-Takt  
always begin  
  #Low CLOCK <= 1;  
  #High CLOCK <= 0;  
end
```

```
// Takt low  
// Takt high
```

# Beispiel-Pipeline: Kombinatorische Logik

Führt eigentliche Rechnung aus

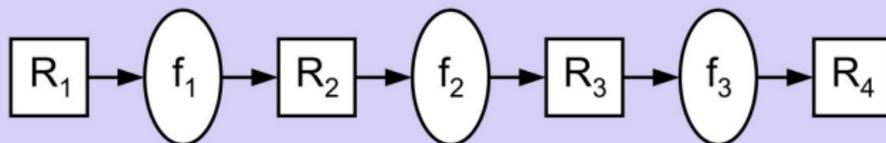


```
// Logik zwischen R1 und R2  
function [7:0] f1 (input [7:0] IN);  
    f1 = 2 * IN;  
endfunction
```

```
// Logik zwischen R2 und R3  
function [7:0] f2 (input [7:0] IN);  
    f2 = IN + 5;  
endfunction
```

```
// Logik zwischen R3 und R4  
function [7:0] f3 (input [7:0] IN);  
    f3 = IN * IN;  
endfunction
```

# Beispiel-Pipeline: Kombinatorische Logik

Führt eigentliche Rechnung aus

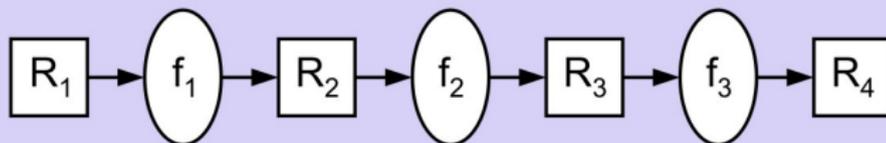


```
// Logik zwischen R1 und R2  
function [7:0] f1 (input [7:0] IN);  
    f1 = 2 * IN;  
endfunction
```

```
// Logik zwischen R2 und R3  
function [7:0] f2 (input [7:0] IN);  
    f2 = IN + 5;  
endfunction
```

```
// Logik zwischen R3 und R4  
function [7:0] f3 (input [7:0] IN);  
    f3 = IN * IN;  
endfunction
```
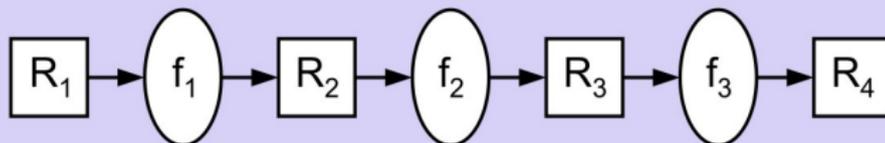
# Testrahmen

Hier in einem Modul (kürzer), besser: saubere Trennung in eigenem Modul



```
// Test-Ausgaben
always @(*)
  $display ("%4.0f...%b...%d...%d...%d...%d",
    $time, CLOCK, R1, R2, R3, R4);


// Ueberschrift, Test-Eingaben
initial begin
  $display ("Zeit...CLOCK...R1...R2...R3...R4\n");

  @(negedge CLOCK) R1 <= 1; // R1 eingeben
  @(negedge CLOCK) R1 <= 2; // R1 eingeben
  @(negedge CLOCK) R1 <= 3; // R1 eingeben
  @(negedge CLOCK) R1 <= 4; // R1 eingeben

  for (l=1;l<=5;l=l+1) // Pipeline leeren
    @(posedge CLOCK);
  $finish;
end
```
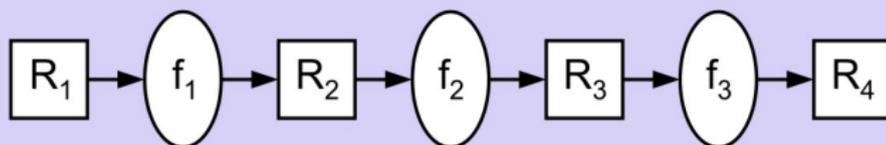
# Testrahmen

Hier in einem Modul (kürzer), besser: saubere Trennung in eigenem Modul



```
// Test-Ausgaben
always @(*)
  $display ("%4.0f...%b...%d...%d...%d...%d",
    $time, CLOCK, R1, R2, R3, R4);

// Ueberschrift, Test-Eingaben
initial begin
  $display ("Zeit...CLOCK...R1...R2...R3...R4\n");

  @(negedge CLOCK) R1 <= 1; // R1 eingeben
  @(negedge CLOCK) R1 <= 2; // R1 eingeben
  @(negedge CLOCK) R1 <= 3; // R1 eingeben
  @(negedge CLOCK) R1 <= 4; // R1 eingeben

  for (l=1;l<=5;l=l+1) // Pipeline leeren
    @(posedge CLOCK);
  $finish;
end
```

# Beispiel-Pipeline: Ablaufsteuerung

Hier in einem Modul (kürzer), besser: saubere Trennung in eigenem Modul



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

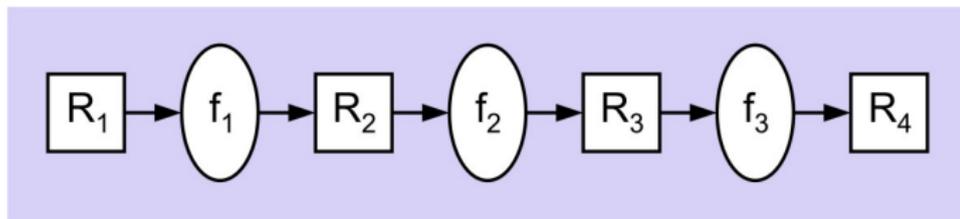

```
// Pipeline steuern und Funktionen berechnen
always @(posedge CLOCK) begin
    R2 <= f1(R1);
    R3 <= f2(R2);
    R4 <= f3(R3);
end
```

# Beispiel-Pipeline: Ablaufsteuerung

Hier in einem Modul (kürzer), besser: saubere Trennung in eigenem Modul



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

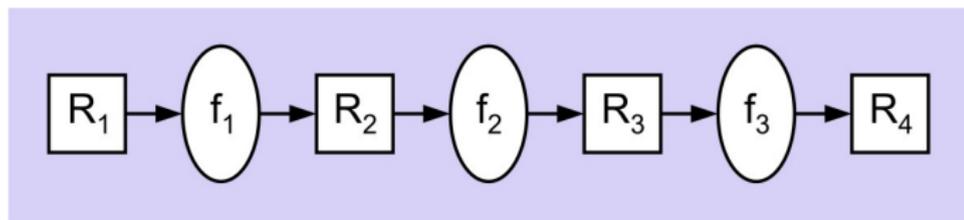

```
// Pipeline steuern und Funktionen berechnen
```

```
always @(posedge CLOCK) begin
```


```
  R2 <= f1(R1);
```

```
  R3 <= f2(R2);
```

```
  R4 <= f3(R3);
```

```
end
```

# Beispiel-Pipeline: Ergebnisse

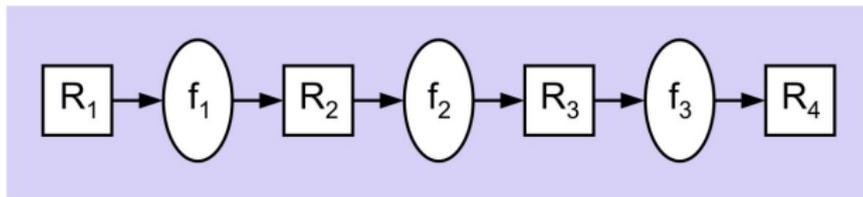

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Beispiel-Pipeline: Ergebnisse

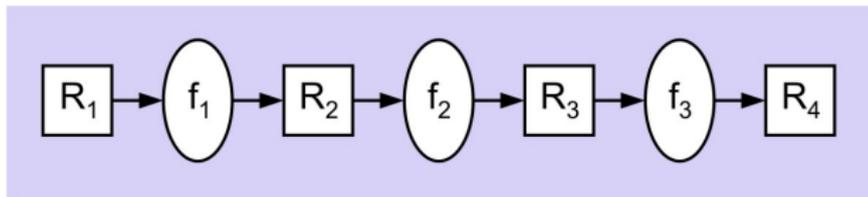

Zeit	CLOCK	R1	R2	R3	R4
10	1	x	x	x	x
15	0	x	x	x	x
15	0	1	x	x	x
25	1	1	x	x	x
25	1	1	2	x	x
30	0	1	2	x	x
30	0	2	2	x	x
40	1	2	2	x	x
40	1	2	4	7	x
45	0	2	4	7	x
45	0	3	4	7	x
55	1	3	4	7	x
55	1	3	6	9	49
60	0	3	6	9	49
60	0	4	6	9	49
70	1	4	6	9	49
70	1	4	8	11	81
75	0	4	8	11	81
85	1	4	8	11	81
85	1	4	8	13	121
90	0	4	8	13	121
100	1	4	8	13	121
100	1	4	8	13	169
105	0	4	8	13	169
115	1	4	8	13	169

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL


Konstruktion

Busse

# Beispiel-Pipeline: Ergebnisse

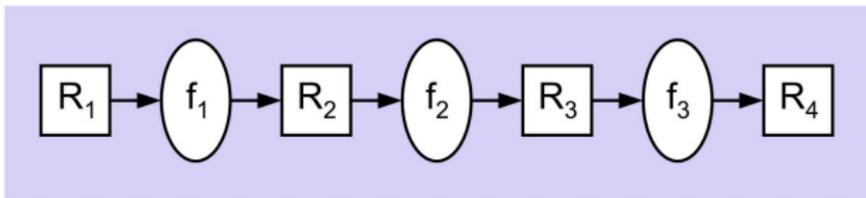

Zeit	CLOCK	R1	R2	R3	R4
10	1	x	x	x	x
15	0	x	x	x	x
15	0	1	x	x	x
25	1	1	x	x	x
25	1	1	2	x	x
30	0	1	2	x	x
30	0	2	2	x	x
40	1	2	2	x	x
40	1	2	4	7	x
45	0	2	4	7	x
45	0	3	4	7	x
55	1	3	4	7	x
55	1	3	4	8	x

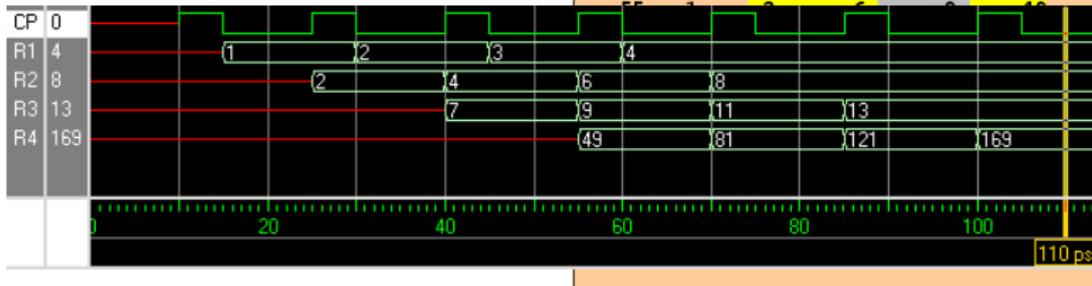

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Busse

# Beispiel-Chip TUD0705: Großer Verkaufserfolg!



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

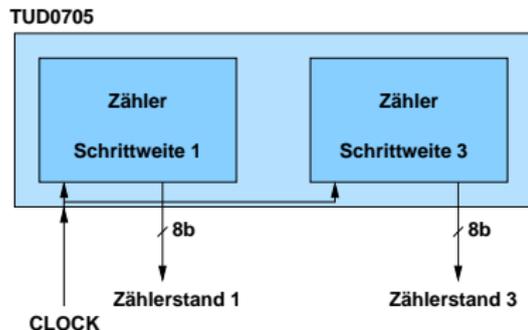

- Zwei synchrone 8b-Zähler
- Schrittweiten 1 und 3
- Beide parallel auslesbar

# Beispiel-Chip TUD0705: Großer Verkaufserfolg!



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

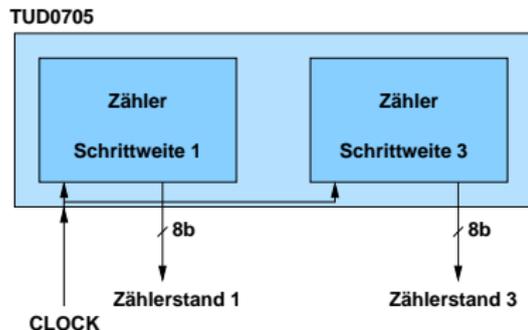

- Zwei synchrone 8b-Zähler
- Schrittweiten 1 und 3
- Beide parallel auslesbar

# Beispiel-Chip TUD0705: Großer Verkaufserfolg!



CMS

A. Koch


Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

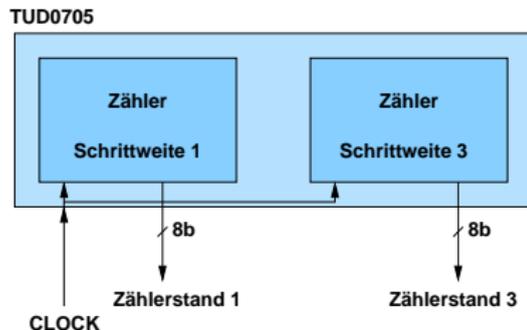

- Zwei synchrone 8b-Zähler
- Schrittweiten 1 und 3
- Beide parallel auslesbar

# Problem: Zu teuer!



- Wo Geld sparen?
- Anforderung: Es wird nur jeweils **einer** der beiden Werte gebraucht
- Ausgang-Pins sparen (kosten extra)
- Beide Zähler über die **gleichen** Pins nach aussen leiten

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

➔ Wie beide Werte auseinanderhalten?



# Problem: Zu teuer!



- Wo Geld sparen?
- Anforderung: Es wird nur jeweils **einer** der beiden Werte gebraucht
- Ausgang-Pins sparen (kosten extra)
- Beide Zähler über die **gleichen** Pins nach aussen leiten

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

➔ Wie beide Werte auseinanderhalten?

# Problem: Zu teuer!



- Wo Geld sparen?
- Anforderung: Es wird nur jeweils **einer** der beiden Werte gebraucht
- Ausgang-Pins sparen (kosten extra)
- Beide Zähler über die **gleichen** Pins nach aussen leiten

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

➔ Wie beide Werte auseinanderhalten?



# Problem: Zu teuer!



- Wo Geld sparen?
- Anforderung: Es wird nur jeweils **einer** der beiden Werte gebraucht
- Ausgang-Pins sparen (kosten extra)
- Beide Zähler über die **gleichen** Pins nach aussen leiten

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse


➔ Wie beide Werte auseinanderhalten?


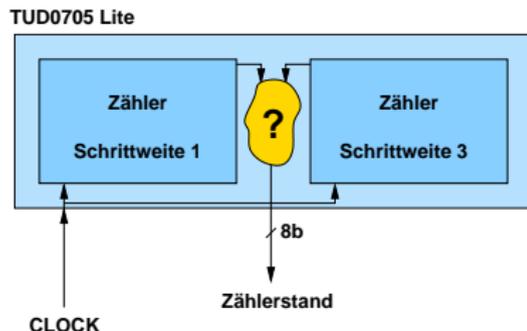
# Problem: Zu teuer!



- Wo Geld sparen?
- Anforderung: Es wird nur jeweils **einer** der beiden Werte gebraucht
- Ausgang-Pins sparen (kosten extra)
- Beide Zähler über die **gleichen** Pins nach aussen leiten




➔ Wie beide Werte auseinanderhalten?
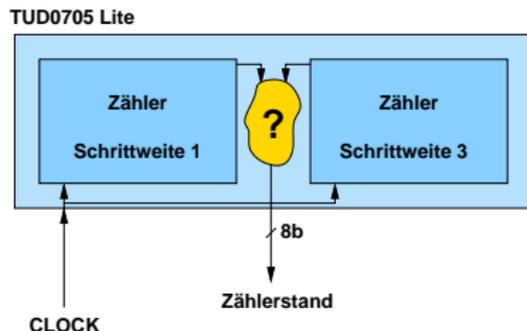
# Problem: Zu teuer!



- Wo Geld sparen?
- Anforderung: Es wird nur jeweils **einer** der beiden Werte gebraucht
- Ausgang-Pins sparen (kosten extra)
- Beide Zähler über die **gleichen** Pins nach aussen leiten




➔ Wie beide Werte auseinanderhalten?
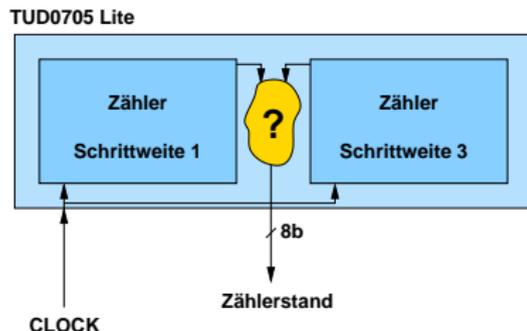
# Problem: Zu teuer!



- Wo Geld sparen?
- Anforderung: Es wird nur jeweils **einer** der beiden Werte gebraucht
- Ausgang-Pins sparen (kosten extra)
- Beide Zähler über die **gleichen** Pins nach aussen leiten




➔ Wie beide Werte auseinanderhalten?

# Idee: Nicht gebrauchten Zählerausgang hochohmig schalten



TUD0705 Lite

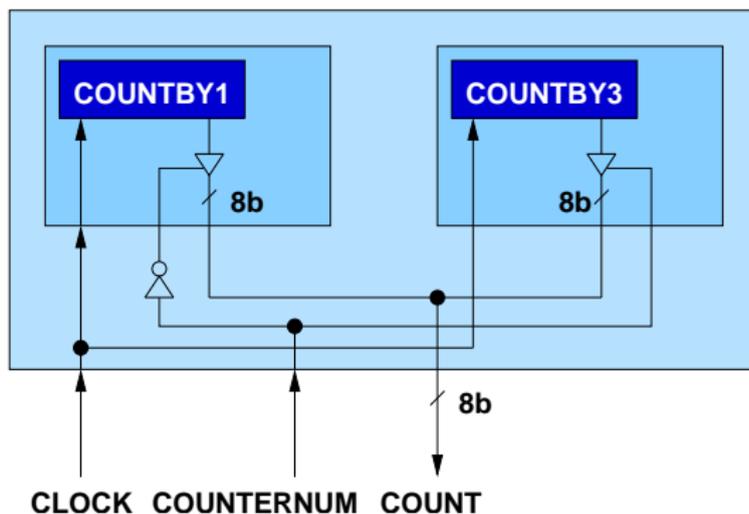

- Neuer Steuereingang **COUNTERNUM**

- Bei **COUNTERNUM=0** Wert des **ersten** Zählers ausgeben
- Bei **COUNTERNUM=1** Wert des **zweiten** Zählers ausgeben

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL


Konstruktion

Busse

# Idee: Nicht gebrauchten Zählerausgang hochohmig schalten



TUD0705 Lite

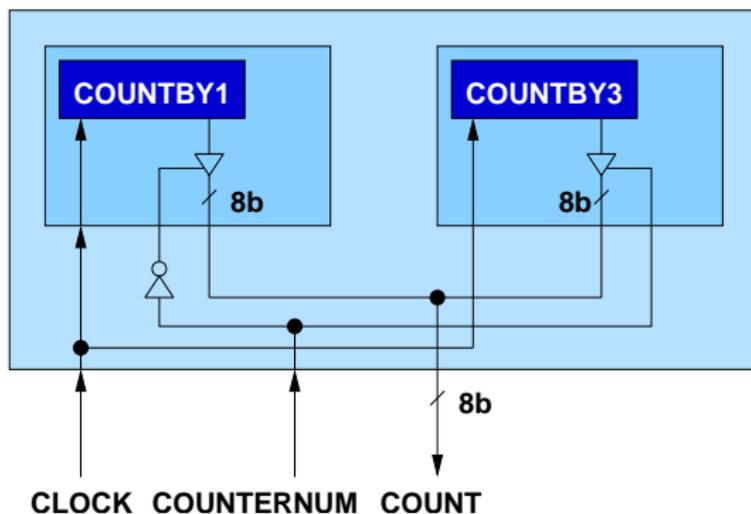

- Neuer Steuereingang COUNTERNUM
  - Bei COUNTERNUM=0 Wert des **ersten** Zählers ausgeben
  - Bei COUNTERNUM=1 Wert des **zweiten** Zählers ausgeben

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL


Konstruktion

Busse

# Idee: Nicht gebrauchten Zählerausgang hochohmig schalten



TUD0705 Lite

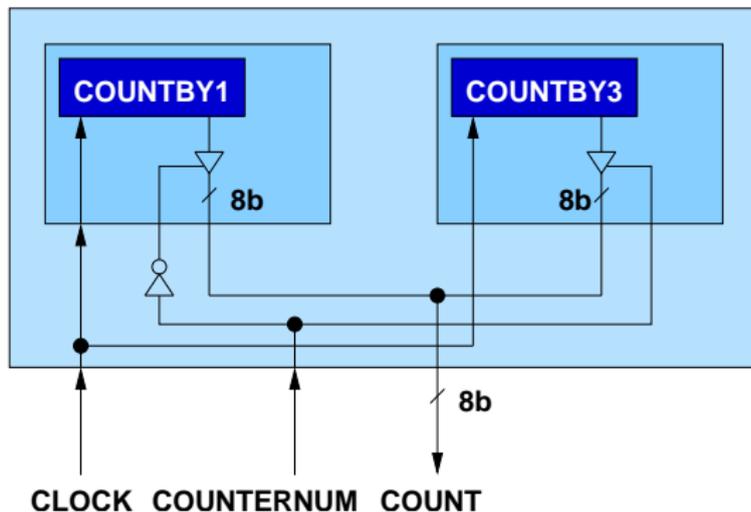

- Neuer Steuereingang COUNTERNUM
  - Bei COUNTERNUM=0 Wert des **ersten** Zählers ausgeben
  - Bei COUNTERNUM=1 Wert des **zweiten** Zählers ausgeben

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse



- Beliebige Schrittweite
- Hochohmig-schaltbarer Ausgang

```
module COUNTER
#(
  parameter stepsize = 1      // Schrittweite
)
(
  input  wire    CLOCK,
  input  wire    SELECT, // Wert ausgeben?
  output wire [7:0] OUT
);

reg [7:0] COUNT = 0;      // Nur für Simulation!

always @(posedge CLOCK)
  COUNT <= COUNT + stepsize;

assign OUT = (SELECT) ? COUNT : 8'bz; // Tri-State Treiber

endmodule
```



- Beliebige Schrittweite
- Hochohmig-schaltbarer Ausgang

```
module COUNTER
#(
  parameter stepsize = 1      // Schrittweite
)
(
  input  wire    CLOCK,
  input  wire    SELECT, // Wert ausgeben?
  output wire [7:0] OUT
);

reg [7:0] COUNT = 0;      // Nur für Simulation!

always @(posedge CLOCK)
  COUNT <= COUNT + stepsize;

assign OUT = (SELECT) ? COUNT : 8'bz; // Tri-State Treiber

endmodule
```



- Beliebige Schrittweite
- Hochohmig-schaltbarer Ausgang

```
module COUNTER
#(
  parameter stepsize = 1      // Schrittweite
)
(
  input  wire    CLOCK,
  input  wire    SELECT, // Wert ausgeben?
  output wire [7:0] OUT
);

reg [7:0] COUNT = 0;      // Nur für Simulation!

always @(posedge CLOCK)
  COUNT <= COUNT + stepsize;

assign OUT = (SELECT) ? COUNT : 8'bz; // Tri-State Treiber

endmodule
```



- Beliebige Schrittweite
- Hochohmig-schaltbarer Ausgang

```
module COUNTER
#(
  parameter stepsize = 1      // Schrittweite
)
(
  input  wire    CLOCK,
  input  wire    SELECT, // Wert ausgeben?
  output wire [7:0] OUT
);

reg [7:0] COUNT = 0;      // Nur für Simulation!

always @(posedge CLOCK)
  COUNT <= COUNT + stepsize;

assign OUT = (SELECT) ? COUNT : 8'bz; // Tri-State Treiber

endmodule
```

# Verilog: Modellierung des Gesamt-Chips



```
module TUD0705Lite
```

```
(  
  input  wire    CLOCK,  
  input  wire    COUNTERNUM,  
  output wire [7:0] COUNT  
);
```

```
COUNTER #(1) COUNTBY1(CLOCK, COUNTERNUM == 0, COUNT);  
COUNTER #(3) COUNTBY3(CLOCK, COUNTERNUM == 1, COUNT);
```

```
endmodule
```

Für Input-Wire **SELECT** direkt Ausdruck angegeben, statt:

```
wire SELECTBY1, SELECTBY3;
```

```
assign SELECTBY1 = COUNTERNUM == 0;  
assign SELECTBY3 = COUNTERNUM == 1;
```

```
counter #(1) COUNTBY1(CLOCK, SELECTBY1, COUNT);  
counter #(3) COUNTBY3(CLOCK, SELECTBY3, COUNT);
```

# Verilog: Modellierung des Gesamt-Chips



```
module TUD0705Lite
```

```
(  
  input  wire    CLOCK,  
  input  wire    COUNTERNUM,  
  output wire [7:0] COUNT  
);
```

```
COUNTER #(1) COUNTBY1(CLOCK, COUNTERNUM == 0, COUNT);  
COUNTER #(3) COUNTBY3(CLOCK, COUNTERNUM == 1, COUNT);
```

```
endmodule
```

Für Input-Wire **SELECT** direkt Ausdruck angeben, statt:

```
wire SELECTBY1, SELECTBY3;
```

```
assign SELECTBY1 = COUNTERNUM == 0;  
assign SELECTBY3 = COUNTERNUM == 1;
```

```
counter #(1) COUNTBY1(CLOCK, SELECTBY1, COUNT);  
counter #(3) COUNTBY3(CLOCK, SELECTBY3, COUNT);
```



```
module TUD0705Lite
```

```
(  
  input  wire    CLOCK,  
  input  wire    COUNTERNUM,  
  output wire [7:0] COUNT  
);
```

```
COUNTER #(1) COUNTBY1(CLOCK, COUNTERNUM == 0, COUNT);  
COUNTER #(3) COUNTBY3(CLOCK, COUNTERNUM == 1, COUNT);
```

```
endmodule
```

Für Input-Wire **SELECT** direkt Ausdruck angeben, statt:

```
wire SELECTBY1, SELECTBY3;
```

```
assign SELECTBY1 = COUNTERNUM == 0;  
assign SELECTBY3 = COUNTERNUM == 1;
```

```
counter #(1) COUNTBY1(CLOCK, SELECTBY1, COUNT);  
counter #(3) COUNTBY3(CLOCK, SELECTBY3, COUNT);
```

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Verilog: Modellierung des Testrahmens



```
module TESTFRAME;
```

```
wire [7:0] COUNT;
```

```
reg      CLOCK;
```

```
reg      COUNTERNUM;
```

```
TUD0705Lite DUT(CLOCK, COUNTERNUM, COUNT);
```

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Verilog: Modellierung des Testrahmens



```
module TESTFRAME;
```

```
wire [7:0] COUNT;
```

```
reg        CLOCK;
```

```
reg        COUNTERNUM;
```

```
TUD0705Lite DUT(CLOCK, COUNTERNUM, COUNT);
```

```
always begin // Takt erzeugen
```

```
    CLOCK = 0;
```

```
    #10;
```

```
    CLOCK = 1;
```

```
    #10;
```

```
end
```

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Verilog: Modellierung des Testrahmens



```
module TESTFRAME;
```

```
wire [7:0] COUNT;  
reg      CLOCK;  
reg      COUNTERNUM;
```

```
TUD0705Lite DUT(CLOCK, COUNTERNUM, COUNT);
```

```
always begin // Takt erzeugen  
  CLOCK = 0;  
  #10;  
  CLOCK = 1;  
  #10;  
end
```

```
initial begin // Stimuli  
  COUNTERNUM = 0; // 1. Zähler  
  #60;  
  COUNTERNUM = 1; // 2. Zähler  
  #60;  
  COUNTERNUM = 0; // 1. Zähler  
  #60;  
  $finish;  
end
```

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Verilog: Modellierung des Testrahmens



CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

```
module TESTFRAME;
```

```
wire [7:0] COUNT;  
reg      CLOCK;  
reg      COUNTERNUM;
```

```
TUD0705Lite DUT(CLOCK, COUNTERNUM, COUNT);
```

```
always begin // Takt erzeugen  
  CLOCK = 0;  
  #10;  
  CLOCK = 1;  
  #10;  
end
```

```
initial begin // Stimuli  
  COUNTERNUM = 0; // 1. Zähler  
  #60;  
  COUNTERNUM = 1; // 2. Zähler  
  #60;  
  COUNTERNUM = 0; // 1. Zähler  
  #60;  
  $finish;  
end
```

```
always @(COUNT) // Ausgaben überwachen  
  $display("%2.0f: _COUNTERNUM=%b _COUNT=%d",  
    $time, COUNTERNUM, COUNT);  
endmodule
```

# Ergebnisse: Textausgabe



```
always begin // Takt erzeugen
  CLOCK = 0;
  #10;
  CLOCK = 1;
  #10;
end
```

```
initial begin // Stimuli
  COUNTERNUM = 0; // 1. Zähler
  #60;
  COUNTERNUM = 1; // 2. Zähler
  #60;
  COUNTERNUM = 0; // 1. Zähler
  #60;
  $finish;
end
```

```
0: COUNTERNUM=0 COUNT= 0
10: COUNTERNUM=0 COUNT= 1
30: COUNTERNUM=0 COUNT= 2
50: COUNTERNUM=0 COUNT= 3
60: COUNTERNUM=1 COUNT= 9
70: COUNTERNUM=1 COUNT= 12
90: COUNTERNUM=1 COUNT= 15
110: COUNTERNUM=1 COUNT= 18
120: COUNTERNUM=0 COUNT= 6
130: COUNTERNUM=0 COUNT= 7
150: COUNTERNUM=0 COUNT= 8
170: COUNTERNUM=0 COUNT= 9
```

CMS

A. Koch

Orga


Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse

# Ergebnisse: Waves

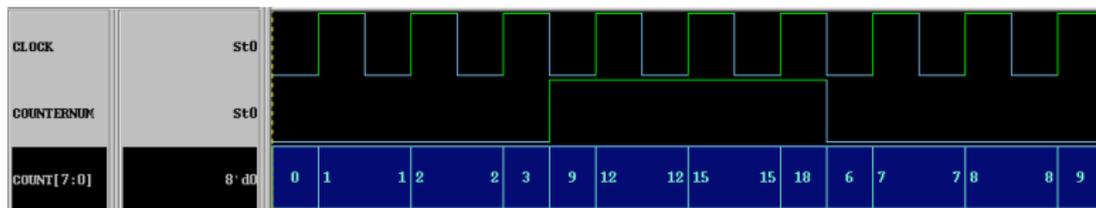

```
0: COUNTERNUM=0 COUNT= 0
10: COUNTERNUM=0 COUNT= 1
30: COUNTERNUM=0 COUNT= 2
50: COUNTERNUM=0 COUNT= 3
60: COUNTERNUM=1 COUNT= 9
70: COUNTERNUM=1 COUNT= 12
90: COUNTERNUM=1 COUNT= 15
110: COUNTERNUM=1 COUNT= 18
120: COUNTERNUM=0 COUNT= 6
130: COUNTERNUM=0 COUNT= 7
150: COUNTERNUM=0 COUNT= 8
170: COUNTERNUM=0 COUNT= 9
```

CMS

A. Koch

Orga

Parallelität

RTL

Konstruktion

Busse



- Mehrere Quellen/Senken auf einer Leitung: **Bus**
- Mehrere Senken: Unkritisch, fan-out immer konfliktfrei
- Quellen realisierbar durch **Tri-State-Treiber**
  - 0, 1, Z (hochohmig)
- Nur **eine** Quelle darf gleichzeitig aktiv sein
- Andere **hochohmig** schalten
- Benötigt Steuerung: **Welche** Quelle soll aktiv sein?
- Verschiedenste Möglichkeiten
- Hier gezeigt: **Slave-Mode**
  - Quellen wird von **aussen** mitgeteilt, ob Sie aktiv sein dürfen



- Mehrere Quellen/Senken auf einer Leitung: **Bus**
- Mehrere Senken: Unkritisch, fan-out immer konfliktfrei
- Quellen realisierbar durch **Tri-State-Treiber**
  - 0, 1, Z (hochohmig)
- Nur **eine** Quelle darf gleichzeitig aktiv sein
- Andere **hochohmig** schalten
- Benötigt Steuerung: **Welche** Quelle soll aktiv sein?
- Verschiedenste Möglichkeiten
- Hier gezeigt: **Slave-Mode**
  - Quellen wird von **aussen** mitgeteilt, ob Sie aktiv sein dürfen



- Mehrere Quellen/Senken auf einer Leitung: **Bus**
- Mehrere Senken: Unkritisch, fan-out immer konfliktfrei
- Quellen realisierbar durch **Tri-State-Treiber**
  - 0, 1, Z (hochohmig)
- Nur **eine** Quelle darf gleichzeitig aktiv sein
- Andere **hochohmig** schalten
- Benötigt Steuerung: **Welche** Quelle soll aktiv sein?
- Verschiedenste Möglichkeiten
- Hier gezeigt: **Slave-Mode**
  - Quellen wird von **aussen** mitgeteilt, ob Sie aktiv sein dürfen



- Mehrere Quellen/Senken auf einer Leitung: **Bus**
- Mehrere Senken: Unkritisch, fan-out immer konfliktfrei
- Quellen realisierbar durch **Tri-State-Treiber**
  - 0, 1, **Z** (hochohmig)
- Nur **eine** Quelle darf gleichzeitig aktiv sein
- Andere **hochohmig** schalten
- Benötigt Steuerung: **Welche** Quelle soll aktiv sein?
- Verschiedenste Möglichkeiten
- Hier gezeigt: **Slave-Mode**
  - Quellen wird von **aussen** mitgeteilt, ob Sie aktiv sein dürfen



- Mehrere Quellen/Senken auf einer Leitung: **Bus**
- Mehrere Senken: Unkritisch, fan-out immer konfliktfrei
- Quellen realisierbar durch **Tri-State-Treiber**
  - 0, 1, **Z** (hochohmig)
- Nur **eine** Quelle darf gleichzeitig aktiv sein
- Andere **hochohmig** schalten
- Benötigt Steuerung: **Welche** Quelle soll aktiv sein?
- Verschiedenste Möglichkeiten
- Hier gezeigt: **Slave-Mode**
  - Quellen wird von **aussen** mitgeteilt, ob Sie aktiv sein dürfen



- Mehrere Quellen/Senken auf einer Leitung: **Bus**
- Mehrere Senken: Unkritisch, fan-out immer konfliktfrei
- Quellen realisierbar durch **Tri-State-Treiber**
  - 0, 1, **Z** (hochohmig)
- Nur **eine** Quelle darf gleichzeitig aktiv sein
- Andere **hochohmig** schalten
- Benötigt Steuerung: **Welche** Quelle soll aktiv sein?
- Verschiedenste Möglichkeiten
- Hier gezeigt: **Slave-Mode**
  - Quellen wird von **aussen** mitgeteilt, ob Sie aktiv sein dürfen



- Mehrere Quellen/Senken auf einer Leitung: **Bus**
- Mehrere Senken: Unkritisch, fan-out immer konfliktfrei
- Quellen realisierbar durch **Tri-State-Treiber**
  - 0, 1, **Z** (hochohmig)
- Nur **eine** Quelle darf gleichzeitig aktiv sein
- Andere **hochohmig** schalten
- Benötigt Steuerung: **Welche** Quelle soll aktiv sein?
- Verschiedenste Möglichkeiten
- Hier gezeigt: **Slave-Mode**
  - Quellen wird von **aussen** mitgeteilt, ob Sie aktiv sein dürfen