



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Einführung in Computer Microsystems

4. Einführung in die Logiksynthese

Andreas Koch

FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen
Informatik, TU Darmstadt

Sommersemester 2007



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Einführung



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- **Abbildung von RTL-Modell auf Gattermodell**
 - Register-Transfer-Ebene auf Logikebene
- Wichtige Hersteller von **Entwurfswerkzeugen**
 - Für ASICs: Synopsys
 - Für FPGAs: Synplicity
 - Gibt aber auch noch diverse andere Anbieter



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Abbildung von RTL-Modell auf Gattermodell
 - Register-Transfer-Ebene auf Logikebene
- Wichtige Hersteller von Entwurfswerkzeugen
 - Für ASICs: Synopsys
 - Für FPGAs: Synplicity
 - Gibt aber auch noch diverse andere Anbieter



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Abbildung von RTL-Modell auf Gattermodell
 - Register-Transfer-Ebene auf Logikebene
- Wichtige Hersteller von **Entwurfswerkzeugen**
 - Für ASICs: Synopsys
 - Für FPGAs: Synplicity
 - Gibt aber auch noch diverse andere Anbieter



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Abbildung von RTL-Modell auf Gattermodell
 - Register-Transfer-Ebene auf Logikebene
- Wichtige Hersteller von **Entwurfswerkzeugen**
 - Für ASICs: Synopsys
 - Für FPGAs: Synplicity
 - Gibt aber auch noch diverse andere Anbieter



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Abbildung von RTL-Modell auf Gattermodell
 - Register-Transfer-Ebene auf Logikebene
- Wichtige Hersteller von **Entwurfswerkzeugen**
 - Für ASICs: Synopsys
 - Für FPGAs: Synplicity
 - Gibt aber auch noch diverse andere Anbieter



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese


Zero-Counter

Schaltwerk

- Abbildung von RTL-Modell auf Gattermodell
 - Register-Transfer-Ebene auf Logikebene
- Wichtige Hersteller von **Entwurfswerkzeugen**
 - Für ASICs: Synopsys
 - Für FPGAs: Synplicity
 - Gibt aber auch noch diverse andere Anbieter



 Optimiert im wesentlichen Logik **zwischen** getakteten Registern



Vergleich: High-Level-Synthese



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung


for

Verfeinerte Synthese


Zero-Counter

Schaltwerk

 Beginnt **oberhalb** von RTL und optimiert über Taktgrenzen **hinweg**



 Noch experimentell, nur eingeschränkte praktische Bedeutung




- RTL-Modell in Verilog

- Design-Constraints

- Wie schnell?
- Wie groß?
- (Wieviel Energie?)

- Zieltechnologie

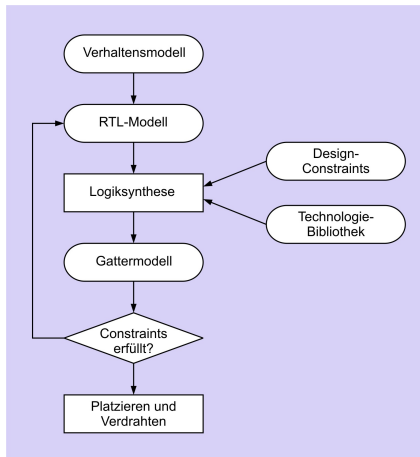- AND, OR
- Addierer, Flip-Flops
- Abbildung auf LUTs
- Genaue Laufzeiten
- Genaue Flächenangaben




- RTL-Modell in Verilog

- Design-Constraints


- Wie schnell?
- Wie groß?
- (Wieviel Energie?)

- Zieltechnologie

 
- AND, OR
- Addierer, Flip-Flops
- Abbildung auf LUTs
- Genaue Laufzeiten
- Genaue Flächenangaben



 
- RTL-Modell in Verilog
- Design-Constraints
 - Wie schnell?
 - Wie groß?
 - (Wieviel Energie?)
- Zieltechnologie
 - AND, OR
 - Addierer, Flip-Flops
 - Abbildung auf LUTs
 - Genaue Laufzeiten
 - Genaue Flächenangaben



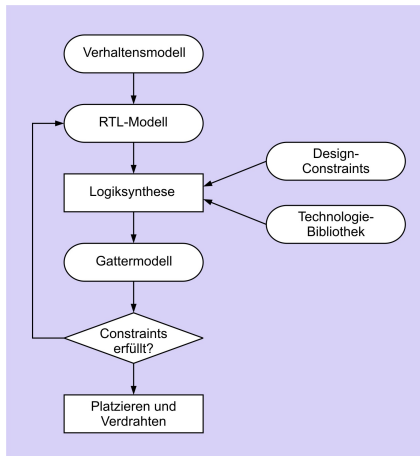
- RTL-Modell in Verilog
- Design-Constraints
 - Wie schnell?
 - Wie groß?
 - (Wieviel Energie?)
- Zieltechnologie
 - AND, OR
 - Addierer, Flip-Flops
 - Abbildung auf LUTs
 - Genaue Laufzeiten
 - Genaue Flächenangaben



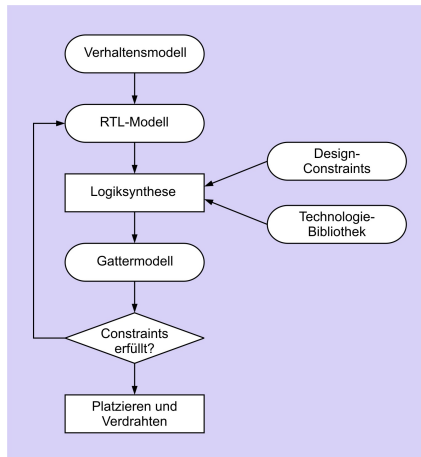
- RTL-Modell in Verilog
- Design-Constraints
 - Wie schnell?
 - Wie groß?
 - (Wieviel Energie?)
- Zieltechnologie
 - AND, OR
 - Addierer, Flip-Flops
 - Abbildung auf LUTs
 - Genaue Laufzeiten
 - Genaue Flächenangaben



 
- RTL-Modell in Verilog
- Design-Constraints
 - Wie schnell?
 - Wie groß?
 - (Wieviel Energie?)
- Zieltechnologie
 - AND, OR
 - Addierer, Flip-Flops
 - Abbildung auf LUTs
 - Genaue Laufzeiten
 - Genaue Flächenangaben



 
- RTL-Modell in Verilog
- Design-Constraints
 - Wie schnell?
 - Wie groß?
 - (Wieviel Energie?)
- Zieltechnologie
 - AND, OR
 - Addierer, Flip-Flops
 - Abbildung auf LUTs
 - Genaue Laufzeiten
 - Genaue Flächenangaben



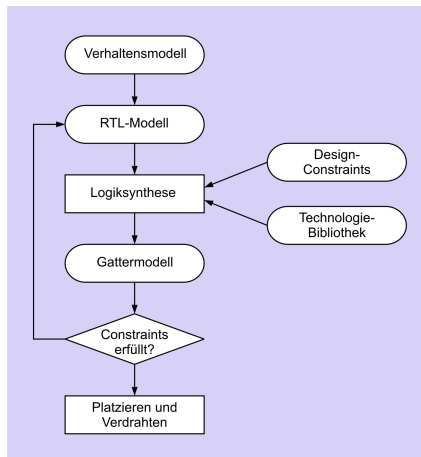
- RTL-Modell in Verilog
- Design-Constraints
 - Wie schnell?
 - Wie groß?
 - (Wieviel Energie?)
- Zieltechnologie
 - AND, OR
 - Addierer, Flip-Flops
 - Abbildung auf LUTs
 - Genaue Laufzeiten
 - Genaue Flächenangaben



 - RTL-Modell in Verilog
- Design-Constraints
 - Wie schnell?
 - Wie groß?
 - (Wieviel Energie?)
- Zieltechnologie
 - AND, OR
 - Addierer, Flip-Flops
 - Abbildung auf LUTs
 - Genaue Laufzeiten
 - Genaue Flächenangaben



 - RTL-Modell in Verilog
- Design-Constraints
 - Wie schnell?
 - Wie groß?
 - (Wieviel Energie?)
- Zieltechnologie
 - AND, OR
 - Addierer, Flip-Flops
 - Abbildung auf LUTs
 - Genaue Laufzeiten
 - Genaue Flächenangaben



- RTL-Modell in Verilog
- Design-Constraints
 - Wie schnell?
 - Wie groß?
 - (Wieviel Energie?)
- Zieltechnologie
 - AND, OR
 - Addierer, Flip-Flops
 - Abbildung auf LUTs
 - Genaue Laufzeiten
 - Genaue Flächenangaben



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Kürzere **Entwurfszeit**
- Weniger **fehleranfällig**
- **Anforderungen** an **Zeit** und **Fläche** aufstellbar
- **Portabilität** zwischen verschiedenen Chip-Herstellern
- Leichtere **Exploration** des Entwurfsraumes
 - Wieviel langsamer, wenn 25% kleiner?
- Einheitlicher **Entwurfstil** bei Team-Arbeit
- Leichtere **Wiederverwendung** von (Teil-)Entwürfen



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Kürzere **Entwurfszeit**
- Weniger **fehleranfällig**
- **Anforderungen** an **Zeit** und **Fläche** aufstellbar
- **Portabilität** zwischen verschiedenen Chip-Herstellern
- Leichtere **Exploration** des Entwurfsraumes
 - Wieviel langsamer, wenn 25% kleiner?
- Einheitlicher **Entwurfstil** bei Team-Arbeit
- Leichtere **Wiederverwendung** von (Teil-)Entwürfen



- Kürzere **Entwurfszeit**
- Weniger **fehler**anfällig
- **Anforderungen** an **Zeit** und **Fläche** aufstellbar
- **Portabilität** zwischen verschiedenen Chip-Herstellern
- Leichtere **Exploration** des Entwurfsraumes
 - Wieviel langsamer, wenn 25% kleiner?
- Einheitlicher **Entwurfstil** bei Team-Arbeit
- Leichtere **Wiederverwendung** von (Teil-)Entwürfen



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Kürzere **Entwurfszeit**
- Weniger **fehler**anfällig
- **Anforderungen** an **Zeit** und **Fläche** aufstellbar
- **Portabilität** zwischen verschiedenen Chip-Herstellern
- Leichtere **Exploration** des Entwurfsraumes
 - Wieviel langsamer, wenn 25% kleiner?
- Einheitlicher **Entwurfstil** bei Team-Arbeit
- Leichtere **Wiederverwendung** von (Teil-)Entwürfen



- Kürzere **Entwurfszeit**
- Weniger **fehler**anfällig
- **Anforderungen** an **Zeit** und **Fläche** aufstellbar
- **Portabilität** zwischen verschiedenen Chip-Herstellern
- Leichtere **Exploration** des Entwurfsraumes
 - Wieviel langsamer, wenn 25% kleiner?
- Einheitlicher **Entwurfstil** bei Team-Arbeit
- Leichtere **Wiederverwendung** von (Teil-)Entwürfen



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Kürzere **Entwurfszeit**
- Weniger **fehler**anfällig
- **Anforderungen** an **Zeit** und **Fläche** aufstellbar
- **Portabilität** zwischen verschiedenen Chip-Herstellern
- Leichtere **Exploration** des Entwurfsraumes
 - Wieviel langsamer, wenn 25% kleiner?
- Einheitlicher **Entwurfstil** bei Team-Arbeit
- Leichtere **Wiederverwendung** von (Teil-)Entwürfen



- Kürzere **Entwurfszeit**
- Weniger **fehler**anfällig
- **Anforderungen** an **Zeit** und **Fläche** aufstellbar
- **Portabilität** zwischen verschiedenen Chip-Herstellern
- Leichtere **Exploration** des Entwurfsraumes
 - Wieviel langsamer, wenn 25% kleiner?
- Einheitlicher **Entwurfstil** bei Team-Arbeit
- Leichtere **Wiederverwendung** von (Teil-)Entwürfen



- Kürzere **Entwurfszeit**
- Weniger **fehler**anfällig
- **Anforderungen** an **Zeit** und **Fläche** aufstellbar
- **Portabilität** zwischen verschiedenen Chip-Herstellern
- Leichtere **Exploration** des Entwurfsraumes
 - Wieviel langsamer, wenn 25% kleiner?
- Einheitlicher **Entwurfstil** bei Team-Arbeit
- Leichtere **Wiederverwendung** von (Teil-)Entwürfen



Signale und Variablen

wire, reg

prozedural

always, begin, end,
if, else,
case,
function, task, =, <=

Struktur

module,
input, inout, output,
parameter,

assign

Eingeschränkt: for

Einige **nicht**synthetisierbare Verilog-Konstrukte



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- **initial**: Stattdessen explizites Reset-Verhalten beschreiben
- **Zeitkontrolle**: # und @ innerhalb von Block
 - Alle Zeitverzögerungen aus Beschreibung der Zieltechnologie

➔ Prä- und Post-Synthese-Simulationen können differieren

Einige **nicht**synthetisierbare Verilog-Konstrukte



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- **initial**: Stattdessen explizites Reset-Verhalten beschreiben
- **Zeitkontrolle**: # und @ innerhalb von Block
 - Alle Zeitverzögerungen aus Beschreibung der Zieltechnologie

➔ Prä- und Post-Synthese-Simulationen können differieren



- **initial**: Stattdessen explizites Reset-Verhalten beschreiben
- **Zeitkontrolle**: # und @ innerhalb von Block
 - Alle Zeitverzögerungen aus Beschreibung der Zieltechnologie

➡ Prä- und Post-Synthese-Simulationen können differieren



- **initial**: Stattdessen explizites Reset-Verhalten beschreiben
- **Zeitkontrolle**: # und @ innerhalb von Block
 - Alle Zeitverzögerungen aus Beschreibung der Zieltechnologie

➡ Prä- und Post-Synthese-Simulationen können differieren

Einige **nicht**synthetisierbare Verilog-Konstrukte



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- **initial**: Stattdessen explizites Reset-Verhalten beschreiben
- **Zeitkontrolle**: # und @ innerhalb von Block
 - Alle Zeitverzögerungen aus Beschreibung der Zieltechnologie

➔ Prä- und Post-Synthese-Simulationen können differieren

Synthetisierbare Operatoren



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

arithmetisch

`*`, `/`, `+`, `-`, `%`

logisch

`!`, `&&`, `||`

bit-weise

`~`, `&`, `|`, `^`, `^^`, `^^`

Reduktion

`&`, `~&`, `|`, `~|`, `^`, `^^`, `^^`

Relation

`>`, `<`, `>=`, `<=`

Gleichheit

`==`, `!=` **aber kein `===`
und `!==` mit `x` und `z`**

Shift

`>>`, `<<`, `<<<`, `>>>`

Konkatenation

`{ }`

bedingt

`?:`



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Syntheseergebnisse



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Zunächst Abbildung auf **allgemeines** Gattermodell
- Noch weitgehend **ohne** Berücksichtigung der Zieltechnologie
- Reine **Zwischendarstellung**



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Zunächst Abbildung auf **allgemeines** Gattermodell
- Noch weitgehend **ohne** Berücksichtigung der Zieltechnologie
- Reine **Zwischendarstellung**



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Zunächst Abbildung auf **allgemeines** Gattermodell
- Noch weitgehend **ohne** Berücksichtigung der Zieltechnologie
- Reine **Zwischendarstellung**

Synthese einer `assign`-Anweisung



```
assign OUT = (A & B) | C;
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

Annahme hier: Alle Signale 1b breit

Synthese einer `assign`-Anweisung



```
assign OUT = (A & B) | C;
```

 

Annahme hier: Alle Signale 1b breit

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Synthese einer `assign`-Anweisung

Hier: 2b breite Signale



```
assign OUT = (A & B) | C;
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

Synthese einer `assign`-Anweisung

Hier: 2b breite Signale



```
assign OUT = (A & B) | C;
```

 

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Synthese einer `assign`-Anweisung



```
assign {C_OUT, SUM} = A + B + C_IN
```


Merkwürdiges Gatter in der Mitte: AND-OR-INVERT (AOI),
sehr effizient in ASIC-Technologie realisierbar

Synthese einer `assign`-Anweisung



```
assign {C_OUT, SUM} = A + B + C_IN
```

1b-Volladdierer

 

Merkwürdiges Gatter in der Mitte: AND-OR-INVERT (AOI),
sehr effizient in ASIC-Technologie realisierbar

Synthese einer `assign`-Anweisung



`assign` OUT = (S) ? I1 : I0

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

Synthese einer `assign`-Anweisung



```
assign OUT = (S) ? I1 : I0
```

Multiplexer

 

Synthese von `if/else` und `case`



```
if (S) OUT = I1;  
else OUT = I0;
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Synthese von `if/else` und `case`



```
if (S) OUT = I1;  
else  OUT = I0;
```

```
case (S)  
  0: OUT = I0;  
  1: OUT = I1;  
endcase
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk


Synthese von `if/else` und `case`



```
if (S) OUT = I1;  
else  OUT = I0;
```

```
case (S)  
  0: OUT = I0;  
  1: OUT = I1;  
endcase
```

Multiplexer

 

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Synthese von Speicherelementen



```
always @ (posedge CLK)  
  Q <= D;
```

Vorderflankengesteuertes
Flip-Flop

Pegelgesteuertes Latch

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



```
always @ (posedge CLK)
```

```
Q <= D;
```

Vorderflankengesteuertes
Flip-Flop

Pegelgesteuertes Latch

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk




```
always @ (posedge CLK)
```

```
Q <= D;
```

Vorderflankengesteuertes
Flip-Flop

Pegelgesteuertes Latch

 




```
always @ (posedge CLK)
```

```
Q <= D;
```

Vorderflankengesteuertes
Flip-Flop

 


Pegelgesteuertes Latch

Synthese von Speicherelementen



```
always @ (posedge CLK)
  Q <= D;
```

Vorderflankengesteuertes
Flip-Flop

 

```
always @ (CLK or D)
  if (CLK) Q = D;
```

Pegelgesteuertes Latch

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

Synthese von Speicherelementen




```
always @ (posedge CLK)
  Q <= D;
```

Vorderflankengesteuertes
Flip-Flop

 

```
always @ (CLK or D)
  if (CLK) Q = D;
```

Pegelgesteuertes Latch

 

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Synthese von Speicherelementen



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for


Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk


```
always @ (posedge CLK)
  Q <= D;
```

Vorderflankengesteuertes
Flip-Flop

 

```
always @ (CLK or D)
  if (CLK) Q = D;
```

Pegelgesteuertes Latch

 



- **Hardware-Register**
 - (flankengesteuertes) Flip-Flop
 - (pegelgesteuertes) Latch

- Verilog-Datentyp `reg`

➔ **Nicht** identisch

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- **Hardware-Register**
 - (flankengesteuertes) Flip-Flop
 - (pegelgesteuertes) Latch

- Verilog-Datentyp `reg`

➔ **Nicht** identisch



- **Hardware-Register**
 - (flankengesteuertes) Flip-Flop
 - (pegelgesteuertes) Latch

- Verilog-Datentyp `reg`

➔ **Nicht** identisch

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for


Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



 - **Hardware-Register**
 - (flankengesteuertes) Flip-Flop
 - (pegelgesteuertes) Latch




- Verilog-Datentyp `reg`

➔ Nicht identisch



 - **Hardware-Register**
 - (flankengesteuertes) Flip-Flop
 - (pegelgesteuertes) Latch




- **Verilog-Datentyp `reg`**

➔ Nicht identisch



 - **Hardware-Register**
 - (flankengesteuertes) Flip-Flop
 - (pegelgesteuertes) Latch




- **Verilog-Datentyp `reg`**

➔ Nicht identisch



 - **Hardware-Register**
 - (flankengesteuertes) Flip-Flop
 - (pegelgesteuertes) Latch



- **Verilog-Datentyp `reg`**

➔ **Nicht** identisch



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Register-Synthese



- **flankengesteuerte** `always`-Blöcke

- **flankenfreie** `always`-Blöcke

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- **flankengesteuerte** `always`-Blöcke

```
always @(posedge CLK)
```

...

```
always @(posedge CLK, negedge nRESET)
```

...

- **flankenfreie** `always`-Blöcke



- **flankengesteuerte** `always`-Blöcke

```
always @(posedge CLK)
```

...

```
always @(posedge CLK, negedge nRESET)
```

...

- **flankenfreie** `always`-Blöcke

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- **flankengesteuerte** `always`-Blöcke

```
always @(posedge CLK)
```

```
...
```

```
always @(posedge CLK, negedge nRESET)
```

```
...
```

- **flankenfreie** `always`-Blöcke

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- **flankengesteuerte** `always`-Blöcke

```
always @(posedge CLK)
```

...

```
always @(posedge CLK, negedge nRESET)
```

...

- **flankenfreie** `always`-Blöcke

```
always @(CLK, D)
```

...

```
always @ (A, B, C_IN)
```

...



- **flankengesteuerte** `always`-Blöcke

```
always @(posedge CLK)
```

...

```
always @(posedge CLK, negedge nRESET)
```

...

- **flankenfreie** `always`-Blöcke

```
always @(CLK, D)
```

...

```
always @ (A, B, C_IN)
```

...



Potenzielle Register

Eine Variable q ist ein potenzielles Register (PR), wenn sie in einem always-Block **geschrieben** wird ($q = \dots$, $q \leq \dots$)..

Vollständigkeit

Ein potenzielles Register ist vollständig, falls es bei **jedem** Durchlauf des always-Blocks **nicht-redundant** geschrieben wird.

Nicht-redundant: Nicht mit sich selber, also nicht $q = q$



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Potenzielle Register

Eine Variable q ist ein potenzielles Register (PR), wenn sie in einem always-Block **geschrieben** wird ($q = \dots$, $q \leq \dots$)..

Vollständigkeit

Ein potenzielles Register ist vollständig, falls es bei **jedem** Durchlauf des always-Blocks **nicht-redundant** geschrieben wird.

Nicht-redundant: Nicht mit sich selber, also nicht $q = q$

Grundlegende Definitionen

Potenzielle Register und Vollständigkeit




Potenzielle Register

Eine Variable q ist ein potenzielles Register (PR), wenn sie in einem always-Block **geschrieben** wird ($q = \dots$, $q \leq \dots$)..

Vollständigkeit

Ein potenzielles Register ist vollständig, falls es bei **jedem** Durchlauf des always-Blocks **nicht-redundant** geschrieben wird.

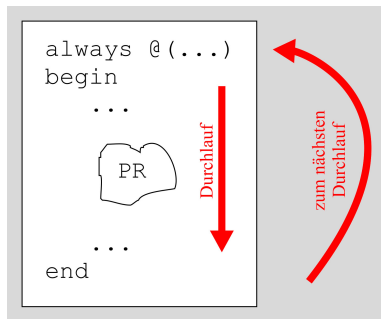Nicht-redundant: Nicht mit sich selber, also nicht $q = q$



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



Räumliche Lokalität

Ein potenzielles Register ist räumlich lokal, wenn es nur innerhalb **eines** always-Blockes verwendet wird (lesend oder schreibend).

```
always @(...)  
begin
```

...



...

```
end
```

PR darf nicht außerhalb
des always-Blockes
referenziert sein



Beispiele: Räumliche Lokalität



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

```
module r_lokal_1 (  
  input wire A,  
  output reg C);  
  
reg B;  
  
always @ (A, B)  
begin  
  B = ~A;  
  if (B) C = A;  
  else C = ~A;  
end  
endmodule
```

In beiden Modulen ist **B** räumlich lokal, nicht aber **C**.

Beispiele: Räumliche Lokalität



```
module r_lokal_1 (  
  input wire A,  
  output reg C);
```

```
reg B;
```

```
always @ (A, B)
```

```
begin
```

```
  B = ~A;
```

```
  if (B) C = A;
```

```
  else C = ~A;
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module r_lokal_2 (  
  input wire A);
```

```
reg B, C;
```

```
always @ (A)
```

```
  C = A;
```

```
always @ (C)
```

```
  B = ~C;
```

```
endmodule
```

In beiden Modulen ist **B** räumlich lokal, nicht aber **C**.

Beispiele: Räumliche Lokalität



```
module r_lokal_1 (  
  input wire A,  
  output reg C);
```

```
reg B;
```

```
always @ (A, B)
```

```
begin
```

```
  B = ~A;
```

```
  if (B) C = A;
```

```
  else C = ~A;
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module r_lokal_2 (  
  input wire A);
```

```
reg B, C;
```

```
always @ (A)
```

```
  C = A;
```

```
always @ (C)
```

```
  B = ~C;
```

```
endmodule
```

In beiden Modulen ist **B** räumlich lokal, nicht aber **C**.

Beispiele: Räumliche Lokalität



```
module r_lokal_1 (  
  input wire A,  
  output reg C);
```

```
reg B;
```

```
always @ (A, B)
```

```
begin
```

```
  B = ~A;
```

```
  if (B) C = A;
```

```
  else C = ~A;
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module r_lokal_2 (  
  input wire A);
```

```
reg B, C;
```

```
always @ (A)
```

```
  C = A;
```

```
always @ (C)
```

```
  B = ~C;
```

```
endmodule
```

In beiden Modulen ist **B** räumlich lokal, nicht aber **C**.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassend

for

Verfeinerte
Synthese


Zero-Counter

Schaltwerk



Zeitliche Lokalität

 Ein potenzielles Register ist zeitlich lokal (kurz: **lokal**), falls es räumlich lokal ist **und** nie **vor** dem Schreiben gelesen wird.



Der alte Wert braucht also nicht zwischengespeichert zu werden.



```
module z_lokal_1 (  
  input wire A,  
  output reg C);
```

```
reg TMP;
```

```
always @ (A, TMP)
```

```
begin
```

```
  TMP = ~A;
```

```
  C = TMP;
```

```
end
```

```
endmodule
```

TMP ist zeitlich lokal



```
module z_lokal_1 (  
    input wire A,  
    output reg C);
```

```
reg TMP;
```

```
always @ (A, TMP)
```

```
begin
```

```
    TMP = ~A;
```

```
    C = TMP;
```

```
end
```

```
endmodule
```

TMP ist zeitlich lokal

Beispiele: Zeitliche Lokalität



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassend

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

```
module z_lokal_1 (  
  input wire A,  
  output reg C);
```

```
reg TMP;
```

```
always @ (A, TMP)  
begin  
  TMP = ~A;  
  C = TMP;  
end  
endmodule
```

TMP ist zeitlich lokal

```
module z_lokal_2 (  
  input wire A, B,  
  output reg C);
```

```
reg TMP;
```

```
always @ (A, B, TMP)  
begin  
  if (B) TMP = ~A;  
  C = TMP;  
end  
endmodule
```

TMP ist **nicht** zeitlich lokal



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Flankenfreier Always-Block

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
always @(CLK, D)  
if (CLK) Q = D;
```

Latch wegen **unvollständigem** Q

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass


for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

```
always @(CLK, D)
if (CLK) Q = D;
```

 

Latch wegen **unvollständigem** Q

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass


for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

```
always @(CLK, D)
if (CLK) Q = D;
```

 


Latch wegen **unvollständigem** Q

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
always @(CLK, D)  
if (CLK) Q = D;
```



Latch wegen **unvollständigem** Q

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
always @(CLK, D)
  if (CLK) Q = D;
  else   Q = 0;
```

Latch vermieden
da `q` nun
vollständig

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
always @(CLK, D)
  if (CLK) Q = D;
  else   Q = 0;
```

Latch vermieden
da `q` nun
vollständig

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
always @(CLK, D)
  if (CLK) Q = D;
  else   Q = 0;
```

Latch vermieden
da `q` nun
vollständig

```
always @(A, B)
  if (A) C = B;
  else   C = 0;
```

Signalnamen wie
`CLK` **irrelevant**.
Kombinatorische
Logik!

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
always @(CLK, D)
  if (CLK) Q = D;
  else   Q = 0;
```

Latch vermieden
da `q` nun
vollständig

```
always @(A, B)
  if (A) C = B;
  else   C = 0;
```

Signalnamen wie
`CLK` **irrelevant**.
Kombinatorische
Logik!

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
always @(CLK, D)
  if (CLK) Q = D;
  else   Q = 0;
```

Latch vermieden
da `q` nun
vollständig

```
always @(A, B)
  if (A) C = B;
  else   C = 0;
```

Signalnamen wie
CLK irrelevant.
Kombinatorische
Logik!

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block




```
always @(CLK, D)
  if (CLK) Q = D;
  else   Q = 0;
```

Latch vermieden
da `q` nun
vollständig

```
always @(A, B)
  if (A) C = B;
  else   C = 0;
```

 Signalnamen wie
CLK irrelevant.
Kombinatorische
Logik!



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module decoder (  
    input wire [3:0] I;  
    output reg [9:0] DECIMAL);  
always @(I)  
    case (I)  
        4'h0: DECIMAL = 10'b0000000001;  
        4'h1: DECIMAL = 10'b0000000010;  
        4'h2: DECIMAL = 10'b0000000100;  
        4'h3: DECIMAL = 10'b0000001000;  
        4'h4: DECIMAL = 10'b0000010000;  
        4'h5: DECIMAL = 10'b0000100000;  
        4'h6: DECIMAL = 10'b0001000000;  
        4'h7: DECIMAL = 10'b0010000000;  
        4'h8: DECIMAL = 10'b0100000000;  
        4'h9: DECIMAL = 10'b1000000000;  
    endcase  
endmodule
```

- Latch wegen unvollständigem case
- Wie vollständig formulieren?
- Durch angeben von default

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassend

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module decoder (  
    input wire [3:0] I;  
    output reg [9:0] DECIMAL);  
always @(I)  
    case (I)  
        4'h0: DECIMAL = 10'b0000000001;  
        4'h1: DECIMAL = 10'b0000000010;  
        4'h2: DECIMAL = 10'b0000000100;  
        4'h3: DECIMAL = 10'b0000001000;  
        4'h4: DECIMAL = 10'b0000010000;  
        4'h5: DECIMAL = 10'b0000100000;  
        4'h6: DECIMAL = 10'b0001000000;  
        4'h7: DECIMAL = 10'b0010000000;  
        4'h8: DECIMAL = 10'b0100000000;  
        4'h9: DECIMAL = 10'b1000000000;  
    endcase  
endmodule
```

- Latch wegen **unvollständigem case**

- Wie vollständig formulieren?

- Durch angeben von `default`

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module decoder (  
    input wire [3:0] I;  
    output reg [9:0] DECIMAL);  
always @(I)  
    case (I)  
        4'h0: DECIMAL = 10'b0000000001;  
        4'h1: DECIMAL = 10'b0000000010;  
        4'h2: DECIMAL = 10'b0000000100;  
        4'h3: DECIMAL = 10'b0000001000;  
        4'h4: DECIMAL = 10'b0000010000;  
        4'h5: DECIMAL = 10'b0000100000;  
        4'h6: DECIMAL = 10'b0001000000;  
        4'h7: DECIMAL = 10'b0010000000;  
        4'h8: DECIMAL = 10'b0100000000;  
        4'h9: DECIMAL = 10'b1000000000;  
    endcase  
endmodule
```

- Latch wegen **unvollständigem case**
- Wie vollständig formulieren?
- Durch angeben von `default`

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module decoder (  
    input wire [3:0] I;  
    output reg [9:0] DECIMAL);  
always @(I)  
    case (I)  
        4'h0: DECIMAL = 10'b0000000001;  
        4'h1: DECIMAL = 10'b0000000010;  
        4'h2: DECIMAL = 10'b0000000100;  
        4'h3: DECIMAL = 10'b0000001000;  
        4'h4: DECIMAL = 10'b0000010000;  
        4'h5: DECIMAL = 10'b0000100000;  
        4'h6: DECIMAL = 10'b0001000000;  
        4'h7: DECIMAL = 10'b0010000000;  
        4'h8: DECIMAL = 10'b0100000000;  
        4'h9: DECIMAL = 10'b1000000000;  
    endcase  
endmodule
```

- Latch wegen **unvollständigem case**
- Wie vollständig formulieren?
- Durch angeben von **default**



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Ein **unvollständiges** potenzielles Register (PR) erzeugt zunächst ein **Latch**
- Ist das PR jedoch **lokal**, wird das Latch aber anschließend wegoptimiert
- Auf Nummer sicher gehen!
- Damit PR **kein** Latch wird
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder PR nur **lokal** verwenden



- Ein **unvollständiges** potenzielles Register (PR) erzeugt zunächst ein **Latch**
- Ist das PR jedoch **lokal**, wird das Latch aber anschließend wegoptimiert
- Auf Nummer sicher gehen!
- Damit PR **kein** Latch wird
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder PR nur **lokal** verwenden



- Ein **unvollständiges** potenzielles Register (PR) erzeugt zunächst ein **Latch**
- Ist das PR jedoch **lokal**, wird das Latch aber anschließend wegoptimiert
- Auf Nummer sicher gehen!
- Damit PR **kein** Latch wird
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder PR nur **lokal** verwenden



- Ein **unvollständiges** potenzielles Register (PR) erzeugt zunächst ein **Latch**
- Ist das PR jedoch **lokal**, wird das Latch aber anschließend wegoptimiert
- Auf Nummer sicher gehen!
- Damit PR **kein** Latch wird
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder PR nur **lokal** verwenden



- Ein **unvollständiges** potenzielles Register (PR) erzeugt zunächst ein **Latch**
- Ist das PR jedoch **lokal**, wird das Latch aber anschließend wegoptimiert
- Auf Nummer sicher gehen!
- Damit PR **kein** Latch wird
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder PR nur **lokal** verwenden



- Ein **unvollständiges** potenzielles Register (PR) erzeugt zunächst ein **Latch**
- Ist das PR jedoch **lokal**, wird das Latch aber anschließend wegoptimiert
- Auf Nummer sicher gehen!
- Damit PR **kein** Latch wird
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder PR nur **lokal** verwenden

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module z_lokal (  
    input wire A,  
    output reg C);  
  
reg TMP;  
  
always @ (A, TMP)  
begin  
    TMP = ~A;  
    C = TMP;  
end  
endmodule
```

Latch wird vermieden, da `TMP` vollständig ist (und zeitlich lokal).

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module z_lokal (  
    input wire A,  
    output reg C);  
  
    reg TMP;  
  
    always @ (A, TMP)  
    begin  
        TMP = ~A;  
        C = TMP;  
    end  
endmodule
```



Latch wird vermieden, da `TMP` vollständig ist (und zeitlich lokal).

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module z_lokal (  
    input wire A,  
    output reg C);  
  
    reg TMP;  
  
    always @ (A, TMP)  
    begin  
        TMP = ~A;  
        C = TMP;  
    end  
endmodule
```



Latch wird vermieden, da `TMP` vollständig ist (und zeitlich lokal).

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module z_lokal (  
    input wire A,  
    output reg C);  
  
reg TMP;  
  
always @ (A, TMP)  
begin  
    TMP = ~A;  
    C = TMP;  
end  
endmodule
```



Latch wird vermieden, da **TMP vollständig** ist (und zeitlich lokal).

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal (  
    input wire A, B,  
    output reg C);  
  
    reg TMP;  
  
    always @ (A, B, TMP)  
    begin  
        if (B) TMP = ~A;  
        C = TMP;  
    end  
endmodule
```

Latch entsteht, da `TMP` unvollständig ist und nicht zeitlich lokal.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal (  
    input wire A, B,  
    output reg C);  
  
    reg TMP;  
  
    always @ (A, B, TMP)  
    begin  
        if (B) TMP = ~A;  
        C = TMP;  
    end  
endmodule
```



Latch entsteht, da `TMP` unvollständig ist und nicht zeitlich lokal.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal (  
    input wire A, B,  
    output reg C);  
  
    reg TMP;  
  
    always @ (A, B, TMP)  
    begin  
        if (B) TMP = ~A;  
        C = TMP;  
    end  
endmodule
```



Latch entsteht, da `TMP` unvollständig ist und nicht zeitlich lokal.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal (  
    input wire A, B,  
    output reg C);  
  
    reg TMP;  
  
    always @ (A, B, TMP)  
    begin  
        if (B) TMP = ~A;  
        C = TMP;  
    end  
endmodule
```



Latch entsteht, da **TMP unvollständig** ist und **nicht** zeitlich lokal.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal(  
  input wire A, B, C,  
  output reg D);  
  
reg TMP;  
  
always @ (TMP, A, B, C)  
  if (C) begin  
    TMP = A + B;  
    D = TMP;  
  end  
  else D = 0;  
  
endmodule
```

Latch wird vermieden, da
TMP zwar unvollständig ist,
aber räumlich und zeitlich
lokal.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal(  
  input wire A, B, C,  
  output reg D);  
  
reg TMP;  
  
always @ (TMP, A, B, C)  
  if (C) begin  
    TMP = A + B;  
    D = TMP;  
  end  
  else D = 0;  
  
endmodule
```



Latch wird vermieden, da
TMP zwar **unvollständig** ist,
aber räumlich und zeitlich
lokal.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal(  
  input wire A, B, C,  
  output reg D);  
  
reg TMP;  
  
always @ (TMP, A, B, C)  
  if (C) begin  
    TMP = A + B;  
    D = TMP;  
  end  
  else D = 0;  
  
endmodule
```



Latch wird vermieden, da
TMP zwar **unvollständig** ist,
aber räumlich und zeitlich
lokal.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal(  
  input wire A, B, C,  
  output reg D);  
  
reg TMP;  
  
always @ (TMP, A, B, C)  
  if (C) begin  
    TMP = A + B;  
    D = TMP;  
  end  
  else D = 0;  
  
endmodule
```



Latch wird vermieden, da **TMP** zwar **unvollständig** ist, aber räumlich und zeitlich **lokal**.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal (  
    input wire A, B, C,  
    output reg D);  
  
reg TMP;  
  
always @ (TMP, A, B, C)  
    if (C) begin  
        D = TMP;  
        TMP = A + B;  
    end  
    else D = 0;  
  
endmodule
```

Latch entsteht, da `TMP`
unvollständig ist und nur
räumlich, nicht aber zeitlich
lokal ist.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal (  
    input wire A, B, C,  
    output reg D);  
  
    reg TMP;  
  
    always @ (TMP, A, B, C)  
        if (C) begin  
            D = TMP;  
            TMP = A + B;  
        end  
        else D = 0;  
  
endmodule
```



Latch entsteht, da **TMP** unvollständig ist und nur räumlich, nicht aber zeitlich lokal ist.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal (  
  input wire A, B, C,  
  output reg D);  
  
  reg TMP;  
  
  always @ (TMP, A, B, C)  
    if (C) begin  
      D = TMP;  
      TMP = A + B;  
    end  
    else D = 0;  
  
endmodule
```



Latch entsteht, da **TMP** unvollständig ist und nur räumlich, nicht aber zeitlich lokal ist.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 Beispiele: Logik oder Latch?

Flankenfreier `always`-Block



```
module lokal (  
  input wire A, B, C,  
  output reg D);  
  
reg TMP;  
  
always @ (TMP, A, B, C)  
  if (C) begin  
    D = TMP;  
    TMP = A + B;  
  end  
  else D = 0;  
  
endmodule
```



Latch entsteht, da **TMP** **unvollständig** ist und nur räumlich, nicht aber **zeitlich lokal** ist.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Zur **Vermeidung** von Latches
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder nur **lokal** verwenden
- Verilog-Funktionen ergeben **kein** Latch
 - Sie haben keinen internen Zustand
 - Keine globalen oder static-Variablen wie in z.B. in Java
- In flankenfreien `always`-Blöcken immer **alle** Lesevariablen in Aktivierungsliste
 - `always @(*)`
- Hier immer die **blockende** Zuweisung = verwenden!



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Zur **Vermeidung** von Latches
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder nur **lokal** verwenden
- Verilog-Funktionen ergeben **kein** Latch
 - Sie haben keinen internen Zustand
 - Keine globalen oder static-Variablen wie in z.B. in Java
- In flankenfreien `always`-Blöcken immer **alle** Lesevariablen in Aktivierungsliste
 - `always @(*)`
- Hier immer die **blockende** Zuweisung = verwenden!



- Zur **Vermeidung** von Latches
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder nur **lokal** verwenden
- Verilog-Funktionen ergeben **kein** Latch
 - Sie haben keinen internen Zustand
 - Keine globalen oder static-Variablen wie in z.B. in Java
- In flankenfreien `always`-Blöcken immer **alle** Lesevariablen in Aktivierungsliste
 - `always @(*)`
- Hier immer die **blockende** Zuweisung = verwenden!

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Zur **Vermeidung** von Latches
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder nur **lokal** verwenden
- Verilog-Funktionen ergeben **kein** Latch
 - Sie haben keinen internen Zustand
 - Keine globalen oder static-Variablen wie in z.B. in Java
- In flankenfreien `always`-Blöcken immer **alle** Lesevariablen in Aktivierungsliste
 - `always @(*)`
- Hier immer die **blockende** Zuweisung = verwenden!



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassend

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Zur **Vermeidung** von Latches
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder nur **lokal** verwenden
- Verilog-Funktionen ergeben **kein** Latch
 - Sie haben keinen internen Zustand
 - Keine globalen oder static-Variablen wie in z.B. in Java
- In flankenfreien `always`-Blöcken immer **alle** Lesevariablen in Aktivierungsliste
 - `always @(*)`
- Hier immer die **blockende** Zuweisung = verwenden!



- Zur **Vermeidung** von Latches
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder nur **lokal** verwenden
- Verilog-Funktionen ergeben **kein** Latch
 - Sie haben keinen internen Zustand
 - Keine globalen oder static-Variablen wie in z.B. in Java
- In flankenfreien `always`-Blöcken immer **alle** Lesevariablen in Aktivierungsliste
 - `always @(*)`
- Hier immer die **blockende** Zuweisung = verwenden!



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Zur **Vermeidung** von Latches
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder nur **lokal** verwenden
- Verilog-Funktionen ergeben **kein** Latch
 - Sie haben keinen internen Zustand
 - Keine globalen oder static-Variablen wie in z.B. in Java
- In flankenfreien `always`-Blöcken immer **alle** Lesevariablen in Aktivierungsliste
 - `always @(*)`
- Hier immer die **blockende** Zuweisung = verwenden!



- Zur **Vermeidung** von Latches
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder nur **lokal** verwenden
- Verilog-Funktionen ergeben **kein** Latch
 - Sie haben keinen internen Zustand
 - Keine globalen oder static-Variablen wie in z.B. in Java
- In flankenfreien `always`-Blöcken immer **alle** Lesevariablen in Aktivierungsliste
 - `always @(*)`
- Hier immer die **blockende** Zuweisung = verwenden!



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Zur **Vermeidung** von Latches
 - PR **vollständig** beschreiben
 - oder nur **lokal** verwenden
- Verilog-Funktionen ergeben **kein** Latch
 - Sie haben keinen internen Zustand
 - Keine globalen oder static-Variablen wie in z.B. in Java
- In flankenfreien `always`-Blöcken immer **alle** Lesevariablen in Aktivierungsliste
 - `always @(*)`
- Hier immer die **blockende** Zuweisung = verwenden!



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Getakteter Always-Block



- Mit **posedge** oder **negedge** in der Aktivierungsliste
- Jedes **nicht-lokale** potenzielle Register wird Flip-Flop
- Vollständigkeit ist nun **irrelevant**.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Mit **posedge** oder **negedge** in der Aktivierungsliste
- Jedes **nicht-lokale** potenzielle Register wird Flip-Flop
- Vollständigkeit ist nun **irrelevant**.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Mit **posedge** oder **negedge** in der Aktivierungsliste
- Jedes **nicht-lokale** potenzielle Register wird Flip-Flop
- Vollständigkeit ist nun **irrelevant**.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Mit **posedge** oder **negedge** in der Aktivierungsliste
- Jedes **nicht-lokale** potenzielle Register wird Flip-Flop
- Vollständigkeit ist nun **irrelevant**.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Mit **posedge** oder **negedge** in der Aktivierungsliste
- Jedes **nicht-lokale** potenzielle Register wird Flip-Flop
- Vollständigkeit ist nun **irrelevant**.

```
always @(posedge CLK)
begin
    Y <= A & B;
    W <= F | G;
end
```



 

- Mit **posedge** oder **negedge** in der Aktivierungsliste
- Jedes **nicht-lokale** potenzielle Register wird Flip-Flop
- Vollständigkeit ist nun **irrelevant**.

```
always @(posedge CLK)
begin
    Y <= A & B;
    W <= F | G;
end
```



- Mit `posedge` oder `negedge` in der Aktivierungsliste
- Jedes **nicht-lokale** potenzielle Register wird Flip-Flop
- Vollständigkeit ist nun **irrelevant**.

```
always @(posedge CLK)
begin
  Y <= A & B;
  W <= F | G;
end
```



Flip-Flop

Getakteter **always**-Block



```
module lokal (  
    input wire CLK, A,  
    output reg C);  
  
reg B;  
  
always @ (posedge CLK)  
begin  
    B <= A;  
    C <= B;  
end  
  
endmodule
```

Für **B** entsteht ein Flip-Flop,
da B zwar räumlich, nicht
aber **zeitlich lokal** ist.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

Flip-Flop

Getakteter **always**-Block


 
```
module lokal (  
  input wire CLK, A,  
  output reg C);  
  
reg B;  
  
always @ (posedge CLK)  
begin  
  B <= A;  
  C <= B;  
end  
  
endmodule
```



Für **B** entsteht ein Flip-Flop,
da B zwar räumlich, nicht
aber **zeitlich lokal** ist.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

Flip-Flop

Getakteter **always**-Block


 
```
module lokal (  
  input wire CLK, A,  
  output reg C);  
  
reg B;  
  
always @ (posedge CLK)  
begin  
  B <= A;  
  C <= B;  
end  
  
endmodule
```



Für **B** entsteht ein Flip-Flop,
da B zwar räumlich, nicht
aber **zeitlich lokal** ist.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

Flip-Flop

Getakteter **always**-Block


 
```
module lokal (  
  input wire CLK, A,  
  output reg C);  
  
reg B;  
  
always @ (posedge CLK)  
begin  
  B <= A;  
  C <= B;  
end  
  
endmodule
```



Für **B** entsteht ein Flip-Flop,
da B zwar räumlich, nicht
aber **zeitlich lokal** ist.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Flip-Flop

Getakteter **always**-Block



```
module lokal (  
    input wire CLK, A,  
    output reg C);  
  
reg B;  
  
always @ (posedge CLK)  
begin  
    B = A;  
    C <= B;  
end  
  
endmodule
```

Für **B** entsteht **kein** Flip-Flop,
da B räumlich und zeitlich
lokal ist.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Flip-Flop

Getakteter **always**-Block



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung


for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk
 
```
module lokal (  
  input wire CLK, A,  
  output reg C);  
  
  reg B;  
  
  always @ (posedge CLK)  
  begin  
    B = A;  
    C <= B;  
  end  
  
endmodule
```



Für **B** entsteht **kein** Flip-Flop,
da **B** räumlich und zeitlich
lokal ist.

Flip-Flop

Getakteter **always**-Block



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung


for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk
 
```
module lokal (  
  input wire CLK, A,  
  output reg C);  
  
  reg B;  
  
  always @ (posedge CLK)  
  begin  
    B = A;  
    C <= B;  
  end  
  
endmodule
```




Für **B** entsteht **kein** Flip-Flop,
da B räumlich und zeitlich
lokal ist.

Flip-Flop

Getakteter **always**-Block


 
```
module lokal (  
  input wire CLK, A,  
  output reg C);  
  
reg B;  
  
always @ (posedge CLK)  
begin  
  B = A;  
  C <= B;  
end  
  
endmodule
```



Für **B** entsteht **kein** Flip-Flop,
da B räumlich und zeitlich
lokal ist.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Flip-Flop mit Reset

Getakteter **always**-Block



```
module FF (  
    input wire CLK, nRESET, A, B,  
    output reg C);  
  
    always @(posedge CLK,  
           negedge nRESET)  
        if (!nRESET) C <= 0;  
        else          C <= A & B;  
  
endmodule
```

Flip-Flop mit
asynchronem
Reset

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Flip-Flop mit Reset

Getakteter `always`-Block




```
module FF (  
  input wire CLK, nRESET, A, B,  
  output reg C);
```

```
always @( posedge CLK,  
         negedge nRESET)
```

```
  if (!nRESET) C <= 0;  
  else         C <= A & B;
```

```
endmodule
```

 

Flip-Flop mit
asynchronem
Reset

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zuweisungen



- Für spätere **Flip-Flops**
 - **nichtblockende** Zuweisung
- Für kombinatorische Logik, lokale Hilfsvariablen und Latches
 - **blockende** Zuweisung
- Für die Synthese aber **unerheblich**
 - Es gelten die Regeln von **Vollständigkeit** und **Lokalität**
- Trotzdem Richtlinien befolgen
 - Sonst Prä-Synthese und Post-Synthese Simulation nur **schwer** vergleichbar



- Für spätere **Flip-Flops**
 - **nichtblockende** Zuweisung
- Für kombinatorische Logik, lokale Hilfsvariablen und Latches
 - **blockende** Zuweisung
- Für die Synthese aber **unerheblich**
 - Es gelten die Regeln von **Vollständigkeit** und **Lokalität**
- Trotzdem Richtlinien befolgen
 - Sonst Prä-Synthese und Post-Synthese Simulation nur **schwer** vergleichbar



- Für spätere **Flip-Flops**
 - **nichtblockende** Zuweisung
- Für kombinatorische Logik, lokale Hilfsvariablen und Latches
 - **blockende** Zuweisung
- Für die Synthese aber **unerheblich**
 - Es gelten die Regeln von **Vollständigkeit** und **Lokalität**
- Trotzdem Richtlinien befolgen
 - Sonst Prä-Synthese und Post-Synthese Simulation nur **schwer** vergleichbar



- Für spätere **Flip-Flops**
 - **nichtblockende** Zuweisung
- Für kombinatorische Logik, lokale Hilfsvariablen und Latches
 - **blockende** Zuweisung
- Für die Synthese aber **unerheblich**
 - Es gelten die Regeln von **Vollständigkeit** und **Lokalität**
- Trotzdem Richtlinien befolgen
 - Sonst Prä-Synthese und Post-Synthese Simulation nur **schwer** vergleichbar

So nicht: Nichtblockende Zuweisungen



```
always @ (A, B)
begin
  C <= 0;
  if (B) C <= A;
end
```

Trotz \leq kombinatorische
Logik, da c vollständig
beschrieben und lokal
verwendet.

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassend

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

So nicht: Nichtblockende Zuweisungen



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung


for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk
 
```
always @ (A, B)
begin
  C <= 0;
  if (B) C <= A;
end
```



Trotz \leq kombinatorische
Logik, da c vollständig
beschrieben und lokal
verwendet.

So nicht: Nichtblockende Zuweisungen



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung


for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk
 
```
always @ (A, B)
begin
  C <= 0;
  if (B) C <= A;
end
```



Trotz \leq **kombinatorische**
Logik, da c vollständig
beschrieben und lokal
verwendet.

So nicht: Nichtblockende Zuweisungen



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung


for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk
 
```
always @ (A, B)
begin
  C <= 0;
  if (B) C <= A;
end
```



Trotz \leq **kombinatorische** Logik, da c vollständig beschrieben und lokal verwendet.

So nicht: Blockende Zuweisungen



```
always @ (posedge CLK)
```

```
R2 = R1;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
R3 = R2;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
R4 = R3;
```

- In *Simulation*: Zufällige Ausführungsreihenfolge
R2, R3, R4 oder R4, R3, R2
- In *Synthese*: Immer Schieberegister aus *Flip-Flops*

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

So nicht: Blockende Zuweisungen



```
always @ (posedge CLK)
```


```
  R2 = R1;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
  R3 = R2;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
  R4 = R3;
```

 

- In *Simulation*: Zufällige Ausführungsreihenfolge
R2 = R1, R3 = R2, R4 = R3
- In *Synthese*: Immer Schieberegister aus *Flip-Flops*

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

So nicht: Blockende Zuweisungen



```
always @ (posedge CLK)
```


```
  R2 = R1;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
  R3 = R2;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
  R4 = R3;
```

 

- In *Simulation*: Zufällige Ausführungsreihenfolge
 (R2 = R1, R3 = R2, R4 = R3)
- In *Synthese*: Immer Schieberegister aus *Flip-Flops*

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

So nicht: Blockende Zuweisungen



```
always @ (posedge CLK)
```


```
R2 = R1;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
R3 = R2;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
R4 = R3;
```

 

- In **Simulation**: **Zufällige** Ausführungsreihenfolge
 - R2=, R3=, R4 oder R4=, R2=, R3= ...
- In **Synthese**: Immer Schieberegister aus **Flip-Flops**
 - R2, R3, R4 nicht nur lokal verwendet

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

So nicht: Blockende Zuweisungen



```
always @ (posedge CLK)
```


```
R2 = R1;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
R3 = R2;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
R4 = R3;
```

 

- In **Simulation**: **Zufällige** Ausführungsreihenfolge
 - R2=, R3=, R4 oder R4=, R2=, R3= ...
- In **Synthese**: Immer Schieberegister aus **Flip-Flops**
 - R2, R3, R4 nicht nur lokal verwendet

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

So nicht: Blockende Zuweisungen



```
always @ (posedge CLK)
```


```
  R2 = R1;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
  R3 = R2;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
  R4 = R3;
```

 

- In **Simulation**: **Zufällige** Ausführungsreihenfolge
 - R2=, R3=, R4 oder R4=, R2=, R3= ...
- In **Synthese**: Immer Schieberegister aus **Flip-Flops**
 - R2, R3, R4 nicht nur **lokal** verwendet

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

So nicht: Blockende Zuweisungen



CMS

A. Koch

```
always @ (posedge CLK)
```


```
R2 = R1;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
R3 = R2;
```

```
always @ (posedge CLK)
```

```
R4 = R3;
```

 

- In **Simulation**: **Zufällige** Ausführungsreihenfolge
 - R2=, R3=, R4 oder R4=, R2=, R3= ...
- In **Synthese**: Immer Schieberegister aus **Flip-Flops**
 - R2, R3, R4 nicht nur **lokal** verwendet

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

**Logik und
Register**

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Kombinatorische Logik und Register

Trennung von kombinatorischer Logik und Registern



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung


for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

 
- Werden in RTL ja **getrennt** betrachtet
- Also auch im Verilog-Modell sauber trennen
- Beispiel
 - Diesmal **keine** Pipeline!
 - Teil eines digitalen Weckers
 - Benutzer soll Anzahl von Wecktönen wählen können (zwischen 1 und 100)



Trennung von kombinatorischer Logik und Registern



 - Werden in RTL ja **getrennt** betrachtet
- Also auch im Verilog-Modell sauber trennen
- Beispiel
 - Diesmal **keine** Pipeline!
 - Teil eines digitalen Weckers
 - Benutzer soll Anzahl von Wecktönen wählen können (zwischen 1 und 100)



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese


Zero-Counter

Schaltwerk

Trennung von kombinatorischer Logik und Registern



 - Werden in RTL ja **getrennt** betrachtet
- Also auch im Verilog-Modell sauber trennen
- Beispiel
 - Diesmal **keine** Pipeline!
 - Teil eines digitalen Weckers
 - Benutzer soll Anzahl von Wecktönen wählen können (zwischen 1 und 100)



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese


Zero-Counter

Schaltwerk

Trennung von kombinatorischer Logik und Registern



 - Werden in RTL ja **getrennt** betrachtet
- Also auch im Verilog-Modell sauber trennen
- Beispiel
 - Diesmal **keine** Pipeline!
 - Teil eines digitalen Weckers
 - Benutzer soll Anzahl von Wecktönen wählen können (zwischen 1 und 100)



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Trennung von kombinatorischer Logik und Registern



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung


for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

 - Werden in RTL ja **getrennt** betrachtet
- Also auch im Verilog-Modell sauber trennen
- Beispiel
 - Diesmal **keine** Pipeline!
 - Teil eines digitalen Weckers
 - Benutzer soll Anzahl von Wecktönen wählen können (zwischen 1 und 100)



Trennung von kombinatorischer Logik und Registern



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung


for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

 - Werden in RTL ja **getrennt** betrachtet
- Also auch im Verilog-Modell sauber trennen
- Beispiel
 - Diesmal **keine** Pipeline!
 - Teil eines digitalen Weckers
 - Benutzer soll Anzahl von Wecktönen wählen können (zwischen 1 und 100)



1. Möglichkeit: Getrennte `always`-Blöcke



```
module alarm_count (  
  input wire    CLOCK,           // Takt  
               RESET,           // Reset  
               INCALARM,        // =1 wenn Taste gedrückt  
  output reg [6:0] CURRENTCOUNT; // jetziger Zustand (Alarmanzahl bis 100)  
  
  // interne Variable  
  reg [6:0] NEXTCOUNT;         // naechster Zustand  
  
  // kombinatorische Uebergangsfunktion, die bei jeder Aenderung  
  // des jetzigen Zustandes CURRENTCOUNT oder der Eingabe INCALARM  
  // den naechsten Zustand NEXTCOUNT vorlaeufig berechnet  
  
  always @(CURRENTCOUNT, INCALARM) begin  
    NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT;  
    if (INCALARM == 1)    NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT+1;  
    if (NEXTCOUNT > 100) NEXTCOUNT = 100;  
  end  
  
  // naechsten Zustand mit jedem Takt endgueltig zum jetzigen machen;  
  // synchrones Reset  
  
  always @(posedge CLOCK)  
  if (RESET == 1)    CURRENTCOUNT <= 0;  
  else               CURRENTCOUNT <= NEXTCOUNT;  
  
endmodule
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

2. Möglichkeit: Logik als Funktion



```
module alarm_count (  
  input wire    CLOCK,           // Takt  
              RESET,            // Reset  
              INCALARM,         // =1 wenn Taste gedrückt  
  output reg [6:0] CURRENTCOUNT; // jetziger Zustand (Alarmanzahl bis 100)  
  
  // kombinatorische Uebergangsfunktion, die bei jeder Aenderung des jetzigen  
  // Zustandes CURRENTCOUNT oder der Eingabe INCALARM  
  // den naechsten Zustand NEXTCOUNT vorlaeufig berechnet  
  
  function [6:0] NEXTCOUNT(  
    input [6:0] CURRENTCOUNT,  
    input      INCALARM);  
  
  begin  
    NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT;  
    if (INCALARM == 1) NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT+1;  
    if (NEXTCOUNT > 100) NEXTCOUNT = 100;  
  end  
endfunction  
  
  // naechsten Zustand mit jedem Takt endgueltig zum jetzigen machen;  
  // synchrones Reset  
  
  always @(posedge CLOCK)  
  if (RESET == 1) CURRENTCOUNT <= 0;  
  else           CURRENTCOUNT <= NEXTCOUNT (CURRENTCOUNT, INCALARM);  
  
endmodule
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassend

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

3. Möglichkeit: Keine saubere Trennung

Alles in einem **always**-Block



```
module alarm_count (  
  input wire    CLOCK,           // Takt  
              RESET,           // Reset  
              INCALARM,        // =1 wenn Taste gedrückt  
  output reg [6:0] CURRENTCOUNT; // jetziger Zustand (Alarmanzahl bis 100)  
  
  // interne Variable  
  reg [6:0] NEXTCOUNT;         // naechster Zustand  
  
  // mit jedem Takt naechsten Zustand kombinatorisch in NEXT berechnen  
  // und dann in PRESENT zum jetzigen machen;  
  
  always @(posedge CLOCK) begin  
    NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT;  
    if (INCALARM == 1) NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT+1;  
    if (NEXTCOUNT > 100) NEXTCOUNT = 100;  
  
    if (RESET == 1) CURRENTCOUNT <= 0;  
    else CURRENTCOUNT <= NEXTCOUNT;  
  end  
  
endmodule
```

- Kürzer, aber nicht mehr sauber getrennt
- Nachteil: Wird bei Erweiterung leicht unübersichtlich
- In der Industrie verpönt, dort i.d.R. strikte Trennung

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

3. Möglichkeit: Keine saubere Trennung

Alles in einem **always**-Block



```
module alarm_count (  
  input wire    CLOCK,           // Takt  
              RESET,           // Reset  
              INCALARM,        // =1 wenn Taste gedrückt  
  output reg [6:0] CURRENTCOUNT; // jetziger Zustand (Alarmanzahl bis 100)  
  
  // interne Variable  
  reg [6:0] NEXTCOUNT;         // naechster Zustand  
  
  // mit jedem Takt naechsten Zustand kombinatorisch in NEXT berechnen  
  // und dann in PRESENT zum jetzigen machen;  
  
  always @(posedge CLOCK) begin  
    NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT;  
    if (INCALARM == 1) NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT+1;  
    if (NEXTCOUNT > 100) NEXTCOUNT = 100;  
  
    if (RESET == 1) CURRENTCOUNT <= 0;  
    else CURRENTCOUNT <= NEXTCOUNT;  
  end  
  
endmodule
```

- Kürzer, aber nicht mehr sauber getrennt
- Nachteil: Wird bei Erweiterung leicht unübersichtlich
- In der Industrie verpönt, dort i.d.R. strikte Trennung

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



3. Möglichkeit: Keine saubere Trennung

Alles in einem `always`-Block



```
module alarm_count (  
  input wire    CLOCK,           // Takt  
              RESET,           // Reset  
              INCALARM,        // =1 wenn Taste gedrückt  
  output reg [6:0] CURRENTCOUNT; // jetziger Zustand (Alarmanzahl bis 100)  
  
  // interne Variable  
  reg [6:0] NEXTCOUNT;         // naechster Zustand  
  
  // mit jedem Takt naechsten Zustand kombinatorisch in NEXT berechnen  
  // und dann in PRESENT zum jetzigen machen;  
  
  always @(posedge CLOCK) begin  
    NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT;  
    if (INCALARM == 1) NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT+1;  
    if (NEXTCOUNT > 100) NEXTCOUNT = 100;  
  
    if (RESET == 1) CURRENTCOUNT <= 0;  
    else CURRENTCOUNT <= NEXTCOUNT;  
  end  
  
endmodule
```

- Kürzer, aber nicht mehr sauber getrennt
- Nachteil: Wird bei Erweiterung leicht unübersichtlich
- In der Industrie verpönt, dort i.d.R. strikte Trennung

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk





CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zusammenfassung: Potenzielle Register



- **getakteter always-Block**: `always @(posedge CLK)...`
- **flankenfreier always-Block**: `always @(CLK, D)...`
- **PR** ist **potenzielles Register**, falls **PR** in einem **always-Block** **geschrieben** wird
- **PR** ist **vollständig**, wenn es in **jedem** Durchlauf eines **always-Blockes** geschrieben wird
- **PR** ist **räumlich lokal**, wenn es nur **innerhalb** eines **always-Blockes** auftritt
- Ein räumlich lokales **PR** ist **zeitlich lokal** (kurz: **lokal**), falls es nie **vor** dem Schreiben gelesen wird



- **getakteter always-Block**: `always @(posedge CLK)...`
- **flankenfreier always-Block**: `always @(CLK, D)...`
- \mathcal{PR} ist **potenzielles Register**, falls \mathcal{PR} in einem `always`-Block **geschrieben** wird
- \mathcal{PR} ist **vollständig**, wenn es in **jedem** Durchlauf eines `always`-Blockes geschrieben wird
- \mathcal{PR} ist **räumlich lokal**, wenn es nur **innerhalb** eines `always`-Blockes auftritt
- Ein räumlich lokales \mathcal{PR} ist **zeitlich lokal** (kurz: **lokal**), falls es nie **vor** dem Schreiben gelesen wird



- getakteter **always**-Block: **always** @(posedge CLK)...
- flankenfreier **always**-Block: **always** @(CLK, D)...
- PR ist **potenzielles** Register, falls PR in einem **always**-Block **geschrieben** wird
- PR ist **vollständig**, wenn es in **jedem** Durchlauf eines **always**-Blockes geschrieben wird
- PR ist **räumlich lokal**, wenn es nur **innerhalb** eines **always**-Blockes auftritt
- Ein räumlich lokales PR ist **zeitlich lokal** (kurz: **lokal**), falls es nie **vor** dem Schreiben gelesen wird



- getakteter **always**-Block: **always** @(posedge CLK)...
- flankenfreier **always**-Block: **always** @(CLK, D)...
- PR ist **potenzielles** Register, falls PR in einem **always**-Block **geschrieben** wird
- PR ist **vollständig**, wenn es in **jedem** Durchlauf eines **always**-Blockes geschrieben wird
- PR ist **räumlich lokal**, wenn es nur **innerhalb** eines **always**-Blockes auftritt
- Ein räumlich lokales PR ist **zeitlich lokal** (kurz: **lokal**), falls es nie **vor** dem Schreiben gelesen wird



- getakteter **always**-Block: **always** @(posedge CLK)...
- flankenfreier **always**-Block: **always** @(CLK, D)...
- PR ist **potenzielles** Register, falls PR in einem **always**-Block **geschrieben** wird
- PR ist **vollständig**, wenn es in **jedem** Durchlauf eines **always**-Blockes geschrieben wird
- PR ist **räumlich lokal**, wenn es nur **innerhalb** eines **always**-Blockes auftritt
- Ein räumlich lokales PR ist **zeitlich lokal** (kurz: **lokal**), falls es nie **vor** dem Schreiben gelesen wird



- **getakteter always-Block**: `always @(posedge CLK)...`
- **flankenfreier always-Block**: `always @(CLK, D)...`
- **PR** ist **potenzielles** Register, falls **PR** in einem **always-Block** **geschrieben** wird
- **PR** ist **vollständig**, wenn es in **jedem** Durchlauf eines **always-Blockes** geschrieben wird
- **PR** ist **räumlich lokal**, wenn es nur **innerhalb** eines **always-Blockes** auftritt
- Ein räumlich lokales **PR** ist **zeitlich lokal** (kurz: **lokal**), falls es nie **vor** dem Schreiben gelesen wird



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Jedes **nicht-lokale** PR wird ein getaktetes **Flip-Flop**
- An solche Flip-Flops wird mit `<=` zugewiesen
- An kombinatorische Hilfsvariablen mit `=`
- Spätere Flip-Flops werden an nur **einer** Stelle geschrieben
 - Ausgenommen der Reset, der steht extra
- Jedes Flip-Flop bekommt bei Reset einen definierten Wert



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Jedes **nicht-lokale** PR wird ein getaktetes **Flip-Flop**
- An solche Flip-Flops wird mit `<=` zugewiesen
- An kombinatorische Hilfsvariablen mit `=`
- Spätere Flip-Flops werden an nur **einer** Stelle geschrieben
 - Ausgenommen der Reset, der steht extra
- Jedes Flip-Flop bekommt bei Reset einen definierten Wert



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Jedes **nicht-lokale** PR wird ein getaktetes **Flip-Flop**
- An solche Flip-Flops wird mit `<=` zugewiesen
- An kombinatorische Hilfsvariablen mit `=`
- Spätere Flip-Flops werden an nur **einer** Stelle geschrieben
 - Ausgenommen der Reset, der steht extra
- Jedes Flip-Flop bekommt bei Reset einen definierten Wert



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Jedes **nicht-lokale** PR wird ein getaktetes **Flip-Flop**
- An solche Flip-Flops wird mit `<=` zugewiesen
- An kombinatorische Hilfsvariablen mit `=`
- Spätere Flip-Flops werden an nur **einer** Stelle geschrieben
 - Ausgenommen der Reset, der steht extra
- Jedes Flip-Flop bekommt bei Reset einen definierten Wert



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Ein vollständiges **oder** lokales PR wird **kombinatorische Logik**
- Ein nicht-lokales **und** unvollständiges PR wird ein **Latch**
- Es wird stets **blocking** mit `=` zugewiesen
- Die Aktivierungsliste enthält alle **Lesevariablen** des `always`-Blockes
- Ein Takt in der Aktivierungsliste wird in der Synthese wie jede Variable auch behandelt



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Ein vollständiges **oder** lokales PR wird **kombinatorische** Logik
- Ein nicht-lokales **und** unvollständiges PR wird ein **Latch**
- Es wird stets **blocking** mit `=` zugewiesen
- Die Aktivierungsliste enthält alle **Lesevariablen** des `always`-Blockes
- Ein Takt in der Aktivierungsliste wird in der Synthese wie jede Variable auch behandelt



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Ein vollständiges **oder** lokales PR wird **kombinatorische** Logik
- Ein nicht-lokales **und** unvollständiges PR wird ein **Latch**
- Es wird stets **blockend** mit `=` zugewiesen
- Die Aktivierungsliste enthält alle **Lesevariablen** des `always`-Blockes
- Ein Takt in der Aktivierungsliste wird in der Synthese wie jede Variable auch behandelt



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Ein vollständiges **oder** lokales PR wird **kombinatorische** Logik
- Ein nicht-lokales **und** unvollständiges PR wird ein **Latch**
- Es wird stets **blockend** mit `=` zugewiesen
- Die Aktivierungsliste enthält alle **Lesevariablen** des `always`-Blockes
- Ein Takt in der Aktivierungsliste wird in der Synthese wie jede Variable auch behandelt



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Ein vollständiges **oder** lokales PR wird **kombinatorische** Logik
- Ein nicht-lokales **und** unvollständiges PR wird ein **Latch**
- Es wird stets **blockend** mit `=` zugewiesen
- Die Aktivierungsliste enthält alle **Lesevariablen** des `always`-Blockes
- Ein Takt in der Aktivierungsliste wird in der Synthese wie jede Variable auch behandelt



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

for-Anweisung



- **Nicht** als sequentielle Schleife
 - Wie in normaler Programmiersprache
- Stattdessen: **Räumlich** "ausgerollt"
 - Parallele Abarbeitung

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- **Nicht** als sequentielle Schleife
 - Wie in normaler Programmiersprache
- Stattdessen: **Räumlich** "ausgerollt"
 - Parallele Abarbeitung

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- **Nicht** als sequentielle Schleife
 - Wie in normaler Programmiersprache
- Stattdessen: **Räumlich** “ausgerollt”
 - Parallele Abarbeitung

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- **Nicht** als sequentielle Schleife
 - Wie in normaler Programmiersprache
- Stattdessen: **Räumlich** “ausgerollt”
 - Parallele Abarbeitung

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- **Nicht** als sequentielle Schleife
 - Wie in normaler Programmiersprache
- Stattdessen: **Räumlich** “ausgerollt”
 - Parallele Abarbeitung

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Synthese von `for`-Anweisungen



- **Nicht** als sequentielle Schleife
 - Wie in normaler Programmiersprache
- Stattdessen: **Räumlich** “ausgerollt”
 - Parallele Abarbeitung

```
module unrolled_for (input      [3:0] A, B,  
                    output reg [3:0] SUM,  
                    output reg      COUT);  
  
integer I;  
reg C;  
  
always @(*) begin  
  C = 0;  
  for (I = 0; I < 4; I = I + 1) begin  
    {C, SUM[I]} = A[I] + B[I] + C;  
  end  
  COUT = C;  
end
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Synthese von `for`-Anweisungen



- **Nicht** als sequentielle Schleife
 - Wie in normaler Programmiersprache
- Stattdessen: **Räumlich** “ausgerollt”
 - Parallele Abarbeitung

```
module unrolled_for (input      [3:0] A, B,  
                    output reg [3:0] SUM,  
                    output reg      COUT);  
  
integer I;  
reg C;  
  
always @(*) begin  
  C = 0;  
  for (I = 0; I < 4; I = I + 1) begin  
    {C, SUM[I]} = A[I] + B[I] + C;  
  end  
  COUT = C;  
end
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

Synthese von `for`-Anweisungen



- **Nicht** als sequentielle Schleife
 - Wie in normaler Programmiersprache
- Stattdessen: **Räumlich** “ausgerollt”
 - Parallele Abarbeitung
 
```
module unrolled_for (input      [3:0] A, B,  
                    output reg [3:0] SUM,  
                    output reg      COUT);  
  
integer I;  
reg C;  
  
always @(*) begin  
  C = 0;  
  for (I = 0; I < 4; I = I + 1) begin  
    {C, SUM[I]} = A[I] + B[I] + C;  
  end  
  COUT = C;  
end
```





CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for


**Verfeinerte
Synthese**

Zero-Counter

Schaltwerk

Verfeinerter Ablauf der Synthese

Verfeinerter Entwurfsablauf der Synthese

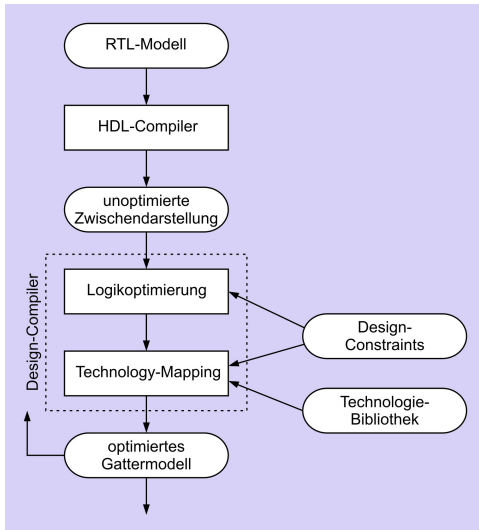

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for


Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



 Unoptimierte Zwischendarstellung eines 1b-Addierers



Ergebnis für ASIC-Zielbibliothek (LSI 10K)

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for


Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk



 Unoptimierte Zwischendarstellung eines 1b-Addierers




 Ergebnis für ASIC-Zielbibliothek (LSI 10K)





 Unoptimierte Zwischendarstellung eines 1b-Addierers



Ergebnis für FPGA (Xilinx XC4000)

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for


Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk



 Unoptimierte Zwischendarstellung eines 1b-Addierers



Ergebnis für FPGA (Xilinx XC4000)

 



● Zeit


- Timing-Analyse
- Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
- Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- ➡ Layout-Ebene

● Fläche

- Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
- Exakt nach Platzieren und Verdrahten

● Elektrische Leistungsaufnahme

 - Simulation auf Layout-Ebene
- Bestimmung von Umschaltfrequenzen



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



● Zeit


- Timing-Analyse
- Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
- Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- ↳ Layout-Ebene

● Fläche

- Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
- Exakt nach Platzieren und Verdrahten

● Elektrische Leistungsaufnahme

 - Simulation auf Layout-Ebene
- Bestimmung von Umschaltfrequenzen





● Zeit


- Timing-Analyse
- Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
- Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- ➡ Layout-Ebene

● Fläche

- Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
- Exakt nach Platzieren und Verdrahten

● Elektrische Leistungsaufnahme

 - Simulation auf Layout-Ebene
- Bestimmung von Umschaltfrequenzen





● Zeit


- Timing-Analyse
- Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
- Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- ↳ Layout-Ebene

● Fläche

- Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
- Exakt nach Platzieren und Verdrahten


● Elektrische Leistungsaufnahme

 - Simulation auf Layout-Ebene
- Bestimmung von Umschaltfrequenzen





 
- Zeit
 - Timing-Analyse
 - Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
 - ➔ Layout-Ebene



- Fläche
 - Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- Elektrische Leistungsaufnahme
 - Simulation auf Layout-Ebene
 - Bestimmung von Umschaltfrequenzen




 - Zeit
 - Timing-Analyse
 - Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
 - ➡ Layout-Ebene
- Fläche
 - Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- Elektrische Leistungsaufnahme
 - Simulation auf Layout-Ebene
 - Bestimmung von Umschaltfrequenzen






 - Zeit
 - Timing-Analyse
 - Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
 - ➔ Layout-Ebene
- Fläche
 - **Geschätzt** nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- Elektrische Leistungsaufnahme
 - Simulation auf Layout-Ebene
 - Bestimmung von Umschaltfrequenzen






 - Zeit
 - Timing-Analyse
 - Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
 - ➔ Layout-Ebene
- Fläche
 - **Geschätzt** nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- Elektrische Leistungsaufnahme
 - Simulation auf Layout-Ebene
 - Bestimmung von Umschaltfrequenzen






 - Zeit
 - Timing-Analyse
 - Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
 - ➔ Layout-Ebene
- Fläche
 - **Geschätzt** nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- Elektrische Leistungsaufnahme
 - Simulation auf Layout-Ebene
 - Bestimmung von Umschaltfrequenzen






 - Zeit
 - Timing-Analyse
 - Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
 - ➔ Layout-Ebene
- Fläche
 - **Geschätzt** nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- Elektrische Leistungsaufnahme
 - Simulation auf Layout-Ebene
 - Bestimmung von Umschaltfrequenzen






 - Zeit
 - Timing-Analyse
 - Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
 - ➔ Layout-Ebene
- Fläche
 - **Geschätzt** nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
 - Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- Elektrische Leistungsaufnahme
 - Simulation auf Layout-Ebene
 - Bestimmung von Umschaltfrequenzen



Verifikation

 Verhält sich synthetisierte Schaltung noch so wie Simulationsmodell?



- Prä-Synthese ./ Post-Synthese-Simulation

- Gleiche Testdaten


- Bei Post-Synthese aber genauere Tests möglich
- Hier nun genaueres Zeitverhalten

- **Differenzen** in Ergebnissen durch anderes Zeitverhalten

- Vergleich etwas aufwendiger

Verifikation

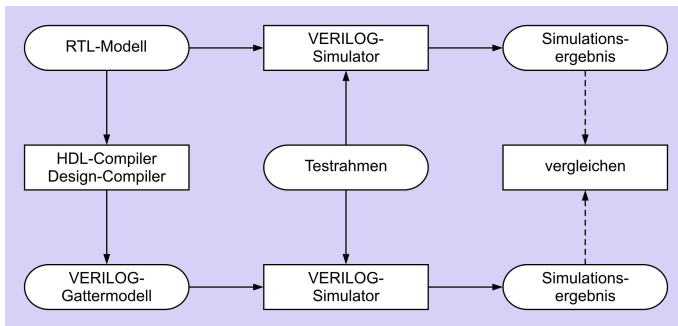
Verhält sich synthetisierte Schaltung noch so wie Simulationsmodell?



- Prä-Synthese ./ Post-Synthese-Simulation
- Gleiche Testdaten
 - Bei Post-Synthese aber genauere Tests möglich
 - Hier nun **genauer**es Zeitverhalten
- **Differenzen** in Ergebnissen durch anderes Zeitverhalten
- Vergleich etwas aufwendiger

Verifikation

 
Verhält sich synthetisierte Schaltung noch so wie Simulationsmodell?



- Prä-Synthese ./ Post-Synthese-Simulation
- Gleiche Testdaten
 - Bei Post-Synthese aber genauere Tests möglich
 - Hier nun **genauer**es Zeitverhalten
- **Differenzen** in Ergebnissen durch anderes Zeitverhalten
- Vergleich etwas aufwendiger

Verifikation

 Verhält sich synthetisierte Schaltung noch so wie Simulationsmodell?



- Prä-Synthese ./ Post-Synthese-Simulation
- Gleiche Testdaten
 - Bei Post-Synthese aber genauere Tests möglich
 - Hier nun **genauer**es Zeitverhalten
- **Differenzen** in Ergebnissen durch anderes Zeitverhalten
- Vergleich etwas aufwendiger

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for


Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Verifikation

 Verhält sich synthetisierte Schaltung noch so wie Simulationsmodell?



- Prä-Synthese ./ Post-Synthese-Simulation
- Gleiche Testdaten
 - Bei Post-Synthese aber genauere Tests möglich
 - Hier nun **genauer**es Zeitverhalten
- **Differenzen** in Ergebnissen durch anderes Zeitverhalten
- Vergleich etwas aufwendiger

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for


Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Verifikation

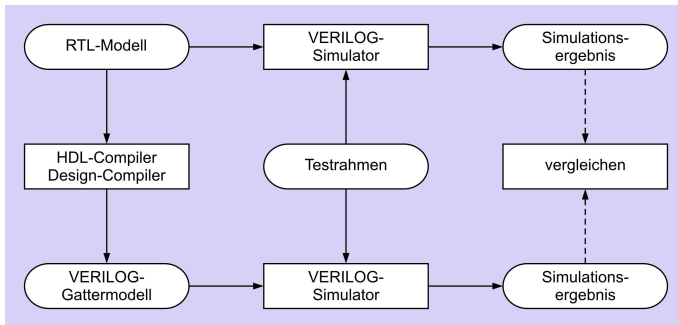Verhält sich synthetisierte Schaltung noch so wie Simulationsmodell?



- Prä-Synthese ./ Post-Synthese-Simulation
- Gleiche Testdaten
 - Bei Post-Synthese aber genauere Tests möglich
 - Hier nun **genauer**es Zeitverhalten
- **Differenzen** in Ergebnissen durch anderes Zeitverhalten
- Vergleich etwas aufwendiger

Beispiel: 4b-Vergleicher



- Größenvergleich von zwei 4b breiten Eingabewerten **A** und **B**
- Bestimmt Flags für $<$, $>$, und $=$
- Erstes Ziel: Möglichst schnelle Schaltung, Fläche egal

```
// Vergleicher
module mag_comp (
  input wire [3:0] A, B,
  output wire      A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);

assign A_GT_B = (A > B);
// A groesser B
assign A_LT_B = (A < B);
// A kleiner B
assign A_EQ_B = (A == B);
// A gleich B

endmodule
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiel: 4b-Vergleicher



- Größenvergleich von zwei 4b breiten Eingabewerten **A** und **B**
- Bestimmt Flags für **<**, **>**, und **=**
- Erstes Ziel: Möglichst schnelle Schaltung, Fläche egal

```
// Vergleicher
module mag_comp (
  input wire [3:0] A, B,
  output wire      A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);

assign A_GT_B = (A > B);
// A groesser B
assign A_LT_B = (A < B);
// A kleiner B
assign A_EQ_B = (A == B);
// A gleich B

endmodule
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Beispiel: 4b-Vergleicher



- Größenvergleich von zwei 4b breiten Eingabewerten **A** und **B**
- Bestimmt Flags für $<$, $>$, und $=$
- Erstes Ziel: Möglichst schnelle Schaltung, Fläche egal

```
// Vergleicher
module mag_comp (
  input wire [3:0] A, B,
  output wire      A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);

assign A_GT_B = (A > B);
// A groesser B
assign A_LT_B = (A < B);
// A kleiner B
assign A_EQ_B = (A == B);
// A gleich B

endmodule
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass


for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zwischendarstellung des 4b-Vergleichers

 

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register


Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

 


Gatternetzliste des 4b-Vergleichers

Als **strukturelles** Verilog



```
module mag_comp_gate (  
  input wire [3:0] A,  
           B,  
  output wire A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);  
  
  wire  
  N107, N108, N109, N110, N111, N112, N113, N114, N115,  
  N116, N117, N118, N119, N120, N121, N122, N123, N124,  
  N125, N126, N127, N128, N129, N130, N131, N132, N133;  
  
  nr4 U89 (.A(N107), .B(N108), .C(N109), .D(N110), .Z(A_EQ_B));  
  nd2 U90 (.A(N111), .B(N112), .Z(A_GT_B));  
  nd2 U91 (.A(N113), .B(N114), .Z(A_LT_B));  
  iv U92 (.A(B[0]), .Z(N115));  
  iv U93 (.A(B[1]), .Z(N116));  
  iv U94 (.A(B[2]), .Z(N117));  
  nr2 U95 (.A(N119), .B(N120), .Z(N118));  
  iv U96 (.A(B[3]), .Z(N121));  
  nd2 U97 (.A(N123), .B(N124), .Z(N122));  
  iv U98 (.A(A[3]), .Z(N125));  
  en U99 (.A(N116), .B(A[1]), .Z(N108));  
  en U100 (.A(N125), .B(B[3]), .Z(N109));  
  en U101 (.A(N115), .B(A[0]), .Z(N110));  
  an2 U102 (.A(A[1]), .B(N116), .Z(N126));  
  nr2 U103 (.A(N116), .B(A[1]), .Z(N127));  
  nr2 U104 (.A(N115), .B(A[0]), .Z(N128));  
  nr2 U105 (.A(N127), .B(N128), .Z(N129));  
  nr3 U106 (.A(N129), .B(N126), .C(N107), .Z(N120));  
  nr2 U107 (.A(N117), .B(A[2]), .Z(N119));  
  nd2 U108 (.A(N118), .B(N121), .Z(N130));  
  nd2 U109 (.A(N130), .B(N125), .Z(N114));  
  or2 U110 (.A(N121), .B(N118), .Z(N113));  
  an2 U111 (.A(A[0]), .B(N115), .Z(N131));  
  nr2 U112 (.A(N126), .B(N131), .Z(N132));  
  or3 U113 (.A(N132), .B(N127), .C(N107), .Z(N124));  
  nd2 U114 (.A(A[2]), .B(N117), .Z(N123));  
  or2 U115 (.A(N122), .B(N121), .Z(N133));  
  nd2 U116 (.A(A[3]), .B(N133), .Z(N112));  
  nd2 U117 (.A(N122), .B(N121), .Z(N111));  
  eo U118 (.A(A[2]), .B(B[2]), .Z(N107));  
  
endmodule
```

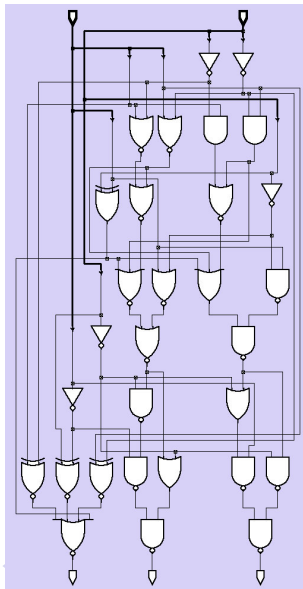

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk





```
// 2-Input-AND-Gatter

// physikalische Zeiteinheit / Simulationsschrittweite
'timescale 100 ps / 10 ps
'celldefine
module an2 (Z, A, B);
    output Z;
    input  A, B;

    // Instanz einer VERILOG-Primitive (in KCMS nicht weiter behandelt!)
    and And1 (Z, A, B);

    // Verzögerungszeiten fuer steigende und fallende Flanken
    specify
        (A *> Z) = (1, 1);
        (B *> Z) = (1, 1);
    endspecify
endmodule
'endcelldefine
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Test des 4b-Vergleichers: Prä-Synthese



Testrahmen

```
module stimulus;
reg [3:0] A, B;
wire A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B;

// Instanz des Vergleichers
mag_comp Mag_comp (A, B, A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);

initial
  $monitor ($time,
    "_A=%d,_B=%d,_A_GT_B=%b,_A_LT_B=%b,_A_EQ_B=%b",
    A, B, A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);

// Testmuster
initial begin
  A = 10; B = 9;
  #10 A = 14; B = 15;
  #10 A = 0; B = 0;
  #10 A = 8; B = 12;
  #10 A = 6; B = 14;
  #10 A = 14; B = 14;
end

endmodule
```

Prä-Synthese-Ergebnis

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Test des 4b-Vergleichers: Prä-Synthese



Teststrahlen

```
module stimulus;  
  
  reg [3:0] A, B;  
  wire A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B;  
  
  // Instanz des Vergleichers  
  mag_comp Mag_comp (A, B, A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);  
  
  initial  
    $monitor ($time,  
      "_A=%d,_B=%d,_A_GT_B=%b,_A_LT_B=%b,_A_EQ_B=%b",  
      A, B, A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);  
  
  // Testmuster  
  initial begin  
    A = 10; B = 9;  
    #10 A = 14; B = 15;  
    #10 A = 0; B = 0;  
    #10 A = 8; B = 12;  
    #10 A = 6; B = 14;  
    #10 A = 14; B = 14;  
  end  
  
endmodule
```

```
0 A=10, B= 9, A_GT_B=1, A_LT_B=0, A_EQ_B=0  
10 A=14, B=15, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0  
20 A= 0, B= 0, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1  
30 A= 8, B=12, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0  
40 A= 6, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0  
50 A=14, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1
```

Prä-Synthese-Ergebnis

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfassend

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Vergleich: Prä-Synthese mit Post-Synthese

Gleiche Stimuli wie oben



Prä-Synthese

```
0 A=10, B= 9, A_GT_B=1, A_LT_B=0, A_EQ_B=0
10 A=14, B=15, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
20 A= 0, B= 0, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1
30 A= 8, B=12, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
40 A= 6, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
50 A=14, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Vergleich: Prä-Synthese mit Post-Synthese

Gleiche Stimuli wie oben



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Prä-Synthese

```
0 A=10, B= 9, A_GT_B=1, A_LT_B=0, A_EQ_B=0
10 A=14, B=15, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
20 A= 0, B= 0, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1
30 A= 8, B=12, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
40 A= 6, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
50 A=14, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1
```

Post-Synthese

```
0 A=10, B= 9, A_GT_B=x, A_LT_B=x, A_EQ_B=x
3 A=10, B= 9, A_GT_B=x, A_LT_B=x, A_EQ_B=0
6 A=10, B= 9, A_GT_B=x, A_LT_B=0, A_EQ_B=0
8 A=10, B= 9, A_GT_B=1, A_LT_B=0, A_EQ_B=0
10 A=14, B=15, A_GT_B=1, A_LT_B=0, A_EQ_B=0
16 A=14, B=15, A_GT_B=1, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
18 A=14, B=15, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
20 A= 0, B= 0, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
23 A= 0, B= 0, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=1
28 A= 0, B= 0, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1
30 A= 8, B=12, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1
32 A= 8, B=12, A_GT_B=1, A_LT_B=0, A_EQ_B=0
34 A= 8, B=12, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=0
35 A= 8, B=12, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
40 A= 6, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
50 A=14, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
53 A=14, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1
```

Annahme: Jedes Gatter hat
1 Zeiteinheit **Verzögerung**



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist **“lange genug”**?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist **“lange genug”**?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist **“lange genug”**?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist **“lange genug”**?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist “**lange genug**”?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist “**lange genug**”?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist **“lange genug”**?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist **“lange genug”**?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist **“lange genug”**?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist **“lange genug”**?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- Unterschiedlich **viele** Ergebnisse
- Verschiedene **Werte**
- Unterschiedliche **Zeiten**
 - Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei $t=32$)
- Interpretation nötig
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- Was ist **“lange genug”**?
- Antwort: **Kritischer Pfad** (TGD12)
- Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
 - Eingangsregistern
 - Ausgangsregistern

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for


Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Weitere Verfeinerung der Verifikation

Nun bis auf Layout-Ebene

 

- Post-Layout-Simulation schliesst ein

- Gatterverzögerungen
- Leitungsverzögerung
- Kann umfassen: Widerstände, Kapazitäten, Induktivitäten

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for


Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Weitere Verfeinerung der Verifikation

Nun bis auf Layout-Ebene

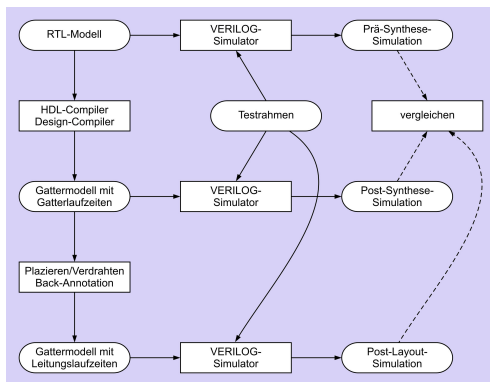

- Post-Layout-Simulation schliesst ein
 - Gatterverzögerungen
 - Leitungsverzögerung
 - Kann umfassen: Widerstände, Kapazitäten, Induktivitäten

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for


Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Weitere Verfeinerung der Verifikation

Nun bis auf Layout-Ebene

 

- Post-Layout-Simulation schliesst ein
 - Gatterverzögerungen
 - Leitungsverzögerung
 - Kann umfassen: Widerstände, Kapazitäten, Induktivitäten

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for


Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Weitere Verfeinerung der Verifikation

Nun bis auf Layout-Ebene

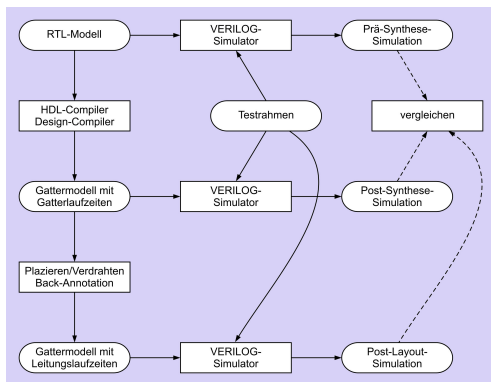

- Post-Layout-Simulation schliesst ein
 - Gatterverzögerungen
 - Leitungsverzögerung
 - Kann umfassen: Widerstände, Kapazitäten, Induktivitäten

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Synthesebeispiel: Zero-Counter



- Spezifikation

- **Eingabe** ist ein 8b Datenwort
- **Ausgabe** soll sein die Anzahl der Null-Bits in der Eingabe

- Genauer betrachtet

- RTL-Modell kann Synthese-Ergebnis **direkt** beeinflussen
- Wirkung von **Design-Constraints**

- Nicht mehr so relevant

- **Konkrete** Umsetzung in Gatter-Modell
- Bei größeren Schaltungen oft schlicht zu **unübersichtlich**



- Spezifikation
 - **Eingabe** ist ein 8b Datenwort
 - **Ausgabe** soll sein die Anzahl der Null-Bits in der Eingabe
- Genauer betrachtet
 - RTL-Modell kann Synthese-Ergebnis **direkt** beeinflussen
 - Wirkung von **Design-Constraints**
- Nicht mehr so relevant
 - **Konkrete** Umsetzung in Gatter-Modell
 - Bei größeren Schaltungen oft schlicht zu **unübersichtlich**



- Spezifikation
 - **Eingabe** ist ein 8b Datenwort
 - **Ausgabe** soll sein die Anzahl der Null-Bits in der Eingabe
- Genauer betrachtet
 - RTL-Modell kann Synthese-Ergebnis **direkt** beeinflussen
 - Wirkung von **Design-Constraints**
- Nicht mehr so relevant
 - **Konkrete** Umsetzung in Gatter-Modell
 - Bei größeren Schaltungen oft schlicht zu **unübersichtlich**



- Spezifikation
 - **Eingabe** ist ein 8b Datenwort
 - **Ausgabe** soll sein die Anzahl der Null-Bits in der Eingabe
- Genauer betrachtet
 - RTL-Modell kann Synthese-Ergebnis **direkt** beeinflussen
 - Wirkung von **Design-Constraints**
- Nicht mehr so relevant
 - **Konkrete** Umsetzung in Gatter-Modell
 - Bei größeren Schaltungen oft schlicht zu **unübersichtlich**



- Spezifikation
 - **Eingabe** ist ein 8b Datenwort
 - **Ausgabe** soll sein die Anzahl der Null-Bits in der Eingabe
- Genauer betrachtet
 - RTL-Modell kann Synthese-Ergebnis **direkt** beeinflussen
 - Wirkung von **Design-Constraints**
- Nicht mehr so relevant
 - **Konkrete** Umsetzung in Gatter-Modell
 - Bei größeren Schaltungen oft schlicht zu **unübersichtlich**

Zero-Counter: Intuitive Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);
```

```
  integer I;
```

```
  always @(IN) begin
```

```
    OUT = 0;
```

```
    for (I=0; I<=7; I=I+1)
```

```
      if (IN[I]==0) OUT = OUT + 1;
```

```
  end
```

```
endmodule
```

- ~~for~~-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer wählen bei jedem Bit, ob addiert wird

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Intuitive Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);
```

```
  integer I;
```

```
  always @(IN) begin
```

```
    OUT = 0;
```

```
    for (I=0; I<=7; I=I+1)
```

```
      if (IN[I]==0) OUT = OUT + 1;
```

```
  end
```

```
endmodule
```

- **for**-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer wählen bei jedem Bit, ob addiert wird

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Intuitive Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  integer I;  
  
  always @(IN) begin  
    OUT = 0;  
    for (I=0; I<=7; I=I+1)  
      if (IN[I]==0) OUT = OUT + 1;  
  end  
  
endmodule
```

- **for**-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer wählen bei jedem Bit, ob addiert wird

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Intuitive Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  integer I;  
  
  always @(IN) begin  
    OUT = 0;  
    for (I=0; I<=7; I=I+1)  
      if (IN[I]==0) OUT = OUT + 1;  
  end  
  
endmodule
```

- **for**-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer wählen bei jedem Bit, ob addiert wird

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Intuitive Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);
```

```
  integer I;
```

```
  always @(IN) begin
```

```
    OUT = 0;
```

```
    for (I=0; I<=7; I=I+1)
```

```
      if (IN[I]==0) OUT = OUT + 1;
```

```
  end
```

```
endmodule
```

- **for**-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer wählen bei jedem Bit, ob addiert wird

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Intuitive Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);
```

```
  integer I;
```

```
  always @(IN) begin
```

```
    OUT = 0;
```


```
    for (I=0; I<=7; I=I+1)
```

```
      if (IN[I]==0) OUT = OUT + 1;
```

```
  end
```

```
endmodule
```

 - **for**-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer wählen bei jedem Bit, ob addiert wird



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Vereinfachte Lösung



```
module count(  
    input wire [7:0] IN,  
    output reg [3:0] OUT);  
  
    integer I;  
  
    always @(IN) begin  
        OUT = ~IN[0];  
        for (I=1; I<8; I=I+1)  
            OUT = OUT + ~IN[I];  
    end  
  
endmodule
```

- `for`-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer entfallen, Bits werden direkt aufaddiert

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Vereinfachte Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  integer I;  
  
  always @(IN) begin  
    OUT = ~IN[0];  
    for (I=1; I<8; I=I+1)  
      OUT = OUT + ~IN[I];  
  end  
  
endmodule
```

- **for**-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer entfallen, Bits werden direkt aufaddiert

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Vereinfachte Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  integer I;  
  
  always @(IN) begin  
    OUT = ~IN[0];  
    for (I=1; I<8; I=I+1)  
      OUT = OUT + ~IN[I];  
  end  
  
endmodule
```

- **for**-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer entfallen, Bits werden direkt aufaddiert

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Vereinfachte Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  integer I;  
  
  always @(IN) begin  
    OUT = ~IN[0];  
    for (I=1; I<8; I=I+1)  
      OUT = OUT + ~IN[I];  
  end  
  
endmodule
```

- **for**-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer entfallen, Bits werden direkt aufaddiert

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Vereinfachte Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  integer I;  
  
  always @(IN) begin  
    OUT = ~IN[0];  
    for (I=1; I<8; I=I+1)  
      OUT = OUT + ~IN[I];  
  end  
  
endmodule
```

- **for**-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer entfallen, Bits werden direkt aufaddiert

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Vereinfachte Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);
```

```
  integer I;
```

```
  always @(IN) begin
```

```
    OUT = ~IN[0];
```


```
    for (I=1; I<8; I=I+1)
```

```
      OUT = OUT + ~IN[I];
```

```
  end
```

```
endmodule
```

 - **for**-Schleife wird räumlich abgerollt
- Addierer-Kaskade
- Multiplexer entfallen, Bits werden direkt aufaddiert



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Schlaue Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);
```

```
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
        + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));
```

```
endmodule
```

- Bits werden direkt aufaddiert
- Jetzt aber **hierarchische** Klammerung
- Damit **parallele** Berechnung
- **Addierer-Baum**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Schlaue Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);
```

```
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
        + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));
```

```
endmodule
```

- Bits werden direkt aufaddiert
- Jetzt aber **hierarchische** Klammerung
- Damit **parallele** Berechnung
- Addierer-**Baum**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Schlaue Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);
```

```
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
        + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));
```

```
endmodule
```

- Bits werden direkt aufaddiert
- Jetzt aber **hierarchische** Klammerung
- Damit **parallele** Berechnung
- Addierer-**Baum**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Schlaue Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  always @(IN)  
    OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
          + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));  
  
endmodule
```

- Bits werden direkt aufaddiert
- Jetzt aber **hierarchische** Klammerung
- Damit **parallele** Berechnung
- Addierer-Baum

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Schlaue Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  always @(IN)  
    OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
          + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));  
  
endmodule
```

- Bits werden direkt aufaddiert
- Jetzt aber **hierarchische** Klammerung
- Damit **parallele** Berechnung
- Addierer-**Baum**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Schlaue Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  always @(IN)  
    OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
          + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));  
  
endmodule
```

- Bits werden direkt aufaddiert
- Jetzt aber **hierarchische** Klammerung
- Damit **parallele** Berechnung
- Addierer-**Baum**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Schlaue Lösung




```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);
```

```
always @(IN)  
  OUT = ((^IN[0]^IN[1]) + (^IN[2]^IN[3]))  
        + ((^IN[4]^IN[5]) + (^IN[6]^IN[7]));
```

```
endmodule
```

 - Bits werden direkt aufaddiert
- Jetzt aber **hierarchische** Klammerung
- Damit **parallele** Berechnung
- Addierer-**Baum**





CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Festlegen unterschiedlicher **Optimierungsziele**
- Üblich
 - Flächenbedarf
 - Geschwindigkeit (niedrige Verzögerung)
- Noch seltener
 - Energieverbrauch
 - Ausfallsicherheit



- Festlegen unterschiedlicher **Optimierungsziele**
- Üblich
 - Flächenbedarf
 - Geschwindigkeit (niedrige Verzögerung)
- Noch seltener
 - Energieverbrauch
 - Ausfallsicherheit



- Festlegen unterschiedlicher **Optimierungsziele**
- Üblich
 - Flächenbedarf
 - Geschwindigkeit (niedrige Verzögerung)
- Noch seltener
 - Energieverbrauch
 - Ausfallsicherheit



- Festlegen unterschiedlicher **Optimierungsziele**
- Üblich
 - Flächenbedarf
 - Geschwindigkeit (niedrige Verzögerung)
- Noch seltener
 - Energieverbrauch
 - Ausfallsicherheit



- Festlegen unterschiedlicher **Optimierungsziele**
- Üblich
 - Flächenbedarf
 - Geschwindigkeit (niedrige Verzögerung)
- Noch seltener
 - Energieverbrauch
 - Ausfallsicherheit



- Festlegen unterschiedlicher **Optimierungsziele**
- Üblich
 - Flächenbedarf
 - Geschwindigkeit (niedrige Verzögerung)
- Noch seltener
 - Energieverbrauch
 - Ausfallsicherheit



- Festlegen unterschiedlicher **Optimierungsziele**
- Üblich
 - Flächenbedarf
 - Geschwindigkeit (niedrige Verzögerung)
- Noch seltener
 - Energieverbrauch
 - Ausfallsicherheit

Optimierung auf Fläche

8b-Zero-Counter



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register


Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

 

52 Gatter, **17.8ns** Verzögerung

Optimierung auf Geschwindigkeit

8b-Zero-Counter

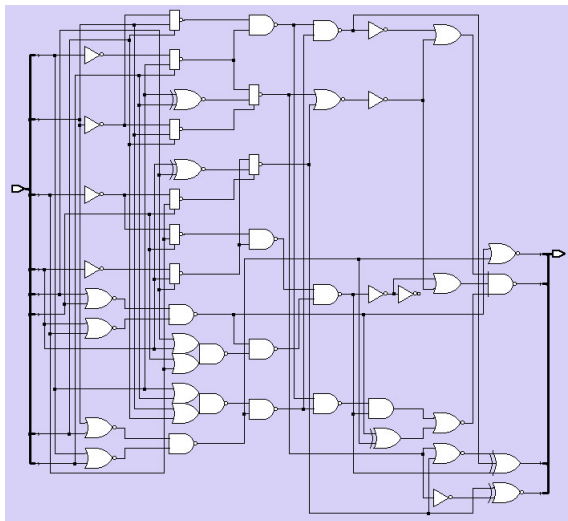

99 Gatter, 8.2ns Verzögerung

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Noch bessere Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
        + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));  
  
endmodule
```

- Schläueres Synthesewerkzeug
- Erkennt **Natur** der Berechnung
- Addiert alle Bits **gleichzeitig** mit **einzelnem 8b-Addierer**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Noch bessere Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
        + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));  
  
endmodule
```

- **Schlaueres Synthesewerkzeug**
- Erkennt **Natur** der Berechnung
- Addiert alle Bits **gleichzeitig** mit **einzelnem 8b-Addierer**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Noch bessere Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
        + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));  
  
endmodule
```

- Schlaueseres Synthesewerkzeug
- Erkennt **Natur** der Berechnung
- Addiert alle Bits **gleichzeitig** mit **einzelnem 8b-Addierer**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Noch bessere Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
        + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));  
  
endmodule
```

- Schläueres Synthesewerkzeug
- Erkennt **Natur** der Berechnung
- Addiert alle Bits **gleichzeitig** mit einem 8b-Addierer

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Zero-Counter: Noch bessere Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
        + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));  
  
endmodule
```

- Schläueres Synthesewerkzeug
- Erkennt **Natur** der Berechnung
- Addiert alle Bits **gleichzeitig** mit einem 8b-Addierer

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

Zero-Counter: Noch bessere Lösung



```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
        + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));  
  
endmodule
```

 - Schlaues Synthesewerkzeug
- Erkennt **Natur** der Berechnung
- Addiert alle Bits **gleichzeitig** mit einem 8b-Addierer



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Synthesebeispiel: Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Bisher **kombinatorische** Beispiele

- 4b-Vergleicher
- 8b-Zero-Counter

- Nun **sequentielle** Logik

- Mit **Zustandsgedächtnis und Takt**
- Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Bisher **kombinatorische** Beispiele
 - 4b-Vergleicher
 - 8b-Zero-Counter
- Nun **sequentielle** Logik
 - Mit **Zustandsgedächtnis und Takt**
 - Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Bisher **kombinatorische** Beispiele
 - 4b-Vergleicher
 - 8b-Zero-Counter
- Nun **sequentielle** Logik
 - Mit **Zustandsgedächtnis und Takt**
 - Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Bisher **kombinatorische** Beispiele
 - 4b-Vergleicher
 - 8b-Zero-Counter
- Nun **sequentielle** Logik
 - Mit **Zustandsgedächtnis** und **Takt**
 - Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Bisher **kombinatorische** Beispiele
 - 4b-Vergleicher
 - 8b-Zero-Counter
- Nun **sequentielle** Logik
 - Mit **Zustandsgedächtnis** und **Takt**
 - Schaltwerk



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Bisher **kombinatorische** Beispiele
 - 4b-Vergleicher
 - 8b-Zero-Counter
- Nun **sequentielle** Logik
 - Mit **Zustandsgedächtnis** und **Takt**
 - Schaltwerk

Spezifikation des Verkaufsautomaten



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Hier: Entwurf der **Steuerung**
- Eingabe: Münzen im Wert von 1 Euro und 50 Cent
- Ausgabe: Ein Eis für **1,50 EUR**
- Eigentlicher Verdienst
 - Überzahlung möglich, aber **kein Wechselgeld**
- Reihenfolge von 50 Cent und 1 Euro beliebig
- Vereinfachung hier: Kurze Pause zwischen zwei Münzeinwürfen



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Hier: Entwurf der **Steuerung**
- Eingabe: Münzen im Wert von 1 Euro und 50 Cent
- Ausgabe: Ein Eis für **1,50 EUR**
- Eigentlicher Verdienst
 - Überzahlung möglich, aber **kein Wechselgeld**
- Reihenfolge von 50 Cent und 1 Euro beliebig
- Vereinfachung hier: Kurze Pause zwischen zwei Münzeinwürfen

Spezifikation des Verkaufsautomaten



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Hier: Entwurf der **Steuerung**
- Eingabe: Münzen im Wert von 1 Euro und 50 Cent
- Ausgabe: Ein Eis für **1,50 EUR**
- Eigentlicher Verdienst
 - Überzahlung möglich, aber kein Wechselgeld
- Reihenfolge von 50 Cent und 1 Euro beliebig
- Vereinfachung hier: Kurze Pause zwischen zwei Münzeinwürfen

Spezifikation des Verkaufsautomaten



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Hier: Entwurf der **Steuerung**
- Eingabe: Münzen im Wert von 1 Euro und 50 Cent
- Ausgabe: Ein Eis für **1,50 EUR**
- Eigentlicher Verdienst
 - Überzahlung möglich, aber **kein** Wechselgeld
- Reihenfolge von 50 Cent und 1 Euro beliebig
- Vereinfachung hier: Kurze Pause zwischen zwei Münzeinwürfen

Spezifikation des Verkaufsautomaten



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Hier: Entwurf der **Steuerung**
- Eingabe: Münzen im Wert von 1 Euro und 50 Cent
- Ausgabe: Ein Eis für **1,50 EUR**
- Eigentlicher Verdienst
 - Überzahlung möglich, aber **kein** Wechselgeld
- Reihenfolge von 50 Cent und 1 Euro beliebig
- Vereinfachung hier: Kurze Pause zwischen zwei Münzeinwürfen

Spezifikation des Verkaufsautomaten



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Hier: Entwurf der **Steuerung**
- Eingabe: Münzen im Wert von 1 Euro und 50 Cent
- Ausgabe: Ein Eis für **1,50 EUR**
- Eigentlicher Verdienst
 - Überzahlung möglich, aber **kein** Wechselgeld
- Reihenfolge von 50 Cent und 1 Euro beliebig
- Vereinfachung hier: Kurze Pause zwischen zwei Münzeinwürfen

Spezifikation des Verkaufsautomaten



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

- Hier: Entwurf der **Steuerung**
- Eingabe: Münzen im Wert von 1 Euro und 50 Cent
- Ausgabe: Ein Eis für **1,50 EUR**
- Eigentlicher Verdienst
 - Überzahlung möglich, aber **kein** Wechselgeld
- Reihenfolge von 50 Cent und 1 Euro beliebig
- Vereinfachung hier: Kurze Pause zwischen zwei Münzeinwürfen

Grobentwurf der Steuerung des Verkaufsautomaten



- Eingangssignal **COIN** aus zwei Bits
 - Kann symbolische Werte **x0**, **x50**, **x100** annehmen
- Ausgangssignal **ICE** steuert Eisausgabe
 - Symbolische Werte **Yes** und **No**
- Zustände **s0**, **s50**, **s100**, **s150**
 - ↳ Zustandsautomat
in **Mealy-Form**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Grobentwurf der Steuerung des Verkaufsautomaten



- Eingabesignal `COIN` aus zwei Bits
 - Kann symbolische Werte `x0`, `x50`, `x100` annehmen
- Ausgabesignal `ICE` steuert Eisausgabe
 - Symbolische Werte `Yes` und `No`
- Zustände `s0`, `s50`, `s100`, `s150`
 - ↳ Zustandsautomat
in **Mealy-Form**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Grobentwurf der Steuerung des Verkaufsautomaten



- Eingangssignal **COIN** aus zwei Bits
 - Kann symbolische Werte **x0**, **x50**, **x100** annehmen
 - Ausgangssignal **ICE** steuert Eisausgabe
 - Symbolische Werte **Yes** und **No**
 - Zustände **s0**, **s50**, **s100**, **s150**
- ↳ Zustandsautomat
in **Mealy-Form**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Grobentwurf der Steuerung des Verkaufsautomaten



- Eingangssignal **COIN** aus zwei Bits
 - Kann symbolische Werte **x0**, **x50**, **x100** annehmen
- Ausgangssignal **ICE** steuert Eisausgabe
 - Symbolische Werte **Yes** und **No**
- Zustände **s0**, **s50**, **s100**, **s150**
 - ↳ Zustandsautomat
in **Mealy-Form**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Grobentwurf der Steuerung des Verkaufsautomaten



- Eingangssignal **COIN** aus zwei Bits
 - Kann symbolische Werte **x0**, **x50**, **x100** annehmen
- Ausgangssignal **ICE** steuert Eisausgabe
 - Symbolische Werte **Yes** und **No**
- Zustände **s0**, **s50**, **s100**, **s150**

→ Zustandsautomat
in **Mealy-Form**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Grobentwurf der Steuerung des Verkaufsautomaten



- Eingangssignal **COIN** aus zwei Bits
 - Kann symbolische Werte **x0**, **x50**, **x100** annehmen
- Ausgangssignal **ICE** steuert Eisausgabe
 - Symbolische Werte **Yes** und **No**
- Zustände **s0**, **s50**, **s100**, **s150**

→ Zustandsautomat
in **Mealy-Form**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Grobentwurf der Steuerung des Verkaufsautomaten



- Eingangssignal **COIN** aus zwei Bits
 - Kann symbolische Werte **x0**, **x50**, **x100** annehmen
- Ausgangssignal **ICE** steuert Eisausgabe
 - Symbolische Werte **Yes** und **No**
- Zustände **s0**, **s50**, **s100**, **s150**
 - ↳ Zustandsautomat
in **Mealy-Form**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassu

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter


Schaltwerk

Grobentwurf der Steuerung des Verkaufsautomaten



- Eingangssignal **COIN** aus zwei Bits
 - Kann symbolische Werte **X0**, **X50**, **X100** annehmen
- Ausgabesignal **ICE** steuert Eisausgabe
 - Symbolische Werte **Yes** und **No**
- Zustände **S0**, **S50**, **S100**, **S150**

↳ Zustandsautomat
in **Mealy-Form**

 

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

RTL-Modell: Modulkopf

Verwaltungskram, hier passiert noch nichts



```
// Verkaufsautomat
module iglu (
  input wire      CLOCK, // Takt
                   RESET, // Reset
  input wire [1:0] COIN,  // eingeworfene Muenze
  output reg     ICE);    // Warenausgabe

// interne Variable
reg [1:0] PRESENT, // jetziger Zustand
        NEXT;       // naechster Zustand

// Zustandscodierung
parameter S0  = 2'b00, // bisher nichts eingeworfen
           S50 = 2'b01, // bisher 50 Cent
           S100 = 2'b10, // bisher 100 Cent
           S150 = 2'b11; // bisher 150 Cent oder 200

// Eingabecodierung
parameter X0  = 2'b00, // kein Einwurf
           X50 = 2'b01, // Fuenfziger
           X100 = 2'b10; // Euro

// Ausgabecodierung
parameter Yes = 1'b1, // Warenausgabe
           No  = 1'b0; // keine Ausgabe
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

RTL-Modell: Modulkopf

Verwaltungskram, hier passiert noch nichts



```
// Verkaufsautomat
module iglu (
  input wire      CLOCK, // Takt
                   RESET, // Reset
  input wire [1:0] COIN,  // eingeworfene Muenze
  output reg     ICE);    // Warenausgabe

// interne Variable
reg [1:0] PRESENT, // jetziger Zustand
        NEXT;      // naechster Zustand

// Zustandscodierung
parameter S0  = 2'b00, // bisher nichts eingeworfen
           S50 = 2'b01, // bisher 50 Cent
           S100 = 2'b10, // bisher 100 Cent
           S150 = 2'b11; // bisher 150 Cent oder 200

// Eingabecodierung
parameter X0  = 2'b00, // kein Einwurf
           X50 = 2'b01, // Fuenfziger
           X100 = 2'b10; // Euro

// Ausgabecodierung
parameter Yes = 1'b1, // Warenausgabe
           No  = 1'b0; // keine Ausgabe
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

RTL-Modell: Modulkopf

Verwaltungskram, hier passiert noch nichts



```
// Verkaufsautomat
module iglu (
  input wire      CLOCK, // Takt
                   RESET, // Reset
  input wire [1:0] COIN, // eingeworfene Muenze
  output reg     ICE); // Warenausgabe

// interne Variable
reg [1:0] PRESENT, // jetziger Zustand
        NEXT;      // naechster Zustand

// Zustandscodierung
parameter S0  = 2'b00, // bisher nichts eingeworfen
           S50 = 2'b01, // bisher 50 Cent
           S100 = 2'b10, // bisher 100 Cent
           S150 = 2'b11; // bisher 150 Cent oder 200

// Eingabecodierung
parameter X0  = 2'b00, // kein Einwurf
           X50 = 2'b01, // Fuenfziger
           X100 = 2'b10; // Euro

// Ausgabecodierung
parameter Yes = 1'b1, // Warenausgabe
           No  = 1'b0; // keine Ausgabe
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

RTL-Modell: Modulkopf

Verwaltungskram, hier passiert noch nichts



```
// Verkaufsautomat
module iglu (
  input wire      CLOCK, // Takt
                   RESET, // Reset
  input wire [1:0] COIN,  // eingeworfene Muenze
  output reg     ICE);   // Warenausgabe

// interne Variable
reg [1:0] PRESENT, // jetziger Zustand
        NEXT;      // naechster Zustand

// Zustandscodierung
parameter S0  = 2'b00, // bisher nichts eingeworfen
           S50 = 2'b01, // bisher 50 Cent
           S100 = 2'b10, // bisher 100 Cent
           S150 = 2'b11; // bisher 150 Cent oder 200

// Eingabecodierung
parameter X0  = 2'b00, // kein Einwurf
           X50 = 2'b01, // Fuenfziger
           X100 = 2'b10; // Euro

// Ausgabecodierung
parameter Yes = 1'b1, // Warenausgabe
           No  = 1'b0; // keine Ausgabe
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

RTL-Modell: Kombinatorische Logik



```
always @(PRESENT, COIN) // <-- flankenfrei!  
  case (PRESENT)  
  
    S0: // bisher nichts eingeworfen  
      if (COIN == X0) // kein Einwurf  
        {NEXT,ICE} = {S0, No};  
      else if (COIN == X50) // Fuenfziger  
        {NEXT,ICE} = {S50, No};  
      else // Euro  
        {NEXT,ICE} = {S100,No};  
  
    S50: // bisher 50 Cent  
      if (COIN == X0) // kein Einwurf  
        {NEXT,ICE} = {S50, No};  
      else if (COIN == X50) // Fuenfziger  
        {NEXT,ICE} = {S100,No};  
      else // Euro  
        {NEXT,ICE} = {S150,No};  
  
    S100: // bisher 100 Cent  
      if (COIN == X0) // kein Einwurf  
        {NEXT,ICE} = {S100,No};  
      else // Fuenfziger oder Euro  
        {NEXT,ICE} = {S150,No}; // Ueberzahlung wird dankend  
        // ignoriert  
  
    S150: // genug bezahlt  
      {NEXT,ICE} = {S0, Yes}; // Warenausgabe  
  
  endcase
```

Berechne aus dem aktuellen Zustand **PRESENT** und eventuell eingeworfenen Münzen **COIN** **vorläufig** den nächsten Zustand **NEXT** und die Ausgabe **ICE**.

Beachte:
Blockende
Zuweisungen

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

RTL-Modell: Zustandsspeicher



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

```
// naechsten Zustand mit jedem Takt endgueltig zum jetzigen machen;  
// synchrones Reset  
//  
always @(posedge CLOCK)           // <-- flankengesteuert!  
  if (RESET == 1'b1)  PRESENT <= S0;  // Anfangszustand  
  else                PRESENT <= NEXT;  
  
endmodule // iglu
```


Testrahmen für Verkaufsautomat



```
// Instanz des Verkaufsautomaten
iglu Iglu (CLOCK, RESET, COIN, ICE);
// Takt
always
#20 CLOCK = ~CLOCK;
// Ergebnis drucken
initial begin
  $display (".....Zeit_Reset_Eisausgabe\n");
  $monitor ("%d.....%d.....%d", $time, RESET, ICE);
end
// Stimuli anlegen: Muenzen eingeben
initial begin
  CLOCK = 0; COIN = X0; RESET = 1'b1;
  #50 RESET = 1'b0;
  @(negedge CLOCK);

  // drei Fuenfziger
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  // einen Fuenfziger, dann einen Euro
  #160 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // zwei Euro (keine Rueckgabe!)
  #160 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // einen Euro, dann einen Fuenfziger
  #160 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;

  #80 $finish;
end
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Testrahmen für Verkaufsautomat



```
// Instanz des Verkaufsautomaten
iglu Iglu (CLOCK, RESET, COIN, ICE);
// Takt
always
  #20 CLOCK = ~CLOCK;
// Ergebnis drucken
initial begin
  $display (".....Zeit_Reset_Eisausgabe\n");
  $monitor ("%d.....%d.....%d", $time, RESET, ICE);
end
// Stimuli anlegen: Muenzen eingeben
initial begin
  CLOCK = 0; COIN = X0; RESET = 1'b1;
  #50 RESET = 1'b0;
  @(negedge CLOCK);

  // drei Fuenfziger
  #80 $display ("Einwurf_50.Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50.Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50.Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  // einen Fuenfziger, dann einen Euro
  #160 $display ("Einwurf_50.Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100.Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // zwei Euro (keine Rueckgabe!)
  #160 $display ("Einwurf_100.Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100.Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // einen Euro, dann einen Fuenfziger
  #160 $display ("Einwurf_100.Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50.Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;

  #80 $finish;
end
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Testrahmen für Verkaufsautomat



```
// Instanz des Verkaufsautomaten
iglu Iglu (CLOCK, RESET, COIN, ICE);
// Takt
always
#20 CLOCK = ~CLOCK;
// Ergebnis drucken
initial begin
  $display (".....Zeit_Reset_Eisausgabe\n");
  $monitor ("%d.....%d.....%d", $time, RESET, ICE);
end
// Stimuli anlegen: Muenzen eingeben
initial begin
  CLOCK = 0; COIN = X0; RESET = 1'b1;
  #50 RESET = 1'b0;
  @(negedge CLOCK);

  // drei Fuenfziger
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  // einen Fuenfziger, dann einen Euro
  #160 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // zwei Euro (keine Rueckgabe!)
  #160 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // einen Euro, dann einen Fuenfziger
  #160 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;

  #80 $finish;
end
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Testrahmen für Verkaufsautomat



```
// Instanz des Verkaufsautomaten
iglu Iglu (CLOCK, RESET, COIN, ICE);
// Takt
always
#20 CLOCK = ~CLOCK;
// Ergebnis drucken
initial begin
  $display (".....Zeit_Reset_Eisausgabe\n");
  $monitor ("%d.....%d.....%d", $time, RESET, ICE);
end
// Stimuli anlegen: Muenzen eingeben
initial begin
  CLOCK = 0; COIN = X0; RESET = 1'b1;
  #50 RESET = 1'b0;
  @(negedge CLOCK);

  // drei Fuenfziger
  #80 $display ("Einwurf...50.Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf...50.Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf...50.Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  // einen Fuenfziger, dann einen Euro
  #160 $display ("Einwurf...50.Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100.Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // zwei Euro (keine Rueckgabe!)
  #160 $display ("Einwurf_100.Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100.Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // einen Euro, dann einen Fuenfziger
  #160 $display ("Einwurf_100.Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf...50.Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;

  #80 $finish;
end
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und

Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte

Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Testrahmen für Verkaufsautomat



```
// Instanz des Verkaufsautomaten
iglu Iglu (CLOCK, RESET, COIN, ICE);
// Takt
always
#20 CLOCK = ~CLOCK;
// Ergebnis drucken
initial begin
  $display (".....Zeit_Reset_Eisausgabe\n");
  $monitor ("%d.....%d.....%d", $time, RESET, ICE);
end
// Stimuli anlegen: Muenzen eingeben
initial begin
  CLOCK = 0; COIN = X0; RESET = 1'b1;
  #50 RESET = 1'b0;
  @(negedge CLOCK);

  // drei Fuenfziger
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  // einen Fuenfziger, dann einen Euro
  #160 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // zwei Euro (keine Rueckgabe!)
  #160 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // einen Euro, dann einen Fuenfziger
  #160 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;

  #80 $finish;
end
```

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



			Zeit	Reset	Eisausgabe
			0	1	x
			20	1	0
			50	0	0
Einwurf	50 Ct				
Einwurf	50 Ct				
Einwurf	50 Ct				
			420	0	1
			460	0	0
Einwurf	50 Ct				
Einwurf	100 Ct				
			740	0	1
			780	0	0
Einwurf	100 Ct				
Einwurf	100 Ct				
			1060	0	1
			1100	0	0
Einwurf	100 Ct				
Einwurf	50 Ct				
			1380	0	1
			1420	0	0

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

Syntheseergebnis



CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register


Zusammenfass

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk

 



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - Abstraktion: Synthesemethoden sind sich im Detail nicht bewusst
 - Abstraktion: nur nach gelegentlichen Updates
 - Abstraktion: keine Hardware-Details
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - Hardware-Details sind vorhanden
 - Hardware-Details sind für Synthese relevant
 - Hardware-Details sind für Synthese relevant

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - Abstraktion: Synthesemethoden sind sich im Detail nicht bewusst
 - Abstraktion: Synthesemethoden sind sich im Detail nicht bewusst
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - Hardware-nahes: ermöglicht zu optimieren
 - Hardware-nahes: ermöglicht zu optimieren

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - Abstrakte Synthesemethoden, nicht im Detail
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - Abstrakte Synthesemethoden

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - **angenehm**, Synthesewerkzeug soll sich um Details kümmern
 - Nur kann gelegentlich **unerfreuliche** Hardware produzieren
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - **Mühsam**, ineffizient zu schreiben
 - **gute Kontrolle** über spätere Schaltungsstruktur
 - Unabhängigkeit von Zieltechnologie kann **verloren** gehen
 - Insbesondere bei direkter Instanziierung von **Spezialblöcken**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - **angenehm**, Synthesewerkzeug soll sich um Details kümmern
 - Nur kann gelegentlich **unerfreuliche** Hardware produzieren
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - **Mühsam**, ineffizient zu schreiben
 - **gute Kontrolle** über spätere Schaltungsstruktur
 - Unabhängigkeit von Zieltechnologie kann **verloren** gehen
 - Insbesondere bei direkter Instanziierung von **Spezialblöcken**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - **angenehm**, Synthesewerkzeug soll sich um Details kümmern
 - Nur kann gelegentlich **unerfreuliche** Hardware produzieren
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - Mühsam, ineffizient zu schreiben
 - gute **Kontrolle** über spätere Schaltungsstruktur
 - Unabhängigkeit von Zieltechnologie kann **verloren** gehen
 - Insbesondere bei direkter Instanziierung von **Spezialblöcken**

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und
Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte
Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - **angenehm**, Synthesewerkzeug soll sich um Details kümmern
 - Nur kann gelegentlich **unerfreuliche** Hardware produzieren
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - Mühsam, ineffizient zu schreiben
 - gute Kontrolle über spätere Schaltungsstruktur
 - Unabhängigkeit von Zieltechnologie kann verloren gehen
 - Insbesondere bei direkter Instanziierung von Spezialblöcken

CMS

A. Koch

Intro

Synthese

Register

Flankenfrei

Getaktet

Zuweisungen

Logik und Register

Zusammenfassung

for

Verfeinerte Synthese

Zero-Counter

Schaltwerk



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - **angenehm**, Synthesewerkzeug soll sich um Details kümmern
 - Nur kann gelegentlich **unerfreuliche** Hardware produzieren
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - **Mühsam**, ineffizient zu schreiben
 - gute **Kontrolle** über spätere Schaltungsstruktur
 - Unabhängigkeit von Zieltechnologie kann **verloren** gehen
 - Insbesondere bei direkter Instanziierung von **Spezialblöcken**



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - **angenehm**, Synthesewerkzeug soll sich um Details kümmern
 - Nur kann gelegentlich **unerfreuliche** Hardware produzieren
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - **Mühsam**, ineffizient zu schreiben
 - gute **Kontrolle** über spätere Schaltungsstruktur
 - Unabhängigkeit von Zieltechnologie kann **verloren** gehen
 - Insbesondere bei direkter Instanziierung von **Spezialblöcken**



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - **angenehm**, Synthesewerkzeug soll sich um Details kümmern
 - Nur kann gelegentlich **unerfreuliche** Hardware produzieren
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - **Mühsam**, ineffizient zu schreiben
 - gute **Kontrolle** über spätere Schaltungsstruktur
 - Unabhängigkeit von Zieltechnologie kann **verloren** gehen
 - Insbesondere bei direkter Instanziierung von **Spezialblöcken**



- RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
 - effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
 - Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- Zielkonflikt
 - **Abstraktes** RTL-Modell
 - **angenehm**, Synthesewerkzeug soll sich um Details kümmern
 - Nur kann gelegentlich **unerfreuliche** Hardware produzieren
 - **Hardware-nahes** RTL-Modell
 - **Mühsam**, ineffizient zu schreiben
 - gute **Kontrolle** über spätere Schaltungsstruktur
 - Unabhängigkeit von Zieltechnologie kann **verloren** gehen
 - Insbesondere bei direkter Instanziierung von **Spezialblöcken**