



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Einführung in Computer Microsystems

5. Anwendungsbeispiel: Video-Controller

Andreas Koch

FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen
Informatik, TU Darmstadt

Sommersemester 2007



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Einführung



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- **Demonstriert Benutzung von Verilog**
- Lösung einer Aufgabe durch Hardware
- Keine Software-Instruktionen
- **Keine** prozessorartigen Strukturen
 - Ständen im Fokus von **TGD12**



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- Demonstriert Benutzung von Verilog
- Lösung einer Aufgabe durch Hardware
- Keine Software-Instruktionen
- **Keine** prozessorartigen Strukturen
 - Ständen im Fokus von TGD12



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- Demonstriert Benutzung von Verilog
- Lösung einer Aufgabe durch Hardware
- Keine Software-Instruktionen
- Keine prozessorartigen Strukturen
 - Ständen im Fokus von TGD12



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- Demonstriert Benutzung von Verilog
- Lösung einer Aufgabe durch Hardware
- Keine Software-Instruktionen
- **Keine** prozessorartigen Strukturen
 - Standen im Fokus von TGD12



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- Demonstriert Benutzung von Verilog
- Lösung einer Aufgabe durch Hardware
- Keine Software-Instruktionen
- **Keine** prozessorartigen Strukturen
 - Standen im Fokus von **TGDI2**

Was macht ein Video-Controller?

Nun Konkurrenz für ...



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Was macht ein Video-Controller?

Nun Konkurrenz für ...



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



Was macht ein Video-Controller?

Nun Konkurrenz für ...



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



Was macht ein Video-Controller?

Nun Konkurrenz für ...



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu



Was macht ein Video-Controller?

Nun Konkurrenz für ...



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu



Was macht ein Video-Controller?

Nun Konkurrenz für ...



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

nVIDIA.

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog


P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

 

- Ausgabe von Schwarzweißbildern auf Monitor
- Genauer:
 - Bild ist in Speicher abgelegt
 - DISCOUNT generiert ein brauchbares Videosignale

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog


P&R

ROM


Optimierung

Kommunikation


Zusammenfass

 

 - Ausgabe von Schwarzweißbildern auf Monitor
- Genauer:
 - Bild ist in Speicher abgelegt
 - DISCOUNT generiert ein brauchbares Videosignale



 - Ausgabe von Schwarzweißbildern auf Monitor
- Genauer:
 - Bild ist in **Speicher** abgelegt
 - DISCOUNT generiert ein **brauchbares** Videosignale



- Ausgabe von Schwarzweißbildern auf Monitor
- Genauer:
 - Bild ist in **Speicher** abgelegt
 - DISCOUNT generiert ein **brauchbares** Videosignale



- Bild-Austast-Synchron-Signal
- Für Graustufenbilder
- Daten analog kodiert als Spannungspegel
 - Bilddaten (0,3 V = schwarz, 1 V = weiß)
 - Synchronisation (Zeilen, Bilder) bei 0 V
 - Austastbereich (0,3 V)
 - Vorgegebene Dauer und Reihenfolge der Bereiche
- Ab jetzt Nachrichtentechnik ???
- Nein, keine Panik
- Alles Informatik-kompatibel vereinfacht!
 - Hier: Reines Schwarz und Weiß (Pixelwerte 0 und 1)
 - Nur Erzeugung von Steuersignalen für Analogteil
 - Keine Handhabung von Analogsignalen (z.B. via DAC)



- Bild-Austast-Synchron-Signal
- Für **Graustufenbilder**
- Daten **analog** kodiert als Spannungspegel
 - Bilddaten (0,3 V = schwarz, 1 V = weiß)
 - Synchronisation (Zeilen, Bilder) bei 0 V
 - Austastbereich (0,3 V)
 - Vorgegebene Dauer und Reihenfolge der Bereiche
- Ab jetzt **Nachrichtentechnik** ???
- Nein, **keine** Panik
- Alles Informatik-kompatibel vereinfacht!
 - Hier: Reines Schwarz und Weiß (Pixelwerte 0 und 1)
 - Nur Erzeugung von **Steuersignalen** für Analogteil
 - **Keine** Handhabung von Analogsignalen (z.B. via DAC)



- Bild-Austast-Synchron-Signal
- Für **Graustufenbilder**
- Daten **analog** kodiert als Spannungspegel
 - Bilddaten (0,3 V = schwarz, 1 V = weiß)
 - Synchronisation (Zeilen, Bilder) bei 0 V
 - Austastbereich (0,3 V)
 - Vorgegebene Dauer und Reihenfolge der Bereiche
- Ab jetzt **Nachrichtentechnik** ???
- Nein, **keine** Panik
- Alles Informatik-kompatibel vereinfacht!
 - Hier: Reines Schwarz und Weiß (Pixelwerte 0 und 1)
 - Nur Erzeugung von **Steuersignalen** für Analogteil
 - **Keine** Handhabung von Analogsignalen (z.B. via DAC)



- Bild-Austast-Synchron-Signal
- Für **Graustufenbilder**
- Daten **analog** kodiert als Spannungspegel
 - Bilddaten (0,3 V = schwarz, 1 V = weiß)
 - Synchronisation (Zeilen, Bilder) bei 0 V
 - Austastbereich (0,3 V)
 - Vorgegebene Dauer und Reihenfolge der Bereiche
- Ab jetzt **Nachrichtentechnik** ???
- Nein, **keine** Panik
- Alles Informatik-kompatibel vereinfacht!
 - Hier: Reines Schwarz und Weiß (Pixelwerte 0 und 1)
 - Nur Erzeugung von **Steuersignalen** für Analogteil
 - **Keine** Handhabung von Analogsignalen (z.B. via DAC)



- Bild-Austast-Synchron-Signal
- Für **Graustufenbilder**
- Daten **analog** kodiert als Spannungspegel
 - Bilddaten (0,3 V = schwarz, 1 V = weiß)
 - Synchronisation (Zeilen, Bilder) bei 0 V
 - Austastbereich (0,3 V)
 - Vorgegebene Dauer und Reihenfolge der Bereiche
- Ab jetzt **Nachrichtentechnik** ???
- Nein, **keine** Panik
- Alles Informatik-kompatibel vereinfacht!
 - Hier: Reines Schwarz und Weiß (Pixelwerte 0 und 1)
 - Nur Erzeugung von **Steuersignalen** für Analogteil
 - **Keine** Handhabung von Analogsignalen (z.B. via DAC)



- Bild-Austast-Synchron-Signal
- Für **Graustufenbilder**
- Daten **analog** kodiert als Spannungspegel
 - Bilddaten (0,3 V = schwarz, 1 V = weiß)
 - Synchronisation (Zeilen, Bilder) bei 0 V
 - Austastbereich (0,3 V)
 - Vorgegebene Dauer und Reihenfolge der Bereiche
- Ab jetzt **Nachrichtentechnik** ???
- Nein, **keine** Panik
- Alles Informatik-kompatibel vereinfacht!
 - Hier: Reines Schwarz und Weiß (Pixelwerte 0 und 1)
 - Nur Erzeugung von **Steuersignalen** für Analogteil
 - **Keine** Handhabung von **Analogsignalen** (z.B. via DAC)



- Bild-Austast-Synchron-Signal
- Für **Graustufenbilder**
- Daten **analog** kodiert als Spannungspegel
 - Bilddaten (0,3 V = schwarz, 1 V = weiß)
 - Synchronisation (Zeilen, Bilder) bei 0 V
 - Austastbereich (0,3 V)
 - Vorgegebene Dauer und Reihenfolge der Bereiche
- Ab jetzt **Nachrichtentechnik** ???
- Nein, **keine** Panik
- Alles Informatik-kompatibel vereinfacht!
 - Hier: Reines Schwarz und Weiß (Pixelwerte 0 und 1)
 - Nur Erzeugung von **Steuersignalen** für Analogteil
 - **Keine** Handhabung von Analogsignalen (z.B. via DAC)



- Bild-Austast-Synchron-Signal
- Für **Graustufenbilder**
- Daten **analog** kodiert als Spannungspegel
 - Bilddaten (0,3 V = schwarz, 1 V = weiß)
 - Synchronisation (Zeilen, Bilder) bei 0 V
 - Austastbereich (0,3 V)
 - Vorgegebene Dauer und Reihenfolge der Bereiche
- Ab jetzt **Nachrichtentechnik** ???
- Nein, **keine** Panik
- Alles Informatik-kompatibel vereinfacht!
 - Hier: Reines Schwarz und Weiß (Pixelwerte 0 und 1)
 - Nur Erzeugung von **Steuersignalen** für Analogteil
 - **Keine** Handhabung von Analogsignalen (z.B. via DAC)




- Bild-Austast-Synchron-Signal
- Für **Graustufenbilder**
- Daten **analog** kodiert als Spannungspegel
 - Bilddaten (0,3 V = schwarz, 1 V = weiß)
 - Synchronisation (Zeilen, Bilder) bei 0 V
 - Austastbereich (0,3 V)
 - Vorgegebene Dauer und Reihenfolge der Bereiche
- Ab jetzt **Nachrichtentechnik** ???
- Nein, **keine** Panik
- Alles Informatik-kompatibel vereinfacht!
 - Hier: Reines Schwarz und Weiß (Pixelwerte 0 und 1)
 - Nur Erzeugung von **Steuersignalen** für Analogteil
 - **Keine** Handhabung von Analogsignalen (z.B. via DAC)




- Bild-Austast-Synchron-Signal
- Für **Graustufenbilder**
- Daten **analog** kodiert als Spannungspegel
 - Bilddaten (0,3 V = schwarz, 1 V = weiß)
 - Synchronisation (Zeilen, Bilder) bei 0 V
 - Austastbereich (0,3 V)
 - Vorgegebene Dauer und Reihenfolge der Bereiche
- Ab jetzt **Nachrichtentechnik** ???
- Nein, **keine** Panik
- Alles Informatik-kompatibel vereinfacht!
 - Hier: Reines Schwarz und Weiß (Pixelwerte 0 und 1)
 - Nur Erzeugung von **Steuersignalen** für Analogteil
 - **Keine** Handhabung von Analogsignalen (z.B. via DAC)

Spezifikation: Aufbau

 

ADDR	Adresse
DATA	Bildspeicher [ADDR]
CLOCK	Basistakt
PIXEL	Bildpunkt (1=hell, 0=dunkel)
HSYNC	horizontale Synchronisation der Bildzeilen
VSYNC	vertikale Synchronisation ganzer Bilder
CSYNC	kombiniertes HSYNC und VSYNC
TTL	Schnittstelle für getrennte PIXEL, HSYNC, VSYNC
BAS	gemischtes Signal


Spezifikation: Aufbau

 

ADDR	Adresse
DATA	Bildspeicher [ADDR]
CLOCK	Basistakt
PIXEL	Bildpunkt (1=hell, 0=dunkel)
HSYNC	horizontale Synchronisation der Bildzeilen
VSYNC	vertikale Synchronisation ganzer Bilder
CSYNC	kombiniertes HSYNC und VSYNC
TTL	Schnittstelle für getrennte PIXEL, HSYNC, VSYNC
BAS	gemischtes Signal




Takt

 

- Nur selten: “So schnell wie möglich”
- In der Regel: Erfüllen externer Anforderungen
- Aber **nicht** langsamer!




Takt

 

- Nur selten: “So schnell wie möglich”
- In der Regel: Erfüllen externer Anforderungen
- Aber **nicht** langsamer!



Takt

 

- Nur selten: "So schnell wie möglich"
- In der Regel: Erfüllen externer Anforderungen
- Aber **nicht** langsamer!



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog


P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

 

Zwar kein HDTV, aber reicht zum Üben ...

Quelle für Bilddaten: Speicher

1 Bit pro Bildpunkt

 


Wie hoch muß Taktfrequenz sein, um 192×640 Punkte mit 50 Hz auf Ausgang PIXEL zu liefern?

6,144 MHz?

Nein, Videosignal ist komplizierter!

Quelle für Bilddaten: Speicher

1 Bit pro Bildpunkt

 


Wie hoch muß Taktfrequenz sein, um 192×640 Punkte mit 50 Hz auf Ausgang PIXEL zu liefern?

6,144 MHz?

Nein, Videosignal ist komplizierter!

Quelle für Bilddaten: Speicher

1 Bit pro Bildpunkt

 


Wie hoch muß Taktfrequenz sein, um $192 \cdot 640$ Punkte mit 50 Hz auf Ausgang PIXEL zu liefern?

6,144 MHz?

Nein, Videosignal ist komplizierter!

Bildaufbau: Zeile aus Pixel

 

H1 Hintere Schwarzschulter, legt u.a. Schwarzpegel fest

H Bilddaten

H2 Vordere Schwarzschulter, Verzögerungszeit zur Erkennung von HSYNC

H3 Horizontale Synchronisation, zeigt Zeilenende an (→ nächste Zeile)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Bildaufbau: Zeile aus Pixel

 

H1 Hintere Schwarzschulter, legt u.a. Schwarzpegel fest

H Bilddaten

H2 Vordere Schwarzschulter, Verzögerungszeit zur Erkennung von HSYNC

H3 Horizontale Synchronisation, zeigt Zeilenende an (→ nächste Zeile)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Bildaufbau: Zeile aus Pixel

 

H1 Hintere Schwarzschulter, legt u.a. Schwarzpegel fest

H Bilddaten

H2 Vordere Schwarzschulter, Verzögerungszeit zur Erkennung von HSYNC

H3 Horizontale Synchronisation, zeigt Zeilenende an (→ nächste Zeile)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Bildaufbau: Zeile aus Pixel

 

- H1** Hintere Schwarzschulter, legt u.a. Schwarzpegel fest
- H** Bilddaten
- H2** Vordere Schwarzschulter, Verzögerungszeit zur Erkennung von HSYNC
- H3** Horizontale Synchronisation, zeigt Zeilenende an (→ nächste Zeile)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Bildaufbau: Bild aus Zeilen

 

V1 Oberer nicht sichtbarer Teil (wäre unscharf)

V Sichtbare Zeilen

V2 Unterer nicht sichtbarer Teil (wäre unscharf)

V3 Vertikale Synchronisation, setzt
Elektronenstrahl nach links oben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Bildaufbau: Bild aus Zeilen

 

V1 Oberer nicht sichtbarer Teil (wäre unscharf)

V Sichtbare Zeilen

V2 Unterer nicht sichtbarer Teil (wäre unscharf)

V3 Vertikale Synchronisation, setzt
Elektronenstrahl nach links oben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Bildaufbau: Bild aus Zeilen

 

- V1** Oberer nicht sichtbarer Teil (wäre unscharf)
- V** Sichtbare Zeilen
- V2** Unterer nicht sichtbarer Teil (wäre unscharf)
- V3** Vertikale Synchronisation, setzt Elektronenstrahl nach links oben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Bildaufbau: Bild aus Zeilen

 

- V_1 Oberer nicht sichtbarer Teil (wäre unscharf)
- V Sichtbare Zeilen
- V_2 Unterer nicht sichtbarer Teil (wäre unscharf)
- V_3 Vertikale Synchronisation, setzt Elektronenstrahl nach links oben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

912 Spalten * 314 Zeilen

= 286.368 Pixel je Bild je 1/50 Sekunde

= 14.318.400 Pixel / Sekunde

≈ **14,3 MHz** Pixeltaktfrequenz (Periode 70 ns)

Mehr als doppelt so hoch wie die Frequenz der reinen
Bilddaten!



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

912 Spalten * 314 Zeilen
= 286.368 Pixel je Bild je 1/50 Sekunde
= 14.318.400 Pixel / Sekunde
 $\approx 14,3$ MHz Pixeltaktfrequenz (Periode 70 ns)

Mehr als doppelt so hoch wie die Frequenz der reinen
Bilddaten!



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

912 Spalten * 314 Zeilen
= 286.368 Pixel je Bild je 1/50 Sekunde
= 14.318.400 Pixel / Sekunde
 $\approx 14,3$ MHz Pixeltaktfrequenz (Periode 70 ns)

Mehr als doppelt so hoch wie die Frequenz der reinen
Bilddaten!



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

912 Spalten * 314 Zeilen
= 286.368 Pixel je Bild je 1/50 Sekunde
= 14.318.400 Pixel / Sekunde
 \approx **14,3 MHz** Pixeltaktfrequenz (Periode 70 ns)

Mehr als doppelt so hoch wie die Frequenz der reinen
Bilddaten!



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

912 Spalten * 314 Zeilen
= 286.368 Pixel je Bild je 1/50 Sekunde
= 14.318.400 Pixel / Sekunde
 \approx **14,3 MHz** Pixeltaktfrequenz (Periode 70 ns)

Mehr als doppelt so hoch wie die Frequenz der reinen
Bilddaten!



- Breite = 1 Byte = 8 Bit

- Je Bildzeile:

$$\frac{H \text{ Pixel}}{8 \text{ Pixel / Byte}} = 80 \text{ Bytes}$$

- * 192 Zeilen → 15360 Bytes pro Bild
- Speicher mit 14b Adressen adressieren
 - Würde für 2^{14} Bytes = 16384 Bytes reichen
- Linke obere Bildecke = Bit 7 des Bytes an Adresse 0
- Während der Austastlücken: **keine** Daten



- Breite = 1 Byte = 8 Bit
- Je Bildzeile:

$$\frac{H \text{ Pixel}}{8 \text{ Pixel / Byte}} = 80 \text{ Bytes}$$

- * 192 Zeilen → 15360 Bytes pro Bild
- Speicher mit 14b Adressen adressieren
 - Würde für 2^{14} Bytes = 16384 Bytes reichen
- Linke obere Bildecke = Bit 7 des Bytes an Adresse 0
- Während der Austastlücken: **keine** Daten



- Breite = 1 Byte = 8 Bit
- Je Bildzeile:

$$\frac{H \text{ Pixel}}{8 \text{ Pixel / Byte}} = 80 \text{ Bytes}$$

- * 192 Zeilen → 15360 Bytes pro Bild
- Speicher mit 14b Adressen adressieren
 - Würde für 2^{14} Bytes = 16384 Bytes reichen
- Linke obere Bildecke = Bit 7 des Bytes an Adresse 0
- Während der Austastlücken: **keine** Daten



- Breite = 1 Byte = 8 Bit
- Je Bildzeile:

$$\frac{H \text{ Pixel}}{8 \text{ Pixel / Byte}} = 80 \text{ Bytes}$$

- * 192 Zeilen → 15360 Bytes pro Bild
- Speicher mit 14b Adressen adressieren
 - Würde für 2^{14} Bytes = 16384 Bytes reichen
- Linke obere Bildecke = Bit 7 des Bytes an Adresse 0
- Während der Austastlücken: **keine** Daten



- Breite = 1 Byte = 8 Bit
- Je Bildzeile:

$$\frac{H \text{ Pixel}}{8 \text{ Pixel / Byte}} = 80 \text{ Bytes}$$

- * 192 Zeilen → 15360 Bytes pro Bild
- Speicher mit 14b Adressen adressieren
 - Würde für 2^{14} Bytes = 16384 Bytes reichen
- Linke obere Bildecke = Bit 7 des Bytes an Adresse 0
- Während der Austastlücken: **keine** Daten



- Breite = 1 Byte = 8 Bit
- Je Bildzeile:

$$\frac{H \text{ Pixel}}{8 \text{ Pixel / Byte}} = 80 \text{ Bytes}$$

- * 192 Zeilen → 15360 Bytes pro Bild
- Speicher mit 14b Adressen adressieren
 - Würde für 2^{14} Bytes = 16384 Bytes reichen
- Linke obere Bildecke = Bit 7 des Bytes an Adresse 0
- Während der Austastlücken: keine Daten



- Breite = 1 Byte = 8 Bit
- Je Bildzeile:

$$\frac{H \text{ Pixel}}{8 \text{ Pixel / Byte}} = 80 \text{ Bytes}$$

- * 192 Zeilen → 15360 Bytes pro Bild
- Speicher mit 14b Adressen adressieren
 - Würde für 2^{14} Bytes = 16384 Bytes reichen
- Linke obere Bildecke = Bit 7 des Bytes an Adresse 0
- Während der Austastlücken: **keine** Daten



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu

Verilog-Modell

Grobstruktur

Wie vorgehen?



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM


Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Grobstruktur

Wie vorgehen?

 

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM


Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Grobstruktur

Wie vorgehen?

 

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Grobstruktur

Wie vorgehen?



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog



P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

  

Grobstruktur

Wie vorgehen?



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog



P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

  

Grobstruktur

Wie vorgehen?



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog




P&R

ROM

Optimierung




Kommunikation

Zusammenfassung

   

Grobstruktur

Wie vorgehen?

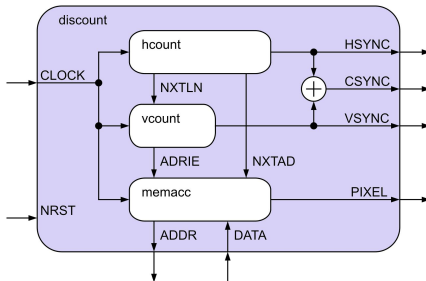  

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Nützliche Konstanten



```
'ifndef DISCOUNT_DEFS_V
'else
'define DISCOUNT_DEFS_V
// horizontale Parameter in Takten:
'define H1 96 // linker Bildrand
'define H 640 // Bildpunkte
'define H2 88 // rechter Bildrand
'define H3 88 // horizontale Synchronisation
'define Hline 'H1+'H+'H2+'H3 // Zeilenlaenge

// vertikale Parameter in Zeilen:
'define V1 58 // oberer Bildrand
'define V 192 // Bildbereich
'define V2 48 // unterer Bildrand
'define V3 16 // vertikale Synchronisation
'define Vframe 'V1+'V+'V2+'V3 // Bildaufbau in Zeilen

// Definitionen
'define Asz 14 // Adressbreite
'define Dsz 8 // Datenbreite
'define Bsz 8 // Byte-Breite
'define Msz 'H*'V/'Bsz // Speichergroesse
'endif
```

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Top-Level-Modul



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
include "discount_defs.v"
```

```
module discount (ADDR, PIXEL, CSYNC, HSYNC, VSYNC, DATA, CLOCK, NRST);
```

```
    ... // Eingänge / Ausgänge
```

```
    // interne Variablen
```

```
    wire ADRIE, // Freigabe: Bilddaten uebernehmen und
```

```
            // Bildadresse erhoehen
```

```
            // (address increment enable)
```

```
    NXTAD, // Bildadresse hochzaehlen
```

```
    NXTLN; // Zeile hochzaehlen
```

```
    //
```

```
    // kombinierte Synchronisation
```

```
    //
```

```
    assign CSYNC = HSYNC ^ VSYNC;
```

```
    //
```

```
    // Instanzen
```


```
    //
```

```
    hcount HCOUNT (NXTAD, NXTLN, HSYNC, CLOCK, NRST);
```

```
    vcount VCOUNT (ADRIE, VSYNC, NXTLN, CLOCK, NRST);
```

```
    memacc MEMACC (ADDR, PIXEL, DATA, ADRIE, NXTAD, CLOCK, NRST);
```

```
endmodule // discount
```

 

HCOUNT: Kopf



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
// Timing und Arbeitsperiode von hcount:  
//  
// 'H1 Takte linker Bildrand  
//       HSYNC=0, NXTAD=0, NTXLN=0  
// 'H Takte Bildpunkte  
//       HSYNC=0, NXTLN=0, NXTAD wird alle 8 Takte gesetzt  
// 'H2 Takte rechter Bildrand  
//       HSYNC=0, NXTAD=0, NTXLN=0  
// 'H3 Takte horizontale Synchronisation  
//       HSYNC=1, NXTAD=0, NXTLN wird im letzten Takt 1  
//  
//-----
```

```
'include "discount_defs.v"
```

```
module hcount (NXTAD, NXTLN, HSYNC, CLOCK, NRST);
```

```
    ... // Ein-/Ausgaenge
```

HCOUNT: Rumpf 1/2



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
// interne Variablen
reg [9:0] HCNT; // Taktzaehler innerhalb einer Zeile
reg [1:0] HPHASE; // Phasen horizontal:
                // 0 linker Bildrand
                // 1 Bildpunkte
                // 2 rechter Bildrand
                // 3 horizontale Synchronisation

// Taktzaehler aktualisieren
// (Periode 'Hline, Bereich 0.. 'Hline-1)
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin
  if (NRST == 0)      HCNT <= 'Hline-1; // Reset
  else
    if (HCNT == 'Hline-1) HCNT <= 0;    // neue Zeile
    else                HCNT <= HCNT+1;
end

// Phasenzaehler aktualisieren
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin
  if (NRST == 0) HPHASE <= 3; // Reset
  else
    case (HCNT)
      0:      HPHASE <= 0; // linker Bildrand
      'H1:    HPHASE <= HPHASE+1; // Bildpunkte
      'H1+'H: HPHASE <= HPHASE+1; // rechter Bildrand
      'H1+'H+'H2: HPHASE <= HPHASE+1; // Bildsynchronisation
    endcase
end
```

HCOUNT: Rumpf 2/2



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
//  
// horizontale Synchronisation aktualisieren;  
// HSYNC wird ueber ein Register ausgegeben, um die Verzoeigerung  
// auf NXTAD von einem Takt zu kompensieren und so das Timing nach  
// aussen einzuhalten  
//  
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin  
  if (NRST == 0)  HSYNC <= 1; // Reset  
  else  
    if (HPHASE == 3) HSYNC <= 1;  
    else          HSYNC <= 0;  
end  
  
//  
// NXTAD und NXTLN aktualisieren  
//  
always @(HCNT or HPHASE) begin  
  if ((HCNT % 'Bsz == 1 )           // neues Byte  
      && (HPHASE == 1))              NXTAD = 1;  
  else                               NXTAD = 0;  
  if ((HCNT == 0) && (HPHASE == 3)) NXTLN = 1;  
  else                               NXTLN = 0;  
end
```


VCOUNT: Kopf



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
//-----  
//  
// Timing: die Arbeitsperiode von vcount dauert 'Vframe Zeilen und  
// beginnt bei NXTLN=1 mit einer steigenden Taktflanke:  
//  
// 'V1 Zeilen oberer Bildrand  
//          VSYNC=0, ADRIE=0  
// 'V  Zeilen Bildzeilen  
//          VSYNC=0, ADRIE=1  
// 'V2 Zeilen unterer Bildrand  
//          VSYNC=0, ADRIE=0  
// 'V3 Zeilen vertikale Synchronisation  
//          VSYNC=1, ADRIE=0  
//  
//-----
```

```
'include "discount.defs.v"
```

```
module vcount (ADRIE, VSYNC, NXTLN, CLOCK, NRST);
```

```
... // Eingaenge / Ausgaenge
```

VCOUNT: Rumpf 1/3



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
// interne Variablen
reg [8:0] VCNT; // Zeilenzaehler
reg [1:0] VPHASE; // Phasen vertikal:
                // 0 oberer Bildrand
                // 1 Bildbereich
                // 2 unterer Bildrand
                // 3 vertikale Synchronisation

//
// Zeilenzaehler aktualisieren
// (Periode 'Vframe, Bereich 0..'Vframe-1)
//
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin
  if (NRST == 0)      VCNT <= 0;    // Reset
  else
    if (NXTLN == 1) begin          // neue Zeile
      if (VCNT == 'Vframe-1) VCNT <= 0; // neues Bild
    else
      VCNT <= VCNT+1;
    end
end
end
```



```
//  
// Phasenzaehler aktualisieren  
//  
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin  
  if (NRST == 0) VPHASE <= 3; // Reset  
  else  
    if (NXTLN == 1) // neue Zeile  
      case (VCNT)  
        0: VPHASE <= 0; // oberer Bildrand  
        'V1: VPHASE <= VPHASE+1; // Bildbereich  
        'V1+'V: VPHASE <= VPHASE+1; // unterer Bildrand  
        'V1+'V+'V2: VPHASE <= VPHASE+1; // vertikale Synchronisation  
      endcase  
end
```



```
//  
// vertikale Synchronisation aktualisieren  
//  
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin  
  if (NRST == 0) VSYNC <= 1; // Reset  
  else  
    if (VPHASE == 3) VSYNC <= 1;  
    else VSYNC <= 0;  
end  
  
//  
// ADRIE aktualisieren  
//  
always @(VPHASE) begin  
  if (VPHASE == 1) ADRIE = 1;  
  else ADRIE = 0;
```


MEMACC: Modulkopf



CMS

 A. Koch

```
//-----  
//  
// Timing und Funktion:  
//  
// Bei einer positiven Taktflanke und ADRIE=NXTAD=1 werden das  
// Bildpunkt-Schieberegister mit den momentanen Bildspeicherdaten  
// geladen und die Bildspeicheradresse erhoehet. Letztere liegt im  
// Bereich von 0 bis 'Msz, worauf wieder 0 folgt.  
// Ist ADRIE oder NXTAD 0, wird das Bildpunkt-Schieberegister  
// weiterschoben und beim niedrigstwertigen Bit mit 0 gefuehlt.  
//-----
```



```
'include "discount_defs.v"
```

```
module memacc (ADDR, PIXEL, DATA, ADRIE, NXTAD, CLOCK, NRST);
```

```
... // Eingange und Ausgaenge
```

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



```
// interne Variablen
reg  ["Dsz-1:0] PIXSR; // Bildpunkt-Schieberegister

//
// Bildpunkt aus Schieberegister abgreifen
//
assign PIXEL = PIXSR["Dsz-1"];

//
// Bildspeicheradresse aktualisieren
//
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin
  if (NRST == 0)          ADDR <= 0; // Reset
  else
    if ((NXTAD == 1) && (ADRIE == 1)) begin // neue Adresse
      if (ADDR == 'Msz-1) ADDR <= 0; // Ende Bildspeicher
      else
        ADDR <= ADDR+1;
    end
end
end
```



```
//  
// Bildpunkt-Schieberegister aktualisieren  
//  
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin  
  if (NRST == 0) PIXSR <= 0;           // Reset  
  else  
    if ((NXTAD == 1) && (ADRIE == 1))  
      PIXSR <= DATA;                 // neues Byte laden  
    else PIXSR <= {PIXSR[\"Dsz-2:0\"], 1'b0}; // schieben  
end  
  
endmodule // memacc
```



- Problem: Signalverläufe sind
 - Hunderte von Takten lang
 - auf Details zu überprüfen
- Manuell
 - mühsam
 - fehleranfällig
- Idee
 - Automatische Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als Eingabebild
 - Überprüfe, ob Ausgabedaten ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Signalverläufe sind
 - **Hunderte** von Takten lang
 - auf **Details** zu überprüfen
- Manuell
 - mühsam
 - fehleranfällig
- Idee
 - **Automatische** Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als **Eingabebild**
 - Überprüfe, ob **Ausgabedaten** ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Signalverläufe sind
 - **Hunderte** von Takten lang
 - auf **Details** zu überprüfen
- Manuell
 - mühsam
 - fehleranfällig
- Idee
 - Automatische Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als Eingabebild
 - Überprüfe, ob **Ausgabedaten** ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Signalverläufe sind
 - Hunderte von Takten lang
 - auf Details zu überprüfen
- Manuell
 - mühsam
 - fehleranfällig
- Idee
 - Automatische Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als Eingabebild
 - Überprüfe, ob Ausgabedaten ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Signalverläufe sind
 - **Hunderte** von Takten lang
 - auf **Details** zu überprüfen
- Manuell
 - **mühsam**
 - fehleranfällig
- Idee
 - Automatische Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als Eingabebild
 - Überprüfe, ob **Ausgabedaten** ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Signalverläufe sind
 - Hunderte von Takten lang
 - auf Details zu überprüfen
- Manuell
 - mühsam
 - fehleranfällig
- Idee
 - Automatische Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als Eingabebild
 - Überprüfe, ob Ausgabedaten ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Signalverläufe sind
 - Hunderte von Takten lang
 - auf Details zu überprüfen
- Manuell
 - mühsam
 - fehleranfällig
- Idee
 - Automatische Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als Eingabebild
 - Überprüfe, ob Ausgabedaten ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Signalverläufe sind
 - **Hunderte** von Takten lang
 - auf **Details** zu überprüfen
- Manuell
 - **mühsam**
 - **fehleranfällig**
- Idee
 - **Automatische** Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als **Eingabebild**
 - Überprüfe, ob **Ausgabedaten** ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Signalverläufe sind
 - **Hunderte** von Takten lang
 - auf **Details** zu überprüfen
- Manuell
 - **mühsam**
 - **fehleranfällig**
- Idee
 - **Automatische** Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als **Eingabebild**
 - Überprüfe, ob **Ausgabedaten** ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Signalverläufe sind
 - **Hunderte** von Takten lang
 - auf **Details** zu überprüfen
- Manuell
 - **mühsam**
 - **fehleranfällig**
- Idee
 - **Automatische** Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als **Eingabebild**
 - Überprüfe, ob **Ausgabedaten** ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Signalverläufe sind
 - Hunderte von Takten lang
 - auf Details zu überprüfen
- Manuell
 - mühsam
 - fehleranfällig
- Idee
 - Automatische Überprüfung von Ausgaben
- Hier
 - Verwende Diagonale als Eingabebild
 - Überprüfe, ob Ausgabedaten ebenfalls Diagonale beschreiben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Testrahmen für den Video-Controller 1/4

Kopf und UUT-Instanziierung



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
'include "discount_defs.v"

module test;

  'define Simtime (('Hline)*('Vframe)*120) // 1.2 Frames simulieren

  // Deklarationen
  reg ['Bsz-1:0] MEM[0:'Msz-1]; // Bildspeicher
  reg ['Bsz-1:0] TEMP;          // Hilfsvariable (Speicher)
  reg ['Dsz-1:0] DATA;        // Bildspeicherausgang
  reg          CLOCK,          // Takt
          NRST;               // Initialisierung
  wire ['Asz-1:0] ADDR;        // Bildspeicheradresse
  wire          PIXEL,         // Bildpunkt
          CSYNC,              // kombinierte Synchronisation
          HSYNC,              // horizontale Synchronisation
          VSYNC;              // vertikale Synchronisation
  integer       BYTE, BIT,     // Speicherposition
          H, V;               // Bildposition

  //
  // Testinstanz des Display-Controllers
  //
  discount DISCOUNT (ADDR,PIXEL,CSYNC,HSYNC,VSYNC,DATA,CLOCK,NRST);
```

Testrahmen für den Video-Controller 2/4

Verwaltungsarbeiten



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
// Takt erzeugen: Periode von 100 Zeiteinheiten
always begin
    CLOCK = 1'b0;
    #50;
    CLOCK = 1'b1;
    #50;
end

// Reset
initial begin
    NRST = 1'b0;
    @(negedge CLOCK);
    NRST = 1'b1;
end

// Bildspeicherdaten auslesen: Hier kombinatorisches ROM!
always @(ADDR) begin
    DATA = MEM[ADDR];
end

'define Simtime (('Hline)*('Vframe)*120) // 1.2 Frames simulieren
initial
    #Simtime $stop; // Simulationsdauer

// Textausgabe
initial
$monitor("Takt=%d\\nPIXEL=%b\\nHSYNC=%b\\nVSYNC=%b",
    $time/100, PIXEL, HSYNC, VSYNC);
```

Testrahmen für den Video-Controller 3/4

Erzeugen einer Diagonale als Eingebild



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
//  
// Speicher initialisieren , weisse Diagonale  
//  
initial begin  
  BYTE = 0; // Initialisierung  
  BIT = 'Bsz-1;  
  TEMP = 0;  
  for (V = 0; V < 'V; V = V+1) // Zeilen  
    for (H = 0; H < 'H; H = H+1) begin // Punkte  
      if (V == H) TEMP[BIT] = 1; // Diagonale  
      else TEMP[BIT] = 0;  
      if (BIT == 0) begin // neues Byte  
        MEM[BYTE] = TEMP;  
        BYTE = BYTE+1;  
        BIT = 'Bsz-1;  
      end  
      else BIT = BIT-1;  
    end  
end  
end
```

Testrahmen für den Video-Controller 4/4

Automatische Überprüfung der Ausgabe auf Diagonalform



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung


Kommunikation

Zusammenfassung

```
//  
// Diagonale verifizieren  
//  
always @(posedge CLOCK) begin  
  H = DISCOUNT.HCOUNT.HCNT-'H1-1; // Bildposition (White-Box-Test!)  
  V = DISCOUNT.VCOUNT.VCNT-'V1;  
  
  if ((H>=0) && (H<'H) && // echter Bildpunkt  
      (V> 0) && (V<='V))  
  
    if (((H==V) && (PIXEL==0)) || // Diagonale  
        ((H!=V) && (PIXEL==1))) // ausserhalb Diagonale  
      $display(  
        "falsche_Diagonale_bei_Takt_%0d,_PIXEL=%b,_H=%0d,_V=%0d"  
        , $time/100, PIXEL, H, V);  
end
```

Interpretation der Simulationsergebnisse

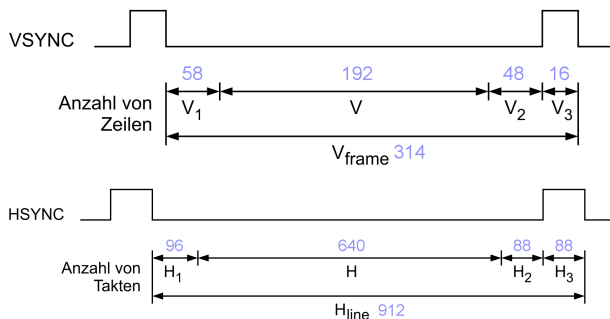1. Überlegung: Erster gesetzter Pixel bei Diagonale



Rechnung: **Heller** Pixel muss auftauchen nach:

58 Zeilen (obere Austastlücke, V_1) zu je 912 Takten

+ 96 Takte bis Beginn der Bilddaten (H_1)

+ 3 Takte bis Ende des 1. VSYNC

= 52995

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Interpretation der Simulationsergebnisse

Vergleich mit Ausgabe der `$monitor`-Anweisung



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Da Zählung der Takte bei 0 anfängt: Takt Nr. **52994**

Takt=	50162	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	50986	PIXEL=0	HSYNC=1	VSYNC=0
Takt=	51074	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	51898	PIXEL=0	HSYNC=1	VSYNC=0
Takt=	51986	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	52810	PIXEL=0	HSYNC=1	VSYNC=0
Takt=	52898	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	52994	PIXEL=1	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	52995	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	53722	PIXEL=0	HSYNC=1	VSYNC=0
Takt=	53810	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	53907	PIXEL=1	HSYNC=0	VSYNC=0

Interpretation der Simulationsergebnisse

Vergleich mit Ausgabe der \$monitor-Anweisung



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Da Zählung der Takte bei 0 anfängt: Takt Nr. **52994**

Takt=	50162	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	50986	PIXEL=0	HSYNC=1	VSYNC=0
Takt=	51074	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	51898	PIXEL=0	HSYNC=1	VSYNC=0
Takt=	51986	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	52810	PIXEL=0	HSYNC=1	VSYNC=0
Takt=	52898	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	52994	PIXEL=1	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	52995	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	53722	PIXEL=0	HSYNC=1	VSYNC=0
Takt=	53810	PIXEL=0	HSYNC=0	VSYNC=0
Takt=	53907	PIXEL=1	HSYNC=0	VSYNC=0

Signalverlauf: Ein ganzes Bild



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog


P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

 

Signalverlauf: Anfang einer Zeile

Präziser: 1. Zeile



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog


P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

 

Signalverlauf: Einzelne Pixel

Präziser: 1. Pixel der 1. Zeile



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog


P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

 

Signalverlauf: Anfang des ersten Bildes

Diskussion der sequentiellen Verzögerungen



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog


P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

 



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Platzieren und Verdrahten

Abbildung auf ein Xilinx XC3020 FPGA

... einen sehr alten (= sehr einfachen) Baustein



DESIGN SUMMARY:

Part type=3020PC68-70

63 of 64 CLBs used

30 of 58 I/O pins used

...

50 CLB flipflops used

Xdelay: traced 490 paths, from 56 path sources.

Xdelay Report File:

Minimum Clock Period : **66.8 ns**

Estimated Maximum Clock Speed : **15.0 Mhz**

Hält Pixel-Takt für vorgegebene Auflösung ein!

Abbildung auf ein Xilinx XC3020 FPGA

... einen sehr alten (= sehr einfachen) Baustein



DESIGN SUMMARY:

Part type=3020PC68-70

63 of 64 CLBs used

30 of 58 I/O pins used

...

50 CLB flipflops used

Xdelay: traced 490 paths, from 56 path sources.

Xdelay Report File:

Minimum Clock Period : **66.8 ns**

Estimated Maximum Clock Speed : **15.0 Mhz**

Hält Pixel-Takt für vorgegebene Auflösung ein!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Layout

 

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM


Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu

Wiederfinden von Signalen und Logik

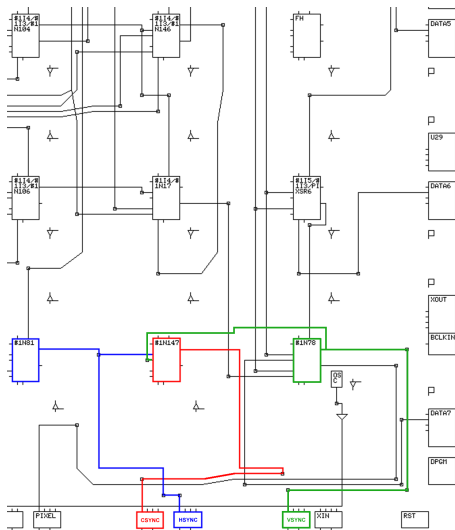Hier **HSYNC**, **VSYNC** und Berechnung von **CSYNC**



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu

Bildspeicher-ROM auf den Chip

 

- Bisherige Annahme: **Externer** ROM-Chip

- Nur einfaches Verhalten simuliert


// Bildspeicherdaten auslesen: Hier kombinatorisches ROM!

```
always @(ADDR) begin
```

```
DATA = MEM[ADDR];
```

```
end
```

 - Nun Idee: ROM direkt in DISCOUNT integrieren



- Bisherige Annahme: **Externer** ROM-Chip
- Nur einfaches Verhalten simuliert


// Bildspeicherdaten auslesen: Hier kombinatorisches ROM!

always @(ADDR) **begin**

DATA = MEM[ADDR];

end

 - Nun Idee: ROM direkt in DISCOUNT **integrieren**



- Bisherige Annahme: **Externer** ROM-Chip
- Nur einfaches Verhalten simuliert

// Bildspeicherdaten auslesen: Hier kombinatorisches ROM!

```
always @(ADDR) begin
```

```
DATA = MEM[ADDR];
```

```
end
```

- Nun Idee: ROM direkt in DISCOUNT **integrieren**

Schrittweises Vorgehen

Zunächst nur in **Simulation** behandeln



- Feld aus $15360 \cdot 8 = 122880$ Registern?
- Nein, viel zu **ineffizient**
- Ersetze Pseudo-ROM durch **echte** Hardware-Modelle
- Werden vom FPGA/ASIC-Hersteller zur Verfügung gestellt
- Unsere **Anforderungen**
 - Platz für 15360 Bytes
 - 14b Adressen
 - 8b Datenausgang
- **Verfügbar** auf Ziel-FPGA
 - Platz für 16384 **Bits**
 - 14b Adressen
 - **1b** Datenausgang
- Passt nicht ganz ...

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Schrittweises Vorgehen

Zunächst nur in **Simulation** behandeln



- Feld aus $15360 \cdot 8 = 122880$ Registern?
- Nein, viel zu **ineffizient**
- Ersetze Pseudo-ROM durch **echte** Hardware-Modelle
- Werden vom FPGA/ASIC-Hersteller zur Verfügung gestellt
- Unsere **Anforderungen**
 - Platz für 15360 Bytes
 - 14b Adressen
 - 8b Datenausgang
- **Verfügbar** auf Ziel-FPGA
 - Platz für 16384 Bits
 - 14b Adressen
 - **1b** Datenausgang
- Passt nicht ganz ...

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Schrittweises Vorgehen

Zunächst nur in **Simulation** behandeln



- Feld aus $15360 \cdot 8 = 122880$ Registern?
- Nein, viel zu **ineffizient**
- Ersetze Pseudo-ROM durch **echte** Hardware-Modelle
- Werden vom FPGA/ASIC-Hersteller zur Verfügung gestellt
- Unsere **Anforderungen**
 - Platz für 15360 Bytes
 - 14b Adressen
 - 8b Datenausgang
- **Verfügbar** auf Ziel-FPGA
 - Platz für 16384 Bits
 - 14b Adressen
 - **1b** Datenausgang
- Passt nicht ganz ...

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Schrittweises Vorgehen

Zunächst nur in **Simulation** behandeln



- Feld aus $15360 \cdot 8 = 122880$ Registern?
- Nein, viel zu **ineffizient**
- Ersetze Pseudo-ROM durch **echte** Hardware-Modelle
- Werden vom FPGA/ASIC-Hersteller zur Verfügung gestellt
- Unsere **Anforderungen**
 - Platz für 15360 Bytes
 - 14b Adressen
 - 8b Datenausgang
- **Verfügbar** auf Ziel-FPGA
 - Platz für 16384 Bits
 - 14b Adressen
 - **1b** Datenausgang
- Passt nicht ganz ...

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Schrittweises Vorgehen

Zunächst nur in **Simulation** behandeln



- Feld aus $15360 \cdot 8 = 122880$ Registern?
- Nein, viel zu **ineffizient**
- Ersetze Pseudo-ROM durch **echte** Hardware-Modelle
- Werden vom FPGA/ASIC-Hersteller zur Verfügung gestellt
- Unsere **Anforderungen**
 - Platz für 15360 Bytes
 - 14b Adressen
 - 8b Datenausgang
- **Verfügbar** auf Ziel-FPGA
 - Platz für 16384 Bits
 - 14b Adressen
 - **1b** Datenausgang
- Passt nicht ganz ...

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Schrittweises Vorgehen

Zunächst nur in **Simulation** behandeln



- Feld aus $15360 \cdot 8 = 122880$ Registern?
- Nein, viel zu **ineffizient**
- Ersetze Pseudo-ROM durch **echte** Hardware-Modelle
- Werden vom FPGA/ASIC-Hersteller zur Verfügung gestellt
- Unsere **Anforderungen**
 - Platz für 15360 Bytes
 - 14b Adressen
 - 8b Datenausgang
- **Verfügbar** auf Ziel-FPGA
 - Platz für 16384 **Bits**
 - 14b Adressen
 - **1b** Datenausgang
- Passt nicht ganz ...

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Schrittweises Vorgehen

Zunächst nur in **Simulation** behandeln



- Feld aus $15360 \cdot 8 = 122880$ Registern?
- Nein, viel zu **ineffizient**
- Ersetze Pseudo-ROM durch **echte** Hardware-Modelle
- Werden vom FPGA/ASIC-Hersteller zur Verfügung gestellt
- Unsere **Anforderungen**
 - Platz für 15360 Bytes
 - 14b Adressen
 - 8b Datenausgang
- **Verfügbar** auf Ziel-FPGA
 - Platz für 16384 **Bits**
 - 14b Adressen
 - **1b** Datenausgang
- Passt nicht ganz ...

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Schrittweises Vorgehen

Zunächst nur in **Simulation** behandeln



- Feld aus $15360 \cdot 8 = 122880$ Registern?
- Nein, viel zu **ineffizient**
- Ersetze Pseudo-ROM durch **echte** Hardware-Modelle
- Werden vom FPGA/ASIC-Hersteller zur Verfügung gestellt
- Unsere **Anforderungen**
 - Platz für 15360 Bytes
 - 14b Adressen
 - 8b Datenausgang
- **Verfügbar** auf Ziel-FPGA
 - Platz für 16384 **Bits**
 - 14b Adressen
 - **1b** Datenausgang
- Passt nicht ganz ...

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Schrittweises Vorgehen

Zunächst nur in **Simulation** behandeln



- Feld aus $15360 \cdot 8 = 122880$ Registern?
- Nein, viel zu **ineffizient**
- Ersetze Pseudo-ROM durch **echte** Hardware-Modelle
- Werden vom FPGA/ASIC-Hersteller zur Verfügung gestellt
- Unsere **Anforderungen**
 - Platz für 15360 Bytes
 - 14b Adressen
 - 8b Datenausgang
- **Verfügbar** auf Ziel-FPGA
 - Platz für 16384 **Bits**
 - 14b Adressen
 - **1b** Datenausgang
- Passt nicht ganz ...

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung





- Feld aus $15360 \cdot 8 = 122880$ Registern?
- Nein, viel zu **ineffizient**
- Ersetze Pseudo-ROM durch **echte** Hardware-Modelle
- Werden vom FPGA/ASIC-Hersteller zur Verfügung gestellt
- Unsere **Anforderungen**
 - Platz für 15360 Bytes
 - 14b Adressen
 - 8b Datenausgang
- **Verfügbar** auf Ziel-FPGA
 - Platz für 16384 **Bits**
 - 14b Adressen
 - **1b** Datenausgang
- Passt nicht ganz ...

Trotzdem genauer anschauen: RAMB16_S1



CMS

A. Koch

  



- Adressen werden zur **steigenden** Flanke ausgewertet
 - Unterschied zum **kombinatorischen** Pseudo-ROM
- Ausgang do liefert adressierte Daten **nach nächster** steigender Flanke

Trotzdem genauer anschauen: RAMB16_S1



CMS

A. Koch

  

- Adressen werden zur **steigenden** Flanke ausgewertet
 - Unterschied zum **kombinatorischen** Pseudo-ROM
- Ausgang do liefert adressierte Daten **nach nächster** steigender Flanke

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation



Zusammenfassung

Trotzdem genauer anschauen: RAMB16_S1



CMS

A. Koch

  

- Adressen werden zur **steigenden** Flanke ausgewertet
 - Unterschied zum **kombinatorischen** Pseudo-ROM
- Ausgang DO liefert adressierte Daten **nach nächster** steigender Flanke



- Ein ROM-Block namens **RAMB16_S1** ??
- Der Block kann noch mehr
- Kommt noch (→ Übungen)
- Hier wirklich nur als **ROM** benutzt
- Dazu verschiedene **zusätzliche** Steuersignale auf **feste** Werte legen
 - $EN=1'b1$, Block ist **immer** aktiv
 - $WE=1'b0$, **niemals** schreiben (soll ja ein **ROM** sein!)
 - $SSR=1'b0$, **kein** gesonderter Reset-Wert (Daten stehen im ROM)
- Aber nach wie vor
 - Ausgang **DO** ist nur **1b** breit, wir brauchen aber **8b**

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Ein ROM-Block namens **RAMB16_S1** ??
- Der Block kann noch mehr
- Kommt noch (→ Übungen)
- Hier wirklich nur als **ROM** benutzt
- Dazu verschiedene **zusätzliche** Steuersignale auf **feste** Werte legen
 - $EN=1'b1$, Block ist **immer** aktiv
 - $WE=1'b0$, **niemals** schreiben (soll ja ein **ROM** sein!)
 - $SSR=1'b0$, **kein** gesonderter Reset-Wert (Daten stehen im ROM)
- Aber nach wie vor
 - Ausgang **DO** ist nur **1b** breit, wir brauchen aber **8b**

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Ein ROM-Block namens **RAMB16_S1** ??
- Der Block kann noch mehr
- Kommt noch (→ Übungen)
- Hier wirklich nur als **ROM** benutzt
- Dazu verschiedene **zusätzliche** Steuersignale auf **feste** Werte legen
 - $EN=1'b1$, Block ist **immer** aktiv
 - $WE=1'b0$, **niemals** schreiben (soll ja ein **ROM** sein!)
 - $SSR=1'b0$, **kein** gesonderter Reset-Wert (Daten stehen im ROM)
- Aber nach wie vor
 - Ausgang **DO** ist nur **1b** breit, wir brauchen aber **8b**

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Ein ROM-Block namens **RAMB16_S1** ??
- Der Block kann noch mehr
- Kommt noch (→ Übungen)
- Hier wirklich nur als **ROM** benutzt
- Dazu verschiedene **zusätzliche** Steuersignale auf **feste** Werte legen
 - $EN=1'b1$, Block ist **immer** aktiv
 - $WE=1'b0$, **niemals** schreiben (soll ja ein **ROM** sein!)
 - $SSR=1'b0$, **kein** gesonderter Reset-Wert (Daten stehen im ROM)
- Aber nach wie vor
 - Ausgang **DO** ist nur **1b** breit, wir brauchen aber **8b**

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Ein ROM-Block namens **RAMB16_S1** ??
- Der Block kann noch mehr
- Kommt noch (→ Übungen)
- Hier wirklich nur als **ROM** benutzt
- Dazu verschiedene **zusätzliche** Steuersignale auf **feste** Werte legen
 - **EN=1' b1**, Block ist **immer** aktiv
 - **WE=1' b0**, **niemals** schreiben (soll ja ein **ROM** sein!)
 - **SSR=1' b0**, **kein** gesonderter Reset-Wert (Daten stehen im ROM)
- Aber nach wie vor
 - Ausgang **DO** ist nur **1b** breit, wir brauchen aber **8b**

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Ein ROM-Block namens **RAMB16_S1** ??
- Der Block kann noch mehr
- Kommt noch (→ Übungen)
- Hier wirklich nur als **ROM** benutzt
- Dazu verschiedene **zusätzliche** Steuersignale auf **feste** Werte legen
 - **EN=1' b1**, Block ist **immer** aktiv
 - **WE=1' b0**, **niemals** schreiben (soll ja ein **ROM** sein!)
 - **SSR=1' b0**, **kein** gesonderter Reset-Wert (Daten stehen im ROM)
- Aber nach wie vor
 - Ausgang **DO** ist nur **1b** breit, wir brauchen aber **8b**



- Ein ROM-Block namens **RAMB16_S1** ??
- Der Block kann noch mehr
- Kommt noch (→ Übungen)
- Hier wirklich nur als **ROM** benutzt
- Dazu verschiedene **zusätzliche** Steuersignale auf **feste** Werte legen
 - **EN=1' b1**, Block ist **immer** aktiv
 - **WE=1' b0**, **niemals** schreiben (soll ja ein **ROM** sein!)
 - **SSR=1' b0**, **kein** gesonderter Reset-Wert (Daten stehen im ROM)
- Aber nach wie vor
 - Ausgang **DO** ist nur **1b** breit, wir brauchen aber **8b**



- Ein ROM-Block namens **RAMB16_S1** ??
- Der Block kann noch mehr
- Kommt noch (→ Übungen)
- Hier wirklich nur als **ROM** benutzt
- Dazu verschiedene **zusätzliche** Steuersignale auf **feste** Werte legen
 - **EN=1' b1**, Block ist **immer** aktiv
 - **WE=1' b0**, **niemals** schreiben (soll ja ein **ROM** sein!)
 - **SSR=1' b0**, **kein** gesonderter Reset-Wert (Daten stehen im ROM)
- Aber nach wie vor
 - Ausgang **DO** ist nur **1b** breit, wir brauchen aber **8b**



- Ein ROM-Block namens **RAMB16_S1** ??
- Der Block kann noch mehr
- Kommt noch (→ Übungen)
- Hier wirklich nur als **ROM** benutzt
- Dazu verschiedene **zusätzliche** Steuersignale auf **feste** Werte legen
 - **EN=1' b1**, Block ist **immer** aktiv
 - **WE=1' b0**, **niemals** schreiben (soll ja ein **ROM** sein!)
 - **SSR=1' b0**, **kein** gesonderter Reset-Wert (Daten stehen im ROM)
- Aber nach wie vor
 - Ausgang **DO** ist nur **1b** breit, wir brauchen aber **8b**

Verschaltung zum einem 16K x 8b ROM

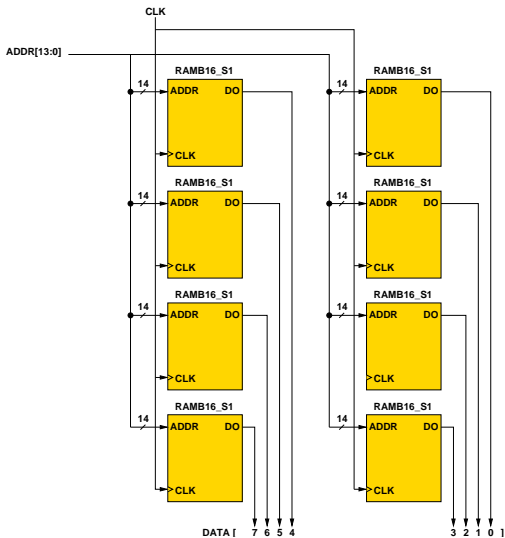

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Timing: Pseudo-ROM ./ . echtes ROM



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- Pseudo-ROM war **kombinatorisch**
- Hat **sofort** auf Änderungen der Adresse reagiert
- Echtes ROM ist **sequentiell**
- Reagiert erst bei nächster **positiver Flanke**
- Alles neu entwerfen??
- Nein, in diesem **speziellen** Fall nicht nötig
- Adresse liegt 8 Takte **vor** Übernehmen des Datums an
- **Genug Zeit**, damit echtes ROM seine Daten ausgibt

Timing: Pseudo-ROM ./ . echtes ROM



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- Pseudo-ROM war **kombinatorisch**
- Hat **sofort** auf Änderungen der Adresse reagiert
- Echtes ROM ist **sequentiell**
- Reagiert erst bei nächster **positiver Flanke**
- Alles neu entwerfen??
- Nein, in diesem **speziellen** Fall nicht nötig
- Adresse liegt 8 Takte **vor** Übernehmen des Datums an
- **Genug Zeit**, damit echtes ROM seine Daten ausgibt

Timing: Pseudo-ROM ./ . echtes ROM



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- Pseudo-ROM war **kombinatorisch**
- Hat **sofort** auf Änderungen der Adresse reagiert
- Echtes ROM ist **sequentiell**
- Reagiert erst bei nächster **positiver Flanke**
- Alles neu entwerfen??
- Nein, in diesem **speziellen** Fall nicht nötig
- Adresse liegt 8 Takte **vor** Übernehmen des Datums an
- **Genug Zeit**, damit echtes ROM seine Daten ausgibt

Timing: Pseudo-ROM ./ . echtes ROM



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- Pseudo-ROM war **kombinatorisch**
- Hat **sofort** auf Änderungen der Adresse reagiert
- Echtes ROM ist **sequentiell**
- Reagiert erst bei nächster **positiver Flanke**
- Alles neu entwerfen??
- Nein, in diesem **speziellen** Fall nicht nötig
- Adresse liegt 8 Takte **vor** Übernehmen des Datums an
- **Genug Zeit**, damit echtes ROM seine Daten ausgibt

Timing: Pseudo-ROM ./ . echtes ROM



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassu

- Pseudo-ROM war **kombinatorisch**
- Hat **sofort** auf Änderungen der Adresse reagiert
- Echtes ROM ist **sequentiell**
- Reagiert erst bei nächster **positiver Flanke**
- Alles neu entwerfen??
- Nein, in diesem **speziellen** Fall nicht nötig
- Adresse liegt 8 Takte **vor** Übernehmen des Datums an
- **Genug Zeit**, damit echtes ROM seine Daten ausgibt

Zeitverhalten Pseudo-ROM ./ .echtes ROM



 Pseudo-ROM: Änderungen an **ADDR** ändern **sofort** **DATA**



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung


Kommunikation

Zusammenfassu


Zeitverhalten Pseudo-ROM ./ .echtes ROM



 Pseudo-ROM: Änderungen an **ADDR** ändern **sofort** **DATA**



 Echtes ROM: Änderungen an **ADDR** ändern **DATA** **verzögert**



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Einbindung des echten ROMs in Verilog

Kapseln innerhalb eines eigenen Moduls



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
// Bildspeicher aus Xilinx-ROM-Blöcken
```

```
'include "discount_defs.v"
```

```
module rom(  
  input      CLK, // Clock  
  input      NRST, // Reset#  
  input  ['Asz-1:0] ADDR, // 14-bit Address Input  
  output  ['Bsz-1:0] DATA // 8-bit Data Output  
);
```

```
integer i;
```

Erstellen des Feldes aus acht RAMB16_S1

Statt Copy & Paste schlaueres Konstrukt



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
// Instanziere 8 RAMB16_S1 namens INST[0].ROMBLOCK ... INST[7].ROMBLOCK
generate
genvar j;
  for (j = 0; j < 8; j = j + 1) begin: INST
    RAMB16_S1 ROMBLOCK(
      .DO(DATA[j]), // bitweiser Anschluß
      .ADDR(ADDR),
      .CLK(CLK),
      .EN(1'b1),    // Enable, immer aktiv
      .WE(1'b0),   // Nie schreiben
      .SSR(1'b0)   // ROM nicht zuruecksetzen
    )
  end
endgenerate
```

- Erzeugt genau das erforderliche Feld
- Präfix (hier INST) vermeidet Namenskonflikte
- Nicht durch for ersetzbar

Erstellen des Feldes aus acht RAMB16_S1

Statt Copy & Paste schlaueres Konstrukt



```
// Instanziere 8 RAMB16_S1 namens INST[0].ROMBLOCK ... INST[7].ROMBLOCK
generate
  genvar j;
  for (j = 0; j < 8; j = j + 1) begin: INST
    RAMB16_S1 ROMBLOCK(
      .DO(DATA[j]), // bitweiser Anschluß
      .ADDR(ADDR),
      .CLK(CLK),
      .EN(1'b1),    // Enable, immer aktiv
      .WE(1'b0),   // Nie schreiben
      .SSR(1'b0)   // ROM nicht zuruecksetzen
    )
  end
endgenerate
```

- Erzeugt genau das erforderliche Feld
- Präfix (hier `INST`) vermeidet Namenskonflikte
- Nicht durch `for` ersetzbar
 - `for` kann keine Instanzierungen vornehmen
 - Sondern enthält nur prozeduralen Code

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Erstellen des Feldes aus acht RAMB16_S1

Statt Copy & Paste schlaueres Konstrukt



```
// Instanziere 8 RAMB16_S1 namens INST[0].ROMBLOCK ... INST[7].ROMBLOCK
generate
  genvar j;
  for (j = 0; j < 8; j = j + 1) begin: INST
    RAMB16_S1 ROMBLOCK(
      .DO(DATA[j]), // bitweiser Anschluß
      .ADDR(ADDR),
      .CLK(CLK),
      .EN(1'b1),    // Enable, immer aktiv
      .WE(1'b0),   // Nie schreiben
      .SSR(1'b0)   // ROM nicht zuruecksetzen
    )
  end
endgenerate
```

- Erzeugt genau das erforderliche Feld
- Präfix (hier **INST**) vermeidet Namenskonflikte
- Nicht durch `for` ersetzbar
 - `for` kann keine Instanzierungen vornehmen
 - Sondern enthält nur prozeduralen Code

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Erstellen des Feldes aus acht RAMB16_S1

Statt Copy & Paste schlaueres Konstrukt



```
// Instanziere 8 RAMB16_S1 namens INST[0].ROMBLOCK ... INST[7].ROMBLOCK
generate
  genvar j;
  for (j = 0; j < 8; j = j + 1) begin: INST
    RAMB16_S1 ROMBLOCK(
      .DO(DATA[j]), // bitweiser Anschluß
      .ADDR(ADDR),
      .CLK(CLK),
      .EN(1'b1),    // Enable, immer aktiv
      .WE(1'b0),   // Nie schreiben
      .SSR(1'b0)  // ROM nicht zuruecksetzen
    )
  end
endgenerate
```

- Erzeugt genau das erforderliche Feld
- Präfix (hier **INST**) vermeidet Namenskonflikte
- Nicht durch **for** ersetzbar
 - **for** kann keine **Instanzierungen** vornehmen
 - Sondern enthält nur **prozeduralen** Code

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Erstellen des Feldes aus acht RAMB16_S1

Statt Copy & Paste schlaueres Konstrukt



```
// Instanziere 8 RAMB16_S1 namens INST[0].ROMBLOCK ... INST[7].ROMBLOCK
generate
  genvar j;
  for (j = 0; j < 8; j = j + 1) begin: INST
    RAMB16_S1 ROMBLOCK(
      .DO(DATA[j]), // bitweiser Anschluß
      .ADDR(ADDR),
      .CLK(CLK),
      .EN(1'b1), // Enable, immer aktiv
      .WE(1'b0), // Nie schreiben
      .SSR(1'b0) // ROM nicht zuruecksetzen
    )
  end
endgenerate
```

- Erzeugt genau das erforderliche Feld
- Präfix (hier **INST**) vermeidet Namenskonflikte
- Nicht durch **for** ersetzbar
 - **for** kann keine **Instanzierungen** vornehmen
 - Sondern enthält nur **prozeduralen** Code

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Erstellen des Feldes aus acht RAMB16_S1

Statt Copy & Paste schlaueres Konstrukt



```
// Instanziere 8 RAMB16_S1 namens INST[0].ROMBLOCK ... INST[7].ROMBLOCK
generate
  genvar j;
  for (j = 0; j < 8; j = j + 1) begin: INST
    RAMB16_S1 ROMBLOCK(
      .DO(DATA[j]), // bitweiser Anschluß
      .ADDR(ADDR),
      .CLK(CLK),
      .EN(1'b1), // Enable, immer aktiv
      .WE(1'b0), // Nie schreiben
      .SSR(1'b0) // ROM nicht zuruecksetzen
    )
  end
endgenerate
```

- Erzeugt genau das erforderliche Feld
- Präfix (hier **INST**) vermeidet Namenskonflikte
- Nicht durch **for** ersetzbar
 - **for** kann keine **Instanzierungen** vornehmen
 - Sondern enthält nur **prozeduralen** Code

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Initialisieren der Bilddaten

Weisse Diagonale von links oben nach rechts unten



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
always @(negedge NRST) // <-- bei jedem Reset
// i: Index auf Byte, immer 8 Zeilen + 1 Byte weiter
for (i = 0; i < 'Msz; i = i + 'H/8*8 + 1) begin
// 7. ROM-Bank, Pixel ganz links im Byte
INST[7].ROMBLOCK.mem[i] = 1'b1;
// 6. ROM-Bank, 2. Pixel von links im Byte, 1 Zeile tiefer
INST[6].ROMBLOCK.mem[i + 'H/8] = 1'b1;
// 5. ROM-Bank, 3. Pixel von links im Byte, 2 Zeilen tiefer
INST[5].ROMBLOCK.mem[i + 'H*2/8] = 1'b1;
// usw.
INST[4].ROMBLOCK.mem[i + 'H*3/8] = 1'b1;
INST[3].ROMBLOCK.mem[i + 'H*4/8] = 1'b1;
INST[2].ROMBLOCK.mem[i + 'H*5/8] = 1'b1;
INST[1].ROMBLOCK.mem[i + 'H*6/8] = 1'b1;
INST[0].ROMBLOCK.mem[i + 'H*7/8] = 1'b1;
end
```



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu

- Gleiches Verhalten wie Version mit Pseudo-ROM
- Vorbereitung für weitere Verbesserung
- Unterschiedliche Bilder
 - RAM statt ROM
 - Auf dem Chip, auch in Synthese



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- Gleiches Verhalten wie Version mit Pseudo-ROM
- Vorbereitung für weitere Verbesserung
- Unterschiedliche Bilder
 - RAM statt ROM
 - Auf dem Chip, auch in Synthese



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu

- Gleiches Verhalten wie Version mit Pseudo-ROM
- Vorbereitung für weitere Verbesserung
- **Unterschiedliche** Bilder
 - RAM statt ROM
 - Auf dem Chip, auch in **Synthese**



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu

- Gleiches Verhalten wie Version mit Pseudo-ROM
- Vorbereitung für weitere Verbesserung
- **Unterschiedliche** Bilder
 - **RAM** statt ROM
 - Auf dem Chip, auch in **Synthese**



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu

- Gleiches Verhalten wie Version mit Pseudo-ROM
- Vorbereitung für weitere Verbesserung
- **Unterschiedliche** Bilder
 - **RAM** statt ROM
 - Auf dem Chip, auch in **Synthese**



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Optimierung

Untersuchung des Synthese-Ergebnisses

Speziell: Berechnung der **NXTAD** und **NXTLN**-Signale



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
always @(HCNT or HPHASE) begin
```

```
  if ((HCNT % 'Bsz == 1)           // neues Byte  
      && (HPHASE == 1))             NXTAD = 1;
```

```
  else                               NXTAD = 0;
```


```
  if ((HCNT == 0) && (HPHASE == 3)) NXTLN = 1;
```

```
  else                               NXTLN = 0;
```

```
end
```

Untersuchung des Synthese-Ergebnisses

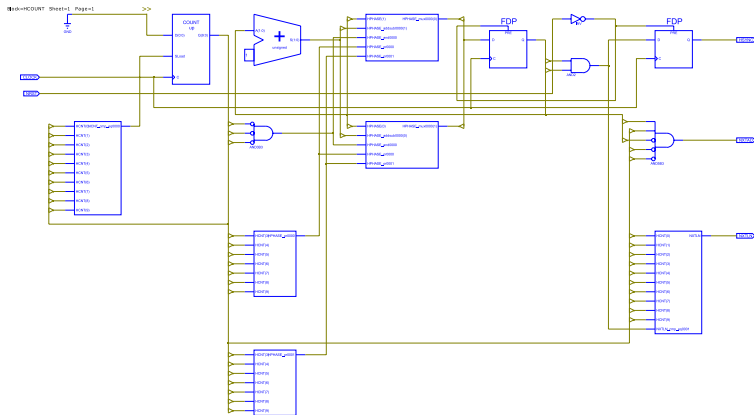Speziell: Berechnung der **NXTAD** und **NXTLN**-Signale



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

Untersuchung des Synthese-Ergebnisses

Noch genauer: Berechnung des **NXTLN**-Signals



 \\back\HCOUNT\NXTLN_and0000_imp_Sheet1 Page=1



Durchläuft mindestens zwei Wertetabellen.

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

Untersuchung des Synthese-Ergebnisses

Noch genauer: Berechnung des **NXTLN**-Signals



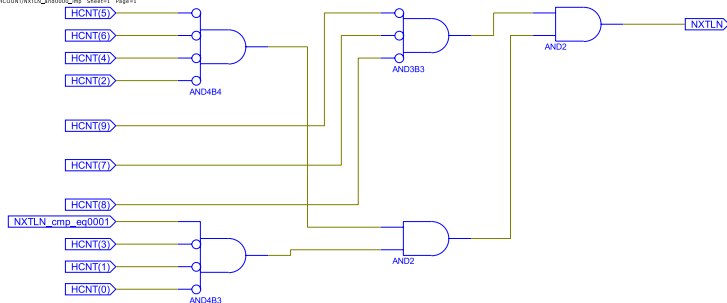\\back\HCOUNT\NXTLN_en0200L_imp_Sheet1 Page=1



Durchläuft mindestens zwei Wertetabellen.

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM


Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Annahme: Signale sind zu langsam

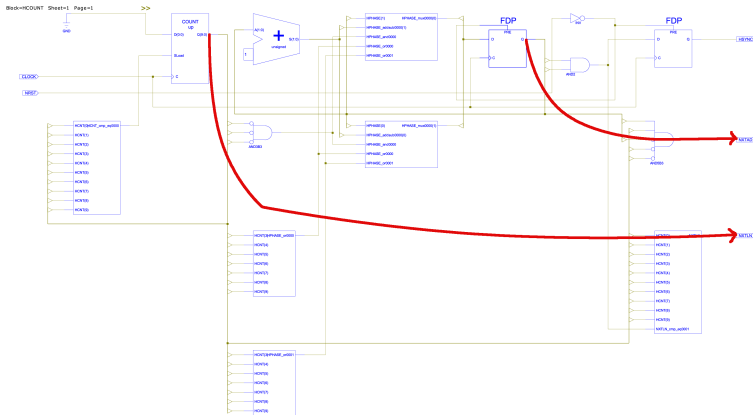Wegen Logik und Verdrahtungsverzögerungen



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog


P&R

ROM


Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

 

 - Längste Verzögerung **zwischen** Registern bestimmt Taktfrequenz
- Idee: Pfad(e) **verkürzen**
- Verschiedene Ansätze



 - Längste Verzögerung **zwischen** Registern bestimmt Taktfrequenz
- Idee: Pfad(e) **verkürzen**
- Verschiedene Ansätze



- Längste Verzögerung **zwischen** Registern bestimmt Taktfrequenz
- Idee: Pfad(e) **verkürzen**
- Verschiedene Ansätze

Möglichkeiten der **Logik**-Synthese



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

 Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Parallelisieren von Berechnungen

Beachte: Sequentielles Verhalten bleibt **unverändert**!

Möglichkeiten der Logik-Synthese



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung


Kommunikation

Zusammenfassung

 Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Parallelisieren von Berechnungen

Beachte: Sequentielles Verhalten bleibt **unverändert!**

Möglichkeiten der Logik-Synthese



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung


Kommunikation

Zusammenfassung

 Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Parallelisieren von Berechnungen

Beachte: Sequentielles Verhalten bleibt unverändert!

Möglichkeiten der Logik-Synthese



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung


Kommunikation

Zusammenfassung

 Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Parallelisieren von Berechnungen

Beachte: Sequentielles Verhalten bleibt **unverändert!**

Möglichkeiten der Logik-Synthese



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung


Kommunikation

Zusammenfassung

 Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Parallelisieren von Berechnungen


Beachte: Sequentielles Verhalten bleibt **unverändert!**

Möglichkeiten der High-Level-Synthese

 1. Verschieben von Berechnungen über Taktgrenzen



Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Vorziehen von Berechnungen über Taktgrenzen hinweg

Beachte: Sequentielles Verhalten bleibt auch hier unverändert!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

Möglichkeiten der High-Level-Synthese

 
1. Verschieben von Berechnungen über Taktgrenzen



Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Vorziehen von Berechnungen über Taktgrenzen hinweg

Beachte: Sequentielles Verhalten bleibt auch hier unverändert!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

Möglichkeiten der High-Level-Synthese

 
1. Verschieben von Berechnungen über Taktgrenzen



Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Vorziehen von Berechnungen über Taktgrenzen hinweg

Beachte: Sequentielles Verhalten bleibt auch hier unverändert!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

Möglichkeiten der High-Level-Synthese

 
1. Verschieben von Berechnungen über Taktgrenzen



Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Vorziehen von Berechnungen **über** Taktgrenzen hinweg

Beachte: Sequentielles Verhalten bleibt **auch hier** **unverändert!**

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

Möglichkeiten der High-Level-Synthese

 
1. Verschieben von Berechnungen über Taktgrenzen



Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Vorziehen von Berechnungen **über** Taktgrenzen hinweg

Beachte: Sequentielles Verhalten bleibt **auch hier unverändert!**

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

Möglichkeiten der High-Level-Synthese

 2. Einfügen von zusätzlichen Registern (Pipelining)



Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Aufteilen von langen Berechnungen über mehrere Takte
Beachte: Sequentielles Verhalten wird nun verändert!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

Möglichkeiten der High-Level-Synthese

 
2. Einfügen von zusätzlichen Registern (Pipelining)



Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Aufteilen von langen Berechnungen über mehrere Takte
Beachte: Sequentielles Verhalten wird nun verändert!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

Möglichkeiten der High-Level-Synthese

 
2. Einfügen von zusätzlichen Registern (Pipelining)



Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Aufteilen von langen Berechnungen über mehrere Takte
Beachte: Sequentielles Verhalten wird nun verändert!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Möglichkeiten der High-Level-Synthese

2. Einfügen von zusätzlichen Registern (Pipelining)



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung


Kommunikation

Zusammenfassung

 Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Aufteilen von langen Berechnungen **über** mehrere Takte


Beachte: Sequentielles Verhalten wird nun **verändert!**

Möglichkeiten der High-Level-Synthese

 
2. Einfügen von zusätzlichen Registern (Pipelining)



Ursprüngliche Schaltung (Pfad B-C zu lang)



Optimierte Schaltung

 

Aufteilen von langen Berechnungen **über** mehrere Takte
Beachte: Sequentielles Verhalten wird nun **verändert!**

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Diskussion der Methoden für unser Problem

NXTAD und NXTLN seien zu langsam



- Möglichkeiten der **Logiksynthese** bereits ausgenutzt
 - ... das macht unser Synthesewerkzeug ja **automatisch**
 - Reicht hier aber nicht!
 - Methoden der **High-Level-Synthese** verwenden
 - ... nun aber **manuell**, die gibt das Werkzeug nicht her
 - Welche nehmen?
 - Wir wollen manuell einen möglichst **kleinen** Eingriff durchführen
 - Also versuche, sequentielles Verhalten der Signale **beizubehalten**
- ➔ **Verschieben** von Berechnungen!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Diskussion der Methoden für unser Problem

NXTAD und NXTLN seien zu langsam



- Möglichkeiten der **Logiksynthese** bereits ausgenutzt
 - ... das macht unser Synthesewerkzeug ja **automatisch**
 - Reicht hier aber nicht!
 - Methoden der **High-Level-Synthese** verwenden
 - ... nun aber **manuell**, die gibt das Werkzeug nicht her
 - Welche nehmen?
 - Wir wollen manuell einen möglichst **kleinen** Eingriff durchführen
 - Also versuche, sequentielles Verhalten der Signale **beizubehalten**
- ➔ **Verschieben** von Berechnungen!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Diskussion der Methoden für unser Problem

NXTAD und NXTLN seien zu langsam



- Möglichkeiten der **Logiksynthese** bereits ausgenutzt
 - ... das macht unser Synthesewerkzeug ja **automatisch**
 - Reicht hier aber nicht!
 - Methoden der **High-Level-Synthese** verwenden
 - ... nun aber **manuell**, die gibt das Werkzeug nicht her
 - Welche nehmen?
 - Wir wollen manuell einen möglichst **kleinen** Eingriff durchführen
 - Also versuche, sequentielles Verhalten der Signale **beizubehalten**
- ➔ **Verschieben** von Berechnungen!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Diskussion der Methoden für unser Problem

NXTAD und NXTLN seien zu langsam



- Möglichkeiten der **Logiksynthese** bereits ausgenutzt
 - ... das macht unser Synthesewerkzeug ja **automatisch**
 - Reicht hier aber nicht!
 - Methoden der **High-Level-Synthese** verwenden
 - ... nun aber **manuell**, die gibt das Werkzeug nicht her
 - Welche nehmen?
 - Wir wollen manuell einen möglichst **kleinen** Eingriff durchführen
 - Also versuche, sequentielles Verhalten der Signale **beizubehalten**
- ➔ **Verschieben** von Berechnungen!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Diskussion der Methoden für unser Problem

NXTAD und NXTLN seien zu langsam



- Möglichkeiten der **Logiksynthese** bereits ausgenutzt
 - ... das macht unser Synthesewerkzeug ja **automatisch**
 - Reicht hier aber nicht!
 - Methoden der **High-Level-Synthese** verwenden
 - ... nun aber **manuell**, die gibt das Werkzeug nicht her
 - Welche nehmen?
 - Wir wollen manuell einen möglichst **kleinen** Eingriff durchführen
 - Also versuche, sequentielles Verhalten der Signale **beizubehalten**
- **Verschieben** von Berechnungen!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Diskussion der Methoden für unser Problem

NXTAD und NXTLN seien zu langsam



- Möglichkeiten der **Logiksynthese** bereits ausgenutzt
 - ... das macht unser Synthesewerkzeug ja **automatisch**
 - Reicht hier aber nicht!
 - Methoden der **High-Level-Synthese** verwenden
 - ... nun aber **manuell**, die gibt das Werkzeug nicht her
 - Welche nehmen?
 - Wir wollen manuell einen möglichst **kleinen** Eingriff durchführen
 - Also versuche, sequentielles Verhalten der Signale **beizubehalten**
- ➔ **Verschieben** von Berechnungen!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Diskussion der Methoden für unser Problem

NXTAD und NXTLN seien zu langsam



- Möglichkeiten der **Logiksynthese** bereits ausgenutzt
 - ... das macht unser Synthesewerkzeug ja **automatisch**
 - Reicht hier aber nicht!
 - Methoden der **High-Level-Synthese** verwenden
 - ... nun aber **manuell**, die gibt das Werkzeug nicht her
 - Welche nehmen?
 - Wir wollen manuell einen möglichst **kleinen** Eingriff durchführen
 - Also versuche, sequentielles Verhalten der Signale **beizubehalten**
- ➔ **Verschieben** von Berechnungen!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Diskussion der Methoden für unser Problem

NXTAD und NXTLN seien zu langsam



- Möglichkeiten der **Logiksynthese** bereits ausgenutzt
 - ... das macht unser Synthesewerkzeug ja **automatisch**
 - Reicht hier aber nicht!
- Methoden der **High-Level-Synthese** verwenden
 - ... nun aber **manuell**, die gibt das Werkzeug nicht her
- Welche nehmen?
 - Wir wollen manuell einen möglichst **kleinen** Eingriff durchführen
 - Also versuche, sequentielles Verhalten der Signale **beizubehalten**

➡ **Verschieben** von Berechnungen!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Diskussion der Methoden für unser Problem

NXTAD und NXTLN seien zu langsam



- Möglichkeiten der **Logiksynthese** bereits ausgenutzt
 - ... das macht unser Synthesewerkzeug ja **automatisch**
 - Reicht hier aber nicht!
- Methoden der **High-Level-Synthese** verwenden
 - ... nun aber **manuell**, die gibt das Werkzeug nicht her
- Welche nehmen?
 - Wir wollen manuell einen möglichst **kleinen** Eingriff durchführen
 - Also versuche, sequentielles Verhalten der Signale **beizubehalten**

➔ **Verschieben** von Berechnungen!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Diskussion der Methoden für unser Problem

NXTAD und NXTLN seien zu langsam



- Möglichkeiten der **Logiksynthese** bereits ausgenutzt
 - ... das macht unser Synthesewerkzeug ja **automatisch**
 - Reicht hier aber nicht!
 - Methoden der **High-Level-Synthese** verwenden
 - ... nun aber **manuell**, die gibt das Werkzeug nicht her
 - Welche nehmen?
 - Wir wollen manuell einen möglichst **kleinen** Eingriff durchführen
 - Also versuche, sequentielles Verhalten der Signale **beizubehalten**
- ➔ **Verschieben** von Berechnungen!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Idee: Breche lange Pfade durch eingefügte **Register** auf
- Nun also `NXTAD` und `NXTLN` **nicht** mehr kombinatorisch
- ... sondern **sequentiell** berechnen
- **Problem** bei naivem Vorgehen (einfach Register einfügen)
 - Signale **verzögern** sich nach aussen um einen Takt
 - Der Rest der Schaltung funktioniert nicht mehr!
- Lösungsidee
 - Zwar **neue** Register einbauen
 - Aber Ergebnis einen Takt im **voraus** berechnen
 - Damit bleibt von **aussen** sichtbares sequentielles Verhalten gleich



- Idee: Breche lange Pfade durch eingefügte **Register** auf
- Nun also `NXTAD` und `NXTLN` **nicht** mehr kombinatorisch
- ... sondern **sequentiell** berechnen
- **Problem** bei naivem Vorgehen (einfach Register einfügen)
 - Signale **verzögern** sich nach aussen um einen Takt
 - Der Rest der Schaltung funktioniert nicht mehr!
- Lösungsidee
 - Zwar **neue** Register einbauen
 - Aber Ergebnis einen Takt **im voraus** berechnen
 - Damit bleibt von **aussen** sichtbares sequentielles Verhalten gleich



- Idee: Breche lange Pfade durch eingefügte **Register** auf
- Nun also `NXTAD` und `NXTLN` **nicht** mehr kombinatorisch
- ... sondern **sequentiell** berechnen
- **Problem** bei naivem Vorgehen (einfach Register einfügen)
 - Signale **verzögern** sich nach aussen um einen Takt
 - Der Rest der Schaltung funktioniert nicht mehr!
- Lösungsidee
 - Zwar **neue** Register einbauen
 - Aber Ergebnis einen Takt **im voraus** berechnen
 - Damit bleibt von **aussen** sichtbares sequentielles Verhalten gleich



- Idee: Breche lange Pfade durch eingefügte **Register** auf
- Nun also `NXTAD` und `NXTLN` **nicht** mehr kombinatorisch
- ... sondern **sequentiell** berechnen
- **Problem** bei naivem Vorgehen (einfach Register einfügen)
 - Signale **verzögern** sich nach aussen um einen Takt
 - Der Rest der Schaltung funktioniert nicht mehr!
- Lösungsidee
 - Zwar **neue** Register einbauen
 - Aber Ergebnis einen Takt **im voraus** berechnen
 - Damit bleibt von **aussen** sichtbares sequentielles Verhalten gleich



- Idee: Breche lange Pfade durch eingefügte **Register** auf
- Nun also `NXTAD` und `NXTLN` **nicht** mehr kombinatorisch
- ... sondern **sequentiell** berechnen
- **Problem** bei naivem Vorgehen (einfach Register einfügen)
 - Signale **verzögern** sich nach aussen um einen Takt
 - Der Rest der Schaltung funktioniert nicht mehr!
- Lösungsidee
 - Zwar **neue** Register einbauen
 - Aber Ergebnis einen Takt **im voraus** berechnen
 - Damit bleibt von **aussen** sichtbares sequentielles Verhalten gleich



- Idee: Breche lange Pfade durch eingefügte **Register** auf
- Nun also `NXTAD` und `NXTLN` **nicht** mehr kombinatorisch
- ... sondern **sequentiell** berechnen
- **Problem** bei naivem Vorgehen (einfach Register einfügen)
 - Signale **verzögern** sich nach aussen um einen Takt
 - Der Rest der Schaltung funktioniert nicht mehr!
- Lösungsidee
 - Zwar **neue** Register einbauen
 - Aber Ergebnis einen Takt im **voraus** berechnen
 - Damit bleibt von **aussen** sichtbares sequentielles Verhalten gleich



- Idee: Breche lange Pfade durch eingefügte **Register** auf
- Nun also `NXTAD` und `NXTLN` **nicht** mehr kombinatorisch
- ... sondern **sequentiell** berechnen
- **Problem** bei naivem Vorgehen (einfach Register einfügen)
 - Signale **verzögern** sich nach aussen um einen Takt
 - Der Rest der Schaltung funktioniert nicht mehr!
- Lösungsidee
 - Zwar **neue** Register einbauen
 - Aber Ergebnis einen Takt im **voraus** berechnen
 - Damit bleibt von **aussen** sichtbares sequentielles Verhalten gleich



- Idee: Breche lange Pfade durch eingefügte **Register** auf
- Nun also `NXTAD` und `NXTLN` **nicht** mehr kombinatorisch
- ... sondern **sequentiell** berechnen
- **Problem** bei naivem Vorgehen (einfach Register einfügen)
 - Signale **verzögern** sich nach aussen um einen Takt
 - Der Rest der Schaltung funktioniert nicht mehr!
- Lösungsidee
 - Zwar **neue** Register einbauen
 - Aber Ergebnis einen Takt im **voraus** berechnen
 - Damit bleibt von **aussen** sichtbares sequentielles Verhalten gleich



- Idee: Breche lange Pfade durch eingefügte **Register** auf
- Nun also `NXTAD` und `NXTLN` **nicht** mehr kombinatorisch
- ... sondern **sequentiell** berechnen
- **Problem** bei naivem Vorgehen (einfach Register einfügen)
 - Signale **verzögern** sich nach aussen um einen Takt
 - Der Rest der Schaltung funktioniert nicht mehr!
- Lösungsidee
 - Zwar **neue** Register einbauen
 - Aber Ergebnis einen Takt im **voraus** berechnen
 - Damit bleibt von **aussen** sichtbares sequentielles Verhalten gleich

Berechnung von NXTLN

Alle Bedingungsabfragen um einen Takt vorziehen



Ursprüngliche Berechnung

```
if ((HCNT == 0) && (HPHASE == 3))  
    NXTLN = 1;  
else  
    NXTLN = 0;
```

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Berechnung von `NXTLN`

Alle Bedingungsabfragen um einen Takt vorziehen



Ursprüngliche Berechnung

```
if ((HCNT == 0) && (HPHASE == 3))
    NXTLN = 1;
else
    NXTLN = 0;
```

Nun **einen Takt** vorziehen

```
if ((HCNT == 'Hline-1'))
    NXTLN = 1;
else
    NXTLN = 0;
```

Überlegung: Bei `HCNT == 'Hline-1'` ist **in jedem Fall** `HPHASE==3`
Abfrage auf `HPHASE` unnötig!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



Ursprüngliche Berechnung

```
if ((HCNT % 'Bsz == 1) && (HPHASE == 1))  
    NXTAD = 1  
else  
    NXTAD = 0;
```

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Berechnung von `NXTAD`



Ursprüngliche Berechnung

```
if ((HCNT % 'Bsz == 1) && (HPHASE == 1))  
    NXTAD = 1  
else  
    NXTAD = 0;
```

Nun **einen Takt** vorziehen

```
if ((HCNT % 'Bsz == 0) && (HPHASE == 1))  
    NXTAD = 1  
else  
    NXTAD = 0;
```

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Berechnung von `NXTAD`



Ursprüngliche Berechnung

```
if ((HCNT % 'Bsz == 1) && (HPHASE == 1))  
    NXTAD = 1  
else  
    NXTAD = 0;
```

Nun **einen Takt** vorziehen

```
if ((HCNT % 'Bsz == 0) && (HPHASE == 1))  
    NXTAD = 1  
else  
    NXTAD = 0;
```

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Berechnung von `NXTAD`



Ursprüngliche Berechnung

```
if ((HCNT % 'Bsz == 1) && (HPHASE == 1))
    NXTAD = 1
else
    NXTAD = 0;
```

Nun **einen Takt** vorziehen

```
if ((HCNT % 'Bsz == 0) && (HPHASE == 1))
    NXTAD = 1
else
    NXTAD = 0;
```

Reicht aber **nicht** aus: `HPHASE` wird erst zu **spät** 1!

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

HPHASE eher berechnen

Idee: Phasengrenzen um einen Takt nach vorne schieben



Ursprüngliche Berechnung

case (HCNT)

```
0:          HPHASE <= 0;           // linker Bildrand
'H1:       HPHASE <= HPHASE+1;    // Bildpunkte
'H1+'H:    HPHASE <= HPHASE+1;    // rechter Bildrand
'H1+'H+'H2: HPHASE <= HPHASE+1;  // Bildsynchronisation
```

endcase

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

HPHASE eher berechnen

Idee: Phasengrenzen um einen Takt nach vorne schieben



Ursprüngliche Berechnung

```
case (HCNT)
  0:          HPHASE <= 0;          // linker Bildrand
  'H1:       HPHASE <= HPHASE+1;    // Bildpunkte
  'H1+'H:    HPHASE <= HPHASE+1;    // rechter Bildrand
  'H1+'H+'H2: HPHASE <= HPHASE+1;  // Bildsynchronisation
endcase
```

Um einen Takt **vorgezogenes** Signal

```
case (HCNT)
  'Hline-1:  HPHASE <= 0;          // linker Bildrand
  'H1-1:     HPHASE <= HPHASE+1;    // Bildpunkte
  'H1+'H-1:  HPHASE <= HPHASE+1;    // rechter Bildrand
  'H1+'H+'H2-1: HPHASE <= HPHASE+1; // Bildsynchronisation
endcase
```

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

HPHASE eher berechnen

Idee: Phasengrenzen um einen Takt nach vorne schieben



Ursprüngliche Berechnung

```
case (HCNT)
  0:          HPHASE <= 0;          // linker Bildrand
  'H1:       HPHASE <= HPHASE+1;  // Bildpunkte
  'H1+'H:    HPHASE <= HPHASE+1;  // rechter Bildrand
  'H1+'H+'H2: HPHASE <= HPHASE+1; // Bildsynchronisation
endcase
```

Um einen Takt **vorgezogenes** Signal

```
case (HCNT)
  'Hline-1:  HPHASE <= 0;          // linker Bildrand
  'H1-1:     HPHASE <= HPHASE+1;  // Bildpunkte
  'H1+'H-1:  HPHASE <= HPHASE+1;  // rechter Bildrand
  'H1+'H+'H2-1: HPHASE <= HPHASE+1; // Bildsynchronisation
endcase
```

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

HPHASE eher berechnen

Idee: Phasengrenzen um einen Takt nach vorne schieben



Ursprüngliche Berechnung

```
case (HCNT)
  0:          HPHASE <= 0;          // linker Bildrand
  'H1:       HPHASE <= HPHASE+1; // Bildpunkte
  'H1+'H:    HPHASE <= HPHASE+1; // rechter Bildrand
  'H1+'H+'H2: HPHASE <= HPHASE+1; // Bildsynchronisation
endcase
```

Um einen Takt vorgezogenes Signal

```
case (HCNT)
  'Hline-1:  HPHASE <= 0;          // linker Bildrand
  'H1-1:     HPHASE <= HPHASE+1; // Bildpunkte
  'H1+'H-1:  HPHASE <= HPHASE+1; // rechter Bildrand
  'H1+'H+'H2-1: HPHASE <= HPHASE+1; // Bildsynchronisation
endcase
```

DISCOUNT funktioniert nicht: Nun kommt **HSYNC zu früh!**



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Berechnung von HSYNC



Ursprüngliche Berechnung

```
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin
  if (NRST == 0)    HSYNC <= 1;
  else
    if (HPHASE == 3) HSYNC <= 1; // <-- nun zu früh!
    else            HSYNC <= 0; //   -" -
end
```

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



Ursprüngliche Berechnung

```
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin
  if (NRST == 0)    HSYNC <= 1;
  else
    if (HPHASE == 3) HSYNC <= 1; // <-- nun zu früh!
    else            HSYNC <= 0; //   -" -
end
```

Neu: Um einen Takt verzögertes HSYNC-Signal via HSYNC_E

```
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin
  if (NRST == 0) begin
    HSYNC <= 1;
    HSYNC_E <= 1;
  end else begin
    if (HPHASE == 3) HSYNC_E <= 1;
    else            HSYNC_E <= 0;
    HSYNC <= HSYNC_E;
  end
end
```

Nun ist HSYNC selbst wieder richtig.

Vorgezogene `NXTAD`-Berechnung durch eingefügte Register



```
always @(posedge CLOCK or negedge NRST) begin
  if (NRST == 0) begin                // Reset
    NXTAD <= 0;
    NXTLN <= 0;
  end else begin
    if ((HCNT % 'Bsz == 0 )          // neues Byte
        && (HPHASE == 1))
      NXTAD <= 1;
    else
      NXTAD <= 0;
    if (HCNT == 'Hline-1)
      NXTLN <= 1;
    else
      NXTLN <= 0;
  end
end
```

Damit sequentielles Verhalten nach aussen **gleich** geblieben

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Synthese-Ergebnis der optimierten Schaltung



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Back-HCOUNT Sheet=1 Page=1

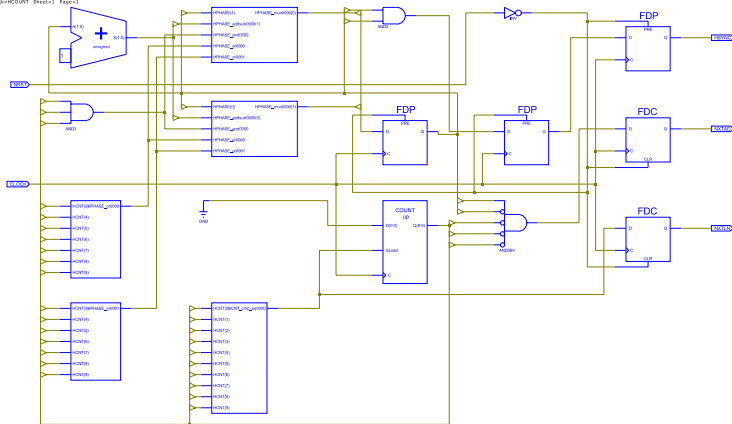

Timing-Analyse der endgültigen Schaltung

Nach Platzierung und Verdrahtung auf modernem Chip (Xilinx XC2VP30)



Vor Optimierung

Timing summary:

Design statistics:

Minimum period : 3.898ns
(Maximum frequency: 256.542MHz)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Timing-Analyse der endgültigen Schaltung

Nach Platzierung und Verdrahtung auf modernem Chip (Xilinx XC2VP30)



Vor Optimierung

Timing summary:

Design statistics:

Minimum period : **3.898ns**
(Maximum frequency: **256.542MHz**)

Nach Optimierung

Timing summary:

Design statistics:

Minimum period : **3.197ns**
(Maximum frequency: **312.793MHz**)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu

Kommunikation und Adressierung



- **Verschiedene Untereinheiten**
- Kommunikation untereinander
- Auf verschiedene technische Weisen realisierbar

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu



- **Verschiedene Untereinheiten**
- **Kommunikation untereinander**
- Auf verschiedene technische Weisen realisierbar

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu



- Verschiedene Untereinheiten
- Kommunikation untereinander
- Auf verschiedene technische Weisen realisierbar

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu



- Verschiedene Untereinheiten
- Kommunikation untereinander
- Auf verschiedene technische Weisen realisierbar

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM


Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu



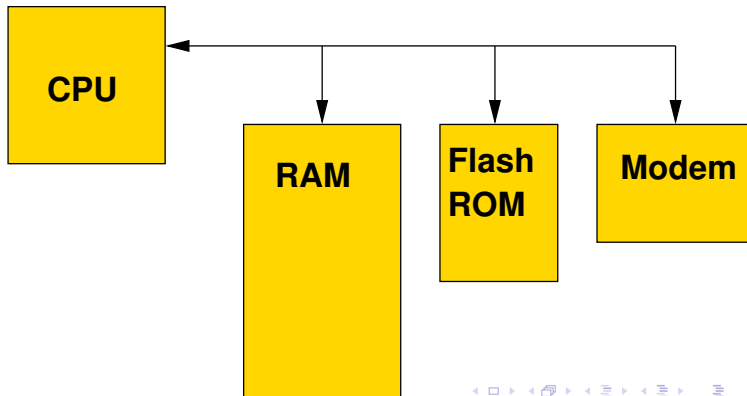- Verschiedene Untereinheiten
- Kommunikation untereinander
- Auf verschiedene technische Weisen realisierbar



Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, hängt die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere** Master (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, hängt die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere** Master (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, hängt die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere** Master (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, hängt die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere** Master (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, hängt die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere** Master (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, hängt die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere** Master (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, häufig die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere Master** (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, häufig die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere Master** (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, häufig die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere** Master (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, häufig die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere** Master (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, häufig die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere** Master (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Häufig verwendet: Busse



- Gemeinsame Verbindungen zwischen Komponenten
- Maximal ein **Initiator** / **Master** gleichzeitig
 - **Veranlasst** Aktivitäten auf Bus
- Ein oder mehrere **Targets** / **Slaves**
 - **Reagieren** auf Aktivitäten auf dem Bus
- Grundlegende **Transaktionen** auf dem Bus
 - Initiator fordert Daten von Target an: **Lesezugriff**
 - Initiator überträgt Daten zum Target: **Schreibzugriff**
- Busorganisation in **einfachen** Systemen
 - Nur **ein** Master, häufig die **CPU**
- In **leistungsstärkeren** Systemen
 - **Mehrere** Master (*multi-master* Ansatz, DMA)
 - Beispiele: Gb/s-Ethernet, Festplatten-Controller, Graphikprozessor, USB 2.0...
 - Hier nicht weiter behandelt

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- **Gemeinsam** genutztes Medium

- Vorteile

- Einfache Realisierung
- Wenig Chip-Fläche

- Nachteile

- Nur **eine** Verbindung gleichzeitig

→ Busstruktur, Busmaster, Bus-Slave, Bus-Transceiver

→ Bus-Dissemination, Bus-Steuerung, Bus-Interruption

- Probleme bei Bussen

→ Bus-Überlastung, Bus-Kollision, Bus-Blockade

→ Bus-Überwachung, Bus-Protokolle, Bus-Standard

→ Bus-Design, Bus-Implementierung, Bus-Test



- **Gemeinsam** genutztes Medium

- Vorteile

- Einfache Realisierung
- Wenig Chip-Fläche

- Nachteile

- Nur eine Verbindung gleichzeitig

→ Busstruktur, Busmaster, Bus-Slave, Bus-Transceiver

→ Bus-Dissemination, Split-Transmitter

- Probleme bei Bussen

→ Bus-Überlastung, Bus-Kollision

→ Bus-Überwachung, Bus-Protokolle

→ Bus-Steuerung, Bus-Adressierung



- **Gemeinsam** genutztes Medium
- Vorteile
 - **Einfache** Realisierung
 - Wenig **Chip-Fläche**
- Nachteile
 - Nur **eine** Verbindung gleichzeitig
 - Probleme bei Bussen

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- **Gemeinsam** genutztes Medium
- Vorteile
 - **Einfache** Realisierung
 - **Wenig Chip-Fläche**
- Nachteile
 - Nur **eine** Verbindung gleichzeitig
 - Probleme bei Bussen



- **Gemeinsam** genutztes Medium
- Vorteile
 - **Einfache** Realisierung
 - **Wenig Chip-Fläche**
- Nachteile
 - Nur **eine** Verbindung gleichzeitig
 - Vereinfacht, kann **etwas** verbessert werden
 - → Disconnect/Reconnect, Split Transaction, ...
 - Probleme bei Bussen
 - Wie Bus vergeben, wenn **mehrere** Initiator/Master **gleichzeitig** Zugriff benötigen? → nicht weiter behandelt
 - Wie Target **gezielt** ansprechen? → kommt jetzt



- **Gemeinsam** genutztes Medium
- Vorteile
 - **Einfache** Realisierung
 - Wenig **Chip-Fläche**
- Nachteile
 - Nur **eine** Verbindung gleichzeitig
 - Vereinfacht, kann **etwas** verbessert werden
 - → Disconnect/Reconnect, Split Transaction, ...
 - Probleme bei Bussen
 - Wie Bus vergeben, wenn **mehrere** Initiator/Master **gleichzeitig** Zugriff benötigen? → nicht weiter behandelt
 - Wie Target **gezielt** ansprechen? → kommt jetzt



- **Gemeinsam** genutztes Medium
- Vorteile
 - **Einfache** Realisierung
 - Wenig **Chip-Fläche**
- Nachteile
 - Nur **eine** Verbindung gleichzeitig
 - Vereinfacht, kann **etwas** verbessert werden
 - → Disconnect/Reconnect, Split Transaction, ...
 - Probleme bei Bussen
 - Wie Bus vergeben, wenn **mehrere** Initiator/Master **gleichzeitig** Zugriff benötigen? → nicht weiter behandelt
 - Wie Target **gezielt** ansprechen? → kommt jetzt



- **Gemeinsam** genutztes Medium
- Vorteile
 - **Einfache** Realisierung
 - Wenig **Chip-Fläche**
- Nachteile
 - Nur **eine** Verbindung gleichzeitig
 - Vereinfacht, kann **etwas** verbessert werden
 - → Disconnect/Reconnect, Split Transaction, ...
 - Probleme bei Bussen
 - Wie Bus vergeben, wenn **mehrere** Initiator/Master **gleichzeitig** Zugriff benötigen? → nicht weiter behandelt
 - Wie Target **gezielt** ansprechen? → kommt jetzt




- **Gemeinsam** genutztes Medium
- Vorteile
 - **Einfache** Realisierung
 - Wenig **Chip-Fläche**
- Nachteile
 - Nur **eine** Verbindung gleichzeitig
 - Vereinfacht, kann **etwas** verbessert werden
 - → Disconnect/Reconnect, Split Transaction, ...
 - Probleme bei Bussen
 - Wie Bus vergeben, wenn **mehrere** Initiator/Master **gleichzeitig** Zugriff benötigen? → nicht weiter behandelt
 - Wie Target **gezielt** ansprechen? → kommt jetzt




- Vergabe von **Adressen** für Teilnehmer an Bus
- Können auch **sehr** große Bereiche sein
 - Beispiel: Moderne GPU braucht ca. 800 MB an **Adressraum**

Busadresse

 




 - Vergabe von **Adressen** für Teilnehmer an Bus
- Können auch **sehr** große Bereiche sein
 - Beispiel: Moderne GPU braucht ca. 800 MB an **Adressraum**





 - Vergabe von **Adressen** für Teilnehmer an Bus
- Können auch **sehr** große Bereiche sein
 - Beispiel: Moderne GPU braucht ca. 800 MB an **Adressraum**





CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- CPU **kennt schon** Adressen
- Nämlich für den **Speicher**
- Wie damit **Buszugriffe** realisieren?
- Zwei Alternativen



- CPU **kennt schon** Adressen
- Nämlich für den **Speicher**
- Wie damit **Buszugriffe** realisieren?
- Zwei Alternativen



- CPU **kennt schon** Adressen
- Nämlich für den **Speicher**
- Wie damit **Buszugriffe** realisieren?
- Zwei Alternativen



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

- CPU **kennt schon** Adressen
- Nämlich für den **Speicher**
- Wie damit **Buszugriffe** realisieren?
- Zwei Alternativen

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des `AL`-Registers (1 Byte) an Busadresse `0x60`
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse `0x71` in `AL` Register
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf `0x60` und `0x64`
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf `0x3f8-3ff`
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf `0x1f0-1f7` und `0x3f6-3f7`

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des `AL`-Registers (1 Byte) an Busadresse `0x60`
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse `0x71` in `AL` Register
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf `0x60` und `0x64`
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf `0x3f8-3ff`
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf `0x1f0-1f7` und `0x3f6-3f7`

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des `AL`-Registers (1 Byte) an Busadresse `0x60`
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse `0x71` in `AL` Register
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf `0x60` und `0x64`
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf `0x3f8-3ff`
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf `0x1f0-1f7` und `0x3f6-3f7`

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des `AL`-Registers (1 Byte) an Busadresse `0x60`
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse `0x71` in `AL` Register
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf `0x60` und `0x64`
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf `0x3f8-3ff`
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf `0x1f0-1f7` und `0x3f6-3f7`

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des **AL-Registers** (1 Byte) an Busadresse 0x60
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse 0x71 in **AL Register**
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf 0x60 und 0x64
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf 0x3f8-3ff
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf 0x1f0-1f7 und 0x3f6-3f7

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des **AL-Registers** (1 Byte) an Busadresse `0x60`
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse `0x71` in **AL Register**
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf `0x60` und `0x64`
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf `0x3f8-3ff`
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf `0x1f0-1f7` und `0x3f6-3f7`

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des **AL**-Registers (1 Byte) an Busadresse 0x60
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse 0x71 in **AL** Register
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf 0x60 und 0x64
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf 0x3f8-3ff
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf 0x1f0-1f7 und 0x3f6-3f7

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des **AL**-Registers (1 Byte) an Busadresse 0x60
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse 0x71 in **AL** Register
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - Tastatur liegt auf 0x60 und 0x64
 - 1. Serielle Schnittstelle liegt auf 0x3f8-3ff
 - 1. Festplatten-Controller liegt auf 0x1f0-1f7 und 0x3f6-3f7

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des **AL**-Registers (1 Byte) an Busadresse 0x60
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse 0x71 in **AL** Register
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf 0x60 und 0x64
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf 0x3f8-3ff
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf 0x1f0-1f7 und 0x3f6-3f7

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des **AL**-Registers (1 Byte) an Busadresse 0x60
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse 0x71 in **AL** Register
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf 0x60 und 0x64
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf 0x3f8-3ff
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf 0x1f0-1f7 und 0x3f6-3f7

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des **AL**-Registers (1 Byte) an Busadresse 0x60
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse 0x71 in **AL** Register
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf 0x60 und 0x64
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf 0x3f8-3ff
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf 0x1f0-1f7 und 0x3f6-3f7

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

1. Getrennter Adressbereich für Bus



- Häufig **Ein-/Ausgabe-Adressbereich** genannt
- Verwendet z.B. bei X86-Architektur
- Spezielle **Instruktionen** für Ein-/Ausgabe
- Interpretieren angegebene Adresse immer als **Busadresse**
- Beispiel: `outb %a1, 0x60`
 - **Schreibt** Inhalt des **AL**-Registers (1 Byte) an Busadresse 0x60
- Beispiel: `inb 0x71, %a1`
 - **Liest** 1 Byte von Busadresse 0x71 in **AL** Register
- Beispiele für die klassische **PC-Architektur**
 - **Tastatur** liegt auf 0x60 und 0x64
 - **1. Serielle Schnittstelle** liegt auf 0x3f8-3ff
 - **1. Festplatten-Controller** liegt auf 0x1f0-1f7 und 0x3f6-3f7

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung


Kommunikation

Zusammenfassung

 2. Gemeinsamer Adressbereich




- **Nachteil** des getrennten Adressbereichs
 - **Zusätzliche** Instruktionen
 - Ungünstig, Instruktionsbits sind **rares Gut**
- Anderer Ansatz: **Blende** Busadressen in **normalen** Adressraum ein: **memory mapped I/O**
 - So bei den meisten anderen Prozessoren
 - Auch bei X86 möglich, heute überwiegend verwendet
- Zugriff nun mit ganz normalen Lade/Speicherbefehlen
 - `lw $t0, 7`: Lade 32b Wort aus **RAM-Speicher**
 - `sb $t1, 13`: Gebe Byte auf **USB-Schnittstelle** aus



 2. Gemeinsamer Adressbereich




- **Nachteil** des getrennten Adressbereichs
 - **Zusätzliche** Instruktionen
 - Ungünstig, Instruktionsbits sind **rare** Gut
- Anderer Ansatz: **Blende** Busadressen in **normalen** Adressraum ein: **memory mapped I/O**
 - So bei den meisten anderen Prozessoren
 - Auch bei X86 möglich, heute überwiegend verwendet
- Zugriff nun mit ganz normalen Lade/Speicherbefehlen
 - `lw $t0, 7`: Lade 32b Wort aus **RAM-Speicher**
 - `sb $t1, 13`: Gebe Byte auf **USB-Schnittstelle** aus



 2. Gemeinsamer Adressbereich




- **Nachteil** des getrennten Adressbereichs
 - **Zusätzliche** Instruktionen
 - Ungünstig, Instruktionsbits sind **rare Gut**
- Anderer Ansatz: **Blende** Busadressen in **normalen** Adressraum ein: **memory mapped I/O**
 - So bei den meisten anderen Prozessoren
 - Auch bei X86 möglich, heute überwiegend verwendet
- Zugriff nun mit ganz normalen Lade/Speicherbefehlen
 - `lw $t0, 7`: Lade 32b Wort aus **RAM-Speicher**
 - `sb $t1, 13`: Gebe Byte auf **USB-Schnittstelle** aus



 2. Gemeinsamer Adressbereich




- **Nachteil** des getrennten Adressbereichs
 - **Zusätzliche** Instruktionen
 - Ungünstig, Instruktionsbits sind **rare Gut**
- Anderer Ansatz: **Blende** Busadressen in **normalen** Adressraum ein: **memory mapped I/O**
 - So bei den meisten anderen Prozessoren
 - Auch bei X86 möglich, heute überwiegend verwendet
- Zugriff nun mit ganz normalen Lade/Speicherbefehlen
 - `lw $t0, 7`: Lade 32b Wort aus **RAM-Speicher**
 - `sb $t1, 13`: Gebe Byte auf **USB-Schnittstelle** aus



 2. Gemeinsamer Adressbereich




- **Nachteil** des getrennten Adressbereichs
 - **Zusätzliche** Instruktionen
 - Ungünstig, Instruktionsbits sind **rare Gut**
- Anderer Ansatz: **Blende** Busadressen in **normalen** Adressraum ein: **memory mapped I/O**
 - So bei den meisten anderen Prozessoren
 - Auch bei X86 möglich, heute überwiegend verwendet
- Zugriff nun mit ganz normalen Lade/Speicherbefehlen
 - `lw $t0, 7`: Lade 32b Wort aus **RAM-Speicher**
 - `sb $t1, 13`: Gebe Byte auf **USB-Schnittstelle** aus



 2. Gemeinsamer Adressbereich



- **Nachteil** des getrennten Adressbereichs
 - **Zusätzliche** Instruktionen
 - Ungünstig, Instruktionsbits sind **rares Gut**
- Anderer Ansatz: **Blende** Busadressen in **normalen** Adressraum ein: **memory mapped I/O**
 - So bei den meisten anderen Prozessoren
 - Auch bei X86 möglich, heute überwiegend verwendet
- Zugriff nun mit ganz normalen Lade/Speicherbefehlen
 - `lw $t0, 7`: Lade 32b Wort aus **RAM-Speicher**
 - `sb $t1, 13`: Gebe Byte auf **USB-Schnittstelle** aus



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung


Kommunikation

Zusammenfassung

 2. Gemeinsamer Adressbereich




- **Nachteil** des getrennten Adressbereichs
 - **Zusätzliche** Instruktionen
 - Ungünstig, Instruktionsbits sind **rares Gut**
- Anderer Ansatz: **Blende** Busadressen in **normalen** Adressraum ein: **memory mapped I/O**
 - So bei den meisten anderen Prozessoren
 - Auch bei X86 möglich, heute überwiegend verwendet
- Zugriff nun mit ganz normalen Lade/Speicherbefehlen
 - `lw $t0, 7`: Lade 32b Wort aus **RAM-Speicher**
 - `sb $t1, 13`: Gebe Byte auf **USB-Schnittstelle** aus



 2. Gemeinsamer Adressbereich




- **Nachteil** des getrennten Adressbereichs
 - **Zusätzliche** Instruktionen
 - Ungünstig, Instruktionsbits sind **rares Gut**
- Anderer Ansatz: **Blende** Busadressen in **normalen** Adressraum ein: **memory mapped I/O**
 - So bei den meisten anderen Prozessoren
 - Auch bei X86 möglich, heute überwiegend verwendet
- Zugriff nun mit ganz normalen Lade/Speicherbefehlen
 - `lw $t0, 7`: Lade 32b Wort aus **RAM-Speicher**
 - `sb $t1, 13`: Gebe Byte auf **USB-Schnittstelle** aus



 2. Gemeinsamer Adressbereich



- **Nachteil** des getrennten Adressbereichs
 - **Zusätzliche** Instruktionen
 - Ungünstig, Instruktionsbits sind **rares Gut**
- Anderer Ansatz: **Blende** Busadressen in **normalen** Adressraum ein: **memory mapped I/O**
 - So bei den meisten anderen Prozessoren
 - Auch bei X86 möglich, heute überwiegend verwendet
- Zugriff nun mit ganz normalen Lade/Speicherbefehlen
 - **lw \$t0, 7**: Lade 32b Wort aus **RAM-Speicher**
 - **sb \$t1, 13**: Gebe Byte auf **USB-Schnittstelle** aus





- Problem: Wie erkennen Busteilnehmer, ob sie **angesprochen** werden?
 - Also Target / Slave eines Zugriffs sind
- Gängige Technik
 - **Select-Signal** pro Teilnehmer
 - Wird **aktiviert**, wenn Teilnehmer vom Initiator/Master angesprochen wird
- **Adressdekodierung** übersetzt Busadressen in Select-Signale
- Triviales Beispiel: Zwei Teilnehmer auf Bus
 - Auf Adressen 0 und 1

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Wie erkennen Busteilnehmer, ob sie **angesprochen** werden?
 - Also Target / Slave eines Zugriffs sind
- Gängige Technik
 - Select-Signal pro Teilnehmer
 - Wird **aktiviert**, wenn Teilnehmer vom Initiator/Master angesprochen wird
- **Adressdekodierung** übersetzt Busadressen in Select-Signale
- Triviales Beispiel: Zwei Teilnehmer auf Bus
 - Auf Adressen 0 und 1



- Problem: Wie erkennen Busteilnehmer, ob sie **angesprochen** werden?
 - Also Target / Slave eines Zugriffs sind
- Gängige Technik
 - **Select**-Signal pro Teilnehmer
 - Wird **aktiviert**, wenn Teilnehmer vom Initiator/Master angesprochen wird
- **Adressdekodierung** übersetzt Busadressen in Select-Signale
- Triviales Beispiel: Zwei Teilnehmer auf Bus
 - Auf Adressen 0 und 1



- Problem: Wie erkennen Busteilnehmer, ob sie **angesprochen** werden?
 - Also Target / Slave eines Zugriffs sind
- Gängige Technik
 - **Select**-Signal pro Teilnehmer
 - Wird **aktiviert**, wenn Teilnehmer vom Initiator/Master angesprochen wird
- **Adressdekodierung** übersetzt Busadressen in Select-Signale
- Triviales Beispiel: Zwei Teilnehmer auf Bus
 - Auf Adressen 0 und 1

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Wie erkennen Busteilnehmer, ob sie **angesprochen** werden?
 - Also Target / Slave eines Zugriffs sind
- Gängige Technik
 - **Select**-Signal pro Teilnehmer
 - Wird **aktiviert**, wenn Teilnehmer vom Initiator/Master angesprochen wird
- **Adressdekodierung** übersetzt Busadressen in Select-Signale
- Triviales Beispiel: Zwei Teilnehmer auf Bus
 - Auf Adressen 0 und 1



- Problem: Wie erkennen Busteilnehmer, ob sie **angesprochen** werden?
 - Also Target / Slave eines Zugriffs sind
- Gängige Technik
 - **Select**-Signal pro Teilnehmer
 - Wird **aktiviert**, wenn Teilnehmer vom Initiator/Master angesprochen wird
- **Adressdekodierung** übersetzt Busadressen in Select-Signale
- Triviales Beispiel: Zwei Teilnehmer auf Bus
 - Auf Adressen 0 und 1

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Wie erkennen Busteilnehmer, ob sie **angesprochen** werden?
 - Also Target / Slave eines Zugriffs sind
- Gängige Technik
 - **Select**-Signal pro Teilnehmer
 - Wird **aktiviert**, wenn Teilnehmer vom Initiator/Master angesprochen wird
- **Adressdekodierung** übersetzt Busadressen in Select-Signale
- Triviales Beispiel: Zwei Teilnehmer auf Bus
 - Auf Adressen 0 und 1

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Wie erkennen Busteilnehmer, ob sie **angesprochen** werden?
 - Also Target / Slave eines Zugriffs sind
- Gängige Technik
 - **Select**-Signal pro Teilnehmer
 - Wird **aktiviert**, wenn Teilnehmer vom Initiator/Master angesprochen wird
- **Adressdekodierung** übersetzt Busadressen in Select-Signale
- Triviales Beispiel: Zwei Teilnehmer auf Bus
 - Auf Adressen 0 und 1

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Wie erkennen Busteilnehmer, ob sie **angesprochen** werden?
 - Also Target / Slave eines Zugriffs sind
- Gängige Technik
 - **Select**-Signal pro Teilnehmer
 - Wird **aktiviert**, wenn Teilnehmer vom Initiator/Master angesprochen wird
- **Adressdekodierung** übersetzt Busadressen in Select-Signale
- Triviales Beispiel: Zwei Teilnehmer auf Bus
 - Auf Adressen 0 und 1

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung



Kommunikation

Zusammenfassung



- Problem: Wie erkennen Busteilnehmer, ob sie **angesprochen** werden?
 - Also Target / Slave eines Zugriffs sind
- Gängige Technik
 - **Select**-Signal pro Teilnehmer
 - Wird **aktiviert**, wenn Teilnehmer vom Initiator/Master angesprochen wird
- **Adressdekodierung** übersetzt Busadressen in Select-Signale
- Triviales Beispiel: Zwei Teilnehmer auf Bus
 - Auf Adressen 0 und 1

Adresse

  

Komplizierteres Szenario

Annahme: 64KB Adressraum



Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
0x0000	0x1FFF	RAM 8KB
0x2000	0x23FF	Flash-Speicher 1KB
0xFE00	0xFFFF	Modem 512B

Wie realisierbar? Erster Versuch:

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Komplizierteres Szenario

Annahme: 64KB Adressraum



Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
0x0000	0x1FFF	RAM 8KB
0x2000	0x23FF	Flash-Speicher 1KB
0xFE00	0xFFFF	Modem 512B

Wie realisierbar? Erster Versuch:

```
module decoder1 (  
  input [15:0] ADDR,  
  output      SEL_RAM, SEL_FLASH, SEL_MODEM  
);  
  
assign SEL_RAM      = (ADDR >= 16'h0000 && ADDR <= 16'h1FFF);  
assign SEL_FLASH    = (ADDR >= 16'h2000 && ADDR <= 16'h23FF);  
assign SEL_MODEM    = (ADDR >= 16'hFE00 && ADDR <= 16'hFFFF);  
  
endmodule
```

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R


ROM

Optimierung

Kommunikation


Zusammenfassung

Diskussion: Syntheseresult

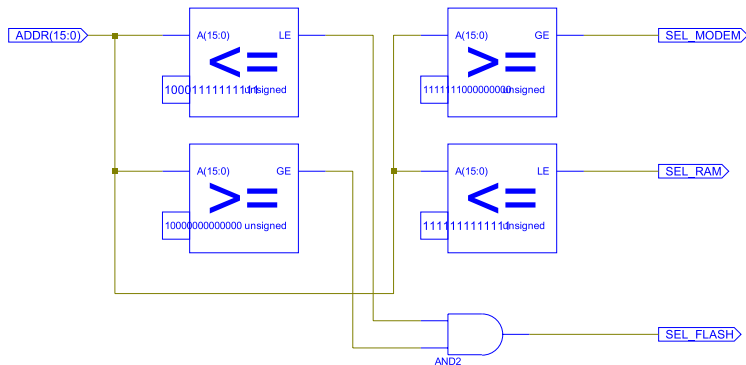

- Optimiert: Immerhin nur **vier statt sechs** Vergleicher
- Jeder einzelne Vergleicher aber **groß und langsam!**

Diskussion: Syntheseresultat

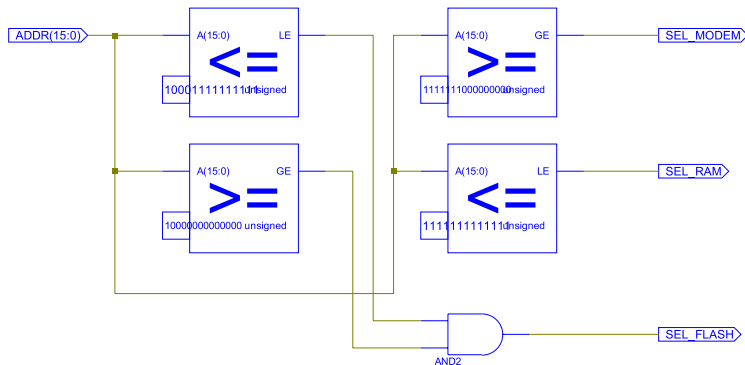

- Optimiert: Immerhin nur **vier statt sechs** Vergleiche
- Jeder einzelne Vergleicher aber **groß und langsam!**



Müssen wir immer **alle** Bits vergleichen?

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- Nein, versuche nur **Startadressen** eindeutig zu unterscheiden
- Mit möglichst **wenigen** Bits!
- Beginne mit **höchstwertigen** (=linken) Bits

→ Versuche so frühe Erkennung von Überschneidungen

→ Beginne mit Bits, die für alle Teilnehmer (RAM) = 1 sind

→ Prüfe (mit) sukzessive weiter

→ Stoppe, sobald du auf 0 kommst

→ weiter!

→ weiter!

Neue Überlegung



Müssen wir immer **alle** Bits vergleichen?

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_00 0 0_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_11 1 0_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- Nein, versuche nur **Startadressen** eindeutig zu unterscheiden
- Mit möglichst **wenigen** Bits!
- Beginne mit **höchstwertigen** (=linken) Bits

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



Müssen wir immer **alle** Bits vergleichen?

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_00 0 0_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_11 1 0_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **Nein**, versuche nur **Startadressen** eindeutig zu unterscheiden
- Mit möglichst **wenigen** Bits!
- Beginne mit **höchstwertigen** (=linken) Bits
 - Vermeide so falsche Erkennung von Adressbereichen
 - Gegenbeispiel: Verwende Bit 9, um Modem (=1) und Flash (=0) auseinanderzuhalten
 - Klappt nicht: Bei Zugriff auf RAM kann Bit 9 **auch 1** werden!
 - Bereiche dürfen sich **nicht** überlappen
 - Niemals **gleichzeitig** mehr als ein **Select-Signal** aktiv



Müssen wir immer **alle** Bits vergleichen?

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_00 0 0_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_11 1 0_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **Nein**, versuche nur **Startadressen** eindeutig zu unterscheiden
- Mit möglichst **wenigen** Bits!
- Beginne mit **höchstwertigen** (=linken) Bits
 - Vermeide so falsche Erkennung von Adressbereichen
 - Gegenbeispiel: Verwende Bit 9, um Modem (=1) und Flash (=0) auseinanderzuhalten
 - Klappt nicht: Bei Zugriff auf RAM kann Bit 9 **auch 1** werden!
 - Bereiche dürfen sich **nicht** überlappen
 - Niemals **gleichzeitig** mehr als ein **Select-Signal** aktiv



Müssen wir immer **alle** Bits vergleichen?

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **Nein**, versuche nur **Startadressen** eindeutig zu unterscheiden
- Mit möglichst **wenigen** Bits!
- Beginne mit **höchstwertigen** (=linken) Bits
 - Vermeide so falsche Erkennung von Adressbereichen
 - Gegenbeispiel: Verwende Bit 9, um Modem (=1) und Flash (=0) auseinanderzuhalten
 - Klappt nicht: Bei Zugriff auf RAM kann Bit 9 **auch** 1 werden!
 - Bereiche dürfen sich **nicht** überlappen
 - Niemals **gleichzeitig** mehr als ein Select-Signal aktiv



Müssen wir immer **alle** Bits vergleichen?

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **Nein**, versuche nur **Startadressen** eindeutig zu unterscheiden
- Mit möglichst **wenigen** Bits!
- Beginne mit **höchstwertigen** (=linken) Bits
 - Vermeide so falsche Erkennung von Adressbereichen
 - Gegenbeispiel: Verwende Bit 9, um Modem (=1) und Flash (=0) auseinanderzuhalten
 - Klappt nicht: Bei Zugriff auf RAM kann Bit 9 **auch** 1 werden!
 - Bereiche dürfen sich **nicht** überlappen
 - Niemals **gleichzeitig** mehr als ein Select-Signal aktiv



Müssen wir immer **alle** Bits vergleichen?

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_00 0 0_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_11 1 0_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **Nein**, versuche nur **Startadressen** eindeutig zu unterscheiden
- Mit möglichst **wenigen** Bits!
- Beginne mit **höchstwertigen** (=linken) Bits
 - Vermeide so falsche Erkennung von Adressbereichen
 - Gegenbeispiel: Verwende Bit 9, um Modem (=1) und Flash (=0) auseinanderzuhalten
 - Klappt nicht: Bei Zugriff auf RAM kann Bit 9 **auch 1** werden!
 - Bereiche dürfen sich **nicht** überlappen
 - Niemals **gleichzeitig** mehr als ein Select-Signal aktiv



Müssen wir immer **alle** Bits vergleichen?

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_00 0 0_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_11 1 0_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **Nein**, versuche nur **Startadressen** eindeutig zu unterscheiden
- Mit möglichst **wenigen** Bits!
- Beginne mit **höchstwertigen** (=linken) Bits
 - Vermeide so falsche Erkennung von Adressbereichen
 - Gegenbeispiel: Verwende Bit 9, um Modem (=1) und Flash (=0) auseinanderzuhalten
 - Klappt nicht: Bei Zugriff auf RAM kann Bit 9 **auch** 1 werden!
 - Bereiche dürfen sich **nicht** überlappen
 - Niemals **gleichzeitig** mehr als ein Select-Signal aktiv



Müssen wir immer **alle** Bits vergleichen?

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_00 0 0_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_11 1 0_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **Nein**, versuche nur **Startadressen** eindeutig zu unterscheiden
- Mit möglichst **wenigen** Bits!
- Beginne mit **höchstwertigen** (=linken) Bits
 - Vermeide so falsche Erkennung von Adressbereichen
 - Gegenbeispiel: Verwende Bit 9, um Modem (=1) und Flash (=0) auseinanderzuhalten
 - Klappt nicht: Bei Zugriff auf RAM kann Bit 9 **auch** 1 werden!
 - Bereiche dürfen sich **nicht** überlappen
 - Niemals **gleichzeitig** mehr als ein Select-Signal aktiv



Müssen wir immer **alle** Bits vergleichen?

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_00 0 0_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_11 1 0_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **Nein**, versuche nur **Startadressen** eindeutig zu unterscheiden
- Mit möglichst **wenigen** Bits!
- Beginne mit **höchstwertigen** (=linken) Bits
 - Vermeide so falsche Erkennung von Adressbereichen
 - Gegenbeispiel: Verwende Bit 9, um Modem (=1) und Flash (=0) auseinanderzuhalten
 - Klappt nicht: Bei Zugriff auf RAM kann Bit 9 **auch** 1 werden!
 - Bereiche dürfen sich **nicht** überlappen
 - Niemals **gleichzeitig** mehr als ein Select-Signal aktiv

Nächster Versuch ...

Konstruiere **Entscheidungsbaum** von links nach rechts



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **ADDR[15]==1** → Zugriff auf **Modem**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==0** → Zugriff auf **RAM**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==1** → Zugriff auf **Flash**

Diskussion

- **Überlappungsfrei**
- Select-Signal wird korrekt 1 bei Zugriff auf **Startadresse** und folgende Adressen
- Aber was ist mit der **Endadresse?** → später!

Nächster Versuch ...

Konstruiere **Entscheidungsbaum** von links nach rechts



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **ADDR[15]==1** → Zugriff auf **Modem**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==0** → Zugriff auf **RAM**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==1** → Zugriff auf **Flash**

Diskussion

- Überlappungsfrei
- Select-Signal wird korrekt 1 bei Zugriff auf **Startadresse** und folgende Adressen
- Aber was ist mit der **Endadresse?** → später!

Nächster Versuch ...

Konstruiere **Entscheidungsbaum** von links nach rechts



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **ADDR[15]==1** → Zugriff auf **Modem**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==0** → Zugriff auf **RAM**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==1** → Zugriff auf **Flash**

Diskussion

- Überlappungsfrei
- Select-Signal wird korrekt 1 bei Zugriff auf Startadresse und folgende Adressen
- Aber was ist mit der Endadresse? → später!

Nächster Versuch ...

Konstruiere **Entscheidungsbaum** von links nach rechts



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **ADDR[15]==1** → Zugriff auf **Modem**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==0** → Zugriff auf **RAM**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==1** → Zugriff auf **Flash**

Diskussion

- Überlappungsfrei
- Select-Signal wird korrekt 1 bei Zugriff auf Startadresse und folgende Adressen
- Aber was ist mit der Endadresse? → später!

Nächster Versuch ...

Konstruiere **Entscheidungsbaum** von links nach rechts



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **ADDR[15]==1** → Zugriff auf **Modem**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==0** → Zugriff auf **RAM**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==1** → Zugriff auf **Flash**

Diskussion

- **Überlappungsfrei**
- Select-Signal wird korrekt 1 bei Zugriff auf **Startadresse** und folgende Adressen
- Aber was ist mit der **Endadresse**? → später!

Nächster Versuch ...

Konstruiere **Entscheidungsbaum** von links nach rechts



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **ADDR[15]==1** → Zugriff auf **Modem**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==0** → Zugriff auf **RAM**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==1** → Zugriff auf **Flash**

Diskussion

- **Überlappungsfrei**
- Select-Signal wird korrekt 1 bei Zugriff auf **Startadresse** und folgende Adressen
- Aber was ist mit der **Endadresse**? → später!

Nächster Versuch ...

Konstruiere **Entscheidungsbaum** von links nach rechts



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

- **ADDR[15]==1** → Zugriff auf **Modem**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==0** → Zugriff auf **RAM**
- **ADDR[15]==0 && ADDR[13]==1** → Zugriff auf **Flash**


Diskussion

- **Überlappungsfrei**
- Select-Signal wird korrekt 1 bei Zugriff auf **Startadresse** und folgende Adressen
- Aber was ist mit der **Endadresse**? → später!

Verilog-Implementierung


 
```
module decoder2 (  
  input [15:0] ADDR,  
  output      SEL_RAM, SEL_FLASH, SEL_MODEM  
);  
  
  assign SEL_RAM    = ~ADDR[15] & ~ADDR[13];  
  assign SEL_FLASH  = ~ADDR[15] & ADDR[13];  
  assign SEL_MODEM  = ADDR[15];  
  
endmodule
```



Dekodierung **innerhalb** eines Teilnehmers

Einfaches Beispiel 1KB Flash-ROM, organisiert als 1Kx8b



```
module rom1kx8 (  
    input      SELECT,  
    input [9:0] ADDR,  
    output [7:0] DATA  
);  
  
    reg [7:0] MEM [0:1023]  
  
    assign DATA = (SELECT) ? MEM[ADDR] : 8'bz;  
  
    initial begin          // einige Beispieldaten eintragen  
        MEM[0]   = 8'h42;  
        MEM[1]   = 8'h23;  
        ...  
        MEM[1022] = 8'h20;  
        MEM[1023] = 8'h07;  
    end  
  
endmodule
```

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Dekodierung **innerhalb** eines Teilnehmers

Komplexeres Beispiel: Modem-Steuerregister



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
module modem (
  input    CLOCK,
  input    SELECT,
  input [8:0] ADDR,
  input    WRITE,
  inout [7:0] DATA
);

  reg [7:0] baudrate;
  reg [1:0] parity;
  reg [7:0] inchar, outchar;

  assign DATA = (~SELECT | WRITE) ? 8'bz :
    ((ADDR==0) ? baudrate :
     (ADDR==1) ? {6'b0,parity} :
     (ADDR==2) ? inchar // <-- ADDR=2 liest Zeichen
     : 8'h42);          // <-- Default-Wert für Debugging

  always @(posedge CLOCK) begin
    if (WRITE)
      case (ADDR)
        0 : baudrate  <= DATA;
        1 : parity    <= DATA[1:0];
        2 : outchar   <= DATA;          // <-- ADDR=2 schreibt Zeichen
      endcase
  end

endmodule
```

Anschluss an Bus

Am Beispiel des 1KB Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

```
module mysystem;
...

wire [15:0] ADDR;
wire [7:0] DATA;
wire SEL_RAM, SEL_FLASH, SEL_MODEM;

// Adressdecoder
decoder2 DECODER (ADDR, SEL_RAM, SEL_FLASH, SEL_MODEM);

// Flash-ROM
rom1kx8 FLASH (SEL_FLASH, ADDR[9:0], DATA);

...
endmodule
```

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

...

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

...

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

Der Flash-Bereich wiederholt sich!

Verhalten des Flash-ROMs



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Startadresse	Endadresse	Teilnehmer
16'b0000_0000_0000_0000	16'b0001_1111_1111_1111	RAM 8KB
16'b0010_0000_0000_0000	16'b0010_0011_1111_1111	Flash-Speicher 1KB
16'b1111_1110_0000_0000	16'b1111_1111_1111_1111	Modem 512B

Zugriff auf Busadresse	Select	Zugriff auf ROM-Adresse	Ausgabedatum	
16'h0000	0	10'h000	8'bz	Zugriff auf RAM-Bereich
16'hFE00	0	10'h200	8'bz	Zugriff auf Modem-Bereich
16'h2000	1	10'h000	8'h42	Zugriffe auf Flash-Bereich
16'h2001	1	10'h001	8'h23	
16'h23FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h23FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2400	1	10'h000	8'h42	Hinter Flash-Ende!
16'h2401	1	10'h001	8'h23	
16'h27FE	1	10'h3FE	8'h20	
16'h27FF	1	10'h3FF	8'h07	
16'h2800	1	10'h000	8'h42	
16'h2801	1	10'h001	8'h23	

...

Der Flash-Bereich **wiederholt** sich!





- Speicherbereich **wiederholt** sich
- Es sind aber immer die **gleichen** Daten
- Sichtbarkeit der gleichen *lokalen* Adressen an unterschiedlichen *Busadressen*: **Aliasing**
- Schadet in vielen Fällen **nicht**
 - Manchmal schon: **Hack** der Microsoft XBOX
 - Schreibzugriffe auf 80008008 werden **abgefangen**
 - Aber Fehler im **Adressdecoder** der Southbridge
 - Adressen sind auch **aliased** als 80008x08
 - Zugriffe **erlaubt** für $x \neq 0$
 - So Zugriff auf "geheimen" **Boot-Code** möglich
 - → MIST Premature Unmap Attack
- Erlaubt aber sehr **einfache und schnelle** Adressdekodierung

Memory Aliasing



- Speicherbereich **wiederholt** sich
- Es sind aber immer die **gleichen** Daten
- Sichtbarkeit der gleichen *lokalen* Adressen an unterschiedlichen *Busadressen*: **Aliasing**
- Schadet in vielen Fällen **nicht**
 - Manchmal schon: **Hack** der Microsoft XBOX
 - Schreibzugriffe auf 80008008 werden **abgefangen**
 - Aber Fehler im **Adressdecoder** der Southbridge
 - Adressen sind auch **aliased** als 80008x08
 - Zugriffe **erlaubt** für $x \neq 0$
 - So Zugriff auf "geheimen" **Boot-Code** möglich
 - → MIST Premature Unmap Attack
- Erlaubt aber sehr **einfache und schnelle** Adressdekodierung

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Speicherbereich **wiederholt** sich
- Es sind aber immer die **gleichen** Daten
- Sichtbarkeit der gleichen *lokalen* Adressen an unterschiedlichen *Busadressen*: **Aliasing**
- Schadet in vielen Fällen **nicht**
 - Manchmal schon: **Hack** der Microsoft XBOX
 - Schreibzugriffe auf 80008008 werden **abgefangen**
 - Aber Fehler im **Adressdecoder** der Southbridge
 - Adressen sind auch **aliased** als 80008x08
 - Zugriffe **erlaubt** für $x \neq 0$
 - So Zugriff auf "geheimen" **Boot-Code** möglich
 - → MIST Premature Unmap Attack
- Erlaubt aber sehr **einfache und schnelle** Adressdekodierung



- Speicherbereich **wiederholt** sich
- Es sind aber immer die **gleichen** Daten
- Sichtbarkeit der gleichen *lokalen* Adressen an unterschiedlichen *Busadressen*: **Aliasing**
- Schadet in vielen Fällen **nicht**
 - Manchmal schon: **Hack** der Microsoft XBOX
 - Schreibzugriffe auf 80008008 werden **abgefangen**
 - Aber Fehler im **Adressdecoder** der Southbridge
 - Adressen sind auch **aliased** als 80008x08
 - Zugriffe **erlaubt** für $x \neq 0$
 - So Zugriff auf "geheimen" **Boot-Code** möglich
 - → MIST Premature Unmap Attack
- Erlaubt aber sehr **einfache und schnelle** Adressdekodierung



- Speicherbereich **wiederholt** sich
- Es sind aber immer die **gleichen** Daten
- Sichtbarkeit der gleichen *lokalen* Adressen an unterschiedlichen *Busadressen*: **Aliasing**
- Schadet in vielen Fällen **nicht**
 - Manchmal schon: **Hack** der Microsoft XBOX
 - Schreibzugriffe auf 80008008 werden **abgefangen**
 - Aber Fehler im **Adressdecoder** der Southbridge
 - Adressen sind auch **aliased** als 80008x08
 - Zugriffe **erlaubt** für $x \neq 0$
 - So Zugriff auf "geheimen" **Boot-Code** möglich
 - → MIST Premature Unmap Attack
- Erlaubt aber sehr **einfache und schnelle** Adressdekodierung



- Speicherbereich **wiederholt** sich
- Es sind aber immer die **gleichen** Daten
- Sichtbarkeit der gleichen *lokalen* Adressen an unterschiedlichen *Busadressen*: **Aliasing**
- Schadet in vielen Fällen **nicht**
 - Manchmal schon: **Hack** der Microsoft XBOX
 - Schreibzugriffe auf 80008008 werden **abgefangen**
 - Aber Fehler im **Adressdecoder** der Southbridge
 - Adressen sind auch **aliased** als 80008x08
 - Zugriffe **erlaubt** für $x \neq 0$
 - So Zugriff auf "geheimen" **Boot-Code** möglich
 - → MIST Premature Unmap Attack
- Erlaubt aber sehr **einfache und schnelle** Adressdekodierung



- Speicherbereich **wiederholt** sich
- Es sind aber immer die **gleichen** Daten
- Sichtbarkeit der gleichen *lokalen* Adressen an unterschiedlichen *Busadressen*: **Aliasing**
- Schadet in vielen Fällen **nicht**
 - Manchmal schon: **Hack** der Microsoft XBOX
 - Schreibzugriffe auf 80008008 werden **abgefangen**
 - Aber Fehler im **Adressdecoder** der Southbridge
 - Adressen sind auch **aliased** als 80008x08
 - Zugriffe **erlaubt** für $x \neq 0$
 - So Zugriff auf “geheimen” **Boot-Code** möglich
 - → MIST Premature Unmap Attack
- Erlaubt aber sehr **einfache und schnelle** Adressdekodierung



- Speicherbereich **wiederholt** sich
- Es sind aber immer die **gleichen** Daten
- Sichtbarkeit der gleichen *lokalen* Adressen an unterschiedlichen *Busadressen*: **Aliasing**
- Schadet in vielen Fällen **nicht**
 - Manchmal schon: **Hack** der Microsoft XBOX
 - Schreibzugriffe auf 80008008 werden **abgefangen**
 - Aber Fehler im **Adressdecoder** der Southbridge
 - Adressen sind auch **aliased** als 80008x08
 - Zugriffe **erlaubt** für $x \neq 0$
 - So Zugriff auf “geheimen” **Boot-Code** möglich
 - → MIST Premature Unmap Attack
- Erlaubt aber sehr **einfache und schnelle** Adressdekodierung



- Speicherbereich **wiederholt** sich
- Es sind aber immer die **gleichen** Daten
- Sichtbarkeit der gleichen *lokalen* Adressen an unterschiedlichen *Busadressen*: **Aliasing**
- Schadet in vielen Fällen **nicht**
 - Manchmal schon: **Hack** der Microsoft XBOX
 - Schreibzugriffe auf 80008008 werden **abgefangen**
 - Aber Fehler im **Adressdecoder** der Southbridge
 - Adressen sind auch **aliased** als 80008x08
 - Zugriffe **erlaubt** für $x \neq 0$
 - So Zugriff auf “geheimen” **Boot-Code** möglich
 - → MIST Premature Unmap Attack
- Erlaubt aber sehr **einfache und schnelle** Adressdekodierung

Zusammenfassung Adressdekodierung



- Zeige Busteilnehmern durch **Select-Signal** an, wenn sie angesprochen werden
- Select-Signale werden aus **Busadressen** erzeugt
- Adressbereiche müssen **überlappungsfrei** sein
- Gleichzeitig darf **maximal ein** Select-Signal aktiv sein
- Erstelle Adressdekodierlogik durch Aufbau eines **Entscheidungsbaumes**
 - Von höherwertigen zu niederwertigen Adressbits
 - Erfülle Anforderungen dabei durch Auswertung von möglichst **wenigen** Adressbits
- Dabei **darf** derselbe Adressbereich i.d.R. mehrfach auftauchen (aliasing)
- Er **muß** aber mindestens an den spezifizierten Adressen erreichbar sein

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Zusammenfassung Adressdekodierung



- Zeige Busteilnehmern durch **Select-Signal** an, wenn sie angesprochen werden
- Select-Signale werden aus **Busadressen** erzeugt
- Adressbereiche müssen **überlappungsfrei** sein
- Gleichzeitig darf **maximal ein** Select-Signal aktiv sein
- Erstelle Adressdekodierlogik durch Aufbau eines **Entscheidungsbaumes**
 - Von höherwertigen zu niederwertigen Adressbits
 - Erfülle Anforderungen dabei durch Auswertung von möglichst **wenigen** Adressbits
- Dabei **darf** derselbe Adressbereich i.d.R. mehrfach auftauchen (aliasing)
- Er **muß** aber mindestens an den spezifizierten Adressen erreichbar sein

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Zusammenfassung Adressdekodierung



- Zeige Busteilnehmern durch **Select-Signal** an, wenn sie angesprochen werden
- Select-Signale werden aus **Busadressen** erzeugt
- Adressbereiche müssen **überlappungsfrei** sein
- Gleichzeitig darf **maximal ein** Select-Signal aktiv sein
- Erstelle Adressdekodierlogik durch Aufbau eines **Entscheidungsbaumes**
 - Von höherwertigen zu niederwertigen Adressbits
 - Erfülle Anforderungen dabei durch Auswertung von möglichst **wenigen** Adressbits
- Dabei **darf** derselbe Adressbereich i.d.R. mehrfach auftauchen (aliasing)
- Er **muß** aber mindestens an den spezifizierten Adressen erreichbar sein

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Zusammenfassung Adressdekodierung



- Zeige Busteilnehmern durch **Select-Signal** an, wenn sie angesprochen werden
- Select-Signale werden aus **Busadressen** erzeugt
- Adressbereiche müssen **überlappungsfrei** sein
- Gleichzeitig darf **maximal ein** Select-Signal aktiv sein
- Erstelle Adressdekodierlogik durch Aufbau eines **Entscheidungsbaumes**
 - Von höherwertigen zu niederwertigen Adressbits
 - Erfülle Anforderungen dabei durch Auswertung von möglichst **wenigen** Adressbits
- Dabei **darf** derselbe Adressbereich i.d.R. mehrfach auftauchen (aliasing)
- Er **muß** aber mindestens an den spezifizierten Adressen erreichbar sein

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Zeige Busteilnehmern durch **Select-Signal** an, wenn sie angesprochen werden
- Select-Signale werden aus **Busadressen** erzeugt
- Adressbereiche müssen **überlappungsfrei** sein
- Gleichzeitig darf **maximal ein** Select-Signal aktiv sein
- Erstelle Adressdekodierlogik durch Aufbau eines **Entscheidungsbaumes**
 - Von höherwertigen zu niederwertigen Adressbits
 - Erfülle Anforderungen dabei durch Auswertung von möglichst **wenigen** Adressbits
- Dabei **darf** derselbe Adressbereich i.d.R. mehrfach auftauchen (aliasing)
- Er **muß** aber mindestens an den spezifizierten Adressen erreichbar sein

Zusammenfassung Adressdekodierung



- Zeige Busteilnehmern durch **Select-Signal** an, wenn sie angesprochen werden
- Select-Signale werden aus **Busadressen** erzeugt
- Adressbereiche müssen **überlappungsfrei** sein
- Gleichzeitig darf **maximal ein** Select-Signal aktiv sein
- Erstelle Adressdekodierlogik durch Aufbau eines **Entscheidungsbaumes**
 - Von höherwertigen zu niederwertigen Adressbits
 - Erfülle Anforderungen dabei durch Auswertung von möglichst **wenigen** Adressbits
- Dabei **darf** derselbe Adressbereich i.d.R. mehrfach auftauchen (aliasing)
- Er **muß** aber mindestens an den spezifizierten Adressen erreichbar sein

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- Zeige Busteilnehmern durch **Select-Signal** an, wenn sie angesprochen werden
- Select-Signale werden aus **Busadressen** erzeugt
- Adressbereiche müssen **überlappungsfrei** sein
- Gleichzeitig darf **maximal ein** Select-Signal aktiv sein
- Erstelle Adressdekodierlogik durch Aufbau eines **Entscheidungsbaumes**
 - Von höherwertigen zu niederwertigen Adressbits
 - Erfülle Anforderungen dabei durch Auswertung von möglichst **wenigen** Adressbits
- Dabei **darf** derselbe Adressbereich i.d.R. mehrfach auftauchen (aliasing)
- Er **muß** aber mindestens an den spezifizierten Adressen erreichbar sein

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Zusammenfassung Adressdekodierung



- Zeige Busteilnehmern durch **Select-Signal** an, wenn sie angesprochen werden
- Select-Signale werden aus **Busadressen** erzeugt
- Adressbereiche müssen **überlappungsfrei** sein
- Gleichzeitig darf **maximal ein** Select-Signal aktiv sein
- Erstelle Adressdekodierlogik durch Aufbau eines **Entscheidungsbaumes**
 - Von höherwertigen zu niederwertigen Adressbits
 - Erfülle Anforderungen dabei durch Auswertung von möglichst **wenigen** Adressbits
- Dabei **darf** derselbe Adressbereich i.d.R. mehrfach auftauchen (aliasing)
- Er **muß** aber mindestens an den spezifizierten Adressen erreichbar sein

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung

Zusammenfassung



- DISCOUNT ist **software-ferne** Anwendung
- Demonstriert diverse Techniken
- Applikations-spezifische **Constraints**
- Hier: Minimale **Taktfrequenz** durch Auflösung vorgegeben
- Verwendung von **technologiespezifischen** Blöcken
- Hier: **Xilinx** ROM-Block
- **Optimierung** der Schaltung
- Jenseits der Fähigkeiten des **Logiksynthesewerkzeugs**
- Methoden der **High-Level-Synthese**
- Hier: **Vorziehen** von Berechnungen über Taktgrenzen
- Adressdekodierung
 - Wurde in Übungen schon angeschnitten (DISCOUNT mit RAM)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- DISCOUNT ist **software-ferne** Anwendung
- Demonstriert diverse Techniken
- Applikations-spezifische **Constraints**
- Hier: Minimale **Taktfrequenz** durch Auflösung vorgegeben
- Verwendung von **technologiespezifischen** Blöcken
- Hier: **Xilinx** ROM-Block
- **Optimierung** der Schaltung
- Jenseits der Fähigkeiten des **Logiksynthesewerkzeugs**
- Methoden der **High-Level-Synthese**
- Hier: **Vorziehen** von Berechnungen über Taktgrenzen
- Adressdekodierung
 - Wurde in Übungen schon angeschnitten (DISCOUNT mit RAM)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- DISCOUNT ist **software-ferne** Anwendung
- Demonstriert diverse Techniken
- Applikations-spezifische **Constraints**
- Hier: Minimale **Taktfrequenz** durch Auflösung vorgegeben
- Verwendung von **technologiespezifischen** Blöcken
- Hier: **Xilinx** ROM-Block
- **Optimierung** der Schaltung
- Jenseits der Fähigkeiten des **Logiksynthesewerkzeugs**
- Methoden der **High-Level-Synthese**
- Hier: **Vorziehen** von Berechnungen über Taktgrenzen
- Adressdekodierung
 - Wurde in Übungen schon angeschnitten (DISCOUNT mit RAM)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- DISCOUNT ist **software-ferne** Anwendung
- Demonstriert diverse Techniken
- Applikations-spezifische **Constraints**
- Hier: Minimale **Taktfrequenz** durch Auflösung vorgegeben
- Verwendung von **technologiespezifischen** Blöcken
- Hier: **Xilinx** ROM-Block
- **Optimierung** der Schaltung
- Jenseits der Fähigkeiten des **Logiksynthesewerkzeugs**
- Methoden der **High-Level-Synthese**
- Hier: **Vorziehen** von Berechnungen über Taktgrenzen
- Adressdekodierung
 - Wurde in Übungen schon angeschnitten (DISCOUNT mit RAM)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassu



- DISCOUNT ist **software-ferne** Anwendung
- Demonstriert diverse Techniken
- Applikations-spezifische **Constraints**
- Hier: Minimale **Taktfrequenz** durch Auflösung vorgegeben
- Verwendung von **technologiespezifischen** Blöcken
- Hier: **Xilinx** ROM-Block
- **Optimierung** der Schaltung
- Jenseits der Fähigkeiten des **Logiksynthesewerkzeugs**
- Methoden der **High-Level-Synthese**
- Hier: **Vorziehen** von Berechnungen über Taktgrenzen
- Adressdekodierung
 - Wurde in Übungen schon angeschnitten (DISCOUNT mit RAM)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- DISCOUNT ist **software-ferne** Anwendung
- Demonstriert diverse Techniken
- Applikations-spezifische **Constraints**
- Hier: Minimale **Taktfrequenz** durch Auflösung vorgegeben
- Verwendung von **technologiespezifischen** Blöcken
- Hier: **Xilinx** ROM-Block
- **Optimierung** der Schaltung
- Jenseits der Fähigkeiten des **Logiksynthesewerkzeugs**
- Methoden der **High-Level-Synthese**
- Hier: **Vorziehen** von Berechnungen über Taktgrenzen
- Adressdekodierung
 - Wurde in Übungen schon angeschnitten (DISCOUNT mit RAM)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- DISCOUNT ist **software-ferne** Anwendung
- Demonstriert diverse Techniken
- Applikations-spezifische **Constraints**
- Hier: Minimale **Taktfrequenz** durch Auflösung vorgegeben
- Verwendung von **technologiespezifischen** Blöcken
- Hier: **Xilinx** ROM-Block
- **Optimierung** der Schaltung
- Jenseits der Fähigkeiten des **Logiksynthesewerkzeugs**
- Methoden der **High-Level-Synthese**
- Hier: **Vorziehen** von Berechnungen über Taktgrenzen
- Adressdekodierung
 - Wurde in Übungen schon angeschnitten (DISCOUNT mit RAM)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung



- DISCOUNT ist **software-ferne** Anwendung
- Demonstriert diverse Techniken
- Applikations-spezifische **Constraints**
- Hier: Minimale **Taktfrequenz** durch Auflösung vorgegeben
- Verwendung von **technologiespezifischen** Blöcken
- Hier: **Xilinx** ROM-Block
- **Optimierung** der Schaltung
- Jenseits der Fähigkeiten des **Logiksynthesewerkzeugs**
- Methoden der **High-Level-Synthese**
- Hier: **Vorziehen** von Berechnungen über Taktgrenzen
- Adressdekodierung
 - Wurde in Übungen schon angeschnitten (DISCOUNT mit RAM)

CMS

A. Koch

Problemstellung

Verilog

P&R

ROM

Optimierung

Kommunikation

Zusammenfassung