



A. Koch

Einführung in Computer Microsystems

6. Systematischer Schaltungsentwurf

Andreas Koch

FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen
Informatik, TU Darmstadt

Sommersemester 2007



A. Koch

Einleitung



- Überblick über Verilog
 - Simulation
 - Logiksynthese
- Weitergehende Optimierungen
 - Auch jenseits der Logiksynthese
- Kleine und größere Beispiele

Aber wie ein Problem **systematisch** lösen?

Systematischer Entwurf



A. Koch

- Verschiedenste Techniken
- Abstraktion
 - Modell
 - Darstellungen
- Schrittweise Verfeinerung



A. Koch

Steuerwerk / Datenpfad-Modell




- Kernidee: Trennung von
 - Steuerung von Abläufen (*controller*)
 - Datenverarbeitung (*datapath*)
- In TGD12 eingeführt als **Steueroperationssystem**
 - Steuerwerk
 - Operationswerk
- Hier: Verfeinerung und Umsetzung in Verilog

Steuerwerk / Datenpfad - Modell

Kurze Wiederholung



A. Koch

 


Quelle: Leo, Fig 5.1

Steuerwerk / Datenpfad - Modell

Genauerer Blick




A. Koch

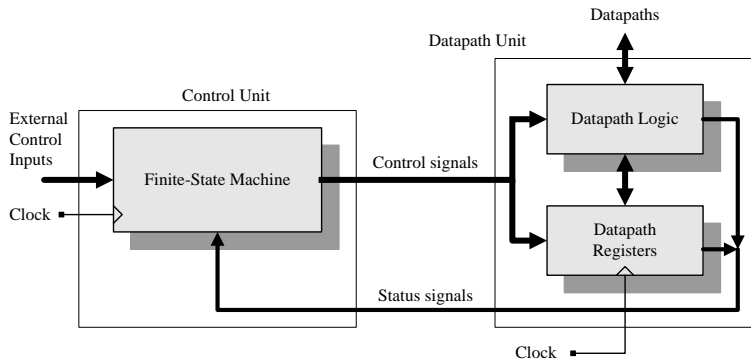

Quelle: Ciletti, Fig 7.1

Steuerwerk / Datenpfad-Modell

Noch genauerer Blick

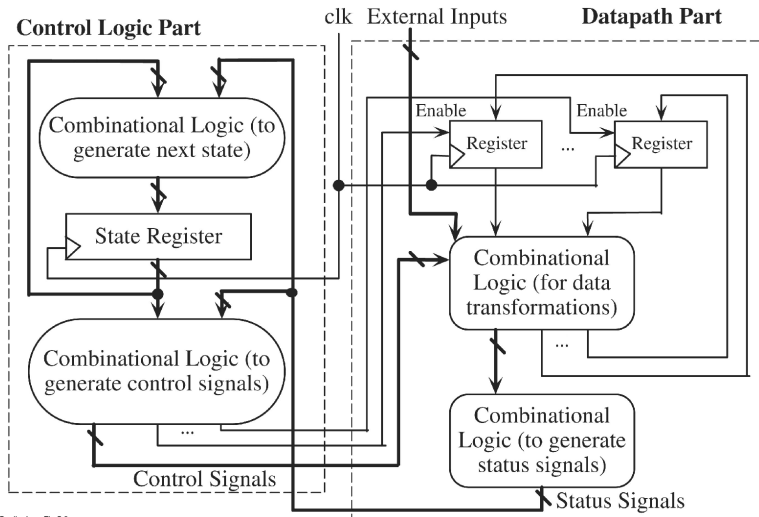

Quelle: Leo, Fig 5.2

A. Koch




- Steuerwerk: Steuert **Abläufe**
 - Zustandsautomaten
 - Mealy / Moore / Mischformen
- Datenpfad: Manipuliert **Daten**
 - **Speichern**
 - Register
 - Echte Speicher (RAM, ROM)
 - **Operationen**
 - Arithmetisch
 - Logisch
 - **Weiterleiten**
 - Multiplexer
 - Tri-State-Busse

Exkurs: Zustandsautomaten in Hardware

Mealy-Automat



A. Koch

 

Ausgänge abhängig von


- aktuellem Zustand
- aktuellen Eingangssignalen

Exkurs: Zustandsautomat in Hardware

Moore-Automat



A. Koch

 

Ausgänge abhängig

- Nur von aktuellem Zustand

Beispiele für Kommunikation

Zwischen Steuerwerk und Datenpfad



Steuersignale von Steuerwerk zum Datenpfad

- “Übernahme neuen Wert in Register”
- “Schreibe Daten in Speicher”
- “Leite Daten auf 4. Eingang weiter”
- “Führe Additions-Operation aus”

A. Koch

Statussignale von Datenpfad zum Steuerwerk

- “Ergebnis ist Null”
- “Ergebnis ist ungerade”
- “Beide Werte sind gleich”
- “1. Wert ist größer als 2. Wert”



A. Koch

Systematische Konstruktion

Umsetzung von Algorithmen in Hardware



- 1 Beschreibe Algorithmus in **Pseudo-Code**
 - Wie beim Programmieren von **Software**
- 2 Schreibe Pseudo-Code in **RTL-Beschreibung** um
 - Keine **for**, **while**-Schleifen, Prozeduraufrufe
 - Aber **Sprünge** und **if/then/else** sind zugelassen!
 - Nur noch Konstrukte vergleichbar **synthetisierbarem** Verilog
 - Aber hier noch kein Verilog selbst erforderlich
- 3 Entwerfe **Datenpfad-Struktur**
 - Basierend auf Operationen in RTL-Beschreibung
- 4 Entwerfe **Zustandsmaschine**
 - auf Basis der RTL-Beschreibung
- 5 Realisiere **Logik** für Zustandsmaschine
 - Kann von **Logiksynthese** übernommen werden
 - Schauen wir uns hier aber genauer an

A. Koch



A. Koch

Beispiel: Fakultätsberechnung

Pseudo-Code



Annahmen

A. Koch

- **Eingabe** Zahl 0...7 (vorzeichenlos, 3b)
- **Ausgabe** ist 16b breit
- Signal **start**=1 startet Rechnung
- Signal **done**=1 zeigt Abschluss der Rechnung an

```
fact[15:0] := 1;
done := 0;

FOR count := 2 TO n[2:0] DO
    fact := fact * count;

done := 1;
```

RTL-Beschreibung 1



A. Koch

- **Schleifen** auflösen
 - In Bedingung und Sprung
- Aufteilen der Rechnung in **Einzelschritte**
 - Zunächst vergleichbar Assembler-Anweisungen

```
1: fact[15:0] := 1;
2: done := 0;
3: count := 2;
4: IF (count <= n) THEN BEGIN
5:   fact := fact * count;
6:   count := count + 1;
7:   GOTO 4;
8: END
9: done := 1;
```

RTL-Beschreibung 2

Weitere Verfeinerung



A. Koch

- Hardware rechnet **parallel**
- Alle parallel ausführbaren Operationen in **einem** Schritt

```
1: fact[15:0] := 1;  
   done := 0;  
   count := 2;  
2: IF (count <= n) THEN BEGIN  
   fact := fact * count;  
   count := count + 1;  
   GOTO 2;  
   END  
3: done := 1;
```

Jetzt **parallele** Operationen in einem Schritt

Diskussion: Parallele Operationen



- Alle Operationen in einem Schritt rechnen mit **gleichen** Variablenwerten
- Zuweisungen werden erst im **nächsten** Schritt sichtbar

A. Koch

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    fact := fact * count;
    count := count + 1;
    GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    count := count + 1;
    fact := fact * count;
    GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

➔ **Gleiches** Ergebnis!

Datenpfad aus RTL-Beschreibung ableiten 1



A. Koch

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
   fact := fact * count;
   count := count + 1;
   GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

Datenpfad aus RTL-Beschreibung ableiten 2



A. Koch


- 1 Variablen werden **Register**
 - Ggf. Spezialregister ausnutzen
 - **Zähler** bei inkrementieren/dekrementieren
 - **Schieberegister** bei verdoppeln/halbieren
- 2 Variablen mit **mehreren** Quellen für Werte
 - Multiplexer oder Tri-State-Busse am Registereingang
 - Wählt aktuelle Quelle aus
- 3 Operatoren werden **arithmetische/logische** Blöcke
- 4 **Steuersignale** bestimmen, Beispiele:
 - **Wann** übernimmt Register neuen Wert?
 - **Soll** Zähler diesen Takt zählen?
 - **Welcher** Mux-Eingang soll auf den Ausgang gelegt werden?
 - **Was** war das Ergebnis eines Vergleichs?

Datenpfad

Eine Möglichkeit aus vielen!



A. Koch

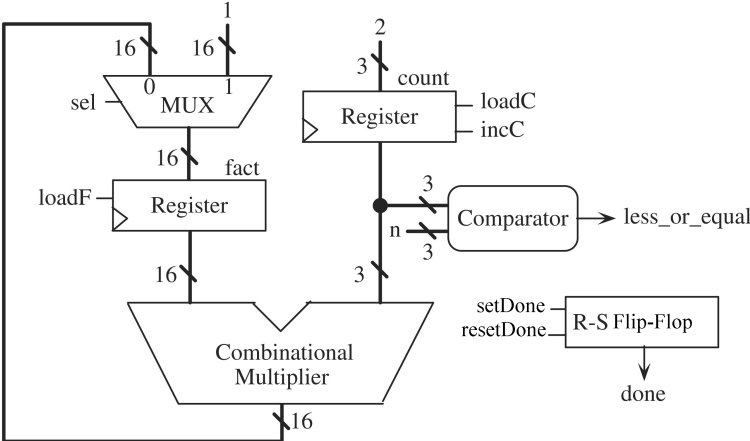


Zustandsautomat als Zustandsübergangsgraph

state transition graph (STG)



A. Koch

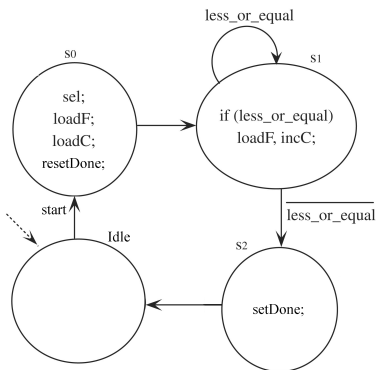

- **Steuersignale** in Zuständen
 - Nicht aufgeführte Signale → **deaktiviert**
- **Statussignale**
 - In Zuständen (Mealy-Ausgang)
 - An Übergängen: Boolesche Verknüpfung von Statussignalen
 - Und **nichts** anderes!



- Nun Verilog-Modell formulierbar
- Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad
 - In eigene Module
- Im Steuerwerk saubere Trennung von
 - Kombinatorischen Rechnungen
 - Speicherelementen
 - **Register-Transfer-Logik**

Hauptmodul des Fakultätsrechners



A. Koch

```
module fac (  
  input      CLK, RESET,  
  input      START,  
  input [2:0] N,  
  output [15:0] FACT,  
  output     DONE  
);  
  
  facdp  FACDP (CLK, RESET, SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE,  
              N, LEQ, DONE, FACT);  
  facfsm FACFSM(CLK, RESET, START, LEQ,  
               SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE);  
  
endmodule
```

Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad

Datenpfad: Schnittstelle und Verwaltung



A. Koch

```
module facdp (  
  input          CLK, RESET, SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE,  
  input [2:0]    N,  
  output         LEQ,  
  output reg     DONE,  
  output reg [15:0] FACT  
);  
  
  reg [2:0] COUNT;  
  
  always @(posedge CLK, posedge RESET) begin  
    if (RESET) begin  
      FACT <= 0;  
      COUNT <= 0;  
      DONE <= 0;  
    end else ...  
  end  
endmodule
```

Datenpfad: Aktiver Teil



A. Koch

```
... end else begin
```

```
if (LOADF) // Behandlung von fact
    FACT <= (SEL) ? 1 : (FACT * COUNT);
```

```
if (LOADC) // Behandlung von count
```

```
    COUNT <= 2;
```

```
else if (INCC)
```

```
    COUNT <= COUNT + 1;
```

```
case ({SDONE,RDONE}) // Behandlung von done
```

```
    2'b10: DONE <= 1;
```

```
    2'b01: DONE <= 0;
```

```
endcase
```

```
end
```

```
end
```

```
// Statussignal less_or_equal für Steuerwerk
```

```
assign LEQ = (COUNT <= N);
```

```
endmodule
```

Steuerwerk: Schnittstelle und Verwaltung



A. Koch

```
module facfsm (  
  input      CLK, RESET, START, LEQ,  
  output reg SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE  
);
```

```
  parameter IDLE = 0;  
  parameter S0 = 1;  
  parameter S1 = 2;  
  parameter S2 = 3;  
  reg [1:0] STATE, NEXTSTATE;
```

```
  ...
```

Steuerwerk: Aktiver Teil



A. Koch

```
always @(STATE,START,LEQ) begin
```

```
SEL = 0; LOADF = 0; LOADC = 0; INCC = 0; RDONE = 0;SDONE = 0; // Latches vermeiden  
NEXTSTATE = IDLE;
```

```
case (STATE)
```

```
  IDLE:  if (START)                // Auf Startsignal warten  
        NEXTSTATE = S0;
```

```
  S0:    begin                    // Datenpfad initialisieren  
        SEL = 1; LOADF = 1; LOADC = 1; RDONE = 1;  
        NEXTSTATE = S1;
```

```
    end
```

```
  S1:    if (LEQ) begin          // Schleife count <= n  
        LOADF = 1; INCC = 1;  
        NEXTSTATE = S1;
```

```
    end else
```

```
        NEXTSTATE = S2;
```

```
  S2:    begin                    // Ende der Berechnung anzeigen  
        SDONE = 1;  
        NEXTSTATE = IDLE;
```

```
    end
```

```
endcase
```

```
end
```

```
always @(posedge CLK, posedge RESET) begin // Neuen Zustand übernehmen
```

```
  if (RESET)  STATE <= IDLE;
```

```
  else       STATE <= NEXTSTATE;
```

```
end
```

Testrahmen: Kopf und Verwaltung



A. Koch

```
module tb_fac;
```

```
reg          CLK;  
reg          RESET;  
reg          START;  
reg [2:0]    N;  
wire [15:0] FACT;  
wire        DONE;
```

```
// Unit-under-Test instantiieren
```

```
fac FAC(CLK, RESET, START, N, FACT, DONE);
```

```
// Takt erzeugen
```

```
always begin
```

```
    CLK = 0;
```

```
    #5;
```

```
    CLK = 1;
```

```
    #5;
```

```
end
```

Testrahmen: Aktiver Teil



```
initial begin
$monitor("%t..START=%d..N=%d..DONE=%d..FACT=%d", $time, START, N, DONE, FACT);

@(negedge CLK);      // Reset der Schaltung
RESET = 1;
@(negedge CLK);
RESET = 0;

@(negedge CLK);      // Berechne 3! = 6
N = 3;
START = 1;
@(negedge CLK);
START = 0;
@(negedge CLK);
while (!DONE)
  @(posedge CLK);

@(negedge CLK);      // Berechne 5! = 120
N = 5;
START = 1;
@(negedge CLK);
START = 0;
@(negedge CLK);
while (!DONE)
  @(posedge CLK);

$finish;
end
```

A. Koch

Simulationsergebnisse




A. Koch

0	START=x	N=x	DONE=x	FACT=	x
10	START=x	N=x	DONE=0	FACT=	0
30	START=1	N=3	DONE=0	FACT=	0
40	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	0
45	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	1
55	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	2
65	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	6
85	START=0	N=3	DONE=1	FACT=	6
100	START=1	N=5	DONE=1	FACT=	6
110	START=0	N=5	DONE=1	FACT=	6
115	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	1
125	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	2
135	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	6
145	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	24
155	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	120
175	START=0	N=5	DONE=1	FACT=	120

Signalverlaufdiagramm



A. Koch

 

Beachte **Verzögerung** bei zweiter Berechnung 5!


START=1 → **RDONE=1** → **DONE=0**

Alternative: Anderes Protokoll mit **DONE=1** nur für **einen Takt**

Syntheseergebnisse: Hauptmodul




A. Koch

 

Syntheseresultate: Datenpfad



A. Koch

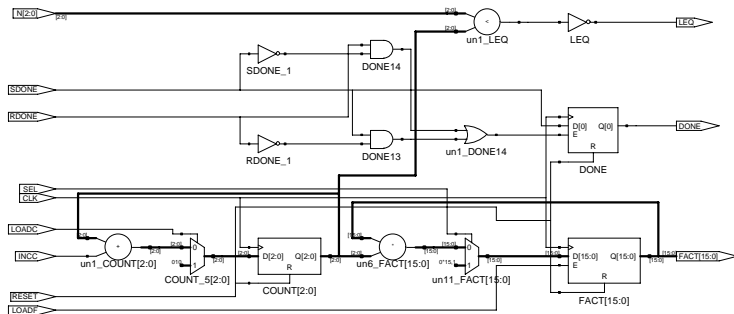


Syntheseergebnisse: Datenpfad

Schleifenzähler



A. Koch

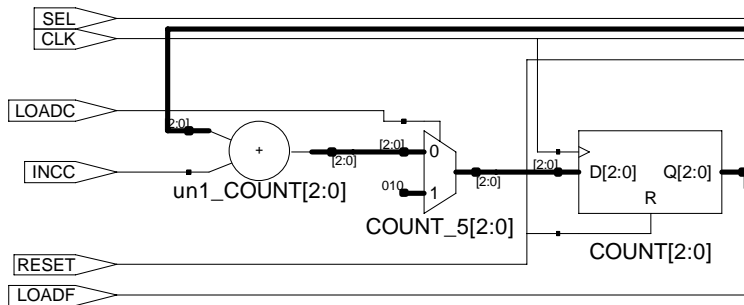


Syntheseergebnisse: Datenpfad

Produktberechnung



A. Koch

 


Syntheseergebnisse: Datenpfad

Berechnung des **DONE**-Signals




A. Koch

 

Syntheseergebnisse: Datenpfad

Berechnung des **LEQ**-Signals

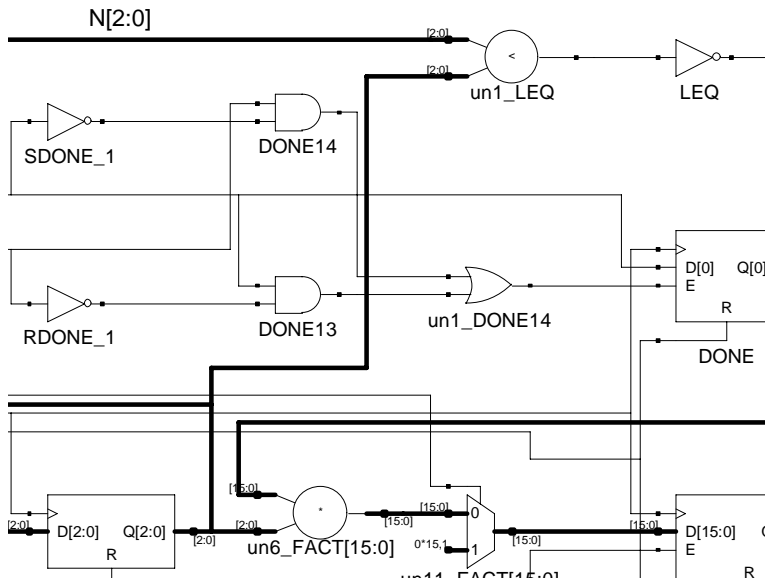

A. Koch



A. Koch

Graphische Beschreibungen

Alternative Darstellungsformen



A. Koch


- Pseudo-Code
 - Textuell
- Nur **eine** Möglichkeit
- ASM(D)-Charts
- *Algorithmic State Machine (and Datapath)*
 - ASM-Chart stellt nur **Steuerwerk** dar
 - ASMD-Chart enthält **zusätzlich** noch Datenpfadoperationen

Zunächst nur **ASM**-Chart

Zustand mit Ausgaben



A. Koch

 


- Zählt **aktive** Steuersignale auf
- Nicht aufgeführte Signale sind **inaktiv**
- Die aufgeführten Signale sind **parallel** aktiv

Bedingter Übergang



A. Koch

 


- Enthält logische **Bedingung** für Zustandsübergang
- Ausgangskanten **müssen** eindeutig beschriftet sein
 - True, 1, wahr
 - False, 0, falsch

Bedingte Ausgabe



A. Koch

 


- Kann nur auf einen **bedingten** Übergang folgen
- Aktiviert Steuersignale abhängig von **voriger** Bedingung
- Beschreibung der Steuersignale wie bei **Zustand**

Zusammensetzen der Elemente

Mealy-Block



A. Koch

 


Zusammensetzen der Elemente

Moore-Block



A. Koch

 


Beispiel: ASM-Chart


Aufbauend auf Zustandsübergangdiagramm



A. Koch

 

Notation: Eingabe “/”
Ausgabe

 


Beispiel: ASM-Chart

Steuergerät für Auto



A. Koch

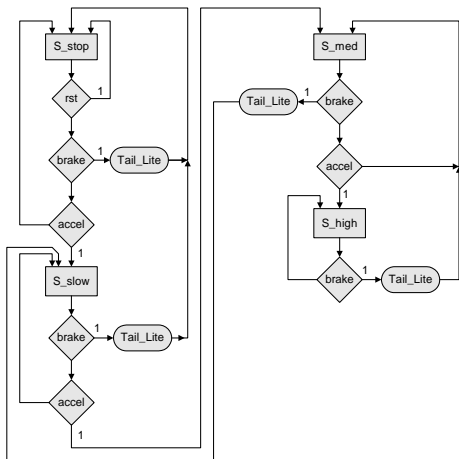

rst = Reset, brake=Bremspedal, accel=Gaspedal,
Tail_Lite=Bremslicht



- Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - Vorteile von ASM-Chart
 - Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - Wenn Algorithmus leicht als Flußdiagramm darstellbar
 - ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar


ASMD-Chart

Erweiterung um Datenoperationen




- Annotieren von Datenpfadoperationen
- Nun ASMD-Chart

A. Koch

 

Noch ohne Steuersignale

 

Mit Steuersignalen

Umsetzung von ASM-Charts in Verilog


Hier nur Steuerwerk, Datenpfad wie vorher



A. Koch

Alle Signale deaktivieren

Im gleichen Zustand bleiben

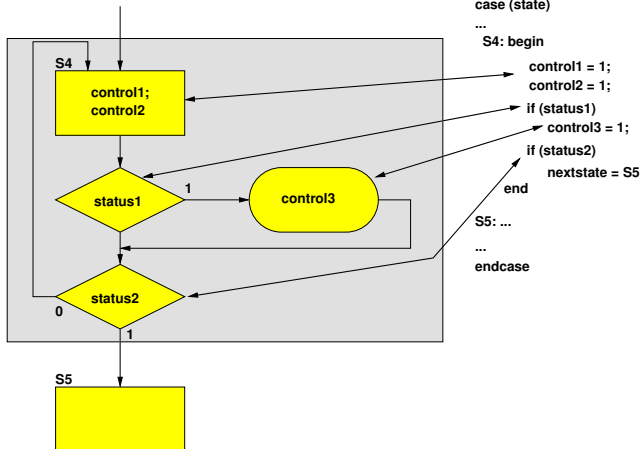



A. Koch


Beispiel: Seriell-Parallel-Wandlung

Beispiel: Seriell-Parallel Wandlung

Wandle 8b Datenstrom in 16b Datenstrom um



A. Koch

 


- Zwei **8b Daten** kommen über **Data** an
- ... wenn Steuereingang **En** **aktiviert** ist
- Je **zwei Bytes** zu einem **16b Wort** zusammensetzen
- Ergebnis wurde von **außen** übernommen, wenn Steuereingang **La** aktiviert ist
- Dann mit **neuen** Bytes wiederholen

ASMD mit Datenpfadoperationen



A. Koch

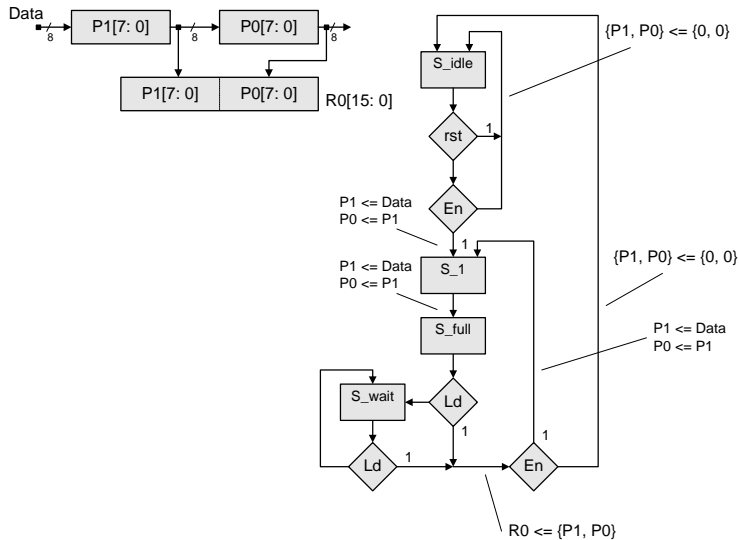


ASMD mit Steuersignalen

Für späteren Anschluss an Datenpfad



A. Koch

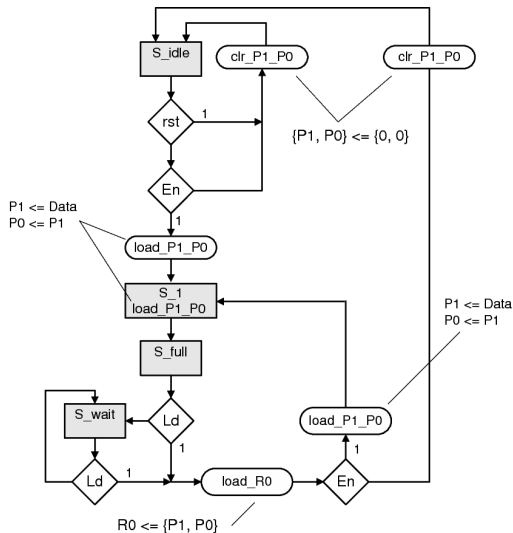

Top-Level-Modul



A. Koch

```
module byteword (  
  input          CLK,  
  input          RST,  
  input [7:0]    DATA, // 8b serieller Dateneingang  
  input          EN,  
  input          LD,  
  output [15:0]  R0      // 16b paralleler Datenausgang  
);  
  
  // Steuerwerk  
  ctlbyteword CTL (CLK,RST,EN,LD,LOAD_P1_P0,CLR_P1_P0,LOAD_R0);  
  
  // Datenpfad  
  dpbyteword DP (CLK,RST,DATA,LOAD_P1_P0,CLR_P1_P0,LOAD_R0,R0);  
  
endmodule
```

Steuerwerk 1/2

Kopf und Verwaltung



```
module ctlbyteword (  
  input CLK, RST, EN, LD,  
  output reg LOAD_P1_P0, CLR_P1_P0, LOAD_R0  
);
```

```
parameter S_idle = 0;  
parameter S_1 = 1;  
parameter S_full = 2;  
parameter S_wait = 3;
```

```
reg [1:0] STATE, NEXTSTATE;
```

...

```
always @(posedge CLK, posedge RST)  
  if (RST)  
    STATE <= S_idle;  
  else  
    STATE <= NEXTSTATE;
```

```
endmodule
```

A. Koch

Steuerwerk 2/2

Zustandsübergangs- und Ausgabefunktion



```
always @(STATE, EN, LD, RST) begin
    LOAD_P1_P0 = 0; CLR_P1_P0 = 0; LOAD_R0 = 0; // alle Ausgänge inaktiv
    NEXTSTATE = STATE; // verharre in diesem Zustand
    case (STATE)
        S_idle: if (RST | ~EN)
            CLR_P1_P0 = 1;
            else if (EN) begin
                LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_1;
            end
        S_1: begin
            LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_full;
        end
        S_full: if (LD) begin
            LOAD_R0 = 1;
            if (EN) begin
                LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_1;
            end else begin
                CLR_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_idle;
            end
        end else
            NEXTSTATE = S_wait;
        S_wait: if (LD) begin
            LOAD_R0 = 1;
            if (EN) begin
                LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_1;
            end else begin
                CLR_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_idle;
            end
        end
    endcase
end
```

A. Koch

Datenpfad



A. Koch

```
module dpbyteword (  
  input      CLK, RST,  
  input [7:0] DATA,  
  input      LOAD_P1_P0, CLR_P1_P0, LOAD_R0,  
  output reg [15:0] R0  
);  
  
  reg [7:0] P1, P0;  
  
  always @(posedge CLK, posedge RST) begin  
    if (RST) begin  
      R0 <= 0;  
      {P1, P0} <= 0;  
    end else begin  
      if (CLR_P1_P0)  
        {P1, P0} <= 0;  
      else if (LOAD_P1_P0)  
        {P1, P0} <= {DATA, P1};  
      if (LOAD_R0)  
        R0 <= {P1, P0};  
    end  
  end  
endmodule
```

Testrahmen



```
module testbench;
```

```
reg CLK, RST, EN, LD;  
reg [7:0] DATA;  
wire [15:0] R0;
```

```
byteword UUT (CLK, RST, DATA, EN, LD, R0);
```

```
always begin // Takterzeugung
```

```
CLK = 0;  
#10;  
CLK = 1;  
#10;
```

```
end
```

```
initial begin
```

```
EN = 0; // System initialisieren  
LD = 0;  
RST = 1;  
@(posedge CLK);  
RST = 0;  
#50;
```

```
@(negedge CLK); // Ersten Datenblock anlegen
```

```
EN = 1;  
DATA = 8'h42;  
#0;  
@(negedge CLK);  
DATA = 8'h23;  
#0;  
@(negedge CLK);  
EN = 0;  
#50;
```

```
@(negedge CLK); // Gepackte Daten abrufen  
LD = 1;
```

```
#50;
```

```
@(negedge CLK); // Zweiten Datenblock anlegen
```

```
LD = 0;  
EN = 1;  
DATA = 8'h07;  
#0;  
@(negedge CLK);  
DATA = 8'h20;
```

```
#0; // Gepackte Daten abrufen
```

```
@(negedge CLK);  
EN = 0;  
LD = 1;  
#0
```

```
@(negedge CLK); // System herunterfahren  
LD = 0;
```

```
#50;  
$finish;  
end
```


```
endmodule
```

A. Koch

Signalverlaufdiagramme



A. Koch

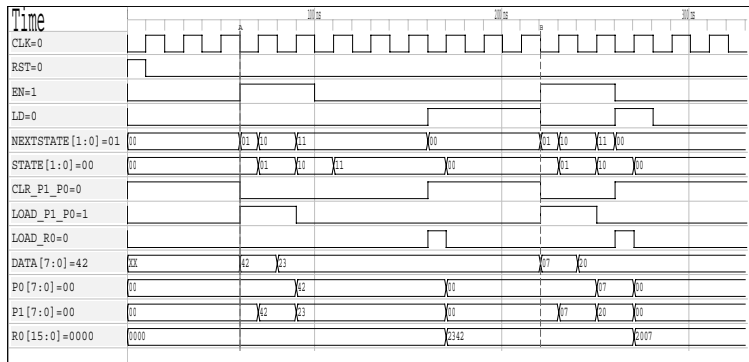



A. Koch

Ausblick

Auswahl weiterer Lehrveranstaltungen im WS



A. Koch

- Algorithmen im Chip-Entwurf (Koch)
- Prozessorarchitekturen für rechenstarke eingebettete Systeme (Koch)
- Systementwurf mit Mikroprozessoren (Hoffmann)
- Eingebettete Systeme 1 (Huss)