



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Einführung in Computer Microsystems

6. Systematischer Schaltungsentwurf

Andreas Koch

FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen
Informatik, TU Darmstadt

Sommersemester 2007



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Einleitung



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Überblick über Verilog
 - Simulation
 - Logiksynthese
- Weitergehende Optimierungen
 - Auch jenseits der Logiksynthese
- Kleine und größere Beispiele

Aber wie ein Problem **systematisch** lösen?



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Überblick über Verilog
 - Simulation
 - Logiksynthese
- Weitergehende Optimierungen
 - Auch jenseits der Logiksynthese
- Kleine und größere Beispiele

Aber wie ein Problem **systematisch** lösen?



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Überblick über Verilog
 - Simulation
 - Logiksynthese
- Weitergehende Optimierungen
 - Auch jenseits der Logiksynthese
- Kleine und größere Beispiele

Aber wie ein Problem **systematisch** lösen?



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Überblick über Verilog
 - Simulation
 - Logiksynthese
- Weitergehende Optimierungen
 - Auch jenseits der Logiksynthese
- Kleine und größere Beispiele

Aber wie ein Problem **systematisch** lösen?



- Überblick über Verilog
 - Simulation
 - Logiksynthese
- Weitergehende Optimierungen
 - Auch jenseits der Logiksynthese
- Kleine und größere Beispiele

Aber wie ein Problem **systematisch** lösen?



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- **Verschiedenste Techniken**
- Abstraktion
 - Modell
 - Darstellungen
- Schrittweise Verfeinerung



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- **Verschiedenste Techniken**
- **Abstraktion**
 - Modell
 - Darstellungen
- Schrittweise Verfeinerung



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- **Verschiedenste Techniken**
- **Abstraktion**
 - **Modell**
 - Darstellungen
- Schrittweise Verfeinerung



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- **Verschiedenste Techniken**
- **Abstraktion**
 - Modell
 - Darstellungen
- Schrittweise Verfeinerung



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Verschiedenste Techniken
- Abstraktion
 - Modell
 - Darstellungen
- Schrittweise Verfeinerung



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Steuerwerk / Datenpfad-Modell



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Kernidee: Trennung von
 - Steuerung von Abläufen (*controller*)
 - Datenverarbeitung (*datapath*)
- In TGD12 eingeführt als **Steueroperationssystem**
 - Steuerwerk
 - Operationswerk
- Hier: Verfeinerung und Umsetzung in Verilog



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Kernidee: Trennung von
 - Steuerung von Abläufen (*controller*)
 - Datenverarbeitung (*datapath*)
- In TGD12 eingeführt als **Steueroperationssystem**
 - Steuerwerk
 - Operationswerk
- Hier: Verfeinerung und Umsetzung in Verilog



- Kernidee: Trennung von
 - Steuerung von Abläufen (*controller*)
 - Datenverarbeitung (*datapath*)
- In TGD12 eingeführt als **Steueroperationssystem**
 - Steuerwerk
 - Operationswerk
- Hier: Verfeinerung und Umsetzung in Verilog



- Kernidee: Trennung von
 - Steuerung von Abläufen (*controller*)
 - Datenverarbeitung (*datapath*)
- In TGD12 eingeführt als **Steueroperationssystem**
 - Steuerwerk
 - Operationswerk
- Hier: Verfeinerung und Umsetzung in Verilog



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Kernidee: Trennung von
 - Steuerung von Abläufen (*controller*)
 - Datenverarbeitung (*datapath*)
- In TGD12 eingeführt als **Steueroperationssystem**
 - Steuerwerk
 - Operationswerk
- Hier: Verfeinerung und Umsetzung in Verilog



- Kernidee: Trennung von
 - Steuerung von Abläufen (*controller*)
 - Datenverarbeitung (*datapath*)
- In TGD12 eingeführt als **Steueroperationssystem**
 - Steuerwerk
 - Operationswerk
- Hier: Verfeinerung und Umsetzung in Verilog



- Kernidee: Trennung von
 - Steuerung von Abläufen (*controller*)
 - Datenverarbeitung (*datapath*)
- In TGD12 eingeführt als **Steueroperationssystem**
 - Steuerwerk
 - Operationswerk
- Hier: Verfeinerung und Umsetzung in Verilog

Steuerwerk / Datenpfad - Modell

Kurze Wiederholung



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel


Ausblick

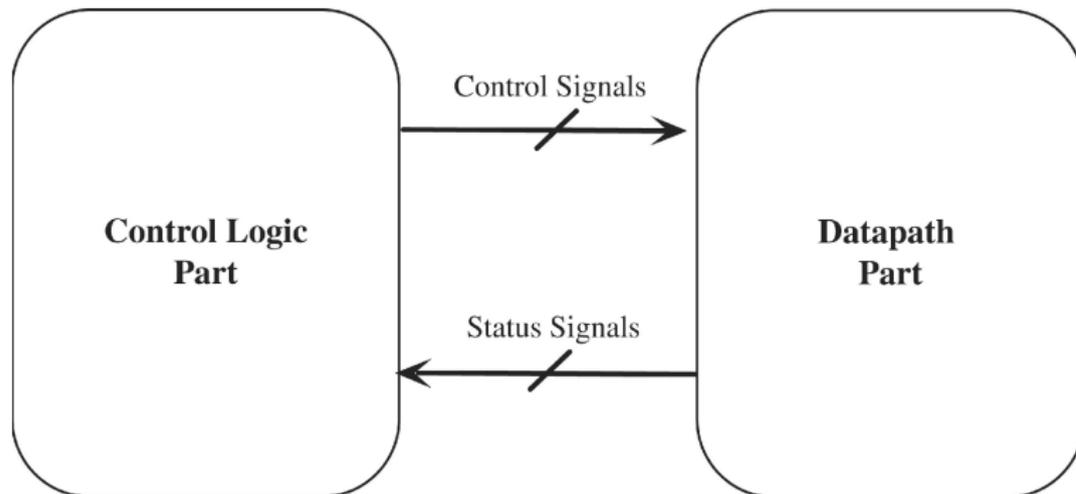

Quelle: Lee, Fig 5.1

Steuerwerk / Datenpfad - Modell

Genauerer Blick

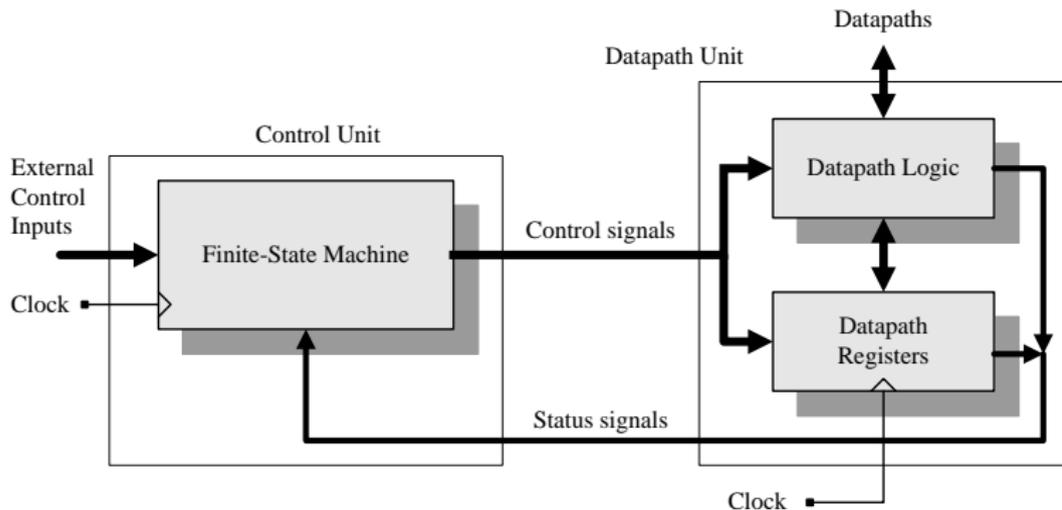

Quelle: Ciletti, Fig 7.1

CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

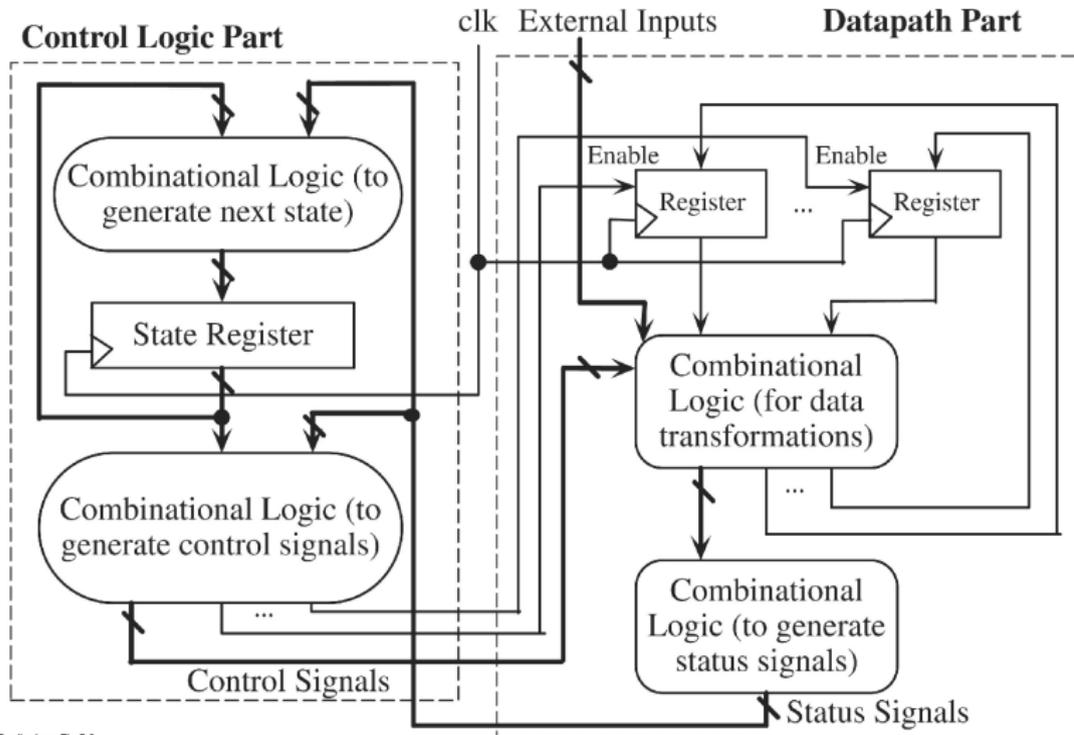

Quelle: Leo, Fig 5.2



- Steuerwerk: Steuert **Abläufe**
 - Zustandsautomaten
 - Mealy / Moore / Mischformen
- Datenpfad: Manipuliert **Daten**
 - Speichern
 - Register
 - Bus-Speicher (RAM, ROM)
 - Operationen
 - Addieren
 - Multiplizieren
 - Weiterleiten
 - Multiplexer
 - Bus-Strukturen



- Steuerwerk: Steuert **Abläufe**
 - Zustandsautomaten
 - Mealy / Moore / Mischformen
- Datenpfad: Manipuliert **Daten**
 - Speichern
 - Register
 - Bus-Speicher (RAM, ROM)
 - Operationen
 - ALU
 - Multiplexer
 - Weiterleiten
 - Multiplexer



- Steuerwerk: Steuert **Abläufe**
 - Zustandsautomaten
 - Mealy / Moore / Mischformen
- Datenpfad: Manipuliert **Daten**
 - Speichern
 - Register
 - Bus-Register (TMS320C4x)
 - Operationen
 - ALU
 - ALU-Register
 - Weiterleiten



- Steuerwerk: Steuert **Abläufe**
 - Zustandsautomaten
 - Mealy / Moore / Mischformen
- Datenpfad: Manipuliert **Daten**
 - Speichern
 - Register
 - Echte Speicher (RAM, ROM)
 - Operationen
 - Arithmetisch
 - Logisch
 - Weiterleiten
 - Multiplexer
 - Tri-State-Busse



- Steuerwerk: Steuert **Abläufe**
 - Zustandsautomaten
 - Mealy / Moore / Mischformen
- Datenpfad: Manipuliert **Daten**
 - **Speichern**
 - Register
 - Echte Speicher (RAM, ROM)
 - **Operationen**
 - Arithmetisch
 - Logisch
 - **Weiterleiten**
 - Multiplexer
 - Tri-State-Busse



- Steuerwerk: Steuert **Abläufe**
 - Zustandsautomaten
 - Mealy / Moore / Mischformen
- Datenpfad: Manipuliert **Daten**
 - **Speichern**
 - Register
 - Echte Speicher (RAM, ROM)
 - **Operationen**
 - Arithmetisch
 - Logisch
 - **Weiterleiten**
 - Multiplexer
 - Tri-State-Busse



- Steuerwerk: Steuert **Abläufe**
 - Zustandsautomaten
 - Mealy / Moore / Mischformen
- Datenpfad: Manipuliert **Daten**
 - **Speichern**
 - Register
 - Echte Speicher (RAM, ROM)
 - **Operationen**
 - Arithmetisch
 - Logisch
 - **Weiterleiten**
 - Multiplexer
 - Tri-State-Busse



- Steuerwerk: Steuert **Abläufe**
 - Zustandsautomaten
 - Mealy / Moore / Mischformen
- Datenpfad: Manipuliert **Daten**
 - **Speichern**
 - Register
 - Echte Speicher (RAM, ROM)
 - **Operationen**
 - Arithmetisch
 - Logisch
 - **Weiterleiten**
 - Multiplexer
 - Tri-State-Busse

Exkurs: Zustandsautomaten in Hardware

Mealy-Automat



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

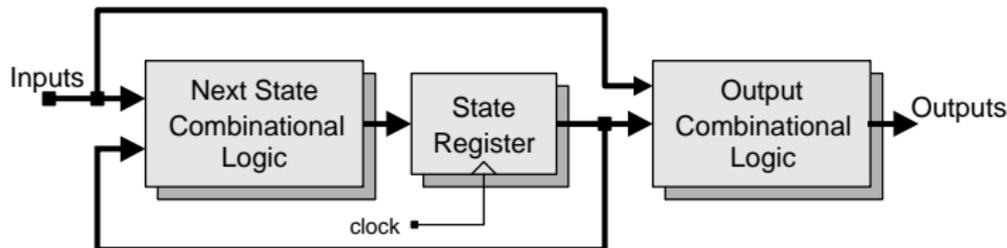

Ausgänge abhängig von

- aktuellem Zustand
- aktuellen **Eingangssignalen**

Quelle: Ciletti, Fig 6.44a

Exkurs: Zustandsautomat in Hardware

Moore-Automat



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

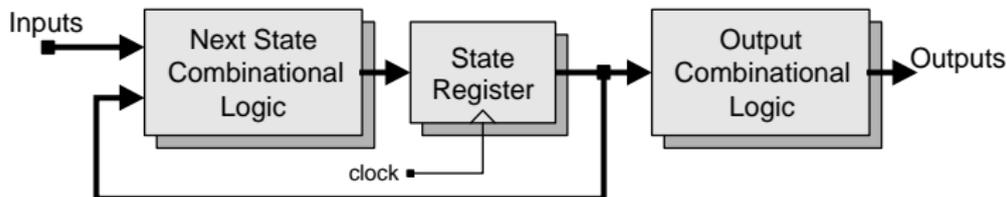

Ausgänge abhängig

- Nur von aktuellem Zustand

Quelle: Ciletti, Fig 6.44b



Steuersignale von Steuerwerk zum Datenpfad

- “Übernahme neuen Wert in Register”
- “Schreibe Daten in Speicher”
- “Leite Daten auf 4. Eingang weiter”
- “Führe Additions-Operation aus”

Statussignale von Datenpfad zum Steuerwerk

- “Ergebnis ist Null”
- “Ergebnis ist ungerade”
- “Beide Werte sind gleich”
- “1. Wert ist größer als 2. Wert”



Steuersignale von Steuerwerk zum Datenpfad

- “Übernahme neuen Wert in Register”
- “Schreibe Daten in Speicher”
- “Leite Daten auf 4. Eingang weiter”
- “Führe Additions-Operation aus”

Statussignale von Datenpfad zum Steuerwerk

- “Ergebnis ist Null”
- “Ergebnis ist ungerade”
- “Beide Werte sind gleich”
- “1. Wert ist größer als 2. Wert”



Steuersignale von Steuerwerk zum Datenpfad

- “Übernahme neuen Wert in Register”
- “Schreibe Daten in Speicher”
- “Leite Daten auf 4. Eingang weiter”
- “Führe Additions-Operation aus”

Statussignale von Datenpfad zum Steuerwerk

- “Ergebnis ist Null”
- “Ergebnis ist ungerade”
- “Beide Werte sind gleich”
- “1. Wert ist größer als 2. Wert”



Steuersignale von Steuerwerk zum Datenpfad

- “Übernahme neuen Wert in Register”
- “Schreibe Daten in Speicher”
- “Leite Daten auf 4. Eingang weiter”
- “Führe Additions-Operation aus”

Statussignale von Datenpfad zum Steuerwerk

- “Ergebnis ist Null”
- “Ergebnis ist ungerade”
- “Beide Werte sind gleich”
- “1. Wert ist größer als 2. Wert”



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Systematische Konstruktion



- 1 Beschreibe Algorithmus in **Pseudo-Code**
 - Wie beim Programmieren von **Software**
- 2 Schreibe Pseudo-Code in **RTL-Beschreibung** um
 - Keine **for**, **while**-Schleifen, Prozeduraufrufe
 - Aber **Sprünge** und **if/then/else** sind zugelassen!
 - Nur noch Konstrukte vergleichbar **synthetisierbarem** Verilog
 - Aber hier noch kein Verilog selbst erforderlich
- 3 Entwerfe **Datenpfad-Struktur**
 - Basierend auf Operationen in RTL-Beschreibung
- 4 Entwerfe **Zustandsmaschine**
 - auf Basis der RTL-Beschreibung
- 5 Realisiere **Logik** für Zustandsmaschine
 - Kann von **Logiksynthese** übernommen werden
 - Schauen wir uns hier aber genauer an



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Beispiel: Fakultätsberechnung



Annahmen

- **Eingabe** Zahl 0...7 (vorzeichenlos, 3b)
- **Ausgabe** ist 16b breit
- Signal `start=1` startet Rechnung
- Signal `done=1` zeigt Abschluss der Rechnung an

```
fact[15:0] := 1;
done := 0;

FOR count := 2 TO n[2:0] DO
    fact := fact * count;

done := 1;
```



Annahmen

- **Eingabe** Zahl 0...7 (vorzeichenlos, 3b)
- **Ausgabe** ist 16b breit
- Signal `start=1` startet Rechnung
- Signal `done=1` zeigt Abschluss der Rechnung an

```
fact[15:0] := 1;
done := 0;

FOR count := 2 TO n[2:0] DO
    fact := fact * count;

done := 1;
```



Annahmen

- **Eingabe** Zahl 0...7 (vorzeichenlos, 3b)
- **Ausgabe** ist 16b breit
- Signal **start**=1 startet Rechnung
- Signal **done**=1 zeigt Abschluss der Rechnung an

```
fact[15:0] := 1;
done := 0;

FOR count := 2 TO n[2:0] DO
    fact := fact * count;

done := 1;
```



Annahmen

- **Eingabe** Zahl 0...7 (vorzeichenlos, 3b)
- **Ausgabe** ist 16b breit
- Signal **start**=1 startet Rechnung
- Signal **done**=1 zeigt Abschluss der Rechnung an

```
fact[15:0] := 1;
done := 0;

FOR count := 2 TO n[2:0] DO
    fact := fact * count;

done := 1;
```



Annahmen

- **Eingabe** Zahl 0...7 (vorzeichenlos, 3b)
- **Ausgabe** ist 16b breit
- Signal **start**=1 startet Rechnung
- Signal **done**=1 zeigt Abschluss der Rechnung an

```
fact[15:0] := 1;
done := 0;

FOR count := 2 TO n[2:0] DO
    fact := fact * count;

done := 1;
```



Annahmen

- **Eingabe** Zahl 0...7 (vorzeichenlos, 3b)
- **Ausgabe** ist 16b breit
- Signal **start**=1 startet Rechnung
- Signal **done**=1 zeigt Abschluss der Rechnung an

```
fact[15:0] := 1;
done := 0;

FOR count := 2 TO n[2:0] DO
    fact := fact * count;

done := 1;
```



- **Schleifen** auflösen
 - In Bedingung und Sprung
- Aufteilen der Rechnung in **Einzelschritte**
 - Zunächst vergleichbar Assembler-Anweisungen

```
1: fact[15:0] := 1;
2: done := 0;
3: count := 2;
4: IF (count <= n) THEN BEGIN
5:   fact := fact * count;
6:   count := count + 1;
7:   GOTO 4;
8: END
9: done := 1;
```



- **Schleifen** auflösen
 - In Bedingung und Sprung
- Aufteilen der Rechnung in **Einzelschritte**
 - Zunächst vergleichbar Assembler-Anweisungen

```
1: fact[15:0] := 1;
2: done := 0;
3: count := 2;
4: IF (count <= n) THEN BEGIN
5:   fact := fact * count;
6:   count := count + 1;
7:   GOTO 4;
8: END
9: done := 1;
```



- **Schleifen** auflösen
 - In Bedingung und Sprung
- Aufteilen der Rechnung in **Einzelschritte**
 - Zunächst vergleichbar Assembler-Anweisungen

```
1: fact[15:0] := 1;
2: done := 0;
3: count := 2;
4: IF (count <= n) THEN BEGIN
5:   fact := fact * count;
6:   count := count + 1;
7:   GOTO 4;
8: END
9: done := 1;
```



- **Schleifen** auflösen
 - In Bedingung und Sprung
- Aufteilen der Rechnung in **Einzelschritte**
 - Zunächst vergleichbar Assembler-Anweisungen

```
1: fact[15:0] := 1;
2: done := 0;
3: count := 2;
4: IF (count <= n) THEN BEGIN
5:   fact := fact * count;
6:   count := count + 1;
7:   GOTO 4;
8: END
9: done := 1;
```



- **Schleifen** auflösen
 - In Bedingung und Sprung
- Aufteilen der Rechnung in **Einzelschritte**
 - Zunächst vergleichbar Assembler-Anweisungen

```
1: fact[15:0] := 1;  
2: done := 0;  
3: count := 2;  
4: IF (count <= n) THEN BEGIN  
5:   fact := fact * count;  
6:   count := count + 1;  
7:   GOTO 4;  
8: END  
9: done := 1;
```



- Hardware rechnet **parallel**
- Alle parallel ausführbaren Operationen in **einem** Schritt

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
   fact := fact * count;
   count := count + 1;
   GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

Jetzt **parallele** Operationen in einem Schritt



- Hardware rechnet **parallel**
- Alle parallel ausführbaren Operationen in **einem** Schritt

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
   fact := fact * count;
   count := count + 1;
   GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

Jetzt **parallele** Operationen in einem Schritt



- Hardware rechnet **parallel**
- Alle parallel ausführbaren Operationen in **einem** Schritt

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
   fact := fact * count;
   count := count + 1;
   GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

Jetzt **parallele** Operationen in einem Schritt



- Hardware rechnet **parallel**
- Alle parallel ausführbaren Operationen in **einem** Schritt

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
   fact := fact * count;
   count := count + 1;
   GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

Jetzt **parallele** Operationen in einem Schritt



- Alle Operationen in einem Schritt rechnen mit **gleichen** Variablenwerten
- Zuweisungen werden erst im **nächsten** Schritt sichtbar

```
1: fact[15:0] := 1;  
   done := 0;  
   count := 2;  
2: IF (count <= n) THEN BEGIN  
   fact := fact * count;  
   count := count + 1;  
   GOTO 2;  
   END  
3: done := 1;
```

```
1: fact[15:0] := 1;  
   done := 0;  
   count := 2;  
2: IF (count <= n) THEN BEGIN  
   count := count + 1;  
   fact := fact * count;  
   GOTO 2;  
   END  
3: done := 1;
```

➔ **Gleiches** Ergebnis!



- Alle Operationen in einem Schritt rechnen mit **gleichen** Variablenwerten
- Zuweisungen werden erst im **nächsten** Schritt sichtbar

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    fact := fact * count;
    count := count + 1;
    GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    count := count + 1;
    fact := fact * count;
    GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

➔ Gleiches Ergebnis!



- Alle Operationen in einem Schritt rechnen mit **gleichen** Variablenwerten
- Zuweisungen werden erst im **nächsten** Schritt sichtbar

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    fact := fact * count;
    count := count + 1;
    GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    count := count + 1;
    fact := fact * count;
    GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

➔ **Gleiches** Ergebnis!



- Alle Operationen in einem Schritt rechnen mit **gleichen** Variablenwerten
- Zuweisungen werden erst im **nächsten** Schritt sichtbar

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    fact := fact * count;
    count := count + 1;
    GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

```
1: fact[15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    count := count + 1;
    fact := fact * count;
    GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

➔ **Gleiches** Ergebnis!

Datenpfad aus RTL-Beschreibung ableiten 1



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick


```
1: fact [15:0] := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    fact := fact * count;
    count := count + 1;
    GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```



- 1 Variablen werden **Register**
 - Ggf. Spezialregister ausnutzen
 - **Zähler** bei inkrementieren/dekrementieren
 - **Schieberegister** bei verdoppeln/halbieren
- 2 Variablen mit **mehreren** Quellen für Werte
 - Multiplexer oder Tri-State-Busse am Registeringang
 - Wählt aktuelle Quelle aus
- 3 Operatoren werden **arithmetische/logische** Blöcke
- 4 **Steuersignale** bestimmen, Beispiele:
 - **Wann** übernimmt Register neuen Wert?
 - **Soll** Zähler diesen Takt zählen?
 - **Welcher** Mux-Eingang soll auf den Ausgang gelegt werden?
 - **Was** war das Ergebnis eines Vergleichs?

Datenpfad

Eine Möglichkeit aus vielen!

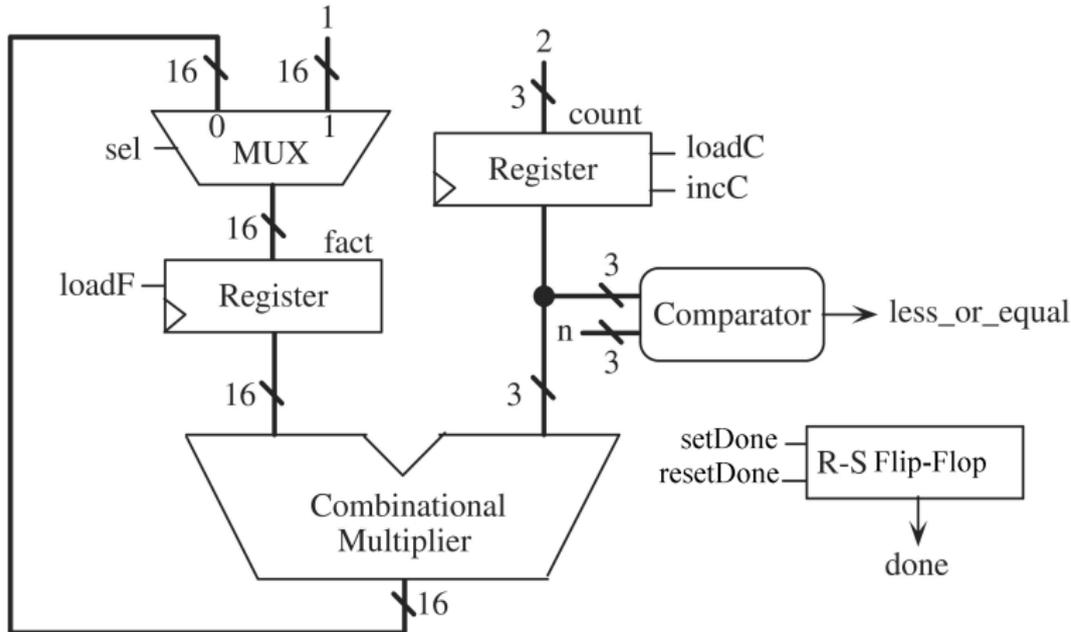

CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Zustandsautomat als Zustandsübergangsgraph

state transition graph (STG)



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

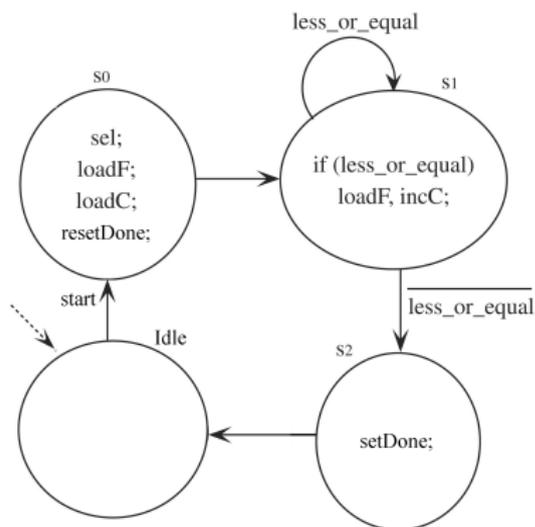

• **Steuersignale** in Zuständen

- Nicht aufgeführte Signale → **deaktiviert**

• **Statussignale**

- In Zuständen (Mealy-Ausgang)
- An Übergängen: Boolesche Verknüpfung von Statussignalen

Zustandsautomat als Zustandsübergangsgraph

state transition graph (STG)



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

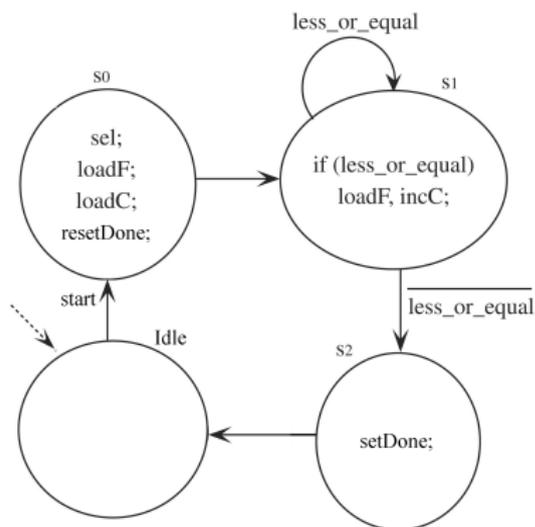

- **Steuersignale** in Zuständen
 - Nicht aufgeführte Signale → **deaktiviert**

- **Statussignale**
 - In Zuständen (Mealy-Ausgang)
 - An Übergängen: Boolesche Verknüpfung von Statussignalen

Zustandsautomat als Zustandsübergangsgraph

state transition graph (STG)



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

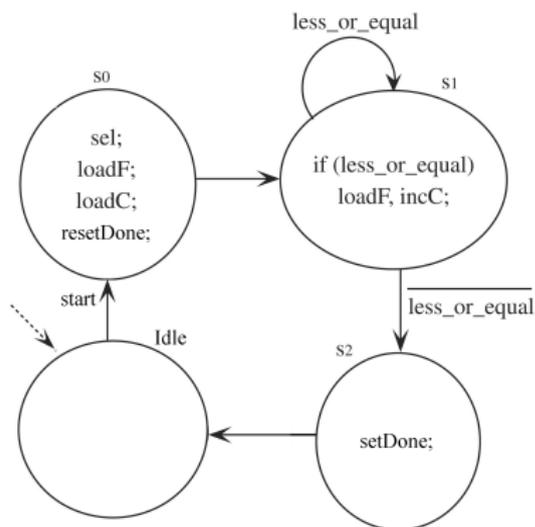

- **Steuersignale** in Zuständen
 - Nicht aufgeführte Signale → **deaktiviert**
- **Statussignale**
 - In Zuständen (Mealy-Ausgang)
 - An Übergängen: Boolesche Verknüpfung von Statussignalen
 - Und nichts anderes!

Zustandsautomat als Zustandsübergangsgraph

state transition graph (STG)



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät


ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

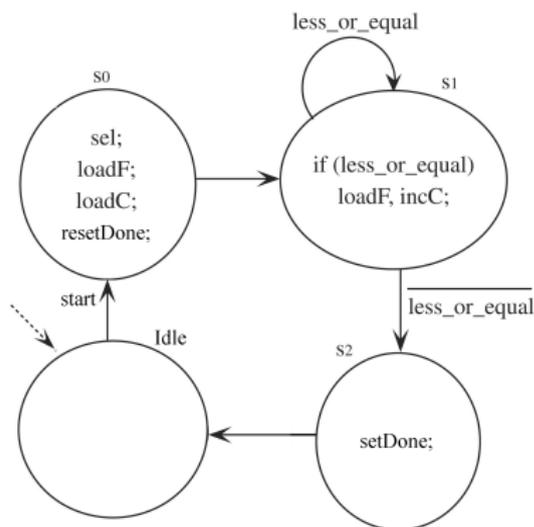

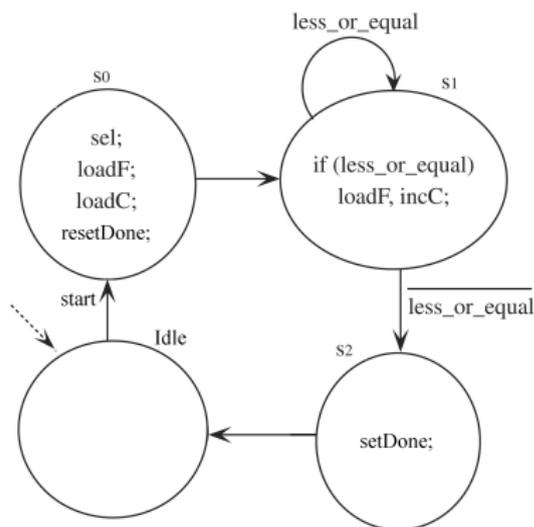- **Steuersignale** in Zuständen
 - Nicht aufgeführte Signale → **deaktiviert**
- **Statussignale**
 - In Zuständen (Mealy-Ausgang)
 - An Übergängen: Boolesche Verknüpfung von Statussignalen
 - Und nichts anderes!



- **Steuersignale** in Zuständen
 - Nicht aufgeführte Signale → **deaktiviert**
- **Statussignale**
 - In Zuständen (Mealy-Ausgang)
 - An Übergängen: Boolesche Verknüpfung von Statussignalen
 - Und **nichts** anderes!

Zustandsautomat als Zustandsübergangsgraph

state transition graph (STG)



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

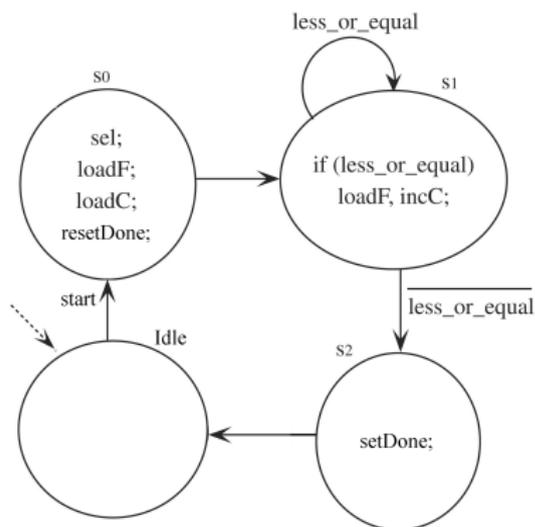

- **Steuersignale** in Zuständen
 - Nicht aufgeführte Signale → **deaktiviert**
- **Statussignale**
 - In Zuständen (Mealy-Ausgang)
 - An Übergängen: Boolesche Verknüpfung von Statussignalen
 - Und **nichts** anderes!



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Nun Verilog-Modell formulierbar
- Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad
 - In eigene Module
- Im Steuerwerk saubere Trennung von
 - Kombinatorischen Rechnungen
 - Speicherelementen
 - Register-Transfer-Logik



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Nun Verilog-Modell formulierbar
- Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad
 - In eigene Module
- Im Steuerwerk saubere Trennung von
 - Kombinatorischen Rechnungen
 - Speicherelementen
 - Register-Transfer-Logik



- Nun Verilog-Modell formulierbar
- Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad
 - In eigene Module
- Im Steuerwerk saubere Trennung von
 - Kombinatorischen Rechnungen
 - Speicherelementen
 - Register-Transfer-Logik



- Nun Verilog-Modell formulierbar
- Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad
 - In eigene Module
- Im Steuerwerk saubere Trennung von
 - Kombinatorischen Rechnungen
 - Speicherelementen
 - Register-Transfer-Logik



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Nun Verilog-Modell formulierbar
- Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad
 - In eigene Module
- Im Steuerwerk saubere Trennung von
 - Kombinatorischen Rechnungen
 - Speicherelementen
 - Register-Transfer-Logik



- Nun Verilog-Modell formulierbar
- Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad
 - In eigene Module
- Im Steuerwerk saubere Trennung von
 - Kombinatorischen Rechnungen
 - Speicherelementen
 - Register-Transfer-Logik



- Nun Verilog-Modell formulierbar
- Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad
 - In eigene Module
- Im Steuerwerk saubere Trennung von
 - Kombinatorischen Rechnungen
 - Speicherelementen
 - **Register-Transfer-Logik**



```
module fac (  
    input      CLK, RESET,  
    input      START,  
    input [2:0] N,  
    output [15:0] FACT,  
    output     DONE  
);  
  
    facdp  FACDP (CLK, RESET, SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE,  
                N, LEQ, DONE, FACT);  
    facfsm FACFSM(CLK, RESET, START, LEQ,  
                SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE);  
  
endmodule
```

Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad



```
module facdp (  
  input          CLK, RESET, SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE,  
  input [2:0]    N,  
  output         LEQ,  
  output reg     DONE,  
  output reg [15:0] FACT  
);  
  
  reg [2:0] COUNT;  
  
  always @(posedge CLK, posedge RESET) begin  
    if (RESET) begin  
      FACT <= 0;  
      COUNT <= 0;  
      DONE <= 0;  
    end else ...  
  end  
endmodule
```



```
... end else begin
```

```
if (LOADF) // Behandlung von fact
    FACT <= (SEL) ? 1 : (FACT * COUNT);
```

```
if (LOADC) // Behandlung von count
```

```
    COUNT <= 2;
```

```
else if (INCC)
```

```
    COUNT <= COUNT + 1;
```

```
case ({SDONE,RDONE}) // Behandlung von done
```

```
    2'b10: DONE <= 1;
```

```
    2'b01: DONE <= 0;
```

```
endcase
```

```
end
```

```
end
```

```
// Statussignal less_or_equal für Steuerwerk
```

```
assign LEQ = (COUNT <= N);
```

```
endmodule
```



```
module facfsm (  
  input      CLK, RESET, START, LEQ,  
  output reg SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE  
);
```

```
parameter IDLE = 0;  
parameter S0 = 1;  
parameter S1 = 2;  
parameter S2 = 3;  
reg [1:0] STATE, NEXTSTATE;
```

...



```
always @(STATE,START,LEQ) begin
```

```
SEL = 0; LOADF = 0; LOADC = 0; INCC = 0; RDONE = 0;SDONE = 0; // Latches vermeiden  
NEXTSTATE = IDLE;
```

```
case (STATE)
```

```
  IDLE:  if (START)                // Auf Startsignal warten  
          NEXTSTATE = S0;
```

```
  S0:    begin                    // Datenpfad initialisieren  
          SEL = 1; LOADF = 1; LOADC = 1; RDONE = 1;  
          NEXTSTATE = S1;
```

```
    end
```

```
  S1:    if (LEQ) begin           // Schleife count <= n  
          LOADF = 1; INCC = 1;  
          NEXTSTATE = S1;
```

```
    end else
```

```
      NEXTSTATE = S2;
```

```
  S2:    begin                    // Ende der Berechnung anzeigen  
          SDONE = 1;  
          NEXTSTATE = IDLE;
```

```
    end
```

```
endcase
```

```
end
```

```
always @(posedge CLK, posedge RESET) begin // Neuen Zustand übernehmen
```

```
  if (RESET)  STATE <= IDLE;
```

```
  else       STATE <= NEXTSTATE;
```

```
end
```



```
module tb_fac;
```

```
reg          CLK;  
reg          RESET;  
reg          START;  
reg [2:0]    N;  
wire [15:0] FACT;  
wire        DONE;
```

```
// Unit-under-Test instantiieren
```

```
fac FAC(CLK, RESET, START, N, FACT, DONE);
```

```
// Takt erzeugen
```

```
always begin
```

```
    CLK = 0;
```

```
    #5;
```

```
    CLK = 1;
```

```
    #5;
```

```
end
```

Testrahmen: Aktiver Teil



initial begin

```
$monitor("%t..START=%d..N=%d..DONE=%d..FACT=%d", $time, START, N, DONE, FACT);
```

```
@(negedge CLK); // Reset der Schaltung
```

```
RESET = 1;
```

```
@(negedge CLK);
```

```
RESET = 0;
```

```
@(negedge CLK); // Berechne 3! = 6
```

```
N = 3;
```

```
START = 1;
```

```
@(negedge CLK);
```

```
START = 0;
```

```
@(negedge CLK);
```

```
while (!DONE)
```

```
    @(posedge CLK);
```

```
@(negedge CLK); // Berechne 5! = 120
```

```
N = 5;
```

```
START = 1;
```

```
@(negedge CLK);
```

```
START = 0;
```

```
@(negedge CLK);
```

```
while (!DONE)
```

```
    @(posedge CLK);
```

```
$finish;
```

```
end
```

CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick



0	START=x	N=x	DONE=x	FACT=	x
10	START=x	N=x	DONE=0	FACT=	0
30	START=1	N=3	DONE=0	FACT=	0
40	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	0
45	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	1
55	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	2
65	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	6
85	START=0	N=3	DONE=1	FACT=	6
100	START=1	N=5	DONE=1	FACT=	6
110	START=0	N=5	DONE=1	FACT=	6
115	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	1
125	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	2
135	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	6
145	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	24
155	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	120
175	START=0	N=5	DONE=1	FACT=	120

Signalverlaufdiagramm



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

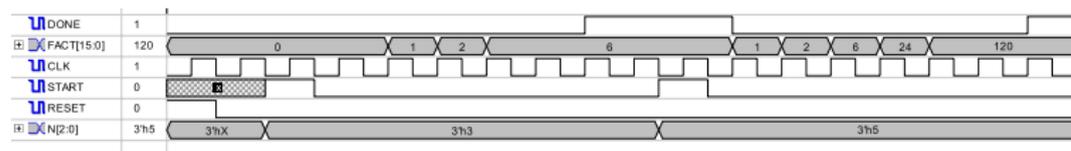

Beachte **Verzögerung** bei zweiter Berechnung 5!

START=1 → **RDONE=1** → **DONE=0**

Alternative: Anderes Protokoll mit **DONE=1** nur für **einen Takt**

Signalverlaufdiagramm



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

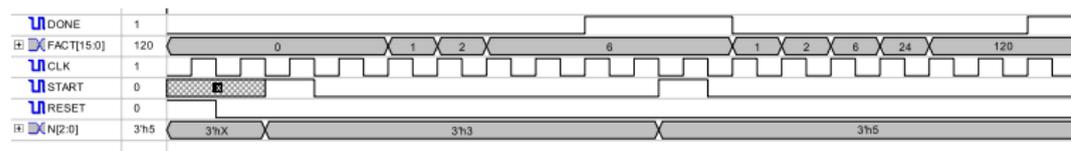

Beachte **Verzögerung** bei zweiter Berechnung 5!

START=1 → **RDONE=1** → **DONE=0**

Alternative: Anderes Protokoll mit **DONE=1** nur für **einen Takt**

Synthesergebnisse: Hauptmodul



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

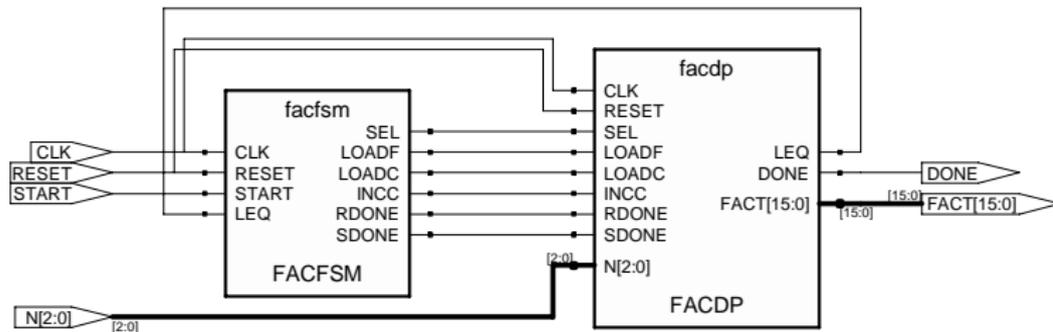

Syntheseresult: Datenpfad



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

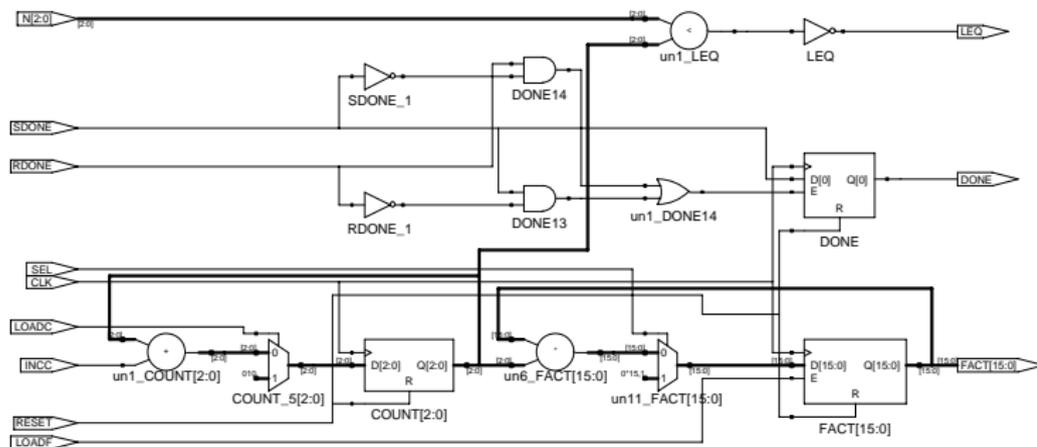

Syntheseergebnisse: Datenpfad

Produktberechnung



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts


Beispiel

Ausblick

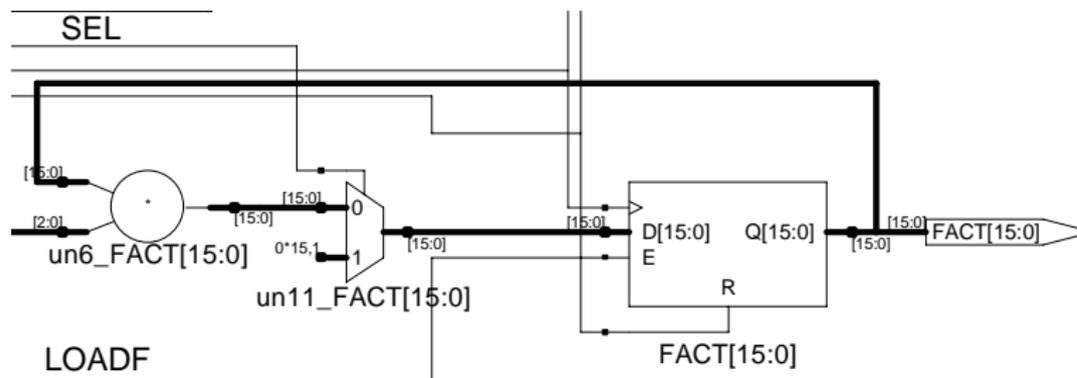

Syntheseergebnisse: Datenpfad

Berechnung des DONE-Signals

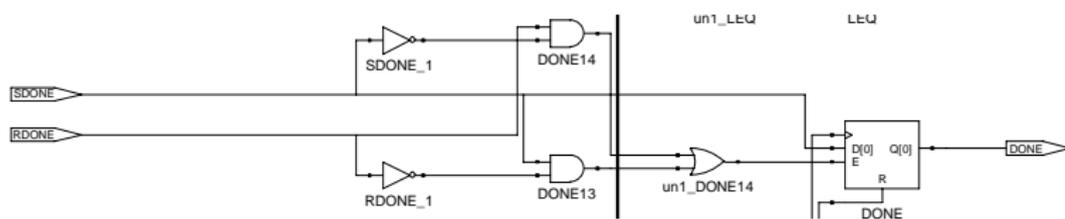

CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät


ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Syntheseergebnisse: Datenpfad

Berechnung des LEQ-Signals

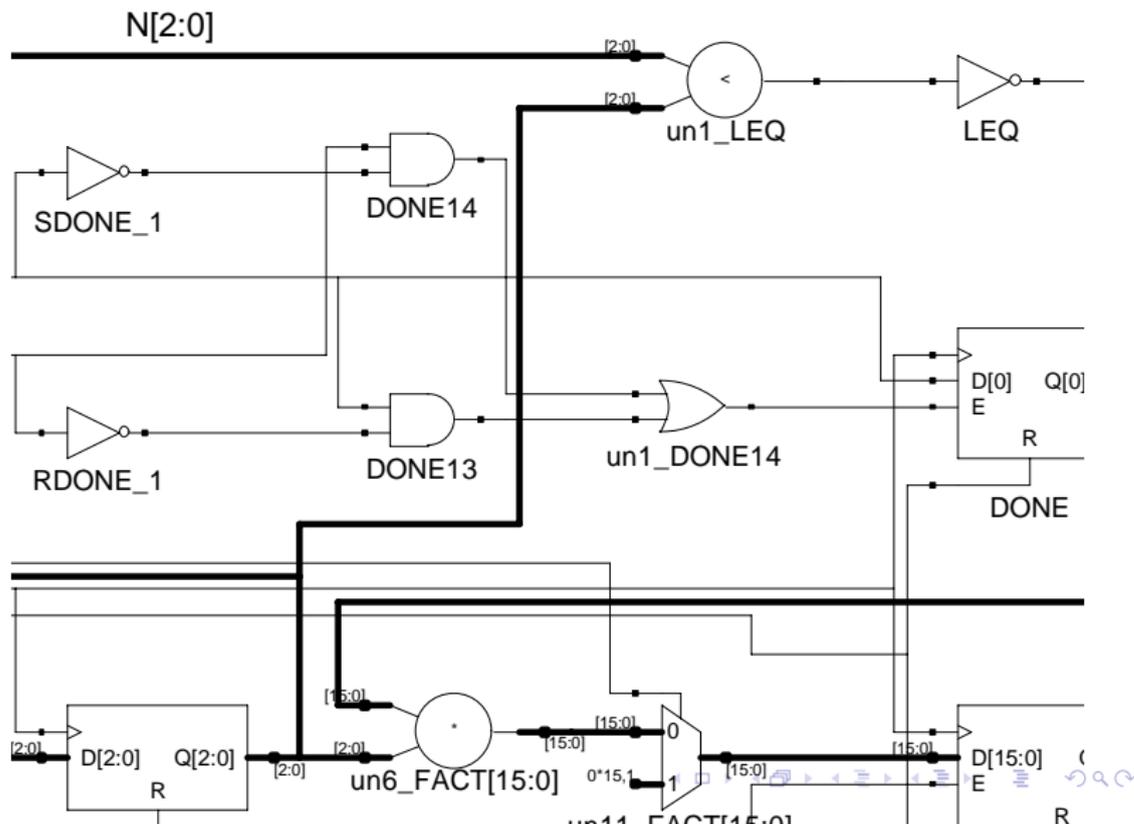

CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Graphische Beschreibungen



- Pseudo-Code
 - Textuell
- Nur **eine** Möglichkeit
- ASM(D)-Charts
- *Algorithmic State Machine (and Datapath)*
 - ASM-Chart stellt nur **Steuerwerk** dar
 - ASMD-Chart enthält **zusätzlich** noch Datenpfadoperationen

Zunächst nur **ASM**-Chart



- Pseudo-Code
 - Textuell
- Nur **eine** Möglichkeit
- ASM(D)-Charts
- *Algorithmic State Machine (and Datapath)*
 - ASM-Chart stellt nur **Steuerwerk** dar
 - ASMD-Chart enthält **zusätzlich** noch Datenpfadoperationen

Zunächst nur **ASM**-Chart



- Pseudo-Code
 - Textuell
- Nur **eine** Möglichkeit
- ASM(D)-Charts
- *Algorithmic State Machine (and Datapath)*
 - ASM-Chart stellt nur **Steuerwerk** dar
 - ASMD-Chart enthält **zusätzlich** noch Datenpfadoperationen

Zunächst nur **ASM**-Chart




- Pseudo-Code
 - Textuell
- Nur **eine** Möglichkeit
- ASM(D)-Charts
- *Algorithmic State Machine (and Datapath)*
 - ASM-Chart stellt nur **Steuerwerk** dar
 - ASMD-Chart enthält **zusätzlich** noch Datenpfadoperationen


Zunächst nur **ASM**-Chart

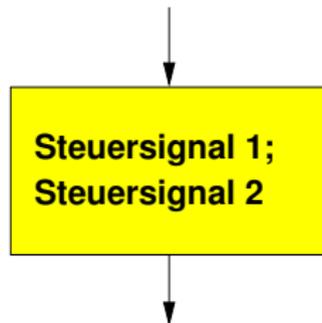

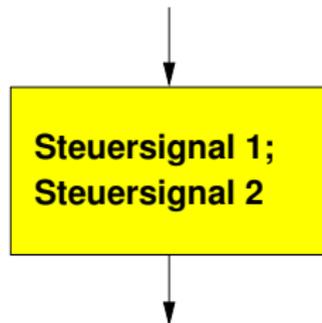
- Zählt **aktive** Steuersignale auf
- Nicht aufgeführte Signale sind **inaktiv**
- Die aufgeführten Signale sind **parallel** aktiv



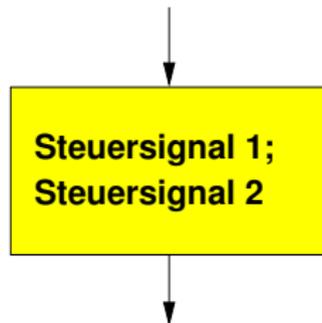
- Zählt **aktive** Steuersignale auf
- Nicht aufgeführte Signale sind **inaktiv**
- Die aufgeführten Signale sind **parallel** aktiv



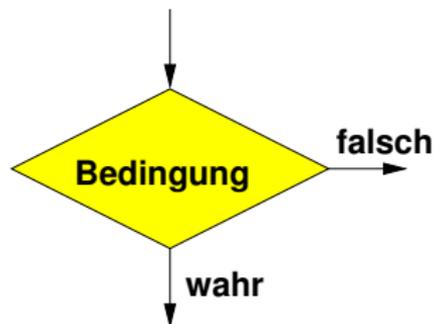
- Zählt **aktive** Steuersignale auf
- Nicht aufgeführte Signale sind **inaktiv**
- Die aufgeführten Signale sind **parallel** aktiv



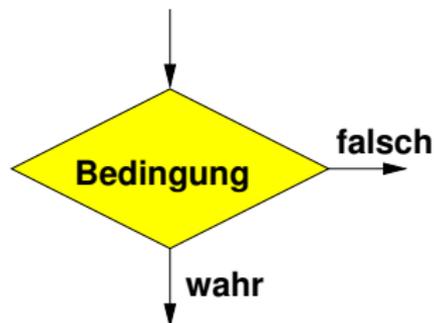
- Enthält logische **Bedingung** für Zustandsübergang
- Ausgangskanten **müssen** eindeutig beschriftet sein
 - True, 1, wahr
 - False, 0, falsch



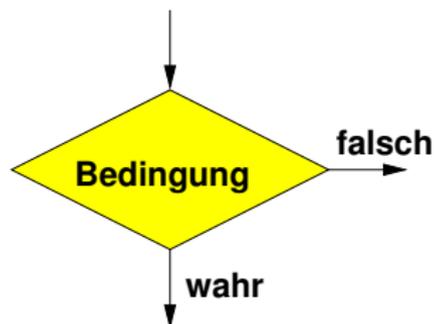
- Enthält logische **Bedingung** für Zustandsübergang
- Ausgangskanten **müssen** eindeutig beschriftet sein
 - True, 1, wahr
 - False, 0, falsch



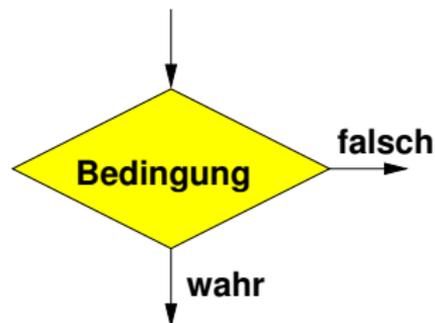
- Enthält logische **Bedingung** für Zustandsübergang
- Ausgangskanten **müssen** eindeutig beschriftet sein
 - True, 1, wahr
 - False, 0, falsch



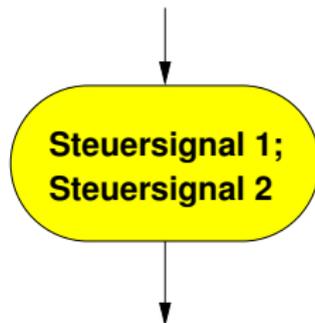
- Enthält logische **Bedingung** für Zustandsübergang
- Ausgangskanten **müssen** eindeutig beschriftet sein
 - True, 1, wahr
 - False, 0, falsch



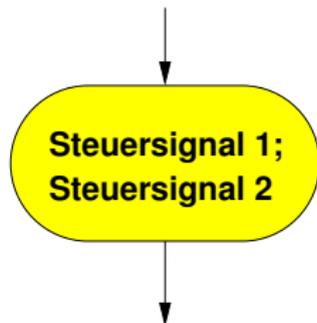- Kann nur auf einen **bedingten** Übergang folgen
- Aktiviert Steuersignale abhängig von **voriger** Bedingung
- Beschreibung der Steuersignale wie bei **Zustand**



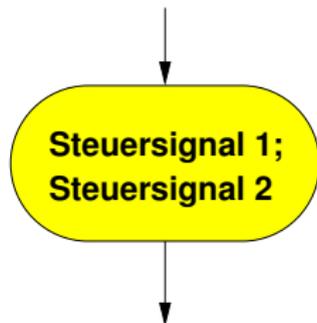- Kann nur auf einen **bedingten** Übergang folgen
- Aktiviert Steuersignale abhängig von **voriger** Bedingung
- Beschreibung der Steuersignale wie bei **Zustand**



- Kann nur auf einen **bedingten** Übergang folgen
- Aktiviert Steuersignale abhängig von **voriger** Bedingung
- Beschreibung der Steuersignale wie bei **Zustand**

Zusammensetzen der Elemente

Mealy-Block



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

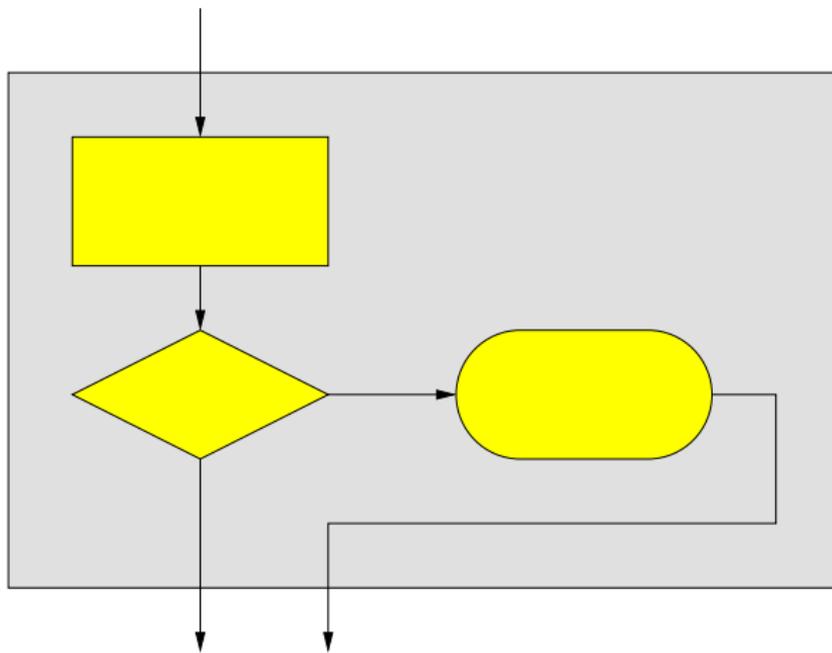

Zusammensetzen der Elemente

Moore-Block



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

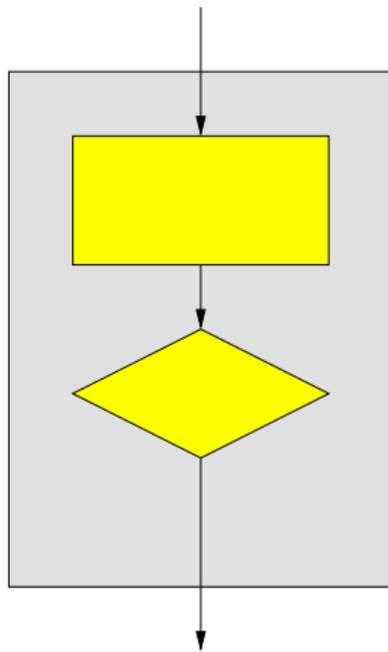

Beispiel: ASM-Chart

Aufbauend auf Zustandsübergangsdiagramm



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP


Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel


Ausblick

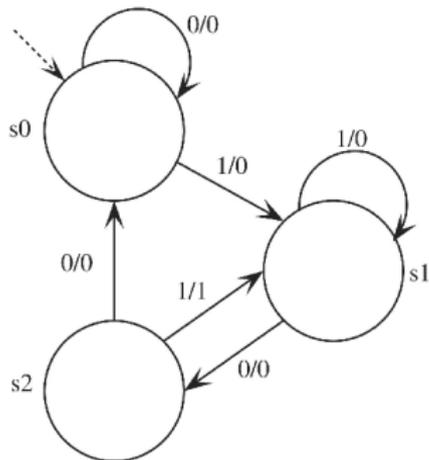


Notation: Eingabe “/”
Ausgabe

Beispiel: ASM-Chart

Aufbauend auf Zustandsübergangdiagramm

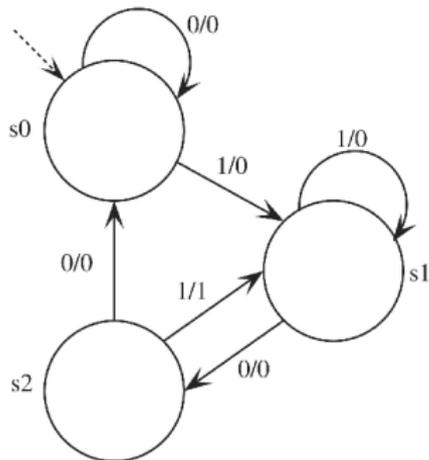

Notation: Eingabe “/”
Ausgabe

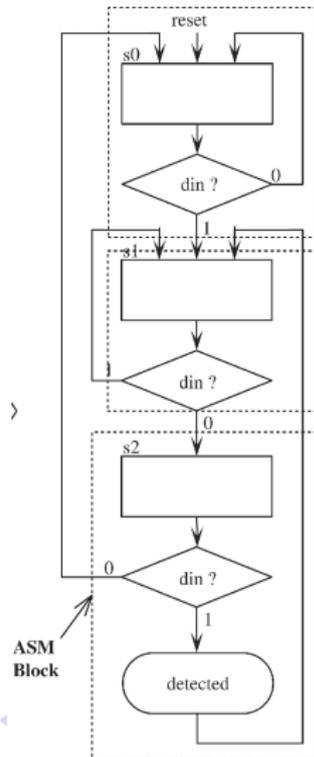

CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät


ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Beispiel: ASM-Chart

Steuergerät für Auto

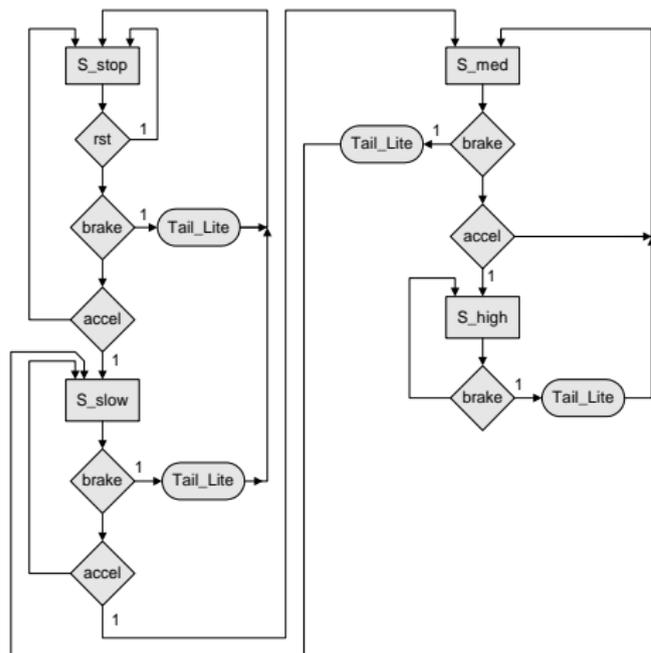

rst = Reset, brake=Bremspedal, accel=Gaspedal,
Tail_Lite=Bremslicht

CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick



- Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - Vorteile von ASM-Chart
 - Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - Wenn Algorithmus leicht als Flußdiagramm darstellbar
 - ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar



- Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - Vorteile von ASM-Chart
 - Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - Wenn Algorithmus leicht als Flußdiagramm darstellbar
 - ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar



- Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - Vorteile von ASM-Chart
 - Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - Wenn Algorithmus leicht als Flußdiagramm darstellbar
 - ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar



- Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - Vorteile von ASM-Chart
 - Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - Wenn Algorithmus leicht als Flußdiagramm darstellbar
 - ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar



- Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - Vorteile von ASM-Chart
 - Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - Wenn Algorithmus leicht als **Flußdiagramm** darstellbar
 - ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar



- Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - Vorteile von ASM-Chart
 - Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - Wenn Algorithmus leicht als Flußdiagramm darstellbar
 - ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar



- Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - Vorteile von ASM-Chart
 - Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - Wenn Algorithmus leicht als Flußdiagramm darstellbar
 - ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar



- Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - Vorteile von ASM-Chart
 - Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - Wenn Algorithmus leicht als Flußdiagramm darstellbar
 - ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar



- Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - Vorteile von ASM-Chart
 - Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - Wenn Algorithmus leicht als Flußdiagramm darstellbar
 - ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar

ASMD-Chart

Erweiterung um Datenoperationen



- Annotieren von Datenpfadoperationen
- Nun ASMD-Chart

Noch ohne Steuersignale

Mit Steuersignalen



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

ASMD-Chart

Erweiterung um Datenoperationen



- Annotieren von Datenpfadoperationen
- Nun ASMD-Chart

Noch ohne Steuersignale

Mit Steuersignalen



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät


ASMD Charts

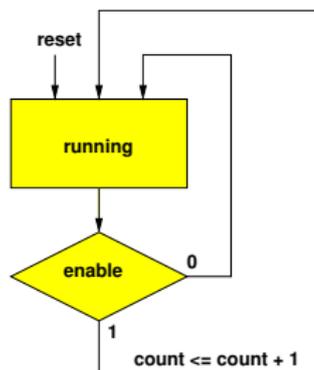Beispiel

Ausblick



- Annotieren von Datenpfadoperationen
- Nun ASMD-Chart




Noch ohne Steuersignale

Mit Steuersignalen



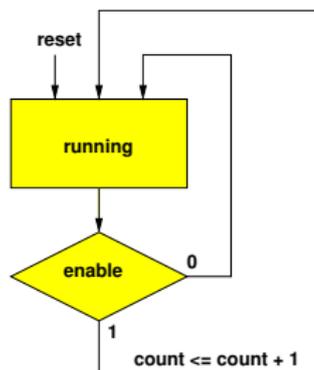- Annotieren von Datenpfadoperationen
- Nun ASMD-Chart




Noch ohne Steuersignale


Mit Steuersignalen



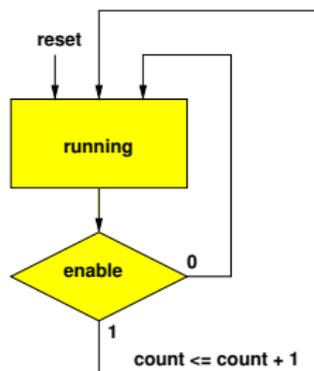- Annotieren von Datenpfadoperationen
- Nun ASMD-Chart



Noch ohne Steuersignale

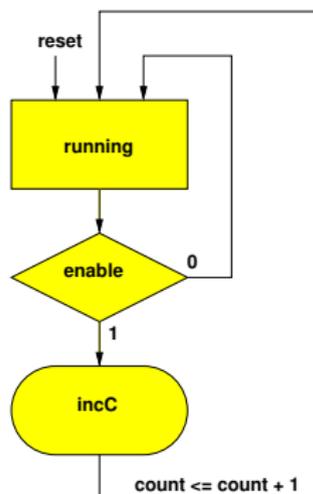

Mit Steuersignalen

Umsetzung von ASM-Charts in Verilog

Hier nur Steuerwerk, Datenpfad wie vorher



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät


ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Alle Signale deaktivieren

Im gleichen Zustand bleiben

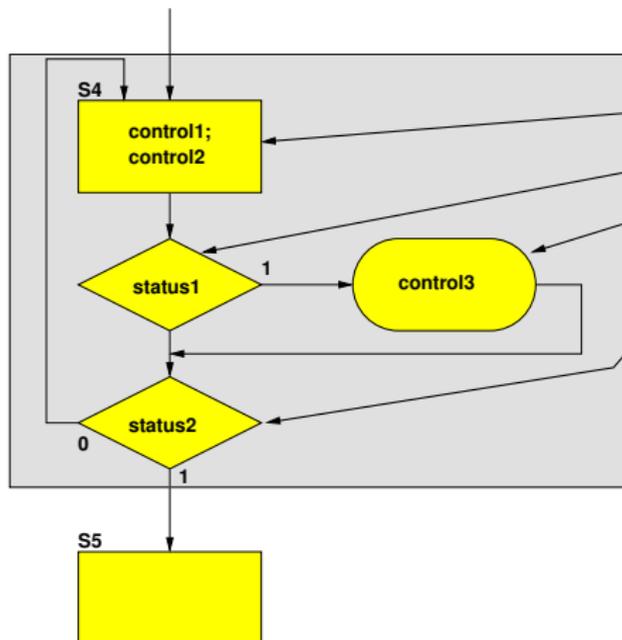

```
control1 = 0;
control2 = 0;
control3 = 0;
nextstate = state;
case (state)
...
S4: begin
    control1 = 1;
    control2 = 1;
    if (status1)
        control3 = 1;
    if (status2)
        nextstate = S5;
    end
S5: ...
...
endcase
```



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts


Beispiel

Ausblick

Beispiel: Seriell-Parallel-Wandlung

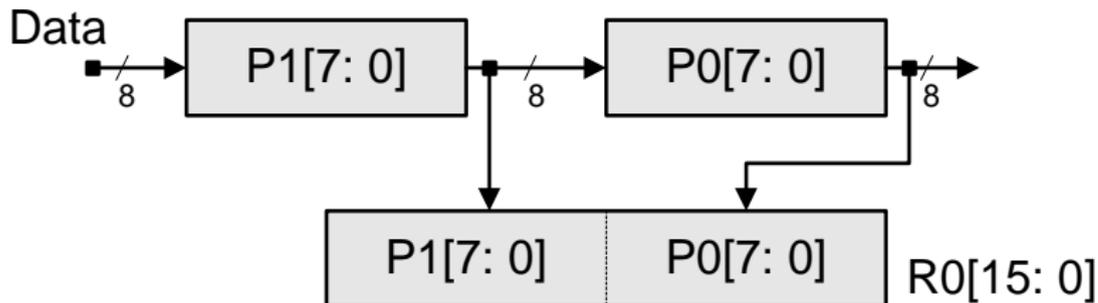Beispiel: Seriell-Parallel Wandlung


Wandle 8b Datenstrom in 16b Datenstrom um



- Zwei **8b Daten** kommen über **Data** an
- ... wenn Steuereingang **En** **aktiviert** ist
- Je **zwei Bytes** zu einem **16b Wort** zusammensetzen
- Ergebnis wurde von **außen** übernommen, wenn Steuereingang **La** aktiviert ist
- Dann mit **neuen** Bytes wiederholen

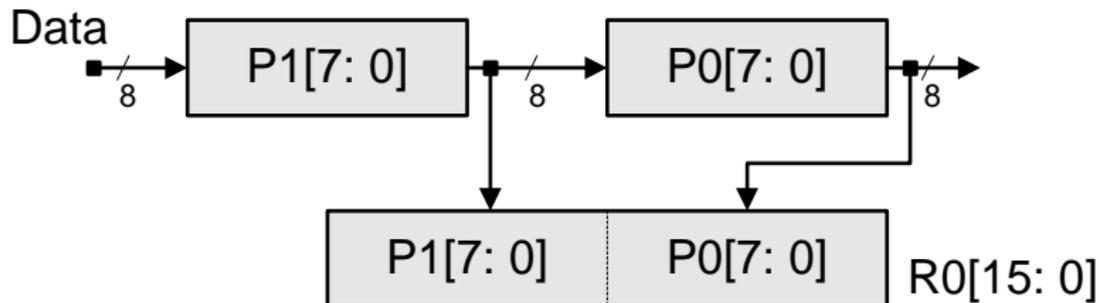Beispiel: Seriell-Parallel Wandlung


Wandle 8b Datenstrom in 16b Datenstrom um



- Zwei **8b Daten** kommen über **Data** an
- ... wenn Steuereingang **En aktiviert** ist
- Je **zwei Bytes** zu einem **16b Wort** zusammensetzen
- Ergebnis wurde von **außen** übernommen, wenn Steuereingang **La** aktiviert ist
- Dann mit **neuen** Bytes wiederholen

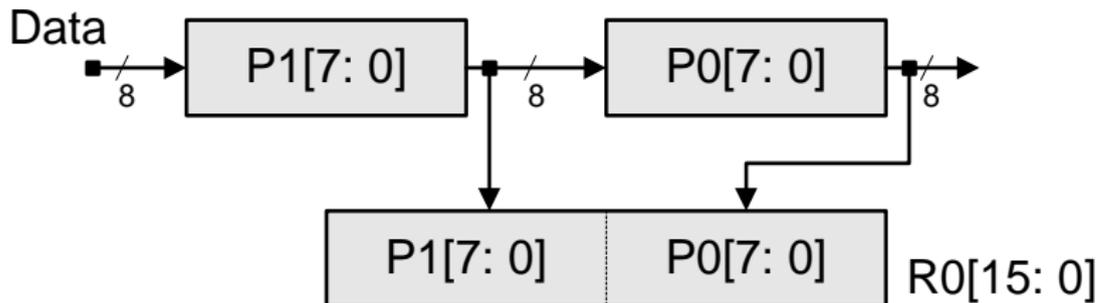Beispiel: Seriell-Parallel Wandlung


Wandle 8b Datenstrom in 16b Datenstrom um



- Zwei **8b Daten** kommen über **Data** an
- ... wenn Steuereingang **En** **aktiviert** ist
- Je **zwei Bytes** zu einem **16b Wort** zusammensetzen
- Ergebnis wurde von **außen** übernommen, wenn Steuereingang **La** aktiviert ist
- Dann mit **neuen** Bytes wiederholen

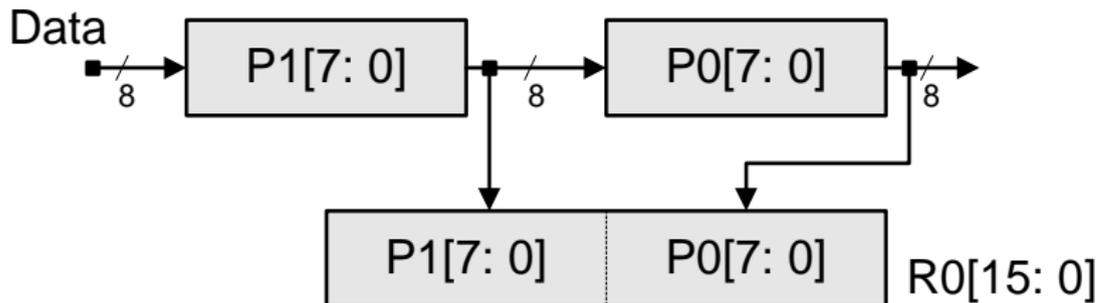Beispiel: Seriell-Parallel Wandlung


Wandle 8b Datenstrom in 16b Datenstrom um



- Zwei **8b Daten** kommen über **Data** an
- ... wenn Steuereingang **En** **aktiviert** ist
- Je **zwei Bytes** zu einem **16b Wort** zusammensetzen
- Ergebnis wurde von **außen** übernommen, wenn Steuereingang **La** aktiviert ist
- Dann mit **neuen Bytes** wiederholen

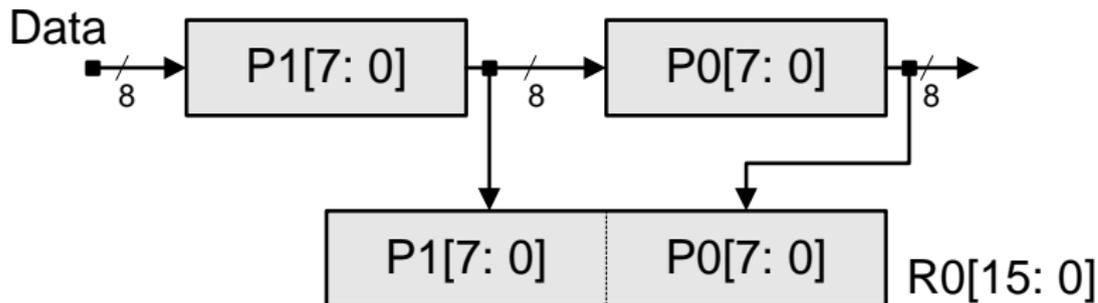
Beispiel: Seriell-Parallel Wandlung

Wandle 8b Datenstrom in 16b Datenstrom um



- Zwei **8b Daten** kommen über **Data** an
- ... wenn Steuereingang **En** **aktiviert** ist
- Je **zwei Bytes** zu einem **16b Wort** zusammensetzen
- Ergebnis wurde von **außen** übernommen, wenn Steuereingang **La** aktiviert ist
- Dann mit **neuen** Bytes wiederholen

ASMD mit Datenpfadoperationen

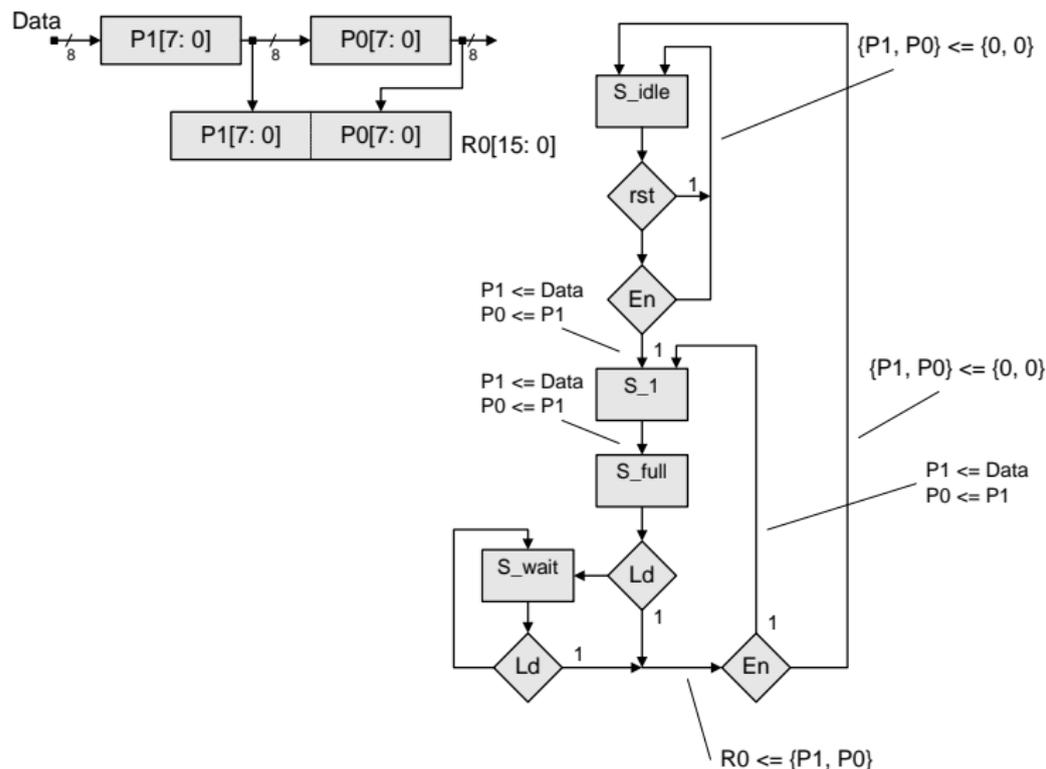

CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät


ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

ASMD mit Steuersignalen

Für späteren Anschluss an Datenpfad

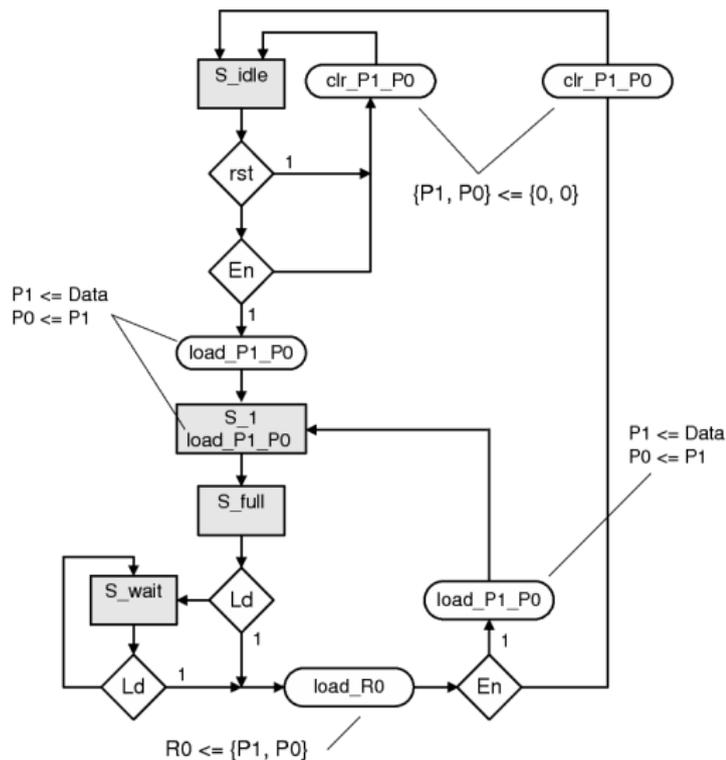

CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick



```
module byteword (  
  input          CLK,  
  input          RST,  
  input [7:0]    DATA, // 8b serieller Dateneingang  
  input          EN,  
  input          LD,  
  output [15:0] R0      // 16b paralleler Datenausgang  
);  
  
// Steuerwerk  
ctlbyteword CTL (CLK,RST,EN,LD,LOAD_P1_P0,CLR_P1_P0,LOAD_R0);  
  
// Datenpfad  
dpbyteword DP (CLK,RST,DATA,LOAD_P1_P0,CLR_P1_P0,LOAD_R0,R0);  
  
endmodule
```



```
module ctlbyteword (  
  input CLK, RST, EN, LD,  
  output reg LOAD_P1_P0, CLR_P1_P0, LOAD_R0  
);
```

```
  parameter S_idle = 0;  
  parameter S_1 = 1;  
  parameter S_full = 2;  
  parameter S_wait = 3;
```

```
  reg [1:0] STATE, NEXTSTATE;
```

...

```
  always @(posedge CLK, posedge RST)  
    if (RST)  
      STATE <= S_idle;  
    else  
      STATE <= NEXTSTATE;
```

```
endmodule
```

Steuerwerk 2/2

Zustandsübergangs- und Ausgabefunktion



```
always @(STATE, EN, LD, RST) begin
LOAD_P1_P0 = 0; CLR_P1_P0 = 0; LOAD_R0 = 0; // alle Ausgänge inaktiv
NEXTSTATE = STATE; // verharre in diesem Zustand
case (STATE)
S_idle: if (RST | ~EN)
CLR_P1_P0 = 1;
else if (EN) begin
LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_1;
end
S_1: begin
LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_full;
end
S_full: if (LD) begin
LOAD_R0 = 1;
if (EN) begin
LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_1;
end else begin
CLR_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_idle;
end
end else
NEXTSTATE = S_wait;
S_wait: if (LD) begin
LOAD_R0 = 1;
if (EN) begin
LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_1;
end else begin
CLR_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_idle;
end
end
endcase
end
```

CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick



```
module dpbyteword (  
  input      CLK, RST,  
  input [7:0] DATA,  
  input      LOAD_P1_P0, CLR_P1_P0, LOAD_R0,  
  output reg [15:0] R0  
);  
  
  reg [7:0] P1, P0;  
  
  always @(posedge CLK, posedge RST) begin  
    if (RST) begin  
      R0 <= 0;  
      {P1, P0} <= 0;  
    end else begin  
      if (CLR_P1_P0)  
        {P1, P0} <= 0;  
      else if (LOAD_P1_P0)  
        {P1, P0} <= {DATA, P1};  
      if (LOAD_R0)  
        R0 <= {P1, P0};  
    end  
  end  
endmodule
```



```
module testbench;
```

```
reg CLK, RST, EN, LD;  
reg [7:0] DATA;  
wire [15:0] R0;
```

```
byteword UUT (CLK, RST, DATA, EN, LD, R0);
```

```
always begin // Takterzeugung
```

```
CLK = 0;  
#10;  
CLK = 1;  
#10;
```

```
end
```

```
initial begin
```

```
EN = 0; // System initialisieren
```

```
LD = 0;  
RST = 1;  
@(posedge CLK);  
RST = 0;  
#50;
```

```
@(negedge CLK); // Ersten Datenblock anlegen
```

```
EN = 1;  
DATA = 8'h42;  
#0;  
@(negedge CLK);  
DATA = 8'h23;  
#0;  
@(negedge CLK);  
EN = 0;  
#50;
```

```
@(negedge CLK); // Gepackte Daten abrufen  
LD = 1;
```

```
#50;
```

```
@(negedge CLK); // Zweiten Datenblock anlegen
```

```
LD = 0;  
EN = 1;  
DATA = 8'h07;  
#0;  
@(negedge CLK);  
DATA = 8'h20;
```

```
#0; // Gepackte Daten abrufen
```

```
@(negedge CLK);  
EN = 0;  
LD = 1;  
#0
```

```
@(negedge CLK); // System herunterfahren  
LD = 0;
```

```
#50;  
$finish;  
end
```


```
endmodule
```

Signalverlaufdiagramme



CMS

A. Koch

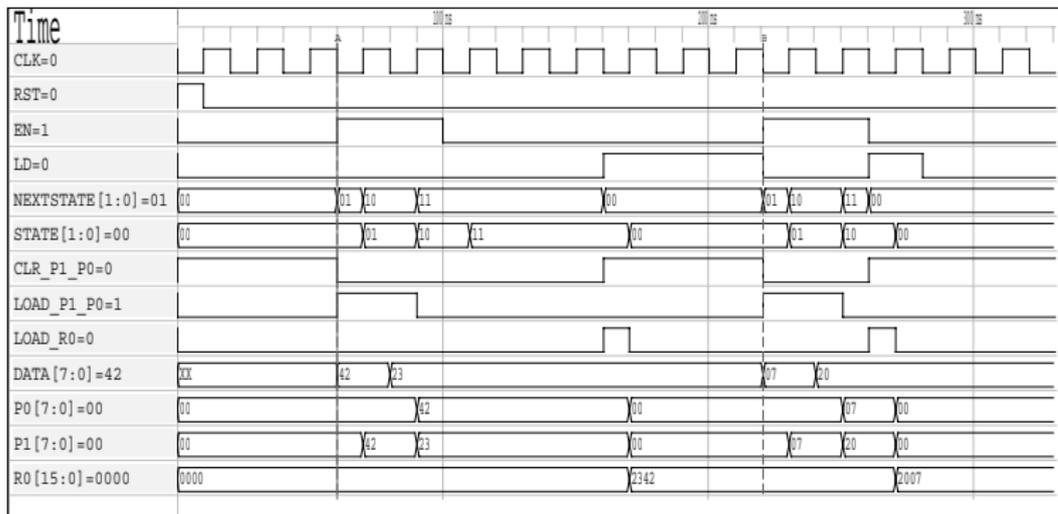

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

Ausblick



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- **Algorithmen im Chip-Entwurf (Koch)**
- Prozessorarchitekturen für rechenstarke eingebettete Systeme (Koch)
- Systementwurf mit Mikroprozessoren (Hoffmann)
- Eingebettete Systeme 1 (Huss)



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Algorithmen im Chip-Entwurf (Koch)
- Prozessorarchitekturen für rechenstarke eingebettete Systeme (Koch)
- Systementwurf mit Mikroprozessoren (Hoffmann)
- Eingebettete Systeme 1 (Huss)



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Algorithmen im Chip-Entwurf (Koch)
- Prozessorarchitekturen für rechenstarke eingebettete Systeme (Koch)
- Systementwurf mit Mikroprozessoren (Hoffmann)
- Eingebettete Systeme 1 (Huss)



CMS

A. Koch

Intro

Ctl / DP

Konstruktion

Fakultät

ASMD Charts

Beispiel

Ausblick

- Algorithmen im Chip-Entwurf (Koch)
- Prozessorarchitekturen für rechenstarke eingebettete Systeme (Koch)
- Systementwurf mit Mikroprozessoren (Hoffmann)
- Eingebettete Systeme 1 (Huss)