

Verilog Crash-Kurs


Einführung in Computer Microsystems

Sommersemester 2007

Holger Lange


FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen
Informatik, TU Darmstadt

Übersicht

 


- Verilog zwischen „SDL“ und HDL
- Synthetisierbare Sprachteile
- Kombinatorische Logik
- Sequenzielle Logik

Verilog zwischen „SDL“ und HDL

 



- Verilog ist viel mächtiger als zur reinen Hardware-Beschreibung nötig
 - Wichtig zur Modellierung von Systemumgebungen, „Testbenches“
 - I/O Funktionen (`$display...`), Real-Datentypen, ...
 - Von den reinen HW-Beschreibungselementen nicht alle übersetzbar (Synthese)
 - z.B. Modellierung von Zeit („#10“) in HW nicht garantierbar
- Synthetisierbare Untermenge von Verilog

Synthetisierbare Sprachteile

 


- Synthese: Abbildung von Register-Transfer-Logik (RTL) auf Gatternetzlisten
- RTL in Verilog
 - Datentypen *wire* und *reg*
 - Permanente Zuweisung *assign* beschreibt kombinatorische Logik
 - *always* Block beschreibt prozedural kombinatorische **oder** sequenzielle Logik
 - In kombinatorischem Block auch *integer* als Hilfsvariablen zulässig, z.B. Schleifenzähler
 - Hierarchie durch Module und Instanzen
 - *parameter / #(...) / defparam*
 - Präprozessor *`define NAME / `NAME*

Kombinatorische Logik I

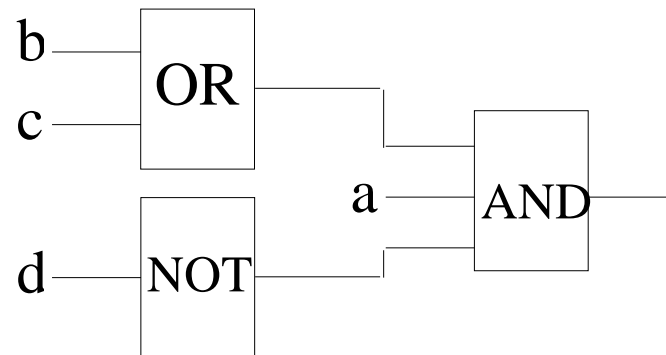 

- Funktion $y = a \ \& \ (b \ | \ c) \ \& \ (!d)$
- 1. Möglichkeit: Permanente Zuweisung
wire y;
assign y = a && (b || c) && (!d);
- Oder kürzer (Def. und Zuweisung kombiniert)
wire y = a && (b || c) && (!d);

 

- 2. Mögl.: Kombinatorischer *always*-Block


```
reg y; // hier wird kein Flip-Flop erzeugt
always @(a or b or c or d) begin // komplett!
    y = a && (b || c) && (!d);
end
```

- Schleifenzähler: Beispiel Volladdierer

```
for (i = 0; i < 4; i = i + 1)
    {c, sum[i]} = a[i] + b[i] + c;
```



- In kombinatorischen *always*-Blöcken **immer** blockende Zuweisung „=“ verwenden

- Wie in C oder Java ...

 


- Wie in C oder Java ...
 - &&, //, ! usw. sind **logische** Operatoren und arbeiten auf den gesamten Ausdrücken
 - &, /, ~ usw. sind **bitweise** Operatoren und werten die Ausdrücke Bit für Bit aus
 - Logischer Vergleich: ==, !=
 - **Nicht** ===, !== verwenden!
 - Multiplexer: Bedingung ? wahr : falsch
- Vorsicht bei komplexeren Ausdrücken
 - +, - erzeugen oft Addierer; *, / Multiplizierer (groß) Dividierer oft gar nicht möglich
 - Besser: 2er Potenzen ausnutzen „<<“ „>>“

Sequenzielle Logik I

  


- D-Flip-Flop mit asynchronem Reset
- Sequenzieller *always*-Block

```
reg Q;  
always @(posedge CLK or posedge RESET) begin  
  if (RESET == 1) begin  
    Q <= 0;  
  end  
  else begin  
    Q <= D;  
  end  
end
```

 
- In sequenziellen *always*-Blöcken **immer** nicht-blockende Zuweisung „ \leftarrow “ verwenden
 - Wertet in jedem Zeitschritt zunächst alle Ausdrücke auf der rechten Seite aus
 - Transparente Zwischenspeicherung
 - Schließlich Zuweisung an die linke Seite
 - Modelliert die Zeitverzögerung beim Laden eines Flip-Flops
- Sei $B := 3, A := 2$
 - $A = 4; B = A; \rightarrow$ B hat den Wert 4
 - $A \leftarrow 4; B \leftarrow A; \rightarrow$ B hat den Wert 3
 - Im nächsten Zeitschritt ist $A=4$ und B hat den Wert 2!

Sequenzielle Logik III

 

- Zustandsautomaten
 - Werte für Zustandsvariable (Typ *reg*) mit *`define* kodieren
 - *always @(posedge CLK or posedge RESET) begin*
if (RESET) STATE <= `IDLE;
else begin
 case (STATE)
 `IDLE: STATE <= `GO;
 `GO: begin
 STATE <= ...;
 ...
 end
 default: STATE <= 'bx; // darf nicht auftreten
 endcase
end
end

Raumbelegung

 

- 1. Teilklausur 31.05., 18:00-18:45

– Mat.-Nr.	Raum
0000000 - 1149999	S103/226
1150000 - 1311999	S311/08
1312000 - 1400000	S206/030