

# Einführung in Computer Microsystems

## Sommersemester 2011



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

### 4. Block: Modellierung in Verilog





# Hintergrundinformationen



Wenn man es **genau** wissen möchte:

- ▶ Sprache: Standard IEEE 1364-2005 “Verilog Language Reference Manual”
- ▶ Syntheseregeln: Standard IEEE 1364.1 / IEC 62142-2005 “Verilog register transfer level synthesis”

Aus dem TU Darmstadt-Netz (ggf. via VPN) über ULB aus der IEEE Literaturdatenbank Xplore abrufbar.



# Verbindungen über Port-Namen



## Verbindung über Port-Reihenfolge

```
module topmod;
  wire [4:0] v;
  wire a,b,c,w;

  modB b1 (v[0], v[3], w, v[4]);
endmodule

module modB (wa, wb, c, d);
  inout wa, wb;
  input c, d;

  ...
endmodule
```

## Verbindungen über Port-Namen

```
module topmod;
  wire [4:0] v;
  wire a,b,c,w;

  modB b1 (.wb(v[3]),.wa(v[0]),.d(v[4]),.c(w));
endmodule

...
```

- Unterschiedliche Reihenfolge
- Nichtangeschlossene Ports



# Parallelität




- ▶ In konventionellen Programmiersprachen wie z.B. Pascal, C
  - ▶ Anweisungen werden **der Reihe nach** bearbeitet
  - ▶ Programmzähler zeigt auf **aktuelle** Anweisung
  - ▶ Es gibt nur **einen** Kontrollfluß
- ▶ In HDLs und realen Schaltungen
  - ▶ Alle Komponenten arbeiten **parallel**
  - ▶ Z.B. kann **eine** Taktflanke eine Vielzahl von **gleichzeitigen** Aktionen auslösen
    - ▶ Modelliert durch parallele **always**-Blöcke



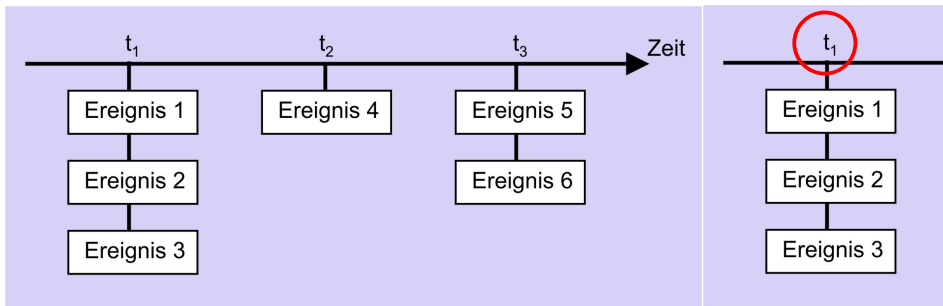- ▶ Instanzen von Modulen
- ▶ `always`- und `initial`-Blöcke
- ▶ ständige Zuweisungen (*continuous assignments*)
- ▶ nichtblockende Zuweisungen
- ▶ Mischformen





- ▶ globale Simulations-Zeitpunkte  $t_1$ ,  $t_2$ , ...
- ▶ ein oder mehrere Ereignisse sollen jeweils **parallel** ausgeführt werden
- ▶ Ereignis-Scheduler wählt **eines zufällig** aus
- ▶ wenn bei  $t_1$  nichts mehr zu tun, gehe zu  $t_2$  weiter




- ▶ Kein Verlass auf **bestimmte** Reihenfolge
  - ▶ Kann zwischen Simulatoren variieren
  - ▶ Kann auch durch Simulationsoptionen beeinflußt werden
- ▶ parallel = nicht-deterministisch
  - ▶ **ein** richtiges Ergebnis garantiert nicht allgemeine **Korrektheit**
  - ▶ exponentiell viele Ergebnisse möglich
- ▶ Unwägbarkeiten können durch Entwurststile reduziert werden
  - ▶ Synchrone Register-Transfer-Logik
  - ▶ Designer legt Zeitablauf explizit im Modell fest
  - ▶ Unterschiedliche Ereignisse finden in unterschiedlichen Takten statt


 
# Register-Transfer-Logik



- ▶ Grundlegendes und universelles Konzept
- ▶ Beliebige Automatenetze übersichtlich realisierbar
- ▶ insbesondere effiziente Pipelines
- ▶ Ähnlichkeit zum Programmieren  $y = f_3(f_2(f_1(x)))$ 
  - ▶ Aber räumlich parallel verteilt
- ▶ Synchron durch gemeinsamen Takt
- ▶ Gut testbar
- ▶ Sehr kompakt mit nichtblockender Zuweisung realisierbar




- ▶ Kombinatorische Logik **zwischen** den Registern
  - ▶  $f_1$ : verdoppeln
  - ▶  $f_2$ : plus 5
  - ▶  $f_3$ : quadrieren
- ▶ Pipeline berechnet  $R_4 = (2R_1 + 5)^2$ 
  - ▶ bearbeitet 3 Datensätze **gleichzeitig**
  - ▶ gibt **pro Takt** ein Ergebnis aus
  - ▶ Damit 3x schneller als sequentielle Berechnung der drei Funktionen



# Konstruktion von Pipelines in RTL

# 1. Schritt: Flip-Flop-Kette

 


- ▶ Mini-Pipeline aus zwei Flip-Flops
- ▶ Flip-Flops sind **flankengesteuert**
  - ▶ Unterschied zu Latches (pegelgesteuert)
  - ▶ Aufbau z.B. aus Master-Slave-Latches (TGDI)
- ▶ Annahme hier: **vorderflankengesteuert**
  - ▶ **always** @(posedge CLOCK)

## 2. Schritt: Takterzeugung



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

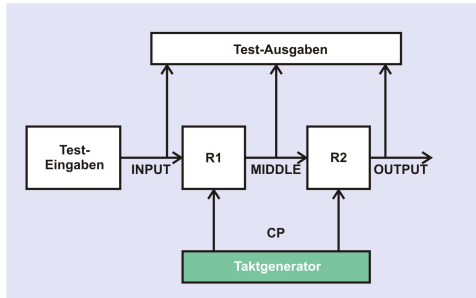


**always begin**

CP = 0; #10;

CP = 1; #10;

**end**

 




### 3. Schritt: Testeingaben (Stimuli)



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

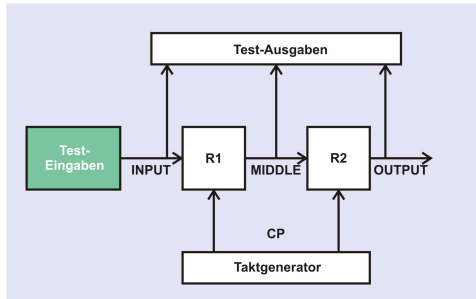

**initial begin**


INPUT = 0; #20;

INPUT = 255; #20;


INPUT = 8'haa; #20;

**\$finish;**

**end**

 

## 4. Schritt: Testausgaben


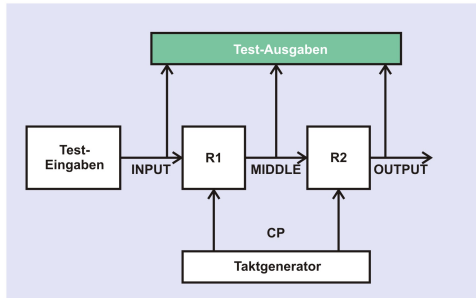


**always** @(INPUT, MIDDLE, OUTPUT)

**\$display**

("Zeit :\_%2.0f,\_%INPUT\_=%h,\_%MIDDLE\_=%h,\_%OUTPUT\_=%h",  
\$time, INPUT, MIDDLE, OUTPUT);
  
## 5. Schritt: Modellierung der Flip-Flops



```
always @(posedge CP)
    MIDDLE = INPUT; // Fehler!

always @(posedge CP)
    OUTPUT = MIDDLE; // Fehler!
```

```
always @(posedge CP) // SIM
    MIDDLE = #1 INPUT;

always @(posedge CP)
    OUTPUT = #1 MIDDLE;
```

Zeit:	0,	INPUT = 00,	MIDDLE = xx,	OUTPUT = xx
Zeit:	11,	INPUT = 00,	MIDDLE = 00,	OUTPUT = xx
Zeit:	20,	INPUT = ff,	MIDDLE = 00,	OUTPUT = xx
Zeit:	31,	INPUT = ff,	MIDDLE = ff,	OUTPUT = 00
Zeit:	40,	INPUT = aa,	MIDDLE = ff,	OUTPUT = 00
Zeit:	51,	INPUT = aa,	MIDDLE = aa,	OUTPUT = ff


```
begin
    OUTPUT = MIDDLE;
    MIDDLE = INPUT;
end
```

```
OUTPUT <= MIDDLE;
MIDDLE <= INPUT;
end
```

# Beispiel-Pipeline: Rahmenmodul



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

 

```
module pipeline #(
    parameter    Low  = 10,      // Takt low
                  High = 5,      // Takt high
);
    reg          CLOCK;         // Takt


    reg    [7:0] R1,            // Register 1
            R2,                // Register 2
            R3,                // Register 3
            R4;                // Register 4

    integer    I;              // Hilfsvariable
    ...
endmodule // pipeline
```

# Beispiel-Pipeline: Takterzeugung



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

 

```
// Ein-Phasen-Takt
```

```
always begin
```

```
  #Low CLOCK <= 1;
```

```
  #High CLOCK <= 0;
```

```
end
```

```
// Takt low
```


```
// Takt high
```

# Beispiel-Pipeline: Kombinatorische Logik

Führt eigentliche Rechnung aus



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

 

```
// Logik zwischen R1 und R2  
function [7:0] f1 (input [7:0] IN);  
    f1 = 2 * IN;  
endfunction
```

```
// Logik zwischen R2 und R3  
function [7:0] f2 (input [7:0] IN);  
    f2 = IN + 5;  
endfunction
```


```
// Logik zwischen R3 und R4  
function [7:0] f3 (input [7:0] IN);  
    f3 = IN * IN;  
endfunction
```

# Testrahmen

Hier in einem Modul (kürzer), besser: saubere Trennung in eigenem Modul



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

 

```
// Test-Ausgaben
always @(*)
    $display ("%4.0f_%%b_%%d_%%d_%%d_%%d",
        $time, CLOCK, R1, R2, R3, R4);

// Ueberschrift, Test-Eingaben
initial begin
    $display ("Zeit_CLOCK_ R1_ R2_ R3_ R4\n");

    @(negedge CLOCK) R1 <= 1; // R1 eingeben
    @(negedge CLOCK) R1 <= 2; // R1 eingeben
    @(negedge CLOCK) R1 <= 3; // R1 eingeben
    @(negedge CLOCK) R1 <= 4; // R1 eingeben


    for (l=1; l<=5; l=l+1) // Pipeline leeren
        @(posedge CLOCK);
    $finish;
end
```

# Beispiel-Pipeline: Ablaufsteuerung

Hier in einem Modul (kürzer), besser: saubere Trennung in eigenem Modul



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

 

```
// Pipeline steuern und Funktionen berechnen
```

```
always @(posedge CLOCK) begin
```

```
  R2 <= f1(R1);
```

```
  R3 <= f2(R2);
```

```
  R4 <= f3(R3);
```


```
end
```



## Beispiel-Pipeline: Ergebnisse



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

 

Zeit	CLOCK	R1	R2	R3	R4
10	1	x	x	x	x
15	0	x	x	x	x
15	0	1	x	x	x
25	1	1	x	x	x
25	1	1	2	x	x
30	0	1	2	x	x
30	0	2	2	x	x
40	1	2	2	x	x
40	1	2	4	7	x
45	0	2	4	7	x
45	0	3	4	7	x
55	1	3	4	7	x

CP	0																
R1	4	1		2		3		4									
R2	8	2				4				6				8			
R3	13							7		9		11		13			
R4	169									49		81		121		169	

27. April 201




# Busse

# Beispiel-Chip TUD0705: Großer Verkaufserfolg!



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

 


- ▶ Zwei synchrone 8b-Zähler
- ▶ Schrittweiten 1 und 3
- ▶ Beide parallel auslesbar
 
# Problem: Zu teuer!



- ▶ Wo Geld sparen?
- ▶ Anforderung: Es wird nur jeweils **einer** der beiden Werte gebraucht
- ▶ Ausgangs-Pins sparen (kosten extra)
- ▶ Beide Zähler über die **gleichen** Pins nach aussen leiten




➡ Wie beide Werte auseinanderhalten?

# Idee: Nicht gebrauchten Zählerausgang **hochhochmig** schalten



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

TUD0705 Lite

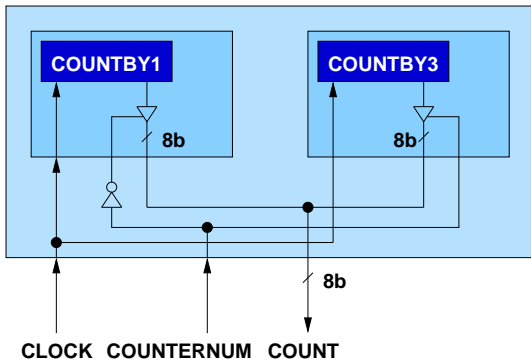

- Neuer Steuereingang **COUNTERNUM**
  - Bei **COUNTERNUM=0** Wert des **ersten** Zählers ausgeben
  - Bei **COUNTERNUM=1** Wert des **zweiten** Zählers ausgeben



- ▶ Beliebige Schrittweite
- ▶ Hochohmig-schaltbarer Ausgang

```
module COUNTER
#(
    parameter stepsize = 1    // Schrittweite
)
(
    input  wire    CLOCK,
    input  wire    SELECT, // Wert ausgeben?
    output wire [7:0] OUT
);

reg [7:0] COUNT = 0;        // Nur für Simulation!

always @(posedge CLOCK)
    COUNT <= COUNT + stepsize;

assign OUT = (SELECT) ? COUNT : 8'bz; // Tri-State Treiber

endmodule
```



```
module TUD0705Lite
```

```
(  
    input  wire  CLOCK,  
    input  wire  COUNTERNUM,  
    output wire [7:0] COUNT  
);
```

```
COUNTER #(1) COUNTBY1(CLOCK, COUNTERNUM == 0, COUNT);  
COUNTER #(3) COUNTBY3(CLOCK, COUNTERNUM == 1, COUNT);
```

```
endmodule
```

Für Input-Wire SELECT direkt Ausdruck angegeben, statt:

```
wire SELECTBY1, SELECTBY3;
```

```
assign SELECTBY1 = COUNTERNUM == 0;  
assign SELECTBY3 = COUNTERNUM == 1;
```

```
counter #(1) COUNTBY1(CLOCK, SELECTBY1, COUNT);  
counter #(3) COUNTBY3(CLOCK, SELECTBY3, COUNT);
```

# Verilog: Modellierung des Testrahmens



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module TESTFRAME;
```

```
  wire [7:0] COUNT;
```

```
  reg        CLOCK;
```

```
  reg        COUNTERNUM;
```

```
TUD0705Lite DUT(CLOCK, COUNTERNUM, COUNT);
```

```
  always begin // Takt erzeugen
```

```
    CLOCK = 0;
```

```
    #10;
```

```
    CLOCK = 1;
```

```
    #10;
```

```
  end
```

```
  always @(COUNT) // Ausgaben überwachen
```

```
    $display("%2.0f: _COUNTERNUM=%b _COUNT=%d",
```

```
             $time, COUNTERNUM, COUNT);
```

```
endmodule
```

```
  initial begin // Stimuli
```

```
    COUNTERNUM = 0; // 1. Zähler
```

```
    #60;
```

```
    COUNTERNUM = 1; // 2. Zähler
```

```
    #60;
```

```
    COUNTERNUM = 0; // 1. Zähler
```

```
    #60;
```

```
    $finish;
```

```
  end
```



# Ergebnisse: Textausgabe



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
always begin // Takt erzeugen
    CLOCK = 0;
    #10;
    CLOCK = 1;
    #10;
end
```


```
0: COUNTERNUM=0 COUNT= 0
10: COUNTERNUM=0 COUNT= 1
30: COUNTERNUM=0 COUNT= 2
50: COUNTERNUM=0 COUNT= 3
60: COUNTERNUM=1 COUNT= 9
70: COUNTERNUM=1 COUNT= 12
90: COUNTERNUM=1 COUNT= 15
110: COUNTERNUM=1 COUNT= 18
120: COUNTERNUM=0 COUNT= 6
130: COUNTERNUM=0 COUNT= 7
150: COUNTERNUM=0 COUNT= 8
170: COUNTERNUM=0 COUNT= 9
```

```
initial begin // Stimuli
    COUNTERNUM = 0; // 1. Zähler
    #60;
    COUNTERNUM = 1; // 2. Zähler
    #60;
    COUNTERNUM = 0; // 1. Zähler
    #60;
    $finish;
end
```

# Ergebnisse: Waves



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

 

```
0: COUNTERNUM=0 COUNT= 0
10: COUNTERNUM=0 COUNT= 1
30: COUNTERNUM=0 COUNT= 2
50: COUNTERNUM=0 COUNT= 3
60: COUNTERNUM=1 COUNT= 9
70: COUNTERNUM=1 COUNT= 12
90: COUNTERNUM=1 COUNT= 15
110: COUNTERNUM=1 COUNT= 18
120: COUNTERNUM=0 COUNT= 6
130: COUNTERNUM=0 COUNT= 7
150: COUNTERNUM=0 COUNT= 8
170: COUNTERNUM=0 COUNT= 9
```



- ▶ Mehrere Quellen/Senken auf einer Leitung: **Bus**
- ▶ Mehrere Senken: Unkritisch, fan-out immer konfliktfrei
- ▶ Quellen realisierbar durch **Tri-State-Treiber**
  - ▶ 0, 1, **Z** (hochohmig)
- ▶ Nur **eine** Quelle darf gleichzeitig aktiv sein
- ▶ Andere **hochohmig** schalten
- ▶ Benötigt Steuerung: **Welche** Quelle soll aktiv sein?
- ▶ Verschiedenste Möglichkeiten
- ▶ Hier gezeigt: **Slave-Mode**
  - ▶ Quellen wird von **aussen** mitgeteilt, ob Sie aktiv sein dürfen