

# Einführung in Computer Microsystems

## Sommersemester 2011

### 4. Block: Einführung in die Logiksynthese



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT





TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT



 
# Einführung




- ▶ Abbildung von RTL-Modell auf Gattermodell
  - ▶ Register-Transfer-Ebene auf Logikebene
- ▶ Wichtige Hersteller von **Entwurfswerkzeugen**
  - ▶ Für ASICs: Synopsys, Cadence
  - ▶ Für FPGAs: Synopsys, Mentor Graphics
  - ▶ Gibt aber auch noch diverse andere Anbieter


Optimiert im wesentlichen Logik **zwischen** getakteten Registern



 Beginnt **oberhalb** von RTL und optimiert über Taktgrenzen **hinweg**



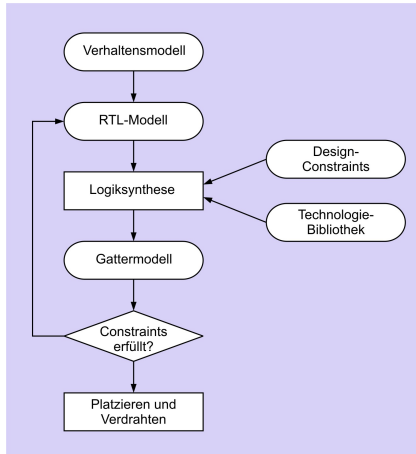Noch experimentell, nur eingeschränkte praktische Bedeutung



- ▶ RTL-Modell in Verilog
- ▶ Design-Constraints
  - ▶ Wie schnell?
  - ▶ Wie groß?
  - ▶ (Wieviele Energie?)
- ▶ Zieltechnologie
  - ▶ AND, OR
  - ▶ Addierer, Flip-Flops
  - ▶ Abbildung auf LUTs
  - ▶ Genaue Laufzeiten
  - ▶ Genaue Flächenangaben



- ▶ Kürzere Entwurfszeit
- ▶ Weniger fehleranfällig
- ▶ Anforderungen an Zeit und Fläche aufstellbar
- ▶ Portabilität zwischen verschiedenen Chip-Herstellern
- ▶ Leichtere Exploration des Entwurfsraumes
  - ▶ Wieviel langsamer, wenn 25% kleiner?
- ▶ Einheitlicher Entwurfsstil bei Team-Arbeit
- ▶ Leichtere Wiederverwendung von (Teil-)Entwürfen



## Signale und Variablen

wire, reg

## prozedural

always, begin, end,  
if, else,  
case,  
function, task, =, <=

## Struktur

module,  
input, inout, output,  
parameter,  
  
assign

Eingeschränkt: for

# Einige **nichtsynthetisierbare** Verilog-Konstrukte



- ▶ **initial**: Stattdessen explizites Reset-Verhalten beschreiben
  - ▶ **Zeitkontrolle**: # und @ innerhalb von Block
    - ▶ Alle Zeitverzögerungen aus Beschreibung der Zieltechnologie
- ↳ Prä- und Post-Synthese-Simulationen können differieren

**arithmetisch**

`*`, `/`, `+`, `-`, `%`

**logisch**

`!`, `&&`, `||`

**bit-weise**

`~`, `&`, `|`, `^`, `^~`, `~^`

**Reduktion**

`&`, `~&`, `|`, `~|`, `^`, `^~`, `~^`

**Relation**

`>`, `<`, `>=`, `<=`

**Gleichheit**

`==`, `!=`      **aber kein `===`**  
**und `!==` mit `x` und `z`**

**Shift**

`>>`, `<<`, `<<<`, `>>>`

**Konkatenation**

`{ }`

**bedingt**


`?:`



# Synthesergebnisse

- ▶ Zunächst Abbildung auf **allgemeines** Gattermodell
- ▶ Noch weitgehend **ohne** Berücksichtigung der Zieltechnologie
- ▶ Reine **Zwischendarstellung**

`assign`  $OUT = (A \& B) | C;$

 


Annahme hier: Alle Signale 1b breit

# Synthese einer `assign`-Anweisung


Hier: 2b breite Signale

`assign`  $OUT = (A \& B) | C;$

 

`assign {C_OUT, SUM} = A + B + C_IN`

1b-Volladdierer

 


Merkwürdiges Gatter in der Mitte: AND-OR-INVERT (AOI),  
sehr effizient in ASIC-Technologie realisierbar



`assign`  $OUT = (S) ? I1 : I0$

Multiplexer

 


# Synthese von if/else und case

```
if (S) OUT = I1;  
else  OUT = I0;
```

```
case (S)  
  0: OUT = I0;  
  1: OUT = I1;  
endcase
```


Multiplexer

 

**always @ (posedge CLK)**

Q <= D;


Vorderflankengesteuertes  
Flip-Flop

 


**always @ (CLK or D)**

**if (CLK) Q = D;**

Pegelgesteuertes Latch

 

 - ▶ Hardware-Register
  - ▶ (flankengesteuertes) Flip-Flop
  - ▶ (pegelgesteuertes) Latch



- ▶ Verilog-Datentyp `reg`

➡ Nicht identisch



# Register-Synthese



- ▶ flankengesteuerte always-Blöcke

**always** @(posedge CLK)

...

**always** @(posedge CLK, negedge nRESET)

...

- ▶ flankenfreie always-Blöcke

**always** @(CLK, D)

...

**always** @ (A, B, C\_IN)

...


## Potenzielle Register

Eine Variable  $q$  ist ein potenzielles Register (PR), wenn sie in einem always-Block geschrieben wird ( $q = \dots$ ,  $q \leq \dots$ )..
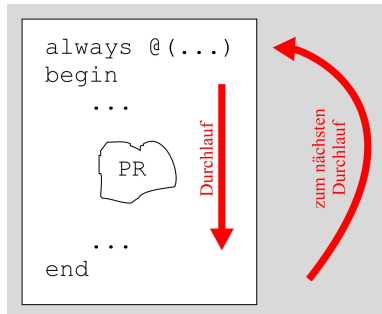
## Vollständigkeit


Ein potenzielles Register ist vollständig, falls es bei **jedem** Durchlauf des always-Blocks **nicht-redundant** geschrieben wird.

Nicht-redundant: Nicht mit sich selber, also nicht  $q = q$


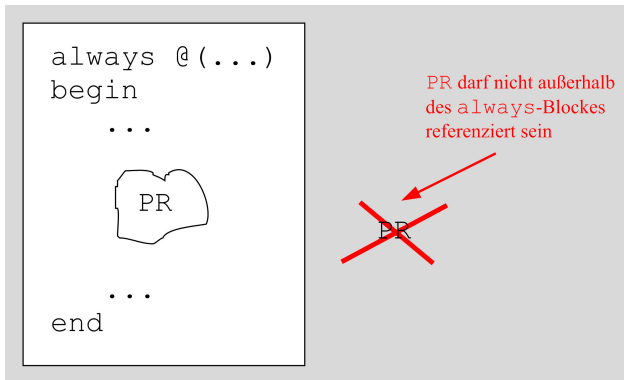
## Räumliche Lokalität

Ein potenzielles Register ist räumlich lokal, wenn es nur innerhalb eines always-Blockes verwendet wird (lesend oder schreibend).







```
module r_lokal_1 (  
  input wire A,  
  output reg C);
```

```
reg B;
```

```
always @ (A, B)  
begin
```

```
  B = ~A;
```

```
  if (B) C = A;
```

```
  else C = ~A;
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module r_lokal_2 (  
  input wire A);
```

```
reg B, C;
```

```
always @ (A)  
  C = A;
```


```
always @ (C)  
  B = ~C;
```

```
endmodule
```

In beiden Modulen ist B räumlich lokal, nicht aber c.
 
## Zeitliche Lokalität

Ein potenzielles Register ist zeitlich lokal (kurz: **lokal**), falls es räumlich lokal ist **und** nie **vor** dem Schreiben gelesen wird.



Der alte Wert braucht also nicht zwischengespeichert zu werden.

```
module z_lokal_1 (  
  input wire A,  
  output reg C);
```

```
reg TMP;
```

```
always @ (A, TMP)  
begin  
  TMP = ~A;  
  C = TMP;  
end  
endmodule
```

TMP ist zeitlich lokal

```
module z_lokal_2 (  
  input wire A, B,  
  output reg C);
```

```
reg TMP;
```

```
always @ (A, B, TMP)  
begin  
  if (B) TMP = ~A;  
  C = TMP;  
end  
endmodule
```

TMP ist nicht zeitlich lokal




# Flankenfreier Always-Block

# Beispiele: Logik oder Latch?
 
## Flankenfreier always-Block

```
always @(CLK, D)  
if (CLK) Q = D;
```



Latch wegen unvollständigem Q

# Beispiele: Logik oder Latch?


## Flankenfreier always-Block

```
always @(CLK, D)  
  if (CLK) Q = D;  
  else    Q = 0;
```

Latch vermieden da  
Q nun **vollständig**

```
always @(A, B)  
  if (A) C = B;  
  else  C = 0;
```

 Signalnamen wie  
CLK **irrelevant**.  
Kombinatorische  
Logik!



# Beispiele: Logik oder Latch?

## Flankenfreier always-Block



```
module decoder (  
  input wire [3:0] I;  
  output reg [9:0] DECIMAL);  
always @(I)  
  case (I)  
    4'h0: DECIMAL = 10'b0000000001;  
    4'h1: DECIMAL = 10'b0000000010;  
    4'h2: DECIMAL = 10'b0000000100;  
    4'h3: DECIMAL = 10'b0000001000;  
    4'h4: DECIMAL = 10'b0000010000;  
    4'h5: DECIMAL = 10'b0000100000;  
    4'h6: DECIMAL = 10'b0001000000;  
    4'h7: DECIMAL = 10'b0010000000;  
    4'h8: DECIMAL = 10'b0100000000;  
    4'h9: DECIMAL = 10'b1000000000;  
  endcase  
endmodule
```

- ▶ Latch wegen unvollständigem case
- ▶ Wie vollständig formulieren?
- ▶ Durch Angabe von default



- ▶ Ein **unvollständiges** potenzielles Register (PR) erzeugt zunächst ein **Latch**
- ▶ Ist das PR jedoch **lokal**, wird das Latch aber anschließend wegoptimiert
- ▶ Auf Nummer sicher gehen!
- ▶ Damit PR **kein** Latch wird
  - ▶ PR **vollständig** beschreiben
  - ▶ oder PR nur **lokal** verwenden



# Beispiele: Logik oder Latch?

## Flankenfreier always-Block

```
module z_lokal (  
    input wire A,  
    output reg C);
```

```
    reg TMP;
```

```
    always @ (A, TMP)
```


```
    begin
```

```
        TMP = ~A;
```

```
        C = TMP;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

 

Latch wird vermieden, da TMP **vollständig** ist (und zeitlich lokal).

# Beispiele: Logik oder Latch?

## Flankenfreier always-Block

```
module lokal (  
    input wire A, B,  
    output reg C);
```

```
    reg TMP;
```


```
    always @ (A, B, TMP)  
    begin
```

```
        if (B) TMP = ~A;
```

```
        C = TMP;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

 

Latch entsteht, da TMP unvollständig ist und nicht zeitlich lokal.

# Beispiele: Logik oder Latch?

## Flankenfreier always-Block

```
module lokal(  
  input wire A, B, C,  
  output reg D);
```


```
  reg TMP;
```

```
  always @ (TMP, A, B, C)
```

```
    if (C) begin  
      TMP = A + B;  
      D = TMP;
```

```
    end  
  else D = 0;
```

```
endmodule
```

 

Latch wird vermieden, da TMP zwar **unvollständig** ist, aber räumlich und zeitlich **lokal**.

# Beispiele: Logik oder Latch?

## Flankenfreier always-Block

```
module lokal (  
  input wire A, B, C,  
  output reg D);
```

```
  reg TMP;
```

```
  always @ (TMP, A, B, C)
```

```
    if (C) begin
```


```
      D = TMP;
```

```
      TMP = A + B;
```

```
    end
```

```
    else D = 0;
```

```
endmodule
```

 

Latch entsteht, da TMP  
unvollständig ist und nur räumlich,  
nicht aber zeitlich lokal ist.

- ▶ Zur **Vermeidung** von Latches
  - ▶ PR **vollständig** beschreiben
  - ▶ oder nur **lokal** verwenden
- ▶ Verilog-Funktionen ergeben **kein** Latch
  - ▶ Sie haben keinen internen Zustand
  - ▶ Keine globalen oder static-Variablen wie in z.B. in Java
- ▶ In flankenfreien always-Blöcken immer **alle** Lesevariablen in Aktivierungsliste
  - ▶ **always @(\*)**
- ▶ Hier immer die **blockende** Zuweisung = verwenden!



# Getakteter Always-Block

# Flip-Flop

## Getakteter always-Block

- ▶ Mit `posedge` oder `negedge` in der Aktivierungsliste
- ▶ Jedes **nicht-lokale** potenzielle Register wird Flip-Flop
- ▶ Vollständigkeit ist nun **irrelevant**.


```
always @(posedge CLK)
```

```
begin
```

```
Y <= A & B;
```

```
W <= F | G;
```

```
end
```

 

# Flip-Flop

## Getakteter always-Block



```
module lokal (  
    input wire CLK, A,  
    output reg C);
```

```
    reg B;
```

```
    always @ (posedge CLK)
```


```
    begin
```

```
        B <= A;
```

```
        C <= B;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

 

Für B entsteht ein Flip-Flop, da B zwar räumlich, nicht aber zeitlich lokal ist.



# Flip-Flop

## Getakteter always-Block

```
module lokal (  
  input wire CLK, A,  
  output reg C);
```

```
  reg B;
```


```
  always @ (posedge CLK)  
  begin
```

```
    B = A;
```

```
    C <= B;
```

```
  end
```

```
endmodule
```

 


Für B entsteht kein Flip-Flop, da B räumlich und zeitlich lokal ist.
 
# Flip-Flop mit Reset

Getakteter always-Block

```
module FF (  
  input wire CLK, nRESET, A, B,  
  output reg C);  
  
  always @( posedge CLK,  
          negedge nRESET)  
    if (!nRESET) C <= 0;  
    else          C <= A & B;  
  
endmodule
```



Flip-Flop mit  
asynchronem Reset




# Zuweisungen

- ▶ Für spätere Flip-Flops
  - ▶ nichtblockende Zuweisung
- ▶ Für kombinatorische Logik, lokale Hilfsvariablen und Latches
  - ▶ blockende Zuweisung
- ▶ Für die Synthese aber unerheblich
  - ▶ Es gelten die Regeln von Vollständigkeit und Lokalität
- ▶ Trotzdem Richtlinien befolgen
  - ▶ Sonst Prä-Synthese und Post-Synthese Simulation nur schwer vergleichbar
 
# So nicht: Nichtblockende Zuweisungen

```
always @ (A, B)
begin
  C <= 0;
  if (B) C <= A;
end
```



Trotz `<=` kombinatorische Logik, da `c` vollständig beschrieben und lokal verwendet.

# So nicht: Blockende Zuweisungen

**always @ (posedge CLK)**


R2 = R1;

**always @ (posedge CLK)**

R3 = R2;

**always @ (posedge CLK)**

R4 = R3;

 


- ▶ In Simulation: Zufällige Ausführungsreihenfolge
  - ▶ R2=, R3=, R4 oder R4=, R2=, R3= ...
- ▶ In Synthese: Immer Schieberegister aus Flip-Flops
  - ▶ R2, R3, R4 nicht nur lokal verwendet


 
# Kombinatorische Logik und Register

- ▶ Werden in RTL ja **getrennt** betrachtet
- ▶ Also auch im Verilog-Modell sauber trennen
- ▶ Beispiel
  - ▶ Diesmal **keine** Pipeline!
  - ▶ Teil eines digitalen Weckers
  - ▶ Benutzer soll Anzahl von Wecktönen wählen können (zwischen 1 und 100)





# 1. Möglichkeit: Getrennte always-Blöcke



```
module alarm_count (  
  input wire    CLOCK,           // Takt  
               RESET,           // Reset  
               INCALARM,        // =1 wenn Taste gedrückt  
  output reg [6:0] CURRENTCOUT; // jetziger Zustand (Alarmanzahl bis 100)  
  
  // interne Variable  
  reg [6:0] NEXTCOUNT;         // naechster Zustand  
  
  // kombinatorische Uebergangsfunktion, die bei jeder Aenderung  
  // des jetzigen Zustandes CURRENTCOUNT oder der Eingabe INCALARM  
  // den naechsten Zustand NEXTCOUNT vorlaeufig berechnet  
  
  always @(CURRENTCOUT, INCALARM) begin  
    NEXTCOUNT = CURRENTCOUT;  
    if (INCALARM == 1)    NEXTCOUNT = CURRENTCOUT+1;  
    if (NEXTCOUNT > 100) NEXTCOUNT = 100;  
  end  
  
  // naechsten Zustand mit jedem Takt endgueltig zum jetzigen machen;  
  // synchrones Reset  
  
  always @(posedge CLOCK)  
  if (RESET == 1) CURRENTCOUT <= 0;  
  else            CURRENTCOUT <= NEXTCOUNT;  
  
endmodule
```

## 2. Möglichkeit: Logik als Funktion



```
module alarm_count (
  input wire    CLOCK,           // Takt
                RESET,          // Reset
                INCALARM,       // =1 wenn Taste gedrückt
  output reg [6:0] CURRENTCOUNT; // jetziger Zustand (Alarmanzahl bis 100)

  // kombinatorische Uebergangsfunktion, die bei jeder Aenderung des jetzigen
  // Zustandes CURRENTCOUNT oder der Eingabe INCALARM
  // den naechsten Zustand NEXTCOUNT vorlaeufig berechnet

  function [6:0] NEXTCOUNT(
    input [6:0] CURRENTCOUNT,
    input      INCALARM);

  begin
    NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT;
    if (INCALARM == 1)  NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT+1;
    if (NEXTCOUNT > 100) NEXTCOUNT = 100;
  end
endfunction

  // naechsten Zustand mit jedem Takt endgueltig zum jetzigen machen;
  // synchrones Reset

  always @(posedge CLOCK)
  if (RESET == 1) CURRENTCOUNT <= 0;
  else            CURRENTCOUNT <= NEXTCOUNT (CURRENTCOUNT, INCALARM);

endmodule
```

# 3. Möglichkeit: Keine saubere Trennung

## Alles in einem always-Block



```
module alarm_count (  
  input wire    CLOCK,           // Takt  
              RESET,           // Reset  
              INCALARM,        // =1 wenn Taste gedrückt  
  output reg [6:0] CURRENTCOUNT; // jetziger Zustand (Alarmanzahl bis 100)  
  
  // interne Variable  
  reg [6:0] NEXTCOUNT;         // naechster Zustand  
  
  // mit jedem Takt naechsten Zustand kombinatorisch in NEXT berechnen  
  // und dann in PRESENT zum jetzigen machen;  
  
  always @(posedge CLOCK) begin  
    NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT;  
    if (INCALARM == 1) NEXTCOUNT = CURRENTCOUNT+1;  
    if (NEXTCOUNT > 100) NEXTCOUNT = 100;  
  
    if (RESET == 1) CURRENTCOUNT <= 0;  
    else CURRENTCOUNT <= NEXTCOUNT;  
  end  
endmodule
```

- ▶ Kürzer, aber nicht mehr sauber getrennt
- ▶ Nachteil: Wird bei Erweiterung leicht unübersichtlich
- ▶ In der Industrie verpönt, dort i.d.R. strikte Trennung



# Zusammenfassung: Potenzielle Register

- ▶ getakteter `always`-Block: `always @(posedge CLK)...`
- ▶ flankenfreier `always`-Block: `always @(CLK, D)...`
- ▶ PR ist potenzielles Register, falls PR in einem `always`-Block geschrieben wird
- ▶ PR ist vollständig, wenn es in jedem Durchlauf eines `always`-Blockes geschrieben wird
- ▶ PR ist räumlich lokal, wenn es nur innerhalb eines `always`-Blockes auftritt
- ▶ Ein räumlich lokales PR ist zeitlich lokal (kurz: lokal), falls es nie vor dem Schreiben gelesen wird



- ▶ Jedes nicht-lokale PR wird ein getaktetes Flip-Flop
- ▶ An solche Flip-Flops wird mit  $\leq$  zugewiesen
- ▶ An kombinatorische Hilfsvariablen mit  $=$
- ▶ Spätere Flip-Flops werden an nur einer Stelle geschrieben
  - ▶ Ausgenommen der Reset, der steht extra
- ▶ Jedes Flip-Flop bekommt bei Reset einen definierten Wert



- ▶ Ein vollständiges `oder` lokales PR wird `kombinatorische` Logik
- ▶ Ein nicht-lokales `und` unvollständiges PR wird ein `Latch`
- ▶ Es wird stets `blockend` mit `=` zugewiesen
- ▶ Die Aktivierungsliste enthält alle `Lesevariablen` des `always`-Blockes
- ▶ Ein Takt in der Aktivierungsliste wird in der Synthese wie jede Variable auch behandelt



 
# for-Anweisung



- ▶ Nicht als sequentielle Schleife
  - ▶ Wie in normaler Programmiersprache
- ▶ Stattdessen: Räumlich “ausgerollt”
  - ▶ Parallele Abarbeitung

```
module unrolled_for (input  [3:0] A, B,  
                    output reg [3:0] SUM,  
                    output reg  COUT);  
  
integer I;  
reg C;  
  
always @(+) begin  
    C = 0;  
    for (I = 0; I < 4; I = I + 1) begin  
        {C, SUM[I]} = A[I] + B[I] + C;  
    end  
    COUT = C;  
end
```




# Besser: generate / genvar-Anweisung



```
module generated_array_pipeline(data_out,data_in,clk,reset);
  parameter width = 8;
  parameter length = 16;
  output [width-1:0] data_out;
  input [width-1:0] data_in;
  input clk, reset;
  reg [width-1:0] pipe [0:length-1];
  wire [width-1:0] d_in [0:length-1];
  assign d_in[0] = data_in;
  assign data_out = pipe[length-1];
  generate
    genvar k;
    for (k=1;k<=length-1;k=k+1) begin: W
      assign d_in[k] = pipe[k-1]; end
  endgenerate
  generate
    genvar j;
    for (j=0;j<=length-1;j=j+1)
      begin: stage
        always @(posedge clk or negedge reset) begin
          if (reset == 0) pipe[j] <= 0; else pipe[j] <= d_in[j]; end
        end
      endgenerate
  endgenerate
endmodule
```

# Ergebnis der Generierung

 



```
module top_pads2 (pdata, paddr, ...);
  input [15:0] pdata;           // pad data bus
  inout [31:0] paddr;          // pad addr bus
  wire [15:0] data;           // data bus
  wire [31:0] addr;           // addr bus
  wire wr;                     // Schreibsignal (gibt addr auf paddr-Pads aus)
  ...
  genvar i;
  ...                           // Erzeugt Instanznamen
                               // dat[0].i1 bis dat[15].i1
  generate for (i=0; i<16; i=i+1) begin: dat
    IBUF i1 (.O(data[i]), .pl(pdata[i])); end
  endgenerate

  generate for (i=0; i<32; i=i+1) begin: adr
    BIDIR b1 (.N2(addr[i]), .pN1(paddr[i]), .WR(wr)); end
  // Erzeugt Instanznamen
  // adr[0].b1 to adr[31].b1
  endgenerate
endmodule
```

# Geht aber noch einfacher ...




```
module top_pads3 (pdata, paddr, pctl1, pctl2,  pctl3, pclk);
  input [15:0] pdata;           // pad data bus
  inout [31:0] paddr;          // pad addr bus
  wire [15:0] data;            // data bus
  wire [31:0] addr;            // addr bus
  wire          wr;            // Schreibsignal (gibt addr auf paddr-Pads aus)
                                // Array-Instanznamen
                                // i[15] bis i[0]
  IBUF i [15:0] (.O(data), .pl(pdata));
  BIDIR b [31:0] (.N2(addr), .pN1(paddr), .WR(wr));
                                // Array-Instanznamen
                                // b[31] bis b[0]
endmodule
```



# Verfeinerter Ablauf der Synthese

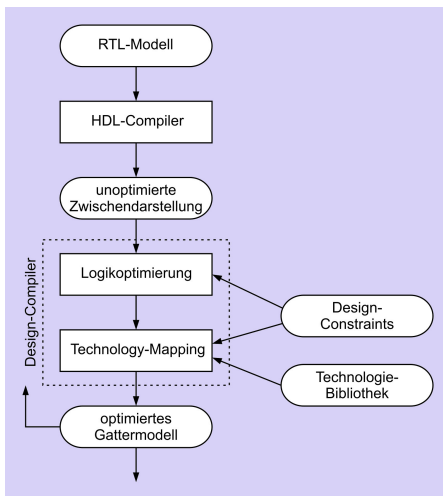
# Verfeinerter Entwurfsablauf der Synthese




# Syntheseablauf: Technologieabbildung
 
## *technology mapping*

Unoptimierte Zwischendarstellung eines 1b-Addierers



 Ergebnis für ASIC-Zielbibliothek (LSI 10K)







# Syntheseablauf: Technologieabbildung

## *technology mapping*

 
### Unoptimierte Zwischendarstellung eines 1b-Addierers



### Ergebnis für FPGA (Xilinx XC4000)

 


- ▶ Zeit
  - ▶ Timing-Analyse
  - ▶ Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsverzögerung)
  - ▶ Exakt nach Platzieren und Verdrahten
  - ▶ ➡ Layout-Ebene
- ▶ Fläche
  - ▶ Geschätzt nach Synthese (ohne Verdrahtungsfläche!)
  - ▶ Exakt nach Platzieren und Verdrahten
- ▶ Elektrische Leistungsaufnahme
  - ▶ Simulation auf Layout-Ebene
  - ▶ Bestimmung von Umschaltfrequenzen (*toggle frequencies*) von Signalen

 
 
# Verifikation

Verhält sich synthetisierte Schaltung noch so wie Simulationsmodell?



- ▶ Prä-Synthese ./ Post-Synthese-Simulation
- ▶ Gleiche Testdaten
  - ▶ Bei Post-Synthese aber genauere Tests möglich
  - ▶ Hier nun **genauer**es Zeitverhalten
- ▶ **Differenzen** in Ergebnissen durch anderes Zeitverhalten
- ▶ Vergleich etwas aufwendiger

# Beispiel: 4b-Vergleicher


- ▶ Größenvergleich von zwei 4b breiten Eingabewerten A und B
- ▶ Bestimmt Flags für  $<$ ,  $>$ , und  $=$
- ▶ Erstes Ziel: Möglichst schnelle Schaltung, Fläche egal

```
// Vergleich
module mag_comp (
    input wire [3:0] A, B,
    output wire      A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);

assign A_GT_B = (A > B);    // A groesser B
assign A_LT_B = (A < B);    // A kleiner B
assign A_EQ_B = (A == B);  // A gleich B


endmodule
```
 
# Zwischendarstellung des 4b-Vergleichers



# 4b-Vergleicher in LSI Logic 10K ASIC-Technologie


Benutzt um 1993

 

# Gatternetzliste des 4b-Vergleichers
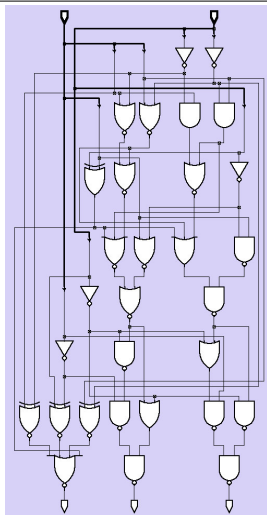
## Als strukturelles Verilog

```
module mag_comp_gate (  
  input wire [3:0] A,  
         B,  
  output wire A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);  
  
  wire  
  N107, N108, N109, N110, N111, N112, N113, N114, N115,  
  N116, N117, N118, N119, N120, N121, N122, N123, N124,  
  N125, N126, N127, N128, N129, N130, N131, N132, N133;  
  
  nr4 U89 (.A(N107), .B(N108), .C(N109), .D(N110), .Z(A_EQ_B));  
  nd2 U90 (.A(N111), .B(N112), .Z(A_GT_B));  
  nd2 U91 (.A(N113), .B(N114), .Z(A_LT_B));  
  iv U92 (.A(B[0]), .Z(N115));  
  iv U93 (.A(B[1]), .Z(N116));  
  iv U94 (.A(B[2]), .Z(N117));  
  nr2 U95 (.A(N119), .B(N120), .Z(N118));  
  iv U96 (.A(B[3]), .Z(N121));  
  nd2 U97 (.A(N123), .B(N124), .Z(N122));  
  iv U98 (.A(A[3]), .Z(N125));  
  en U99 (.A(N116), .B(A[1]), .Z(N108));  
  en U100 (.A(N125), .B(B[3]), .Z(N109));  
  en U101 (.A(N115), .B(A[0]), .Z(N110));  
  an2 U102 (.A(A[1]), .B(N116), .Z(N126));  
  nr2 U103 (.A(N116), .B(A[1]), .Z(N127));  
  nr2 U104 (.A(N115), .B(A[0]), .Z(N128));  
  nr2 U105 (.A(N127), .B(N128), .Z(N129));  
  nr3 U106 (.A(N129), .B(N126), .C(N107), .Z(N120));  
  nr2 U107 (.A(N117), .B(A[2]), .Z(N119));  
  nd2 U108 (.A(N118), .B(N121), .Z(N130));  
  nd2 U109 (.A(N130), .B(N125), .Z(N114));  
  or2 U110 (.A(N121), .B(N118), .Z(N113));  
  an2 U111 (.A(A[0]), .B(N115), .Z(N131));  
  ...  
endmodule
```





```
// 2-Input-AND-Gatter
```

```
// physikalische Zeiteinheit / Simulationsschrittweite
```

```
'timescale 100 ps / 10 ps
```

```
'celldefine
```

```
module an2 (Z, A, B);
```

```
    output Z;
```

```
    input  A, B;
```

```
// Instanz einer VERILOG-Primitive (in KCMS nicht weiter behandelt!)
```

```
and And1 (Z, A, B);
```

```
// Verzögerungszeiten fuer steigende und fallende Flanken
```

```
specify
```

```
    (A *> Z) = (1, 1);
```

```
    (B *> Z) = (1, 1);
```

```
endspecify
```

```
endmodule
```

```
'endcelldefine
```



# Test des 4b-Vergleichers: Prä-Synthese



## Testrahmen

```
module stimulus;

reg [3:0] A, B;
wire A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B;

// Instanz des Vergleichers
mag_comp Mag_comp (A, B, A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);

initial
  $monitor ($time,
    "_A=%d,_B=%d,_A_GT_B=%b,_A_LT_B=%b,_A_EQ_B=%b",
    A, B, A_GT_B, A_LT_B, A_EQ_B);

// Testmuster
initial begin
  A = 10; B = 9;
  #10 A = 14; B = 15;
  #10 A = 0; B = 0;
  #10 A = 8; B = 12;
  #10 A = 6; B = 14;
  #10 A = 14; B = 14;
end

endmodule
```

```
0 A=10, B= 9, A_GT_B=1, A_LT_B=0, A_EQ_B=0
10 A=14, B=15, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
20 A= 0, B= 0, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1
30 A= 8, B=12, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
40 A= 6, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=1, A_EQ_B=0
50 A=14, B=14, A_GT_B=0, A_LT_B=0, A_EQ_B=1
```

Prä-Synthese-Ergebnis

# Vergleich: Prä-Synthese mit Post-Synthese

Gleiche Stimuli wie oben

## Prä-Synthese

0 A=10, B= 9, A\_GT\_B=1, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=0  
10 A=14, B=15, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=1, A\_EQ\_B=0  
20 A= 0, B= 0, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=1  
30 A= 8, B=12, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=1, A\_EQ\_B=0  
40 A= 6, B=14, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=1, A\_EQ\_B=0  
50 A=14, B=14, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=1

## Post-Synthese

0 A=10, B= 9, A\_GT\_B=x, A\_LT\_B=x, A\_EQ\_B=x  
3 A=10, B= 9, A\_GT\_B=x, A\_LT\_B=x, A\_EQ\_B=0  
6 A=10, B= 9, A\_GT\_B=x, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=0  
8 A=10, B= 9, A\_GT\_B=1, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=0  
10 A=14, B=15, A\_GT\_B=1, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=0  
16 A=14, B=15, A\_GT\_B=1, A\_LT\_B=1, A\_EQ\_B=0  
18 A=14, B=15, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=1, A\_EQ\_B=0  
20 A= 0, B= 0, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=1, A\_EQ\_B=0  
23 A= 0, B= 0, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=1, A\_EQ\_B=1  
28 A= 0, B= 0, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=1  
30 A= 8, B=12, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=1  
32 A= 8, B=12, A\_GT\_B=1, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=0  
34 A= 8, B=12, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=0  
35 A= 8, B=12, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=1, A\_EQ\_B=0  
40 A= 6, B=14, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=1, A\_EQ\_B=0  
50 A=14, B=14, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=1, A\_EQ\_B=0  
53 A=14, B=14, A\_GT\_B=0, A\_LT\_B=0, A\_EQ\_B=1


Annahme: Jedes Gatter hat 1  
Zeiteinheit **Verzögerung**



- ▶ Unterschiedlich **vielen** Ergebnisse
- ▶ Verschiedene **Werte**
- ▶ Unterschiedliche **Zeiten**
  - ▶ Vorher **gar keine** ausser den im Testrahmen
- ▶ Manche Ergebnisse schlicht **falsch** (z.B. bei  $t=32$ )
- ▶ Interpretation nötig  
“Wenn man lange genug wartet, ist das Ergebnis richtig”!
- ▶ Was ist “**lange genug**”?
- ▶ Antwort: **Kritischer Pfad** (TGDI)
- ▶ Damit passender Takt für RTL wählbar **zwischen**
  - ▶ Eingangsregistern
  - ▶ Ausgangsregistern

# Weitere Verfeinerung der Verifikation

## Nun bis auf Layout-Ebene

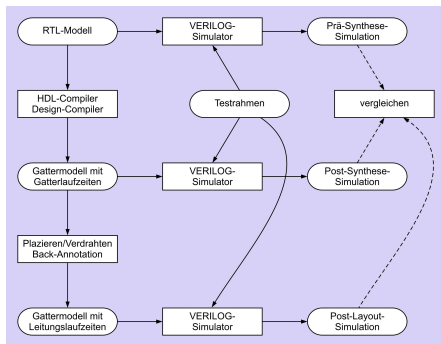

- ▶ Post-Layout-Simulation schliesst ein
  - ▶ Gatterverzögerungen
  - ▶ Leitungsverzögerung
  - ▶ Kann umfassen: Widerstände, Kapazitäten, Induktivitäten



# Synthesebeispiel: Zero-Counter




- ▶ Spezifikation
  - ▶ **Eingabe** ist ein 8b Datenwort
  - ▶ **Ausgabe** soll sein die Anzahl der Null-Bits in der Eingabe
- ▶ Genauer betrachtet
  - ▶ RTL-Modell kann Synthese-Ergebnis **direkt** beeinflussen
  - ▶ Wirkung von **Design-Constraints**
- ▶ Nicht mehr so relevant
  - ▶ **Konkrete** Umsetzung in Gatter-Modell
  - ▶ Bei größeren Schaltungen oft schlicht zu **unübersichtlich**
 
# Zero-Counter: Intuitive Lösung

```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  integer I;  
  
  always @(IN) begin  
    OUT = 0;  
    for (I=0; I<=7; I=I+1)  
      if (IN[I]==0) OUT = OUT + 1;  
  end  
endmodule
```


- ▶ for-Schleife wird räumlich abgerollt
- ▶ Addierer-Kaskade
- ▶ Multiplexer wählen bei jedem Bit, ob addiert wird


 
# Zero-Counter: Vereinfachte Lösung

```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
  integer i;  
  
  always @(IN) begin  
    OUT = ~IN[0];  
    for (i=1; i<8; i=i+1)  
      OUT = OUT + ~IN[i];  
  end  
endmodule
```

- ▶ for-Schleife wird räumlich abgerollt
- ▶ Addierer-Kaskade
- ▶ Multiplexer entfallen, Bits werden direkt aufaddiert






# Zero-Counter: Schlaue Lösung

```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);
```

```
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3])  
        + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));
```

```
endmodule
```

 - ▶ Bits werden direkt aufaddiert
- ▶ Jetzt aber hierarchische Klammerung
- ▶ Damit parallele Berechnung
- ▶ Addierer-Baum






- ▶ Festlegen unterschiedlicher **Optimierungsziele**
- ▶ Üblich
  - ▶ Flächenbedarf
  - ▶ Geschwindigkeit (niedrige Verzögerung)
- ▶ Noch seltener
  - ▶ Energieverbrauch
  - ▶ Ausfallsicherheit

# Optimierung auf Fläche


## 8b-Zero-Counter

 

52 Gatter, 17.8ns Verzögerung

# Optimierung auf Geschwindigkeit

## 8b-Zero-Counter

 


99 Gatter, 8.2ns Verzögerung
 
# Zero-Counter: Noch bessere Lösung

```
module count(  
  input wire [7:0] IN,  
  output reg [3:0] OUT);  
  
always @(IN)  
  OUT = ((~IN[0]+~IN[1]) + (~IN[2]+~IN[3]))  
    + ((~IN[4]+~IN[5]) + (~IN[6]+~IN[7]));  
  
endmodule
```

- ▶ Schlaues Synthesewerkzeug
- ▶ Erkennt **Natur** der Berechnung
- ▶ Addiert alle Bits **gleichzeitig** mit  
einem 8b-Addierer





# Synthesebeispiel: Schaltwerk



- ▶ Bisher **kombinatorische** Beispiele
  - ▶ 4b-Vergleicher
  - ▶ 8b-Zero-Counter
- ▶ Nun **sequentielle** Logik
  - ▶ Mit **Zustandsgedächtnis** und Takt
  - ▶ Schaltwerk




- ▶ Hier: Entwurf der **Steuerung**
- ▶ Eingabe: Münzen im Wert von 1 Euro und 50 Cent
- ▶ Ausgabe: Ein Eis für **1,50 EUR**
- ▶ Eigentlicher Verdienst
  - ▶ Überzahlung möglich, aber **kein Wechselgeld**
- ▶ Reihenfolge von 50 Cent und 1 Euro beliebig
- ▶ Vereinfachung hier: Kurze Pause zwischen zwei Münzeinwürfen


 
# Grobentwurf der Steuerung des Verkaufsautomaten

- ▶ Periodisches Eingangssignal COIN aus zwei Bits
    - ▶ Kann symbolische Werte X0 (=keine neue Münze), X50, X100 annehmen
  - ▶ Ausgangssignal ICE steuert Eisausgabe
    - ▶ Symbolische Werte Yes und No
  - ▶ Zustände S0, S50, S100, S150
- ➡ Zustandsautomat in Mealy-Form



# RTL-Modell: Modulkopf

Verwaltungskram, hier passiert noch nichts



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
// Verkaufsautomat
module iglu (
  input wire      CLOCK, // Takt
                   RESET, // Reset
  input wire [1:0] COIN,  // eingeworfene Muenze
  output reg     ICE);   // Warenausgabe

// interne Variable
reg [1:0] PRESENT,      // jetziger Zustand
      NEXT;             // naechster Zustand

// Zustandscodierung
parameter S0 = 2'b00,   // bisher nichts eingeworfen
           S50 = 2'b01,  // bisher 50 Cent
           S100 = 2'b10, // bisher 100 Cent
           S150 = 2'b11; // bisher 150 Cent oder 200

// Eingabecodierung
parameter X0 = 2'b00,   // kein Einwurf
           X50 = 2'b01,  // Fuenfziger
           X100 = 2'b10; // Euro

// Ausgabecodierung
parameter Yes = 1'b1,   // Warenausgabe
           No = 1'b0;    // keine Ausgabe
```



```
always @(PRESENT, COIN) // <-- flankenfrei!  
  case (PRESENT)  
  
    S0: // bisher nichts eingeworfen  
        if (COIN == X0) // kein Einwurf  
            {NEXT,ICE} = {S0, No};  
        else if (COIN == X50) // Fuenfziger  
            {NEXT,ICE} = {S50, No};  
        else // Euro  
            {NEXT,ICE} = {S100,No};  
  
    S50: // bisher 50 Cent  
        if (COIN == X0) // kein Einwurf  
            {NEXT,ICE} = {S50, No};  
        else if (COIN == X50) // Fuenfziger  
            {NEXT,ICE} = {S100,No};  
        else // Euro  
            {NEXT,ICE} = {S150,No};  
  
    S100: // bisher 100 Cent  
        if (COIN == X0) // kein Einwurf  
            {NEXT,ICE} = {S100,No};  
        else // Fuenfziger oder Euro  
            {NEXT,ICE} = {S150,No}; // Ueberzahlung wird dankend  
            // ignoriert  
  
    S150: // genug bezahlt  
        {NEXT,ICE} = {S0, Yes}; // Warenausgabe  
  
  endcase
```

Berechne aus dem aktuellen Zustand PRESENT und eventuell eingeworfenen Münzen COIN vorläufig den nächsten Zustand NEXT und die Ausgabe ICE.

Beachte: Blockende Zuweisungen



```
// naechsten Zustand mit jedem Takt endgueltig zum jetzigen machen;  
// synchrones Reset  
//  
always @(posedge CLOCK)           // <-- flankengesteuert!  
  if (RESET == 1'b1) PRESENT <= S0; // Anfangszustand  
  else                PRESENT <= NEXT;  
  
endmodule // iglu
```

# Testrahmen für Verkaufsautomat


```
// Instanz des Verkaufsautomaten
iglu Iglu (CLOCK, RESET, COIN, ICE);
// Takt
always
#20 CLOCK = ~CLOCK;
// Ergebnis drucken
initial begin
$display ("_____Zeit_Reset_Eisausgabe\n");
$monitor ("%d____%d____%d", $time, RESET, ICE);
end
// Stimuli anlegen: Muenzen eingeben
initial begin
CLOCK = 0; COIN = X0; RESET = 1'b1;
#50 RESET = 1'b0;
@(negedge CLOCK);

// drei Fuenfziger
#80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
#80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
#80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
// einen Fuenfziger, dann einen Euro
#160 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
#80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
// zwei Euro (keine Rueckgabe!)
#160 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
#80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
// einen Euro, dann einen Fuenfziger
#160 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
#80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;

#80 $finish;
...

```

	Zeit	Reset	Eisausgabe
	0	1	x
	20	1	0
	50	0	0
Einwurf 50 Ct			
Einwurf 50 Ct			
Einwurf 50 Ct			
	420	0	1
	460	0	0
Einwurf 50 Ct			
Einwurf 100 Ct			
	740	0	1
	780	0	0
Einwurf 100 Ct			
Einwurf 100 Ct			
	1060	0	1
	1100	0	0
Einwurf 100 Ct			
Einwurf 50 Ct			
	1380	0	1
	1420	0	0

 



- ▶ RTL-Modellierungsstil **beeinflusst** Gattermodell
  - ▶ effizient oder schlecht, im schlimmsten Fall falsch
  - ▶ Designer muss eingesetzten Stil genau **beobachten**
- ▶ Zielkonflikt
  - ▶ **Abstraktes** RTL-Modell
    - ▶ **angenehm**, Synthesewerkzeug soll sich um Details kümmern
    - ▶ Produziert aber gelegentlich **unerfreuliche** Hardware
  - ▶ **Hardware-nahes** RTL-Modell
    - ▶ **Mühsam**, ineffizient zu schreiben
    - ▶ gute **Kontrolle** über spätere Schaltungsstruktur
    - ▶ Unabhängigkeit von Zieltechnologie kann **verloren** gehen
    - ▶ Insbesondere bei direkter Instanziierung von **Spezialblöcken**