

Einführung in Computer Microsystems

Sommersemester 2011

6. Systematischer Schaltungsentwurf



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT





Einleitung

- ▶ Überblick über Verilog
 - ▶ Simulation
 - ▶ Logiksynthese
- ▶ Weitergehende Optimierungen
 - ▶ Auch jenseits der Logiksynthese
- ▶ Kleine und größere Beispiele

Aber wie ein Problem **systematisch** lösen?



- ▶ Verschiedenste Techniken
- ▶ Abstraktion
 - ▶ Modell
 - ▶ Darstellungen
- ▶ Schrittweise Verfeinerung




Steuerwerk / Datenpfad-Modell



- ▶ Kernidee: Trennung von
 - ▶ Steuerung von Abläufen (*controller*)
 - ▶ Datenverarbeitung (*datapath*)
- ▶ In TGDI bereits eingeführt als, z.B. bei MIPS-Mikroarchitekturen
 - ▶ Steuerwerk
 - ▶ Datenpfad
- ▶ Hier: Verfeinerung und Umsetzung in Verilog


Steuerwerk / Datenpfad - Modell

Kurze Wiederholung

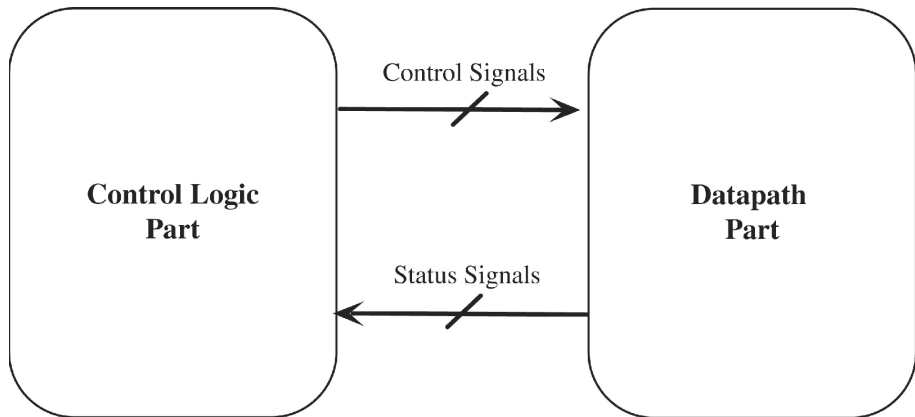


Steuerwerk / Datenpfad - Modell

Genauerer Blick

 

Steuerwerk / Datenpfad-Modell

Noch genauerer Blick

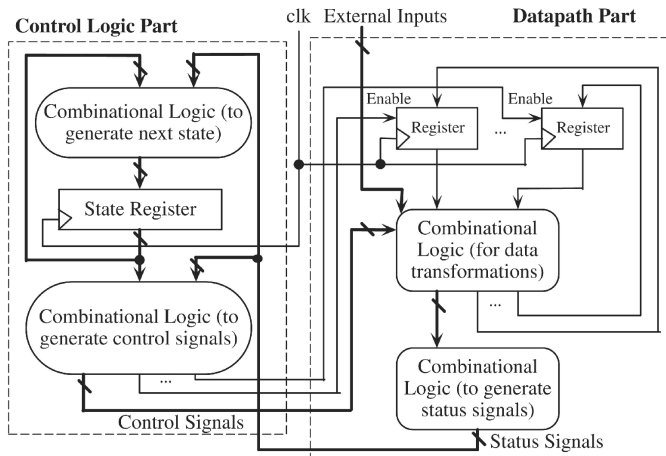


Quelle: Lee, Fig 5.2



- ▶ Steuerwerk: Steuert **Abläufe**
 - ▶ Zustandsautomaten
 - ▶ Mealy / Moore / Mischformen
- ▶ Datenpfad: Manipuliert **Daten**
 - ▶ **Speichern**
 - ▶ Register
 - ▶ Echte Speicher (RAM, ROM)
 - ▶ **Operationen**
 - ▶ Arithmetisch
 - ▶ Logisch
 - ▶ **Weiterleiten**
 - ▶ Multiplexer
 - ▶ Tri-State-Busse

Exkurs: Zustandsautomaten in Hardware

Mealy-Automat

 


Ausgänge abhängig von

- ▶ aktuellem Zustand
- ▶ aktuellen Eingangssignalen

Exkurs: Zustandsautomat in Hardware

Moore-Automat

 

Ausgänge abhängig

- ▶ Nur von aktuellem Zustand



Steuersignale von Steuerwerk zum Datenpfad

- ▶ “Übernehme neuen Wert in Register”
- ▶ “Schreibe Daten in Speicher”
- ▶ “Leite Daten auf 4. Eingang weiter”
- ▶ “Führe Additions-Operation aus”

Statussignale von Datenpfad zum Steuerwerk

- ▶ “Ergebnis ist Null”
- ▶ “Ergebnis ist ungerade”
- ▶ “Beide Werte sind gleich”
- ▶ “1. Wert ist größer als 2. Wert”



Systematische Konstruktion



1. Beschreibe Algorithmus in **Pseudo-Code**
 - ▶ Wie beim Programmieren von **Software**
2. Schreibe Pseudo-Code in **RTL-Beschreibung** um
 - ▶ Keine `for`, `while`-Schleifen, Prozeduraufrufe
 - ▶ Aber **Sprünge** und `if/then/else` sind zugelassen!
 - ▶ Nur noch Konstrukte vergleichbar **synthetisierbarem** Verilog
 - ▶ Aber hier noch kein Verilog selbst erforderlich
3. Entwerfe **Datenpfad-Struktur**
 - ▶ Basierend auf Operationen in RTL-Beschreibung
4. Entwerfe **Zustandsmaschine**
 - ▶ auf Basis der RTL-Beschreibung
5. Realisiere **Logik** für Zustandsmaschine
 - ▶ Kann von **Logiksynthese** übernommen werden
 - ▶ Schauen wir uns hier aber genauer an



Beispiel: Fakultätsberechnung

Annahmen

- ▶ **Eingabe** Zahl 0...7 (vorzeichenlos, 3b)
- ▶ **Ausgabe** ist 16b breit
- ▶ Signal `start=1` startet Rechnung
- ▶ Signal `done=1` zeigt Abschluss der Rechnung an

```
fact[15:0] := 1;
done := 0;

FOR count := 2 TO n[2:0] DO
    fact := fact * count;

done := 1;
```

- ▶ Schleifen auflösen
 - ▶ In Bedingung und Sprung
- ▶ Aufteilen der Rechnung in Einzelschritte
 - ▶ Zunächst vergleichbar Assembler-Anweisungen

```
1: fact := 1;
2: done := 0;
3: count := 2;
4: IF (count <= n) THEN BEGIN
5:   fact := fact * count;
6:   count := count + 1;
7:   GOTO 4;
8: END
9: done := 1;
```

- ▶ Hardware rechnet **parallel**
- ▶ Alle parallel ausführbaren Operationen in **einem** Schritt

```
1: fact := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
   fact := fact * count;
   count := count + 1;
   GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```

Jetzt **parallele** Operationen in einem Schritt



- ▶ Alle Operationen in einem Schritt rechnen mit **gleichen** Variablenwerten
- ▶ Zuweisungen werden erst im **nächsten** Schritt sichtbar

```
1: fact := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    fact := fact * count;
    count := count + 1;
    GOTO 2;
END
3: done := 1;
```

```
1: fact := 1;
   done := 0;
   count := 2;
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
    count := count + 1;
    fact := fact * count;
    GOTO 2;
END
3: done := 1;
```

➡ **Gleiches Ergebnis!**



```
1: fact := 1; // [15:0]
   done := 0;
   count := 2; // [2:0]
2: IF (count <= n) THEN BEGIN
   fact := fact * count;
   count := count + 1;
   GOTO 2;
   END
3: done := 1;
```



1. Variablen werden Register

- ▶ Ggf. Spezialregister ausnutzen
- ▶ Zähler bei inkrementieren/dekrementieren
- ▶ Schieberegister bei verdoppeln/halbieren

2. Variablen mit mehreren Quellen für Werte

- ▶ Multiplexer oder Tri-State-Busse am Registeringang
- ▶ Wählt aktuelle Quelle aus

3. Operatoren werden arithmetische/logische Blöcke

4. Steuersignale bestimmen, Beispiele:


- ▶ Wann übernimmt Register neuen Wert?
- ▶ Soll Zähler diesen Takt zählen?
- ▶ Welcher Mux-Eingang soll auf den Ausgang gelegt werden?
- ▶ Was war das Ergebnis eines Vergleichs?

Datenpfad

Eine Möglichkeit aus vielen!




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

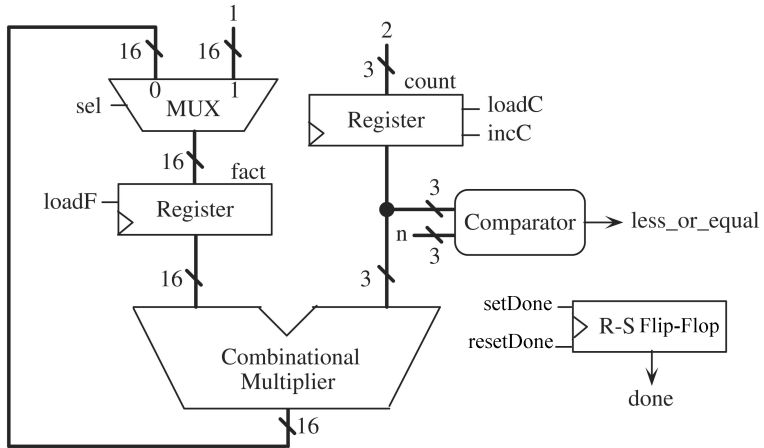

Zustandsautomat als Zustandsübergangsgraph

state transition graph (STG)

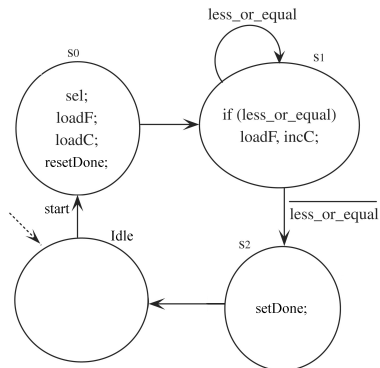

- ▶ **Steuersignale in Zuständen**
 - ▶ Nicht aufgeführte Signale → **deaktiviert**
- ▶ **Statussignale**
 - ▶ Ausgangssignale in Zuständen (Mealy-Modell)
 - ▶ An Übergängen: Boolesche Verknüpfung von Eingangssignalen
 - ▶ Und **nichts** anderes!

- ▶ Nun Verilog-Modell formulierbar
- ▶ Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad
 - ▶ In eigene Module
- ▶ Im Steuerwerk saubere Trennung von
 - ▶ Kombinatorischen Rechnungen
 - ▶ Speicherelementen
 - ▶ Register-Transfer-Logik



```
module fac (  
  input      CLK, RESET,  
  input      START,  
  input [2:0] N,  
  output [15:0] FACT,  
  output     DONE  
);  
  
  facdp  FACDP (CLK, RESET, SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE,  
              N, LEQ, DONE, FACT);  
  facfsm FACFSM(CLK, RESET, START, LEQ,  
               SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE);  
  
endmodule
```

Saubere Trennung von Steuerwerk und Datenpfad



```
module facdp (  
  input          CLK, RESET, SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE,  
  input [2:0]    N,  
  output         LEQ,  
  output reg     DONE,  
  output reg [15:0] FACT  
);  
  
  reg [2:0] COUNT;  
  
  always @(posedge CLK, posedge RESET) begin  
    if (RESET) begin  
      FACT <= 0;  
      COUNT <= 0;  
      DONE <= 0;  
    end else ...  
  end
```



```
... end else begin

if (LOADF)           // Behandlung von fact
  FACT <= (SEL) ? 1 : (FACT + COUNT);

if (LOADC)           // Behandlung von count
  COUNT <= 2;
else if (INCC)
  COUNT <= COUNT + 1;

case ({SDONE,RDONE}) // Behandlung von done
  2'b10: DONE <= 1;
  2'b01: DONE <= 0;
endcase

end
end

// Statussignal less_or_equal für Steuerwerk
assign LEQ = (COUNT <= N);

endmodule
```



```
module facfsm (  
  input  CLK, RESET, START, LEQ,  
  output reg SEL, LOADF, LOADC, INCC, RDONE, SDONE  
);
```

```
parameter IDLE = 0;  
parameter S0 = 1;  
parameter S1 = 2;  
parameter S2 = 3;  
reg [1:0] STATE, NEXTSTATE;
```

...



```
always @(STATE,START,LEQ) begin
```

```
SEL = 0; LOADF = 0; LOADC = 0; INCC = 0; RDONE = 0;SDONE = 0; // Latches vermeiden  
NEXTSTATE = IDLE;
```

```
case (STATE)
```

```
  IDLE:  if (START)           // Auf Startsignal warten
```

```
    NEXTSTATE = S0;
```

```
  S0:    begin               // Datenpfad initialisieren
```

```
    SEL = 1; LOADF = 1; LOADC = 1; RDONE = 1;
```

```
    NEXTSTATE = S1;
```

```
  end
```

```
  S1:    if (LEQ) begin      // Schleife count <= n
```

```
    LOADF = 1; INCC = 1;
```

```
    NEXTSTATE = S1;
```

```
  end else
```

```
    NEXTSTATE = S2;
```

```
  S2:    begin               // Ende der Berechnung anzeigen
```

```
    SDONE = 1;
```

```
    NEXTSTATE = IDLE;
```

```
  end
```

```
endcase
```

```
end
```

```
always @(posedge CLK, posedge RESET) begin // Neuen Zustand übernehmen
```

```
  if (RESET) STATE <= IDLE;
```

```
  else STATE <= NEXTSTATE;
```

```
end
```



```
module tb_fac;
```

```
reg        CLK;  
reg        RESET;  
reg        START;  
reg [2:0]  N;  
wire [15:0] FACT;  
wire      DONE;
```

```
// Unit-under-Test instantiiieren  
fac FAC(CLK, RESET, START, N, FACT, DONE);
```

```
// Takt erzeugen
```

```
always begin
```

```
    CLK = 0;
```

```
    #5;
```

```
    CLK = 1;
```

```
    #5;
```

```
end
```

```
...
```



```
initial begin
$monitor("%t_START=%d_N=%d_DONE=%d_FACT=%d", $time, START, N, DONE, FACT);

@(negedge CLK);    // Reset der Schaltung
RESET = 1;
@(negedge CLK);
RESET = 0;


@(negedge CLK);    // Berechne 3! = 6
N = 3;
START = 1;
@(negedge CLK);
START = 0;
@(negedge CLK);
while (!DONE)
    @(posedge CLK);

@(negedge CLK);    // Berechne 5! = 120
N = 5;
START = 1;
@(negedge CLK);
START = 0;
@(negedge CLK);
while (!DONE)
    @(posedge CLK);

$finish;
end
```


0	START=x	N=x	DONE=x	FACT=	x
10	START=x	N=x	DONE=0	FACT=	0
30	START=1	N=3	DONE=0	FACT=	0
40	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	0
45	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	1
55	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	2
65	START=0	N=3	DONE=0	FACT=	6
85	START=0	N=3	DONE=1	FACT=	6
100	START=1	N=5	DONE=1	FACT=	6
110	START=0	N=5	DONE=1	FACT=	6
115	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	1
125	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	2
135	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	6
145	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	24
155	START=0	N=5	DONE=0	FACT=	120
175	START=0	N=5	DONE=1	FACT=	120

Signalverlaufdiagramm

 


Beachte **Verzögerung** bei zweiter Berechnung 5!


START=1 → RDONE=1 → DONE=0

Alternative: Anderes Protokoll mit DONE=1 nur für **einen Takt**

Syntheseergebnisse: Hauptmodul

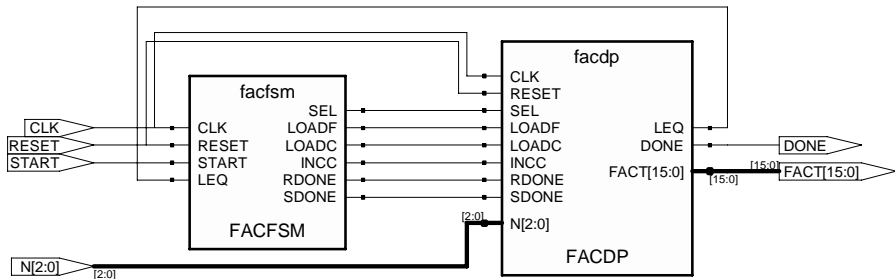

Syntheseergebnisse: Datenpfad

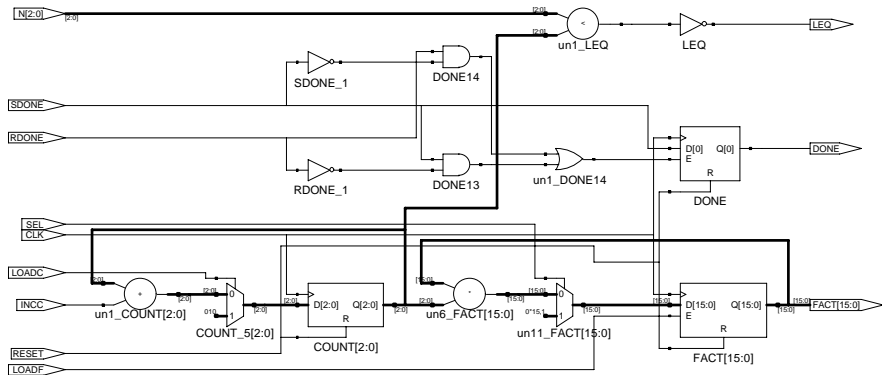


Syntheseergebnisse: Datenpfad

Schleifenzähler



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

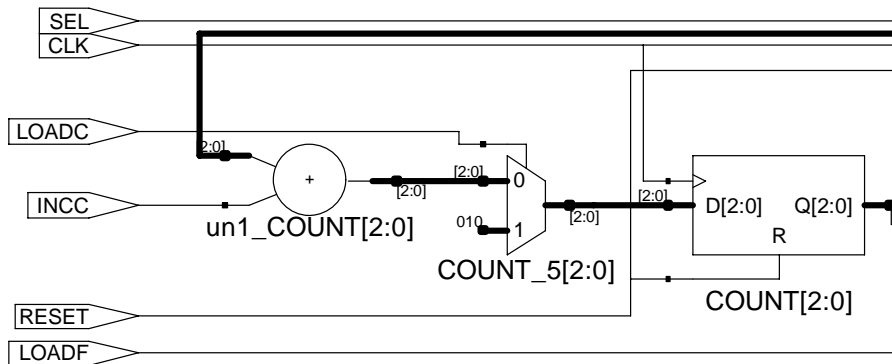


Syntheseergebnisse: Datenpfad

Produktberechnung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

 


Syntheseresult: Data Path

Calculation of the DONE Signal




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

 

Syntheseergebnisse: Datenpfad

Berechnung des LEQ-Signals

 





Graphische Beschreibungen

- ▶ Pseudo-Code
 - ▶ Textuell
- ▶ Nur **eine** Möglichkeit
- ▶ ASM(D)-Charts
- ▶ *Algorithmic State Machine (and Datapath)*
 - ▶ ASM-Chart stellt nur **Steuerwerk** dar
 - ▶ ASMD-Chart enthält **zusätzlich** noch Datenpfadoperationen


Zunächst nur **ASM-Chart**

 

 - ▶ Zählt **aktive** Steuersignale auf
- ▶ Nicht aufgeführte Signale sind **inaktiv**
- ▶ Die aufgeführten Signale sind **parallel** aktiv



 
- ▶ Enthält logische **Bedingung** für Zustandsübergang
 - ▶ Kann Stauseingänge abfragen und verknüpfen
- ▶ Ausgangskanten **müssen** eindeutig beschriftet sein
 - ▶ True, 1, wahr
 - ▶ False, 0, falsch



- ▶ Kann nur auf einen **bedingten** Übergang folgen
- ▶ Aktiviert Steuersignale abhängig von **voriger** Bedingung
- ▶ Beschreibung der Steuersignale wie bei **Zustand**


Zusammensetzen der Elemente

Mealy-Block

 


Zusammensetzen der Elemente

Moore-Block

 


Beispiel: ASM-Chart für 101-Detektor

Aufbauend auf Zustandsübergangsdiagramm

 


 Notation: Eingabe “/” Ausgabe
din / detected



Beispiel: ASM-Chart


Steuergerät für Auto

 


rst = Reset, brake=Bremspedal, accel=Gaspedal, Tail_Lite=Bremslicht

- ▶ Bedingte Übergänge sind **priorisiert**
 - ▶ In der **Reihenfolge** der Auswertung
 - ▶ Im Beispiel: Bremspedal **vor** Gaspedal abfragen
 - ▶ Konvention: Reset-Übergang nur **einmal** darstellen
 - ▶ Kennzeichnet **Reset-Zustand**
 - ▶ Implizit: Aus **jedem** Zustand bei Reset in diesen Zustand wechseln
 - ▶ Vorteile von ASM-Chart
 - ▶ Sehr ähnlich zu **Flußdiagrammen**
 - ▶ Wenn Algorithmus leicht als Flußdiagramm darstellbar
 - ▶ ... dann auch leicht als **ASM-Chart** darstellbar

 - ▶ Annotieren von Datenpfadoperationen
- ▶ Nun ASMD-Chart



Noch ohne Steuersignale

 

Mit Steuersignalen

Umsetzung von ASM-Charts in Verilog


Hier nur Steuerwerk



Alle Signale deaktivieren

Im gleichen Zustand bleiben

 
```
control1 = 0;  
control2 = 0;  
control3 = 0;  
nextstate = state;  
case (state)  
...  
S4: begin  
    control1 = 1;  
    control2 = 1;  
    if (status1)  
        control3 = 1;  
    if (status2)  
        nextstate = S5  
    end  
S5: ...  
...  
endcase
```







Beispiel: Seriell-Parallel-Wandlung

Beispiel: Seriell-Parallel Wandlung

 



- ▶ Zwei 8b Datenpakete kommen nacheinander über Data an
- ▶ ... wenn Steuereingang E_n aktiviert ist
- ▶ Je zwei Bytes zu einem 16b Wort zusammensetzen
- ▶ Ergebnis wurde von außen übernommen, wenn Steuereingang I_a aktiviert ist
- ▶ Dann mit neuen Bytes wiederholen

ASMD mit Datenpfadoperationen

  

ASMD mit Steuersignalen

Für späteren Anschluss an Datenpfad

  



```
module byteword (  
  input      CLK,  
  input      RST,  
  input [7:0] DATA, // 8b serieller Dateneingang  
  input      EN,  
  input      LD,  
  output [15:0] R0 // 16b paralleler Datenausgang  
);  
  
// Steuerwerk  
ctlbyteword CTL (CLK,RST,EN,LD,LOAD_P1_P0,CLR_P1_P0,LOAD_R0);  
  
// Datenpfad  
dpbyteword DP (CLK,RST,DATA,LOAD_P1_P0,CLR_P1_P0,LOAD_R0,R0);  
  
endmodule
```

Steuerwerk 1/2

small Kopf und Verwaltung

```
module ctlbyteword (  
  input CLK, RST, EN, LD,  
  output reg LOAD_P1_P0, CLR_P1_P0, LOAD_R0  
);
```

```
parameter S_idle = 0;  
parameter S_1 = 1;  
parameter S_full = 2;  
parameter S_wait = 3;
```

```
reg [1:0] STATE, NEXTSTATE;
```

...

```
always @(posedge CLK, posedge RST)  
  if (RST)  
    STATE <= S_idle;  
  else  
    STATE <= NEXTSTATE;
```

```
endmodule
```

Steuerwerk 2/2

Zustandsübergangs- und Ausgabefunktion



```
always @(STATE, EN, LD, RST) begin
LOAD_P1_P0 = 0; CLR_P1_P0 = 0; LOAD_R0 = 0; // alle Ausgänge inaktiv
NEXTSTATE = STATE; // verharre in diesem Zustand
case (STATE)
S_idle: if (RST | ~EN)
CLR_P1_P0 = 1;
else if (EN) begin
LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_1;
end
S_1: begin
LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_full;
end
S_full: if (LD) begin
LOAD_R0 = 1;
if (EN) begin
LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_1;
end else begin
CLR_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_idle;
end
end else
NEXTSTATE = S_wait;
S_wait: if (LD) begin
LOAD_R0 = 1;
if (EN) begin
LOAD_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_1;
end else begin
CLR_P1_P0 = 1; NEXTSTATE = S_idle;
end
end
endcase
end
```



```
module dpbyteword (  
  input          CLK, RST,  
  input [7:0]    DATA,  
  input          LOAD_P1_P0, CLR_P1_P0, LOAD_R0,  
  output reg [15:0] R0  
);  
  
  reg [7:0] P1, P0;  
  
  always @(posedge CLK, posedge RST) begin  
    if (RST) begin  
      R0 <= 0;  
      {P1, P0} <= 0;  
    end else begin  
      if (CLR_P1_P0)  
        {P1,P0} <= 0;  
      else if (LOAD_P1_P0)  
        {P1,P0} <= {DATA,P1};  
      if (LOAD_R0)  
        R0 <= {P1,P0};  
    end  
  end  
endmodule
```



```
module testbench;

    reg CLK, RST, EN, LD;
    reg [7:0] DATA;
    wire [15:0] R0;

    byteword UUT (CLK, RST, DATA, EN, LD, R0);

    always begin // Takterzeugung
        CLK = 0;
        #10;
        CLK = 1;
        #10;
    end

    initial begin // System initialisieren
        EN = 0; // System initialisieren
        LD = 0;
        RST = 1;
        @(posedge CLK);
        RST = 0;
        #50;

        @(negedge CLK); // Ersten Datenblock anlegen
        EN = 1;
        DATA = 8'h42;
        #0;
        @(negedge CLK);
        DATA = 8'h23;
        #0;
        @(negedge CLK);
        EN = 0;
        #50;

        @(negedge CLK); // Gepackte Daten abrufen
        LD = 1;
        #50;


        @(negedge CLK); // Zweiten Datenblock anlegen
        LD = 0;
        EN = 1;
        DATA = 8'h07;
        #0;
        @(negedge CLK);
        DATA = 8'h20;

        #0; // Gepackte Daten abrufen
        @(negedge CLK);
        EN = 0;
        LD = 1;
        #0;

        @(negedge CLK); // System herunterfahren
        LD = 0;

        #50;
        $finish;
    end
endmodule
```

Signalverlaufdiagramme

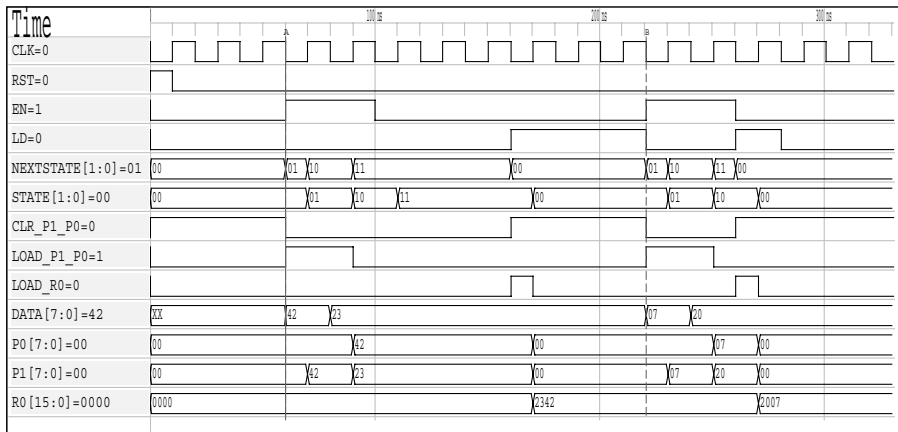



Ausblick

Auswahl weiterer Lehrveranstaltungen im WS

Momentan etwas dünn wegen Rückbau der Technischen Informatik



- ▶ Prozessorarchitekturen für rechenstarke eingebettete Systeme (Koch)
- ▶ Compiler 1: Einführung (Koch)
- ▶ Algorithmen im Chip-Entwurf (Koch)
 - ▶ in der Regel nur alle zwei Jahre
 - ▶ geplant für WS 2012/13