

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

Prof. Dr. A. Koch
Thorsten Wink



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Sommersemester 11 Übungsblatt 3 - Lösungsvorschlag

Aufgabe 3.1 Logik, Latch, Register

Geben Sie für alle folgenden reg-Variablen an, ob sie bei der Synthese in Latches, Flip-Flops oder kombinatorische Logik übersetzt werden. Begründen Sie Ihre Antworten mit den Kriterien für potenzielle Register.

Aufgabe 3.1.1 a)

```
module a (input CLOCK, I, output reg O);
  reg T;
  always @(CLOCK, I)
    if (CLOCK) begin
      T = I;
      O = T;
    end
endmodule
```

O wird zu einem Latch, da nicht zeitlich lokal und nicht vollständig. T wird in kombinatorische Logik übersetzt, da zeitlich lokal.

Aufgabe 3.1.2 b)

```
module b (
  input wire      A,
  input wire [2:0] I,
  output reg [7:0] OCTAL);

always @(posedge A)
  case (I)
    3'h0: OCTAL = 8'b00000001;
    3'h1: OCTAL = 8'b00000010;
    3'h2: OCTAL = 8'b00000100;
    3'h3: OCTAL = 8'b00001000;
    3'h4: OCTAL = 8'b00010000;
    3'h5: OCTAL = 8'b00100000;
    3'h6: OCTAL = 8'b01000000;
    3'h7: OCTAL = 8'b10000000;
  endcase
endmodule
```

OCTAL wird Register/FF da *posedge* in der Aktivierungsliste und OCTAL nicht zeitlich lokal. Vollständigkeit ist irrelevant.

Aufgabe 3.1.3 c)

```
module c (
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
input wire [3:0] I,
output reg [7:0] OCTAL);

always @(I)
  case (I)
    4'h0: OCTAL = 8'b00000001;
    4'h1: OCTAL = 8'b00000010;
    4'h2: OCTAL = 8'b00000100;
    4'h3: OCTAL = 8'b00001000;
    4'h4: OCTAL = 8'b00010000;
    4'h5: OCTAL = 8'b00100000;
    4'h6: OCTAL = 8'b01000000;
    4'h7: OCTAL = 8'b10000000;
  endcase
endmodule
```

OCTAL wird Latch, da nicht zeitlich lokal und unvollständig.

Aufgabe 3.2 BCD nach Binär Konverter

Implementieren Sie den folgenden Pseudo-Code für einen BCD nach Binär Konverter als Verhaltensbeschreibung in Verilog HDL. Die Länge der BCD-Zahl sei 24 Bit. Achten Sie darauf, dass bei der Synthese keine Latches entstehen. Testen Sie die Funktion ihres Moduls mit ISE.

Pseudo-Code für BCD nach Binär Konverter:

- a) $bcd \leftarrow bcd_data_input$
- b) $bin \leftarrow 0$ (gleiche Bitbreite wie bcd)
- c) Für $count \leftarrow 1$ bis Bitbreite von bcd iteriere:
 - 3.1. $\{bcd, bin\} \leftarrow \{bcd, bin\} \gg 1$
 - 3.2. Für jede 4-Bit Folge (3...0, 7...4, ...) in bcd iteriere
Wenn die 4-Bit Folge größer 7, dann ziehe 3 von dieser Folge ab
- d) bin enthält die konvertierte Zahl

Zum besseren Verständnis hilft ggf. ein Trace des Algorithmus. Die beiden BCD-Zahlen 98 sollen in eine Binärzahl umgewandelt werden.

Folgende Schritte sind dabei durchzuführen:

Initial	1001 1000	0000 0000
1	0100 1100	0000 0000
-	0100 1001	0000 0000
2	0010 0100	1000 0000
3	0001 0010	0100 0000
4	0000 1001	0010 0000
-	0000 0110	0010 0000
5	0000 0011	0001 0000
6	0000 0001	1000 1000
7	0000 0000	1100 0100
8	0000 0000	0110 0010

1. Möglichkeit: for-Schleife über count und fester Bitbreite.

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
module bcd_to_bin(
    input [23:0] BCD,
    output [23:0] BIN
);

    reg [2*24-1:0] bcd_concat_bin;
    integer count;

    assign BIN = bcd_concat_bin[23:0];

    always @(BCD) begin
        bcd_concat_bin = {BCD, 24'b0};
        // Schieben und subtrahieren
    for (count = 1; count <= 24; count = count + 1) begin
        bcd_concat_bin = bcd_concat_bin >> 1;
        // 4-Bit Folgen
        if(bcd_concat_bin[3+24] == 1) // grösser als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[3+24:0+24] = bcd_concat_bin[3+24:0+24] - 3;
        if(bcd_concat_bin[7+24] == 1) // grösser als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[7+24:4+24] = bcd_concat_bin[7+24:4+24] - 3;
        if(bcd_concat_bin[11+24] == 1) // grösser als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[11+24:8+24] = bcd_concat_bin[11+24:8+24] - 3;
        if(bcd_concat_bin[15+24] == 1) // grösser als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[15+24:12+24] = bcd_concat_bin[15+24:12+24] - 3;
        if(bcd_concat_bin[19+24] == 1) // grösser als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[19+24:16+24] = bcd_concat_bin[19+24:16+24] - 3;
        if(bcd_concat_bin[23+24] == 1) // grösser als 7 (MSB = 1)
            bcd_concat_bin[23+24:20+24] = bcd_concat_bin[23+24:20+24] - 3;
    end
end
endmodule
```

2. Möglichkeit: Mit definierbarer Bitbreite (parameter) und inneren for-Schleifen:

```
module bcd_to_bin #(
    parameter LENGTH = 24
)(
    input wire [LENGTH-1:0] BCD,
    output wire [LENGTH-1:0] BIN
);

    reg [2*LENGTH-1:0] bcd_concat_bin;
    reg [3:0] temp;
    integer count, j, k;

    assign BIN = bcd_concat_bin[LENGTH-1:0];

    always @(BCD) begin
        bcd_concat_bin = {BCD, {LENGTH{1'b0}} };
        // Schieben und subtrahieren
    for (count = 1; count <= LENGTH; count = count + 1) begin
        bcd_concat_bin = bcd_concat_bin >> 1;
        // 4-Bit Folgen
        for (j = 0; j < LENGTH/4; j = j + 1) begin
            // Extrahiere 4 Einzelbits
            for (k = 0; k < 4; k = k + 1)
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
        temp[k] = bcd_concat_bin[LENGTH + j*4 + k];
    if (temp[3] == 1) // grösser als 7 (MSB = 1)
        temp = temp - 3;
    // Und wieder bitweise zurück
    for (k = 0; k < 4; k = k + 1)
        bcd_concat_bin[LENGTH + j*4 + k] = temp[k];
    end
end
end
endmodule
```

Aufgabe 3.3 Verkaufsautomat Multicoïn

Der aus der Vorlesung (Foliensatz 4 ab Folie 86) bekannte Eis-Verkaufsautomat soll zusätzlich 10- und 20-Cent Münzen sowie 2-Euro Münzen akzeptieren. Dazu erhält er ein auf drei Bit verbreitertes COIN-Signal, welches wie bisher symbolisch dekodiert werden soll. Das Timing der Münzeingabe sowie die übrigen Spezifikationen bleiben gleich, die Eisausgabe darf einen Takt später als bisher erfolgen. Implementieren Sie das Verilog-Modell des erweiterten Mealy-Zustandsautomaten mit zugehöriger Testbench, welche zusätzlich die neuen Münzeingaben testen soll. Die Testausgabe erfolgt wie bisher in der bekannten Tabellenform. Achten Sie darauf, dass bei der Synthese keine Latches entstehen.

Tipp: Bei der nun vorhandenen Zahl von Kombinationsmöglichkeiten des Münzeinwurfs ist es nicht sinnvoll, den eingeworfenen Geldbetrag als symbolische Zustände zu kodieren. Verwenden Sie stattdessen ein internes Summenregister.

Mealy-Verkaufsautomat in der Multicoïn-Version:

```
// Verkaufsautomat
`timescale 1 ns / 1 ps

module iglu_multicoïn (
    input wire    CLOCK, // Takt
                RESET, // Reset
    input wire [2:0] COIN, // eingeworfene Muenze
    output reg    ICE); // Warenausgabe

    // Zustandscodierung
    parameter INSERT_COINS = 1'b0, // Warten auf Muenzeinwurf
              ICECREAM = 1'b1;    // Eisausgabe

    // Eingabecodierung
    parameter X0  = 3'b000, // kein Einwurf
              X10 = 3'b001, // Zehner
              X20 = 3'b010, // Zwanziger
              X50 = 3'b011, // Fuenfziger
              X100 = 3'b100, // Euro
              X200 = 3'b101; // Zwei Euro

    // Ausgabecodierung
    parameter Yes = 1'b1, // Warenausgabe
              No = 1'b0;  // keine Ausgabe

    // Preis fuer ein Eis
    parameter Price = 15; // Warenpreis

    // interne Variablen
    reg    PRESENT, // jetziger Zustand
          NEXT;    // naechster Zustand

    reg [5:0] SUM; // eingezahlter Geldbetrag
              // Einheit 10 Cent
    reg [5:0] NEXT_SUM; // neue Summe
              // Einheit 10 Cent

    always @(PRESENT, COIN, SUM) // <-- flankenfrei!
        case (PRESENT)
            INSERT_COINS: begin // Muenzeinwurf
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
case (COIN)
  X0:           // kein Einwurf
    NEXT_SUM = SUM + 0;
  X10:          // 10 Cent
    NEXT_SUM = SUM + 1;
  X20:          // 20 Cent
    NEXT_SUM = SUM + 2;
  X50:          // 50 Cent
    NEXT_SUM = SUM + 5;
  X100:         // 1 Euro
    NEXT_SUM = SUM + 10;
  X200:         // 2 Euro
    NEXT_SUM = SUM + 20;
  default:     // Don't care, Latch vermeiden
    NEXT_SUM = 'bx;
endcase
if (SUM >= Price) // Ueberzahlung wird ignoriert
  {NEXT,ICE} = {ICECREAM, No};
else
  {NEXT,ICE} = {INSERT_COINS, No};
end
ICECREAM: begin // genug bezahlt
  NEXT_SUM = 0; // eingezahlter Betrag wieder auf 0
  {NEXT,ICE} = // Warenausgabe
  {INSERT_COINS, Yes};
end
endcase

// naechsten Zustand mit jedem Takt endgueltig zum jetzigen machen;
// synchrones Reset
//
always @(posedge CLOCK) // <-- flankengesteuert!
  if (RESET == 1'b1) begin
    PRESENT <= INSERT_COINS; // Anfangszustand
    SUM <= 0;
  end
  else begin
    PRESENT <= NEXT;
    SUM <= NEXT_SUM;
  end
end

endmodule // iglu_multicoin

Testbench:

'timescale 1 ns / 1 ps
module tb_iglu_multicoin;
  reg CLOCK, RESET;
  reg [2:0] COIN;
  wire ICE;

  // Eingabecodierung
  parameter X0 = 3'b000, // kein Einwurf
            X10 = 3'b001, // Zehner
            X20 = 3'b010, // Zwanziger
            X50 = 3'b011, // Fuenfziger
            X100 = 3'b100, // Euro
            X200 = 3'b101; // Zwei Euro

  // Instanz des Verkaufsautomaten
  iglu_multicoin UUT (.CLOCK(CLOCK), .RESET(RESET),
                    .COIN(COIN), .ICE(ICE));

  // Takt
  always
    #20 CLOCK = ~CLOCK;
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
// Ergebnis drucken
initial begin
    $display ("XXXXXXXXXXXXXXXXZeit_Reset_EisAusgabe\n");
    $monitor ("%d%%d%%d", $time, RESET, ICE);
end

// Stimuli anlegen: Muenzen eingeben
initial begin
    CLOCK = 0; COIN = X0; RESET = 1'b1;
    #50 RESET = 1'b0;
    @(negedge CLOCK);
    // drei Fuenfziger
    #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
    // einen Fuenfziger, dann einen Euro
    #160 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
    // zwei Euro (keine Rueckgabe!)
    #160 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
    // einen Euro, dann einen Fuenfziger
    #160 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
    // zwei Euro
    #160 $display ("Einwurf_200_Ct"); COIN = X200; #40 COIN = X0;
    // 6 Zehner, 2 Zwanziger, ein Fuenfziger
    #160 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_20_Ct"); COIN = X20; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_20_Ct"); COIN = X20; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
    #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
    #80 $stop;
end

endmodule
```

Testausgabe:

	Zeit	Reset	EisAusgabe
	0	1	x
	20	1	0
	50	0	0
Einwurf 50 Ct			
Einwurf 50 Ct			
Einwurf 50 Ct			
	460	0	1
	500	0	0
Einwurf 50 Ct			
Einwurf 100 Ct			
	780	0	1
	820	0	0
Einwurf 100 Ct			
Einwurf 100 Ct			
	1100	0	1
	1140	0	0
Einwurf 100 Ct			
Einwurf 50 Ct			
	1420	0	1

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

	1460	0	0
Einwurf 200 Ct			
	1620	0	1
	1660	0	0
Einwurf 10 Ct			
Einwurf 10 Ct			
Einwurf 20 Ct			
Einwurf 10 Ct			
Einwurf 20 Ct			
Einwurf 10 Ct			
Einwurf 10 Ct			
Einwurf 50 Ct			
Einwurf 10 Ct			
	2780	0	1
	2820	0	0

Aufgabe 3.4 Wechselgeld

Aufgrund der Unzufriedenheit vieler Kunden mit der fehlenden Wechselgeldausgabe ist der Umsatz des Eis-Verkaufsautomaten aus Aufgabe 1 eingebrochen. Zu allem Überfluss verkauft ein Eisstand gegenüber das Konkurrenzprodukt für 1,40 €. Als Chefdesigner des Eisautomaten erhalten Sie den Auftrag, folgende Maßnahmen aufbauend auf dem „Multicoin“-Automaten umzusetzen:

a) Wechselgeldausgabe

Ein zusätzliches Ausgangssignal OUTCOIN zeigt in derselben symbolischen Kodierung wie COIN an, dass eine Münze des entsprechenden Wertes an den Kunden ausgegeben werden soll. Das Timing dieses Signals soll identisch wie bei COIN sein, um die Münzausgabereinheit korrekt anzusteuern. Achten Sie auf die Pausen von einem Takt zwischen den eigentlichen Münzwerten (X10, X20, ...), während denen OUTCOIN den Wert X0 annehmen soll. Gehen Sie davon aus, dass immer eine unbegrenzte Menge an Münzen jeden Wertes als Wechselgeld vorhanden ist. Tipp: Wegen der 1-2-5 Münzstückelung bietet sich ein Greedy-Algorithmus für die Bestimmung der Wechselmünzen an.

b) Abbruch des Kaufs durch den Benutzer

Eine „1“ auf dem zusätzlichen Eingang CANCEL zeigt an, dass der Kunde nun doch kein Eis will und sein eventuell schon eingeworfenes Geld wiederhaben möchte. Diese Funktion ist nur solange möglich, bis mindestens der Kaufpreis für ein Eis eingeworfen wurde. In diesem Fall wird das Eis sofort ausgegeben und das Geld abzüglich des Wechselgeldes einbehalten, das Wechselgeld anschließend ausgegeben. Nutzen Sie die Wechselgeldrückgabe aus a) für die Implementierung der Abbruchfunktion.

c) Preissenkung des Eises auf 1,30 €

Kodieren Sie hierzu den Preis für ein Eis als Parameter, um ihn später leichter anpassen zu können.

Implementieren Sie das Verilog-Modell des Mealy-Zustandsautomaten aufbauend auf Aufgabe 3. Die Mealy-Eigenschaft muss trotz der erweiterten Funktionalität erhalten bleiben. Erweitern Sie die Testbench um den Test der Wechselgeld- und Abbruchfunktionen. Die tabellarische Testausgabe soll zusätzlich das Signal OUTCOIN enthalten. Passen Sie die Wartezeiten nach einer Münzeinwurfsfolge den bedingt durch die Geldrückgabe verlängerten Reaktionszeiten des Automaten an. Achten Sie auch bei dieser Aufgabe darauf, dass bei der Synthese keine Latches entstehen.

Mealy-Verkaufsautomat „Multicoin-Change“ mit Wechselgeld- und Abbruchfunktion:

```
// Verkaufsautomat mit Wechselgeldrückgabe und Abbruchfunktion
`timescale 1 ns / 1 ps
module iglu_multicoin_change (
    input wire    CLOCK,      // Takt
    input wire    RESET,     // Reset
    input wire    CANCEL,    // Abbruch mit Geldrückgabe
    input wire [2:0] COIN,   // eingeworfene Muenze
    output reg    ICE,       // Warenausgabe
    output reg [2:0] OUTCOIN); // herauszugebene Muenze
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
// Zustandscodierung
parameter INSERT_COINS = 2'b00, // Warten auf Muenzeinwurf
           ICECREAM = 2'b01,   // Eisausgabe
           CHANGE = 2'b10,    // Wechselmuenze ausgeben
           WAIT = 2'b11;      // Warten zwischen Muenzausgaben

// Eingabecodierung
parameter X0 = 3'b000, // kein Einwurf
           X10 = 3'b001, // Zehner
           X20 = 3'b010, // Zwanziger
           X50 = 3'b011, // Fuenfziger
           X100 = 3'b100, // Euro
           X200 = 3'b101; // Zwei Euro

// Ausgabecodierung
parameter Yes = 1'b1, // Warenausgabe
           No = 1'b0; // keine Ausgabe

// Preis fuer ein Eis
parameter Price = 13; // Warenpreis

// interne Variablen
reg [1:0] PRESENT, // jetziger Zustand
         NEXT;     // naechster Zustand

reg [5:0] SUM; // eingezahlter Geldbetrag
           // Einheit 10 Cent
reg [5:0] NEXT_SUM; // neue Summe
           // Einheit 10 Cent

always @(PRESENT, COIN, SUM, CANCEL) // <-- flankenfrei!
  case (PRESENT)
    INSERT_COINS: begin // Muenzeinwurf
      case (COIN)
        X0: // kein Einwurf
          NEXT_SUM = SUM + 0;
        X10: // 10 Cent
          NEXT_SUM = SUM + 1;
        X20: // 20 Cent
          NEXT_SUM = SUM + 2;
        X50: // 50 Cent
          NEXT_SUM = SUM + 5;
        X100: // 1 Euro
          NEXT_SUM = SUM + 10;
        X200: // 2 Euro
          NEXT_SUM = SUM + 20;
        default: // Don't care, Latch vermeiden
          NEXT_SUM = 'bx;
      endcase
    if (SUM >= Price) // Eis ausgeben mit Wechselgeld
      {NEXT,ICE,OUTCOIN} = {ICECREAM,No,X0};
    else if (CANCEL) // Abbruch durch Kunden, Geldrückgabe
      {NEXT,ICE,OUTCOIN} = {CHANGE,No,X0};
    else
      {NEXT,ICE,OUTCOIN} = {INSERT_COINS,No,X0};
  end
  ICECREAM: begin // genug bezahlt
    NEXT_SUM = SUM - Price; // Restgeldbetrag
    {NEXT,ICE,OUTCOIN} = // Warenausgabe, Wechselgeld
      {CHANGE,Yes,X0};
  end
  CHANGE: begin // Wechselgeld ausgeben, Greedy
    if (SUM >= 10) begin // ein Euro ausgeben
      NEXT_SUM = SUM - 10;
      {NEXT,ICE,OUTCOIN} = {WAIT,No,X100};
    end
  end
end
```


Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```
end
else if (SUM >= 5) begin // 50 Cent
    NEXT_SUM = SUM - 5;
    {NEXT,ICE,OUTCOIN} = {WAIT,No,X50};
end
else if (SUM >= 2) begin // 20 Cent
    NEXT_SUM = SUM - 2;
    {NEXT,ICE,OUTCOIN} = {WAIT,No,X20};
end
else if (SUM == 1) begin // 10 Cent
    NEXT_SUM = SUM - 1;
    {NEXT,ICE,OUTCOIN} = {WAIT,No,X10};
end
else begin // Alles Wechselgeld ausgegeben
    NEXT_SUM = SUM;
    {NEXT,ICE,OUTCOIN} = {INSERT_COINS,No,X0};
end
end
WAIT: begin // Pause zwischen Muenzausgaben
    NEXT_SUM = SUM;
    {NEXT,ICE,OUTCOIN} = {CHANGE,No,X0};
end
endcase

// naechsten Zustand mit jedem Takt endgueltig zum jetzigen machen;
// synchrones Reset
//
always @(posedge CLOCK) // <-- flankengesteuert!
    if (RESET == 1'b1) begin
        PRESENT <= INSERT_COINS; // Anfangszustand
        SUM <= 0;
    end
    else begin
        PRESENT <= NEXT;
        SUM <= NEXT_SUM;
    end
end

endmodule // iglu_multicoin_change

Testbench:

'timescale 1 ns / 1 ps
module tb_iglu_multicoin_change;
    reg CLOCK, RESET, CANCEL;
    reg [2:0] COIN;
    wire ICE;
    wire [2:0] OUTCOIN;

    // Eingabecodierung
    parameter X0 = 3'b000, // kein Einwurf
              X10 = 3'b001, // Zehner
              X20 = 3'b010, // Zwanziger
              X50 = 3'b011, // Fuenfziger
              X100 = 3'b100, // Euro
              X200 = 3'b101; // Zwei Euro

    // Instanz des Verkaufsautomaten
    iglu_multicoin_change UUT
        (.CLOCK(CLOCK), .RESET(RESET), .CANCEL(CANCEL),
        .COIN(COIN), .ICE(ICE), .OUTCOIN(OUTCOIN));

    // Takt
    always
        #20 CLOCK = ~CLOCK;

    // Ergebnis drucken
    initial begin
```

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

```

$display (".....Zeit_Reset_Eisausgabe_Muenzausgabe\n");
$monitor ("%d...%d.....%d.....%d", $time, RESET, ICE, OUTCOIN);
end

// Stimuli anlegen: Muenzen eingeben
initial begin
  CLOCK = 0; COIN = X0; CANCEL = 1'b0; RESET = 1'b1;
  #50 RESET = 1'b0;
  @(negedge CLOCK);
  // drei Fuenfziger
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  // einen Fuenfziger, dann einen Euro
  #240 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // zweimal ein Euro
  #240 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  // einen Euro, dann einen Fuenfziger
  #320 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  // zwei Euro
  #240 $display ("Einwurf_200_Ct"); COIN = X200; #40 COIN = X0;
  // 1 Euro, 1 Zwanziger, Abbruch
  #280 $display ("Einwurf_100_Ct"); COIN = X100; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_20_Ct"); COIN = X20; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Abbruch"); CANCEL = 1'b1; #40 CANCEL = 1'b0;
  // einen Fuenfziger, drei Zehner, Abbruch
  #320 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Abbruch"); CANCEL = 1'b1; #40 CANCEL = 1'b0;
  // 4 Zehner, 2 Zwanziger, ein Fuenfziger (keine Rueckgabe!)
  #400 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_20_Ct"); COIN = X20; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_20_Ct"); COIN = X20; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_50_Ct"); COIN = X50; #40 COIN = X0;
  #80 $display ("Einwurf_10_Ct"); COIN = X10; #40 COIN = X0;
  #160 $stop;
end

endmodule

```

Testausgabe:

	Zeit	Reset	Eisausgabe	Muenzausgabe
	0	1	x	x
	20	1	0	0
	50	0	0	0
Einwurf 50 Ct				
Einwurf 50 Ct				
Einwurf 50 Ct				
	460	0	1	0
	500	0	0	2
	540	0	0	0
Einwurf 50 Ct				
Einwurf 100 Ct				
	860	0	1	0
	900	0	0	2
	940	0	0	0

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

Einwurf 100 Ct			
Einwurf 100 Ct	1260	0	1
	1300	0	0
	1340	0	0
	1380	0	0
	1420	0	0
Einwurf 100 Ct			
Einwurf 50 Ct	1740	0	1
	1780	0	0
	1820	0	0
Einwurf 200 Ct			
	2020	0	1
	2060	0	0
	2100	0	0
	2140	0	0
	2180	0	0
Einwurf 100 Ct			
Einwurf 20 Ct			
Abbruch	2540	0	0
	2580	0	0
	2620	0	0
	2660	0	0
Einwurf 50 Ct			
Einwurf 10 Ct			
Einwurf 10 Ct			
Einwurf 10 Ct			
Abbruch	3380	0	0
	3420	0	0
	3460	0	0
	3500	0	0
	3540	0	0
	3580	0	0
Einwurf 10 Ct			
Einwurf 20 Ct			
Einwurf 10 Ct			
Einwurf 20 Ct			
Einwurf 10 Ct			
Einwurf 50 Ct			
Einwurf 10 Ct	4580	0	1
	4620	0	0

Diese Hausaufgaben müssen bis 3.6.11, 18:00 über das Moodle-System abgegeben werden.

Hausaufgabe 3.1 Modulare Multiplikation (10 Punkte)

Bei vielen Kryptographieverfahren wird eine besondere Multiplikation benötigt: Die modulare Multiplikation. Hierbei wird das Ergebnis der Multiplikation modulo des Körperpolynoms gerechnet, damit das Ergebnis auch wieder im Körper liegt.

Wir verwenden für die Koeffizienten der Polynome den Körper $\mathbb{GF}(2)$. Dieser besteht aus den Elementen 0 und 1. Es gelten die folgenden Regeln:

Übung zur Vorlesung Einführung in Computer Microsystems

a	b	+	·
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Die Polynome selbst sind Elemente des Körpers $\mathbb{GF}(2^{11})$. Dies sind Polynome vom Grad 10 mit Koeffizienten aus dem $\mathbb{GF}(2)$. Diese Polynome können als einfacher Bitstring dargestellt werden. Das Polynom $x^{10} + x^5 + x^3 + 1$ entspricht etwa dem String 10000101001. Die Multiplikation zweier Polynome folgt den Regeln der normalen Polynommultiplikation mit anschließender Reduktion modulo des Körperpolynoms.

Beispiel:

$$(x^{10} + x^5 + x^3 + 1) \cdot (x^3 + 1)$$

Darstellung als Bitstring:

$$10000101001 \cdot 00000001001 \pmod{100000000101}$$

$$= 10010101100001 \pmod{100000000101}$$

$$= 10101110101$$

Hausaufgabe 3.1.1 a)

Erstellen Sie ein Modul in Verilog, welches 2 Polynome aus dem Körper $\mathbb{GF}(2^{11})$ vom Grad 10 multipliziert und das Ergebnis modulo des Körperpolynoms vom Grad 11 ausgibt. Das Modul soll folgende Schnittstelle haben:

```
module modmul(
    input wire      clk,          //Takt
    input wire      reset,       //Reset
    input wire [11:0] polynom,    //Körperpolynom vom Grad 11
    input wire [10:0] datain_a,  //Eingang A
    input wire [10:0] datain_b,  //Eingang B
    input wire      enable,      // = 1, wenn gültige Daten am Eingang liegen
    output wire [10:0] dataout,   //Ergebnis
    output wire     valid        // = 1, falls dataout gültig
)
```

Der Multiplikationsoperator \cdot darf nicht verwendet werden.

Hausaufgabe 3.1.2 b)

Beschreiben Sie Ihre Lösungsidee in Worten (extra pdf-Datei). Gehen Sie auch auf mögliche Schwächen Ihrer gewählten Lösung ein. Achten Sie auf eine effiziente Implementierung. Das Modul muss synthetisierbar sein. Überprüfen Sie die korrekte Funktion durch eine Testbench.

Hausaufgabe 3.1.3 c)

In einer weiteren Variante soll das Körperpolynom fest vorgegeben sein. Der Eingang `polynom` entfällt. Als Körperpolynom soll das Polynom $x^{11} + x^2 + 1$ verwendet werden. Erstellen Sie ein Modul `modmul_fix`. Achten Sie auf eine möglichst geringe Latenz.

Plagiarismus

Der Fachbereich Informatik misst der Einhaltung der Grundregeln der wissenschaftlichen Ethik großen Wert bei. Zu diesen gehört auch die strikte Verfolgung von Plagiarismus. Weitere Infos unter www.informatik.tu-darmstadt.de/plagiarism