

Einführung in Computer Microsystems

Wiederholung / Klausurvorbereitung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



- ▶ Hier schonmal vorab die Spielregeln bei der Klausur
- ▶ Es wird in beiden Teilklausuren 60 Punkte geben
- ▶ Die Punkte werden einfach addiert
- ▶ Zum Bestehen werden 60 Punkte benötigt
- ▶ Hausaufgabenbonus hilft NICHT zum Bestehen

- ▶ 3.6.11, 18:00 - 19:00
- ▶ Bearbeitungszeit 60min
- ▶ Zum leichteren Verständnis/Einfinden in die Aufgabenstellung werden wir die Klausur zu Beginn vorlesen
- ▶ Während dieser Zeit sind keine Fragen erlaubt
- ▶ Während dieser Zeit ist keine Kommunikation erlaubt
- ▶ Während dieser Zeit ist kein Schreiben erlaubt
- ▶ Relevanter Stoff: Vorlesung Kapitel 1-4, Übung 1-3



- ▶ Es wird ein Verilog-Syntaxblatt an die Klausur angehängt sein
- ▶ Ansonsten sind KEINE Hilfsmittel erlaubt



Nach Nachnamen:

- ▶ A - F: S311/08
- ▶ G - K: S101/A01
- ▶ L - Z: S101/A1



- ▶ Punkte werden im Moodle eingetragen
- ▶ Noten erst nach der zweiten Teilklausur



```
module mittelwert(  
    input wire [15:0] in1 ,  
    input wire [15:0] in2 ,  
    input wire [15:0] in3 ,  
    input wire [15:0] in4 ,  
    output wire [15:0] out  
);  
  
    //18 Bit wegen möglichem Überlauf  
    wire [17:0] temp;  
  
    // Alle vier Werte zusammen addieren.  
    assign temp = in1 + in2 + in3 + in4;  
  
    // /4 durch shiften oder direkte Auswahl der Bits  
    assign res = temp[17:2];  
  
endmodule
```

```
module tb ()
  reg [15:0] in1 ,in2 ,in3 ,in4; //Eingänge als reg
  wire [15:0] out; //Ausgänge als wire

  //Instanz
  mittelwert uut (
    .in1 (in1),
    .in2 (in2),
    .in3 (in3),
    .in4 (in4),
    .out(out)
  );

  //Stimulus
  initial begin
    // alle Werte 0 —> erwartet 0
    in1 = 0; in2 = 0; in3 = 0; in4 = 0; #10
    // normale Eingaben —> erwartet 10
    in1 = 10; in2 = 5; in3 = 5; in4 = 20; #10
    .....
  end
endmodule
```




```
module crc(  
  input wire      clk ,           //Takt  
  input wire      reset ,         //Reset  
  input wire      datain ,        //Eingang der Daten, werden seriell angelegt  
  input wire      enable ,        // = 1, wenn gültige Daten am Eingang liegen  
  input wire      check ,         // 0 = generiere CRC, 1 = checke CRC  
  output wire [4:0] dataout ,     //Ausgang der Daten im Generierungsmodus  
  output wire      error          // = 1, falls ein Fehler im Checkmodus festgestellt wird  
)
```

Implementierung mittels Shift-Register



```
// Shiftregister
reg [4:0] shiftreg;

// CRC-Polynom, kann auch unten direkt drinnen stehen
wire [5:0] crc_poly = 6'b101001;

always @(posedge clk) begin
    // Reset → Shiftregister zurücksetzen
    if (reset) begin
        shiftreg <= 6'b000000;
    end
    else begin
        // Wenn enable → CRC berechnen
        if (enable) begin
            // wenn shiftreg[4] != dem Eingang, dann shiften und XOR
            if (shiftreg[4] != datain)
                shiftreg[4:0] <= {shiftreg[3:0], 1'b0} ^ crc_poly[4:0];
            // ansonsten nur shiften
            else
                shiftreg[4:0] <= {shiftreg[3:0], 1'b0};
        end
    end
end

// Ausgang zuweisen
assign dataout = shiftreg;


// Fehler, falls Check-Modus und Shiftregister ungleich 0
assign error = (check & (!shiftreg));
endmodule
```



- ▶ Folgend: Aufgaben aus alten Klausuren
- ▶ Achtung: decken nicht den gesamten Stoff ab!
- ▶ Selbst versuchen zu lösen, 10min Zeit
- ▶ Dann Diskussion der Lösung

1. Konstruieren Sie ein Verilog-Modul, welches dieselbe Schaltung einschließlich aller Ein- und Ausgänge mit identischer Funktionalität implementiert. Die mit FDC bezeichneten Komponenten sind vorderflankengesteuerte D-Flip-Flops mit asynchronem positivem Reset.
2. Welche logische Funktion hat die Schaltung?

A1 - Schaltplan

 

```
1.
1  module shiftreg(
2  input wire CLK, RESET, I_0, I_1, I_2, I_3, S,
3  output wire O_0, O_1, O_2, O_3);
4
5  // FlipFlops
6  reg [3:0] SHIFT;
7
8  // Ausgang zuweisen
9  assign {O_3, O_2, O_1, O_0} = SHIFT;
10
11 always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
12     if (RESET)
13         SHIFT <= 0; // Reset
14     else if (S)
15         SHIFT <= {I_3, I_2, I_1, I_0}; // Paralleles Laden
16     else
17         SHIFT <= {SHIFT[2:0], SHIFT[3]}; // Shift
18 end
19
20 endmodule
```


2. Parallel ladbares Schieberegister/Rotationsregister



Geben Sie den Schaltplan auf Gatterebene für das folgende Verilog-Modul an.

```
'define ARITH 2'b00
'define LOAD 2'b11
module shift (
  input wire CLK, RESET, IN,
  input wire [1:0] MODE,
  output reg signed [3:0] OUT
);
  always @(posedge CLK or posedge RESET)
    if (RESET) OUT <= 0;
    else case (MODE)
      'LOAD: OUT <= {IN, OUT[3:1]};
      'ARITH: OUT <= OUT >>> 1;
      default: OUT <= OUT >> 1;
    endcase
endmodule
```

A2 - Lösung

 



Gegeben ist folgender Aufwärtszähler:

```
module UpCounter(  
  input wire CLK, RESET,  
  output reg [3:0] COUNT  
);  
  always @(posedge CLK or posedge RESET)  
    if (RESET) COUNT <= 0;  
    else COUNT <= COUNT + 1;  
endmodule
```

1. Erweitern Sie den gegebenen Zähler zu einem ladbaren Auf-/Abwärtszähler mit programmierbarer Schrittweite. Eine „1“ auf dem zusätzlichen Eingang STEP zeigt an, dass mit der nächsten positiven Taktflanke ein Wert vom zusätzlichen Eingang VALUE als neue Schrittweite des Zählers geladen werden soll. Eine „1“ auf dem zusätzlichen Eingang LOAD zeigt an, dass mit der nächsten positiven Taktflanke ein beliebiger Wert ebenso vom Eingang VALUE als neuer Zählerstand geladen werden soll. Bei einer „0“ auf LOAD und STEP soll der Zähler bei jeder positiven Taktflanke um die programmierte Schrittweite erhöht (zusätzlicher Eingang DOWN := „0“) bzw. erniedrigt (DOWN := „1“) werden. Während eine neue Schrittweite geladen wird, soll der Zähler nicht zählen.
2. Der Chip aus a) soll in der Fertigung billiger werden. Welcher Pin ist redundant und kann eingespart werden? Begründen Sie ihre Entscheidung.



```
1.
1  module UpDownCounter(
2      input wire CLK, RESET, STEP, LOAD, DOWN,
3      input wire [3:0] VALUE,
4      output reg [3:0] COUNT
5  );
6      reg [3:0] STEPSIZE;
7
8      always @(posedge CLK or posedge RESET)
9          if (RESET) COUNT <= 0;
10         else if (LOAD)           //neuer Zählerstand laden
11             COUNT <= VALUE;
12         else if (STEP)           //Schrittweite laden
13             STEPSIZE <= VALUE;
14         else
15             COUNT <= DOWN ? COUNT - STEPSIZE : COUNT + STEPSIZE;    //zählen
16 endmodule
```

2. Es kann nur DOWN eingespart werden, ohne die Funktion des Chips einzuschränken. Negative Schrittweite ist dann über Zweierkomplement der Schrittweite möglich. RESET ist von der reinen Logikfunktion auch denkbar, darf aber bei synchroner Logik niemals fehlen.

Wichtig: der Vorlesung, nicht der Klausur ;)

- ▶ Einleitung: sollte man sich nochmal durchlesen, auch Theoriefragen möglich
- ▶ Verilog Grundlagen
- ▶ Testbenches
- ▶ RTL-Pipelines
- ▶ Busse
- ▶ Automaten in Verilog
- ▶ potenzielle Register
- ▶ Synthese

- ▶ for vs. generate
- ▶ Synthetisierbarkeit von /
- ▶ Werte in mehreren always-Blöcken zuweisen

nach Fragen?



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- ▶ jetzt stellen
- ▶ Sprechstunde heute 14:00 S202/E102
- ▶ ins Forum stellen
- ▶ per Mail
- ▶
- ▶ Viel Erfolg bei der Klausur!