

Einführung in Computer Microsystems

Wiederholung / Klausurvorbereitung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



- ▶ Hier schonmal vorab die Spielregeln bei der Klausur
- ▶ Es wird in beiden Teilklausuren 60 Punkte geben
- ▶ Die Punkte werden einfach addiert
- ▶ Zum Bestehen werden 60 Punkte benötigt
- ▶ Hausaufgabenbonus hilft NICHT zum Bestehen

2. Teilklausur

- ▶ 28.7.11, 18:00 - 19:00
- ▶ Bearbeitungszeit 60min
- ▶ Zum leichteren Verständnis/Einfinden in die Aufgabenstellung werden wir die Klausur zu Beginn vorlesen
- ▶ Während dieser Zeit sind keine Fragen erlaubt
- ▶ Während dieser Zeit ist keine Kommunikation erlaubt
- ▶ Während dieser Zeit ist kein Schreiben erlaubt
- ▶ Relevanter Stoff: Vorlesung Kapitel 5-6, Übung 5-6
- ▶ Aber: vorheriger Stoff wird als bekannt vorausgesetzt!



- ▶ Es wird ein Verilog-Syntaxblatt an die Klausur angehängt sein
- ▶ Ansonsten sind KEINE Hilfsmittel erlaubt



Wie erste Teilklausur: Nach Nachnamen:

- ▶ A - F: S311/08
- ▶ G - K: S101/A01
- ▶ L - Z: S101/A1

- ▶ Punkte und Noten werden im Moodle eingetragen
- ▶ Bewertung wird länger dauern als 1. Teil: Korrektur, Bewertungsschema erstellen, HA-Punkte umrechnen

In dieser Aufgabe soll ein komplettes Bussystem mit mehreren Slave-Teilnehmern aufgebaut werden. Hierzu werden zuerst einige Module erstellt und dann verbunden.

Das System soll aus folgenden Slaves bestehen:

- ▶ RAM 32KB
- ▶ ROM 4KB
- ▶ ROM 8KB
- ▶ ROM 16KB
- ▶ 8 Register zu je 32 Bit

Jede Adresse adressiert ein Byte. Alle Datenleitungen sollen 32 Bit breit sein. Geben Sie eine gültige Adressmap an. Memory-Aliasing ist erlaubt.

Adressmap - Lösung

Slave	Startadresse	Endadresse
RAM 32KB	0000 0000 0000 0000	0111 1111 1111 1111
ROM 16KB	1000 0000 0000 0000	1011 1111 1111 1111
ROM 8KB	1100 0000 0000 0000	1101 1111 1111 1111
ROM 4KB	1110 0000 0000 0000	1110 1111 1111 1111
8 Register zu je 32 Bit	1111 0000 0000 0000	1111 0000 0001 1100

Implementieren Sie als Verilog-Modul einen Adressdecoder für einen Bus mit einer CPU als Initiator/Master. Der Decoder soll mit möglichst wenigen Gattern auskommen und für jeden der folgenden Slave-Teilnehmer ein separates SELECT-Signal erzeugen.



```
module decoder(  
    input wire [15:0] addr,  
    output wire select_ram,  
    output wire select_rom1,  
    output wire select_rom2,  
    output wire select_rom3,  
    output wire select_register);  
  
    assign select_ram = ~addr[15];  
    assign select_rom1 = addr[15] & ~addr[14];  
    assign select_rom2 = addr[15] & addr[14] & ~addr[13];  
    assign select_rom3 = addr[15] & addr[14] & addr[13] & ~addr[12];  
    assign select_register = addr[15] & addr[14] & addr[13] & addr[12];  
endmodule
```



Implementieren Sie den RAM-Speicher als Verilog-Modul. Es soll folgende Schnittstelle besitzen:

```
module ram(  
  input wire clk,           //Takt  
  input wire reset,        //synchroner Reset  
  input wire select,       //Select-Leitung  
  input wire we,           //Write-Enable, =1 wenn geschrieben werden soll  
  input wire [ ] addr,     //Adresse  
  input wire [31:0] datain, //Schreibdaten  
  output wire [31:0] dataout); //Lesedaten  
endmodule
```



```
module ram(  
    input wire clk ,           //Takt  
    input wire reset ,        //synchroner Reset  
    input wire select ,       //Select-Leitung  
    input wire we ,           //Write-Enable, =1 wenn geschrieben werden soll  
    input wire [12:0] addr ,   //Adresse  
    input wire [31:0] datain , //Schreibdaten  
    output wire [31:0] dataout); //Lesedaten    reg [31:0] mem [8192:0];    //4kb RAM mit 32Bit Zeilen  
    reg [31:0] out;  
    always@(posedge clk) begin  
        if (we & select)      //Schreiben  
            mem[addr] <= datain;  
            out <= mem[addr];  
    end  
  
    assign dataout = select ? out : 32'bz;  
endmodule
```

Implementieren Sie das Register-Modul in Verilog. Es soll folgende Schnittstelle besitzen:

```
module register(  
    input wire clk,           //Takt  
    input wire reset,        //synchroner Reset  
    input wire select,       //Select-Leitung  
    input wire we,           //Write-Enable, =1 wenn geschrieben werden soll  
    input wire [2:0] addr,    //Adresse  
    input wire [31:0] datain, //Schreibdaten  
    output wire [31:0] dataout); //Lesedaten  
  
endmodule
```



```
module register(  
    input wire clk ,           //Takt  
    input wire reset ,        //synchroner Reset  
    input wire select ,       //Select-Leitung  
    input wire we ,           //Write-Enable, =1 wenn geschrieben werden soll  
    input wire [2:0] addr ,    //Adresse  
    input wire [31:0] datain , //Schreibdaten  
    output wire [31:0] dataout); //Lesedaten    reg [31:0] mem [7:0];      //8 Register mit 32Bit  
    always@(posedge clk) begin  
        if(reset) begin  
            mem[0] <= 0;  
            mem[1] <= 0;  
            mem[2] <= 0;  
        end  
        else  
            if (we & select) //Schreiben  
                mem[addr] <= datain;  
    end    assign dataout = select ? mem[addr] : 32'bz; //Lesen  
endmodule
```

Entwerfen Sie analog zur in der Vorlesung gezeigten Vorgehensweise zum systematischen Schaltungsentwurf eine Schaltung für ein Verfahren zur schnellen Potenzierung ganzer Zahlen mit ganzzahligen Exponenten nach folgendem Pseudo-Code:


- ▶ Eingaben Basis *base*, Exponent *exp* vorzeichenlos zu je 8 Bit
- ▶ Ausgabe Potenz *pow* ist 512 Bit breit
- ▶ Signal *start*=1 startet Rechnung
- ▶ Signal *done*=1 zeigt Abschluss der Rechnung an

```
pow2n[511:0] := base[7:0];
pow[511:0] := 1;
done := 0;


WHILE (exp != 0) DO BEGIN
  if (exp[0] == 1)
    pow := pow + pow2n;
  pow2n := pow2n + pow2n;
  exp := exp >> 1;
END

done := 1;
```

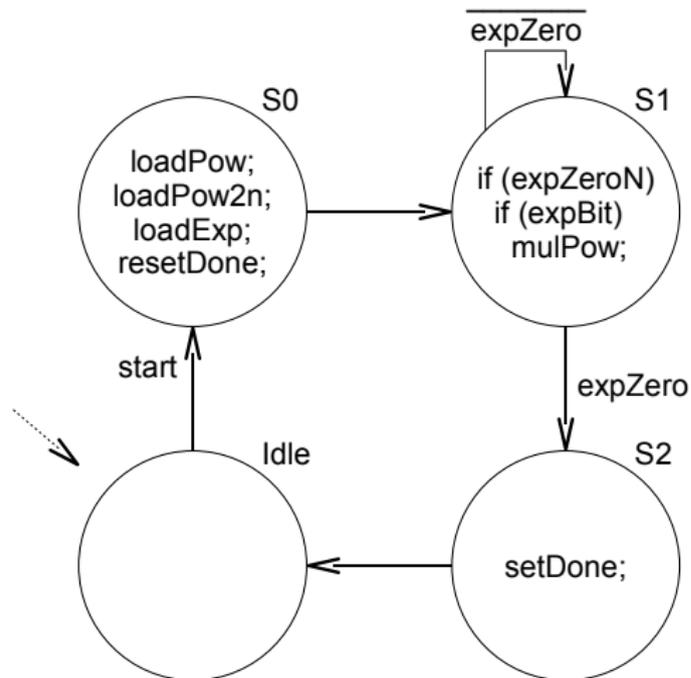Geben Sie den Zustandsübergangsgraph des Steuerwerks und das Diagramm des Datenpfades an. Finden Sie dazu geeignete Steuer- und Statussignale.



Datenpfad - Lösung

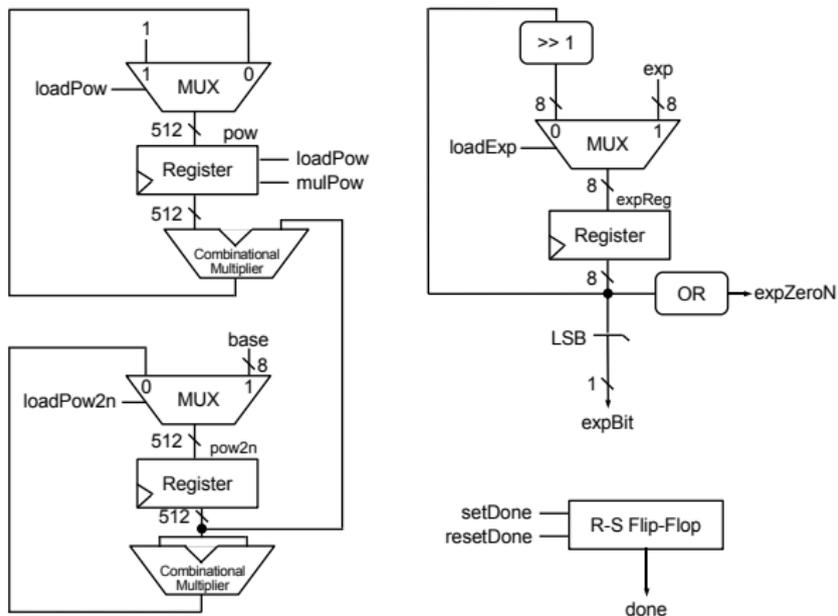

nach Fragen?



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- ▶ jetzt stellen
- ▶ Sprechstunden (Termine auf Webseite/Forum)
- ▶ ins Forum stellen
- ▶ per Mail
- ▶
- ▶ Viel Erfolg bei der Klausur!