

# Verilog Crash-Kurs

zum Praktikum  
Adaptive Computersysteme

Sommersemester 2009

Martin Kumm / Holger Lange


FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen  
Informatik, TU Darmstadt

- Verilog zwischen „SDL“ und HDL
- Synthetisierbare Sprachteile
- Kombinatorische Logik
- Sequenzielle Logik
- Hierarchische Modellierung
- Instanz Generierung
- Literaturhinweise
 
# Verilog zwischen „SDL“ und HDL

- Verilog ist viel mächtiger als zur reinen Hardware-Beschreibung nötig
    - Wichtig zur Modellierung von Systemumgebungen, „Testbenches“
    - Im Praktikum schon vorgegeben, muss lediglich angepasst werden
  - Von den reinen HW-Beschreibungselementen nicht alle übersetzbar (Synthese)
    - z.B. Modellierung von Zeit („#10“) in HW nicht garantierbar
- Synthetisierbare Untermenge von Verilog

- Synthese: Abbildung von Register-Transfer-Logik (RTL) auf Gatternetzlisten
- RTL in Verilog
  - Wichtige Datentypen: *wire* und *reg*
  - Permanente Zuweisung *assign* beschreibt kombinatorische Logik
  - *always* Block beschreibt prozedural kombinatorische **oder** sequenzielle Logik
    - In kombinatorischem Block auch *integer* als Hilfsvariablen zulässig, z.B. Schleifenzähler
  - Hierarchie durch Module und Instanzen
    - *parameter / defparam*
  - Präprozessor ``define NAME / `NAME`




- Funktion  **$y = a \& (b \mid c) \& (!d)$**
- 1. Möglichkeit: Permanente Zuweisung  
*wire y;*  
*assign y = a && (b || c) && (!d);*
- Oder kürzer (Def. und Zuweisung  
kombiniert)  
*wire y = a && (b || c) && (!d);*

- 2. Möglichkeit: Kombinatorischer *always*-Block

```
reg y; // hier wird kein Flip-Flop erzeugt  
always @(a or b or c or d) begin // komplett!  
    y = a && (b || c) && (!d);  
end
```

- Schleifenzähler: Beispiel „Reverse“  
Leitfaden
- In kombinatorischen *always*-Blöcken **immer**  
blockende Zuweisung „=“ verwenden
  - Wie in C oder Java ...

- Wie in C oder Java ...
  - `&&`, `||`, `!` usw. sind **logische** Operatoren und arbeiten auf den gesamten Ausdrücken
  - `&`, `|`, `~` usw. sind **bitweise** Operatoren und werten die Ausdrücke Bit für Bit aus
  - Logischer Vergleich: `==`, `!=`
    - **Nicht** `===`, `!==` verwenden!
  - Multiplexer: Bedingung ? wahr : falsch
- Vorsicht bei komplexeren Ausdrücken
  - `+`, `-` erzeugen oft Addierer; `*`, `/` Multiplizierer (groß) Dividierer oft gar nicht möglich
  - Besser: 2er Potenzen ausnutzen „`<<`“ „`>>`“

 

- D-Flip-Flop mit asynchronem Reset
- Sequenzieller *always*-Block

```
reg Q;
```

```
always @(posedge CLK or posedge RESET) begin
```

```
  if (RESET == 1) begin
```

```
    Q <= 0;
```

```
  end
```

```
  else begin
```

```
    Q <= D;
```

```
  end
```

```
end
```



- In sequenziellen *always*-Blöcken **immer** nicht-blockende Zuweisung „ $\leq$ “ verwenden
  - Wertet in jedem Zeitschritt zunächst alle Ausdrücke auf der rechten Seite aus
  - Transparente Zwischenspeicherung
  - Schließlich Zuweisung an die linke Seite
  - Modelliert die Zeitverzögerung beim Laden eines Flip-Flops
- Sei  $B := 3, A := 2$ 
  - $A = 4; B = A; \rightarrow$  B hat den Wert 4
  - $A \leq 4; B \leq A; \rightarrow$  B hat den Wert 3
    - Im nächsten Zeitschritt ist  $A=4$  und B hat den Wert 2!

- Zustandsautomaten

- Werte für Zustandsvariable (Typ *reg*) mit ``define` kodieren

- `always @(posedge CLK or posedge RESET) begin`  
`if (RESET) STATE <= `IDLE;`

- `else begin`

- `case (STATE)`

- ``IDLE: STATE <= `GO;`

- ``GO: begin`

- `...`

- `STATE <= `IDLE;`


- `end`

- `default: STATE <= 'bx; //ungültig!`

- `endcase`


- `end`

- `end`

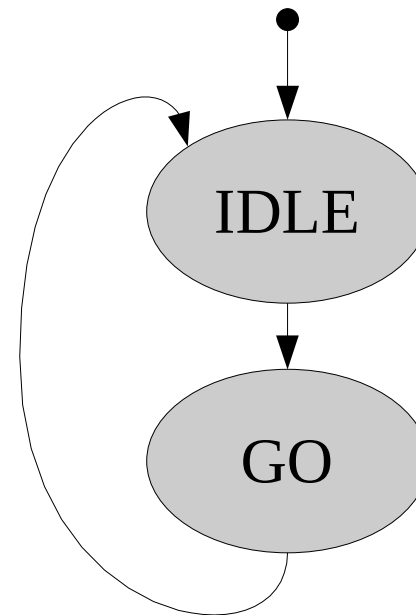

 
# Hierarchische Modellierung

```
module top_level(pin1,pin2,pin3,pin4,...);  
  input pin1,pin2,pin3;  
  output pin4;  
  wire wire1;  
  and_module and1(pin1,pin2,wire1);  
  and_module and2(wire1,pin3,pin4);  
endmodule
```



```
module and_module(a,b,y);  
  input a,b;  
  output y;  
  assign y = a && b;  
endmodule
```

# Instanz Generierung

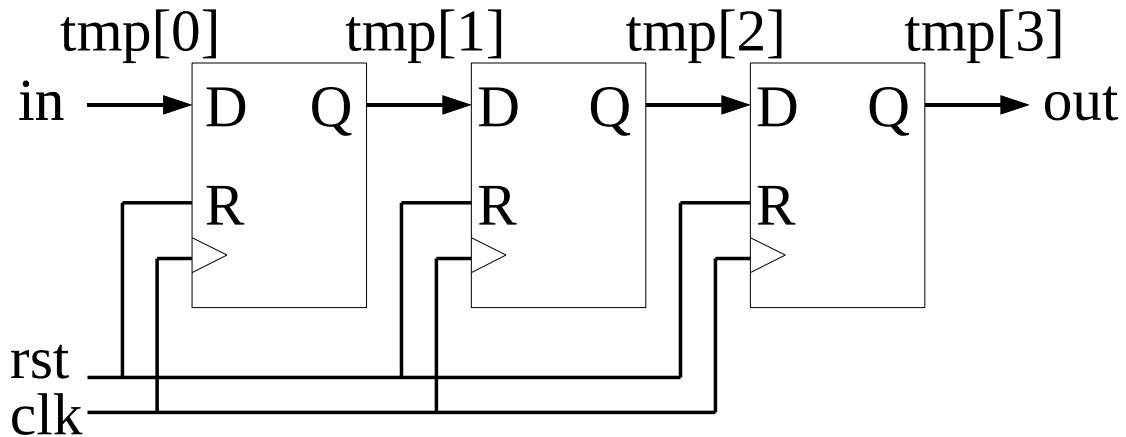

```
wire [7:0] tmp[3:0];
```

```
assign tmp[0] = in;
```

```
assign out = tmp[3];
```

```
genvar i;
```

```
generate
```

```
for(i=0; i<3; i=i+1) begin : register_chain
```

```
    register_8_bit register_8_bit1(clk,reset,tmp[i],tmp[i+1]);
```

```
end
```

```
endgenerate
```

- Verilog Quick Reference Cards:  
[http://www.tcnj.edu/~hernande/Eng312/Verilog\(R\)\\_QRC\\_\\_02.pdf](http://www.tcnj.edu/~hernande/Eng312/Verilog(R)_QRC__02.pdf)  
<http://wwwhome.cs.utwente.nl/~co/co213130/vhdlref.pdf>
- Online Tutorial, Beispiele, etc.:  
<http://www.asic-world.com/verilog/index.html>
- Verilog – Modellbildung für Synthese und Verifikation, Hoppe, 2006
- Advanced Digital Design with the Verilog HDL, Ciletti, 2007