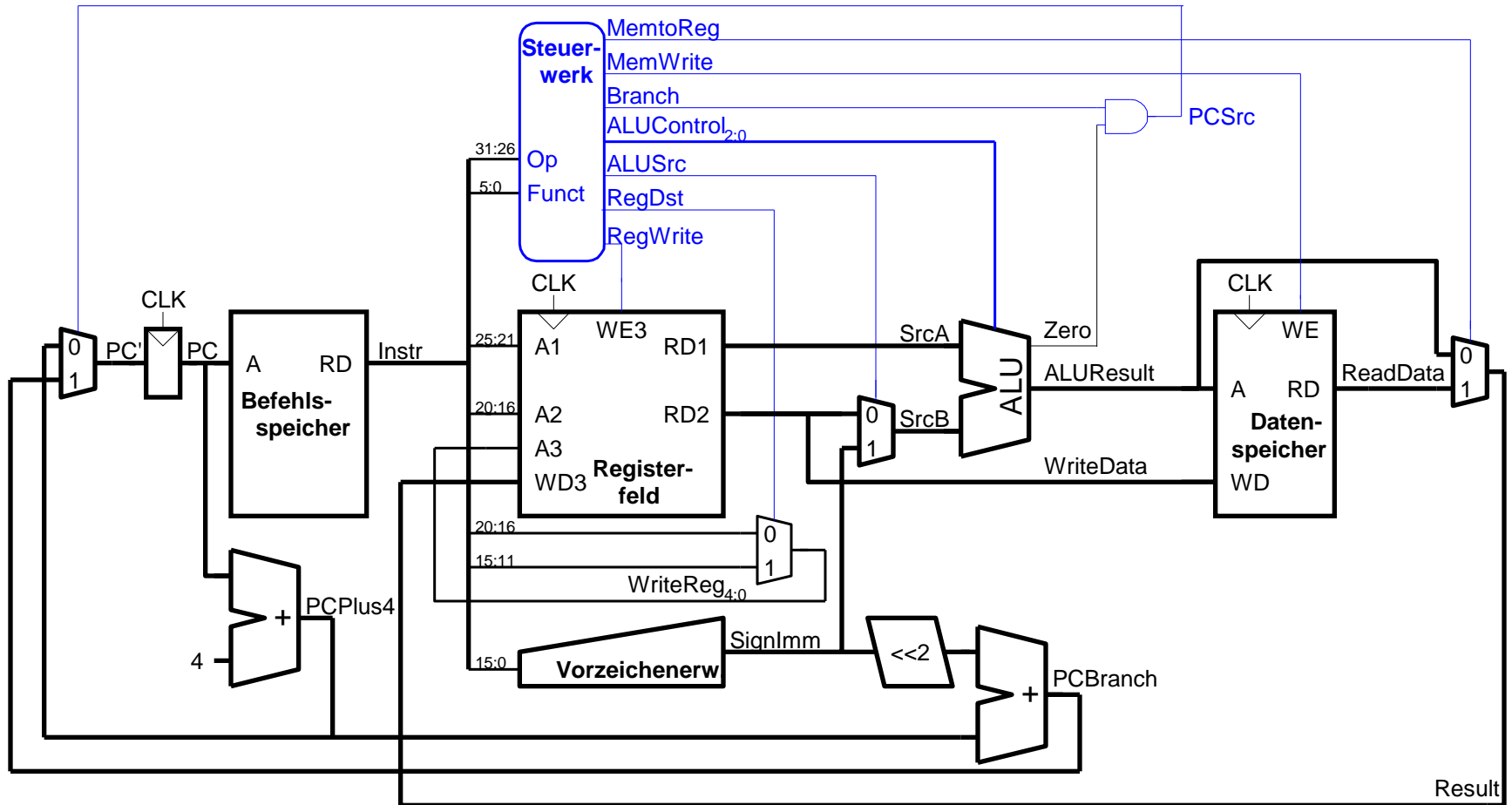



# Organisatorisch

- **Gruppen:** sich bis heute Abend (21.04.) als Gruppen in Moodle eintragen
  - 2 Leute müssen zu dritt arbeiten, da wir nur 24 Boards haben und 50 Leute angemeldet sind
  - falls Sie keinen Partner/in haben, Sie können nach der Vorlesung nach vorne kommen, um einen Partner/in zu finden
  - **ab Lab 2** müssen alle Abgaben als Gruppe eingereicht
- **Vivado installieren** (Anleitung steht auf Moodle bei Lab 2)
- **Nexys4-DDR Boards** nächste Woche abholen:
  - Bei Frau Reimund (S2/02 E103)
  - **Do (28.04.) 13:00-15:30**
  - **Fr (29.04.) 09:30-12:30**
  - Nur ein Mitglied der Gruppe muss kommen
  - 50 Euro Pfand (wird Ihnen zurückgegeben mit der Rückgabe des Boards am Ende des Semesters)


# Vollständiger Ein-Takt-Prozessor



# Steuerwerk

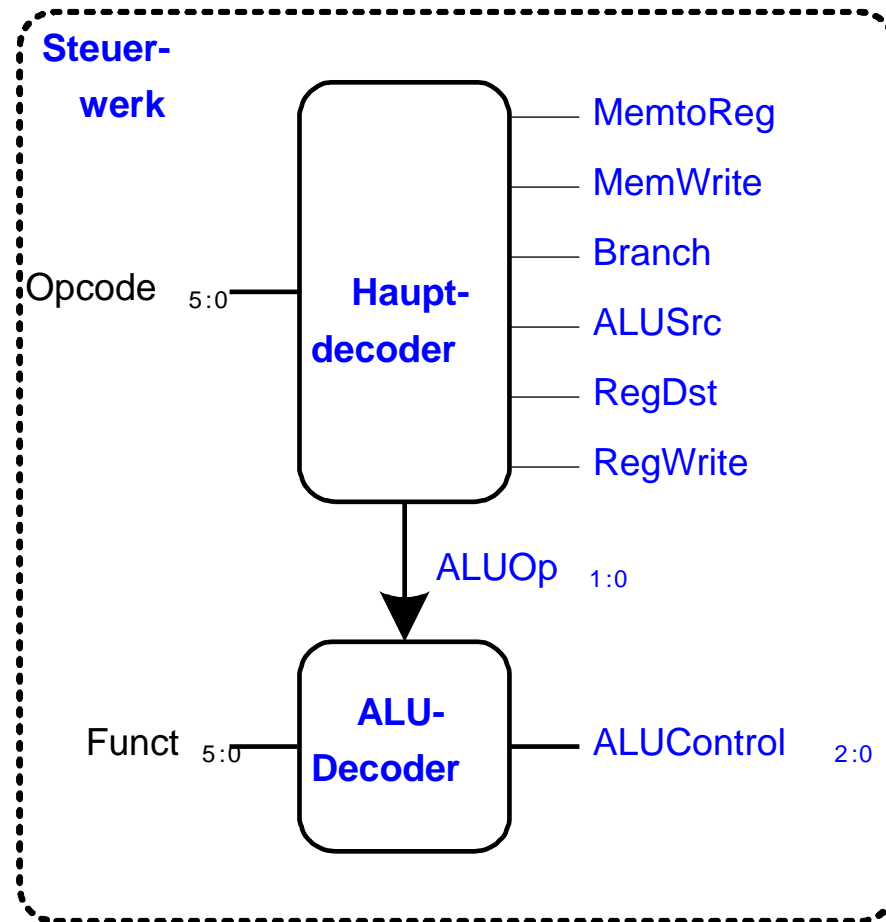


# Zur Erinnerung: ALU

 

| $F_{2:0}$ | Funktion  |
|-----------|-----------|
| 000       | A & B     |
| 001       | A   B     |
| 010       | A + B     |
| 011       | unbenutzt |
| 100       | A & ~B    |
| 101       | A   ~B    |
| 110       | A - B     |
| 111       | SLT       |

# Zur Erinnerung: ALU

 

| $F_{2:0}$ | Funktion  |
|-----------|-----------|
| 000       | A & B     |
| 001       | A   B     |
| 010       | A + B     |
| 011       | unbenutzt |
| 100       | A & ~B    |
| 101       | A   ~B    |
| 110       | A - B     |
| 111       | SLT       |


# Steuerwerk: ALU-Decoder

| ALUOp <sub>1:0</sub> | Bedeutung            |
|----------------------|----------------------|
| 00                   | Addiere              |
| 01                   | Subtrahiere          |
| 10                   | Werte Funct-Feld aus |
| 11                   | unbenutzt            |

| ALUOp <sub>1:0</sub> | Funct        | ALUControl <sub>2:0</sub> |
|----------------------|--------------|---------------------------|
| 00                   | X            | 010 (Add)                 |
| X1                   | X            | 110 (Subtract)            |
| 1X                   | 100000 (add) | 010 (Add)                 |
| 1X                   | 100010 (sub) | 110 (Subtract)            |
| 1X                   | 100100 (and) | 000 (And)                 |
| 1X                   | 100101 (or)  | 001 (Or)                  |
| 1X                   | 101010 (slt) | 111 (SLT)                 |


# Steuerwerk: Hauptdecoder

| Instruktion | Op <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp <sub>1:0</sub> |
|-------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|
| R-Typ       | 000000            |          |        |        |        |          |          |                      |
| lw          | 100011            |          |        |        |        |          |          |                      |
| sw          | 101011            |          |        |        |        |          |          |                      |
| beq         | 000100            |          |        |        |        |          |          |                      |

 

# Steuerwerk: Hauptdecoder

| Instruction | Op <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MementoReg | ALUOp <sub>1:0</sub> |
|-------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|----------|------------|----------------------|
| R-type      | 000000            | 1        | 1      | 0      | 0      | 0        | 0          | 10                   |
| lw          | 100011            | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 1          | 00                   |
| sw          | 101011            | 0        | X      | 1      | 0      | 1        | X          | 00                   |
| beq         | 000100            | 0        | X      | 0      | 1      | 0        | X          | 01                   |

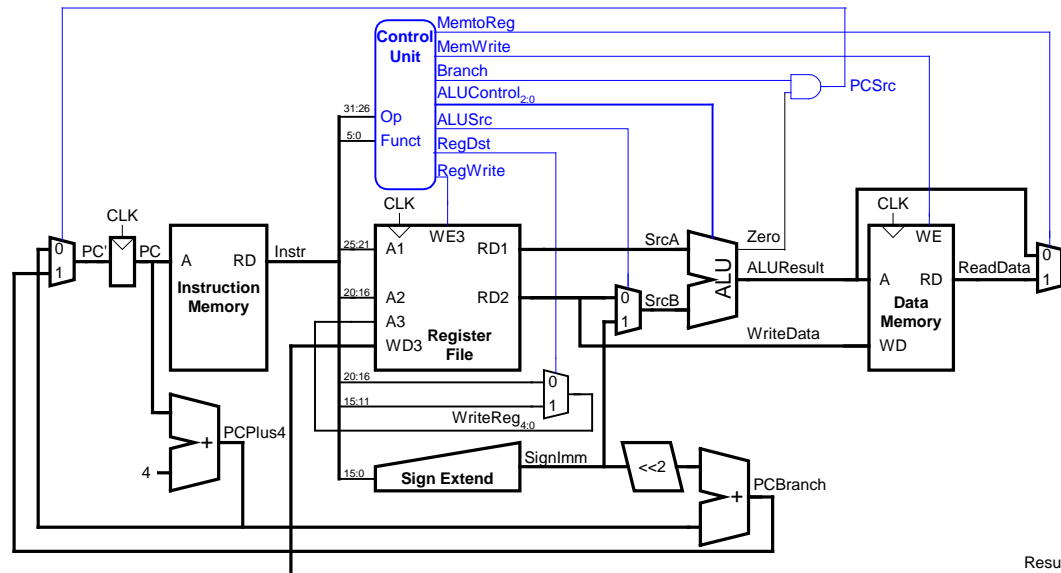




# Beispiel im Ein-Takt Datenpfad:




OR

 


# Erweitere Funktionalität: addi

- Keine Änderung am Datenpfad nötig

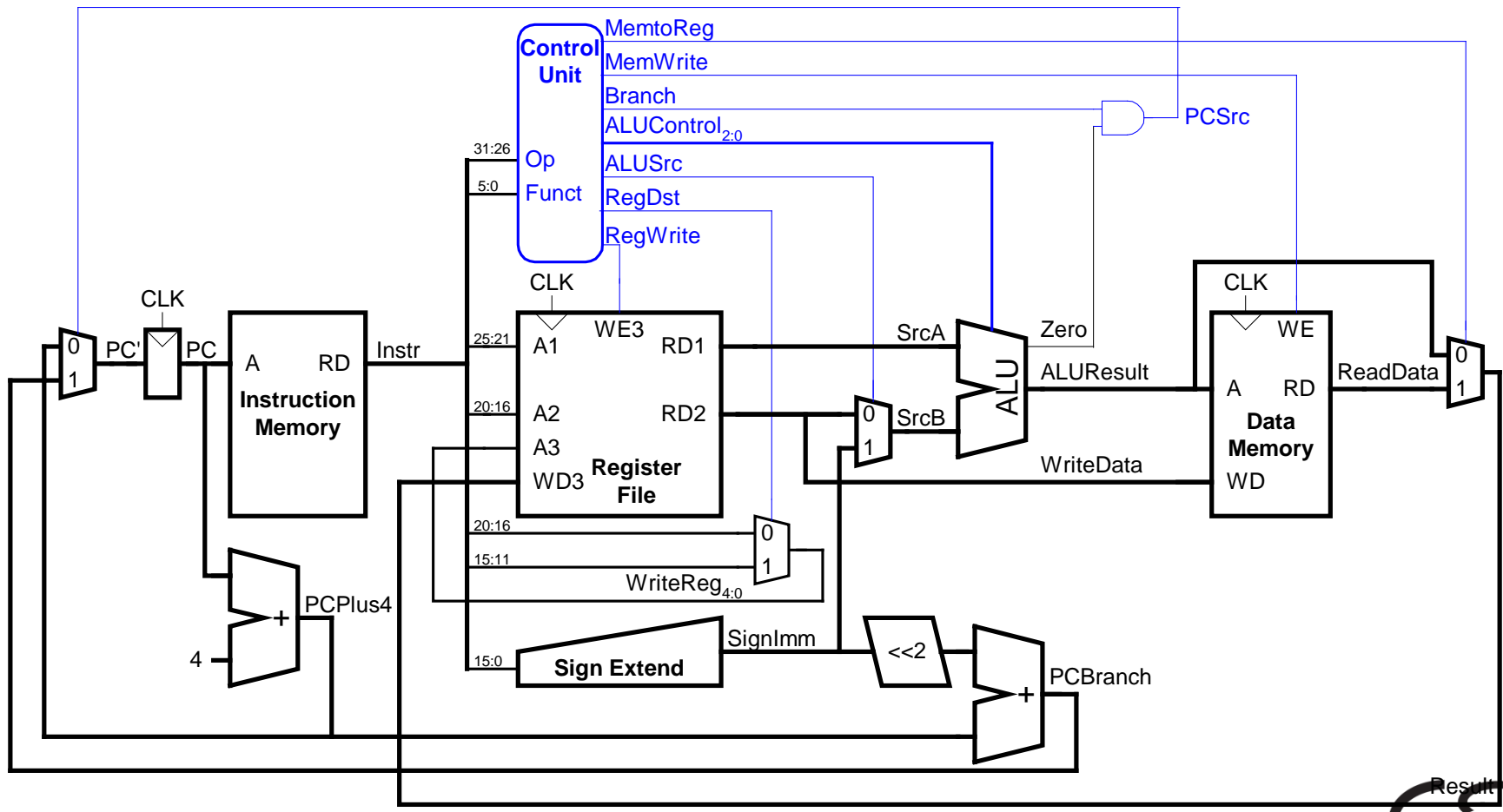

# Erweitere Steuerwerk: addi

| Instruktion | Op <sub>5,0</sub> | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp <sub>1,0</sub> |
|-------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|
| R-Typ       | 000000            | 1        | 1      | 0      | 0      | 0        | 0        | 10                   |
| lw          | 100011            | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 1        | 00                   |
| sw          | 101011            | 0        | X      | 1      | 0      | 1        | X        | 00                   |
| beq         | 000100            | 0        | X      | 0      | 1      | 0        | X        | 01                   |
| <b>addi</b> | <b>001000</b>     |          |        |        |        |          |          |                      |

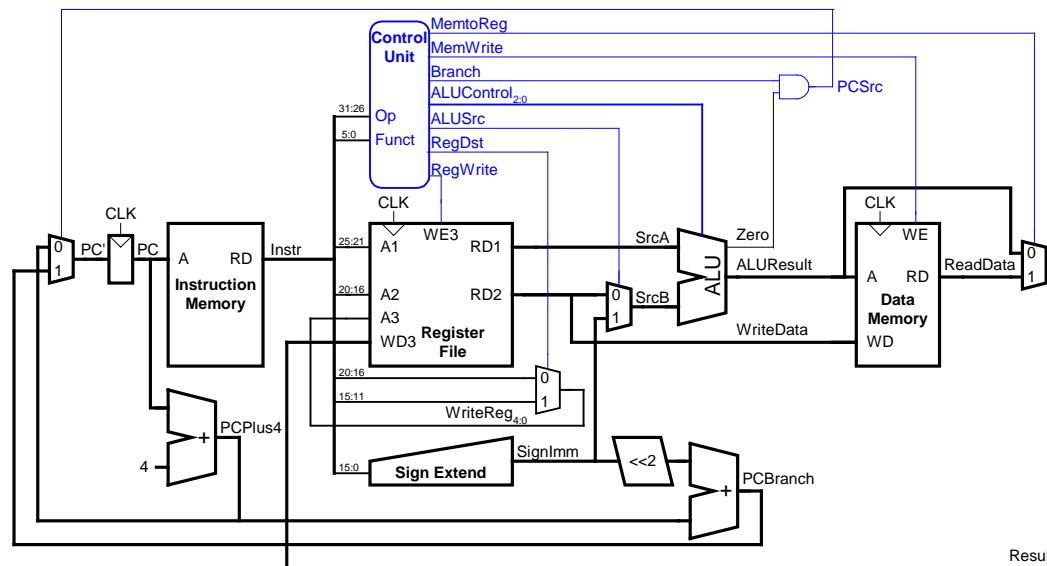


# Erweitere Steuerwerk: addi




| Instruktion | Op <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst   | AluSrc   | Branch   | MemWrite | MemtoReg | ALUOp <sub>1:0</sub> |
|-------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| R-Typ       | 000000            | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10                   |
| lw          | 100011            | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 00                   |
| sw          | 101011            | 0        | X        | 1        | 0        | 1        | X        | 00                   |
| beq         | 000100            | 0        | X        | 0        | 1        | 0        | X        | 01                   |
| <b>addi</b> | <b>001000</b>     | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>00</b>            |

# Erweitere Funktionalität: j

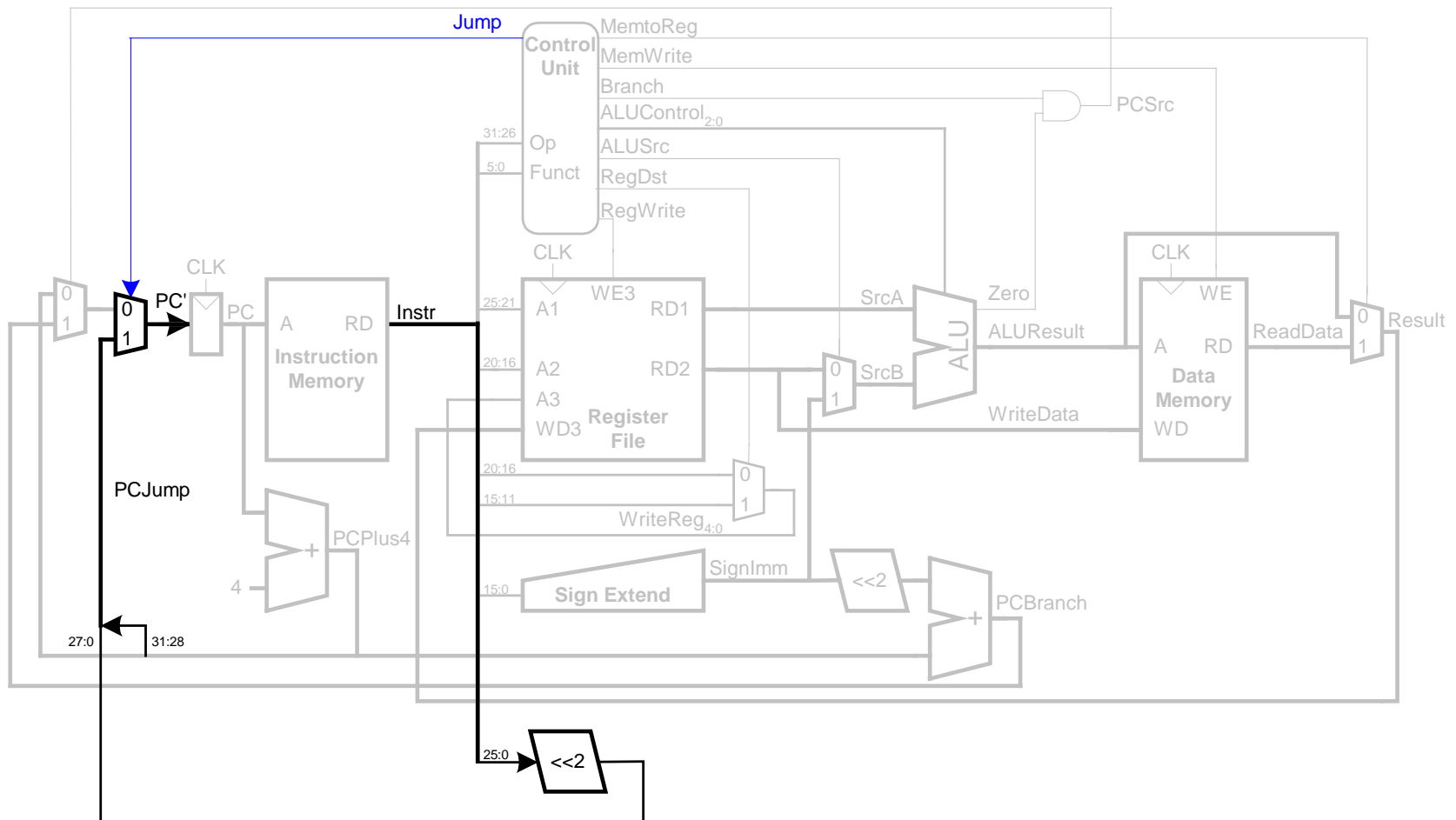

# Steuerwerk: Hauptdecoder


| Instruktion | Op <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp <sub>1:0</sub> | Jump |
|-------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|------|
| R-Typ       | 000000            | 1        | 1      | 0      | 0      | 0        | 0        | 10                   | 0    |
| lw          | 100011            | 1        | 0      | 1      | 0      | 0        | 1        | 00                   | 0    |
| sw          | 101011            | 0        | X      | 1      | 0      | 1        | X        | 00                   | 0    |
| beq         | 000100            | 0        | X      | 0      | 1      | 0        | X        | 01                   | 0    |
| j           | <b>000010</b>     |          |        |        |        |          |          |                      |      |

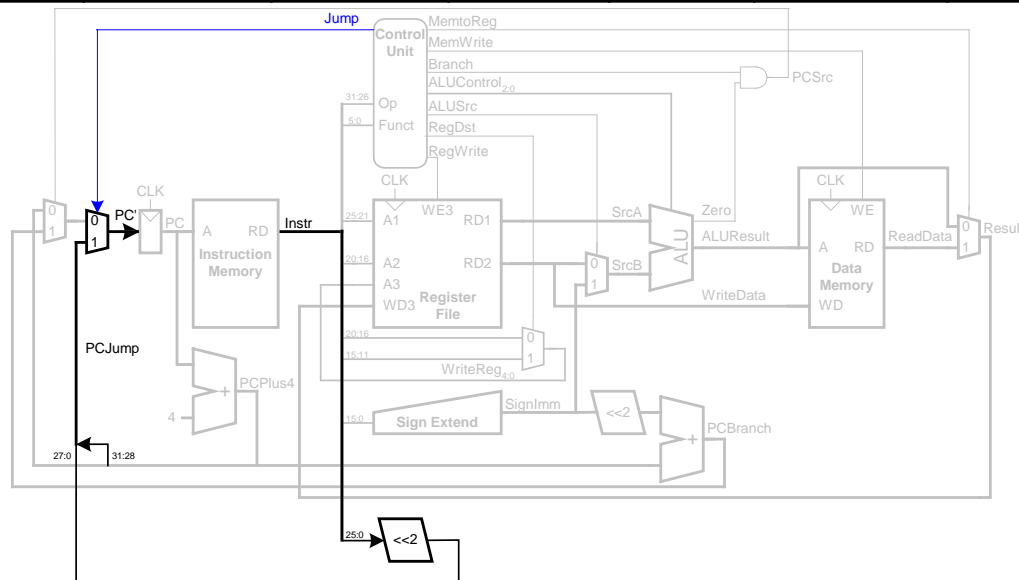

# Steuerwerk: Hauptdecoder

| Instruction | Op <sub>5:0</sub> | RegWrite | RegDst   | AluSrc   | Branch   | MemWrite | MemtoReg | ALUOp <sub>1:0</sub> | Jump     |
|-------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|
| R-type      | 000000            | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10                   | 0        |
| lw          | 100011            | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 00                   | 0        |
| sw          | 101011            | 0        | X        | 1        | 0        | 1        | X        | 00                   | 0        |
| beq         | 000100            | 0        | X        | 0        | 1        | 0        | X        | 01                   | 0        |
| j           | <b>000010</b>     | <b>0</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>0</b> | <b>X</b> | <b>XX</b>            | <b>1</b> |

# Rückblick: Ein-Takt MIPS Prozessor

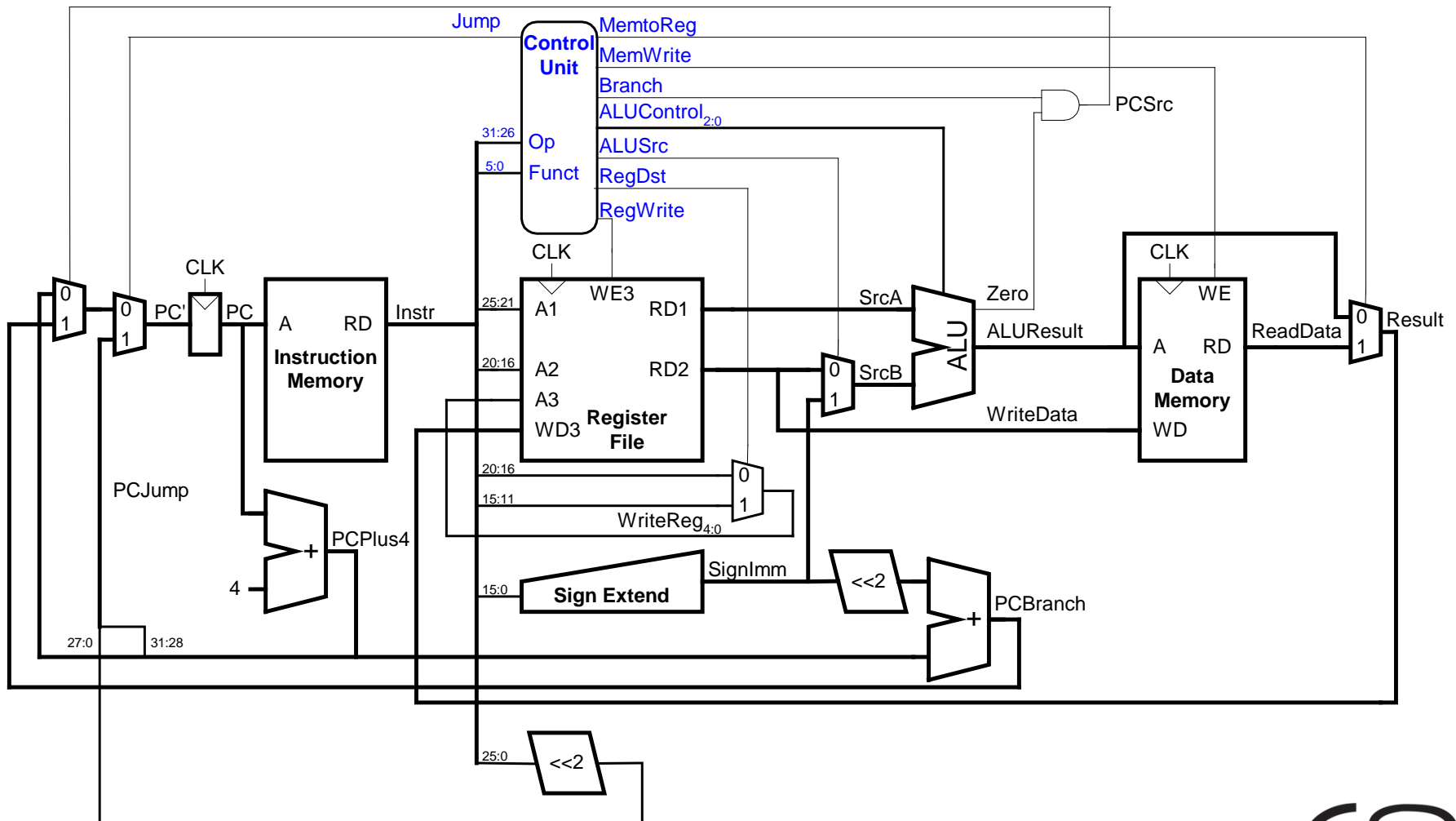



# MIPS Prozessor mit Pipelining



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## Zeitliche Parallelität


**Teile** Ablauf im Ein-Takt-Prozessor in fünf Stufen:

- Hole Instruktion (*Fetch*)
- Dekodiere Bedeutung von Instruktion (*Decode*)
- Führe Instruktion aus (*Execute*)
- Greife auf Speicher zu (*Memory*)
- Schreibe Ergebnisse zurück (*Writeback*)


Füge **Pipeline-Register** zwischen den Stufen ein

# Rechenleistung: Ein-Takt und Pipelined


## Ein-Takt

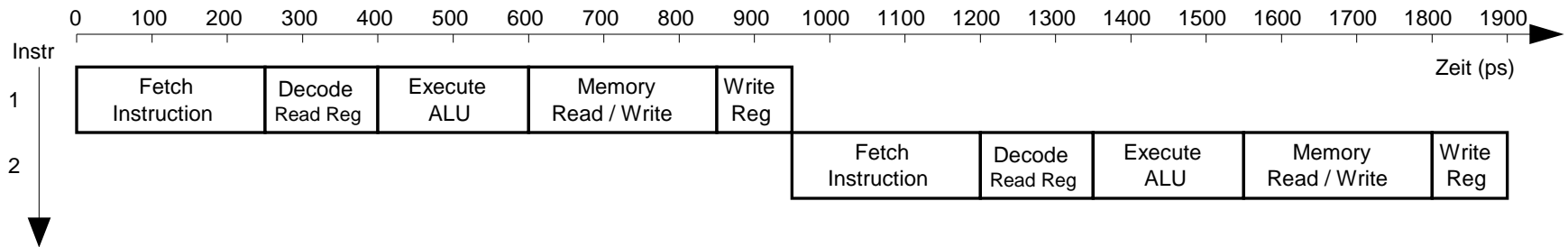



## Pipelined

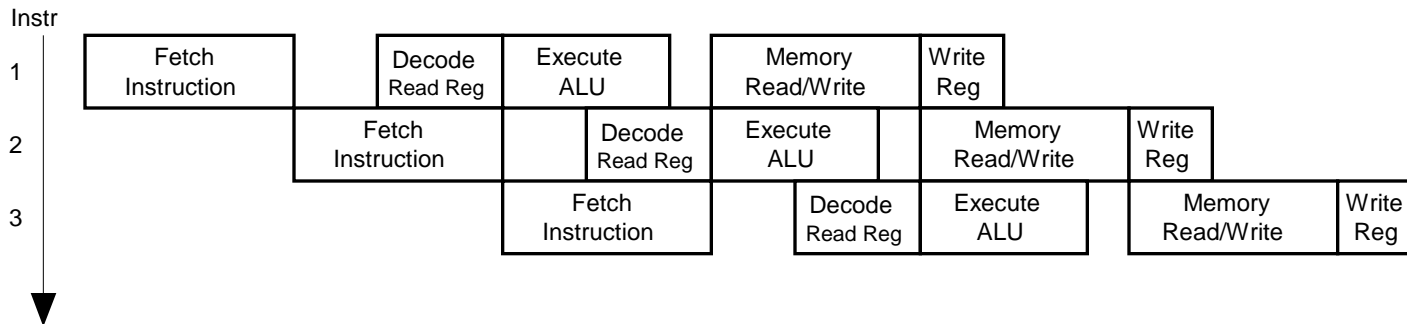
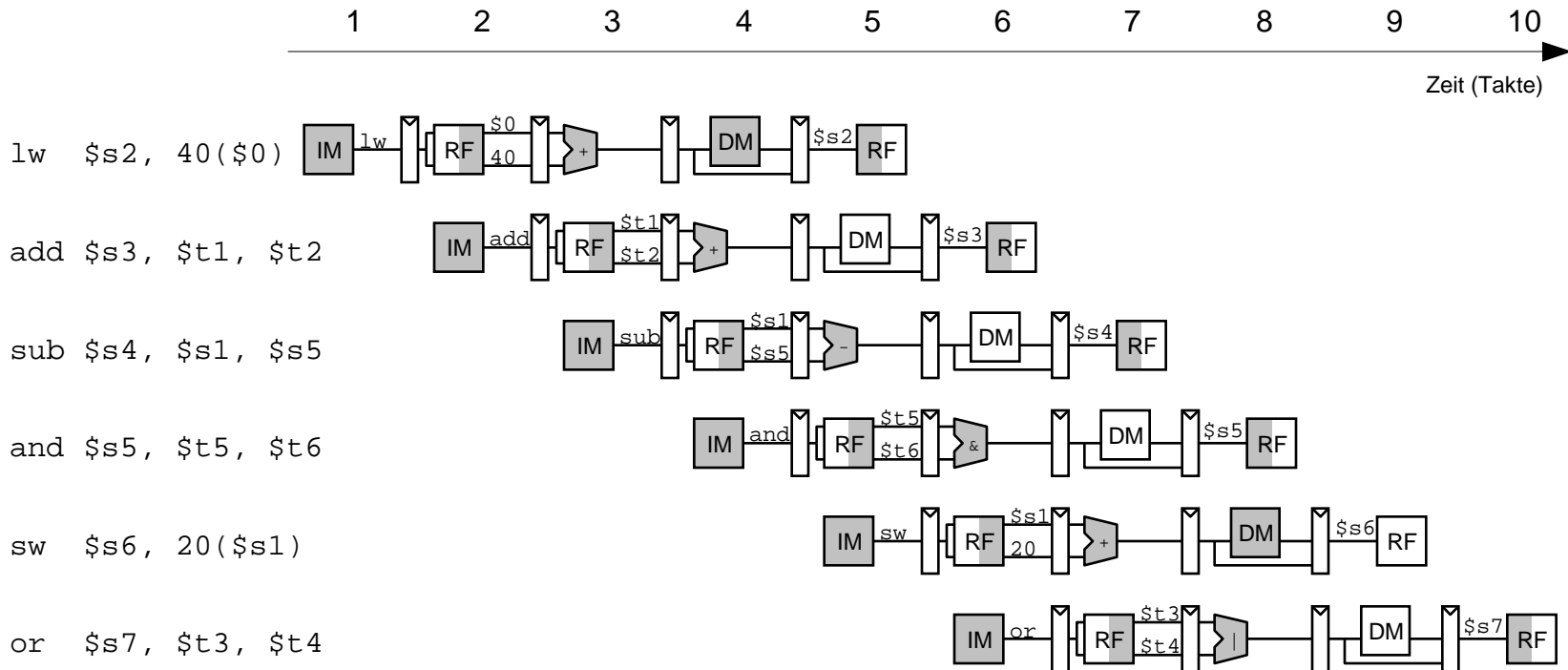
# Abstraktere Darstellung des Pipelinings




# Ein-Takt- und Pipelined-Datenpfad

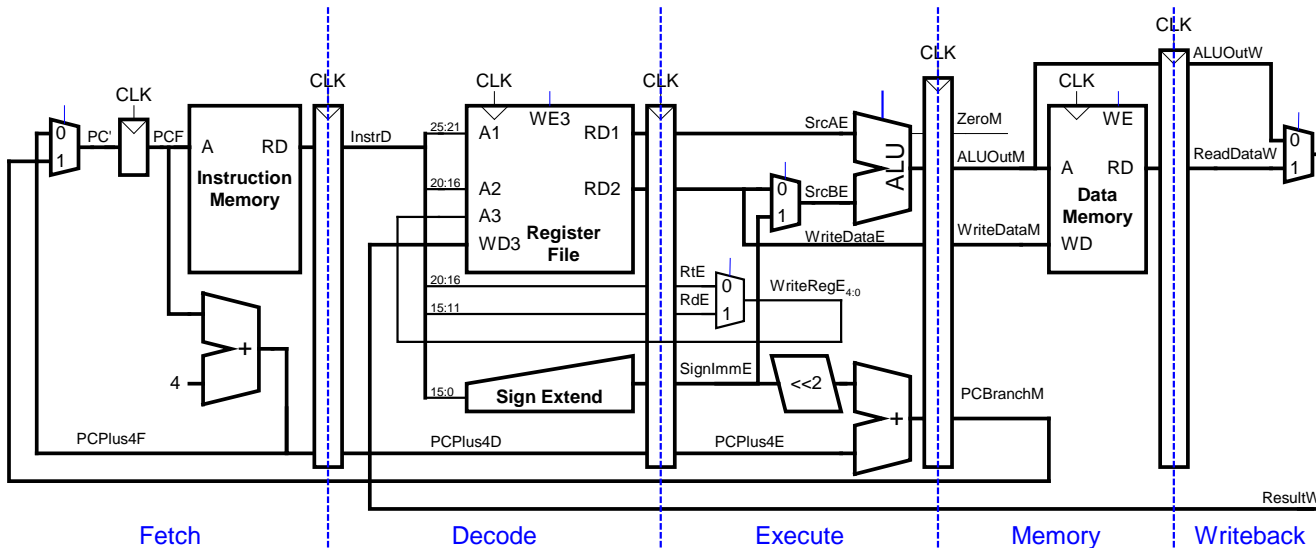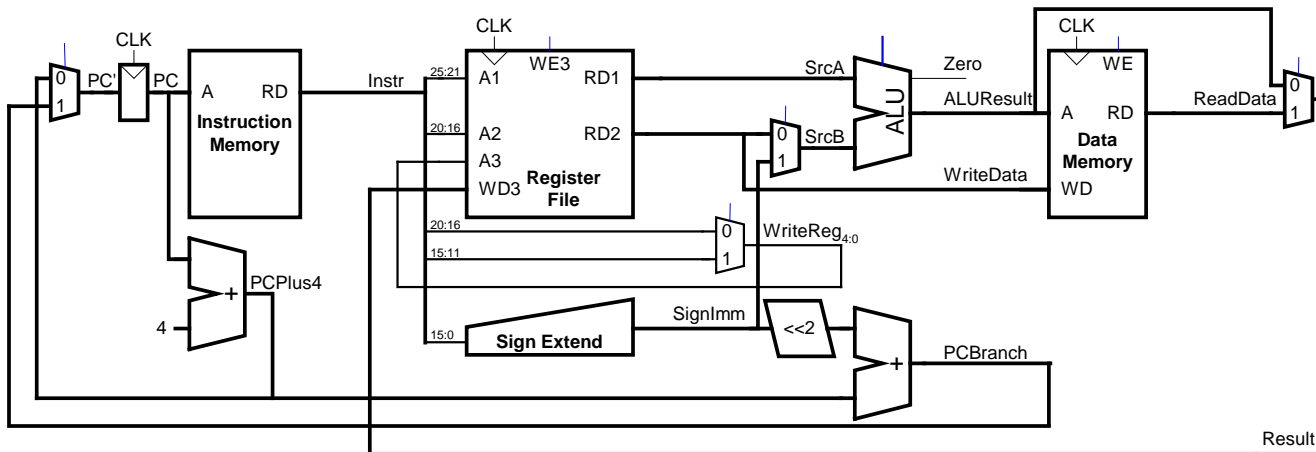

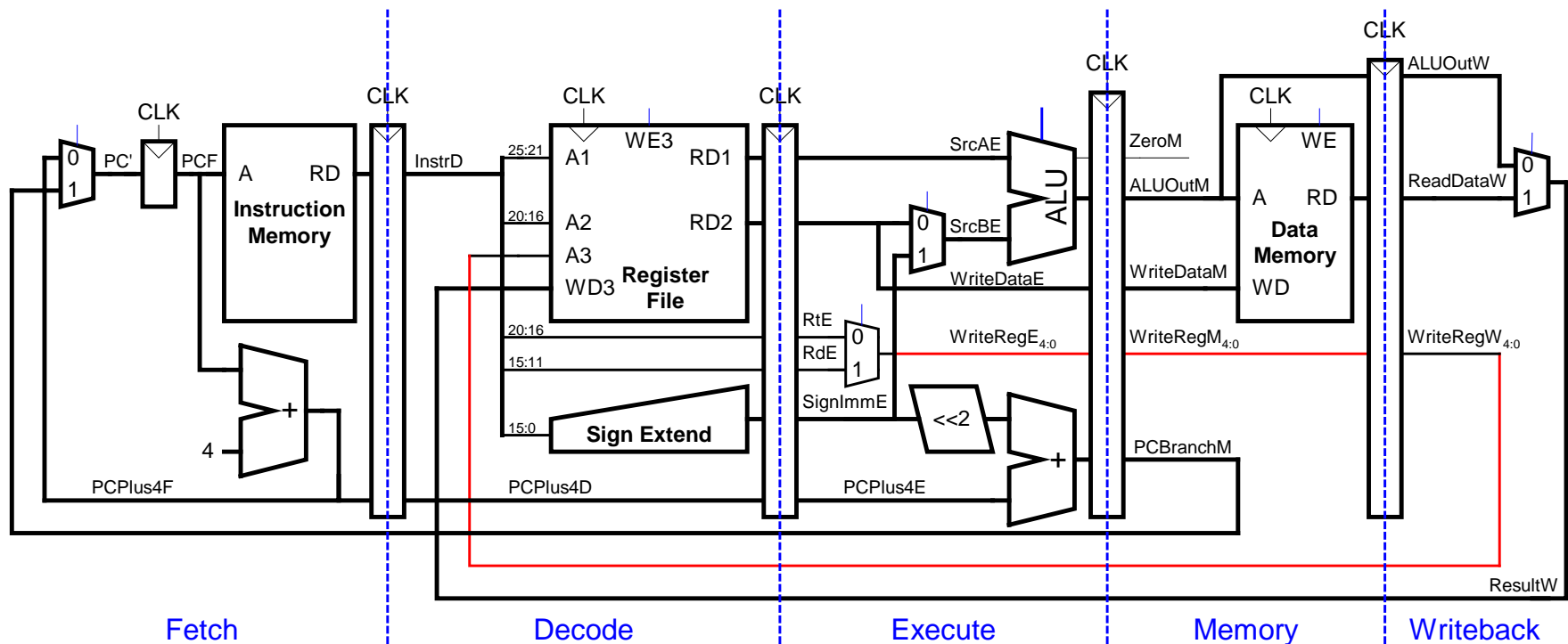
# Korrigierter Pipelined-Datenpfad

- **WriteReg** muss zur gleichen Zeit am Registerfeld ankommen wie **Result**



# Steuersignale für Pipelined-Datenpfad

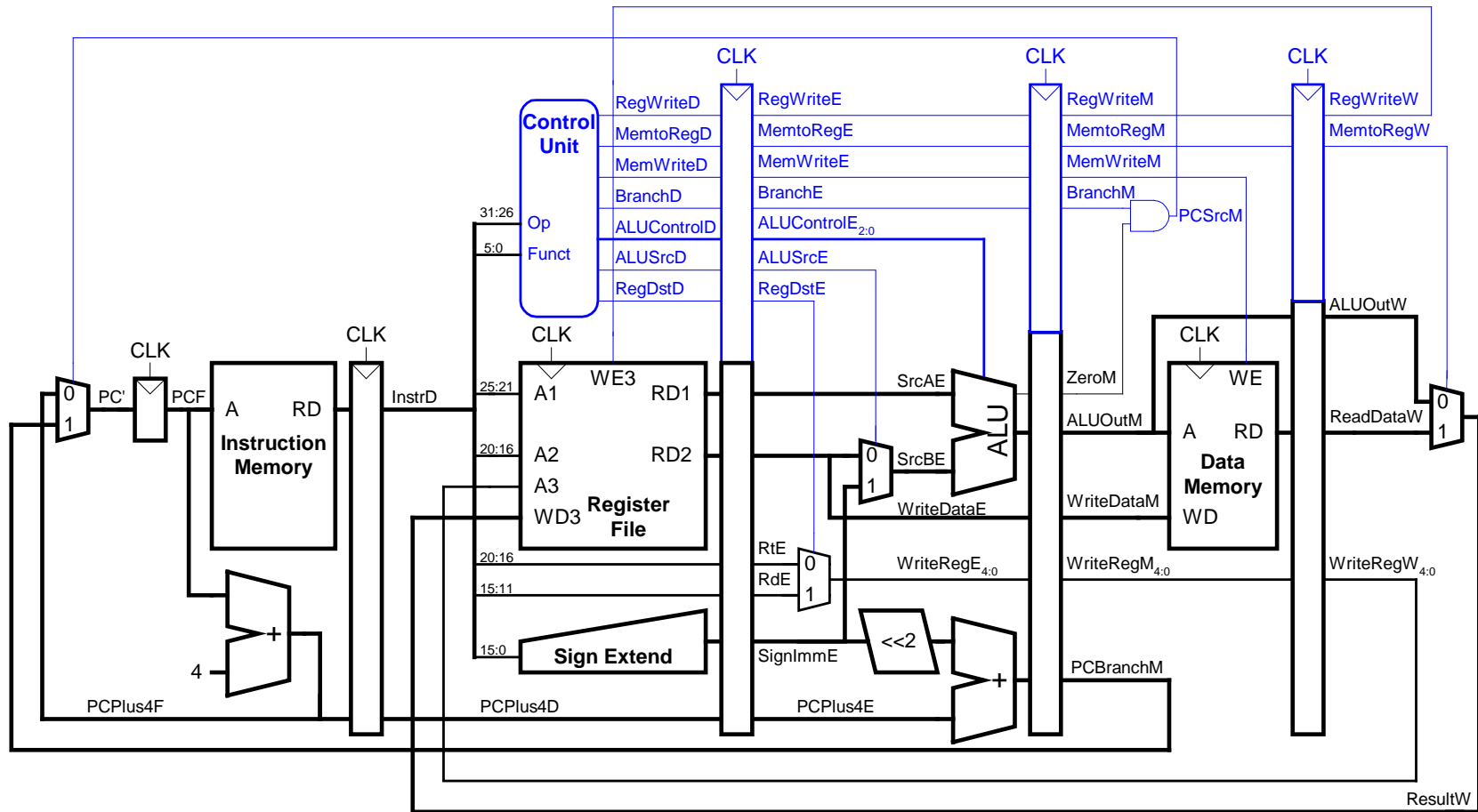

Identisch zu Ein-Takt-Steuerwerk, aber Signale verzögert über Pipeline-Stufen

# Abhängigkeiten zwischen Pipeline- Stufen (*hazards*)




## Treten auf wenn eine

- Instruktion vom Ergebnis einer vorhergehenden abhängt
- ... diese aber noch kein Ergebnis geliefert hat

## Arten von Hazards

- **Data Hazard:** z.B. Neuer Wert von Register noch nicht in Registerfeld eingetragen
- **Control Hazard:** Unklar welche Instruktion als nächstes ausgeführt werden muss
  - Tritt bei Verzweigungen auf

# Data Hazard

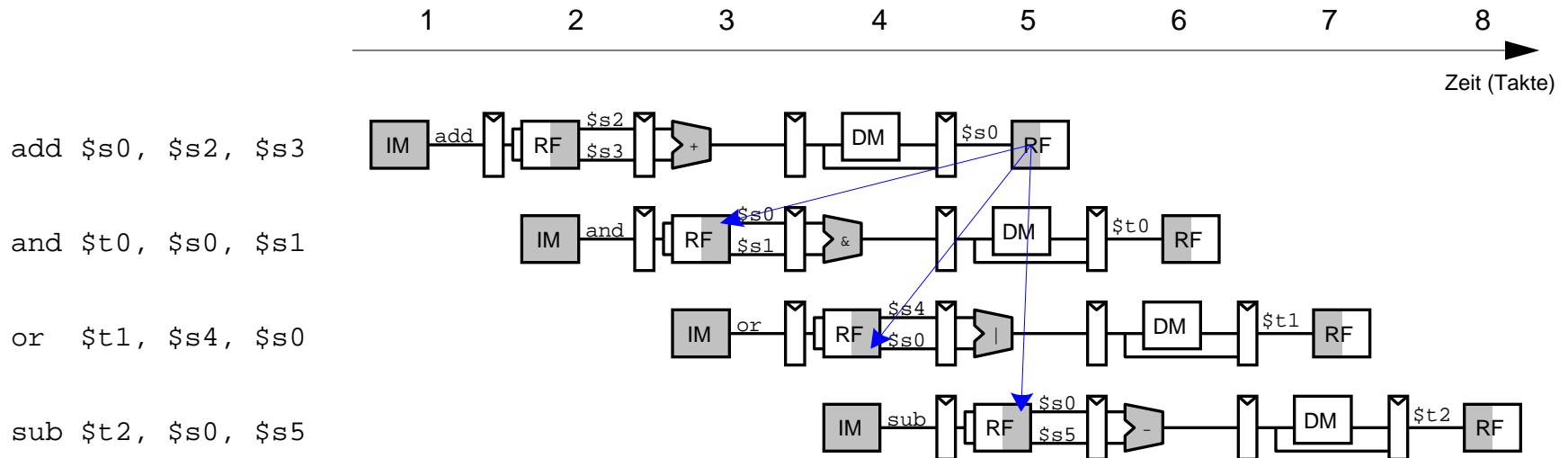

Hier: **Read-after-Write Hazard (RAW)**  
- \$s0 „muss vor Lesen geschrieben werden“



# Umgang mit Data Hazards



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

**Möglichkeiten:**


# Umgang mit Data Hazards

## Möglichkeiten:


1. Plane **Wartezeiten** von Anfang an ein
  - Füge `nops` zur Compile-Zeit ein
  - *scheduling*
2. **Stelle** Maschinencode zur Compile-Zeit **um**
  - *scheduling / reordering*
3. Leite Daten zur Laufzeit schneller über **Abkürzungen** weiter
  - *bypassing / forwarding*
4. **Halte** Prozessor zur Laufzeit **an** bis Daten da sind
  - *stalling*
 
# Beseitigung von Data Hazards zur Compile-Zeit


- Füge ausreichend viele `nops` ein bis Ergebnis bereitsteht
- Oder schiebe unabhängige Instruktionen nach vorne (statt `nops`)


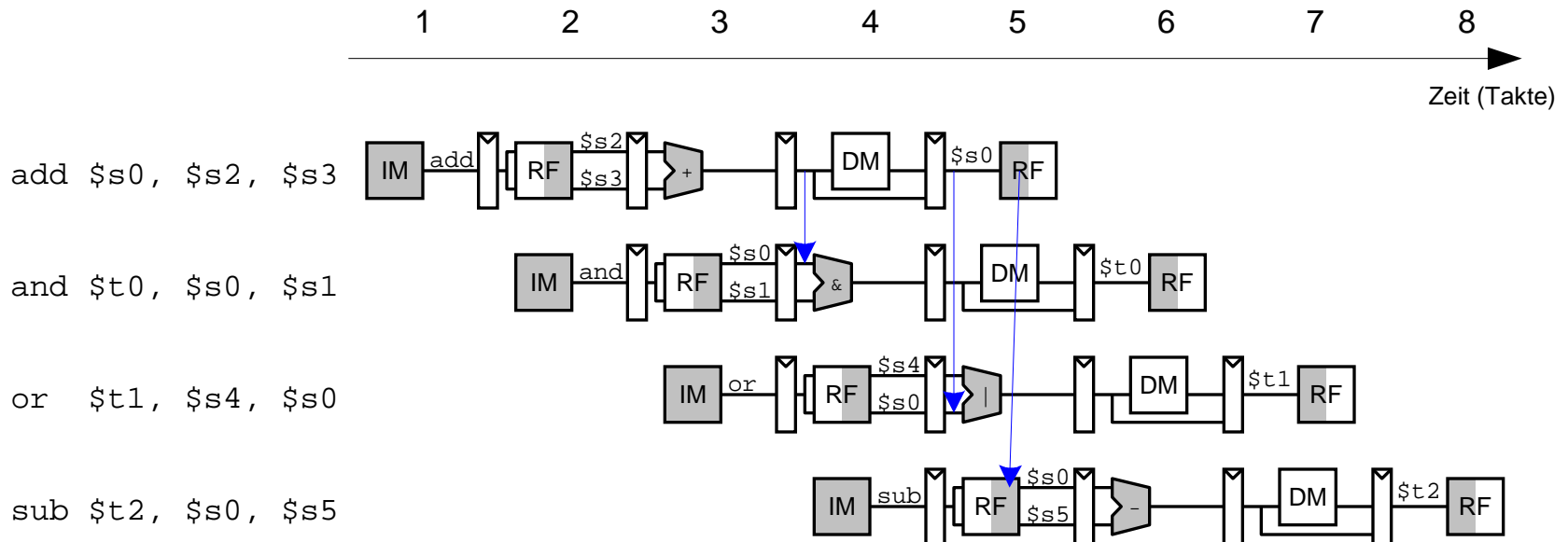
# Data Forwarding: “Abkürzungen” einbauen


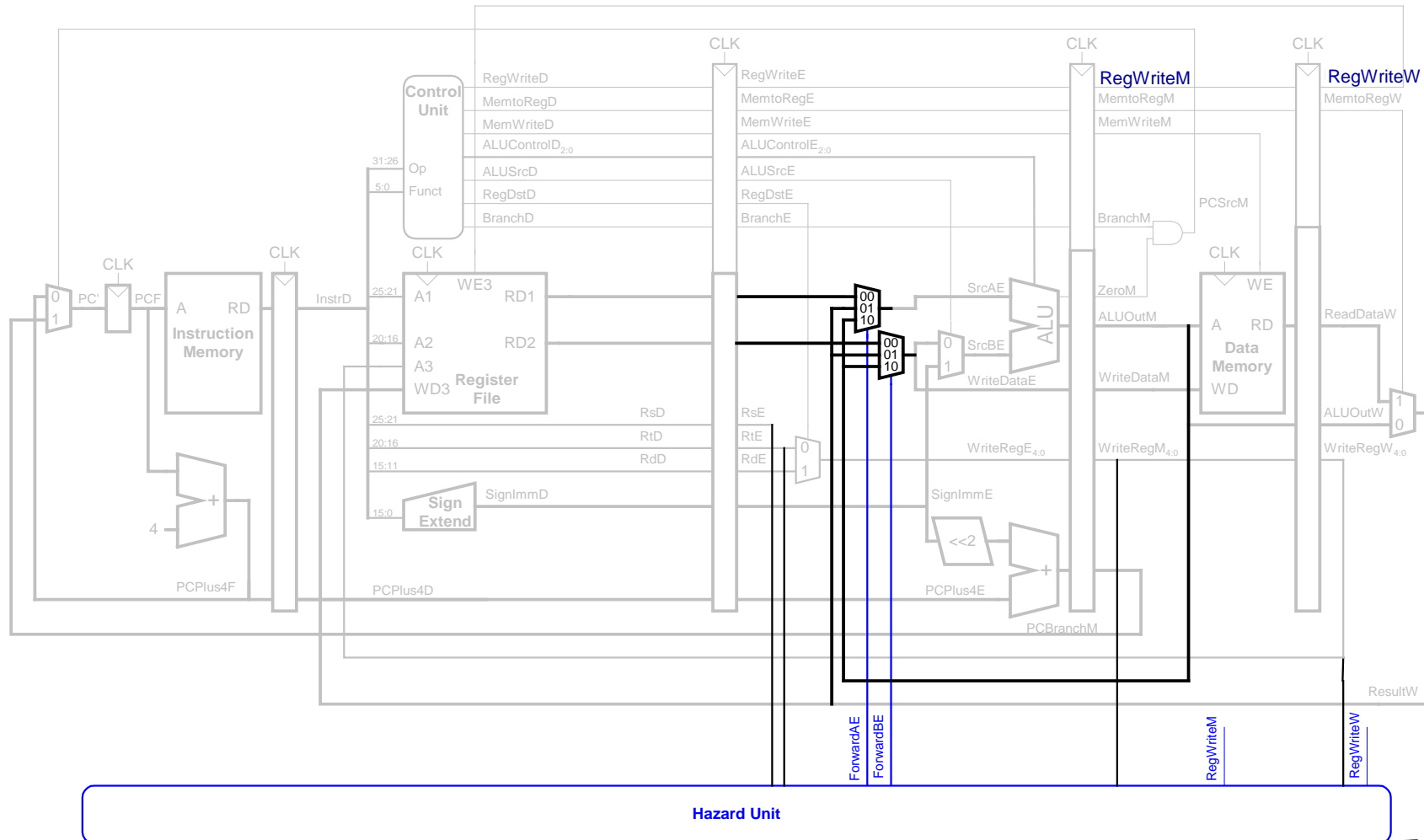
# Data Forwarding: “Abkürzungen” einbauen



# Data Forwarding: “Abkürzungen” einbauen

“Abkürzung” zur Execute-Stufe von


- Memory-Stufe oder
- Writeback-Stufe

Forwarding-Logik für Signal *ForwardAE* (Weiterleiten von Operand A):


```
if      ((rsE != 0) AND (rsE == WriteRegM) AND RegWriteM) then
    ForwardAE = 10
else if ((rsE != 0) AND (rsE == WriteRegW) AND RegWriteW) then
    ForwardAE = 01
else
    ForwardAE = 00
```

Forwarding-Logik für Signal *ForwardBE* (Weiterleiten von Operand B) analog: ersetze *rsE* durch *rtE*

# Anhalten des Prozessors (*stalling*)

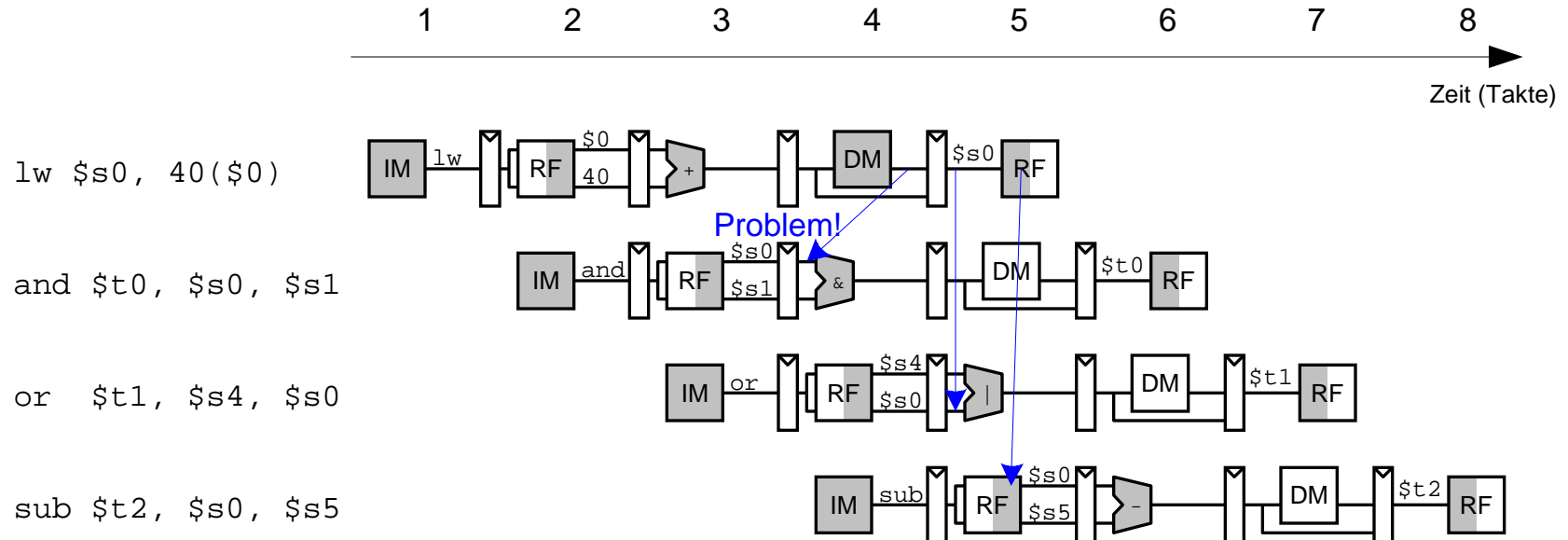


# Anhalten des Prozessors (*stalling*)

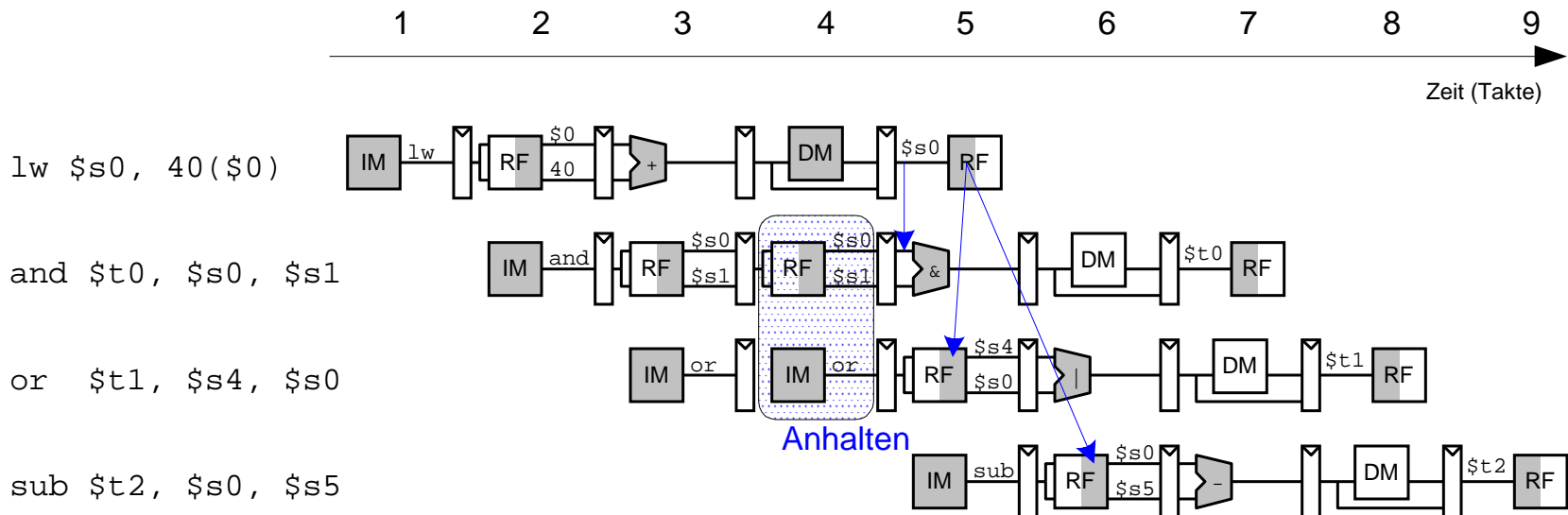


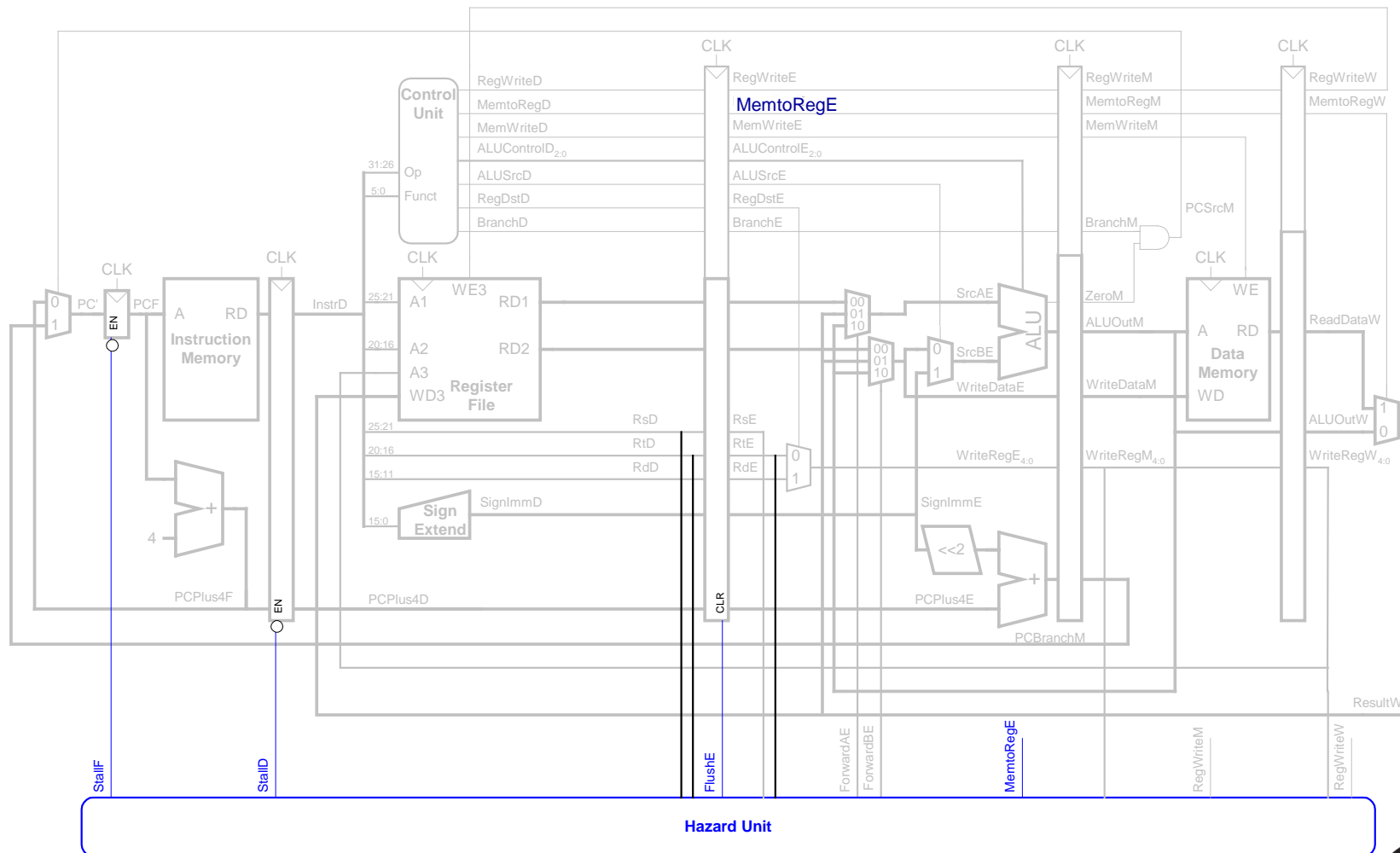
# Erweiterung der Hazard-Einheit für Stalling



# Behandlung von Stalling in Hazard-Einheit



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

Stalling-Logik:


$$lwstall = ((rsD == rtE) \text{ OR } (rtD == rtE)) \text{ AND } MemtoRegE$$
$$StallF = StallD = FlushE = lwstall$$

# Control Hazards


beq:

- **Entscheidung** zu Springen wird erst in vierter Stufe der Pipeline (M) getroffen
- Neue Instruktionen werden aber bereits **geholt**
  - Im einfachsten Fall: Von PC+4, +8, +12, ...
- Falls zu springen ist, müssen diese Instruktionen aus der Pipeline **entfernt** werden
  - ... das Programm wäre ja **woanders** (am Sprungziel) weitergegangen
  - **“Spülen”** (*flush*)
- Kosten eines solchen **falsch vorhergesagten** Sprunges:
  - Anzahl von zu entfernenden Instruktion falls Sprung genommen
  - Könnte reduziert werden, wenn Sprung in **früherer** Pipeline-Stufe entschieden würde

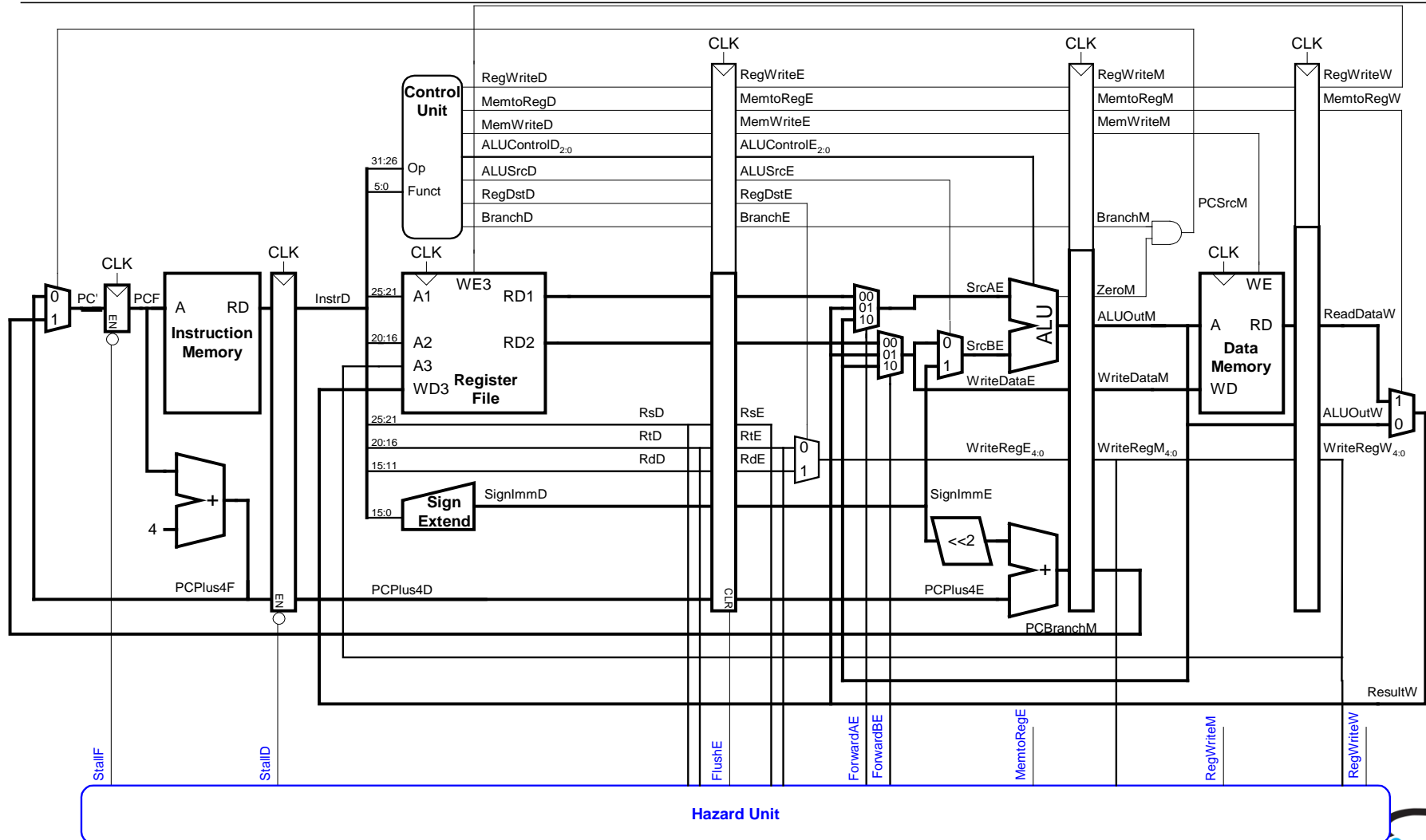
# Control Hazards: Ursprüngliche Pipeline




# Beispiel: Control Hazards

 
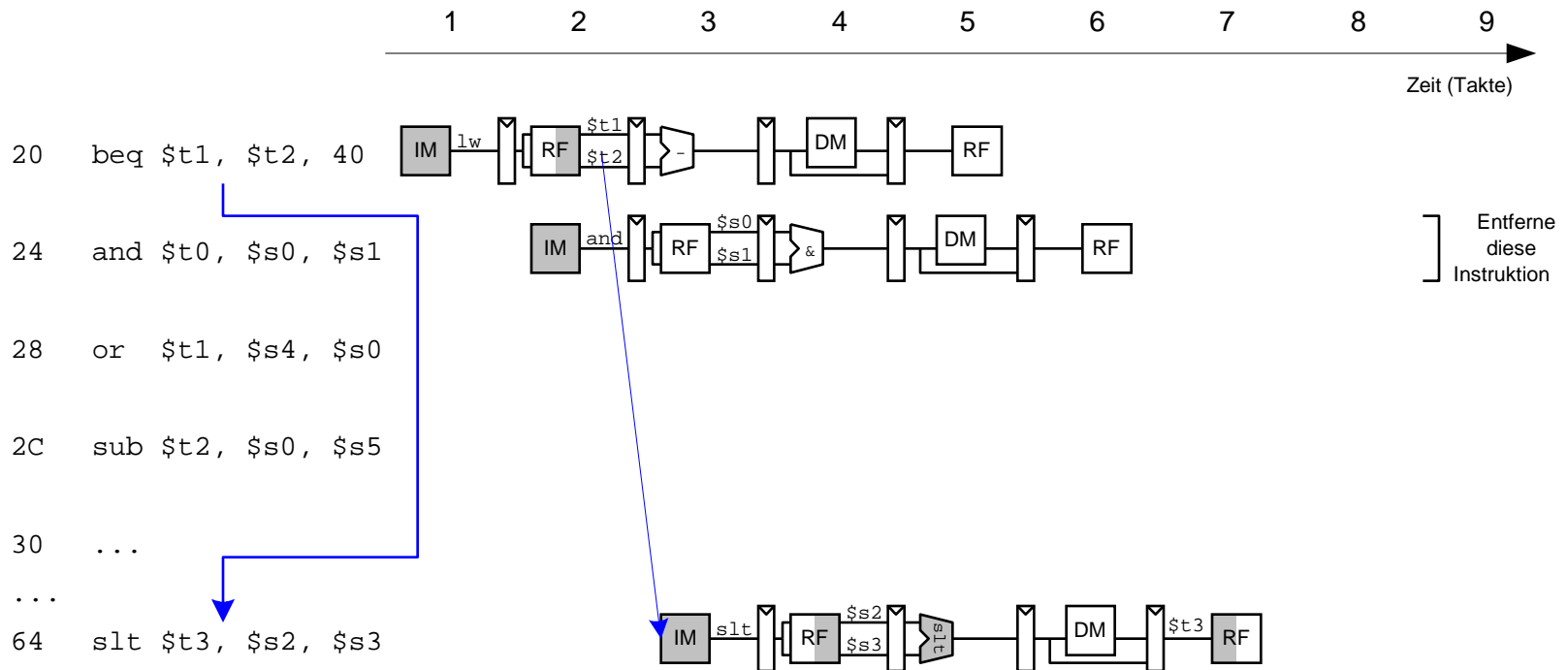
# Auflösen von Control Hazards durch frühere Sprungentscheidung



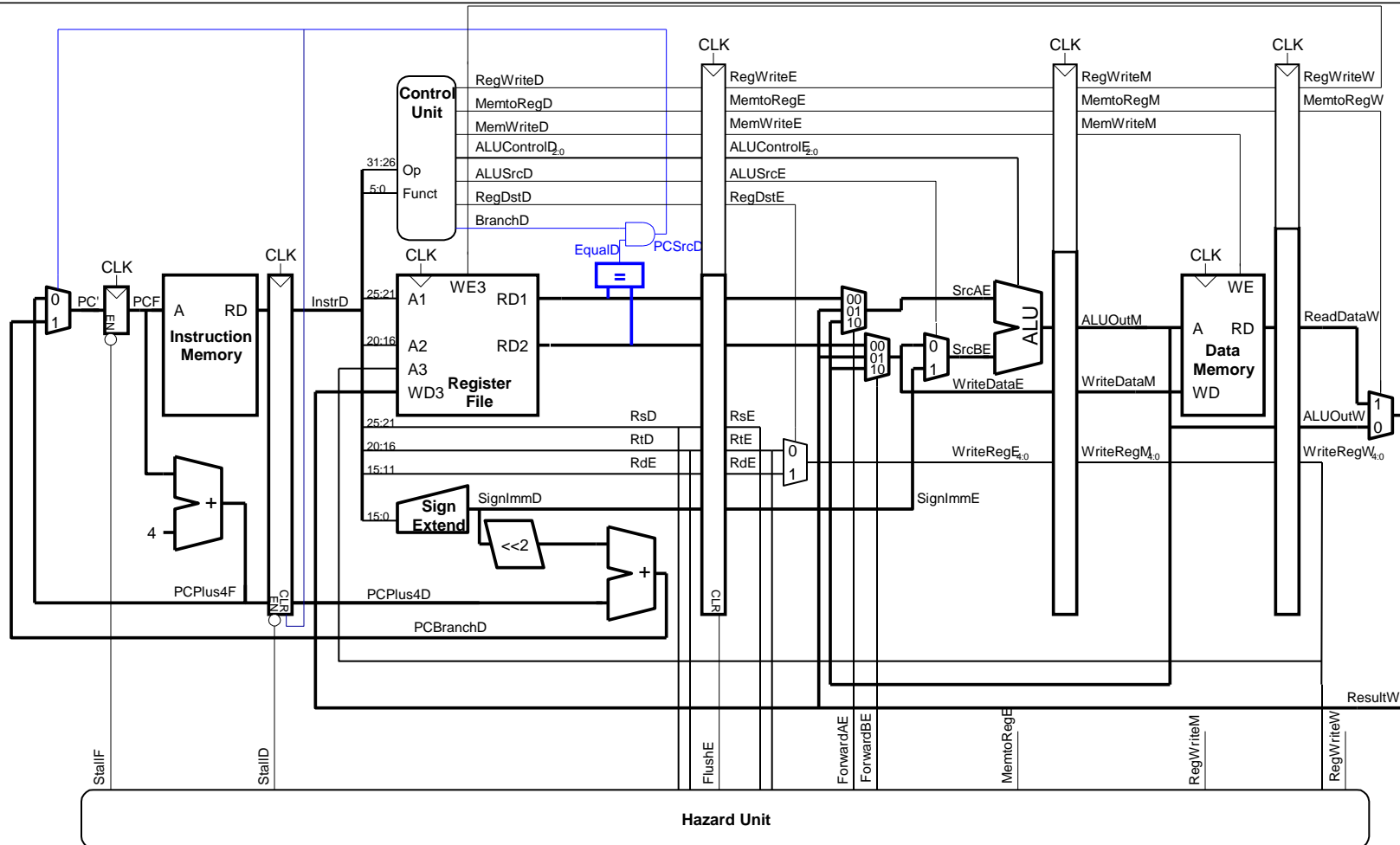
# Control Hazards: Ansatz "Frühere Sprungentscheidung"



# Berücksichtige neue Data Hazards



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

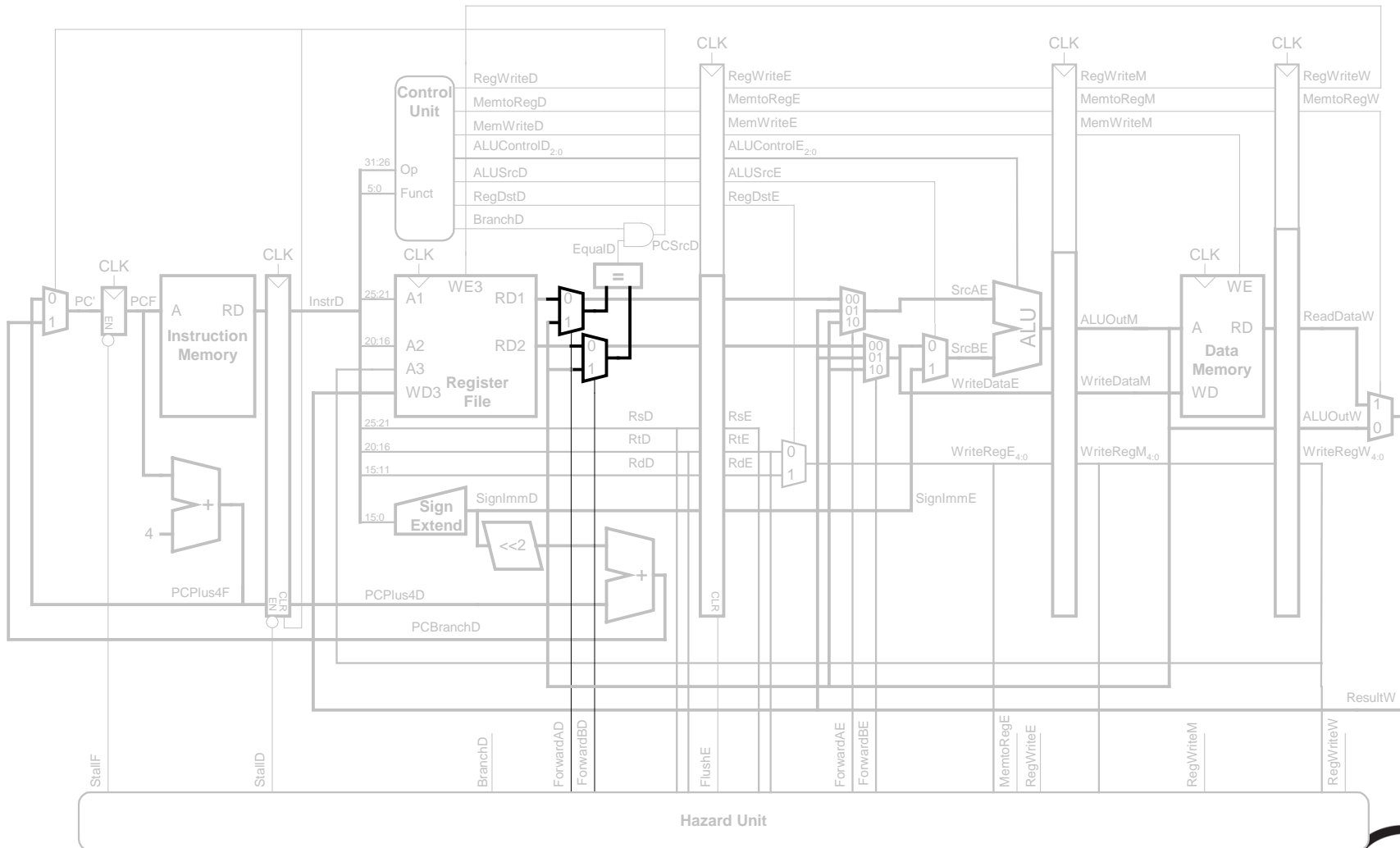



# Frühe Sprungentscheidung: Benötigte Logik für Forwarding und Stalling



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## ▪ Forwarding-Logik:

$ForwardAD = (rsD \neq 0) \text{ AND } (rsD == WriteRegM) \text{ AND } RegWriteM$

$ForwardBD = (rtD \neq 0) \text{ AND } (rtD == WriteRegM) \text{ AND } RegWriteM$

## ▪ Stalling-Logik:

$branchstall = BranchD \text{ AND } RegWriteE \text{ AND}$   
 $(WriteRegE == rsD \text{ OR } WriteRegE == rtD)$

OR

$BranchD \text{ AND } MemtoRegM \text{ AND}$   
 $(WriteRegM == rsD \text{ OR } WriteRegM == rtD)$

$StallF = StallD = FlushE = lwstall \text{ OR } branchstall$

# Orthogonaler Ansatz: Sprungvorhersage

Versuche **vorherzusagen**, ob ein Sprung genommen wird

- Dann können Instruktionen von der **richtigen** Stelle geholt werden
- **Rückwärtssprünge** werden üblicherweise genommen (Schleifen!)
- Genauer: Für jeden Sprung **Historie** führen, ob er die letzten Male genommen wurde
  - ... dann wird jetzt vermutlich auch wieder genommen

Eine gute Vorhersage **reduziert** die Zahl der Sprünge, die ein Flush der Pipeline erforderlich machen

- **Hardware-Beschreibungssprachen**
  - *Hardware Description Languages (HDL)*
- Erlauben **textuelle** Beschreibung von Schaltungen
  - Auf **verschiedenen** Abstraktionsebenen
    - **Struktur** (z.B. Verbindungen zwischen Gattern)
    - **Verhalten** (z.B. Boole'sche Gleichungen)
- **Entwurfswerkzeuge** erzeugen Schaltungsstruktur daraus automatisch
  - Computerprogramme
  - Computer-Aided Design (CAD) oder Electronic Design Automation (EDA)
  - **Schaltungssynthese**
    - Grob vergleichbar mit Übersetzung (Compilieren) von konventionellen Programmiersprachen

# Schreiben von HDL

## Denken Sie daran:

- Was für Hardware erwarte ich?
- Auf papier skizzieren
- Was für Ergebnisse erwarte ich beim Simulation?
- Auf RTL Schematic nachschauen

# SystemVerilog Vorschläge



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- **Vivado Project Anleitung** steht auf Moodle (unter Lab 2)
- **Die Beispiele** erst angucken und unter Vivado herausprobieren (XSIM Simulator, RTL Schematic)
- **Danach, Lab 2** (komplizierteres System)

Verilog ist im Rahmen der Veranstaltung **sehr ähnlich** zu SystemVerilog

Verilog ist teilweise **komplizierter**

- Verwendet separate Datentypen **wire** und **reg** statt **logic** Typ
- Benutzt keine **always** Variationen (stattdessen **always @ ..**)
  - **Flip-Flops:** **always @(posedge clk)** statt **always\_ff @(posedge clk)**
  - **Latches:** **always @(clk, d)** statt **always\_latch**
  - **Kombinatorische Logik:** **always (\*)** statt **always\_comb**

Übersicht der Unterschiede im Buch (2. Auflage) im Kapitel 4.7.1

# Einleitung

- Fast alle **kommerziellen** Hardware-Entwürfe mit HDLs realisiert
- **Zwei** HDLs haben sich durchgesetzt
  - SystemVerilog
  - VHDL

# SystemVerilog

- 1984 von der Firma Gateway Design Automation entwickelt
- Seit 1995 ein **IEEE Standard (1364)**
  - Überarbeitet 2001 und 2005
  - Neuer Dialekt SystemVerilog (Obermenge von Verilog-2005)
- Weit verbreitet in zivilen US-Firmen
- In Darmstadt im Fachbereich Informatik
  - **Rechnerorganisation** (ESA, Prof. Koch – Prof Harris, Sommer '16)
  - **Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen** (ESA, Prof. Koch)
- In Darmstadt im Fachbereich Elektrotechnik
  - **Rechnersysteme** (RS, Prof. Hochberger)



- ***Very High-Speed Integrated Circuit (VHSIC) Hardware Description Language***
- Entwickelt 1981 durch das US **Verteidigungsministerium**
  - Inspiriert durch konventionelle Programmiersprache **Ada**
- Standardisiert in 1987 durch **IEEE (1076)**
  - Überarbeitet in 1993, 2000, 2002, 2006, 2008
- Weit verbreitet in
  - US-Rüstungsfirmen
  - Vielen europäischen Firmen
- In Darmstadt im Fachbereich Elektrotechnik
  - **Integrierte elektronische Systeme** (IES, Prof. Hofmann)

# In dieser Iteration der Vorlesung



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- In den **Vorlesungen** SystemVerilog
  - Häufig kompakter zu schreiben
  - Eher auf Einzelfolien darstellbar
- Hier gezeigte Grundkonzepte sind in beiden Sprachen identisch
- Nur andere **Syntax**
  - VHDL-Beschreibung ist aber in der Regel **länger**
- Im Buch werden beide Sprachen **nebeneinander** gezeigt
  - Kapitel 4
  - Moderne Entwurfswerkzeuge können in der Regel **beide** Sprachen




Embedded Systems & Applications

# Von einer HDL zu Logikgattern



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

 

# Von einer HDL zu Logikgattern



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## ■ Simulation

- Eingangswerte werden in HDL-Beschreibung eingegeben
  - Beschriebene Schaltung wird **stimuliert**
- Berechnete Ausgangswerte werden auf Korrektheit **geprüft**
- Fehlersuche viel einfacher und billiger als in realer Hardware

## ■ Synthese

- Übersetzt HDL-Beschreibungen in **Netzlisten**
  - **Logikgatter** (Schaltungselemente)
  - **Verbindungen** (Verbindungsknoten)

# Von einer HDL zu Logikgattern



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## ■ Simulation

- Eingangswerte werden in HDL-Beschreibung eingegeben
  - Beschriebene Schaltung wird **stimuliert**
- Berechnete Ausgangswerte werden auf Korrektheit **geprüft**
- Fehlersuche viel einfacher und billiger als in realer Hardware

## ■ Synthese

- Übersetzt HDL-Beschreibungen in **Netzlisten**
  - **Logikgatter** (Schaltungselemente)
  - **Verbindungen** (Verbindungsknoten)


## WICHTIG:

Beim Verfassen von HDL-Beschreibungen ist es essentiell wichtig, immer die vom Programm beschriebene **Hardware** im Auge zu behalten!



Embedded Systems & Applications

# SystemVerilog Module

 

## Zwei Arten von Beschreibungen in Modulen:

- **Verhalten:** Was tut die Schaltung?
- **Struktur:** Wie ist die Schaltung aus Untermodulen aufgebaut?


# Beispiel für Verhaltensbeschreibung



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b &  c;  
endmodule
```

 

# Beispiel für Verhaltensbeschreibung



## SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
endmodule
```

- `module/endmodule`: Anfang/Ende der Module
- `example`: Namen der Module
- Operatoren:
  - ~: NOT (nicht)
  - &: AND (und)
  - |: OR (oder)




# Simulation von Verhaltensbeschreibungen

## SystemVerilog:

```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
endmodule
```

## Signalverlaufdiagramm (waves):

 

# Synthese von Verhaltensbeschreibungen




TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b &  c;  
endmodule
```

## Syntheseergebnis:

 

# SystemVerilog Syntax


- **Unterscheidet** Groß- und Kleinschreibung
  - **Beispiel:** `reset` und `Reset` sind **nicht** das gleiche Signal
- Namen dürfen **nicht** mit Ziffern anfangen
  - **Beispiel:** `2mux` ist ein ungültiger Name
- Anzahl von Leerzeichen, Leerzeilen und Tabulatoren **irrelevant**
- **Kommentare:**
  - `//` bis zum **Ende** der Zeile
  - `/*` über **mehrere**  
Zeilen `*/`

# SystemVerilog Syntax

- **Unterscheidet** Groß- und Kleinschreibung
  - **Beispiel:** `reset` und `Reset` sind **nicht** das gleiche Signal
- Namen dürfen **nicht** mit Ziffern anfangen
  - **Beispiel:** `2mux` ist ein ungültiger Name
- Anzahl von Leerzeichen, Leerzeilen und Tabulatoren **irrelevant**
- **Kommentare:**
  - `//` bis zum **Ende** der Zeile
  - `/*` über **mehrere**  
Zeilen `*/`

**Sehr ähnlich zu C und Java!**

# SystemVerilog Module

 

## Zwei Arten von Beschreibungen in Modulen:

- **Verhalten:** Was tut die Schaltung?
- **Struktur:** Wie ist die Schaltung aus Untermodulen aufgebaut?

# Strukturelle Beschreibung: Modulhierarchie



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module and3(input  logic a, b, c,  
            output logic y);  
    assign y = a & b & c;  
endmodule
```

```
module inv(input  logic a,  
           output logic y);  
    assign y = ~a;  
endmodule
```

```
module nand3 (input  logic a, b, c  
              output logic y);  
    logic n1; // internes Signal(Verbindungsknoten)  
  
    and3 andgate(a, b, c, n1); // Instanz von and3 namens andgate  
    inv  inverter(n1, y);      // Instanz von inv namens inverter  
endmodule
```



Embedded Systems & Applications

# Strukturelle Beschreibung: Modulhierarchie



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module and3(input  logic a, b, c,  
            output logic y);  
    assign y = a & b & c;  
endmodule
```

```
module inv(input  logic a,  
           output logic y);  
    assign y = ~a;  
endmodule
```

```
module nand3 (input  logic d, e, f  
              output logic w);  
    logic n1; // internes Signal(Verbindungsknoten)  
  
    and3 andgate(d, e, f, n1); // Instanz von and3 namens andgate  
    inv  inverter(n1, w);      // Instanz von inv namens inverter  
endmodule
```



Embedded Systems & Applications

# Strukturelle Beschreibung: Modulhierarchie



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module nand3 (input  logic d, e, f
              output logic w);
    logic n1; // internes Signal(Verbindungsknoten)

    and3 andgate(d, e, f, n1); // Instanz von and3 namens andgate
    inv  inverter(n1, w);      // Instanz von inv namens inverter
endmodule
```

```
module nand3 (input  logic d, e, f
              output logic w);
    logic n1;

    and3 andgate(.a(d), .b(e), .c(f), .y(n1));
    inv  inverter(.a(n1), .y(w));
endmodule
```



# Bitweise Verknüpfungsoperatoren



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module gates (input logic [3:0] a, b,  
             output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);
```

```
/* Fünf unterschiedliche Logikgatter  
   mit zwei Eingängen, jeweils 4b Busse */
```


```
assign y1 = a & b; // AND  
assign y2 = a | b; // OR  
assign y3 = a ^ b; // XOR  
assign y4 = ~(a & b); // NAND  
assign y5 = ~(a | b); // NOR
```

```
endmodule
```

```
// Kommentar bis zum Zeilenende
```

```
/*...*/ Mehrzeiliger Kommentar
```

## Syntheseeergebnis:

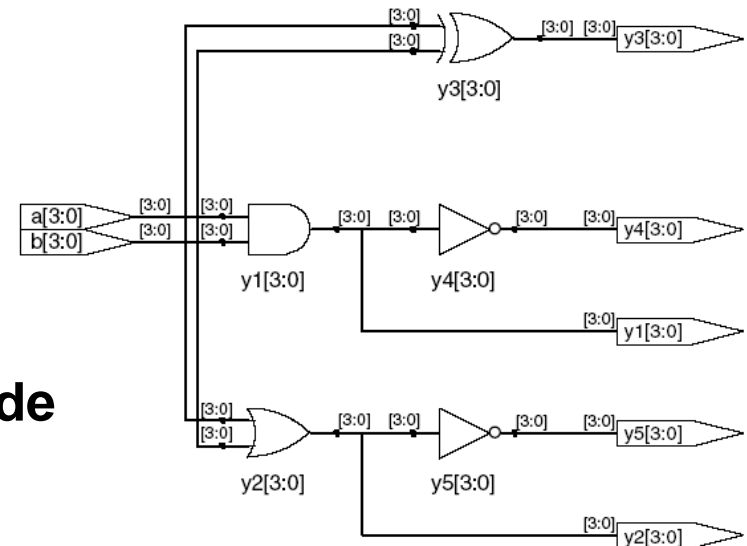


# Reduktionsoperatoren



```
module and8 (input logic [7:0] a,  
             output logic      y);  
    assign y = &a;  
    // &a ist Abkürzung für  
    // assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] &  
    //           a[3] & a[2] & a[1] & a[0];  
endmodule
```


## Syntheseergebnis:

 

# Bedingte Zuweisung

```
module mux2(input logic[3:0] d0, d1,  
            input logic      s,  
            output logic [3:0] y);  
    assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```

## Syntheseergebnis:

 

? : ist ein **ternärer** Operator, da er **drei** Operanden miteinander verknüpft:  $s$ ,  $d1$ , und  $d0$ .


# Interne Verbindungsknoten oder Signale



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module fulladder(input logic a, b, cin,  
                output logic s, cout);  
  
    logic p, g;    // interne Verbindungsknoten  
  
    assign p = a ^ b;  
    assign g = a & b;  
  
    assign s = p ^ cin;  
    assign cout = g | (p & cin);  
endmodule
```

## Syntheseergebnis:

 

# Bindung von Operatoren (Präzedenz)

Bestimmt Ausführungsreihenfolge

Höchste

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| ~            | NOT                              |
| *, /, %      | Multiplikation, Division, Modulo |
| +, -         | Addition, Subtraktion            |
| <<, >>       | Schieben (logisch)               |
| <<<, >>>     | Schieben (arithmetisch)          |
| <, <=, >, >= | Vergleiche                       |
| ==, !=       | gleich, ungleich                 |
| &, ~&        | AND, NAND                        |
| ^, ~^        | XOR, XNOR                        |
| , ~          | OR, NOR                          |
| ?:           | Ternärer Operator                |

Niedrigste

# Zahlen

**Syntax:** *N'Bwert*

*N* = Breite in Bits, *B* = Basis

*N'B* ist optional, sollte der Konsistenz halber aber immer geschrieben werden  
wenn weggelassen: Dezimalsystem

| Zahl         | Bitbreite        | Basis       | entspricht<br>Dezimal | Darstellung<br>im Speicher |
|--------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| 3'b101       | 3                | binär       | 5                     | 101                        |
| 'b11         | Nicht vorgegeben | binär       | 3                     | 00...0011                  |
| 8'b11        | 8                | binär       | 3                     | 00000011                   |
| 8'b1010_1011 | 8                | binär       | 171                   | 10101011                   |
| 3'd6         | 3                | dezimal     | 6                     | 110                        |
| 6'o42        | 6                | oktal       | 34                    | 100010                     |
| 8'hAB        | 8                | hexadezimal | 171                   | 10101011                   |
| 42           | Nicht vorgegeben | dezimal     | 42                    | 00...0101010               |

# Operationen auf Bit-Ebene:

## Beispiel 1



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
assign y = {a[2:1], {3{b[0]}}, a[0], 6'b100_010};
```

```
// wenn y ein 12-bit Signal ist, hat die
```

```
// Anweisung diesen Effekt:
```

```
y = a[2] a[1] b[0] b[0] b[0] a[0] 1 0 0 0 1 0
```


Unterstriche (\_) in numerischen Konstanten dienen nur der besseren Lesbarkeit, sie werden von SystemVerilog **ignoriert**

# Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 2

## SystemVerilog:

```
module mux2_8(input logic [7:0] d0, d1,  
             input logic      s,  
             output logic [7:0] y);  
  
    mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);  
    mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);  
endmodule
```

## Syntheseresultat:

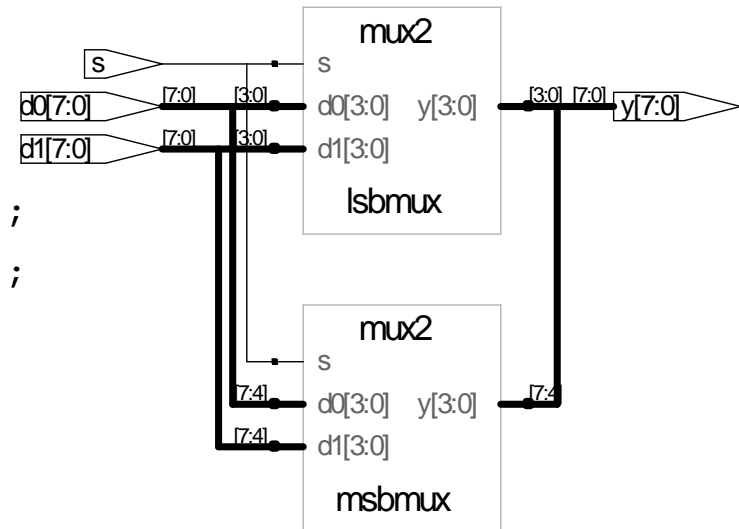

**Benutzt mux2  
module von  
Folie 26.**




# Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 2

## SystemVerilog:

```
module mux2_8(input logic [7:0] d0, d1,  
             input logic      s,  
             output logic [7:0] y);  
  
    mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);  
    mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);  
endmodule  
  
...  
mux2 lsbmux(.d0(d0[3:0]), .d1(d1[3:0]),  
           .s(s), .y(y[3:0]));  
mux2 msbmux(.d0(d0[7:4]), .d1(d1[7:4]),  
           .s(s), .y(y[7:4]));  
  
...
```

## Syntheseresult:

 

**Benutzt mux2  
module von  
Folie 26.**

# Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 2



```
module mux2_8(input  logic [7:0] d0, d1,  
             input  logic      s,  
             output logic [7:0] y);  
    mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);  
    mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);  
endmodule
```

```
module mux2_8(input  logic [7:0] d0, d1,  
             input  logic      s,  
             output logic [7:0] y);  
    mux2 lsbmux(.d0(d0[3:0]), .d1(d1[3:0]),  
              .s(s), .y(y[3:0]));  
    mux2 msbmux(.d0(d0[7:4]), .d1(d1[7:4]),  
              .s(s), .y(y[7:4]));  
endmodule
```


```
module mux2(input  logic[3:0] d0, d1,  
           input  logic      s,  
           output logic [3:0] y);  
    assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```

# Hochohmiger Ausgang: Z

## SystemVerilog:

```
module tristate(input  logic [3:0] a,  
               input  logic      en,  
               output logic [3:0] y);  
    assign y = en ? a : 4'bz;  
endmodule
```


## Syntheseergebnis:

 

# Verzögerungen: # Zeiteinheiten



```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} =  
            ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 


# Verzögerungen: # Zeiteinheiten



```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} =  
            ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 
Nur für die Simulation,  
#n werden für die  
Synthese **ignoriert!**



# Verzögerungen




```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
  logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
  assign #1 {ab, bb, cb} =  
           ~{a, b, c};  
  assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
  assign #2 n2 = a & bb & cb;  
  assign #2 n3 = a & bb & c;  
  assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 

# Verzögerungen




```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} =  
            ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 

# Verzögerungen

```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
  logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
  assign #1 {ab, bb, cb} =  
            ~{a, b, c};  
  assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
  assign #2 n2 = a & bb & cb;  
  assign #2 n3 = a & bb & c;  
  assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 




# Verzögerungen



```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
  logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
  assign #1 {ab, bb, cb} =  
           ~{a, b, c};  
  assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
  assign #2 n2 = a & bb & cb;  
  assign #2 n3 = a & bb & c;  
  assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

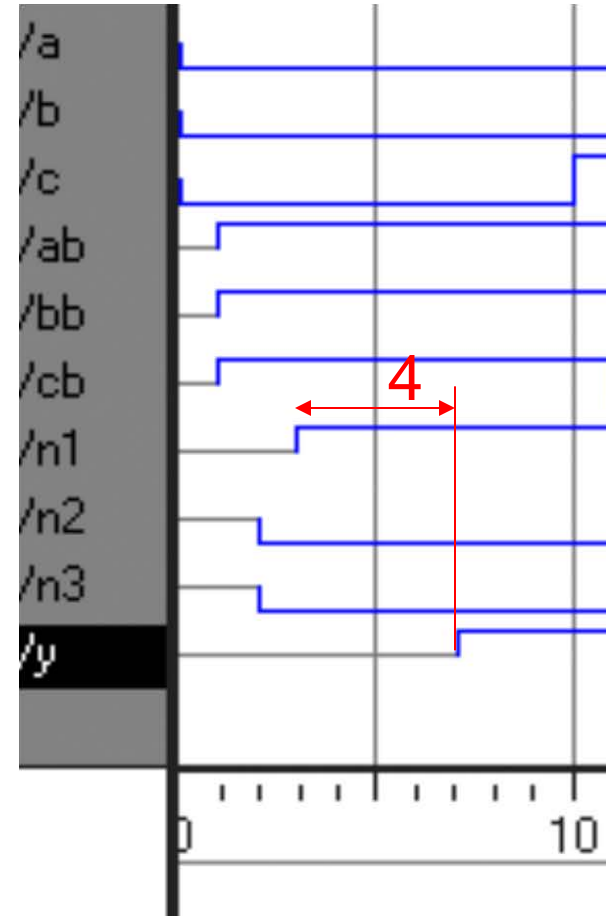

# Sequentielle Schaltungen



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Beschreibung basiert auf Verwendung fester “Redewendungen”
  - Idiome
- **Feststehende** Idiome für
  - Latches
  - Flip-Flops
  - Endliche Zustandsautomaten (FSM)
- Vorsicht beim **Abweichen** von Idiomen
  - Wird möglicherweise noch richtig simuliert
  - Könnte aber fehlerhaft synthetisiert werden

# Sequentielle Schaltungen

- Beschreibung basiert auf Verwendung fester “Redewendungen”
  - Idiome
- **Feststehende** Idiome für
  - Latches
  - Flip-Flops
  - Endliche Zustandsautomaten (FSM)
- Vorsicht beim **Abweichen** von Idiomen
  - Wird möglicherweise noch richtig simuliert
  - Könnte aber fehlerhaft synthetisiert werden

**→ Halten Sie sich an die Konventionen!**

# always-Anweisung

## Allgemeiner Aufbau:

```
always @(sensitivity list)
    statement;
```

## Interpretation:

Wenn sich die in der `sensitivity list` aufgezählten Werte **ändern**, wird die Anweisung `statement` **ausgeführt**.

**Werte:** In der Regel Signale, manchmal noch erweitert

# D Flip-Flop




```
module flop(input logic clk,  
            input logic [3:0] d,  
            output logic [3:0] q);
```

```
    always_ff @(posedge clk)  
        q <= d; // gelesen als "q übernimmt d"  
                // auf Englisch: "q gets d"
```

```
endmodule
```

## Syntheseergebnis:

 

# Rücksetzbares D Flip-Flop


```
module flopr(input logic clk,  
            input logic reset,  
            input logic [3:0] d,  
            output logic [3:0] q);
```

```
// synchroner Reset
```

```
always_ff @(posedge clk)  
    if (reset) q <= 4'b0;  
    else      q <= d;
```

```
endmodule
```

## Syntheseergebnis:

 


# Rücksetzbares D Flip-Flop



```
module flopr(input logic clk,  
            input logic reset,  
            input logic [3:0] d,  
            output logic [3:0] q);  
  
// asynchroner Reset  
always_ff @(posedge clk, posedge reset)  
    if (reset) q <= 4'b0;  
    else      q <= d;  
  
endmodule
```

## Syntheseergebnis:

 

# Rücksetzbares D Flip-Flop mit Taktfreigabe



```
module flopren(input logic clk,  
              input logic reset,  
              input logic en,  
              input logic [3:0] d,  
              output logic [3:0] q);
```

```
// asynchroner Reset mit Clock Enable
```


```
always @ (posedge clk, posedge reset)
```

```
    if (reset) q <= 4'b0;
```

```
    else if (en) q <= d;
```

```
endmodule
```

## Syntheseeergebnis:

 




# Latch

```
module latch(input logic clk,  
             input logic [3:0] d,  
             output logic [3:0] q);
```

```
    always_latch  
        if (clk) q <= d;  
endmodule
```

## Syntheseergebnis:

 

**Achtung:** In dieser Veranstaltung werden Latches nur **selten** (wenn überhaupt) gebraucht werden.

Sollten sie dennoch in einem Syntheseergebnis auftauchen, ist das in der Regel auf **Fehler** in Ihrer HDL-Beschreibung zurückzuführen (z.B. Abweichen von Idiomen)!

# Wiederholung

## Allgemeiner Aufbau:

```
always @(sensitivity list)
    statement;
```

- **Flip-flop:**            `always_ff`
- **Latch:**            `always_latch`    **(nicht benutzen)**

# Weitere Anweisungen zur Verhaltensbeschreibung



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Dürfen nur **innerhalb** von always-Anweisungen benutzt werden
  - `if / else`
  - `case, casez`

# Kombinatorische Logik als always-Block



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module gates(input logic [3:0] a, b,  
             output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);  
  
    always_comb // wann immer sich irgendein gelesenes Signal ändert  
    begin      // bei mehr als einer Anweisung: begin/end  
        y1 = a & b;           // AND  
        y2 = a | b;          // OR  
        y3 = a ^ b;          // XOR  
        y4 = ~(a & b);       // NAND  
        y5 = ~(a | b);       // NOR  
    end  
endmodule
```

Hätte einfacher durch fünf `assign`-Anweisungen beschrieben werden können.



Embedded Systems & Applications

# Kombinatorische Logik mit case




TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module sevenseg(input  logic [3:0] data,  
                output logic [6:0] segments);
```

...

```
endmodule
```

 

# Kombinatorische Logik mit case



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module sevenseg(input  logic [3:0] data,  
                output logic [6:0] segments);
```

```
    always_comb // kombinatorische Logik ...
```

```
        case (data)
```

```
            //          abc_defg
```

```
            0: segments = 7'b111_1110;
```

```
            1: segments = 7'b011_0000;
```

```
            2: segments = 7'b110_1101;
```

```
            3: segments = 7'b111_1001;
```

```
            4: segments = 7'b011_0011;
```

```
            5: segments = 7'b101_1011;
```

```
            6: segments = 7'b101_1111;
```

```
            7: segments = 7'b111_0000;
```


```
            8: segments = 7'b111_1111;
```

```
            9: segments = 7'b111_1011;
```

```
            default: segments = 7'b000_0000; // alle Fälle abgedeckt!
```

```
        endcase
```

```
    endmodule
```

 

# Kombinatorische Logik mit case



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module sevenseg(input  logic [3:0] data,  
                output logic [6:0] segments);
```

```
    always_comb // kombinatorische Logik ...
```

```
        case (data)
```

```
            //                abc_defg
```

```
            0: segments = 7'b111_1110;
```

```
            1: segments = 7'b011_0000;
```

```
            2: segments = 7'b110_1101;
```

```
            3: segments = 7'b111_1001;
```

```
            4: segments = 7'b011_0011;
```

```
            5: segments = 7'b101_1011;
```

```
            6: segments = 7'b101_1111;
```

```
            7: segments = 7'b111_0000;
```

```
            8: segments = 7'b111_1111;
```

```
            9: segments = 7'b111_1011;
```

```
            default: segments = 7'b000_0000; // alle Fälle abgedeckt!
```

```
        endcase
```

```
    endmodule
```

So einfach nicht als  
assign formulierbar

# Kombinatorische Logik mit case



- Um kombinatorische Logik zu beschreiben, muss ein `case`-Block **alle** Möglichkeiten abdecken
  - Entweder **explizit** angeben
  - Oder einen **default-Fall** angeben
    - Tritt in Kraft, wenn sonst keine andere Alternative passt
    - Im Beispiel verwendet



# Kombinatorische Logik mit casez




TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT
 
## Syntheseresult:

```
module priority_casez(input logic [3:0] a,  
                    output logic [3:0] y);
```

```
    always_comb // kombinatorische Logik ...  
        casez(a)  
            4'b1???: y = 4'b1000; // ? = don't care  
            4'b01??: y = 4'b0100;  
            4'b001?: y = 4'b0010;  
            4'b0001: y = 4'b0001;  
            default: y = 4'b0000; // alle Fälle  
                               // abgedeckt  
        endcase  
    endmodule
```




# Nicht-blockende Zuweisung

- `<=` steht für eine „**nicht-blockende** Zuweisung“
- Wird **parallel** mit allen anderen nicht-blockenden Zuweisungen ausgeführt
  - 1. Schritt: Alle „rechten Seiten“ werden **berechnet**
  - 2. Schritt: Alle Berechnungsergebnisse werden an „linke Seiten“ **zugewiesen**

```
// Synchronisierer mit nicht-blockenden  
// Zuweisungen
```

```
module syncgood(input  logic clk,  
                 input  logic d,  
                 output logic q);  
  
  logic n1;  
  always_ff(posedge clk)  
  begin  
    n1 <= d; // nicht-blockend  
    q  <= n1; // nicht-blockend  
  end  
endmodule
```

## Syntheseeergebnis:

 


# Blockende Zuweisung

- = steht für eine “**blockende** Zuweisung”
- Wird **hintereinander** (seriell) in Reihenfolge im Programmtext ausgeführt
  - Solange eine blockende Zuweisung abläuft
  - ... werden andere Anweisungen **blockiert**
  - Jede Anweisung **für sich** berechnet „rechte Seite“ und weist an „linke Seite“ zu

```
// Fehlerhafter Synchronisierer  
// mit blockenden Zuweisungen  
module syncbad(input logic clk,  
               input logic d,  
               output logic q);  
  
    logic n1;  
    always_ff(posedge clk)  
        begin  
            n1 = d; // blockend  
            q = n1; // blockend  
        end  
endmodule
```

## Syntheseergebnis:

 

# Regeln für Zuweisungen von Signalen



- Um **synchrone sequentielle** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer `always_ff @(posedge clk)` und nicht-blockende Zuweisungen (`<=`)

```
always_ff @(posedge clk)
    q <= d; // nicht-blockend
```

# Regeln für Zuweisungen von Signalen



- Um **synchrone sequentielle** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer `always_ff @(posedge clk)` und nicht-blockierende Zuweisungen (`<=`)

```
always_ff @(posedge clk)
    q <= d; // nicht-blockend
```

- Um **einfache kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer ständige Zuweisung (*continuous assignment*) (`assign ...`)

```
assign y = a & b;
```

# Regeln für Zuweisungen von Signalen



- Um **synchrone sequentielle** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer `always_ff @(posedge clk)` und nicht-blockende Zuweisungen (`<=`)

```
always_ff @(posedge clk)
    q <= d; // nicht-blockend
```

- Um **einfache kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer ständige Zuweisung (*continuous assignment*) (`assign ...`)

```
assign y = a & b;
```

- Um **komplexere kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer `always_comb` und blockende Zuweisungen (`=`)

# Regeln für Zuweisungen von Signalen



- Weisen Sie **nicht** an ein Signal
  - ... in **mehreren** `always`-Blöcken zu
  - ... in einem `always`-Block **gemischt** mit `=` und `<=` zu
  - ... in einem `always`-Block **und** in einer ständigen Zuweisung (*continuous assignment*) (`assign ...`)


# Beispiel-FSM: Dritteln der Taktfrequenz

## ■ Eingabe:

- Explizit kein Signal
- Implizit den Schaltungstakt
  - Mit Frequenz  $f$

## ■ Ausgabe:

- Signal  $q_1$  mit Frequenz  $f/3$

 

Hier: alternative Schreibweise  
für Resetzustand (doppelter Kreis)




# FSM in Verilog



```
module divideby3FSM(input  logic clk,  
                    input  logic reset,  
                    output logic q);  
  
    typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;  
    statetype state, nextstate;  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister  
        if (reset) state <= S0;  
        else      state <= nextstate;  
  
    always_comb // Zustandsübergangslogik  
        case (state)  
            S0:      nextstate = S1;  
            S1:      nextstate = S2;  
            S2:      nextstate = S0;  
            default: nextstate = S0;  
        endcase  
  
    assign q = (state == S0); // Ausgangslogik  
  
endmodule
```
 
# FSM in Verilog

```
module divideby3FSM(input  logic clk,  
                    input  logic reset,  
                    output logic q);  
  
    typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;  
    statetype state, nextstate;  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister  
        if (reset) state <= S0;  
        else      state <= nextstate;  
  
    always_comb // Zustandsübergangslogik  
        case (state)  
            S0:      nextstate = S1;  
            S1:      nextstate = S2;  
            S2:      nextstate = S0;  
            default: nextstate = S0;  
        endcase  
  
    assign q = (state == S0); // Ausgangslogik  
  
endmodule
```



# FSM in Verilog



```
module divideby3FSM(input  logic clk,  
                    input  logic reset,  
                    output logic q);  
  
    parameter S0 = 2'b00;  
    parameter S1 = 2'b01;  
    parameter S2 = 2'b10;  
  
    logic [1:0] state, nextstate;  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister  
        if (reset) state <= S0;  
        else      state <= nextstate;  
  
    always_comb // Zustandsübergangslogik  
        case (state)  
            S0:      nextstate = S1;  
            S1:      nextstate = S2;  
            ...  
        endcase  
endmodule
```

# FSM in Verilog




```
module divideby3FSM(input  logic clk,  
                    input  logic reset,  
                    output logic q);  
  
    typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;  
    statetype state, nextstate;  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister  
        if (reset) state <= S0;  
        else      state <= nextstate;  
  
    always_comb // Zustandsübergangslogik  
        case (state)  
            S0:      nextstate = S1;  
            S1:      nextstate = S2;  
            S2:      nextstate = S0;  
            default: nextstate = S0;  
        endcase  
  
    assign q = (state == S0); // Ausgangslogik  
  
endmodule
```

# FSM Beispiel 2: Zeitplan FSM



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

 

## Zustände

A = aufwachen  
E = essen  
P = Zähne putzen  
V = Vorlesung

## Eingang

Z = Zeit

## Ausgang

G = glücklich

# FSM Beispiel 2: Zeitplan FSM



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT


## SystemVerilog
 
# FSM Beispiel 2: Zeitplan FSM



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module zeitplanFSM(input logic clk, reset, z,  
                  output logic g);  
  
    typedef enum logic [1:0] {A, E, P, V} statetype;  
    statetype state, nextstate;  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)  
        if (reset) state <= A;  
        else      state <= nextstate;  
  
    always_comb  
        case (state)  
            A:      if (z) nextstate = E;  
                   else  nextstate = P;  
            E:      nextstate = P;  
            P:      nextstate = V;  
            default: nextstate = A;  
        endcase  
  
    assign g = (state == V);  
  
endmodule
```



# FSM Beispiel 2: Zeitplan FSM



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module zeitplanFSM(input  logic clk, reset, z,
                   output logic g);

    typedef enum logic [1:0] {A, E, P, V} statetype;
    statetype state, nextstate;

    always_ff @(posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister
        if (reset) state <= A;
        else      state <= nextstate;

    always_comb // Zustandsübergangslogik
        case (state)
            A:      if (z) nextstate = E;
                   else  nextstate = P;
            E:      nextstate = P;
            P:      nextstate = V;
            default: nextstate = A;
        endcase

    assign g = (state == V); // Ausgangslogik

endmodule
```



# Parametrisierte Module



## 2:1 Multiplexer:

```
module mux2
    #(parameter WIDTH = 8) // Parameter: Name und Standardwert
    (input logic [WIDTH-1:0] d0, d1,
     input logic          s,
     output logic [WIDTH-1:0] y);
    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
```

## Instanz mit 8-bit Busbreite (verwendet Standardwert):

```
mux2 mymux(data0, data1, select, out);
```

## Instanz mit 12-bit Busbreite:

```
mux2 #(12) lowmux(data0, data1, sel, out);
```

Aber **besser** (falls mehrere Parameter auftreten sollten):

```
mux2 #(.WIDTH(12)) lowmux(data0, data1, sel, out);
```

# Testrahmen



- **HDL-Programm zum Testen eines anderen HDL-Moduls**
  - Im Hardware-Entwurf schon lange üblich
  - ... seit einigen Jahren auch im Software-Bereich (**JUnit** etc.)
- **Getestetes Modul**
  - *Device under test (DUT), Unit under test (UUT)*
- **Testrahmen werden nicht synthetisiert**
  - Nur für **Simulation** benutzt
- **Arten von Testrahmen**
  - **Einfach:** Legt nur feste Testdaten an und zeigt Ausgaben an
  - **Selbstprüfend:** Prüft auch noch, ob Ausgaben den Erwartungen entsprechen
  - **Selbstprüfend mit Testvektoren:** Auch noch mit variablen Testdaten

# Beispiel



Verfasse Verilog-Code um die folgende Funktion in Hardware zu berechnen:

$$y = \overline{b}\overline{c} + a\overline{b}$$

Der Modulname sei `sillyfunction`

# Beispiel



Verfasse Verilog-Code um die folgende Funktion in Hardware zu berechnen:

$$y = \overline{bc} + \overline{ab}$$

Der Modulname sei `sillyfunction`

## SystemVerilog

```
module sillyfunction(input  logic a, b, c,  
                    output logic y);  
    assign y = ~b & ~c | a & ~b;  
endmodule
```

# Einfacher Testrahmen für Beispiel



```
module testbench1();
    logic a, b, c;
    logic y;

    // Instanz des zu testenden Moduls erzeugen
    sillyfunction dut(a, b, c, y);

    // Eingangswerte anlegen und warten
    initial begin
        a = 0; b = 0; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        b = 1; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        a = 1; b = 0; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        b = 1; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
    end
endmodule
```

# Selbstprüfender Testrahmen



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

```
module testbench2();
  logic a, b, c;
  logic y;
  sillyfunction dut(a, b, c, y); // Instanz des zu testenden Module erzeugen
  initial begin // Eingangswerte anlegen, warten
                // Ausgang mit erwartetem Wert überprüfen

    a = 0; b = 0; c = 0; #10;
    if (y !== 1) $display("000 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("001 failed.");
    b = 1; c = 0; #10;
    if (y !== 0) $display("010 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("011 failed.");
    a = 1; b = 0; c = 0; #10;
    if (y !== 1) $display("100 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 1) $display("101 failed.");
    b = 1; c = 0; #10;
    if (y !== 0) $display("110 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("111 failed.");
  end
endmodule
```

# Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

Trennen von **HDL-Programm** und **Testdaten**

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten

# Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

Trennen von **HDL-Programm** und **Testdaten**

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten

Eigene **Datei** für Vektoren



# Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren

Trennen von **HDL-Programm** und **Testdaten**

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten

Eigene **Datei** für Vektoren


Dann HDL-Programm für **universellen** Testrahmen

1. Erzeuge **Takt** zum Anlegen von Eingabedaten/Auswerten von Ausgabedaten
2. **Lese** Vektordatei in SystemVerilog Array
3. **Lege** Eingangsdaten an
4. **Warte** auf Ausgabedaten, **werte** Ausgabedaten aus
5. **Vergleiche** aktuelle mit erwarteten Ausgabedaten, **melde** Fehler bei Differenz
6. Noch **weitere** Testvektoren abzuarbeiten?
 
# Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren

Im Testrahmen erzeugter Takt legt **zeitlichen** Ablauf fest


- **Steigende Flanke:** Eingabewerte aus Testvektor an **Eingänge** anlegen
- **Fallende Flanke:** Aktuelle Werte an **Ausgängen** lesen


 
# Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren

Im Testrahmen erzeugter Takt legt **zeitlichen** Ablauf fest

- **Steigende Flanke:** Eingabewerte aus Testvektor an **Eingänge** anlegen
- **Fallende Flanke:** Aktuelle Werte an **Ausgängen** lesen



Takt kann auch als Takt für **sequentielle synchrone Schaltungen** verwendet werden

# Einfaches Textformat für Testvektordateien



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

**Datei:** `example.tv`

`000_1`

`001_0`

`010_0`

`011_0`

`100_1`

`101_1`

`110_0`

`111_0`

**Aufbau:**

Eingangsdaten “\_” erwartete Ausgangsdaten

# Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

HDL-Programm für **universellen** Testrahmen

1. Erzeuge **Takt** zum Anlegen von Eingabedaten/Auswerten von Ausgabedaten
2. **Lese** Vektordatei in SystemVerilog Array
3. **Lege** Eingangsdaten an
4. **Warte** auf Ausgabedaten, **werte** Ausgabedaten aus
5. **Vergleiche** aktuelle mit erwarteten Ausgabedaten, **melde** Fehler bei Differenz
6. Noch **weitere** Testvektoren abzuarbeiten?

# Testrahmen: 1. Erzeuge Takt



```
module testbench3();  
    logic        clk, reset;  
    logic        a, b, c, yexpected;  
    logic        y;  
    logic [31:0] vectornum, errors;    // Verwaltungsdaten  
    logic [3:0]  testvectors[10000:0]; // Array für Testvektoren
```

## // Instanz der Testschaltung erzeugen

```
sillyfunction dut (a, b, c, y);
```

## // Takterzeugung

```
always    // Hängt von keinen anderen Signalen ab:  
          // Wird immer ausgeführt!
```

```
begin  
    clk = 1; #5; clk = 0; #5;  
end
```

# 2. Lese Testvektordatei in Array ein



...

**// Zu Beginn der Simulation:**

**// Testdaten einlesen und einen Reset-Impuls erzeugen**

```
initial // Block wird genau einmal ausgeführt
begin
    $readmemb("example.tv", testvectors);
    vectornum = 0; errors = 0; // Verwaltungsdaten initialisieren
    reset = 1; #27; reset = 0; // Reset-Impuls erzeugen
end
```

...

**Hinweis:** Falls **hexadezimale** Testvektoren verwendet werden sollen, statt `$readmemb` den Aufruf `$readmembh` verwenden

# 3. Lege Testdaten an Eingänge an



...

**// zur steigenden Taktflanke (genauer: kurz danach!)**

```
always @(posedge clk)
  begin
    #1; {a, b, c, yexpected} = testvectors[vectornum];
  end
```

...

a, b, c sind **Eingänge** der DUT

yexpected ist eine **Hilfsvariable**, die nun den erwarteten Ausgangswert dieses Vektors enthält.



# 4. Warte auf Ausgabedaten, lese Ausgabedaten

# 5. Vergleiche aktuelle Ausgaben mit erwarteten Werten



...

```
// warte auf fallende Flanke zum Lesen der Ausgabedaten der DUT
```

```
always @(negedge clk)
```

```
// nur Prüfen, nachdem Schaltung schon initialisiert
```

```
if (~reset) begin
```

```
// vergleiche aktuelle Ausgabe mit erwartetem Wert
```

```
if (y !== yexpected) begin
```

```
// Fehlermeldung
```

```
$display("Fehler: Eingänge = %b", {a, b, c});
```

```
$display("  Ausgänge = %b (%b erwartet)", y, yexpected);
```

```
errors = errors + 1; // zähle Fehler
```

```
end
```

...

**Hinweis:** Um Werte **hexadezimal** auszugeben, Formatkennung %h verwenden

**Beispiel:** `$display("Error: Eingänge = %h", {a, b, c});`

# 6. Sind noch weitere Testvektoren abzuarbeiten?

...

```
// Array-Index zum Zugriff auf nächsten Testvektor erhöhen
```

```
vectornum = vectornum + 1;
```

```
// Ist der nächste schon ein ungültiger Testvektor?
```

```
if (testvectors[vectornum] === 4'bx) begin
```

```
// Endmeldung ausgeben
```

```
    $display("%d Tests bearbeitet mit %d Fehlern",  
            vectornum, errors);
```

```
    $finish; // Simulation anhalten
```

```
end
```

```
end
```

```
endmodule
```

**Hinweis:** Zum Vergleichen auf **X** und **Z** müssen die Operatoren **===** und **!==** benutzt werden

# Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

HDL-Programm für **universellen** Testrahmen

1. Erzeuge **Takt** zum Anlegen von Eingabedaten/Auswerten von Ausgabedaten
2. **Lese** Vektordatei in SystemVerilog Array
3. **Lege** Eingangsdaten an
4. **Warte** auf Ausgabedaten, **werte** Ausgabedaten aus
5. **Vergleiche** aktuelle mit erwarteten Ausgabedaten, **melde** Fehler bei Differenz
6. Noch **weitere** Testvektoren abzuarbeiten?

# SystemVerilog Sprachkonstrukte



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- Vor Testrahmen alle für die Beschreibung von **echter** Hardware relevanten eingeführt
  - **Schaltungssynthese**
- SystemVerilog kann viel **mehr**
  - Angedeutet beim Testrahmen (Dateioperationen, Ein/Ausgabe, ...)
  - Aber in der Regel **nicht** mehr in Hardware synthetisierbar