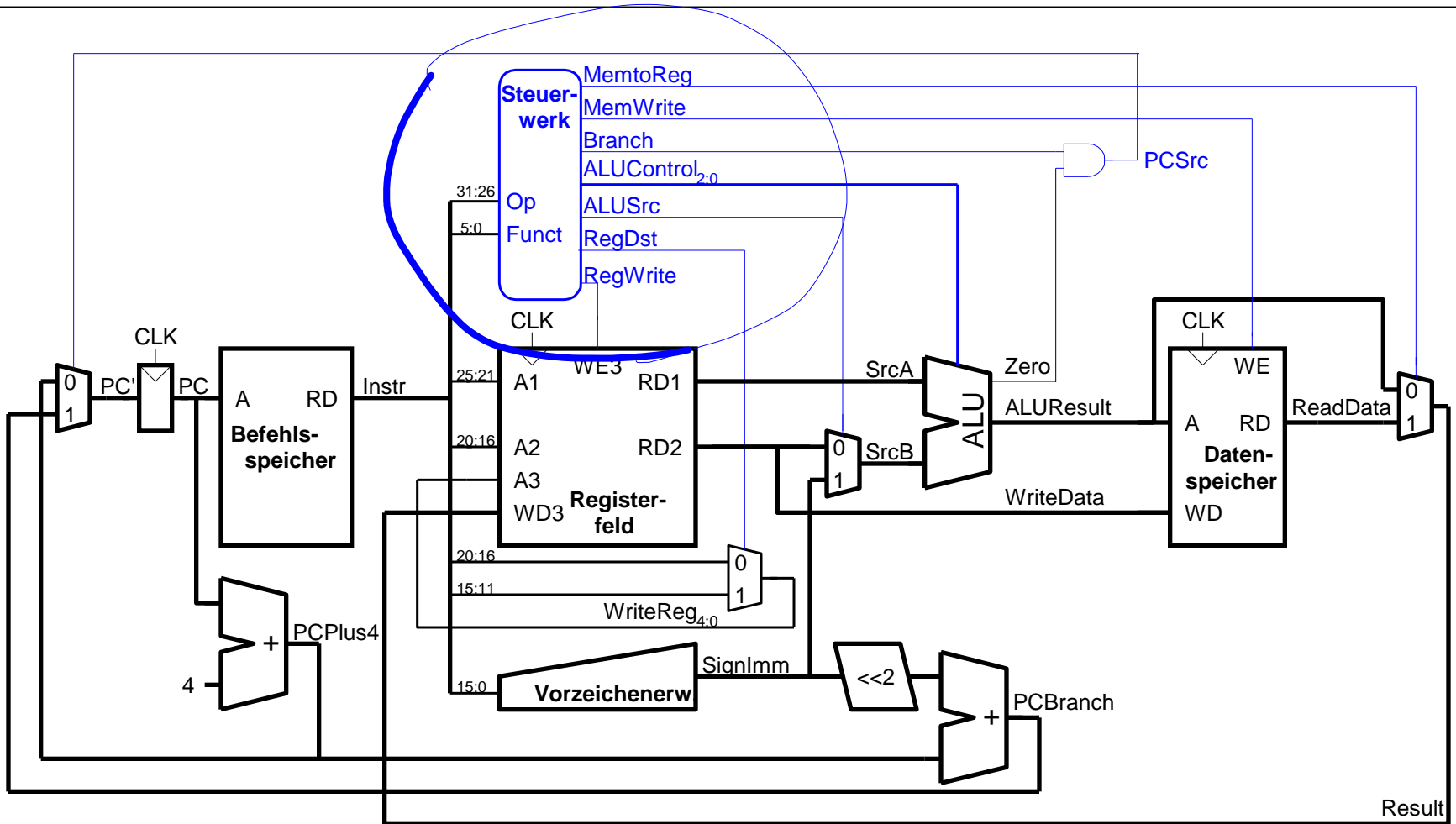



Organisatorisch

- **Gruppen:** sich bis heute Abend (21.04.) als Gruppen in Moodle eintragen
 - 2 Leute müssen zu dritt arbeiten, da wir nur 24 Boards haben und 50 Leute angemeldet sind
 - falls Sie keinen Partner/in haben, Sie können nach der Vorlesung nach vorne kommen, um einen Partner/in zu finden
 - **ab Lab 2** müssen alle Abgaben als Gruppe eingereicht
- **Vivado installieren** (Anleitung steht auf Moodle bei Lab 2)
- **Nexys4-DDR Boards** nächste Woche abholen:
 - Bei Frau Reimund (S2/02 E103)
 - **Do (28.04.) 13:00-15:30**
 - **Fr (29.04.) 09:30-12:30**
 - Nur ein Mitglied der Gruppe muss kommen
 - 50 Euro Pfand (wird Ihnen zurückgegeben mit der Rückgabe des Boards am Ende des Semesters)


Vollständiger Ein-Takt-Prozessor



Steuerwerk

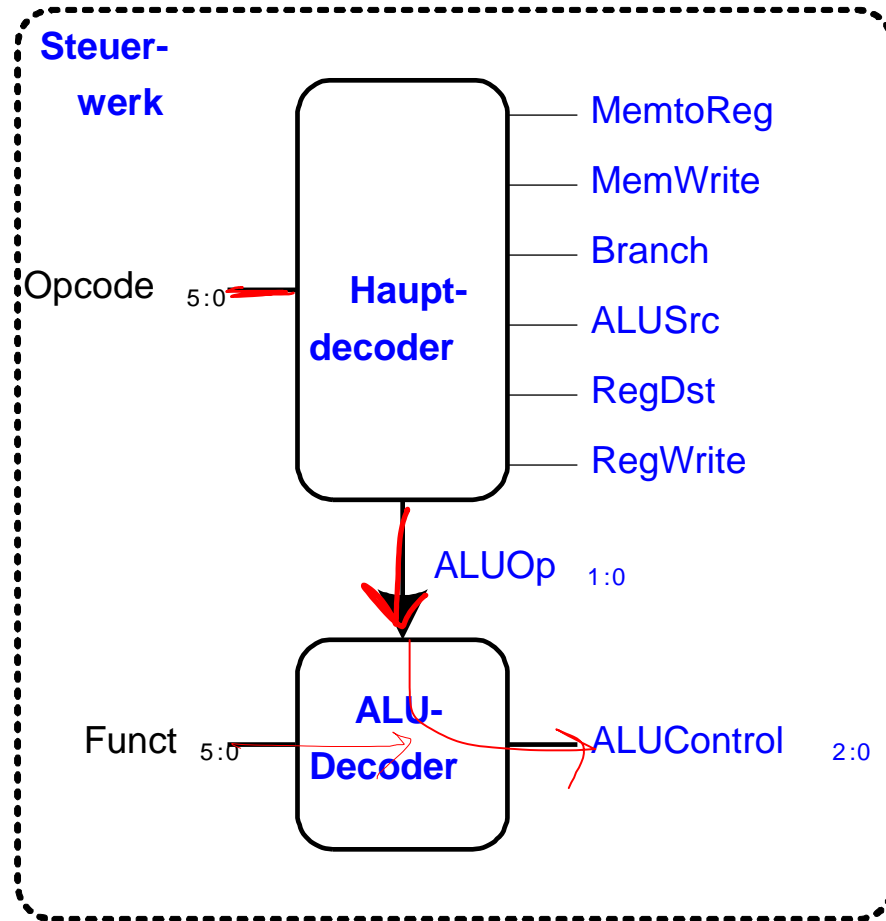


Zur Erinnerung: ALU

 

F _{2:0}	Funktion
000	A & B
001	A B
010	A + B
011	unbenutzt
100	A & ~B
101	A ~B
110	A - B
111	SLT

Zur Erinnerung: ALU

111

 

$F_{2:0}$	Funktion
000	A & B
001	A B
010	A + B
011	unbenutzt
100	A & ~B
101	A ~B
110	A - B
<u>111</u>	SLT

Steuerwerk: ALU-Decoder

ALUOp _{1:0}	Bedeutung
00	Addiere
01	Subtrahiere
10	Werte Funct-Feld aus
11	unbenutzt

addi, lw, sw

ALUOp _{1:0}	Funct	ALUControl _{2:0}
00	X	010 (Add)
X1	X	110 (Subtract)
1X (10)	100000 (add)	010 (Add)
1X	100010 (sub)	110 (Subtract)
1X	100100 (and)	000 (And)
1X	100101 (or)	001 (Or)
1X	101010 (slt)	111 (SLT)


R-type

beq \$s1, \$s2, imm




Steuerwerk: Hauptdecoder

Instruktion	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp _{1:0}
R-Typ	000000							
lw	100011							
sw	101011							
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01

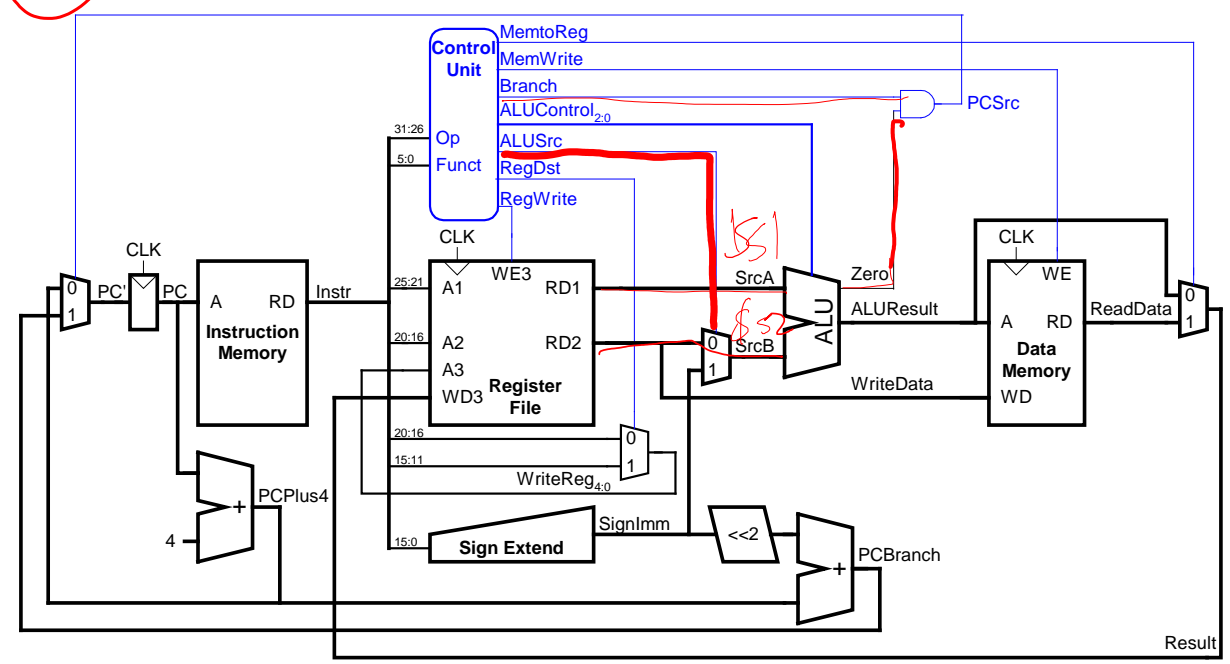

Steuerwerk: Hauptdecoder


Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MementoReg	ALUOp _{1:0}
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01

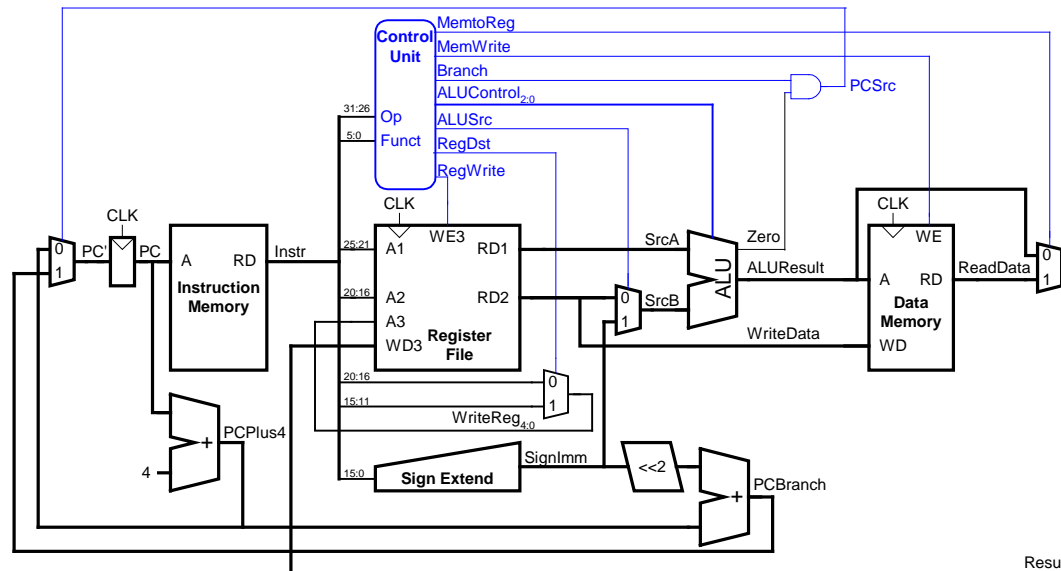

Beispiel im Ein-Takt Datenpfad:




OR

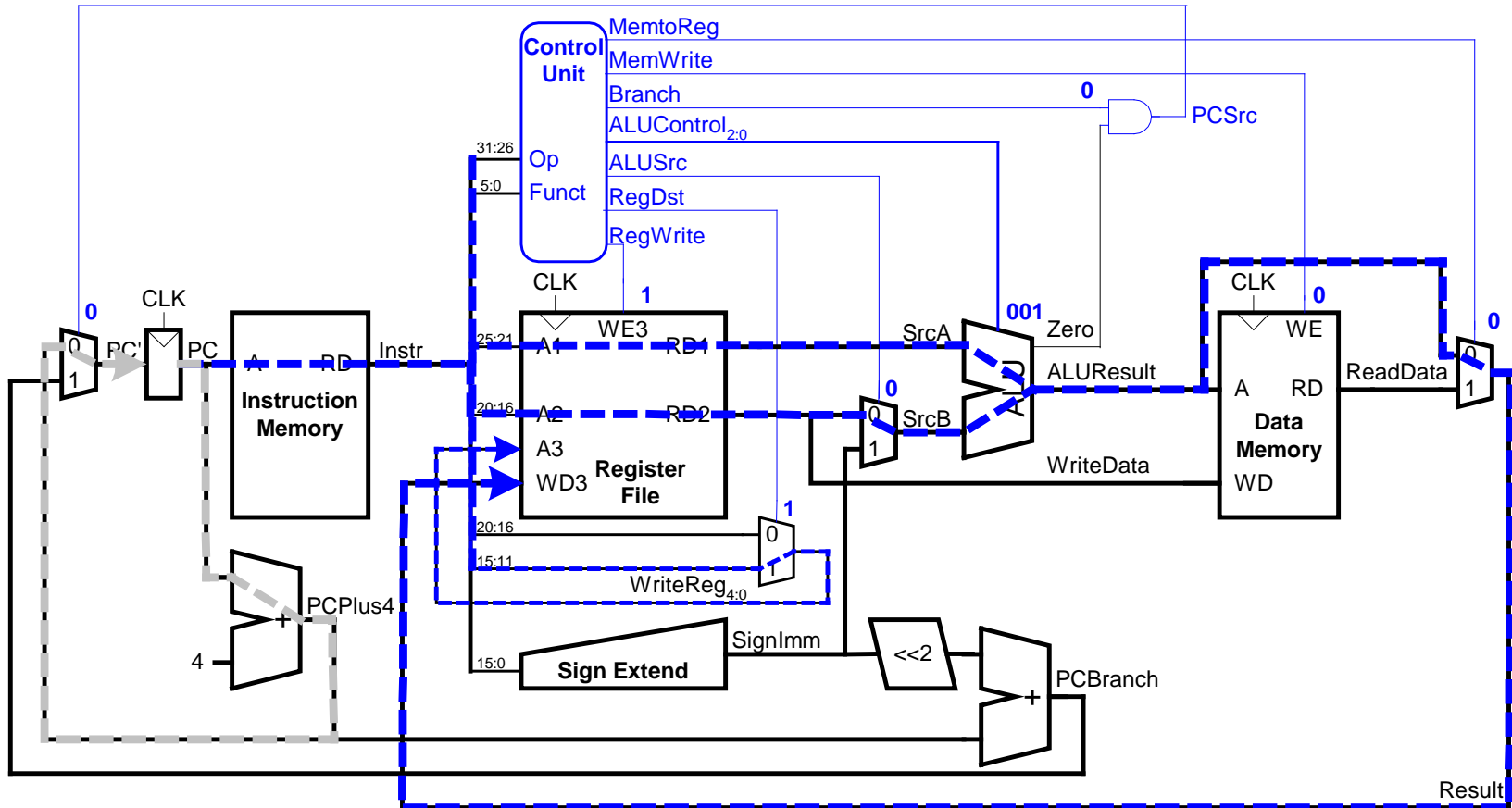

Erweitere Funktionalität: addi


- Keine Änderung am Datenpfad nötig

*addi \$s1, \$s2, -5
rt r3 imm*

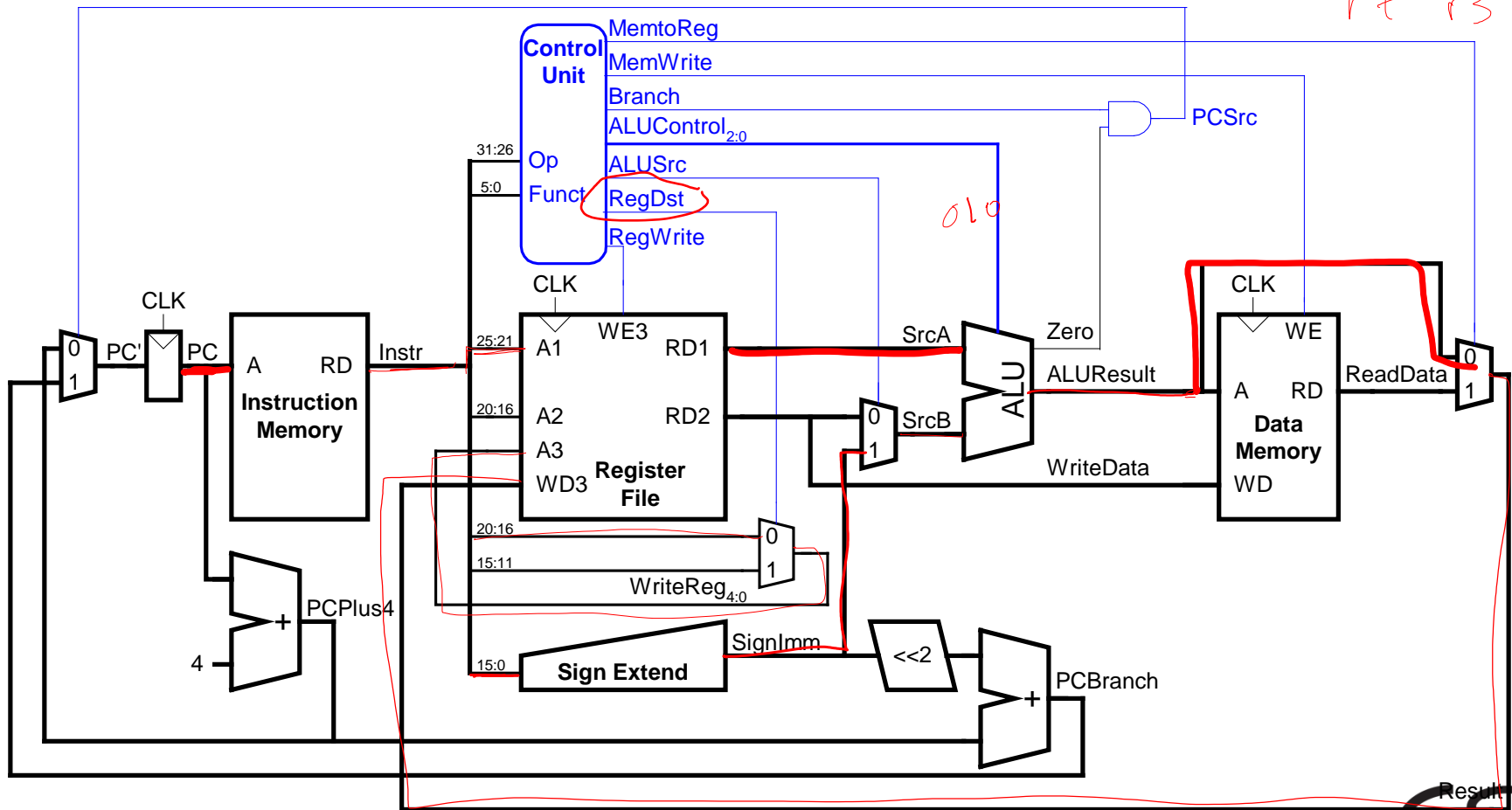

Erweitere Steuerwerk: addi


Instruktion	Op _{5,0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp _{1,0}
R-Typ	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01
addi	001000							

 

Erweitere Steuerwerk: addi


Instruktion	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp _{1:0}
R-Typ	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01
addi	001000	1	0	1	0	0	0	00

Erweitere Funktionalität: j

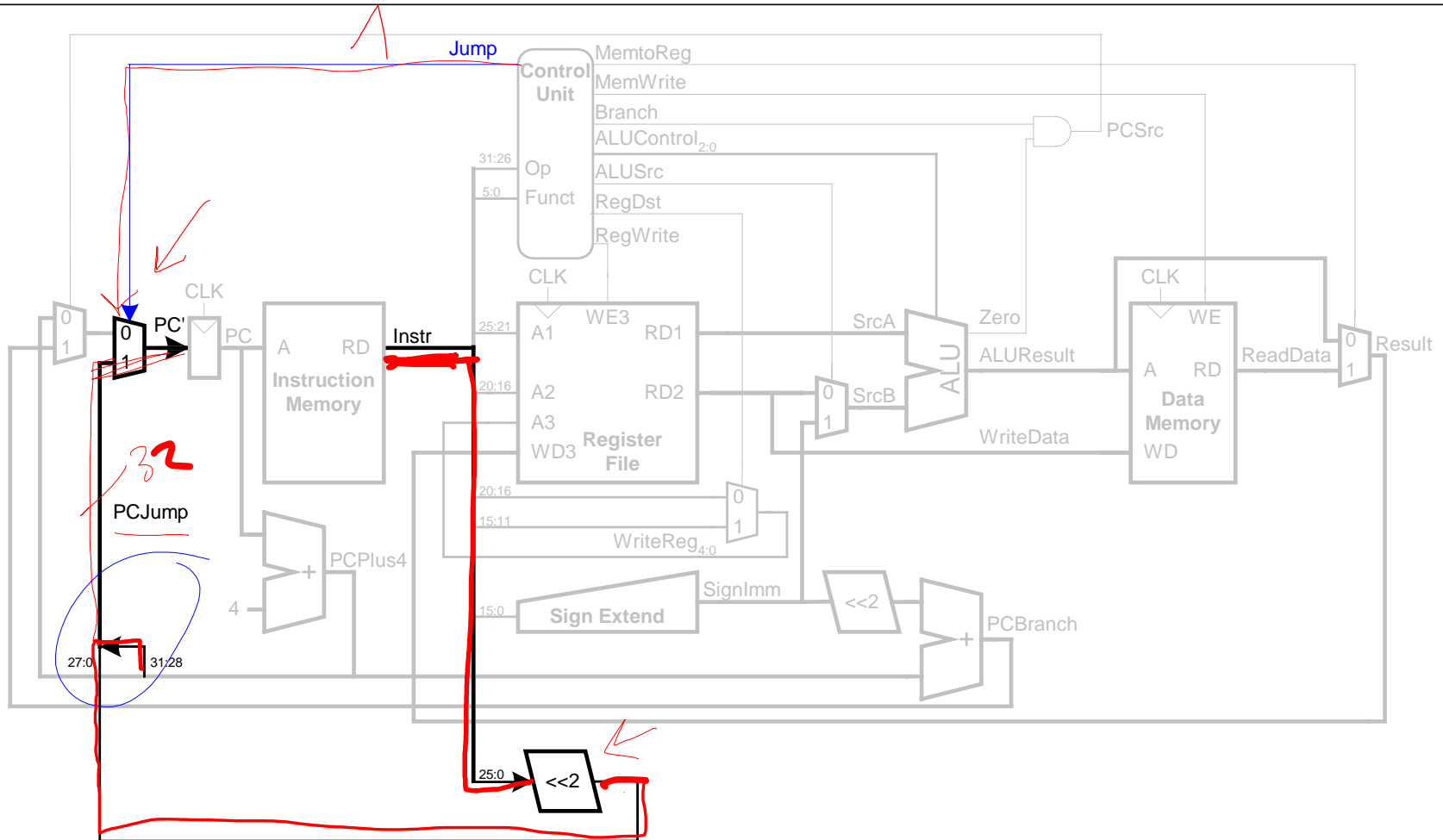

Steuerwerk: Hauptdecoder


Instruktion	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp _{1:0}	Jump
R-Typ	000000	1	1	0	0	0	0	10	0
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00	0
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00	0
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01	0
j	000010								

 

Steuerwerk: Hauptdecoder

Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	ALUOp _{1:0}	Jump
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10	0
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00	0
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00	0
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01	0
j	000010	0	X	X	X	0	X	XX	1

Rückblick: Ein-Takt MIPS Prozessor

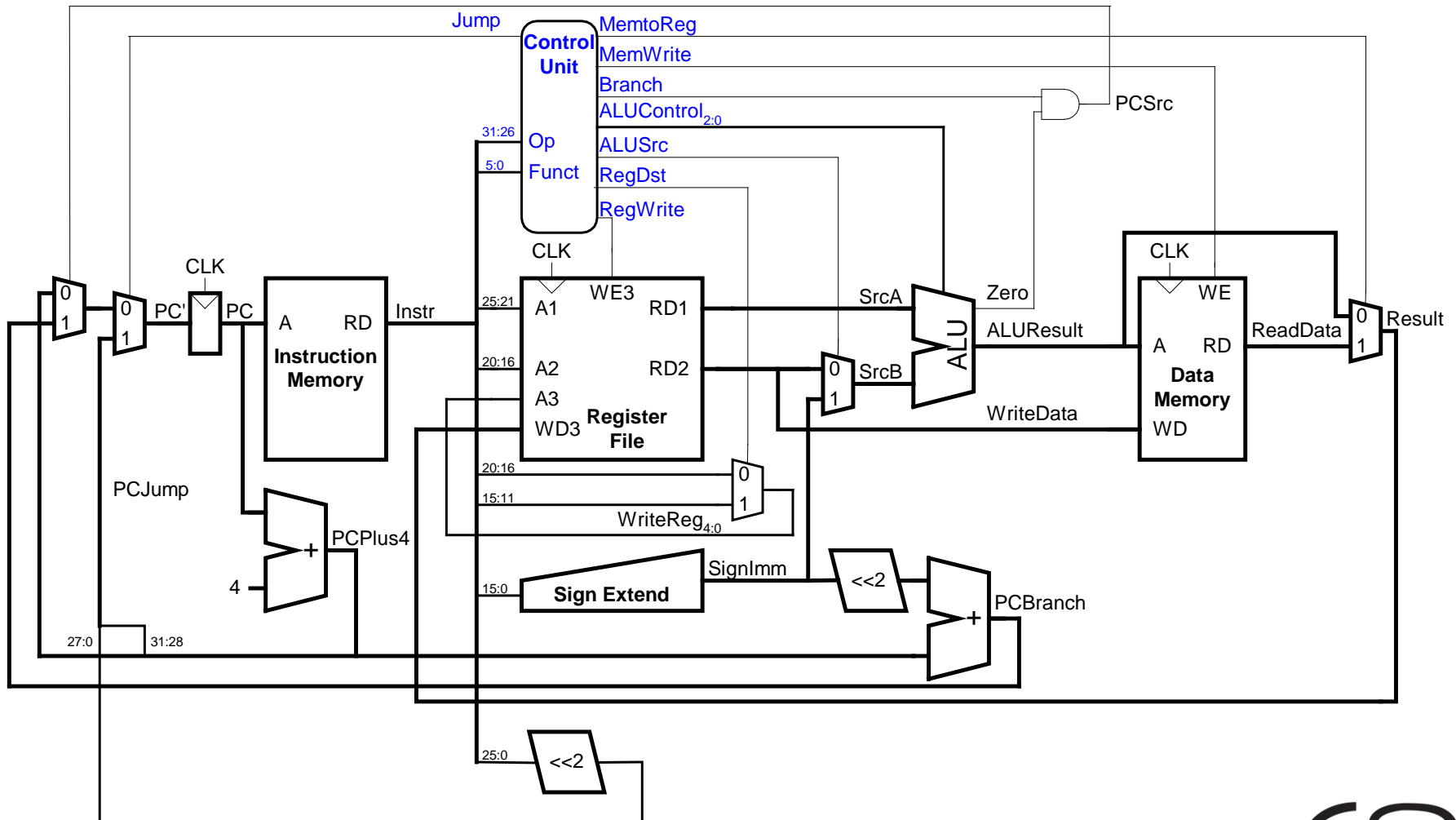

MIPS Prozessor mit Pipelining



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT


Zeitliche Parallelität

Teile Ablauf im Ein-Takt-Prozessor in fünf Stufen:


- Hole Instruktion (*Fetch*)
- Dekodiere Bedeutung von Instruktion (*Decode*)
- Führe Instruktion aus (*Execute*)
- Greife auf Speicher zu (*Memory*)
- Schreibe Ergebnisse zurück (*Writeback*)

Füge **Pipeline-Register** zwischen den Stufen ein



Rechenleistung: Ein-Takt und Pipelined

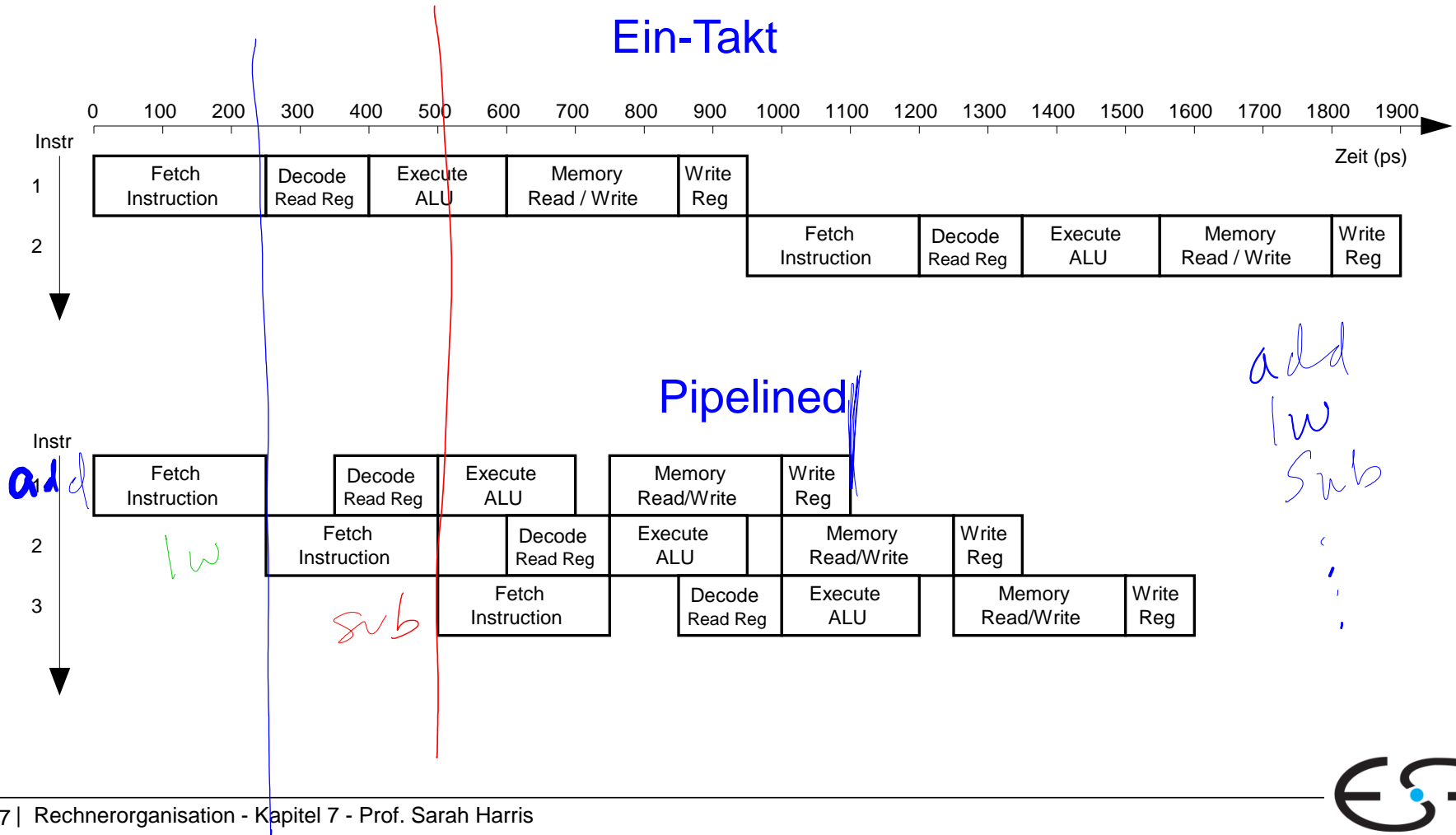

Abstraktere Darstellung des Pipelinings

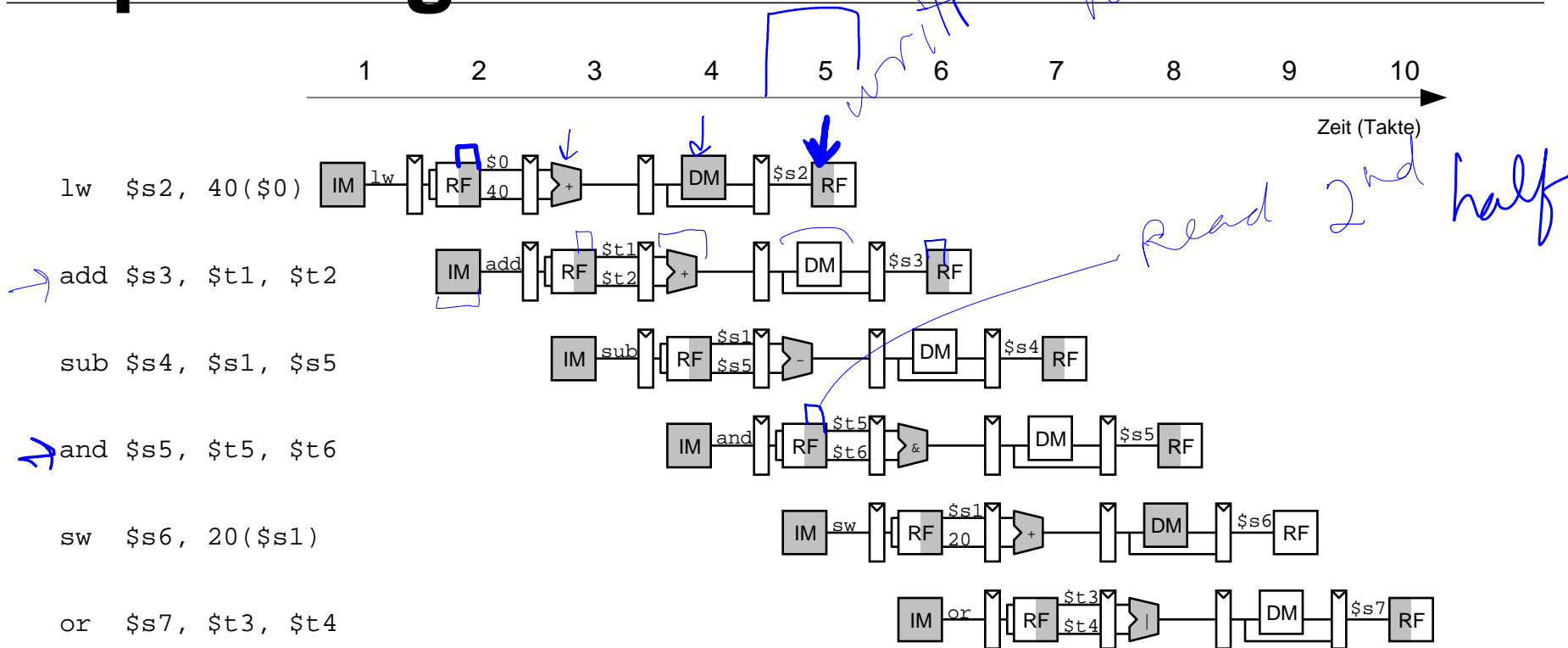


Ein-Takt- und Pipelined-Datenpfad

 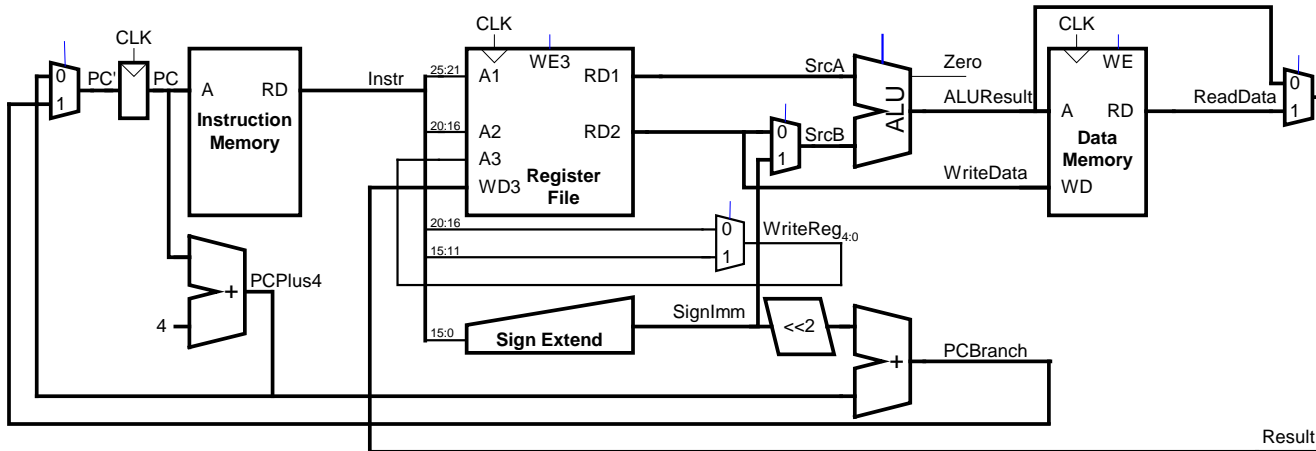


Korrigierter Pipelined-Datenpfad

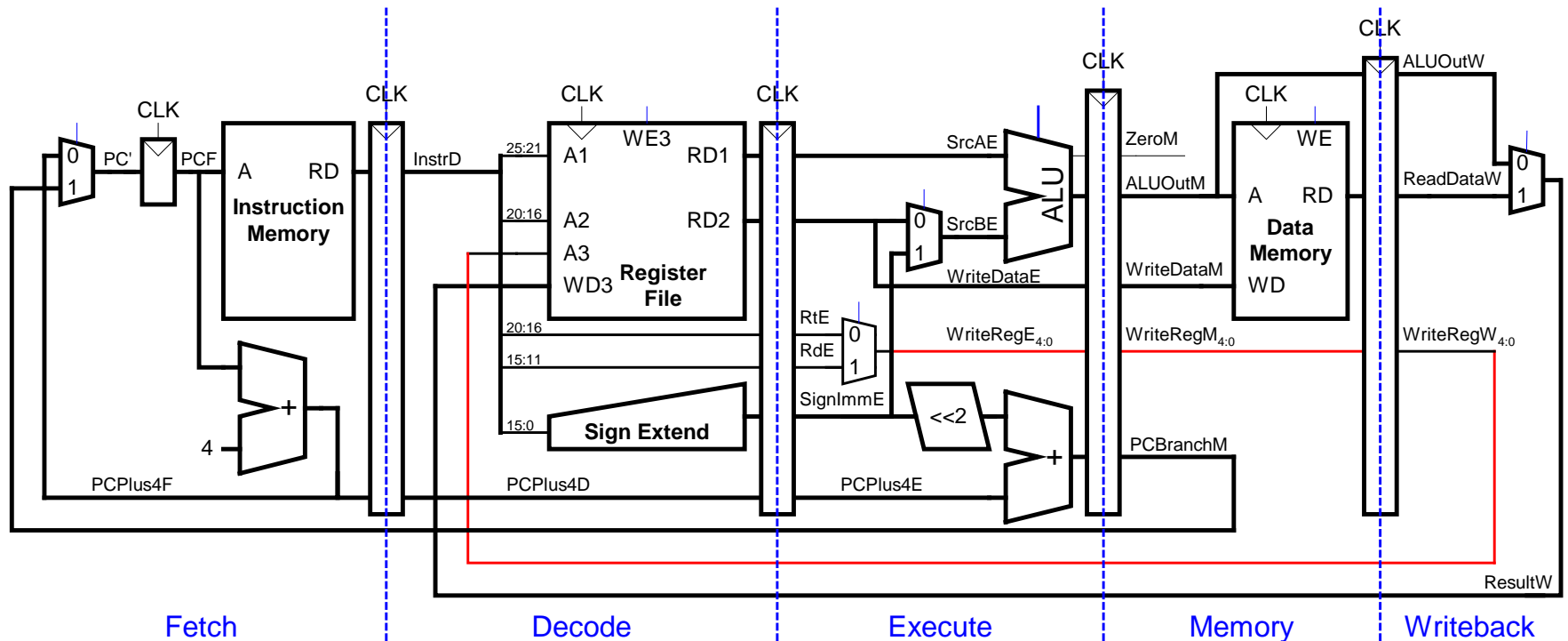- **WriteReg** muss zur gleichen Zeit am Registerfeld ankommen wie **Result**



Steuersignale für Pipelined-Datenpfad

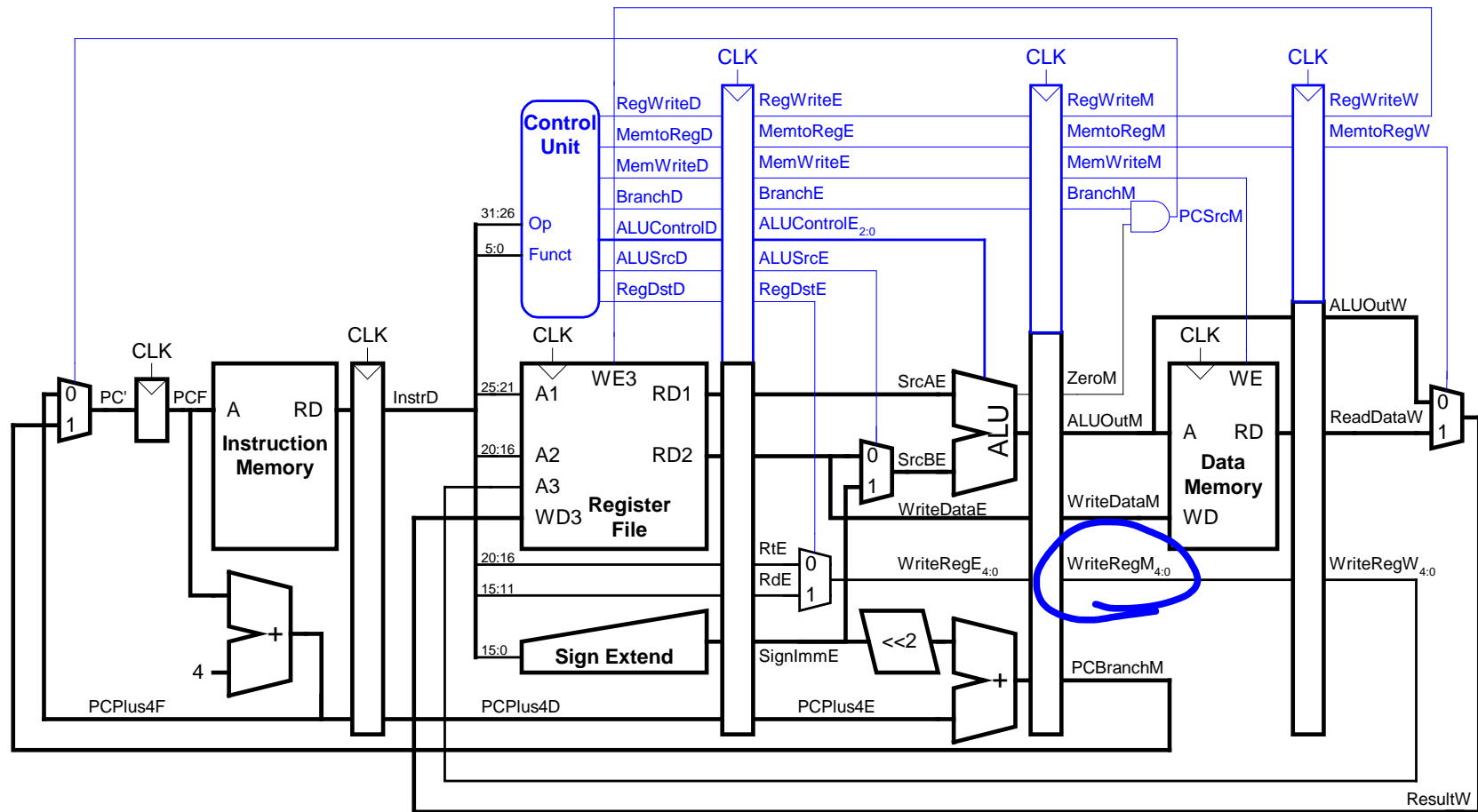

Identisch zu Ein-Takt-Steuerwerk, aber Signale verzögert über Pipeline-Stufen

Abhängigkeiten zwischen Pipeline- Stufen (*hazards*)



Treten auf wenn eine

- Instruktion vom Ergebnis einer vorhergehenden abhängt
- ... diese aber noch kein Ergebnis geliefert hat

Arten von Hazards


- **Data Hazard:** z.B. Neuer Wert von Register noch nicht in Registerfeld eingetragen
- **Control Hazard:** Unklar welche Instruktion als nächstes ausgeführt werden muss
 - Tritt bei Verzweigungen auf

Data Hazard

nop


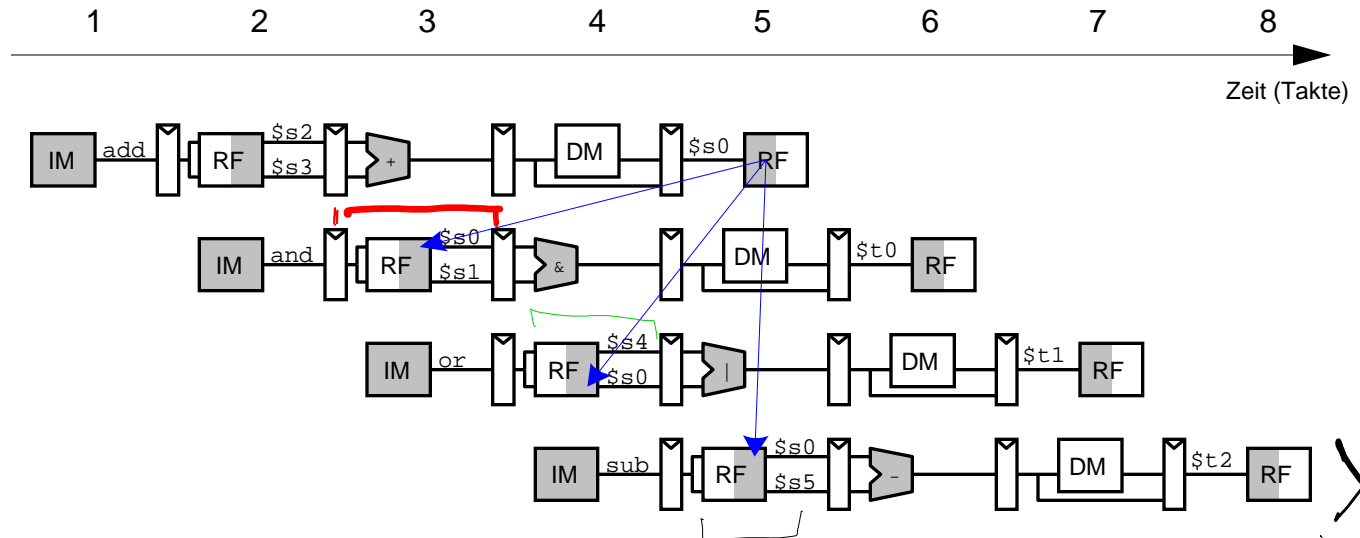
```
add $s0, $s2, $s3  
and $t0, $s0, $s1  
or $t1, $s4, $s0  
sub $t2, $s0, $s5
```



*not
a
hazard*

Hier: Read-after-Write Hazard (RAW)
- \$s0 „muss vor Lesen geschrieben werden“

Umgang mit Data Hazards



Möglichkeiten:


Umgang mit Data Hazards

Möglichkeiten:

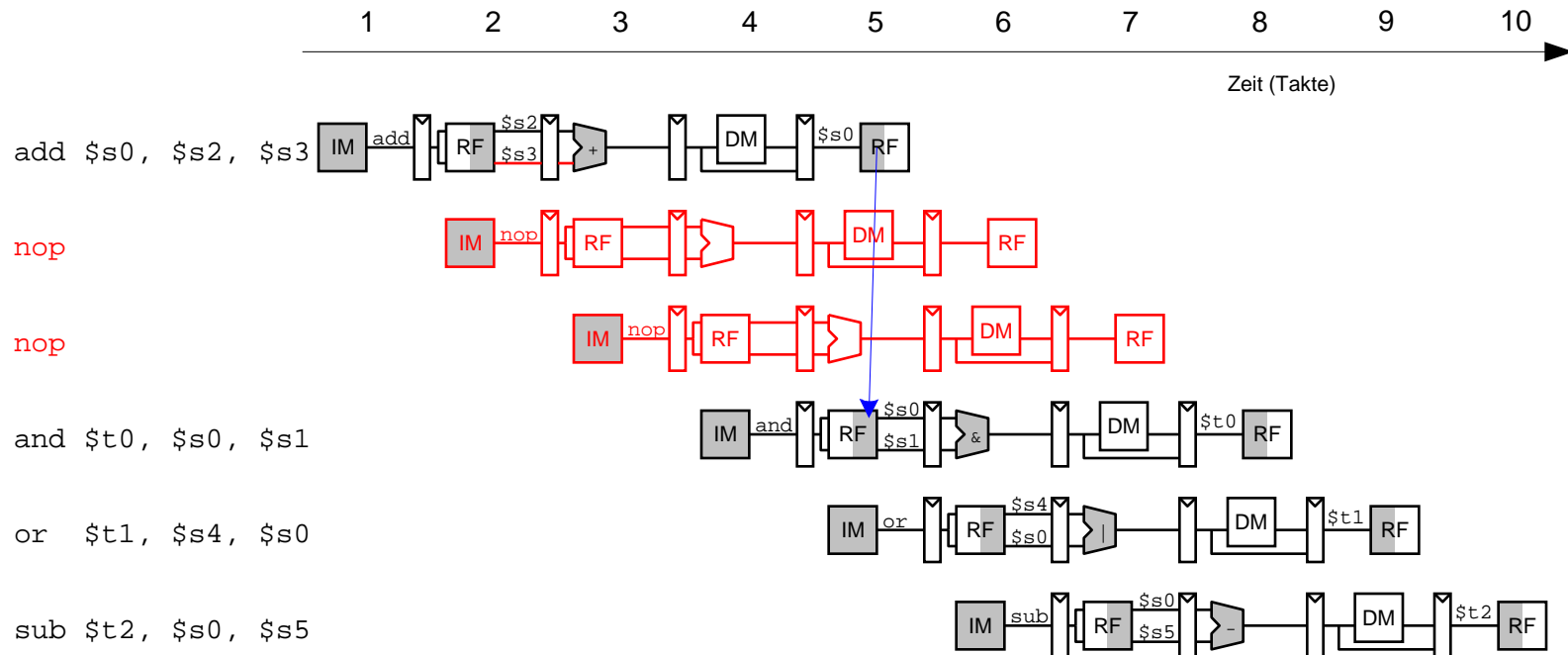1. Plane **Wartezeiten** von Anfang an ein
 - Füge `nops` zur Compile-Zeit ein
 - *scheduling*
2. **Stelle** Maschinencode zur Compile-Zeit **um**
 - *scheduling / reordering*
3. Leite Daten zur Laufzeit schneller über **Abkürzungen** weiter
 - *bypassing / forwarding* ←
4. **Halte** Prozessor zur Laufzeit **an** bis Daten da sind
 - *stalling*

Beseitigung von Data Hazards zur Compile-Zeit

- Füge ausreichend viele `nops` ein bis Ergebnis bereitsteht
- Oder schiebe unabhängige Instruktionen nach vorne (statt `nops`)




Data Forwarding: "Abkürzungen" einbauen

add \$s0
→ sub \$s0
addi \$t1, \$s0



rsE
7
→ add \$s0, \$s1, \$t1

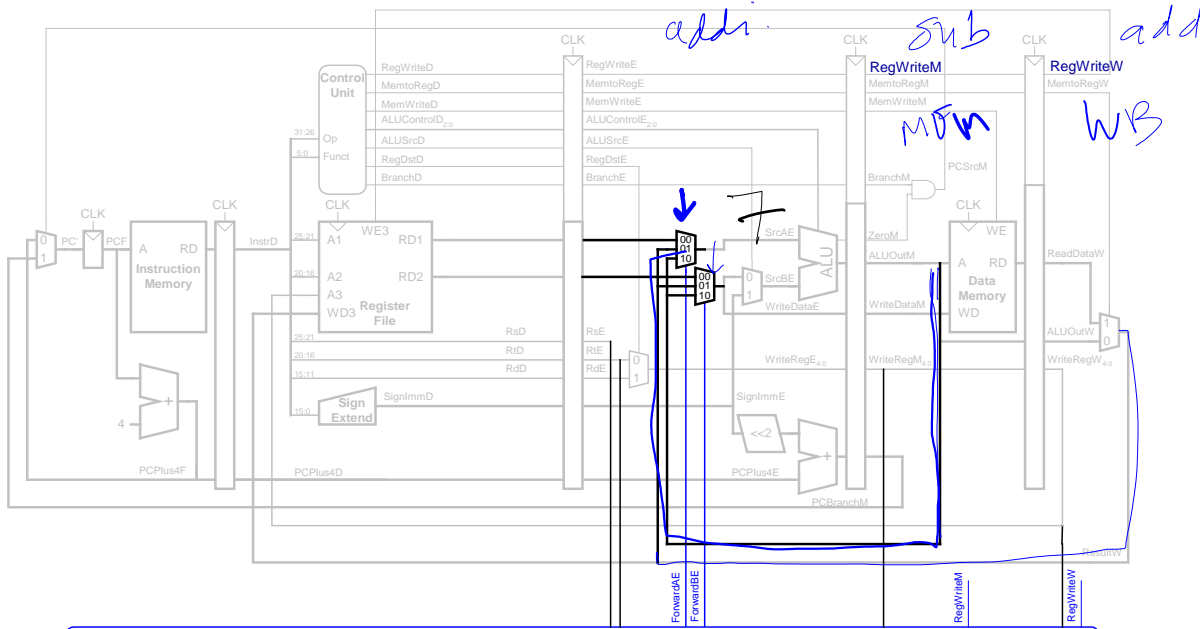

ForwardAE



if (rsE != 0) & 2

if (rsE == WriteRegM) & RegWriteM

then ForwardAE = 10

else if (rsE == WriteRegW) & RegWriteW

then ForwardAE = 01 else 00

Data Forwarding: “Abkürzungen” einbauen

“Abkürzung” zur Execute-Stufe von


- Memory-Stufe oder
- Writeback-Stufe

Forwarding-Logik für Signal *ForwardAE* (Weiterleiten von Operand A):


```
if      ((rsE != 0) AND (rsE == WriteRegM) AND RegWriteM) then
    ForwardAE = 10 ← Forward MEM
else if ((rsE != 0) AND (rsE == WriteRegW) AND RegWriteW) then
    ForwardAE = 01 ← u WB
else
    ForwardAE = 00 RF
```


Forwarding-Logik für Signal *ForwardBE* (Weiterleiten von Operand B) analog: ersetze *rsE* durch *rtE*

Anhalten des Prozessors (*stalling*)

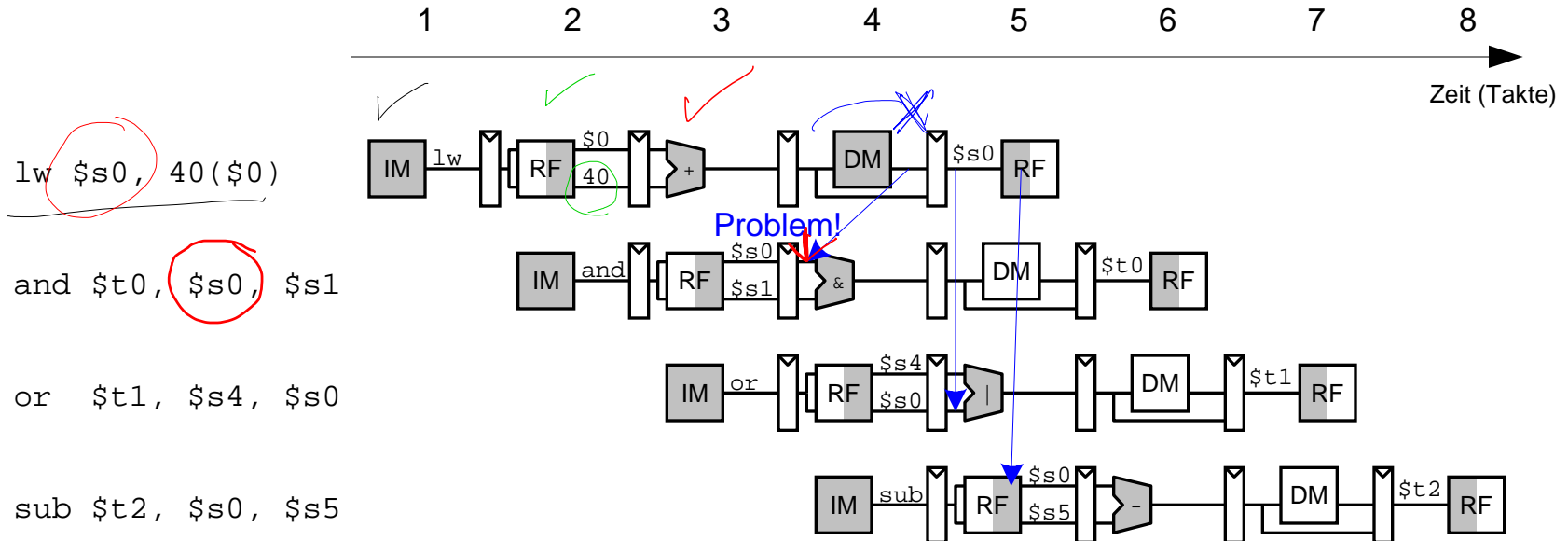

Anhalten des Prozessors (*stalling*)

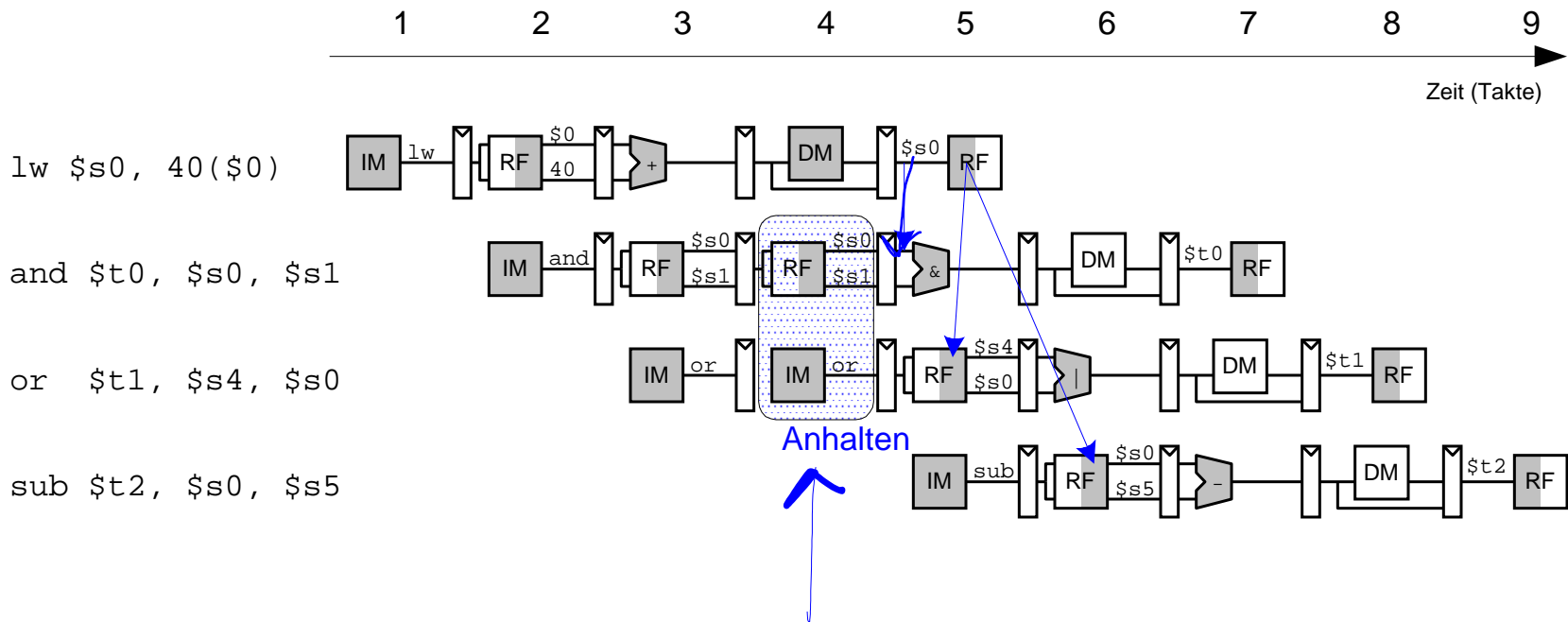

 

Hazard Unit

Behandlung von Stalling in Hazard-Einheit



Stalling-Logik:

$$\underline{lwstall} = ((\underline{rsD} == \underline{rtE}) \text{ OR } (\underline{rtD} == \underline{rtE})) \text{ AND } \underline{MemtoRegE}$$

Handwritten annotations: Blue arrows point from the underlined terms rsD , rtE , rtD , and rtE to a circled 'lw' with an arrow pointing to an equals sign.


$$\underline{StallF} = \underline{StallD} = \underline{FlushE} = \underline{lwstall}$$

Control Hazards


beq:

- **Entscheidung** zu Springen wird erst in vierter Stufe der Pipeline (M) getroffen
- Neue Instruktionen werden aber bereits **geholt**
 - Im einfachsten Fall: Von PC+4, +8, +12, ...
- Falls zu springen ist, müssen diese Instruktionen aus der Pipeline **entfernt** werden
 - ... das Programm wäre ja **woanders** (am Sprungziel) weitergegangen
 - **“Spülen”** (*flush*)
- Kosten eines solchen **falsch vorhergesagten** Sprunges:
 - Anzahl von zu entfernenden Instruktion falls Sprung genommen
 - Könnte reduziert werden, wenn Sprung in **früherer** Pipeline-Stufe entschieden würde


Control Hazards: Ursprüngliche Pipeline

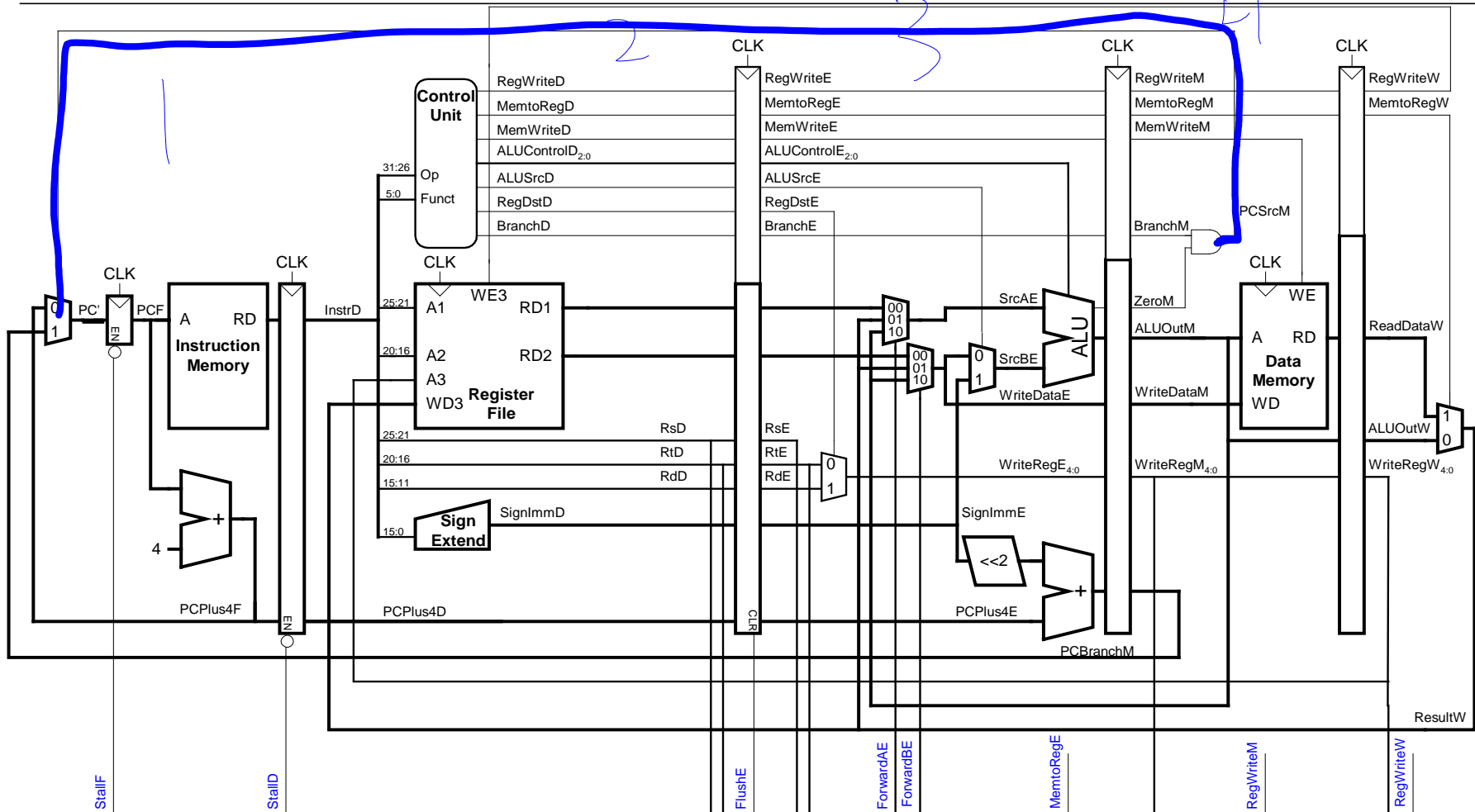


Beispiel: Control Hazards

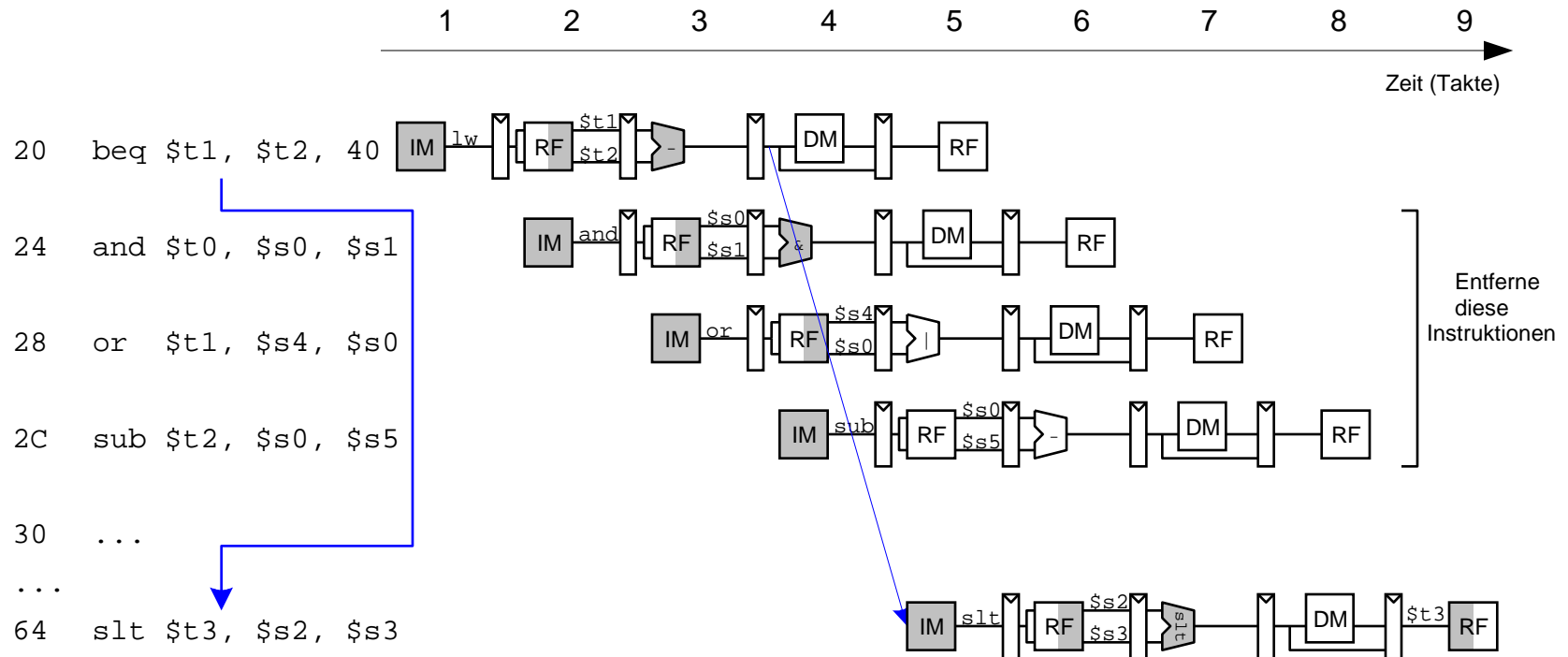

 Auflösen von Control Hazards durch frühere Sprungentscheidung



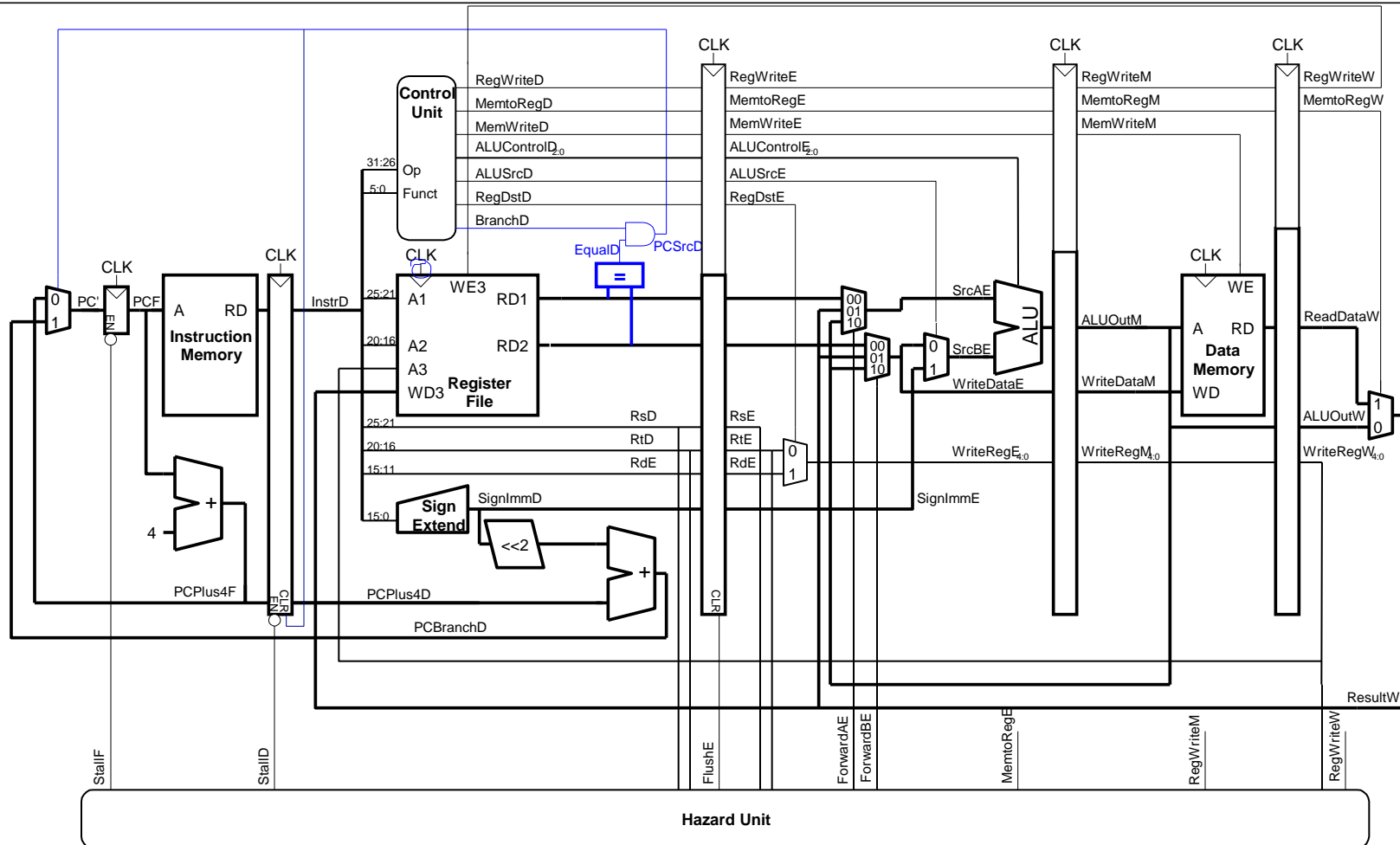
Control Hazards: Ansatz "Frühere Sprungentscheidung"



Berücksichtige neue Data Hazards



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

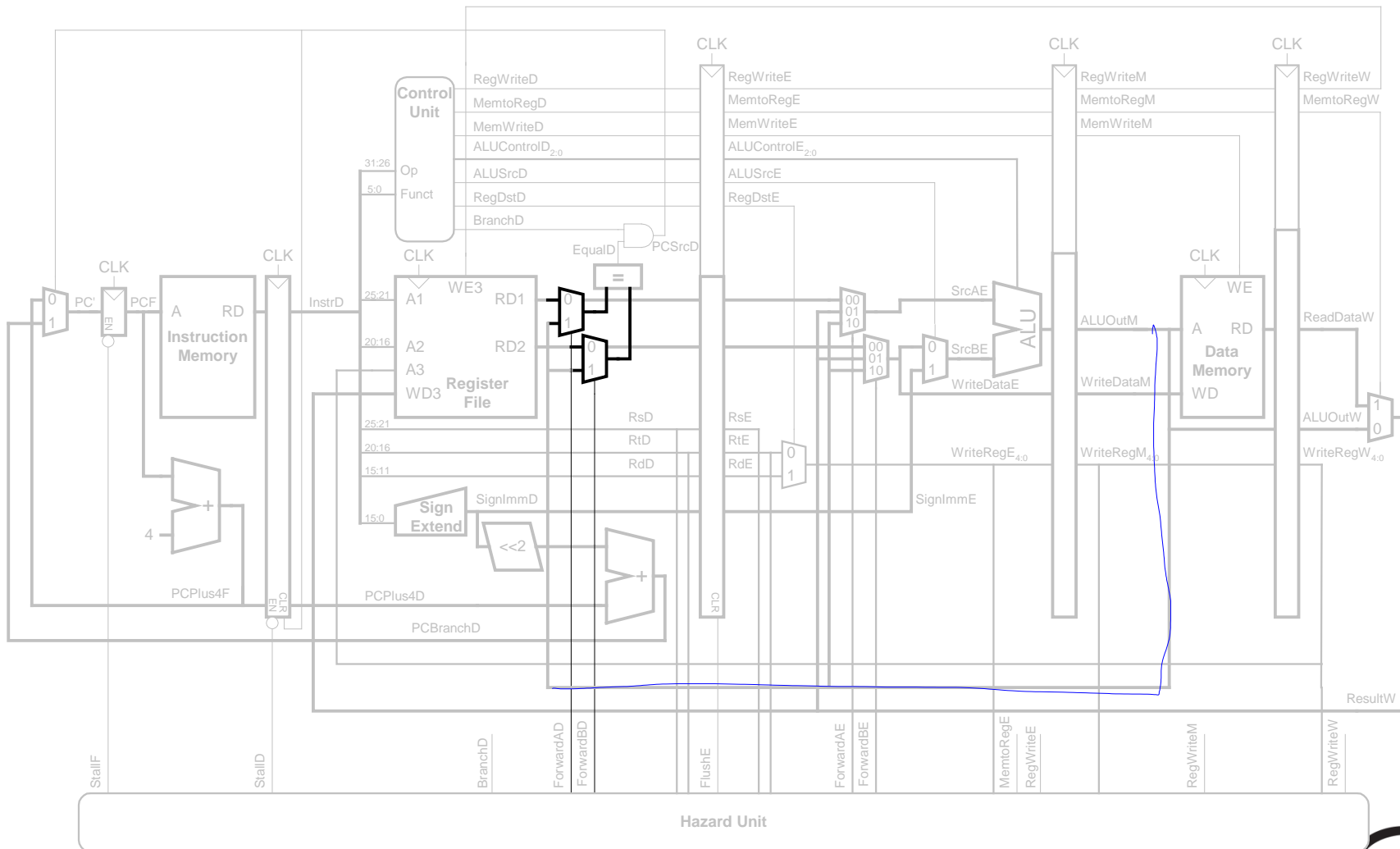

■ Stalling-Logik:

$branchstall = BranchD \text{ AND } RegWriteE \text{ AND}$
 $(WriteRegE == rsD \text{ OR } WriteRegE == rtD)$
OR

$BranchD \text{ AND } MemtoRegM \text{ AND}$
 $(WriteRegM == rsD \text{ OR } WriteRegM == rtD)$

Exec.

$StallF = StallD = FlushE = lwstall \text{ OR } branchstall$

Orthogonaler Ansatz: Sprungvorhersage

Versuche **vorherzusagen**, ob ein Sprung genommen wird

- Dann können Instruktionen von der **richtigen** Stelle geholt werden
- **Rückwärtssprünge** werden üblicherweise genommen (Schleifen!)
- Genauer: Für jeden Sprung **Historie** führen, ob er die letzten Male genommen wurde
 - ... dann wird jetzt vermutlich auch wieder genommen

Eine gute Vorhersage **reduziert** die Zahl der Sprünge, die ein Flush der Pipeline erforderlich machen

- **Hardware-Beschreibungssprachen**
 - *Hardware Description Languages (HDL)*
- Erlauben **textuelle** Beschreibung von Schaltungen
 - Auf **verschiedenen** Abstraktionsebenen
 - **Struktur** (z.B. Verbindungen zwischen Gattern)
 - **Verhalten** (z.B. Boole'sche Gleichungen)
- **Entwurfswerkzeuge** erzeugen Schaltungsstruktur daraus automatisch
 - Computerprogramme
 - Computer-Aided Design (CAD) oder Electronic Design Automation (EDA)
 - **Schaltungssynthese**
 - Grob vergleichbar mit Übersetzung (Compilieren) von konventionellen Programmiersprachen

Schreiben von HDL

Denken Sie daran:

- Was für Hardware erwarte ich?
- Auf papier skizzieren
- Was für Ergebnisse erwarte ich beim Simulation?
- Auf RTL Schematic nachschauen

SystemVerilog Vorschläge

- **Vivado Project Anleitung** steht auf Moodle (unter Lab 2)
- **Die Beispiele** erst angucken und unter Vivado herausprobieren (XSIM Simulator, RTL Schematic)
- **Danach, Lab 2** (komplizierteres System)

Verilog ist im Rahmen der Veranstaltung **sehr ähnlich** zu SystemVerilog

Verilog ist teilweise **komplizierter**

- Verwendet separate Datentypen **wire** und **reg** statt logic Typ
- Benutzt keine `always` Variationen (stattdessen `always @ ..`)
 - **Flip-Flops:** `always @(posedge clk)` statt `always_ff`
`@(posedge clk)`
 - **Latches:** `always @(clk, d)` statt `always_latch`
 - **Kombinatorische Logik:** `always (*)` statt `always_comb`

Übersicht der Unterschiede im Buch (2. Auflage) im Kapitel 4.7.1

Einleitung

- Fast alle **kommerziellen** Hardware-Entwürfe mit HDLs realisiert
- **Zwei** HDLs haben sich durchgesetzt
 - SystemVerilog
 - VHDL

SystemVerilog

- 1984 von der Firma Gateway Design Automation entwickelt
- Seit 1995 ein **IEEE Standard (1364)**
 - Überarbeitet 2001 und 2005
 - Neuer Dialekt SystemVerilog (Obermenge von Verilog-2005)
- Weit verbreitet in zivilen US-Firmen
- In Darmstadt im Fachbereich Informatik
 - **Rechnerorganisation** (ESA, Prof. Koch – Prof Harris, Sommer '16)
 - **Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen** (ESA, Prof. Koch)
- In Darmstadt im Fachbereich Elektrotechnik
 - **Rechnersysteme** (RS, Prof. Hochberger)

- ***Very High-Speed Integrated Circuit (VHSIC) Hardware Description Language***
- Entwickelt 1981 durch das US **Verteidigungsministerium**
 - Inspiriert durch konventionelle Programmiersprache **Ada**
- Standardisiert in 1987 durch **IEEE (1076)**
 - Überarbeitet in 1993, 2000, 2002, 2006, 2008
- Weit verbreitet in
 - US-Rüstungsfirmen
 - Vielen europäischen Firmen
- In Darmstadt im Fachbereich Elektrotechnik
 - **Integrierte elektronische Systeme** (IES, Prof. Hofmann)

In dieser Iteration der Vorlesung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- In den **Vorlesungen** SystemVerilog
 - Häufig kompakter zu schreiben
 - Eher auf Einzelfolien darstellbar
- Hier gezeigte Grundkonzepte sind in beiden Sprachen identisch
- Nur andere **Syntax**
 - VHDL-Beschreibung ist aber in der Regel **länger**
- Im Buch werden beide Sprachen **nebeneinander** gezeigt
 - Kapitel 4
 - Moderne Entwurfswerkzeuge können in der Regel **beide** Sprachen




Embedded Systems & Applications

Von einer HDL zu Logikgattern



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

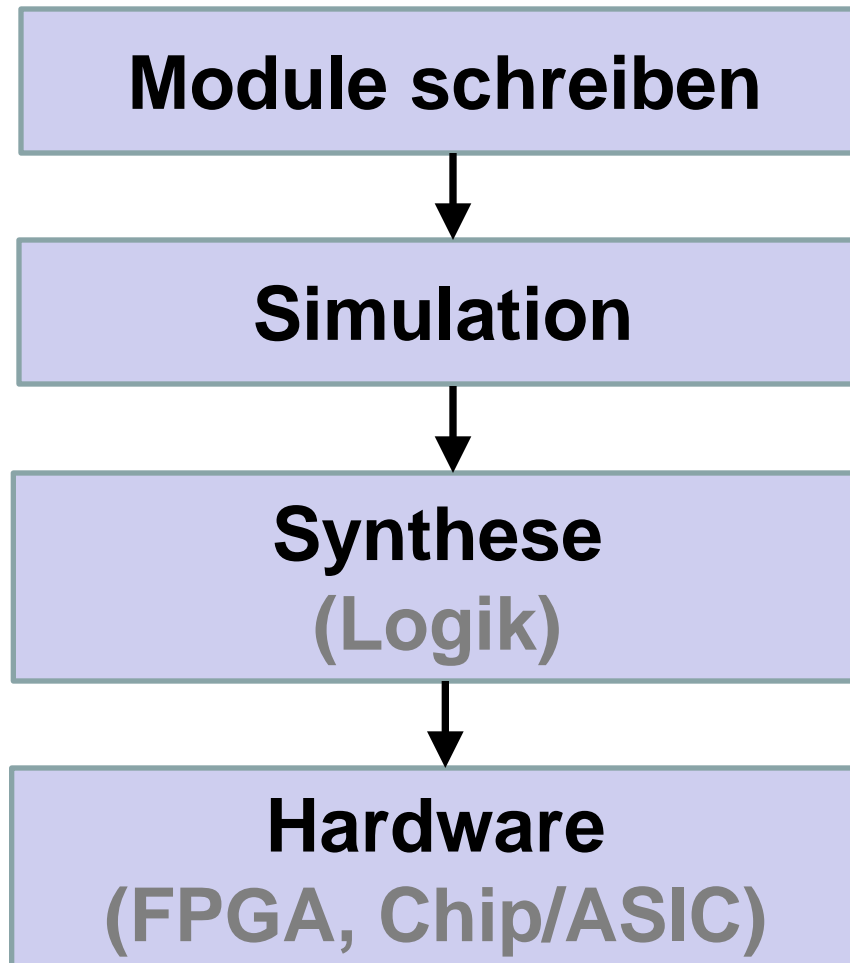

Von einer HDL zu Logikgattern



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

■ Simulation

- Eingangswerte werden in HDL-Beschreibung eingegeben
 - Beschriebene Schaltung wird **stimuliert**
- Berechnete Ausgangswerte werden auf Korrektheit **geprüft**
- Fehlersuche viel einfacher und billiger als in realer Hardware

■ Synthese

- Übersetzt HDL-Beschreibungen in **Netzlisten**
 - **Logikgatter** (Schaltungselemente)
 - **Verbindungen** (Verbindungsknoten)

Von einer HDL zu Logikgattern



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

■ Simulation

- Eingangswerte werden in HDL-Beschreibung eingegeben
 - Beschriebene Schaltung wird **stimuliert**
- Berechnete Ausgangswerte werden auf Korrektheit **geprüft**
- Fehlersuche viel einfacher und billiger als in realer Hardware

■ Synthese

- Übersetzt HDL-Beschreibungen in **Netzlisten**
 - **Logikgatter** (Schaltungselemente)
 - **Verbindungen** (Verbindungsknoten)


WICHTIG:

Beim Verfassen von HDL-Beschreibungen ist es essentiell wichtig, immer die vom Programm beschriebene **Hardware** im Auge zu behalten!



Embedded Systems & Applications

SystemVerilog Module

 


Zwei Arten von Beschreibungen in Modulen:

- **Verhalten:** Was tut die Schaltung?
- **Struktur:** Wie ist die Schaltung aus Untermodulen aufgebaut?

Beispiel für Verhaltensbeschreibung

SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b &  c;  
endmodule
```

 

Beispiel für Verhaltensbeschreibung



SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
endmodule
```

- `module/endmodule`: Anfang/Ende der Module
- `example`: Namen der Module
- Operatoren:
 - ~: NOT (nicht)
 - &: AND (und)
 - |: OR (oder)

Simulation von Verhaltensbeschreibungen




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

SystemVerilog:

```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
endmodule
```

Signalverlaufdiagramm (waves):

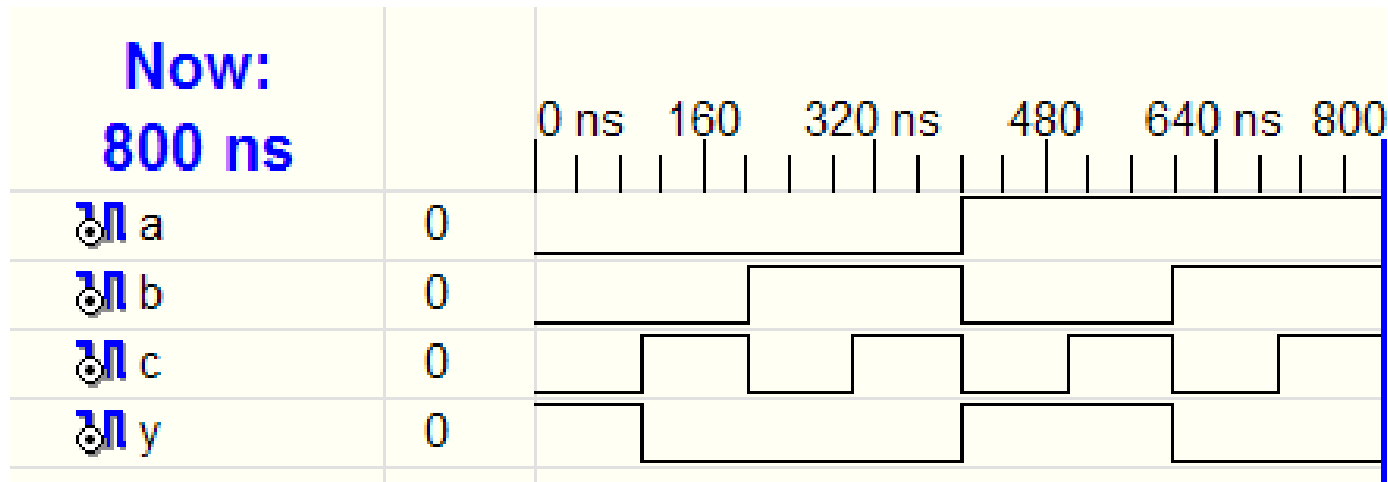

Synthese von Verhaltensbeschreibungen




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

SystemVerilog:

```
module example(input  logic a, b, c,  
               output logic y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b &  c;  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 


SystemVerilog Syntax

- **Unterscheidet** Groß- und Kleinschreibung
 - **Beispiel:** `reset` und `Reset` sind **nicht** das gleiche Signal
- Namen dürfen **nicht** mit Ziffern anfangen
 - **Beispiel:** `2mux` ist ein ungültiger Name
- Anzahl von Leerzeichen, Leerzeilen und Tabulatoren **irrelevant**
- **Kommentare:**
 - `//` bis zum **Ende** der Zeile
 - `/*` über **mehrere**
Zeilen `*/`

SystemVerilog Syntax

- Unterscheidet Groß- und Kleinschreibung
 - **Beispiel:** `reset` und `Reset` sind **nicht** das gleiche Signal
- Namen dürfen **nicht** mit Ziffern anfangen
 - **Beispiel:** `2mux` ist ein ungültiger Name
- Anzahl von Leerzeichen, Leerzeilen und Tabulatoren **irrelevant**
- Kommentare: **Sehr ähnlich zu C und Java!**
 - `//` bis zum **Ende** der Zeile
 - `/*` über **mehrere**
Zeilen `*/`

SystemVerilog Module

 

Zwei Arten von Beschreibungen in Modulen:

- **Verhalten:** Was tut die Schaltung?
- **Struktur:** Wie ist die Schaltung aus Untermodulen aufgebaut?

Strukturelle Beschreibung: Modulhierarchie



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module and3(input  logic a, b, c,  
            output logic y);  
    assign y = a & b & c;  
endmodule
```

```
module inv(input  logic a,  
           output logic y);  
    assign y = ~a;  
endmodule
```

```
module nand3 (input  logic a, b, c  
              output logic y);  
    logic n1; // internes Signal(Verbindungsknoten)  
  
    and3 andgate(a, b, c, n1); // Instanz von and3 namens andgate  
    inv  inverter(n1, y);      // Instanz von inv namens inverter  
endmodule
```



Embedded Systems & Applications

Strukturelle Beschreibung: Modulhierarchie



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module and3(input  logic a, b, c,  
            output logic y);  
    assign y = a & b & c;  
endmodule
```

```
module inv(input  logic a,  
           output logic y);  
    assign y = ~a;  
endmodule
```

```
module nand3 (input  logic d, e, f  
              output logic w);  
    logic n1; // internes Signal(Verbindungsknoten)  
  
    and3 andgate(d, e, f, n1); // Instanz von and3 namens andgate  
    inv  inverter(n1, w);      // Instanz von inv namens inverter  
endmodule
```



Embedded Systems & Applications

Strukturelle Beschreibung: Modulhierarchie



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module nand3 (input  logic d, e, f
              output logic w);
    logic n1; // internes Signal(Verbindungsknoten)

    and3 andgate(d, e, f, n1); // Instanz von and3 namens andgate
    inv  inverter(n1, w);      // Instanz von inv namens inverter
endmodule
```

```
module nand3 (input  logic d, e, f
              output logic w);
    logic n1;

    and3 andgate(.a(d), .b(e), .c(f), .y(n1));
    inv  inverter(.a(n1), .y(w));
endmodule
```


Bitweise Verknüpfungsoperatoren



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module gates (input logic [3:0] a, b,  
             output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);
```

```
/* Fünf unterschiedliche Logikgatter  
   mit zwei Eingängen, jeweils 4b Busse */
```


```
assign y1 = a & b; // AND  
assign y2 = a | b; // OR  
assign y3 = a ^ b; // XOR  
assign y4 = ~(a & b); // NAND  
assign y5 = ~(a | b); // NOR
```

```
endmodule
```

```
// Kommentar bis zum Zeilenende
```

```
/*...*/ Mehrzeiliger Kommentar
```

Syntheseeergebnis:

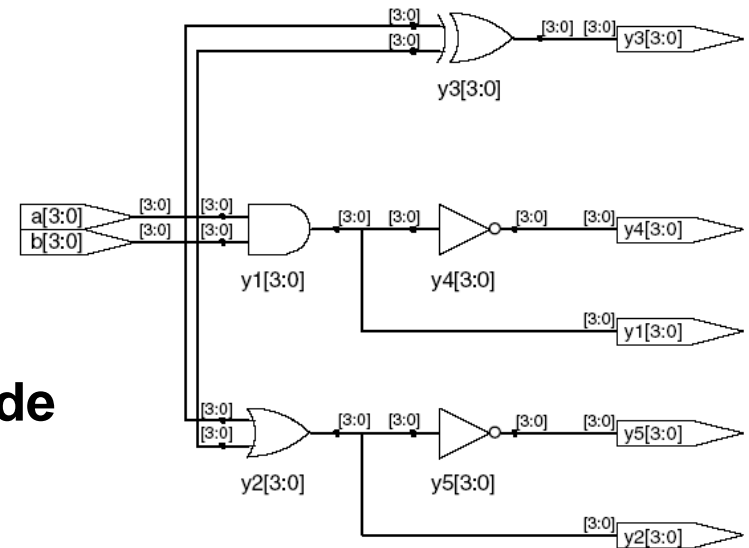


Reduktionsoperatoren



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module and8 (input  logic [7:0] a,  
             output logic      y);  
    assign y = &a;  
    // &a ist Abkürzung für  
    // assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] &  
    //           a[3] & a[2] & a[1] & a[0];  
endmodule
```


Syntheseergebnis:

 

Bedingte Zuweisung

```
module mux2(input logic[3:0] d0, d1,  
            input logic      s,  
            output logic [3:0] y);  
    assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

? : ist ein **ternärer** Operator, da er **drei** Operanden miteinander verknüpft: s , $d1$, und $d0$.


Interne Verbindungsknoten oder Signale



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module fulladder(input logic a, b, cin,  
                output logic s, cout);  
  
    logic p, g;    // interne Verbindungsknoten  
  
    assign p = a ^ b;  
    assign g = a & b;  
  
    assign s = p ^ cin;  
    assign cout = g | (p & cin);  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

Bindung von Operatoren (Präzedenz)

Bestimmt Ausführungsreihenfolge

Höchste

~	NOT
*, /, %	Multiplikation, Division, Modulo
+, -	Addition, Subtraktion
<<, >>	Schieben (logisch)
<<<, >>>	Schieben (arithmetisch)
<, <=, >, >=	Vergleiche
==, !=	gleich, ungleich
&, ~&	AND, NAND
^, ~^	XOR, XNOR
, ~	OR, NOR
?:	Ternärer Operator

Niedrigste

Zahlen

Syntax: *N'Bwert*

N = Breite in Bits, *B* = Basis

N'B ist optional, sollte der Konsistenz halber aber immer geschrieben werden
wenn weggelassen: Dezimalsystem

Zahl	Bitbreite	Basis	entspricht Dezimal	Darstellung im Speicher
3'b101	3	binär	5	101
'b11	Nicht vorgegeben	binär	3	00...0011
8'b11	8	binär	3	00000011
8'b1010_1011	8	binär	171	10101011
3'd6	3	dezimal	6	110
6'o42	6	oktal	34	100010
8'hAB	8	hexadezimal	171	10101011
42	Nicht vorgegeben	dezimal	42	00...0101010

Operationen auf Bit-Ebene:

Beispiel 1



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
assign y = {a[2:1], {3{b[0]}}, a[0], 6'b100_010};
```

```
// wenn y ein 12-bit Signal ist, hat die
```

```
// Anweisung diesen Effekt:
```

```
y = a[2] a[1] b[0] b[0] b[0] a[0] 1 0 0 0 1 0
```


Unterstriche (_) in numerischen Konstanten dienen nur der besseren Lesbarkeit, sie werden von SystemVerilog **ignoriert**

Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 2

SystemVerilog:

```
module mux2_8(input logic [7:0] d0, d1,  
             input logic      s,  
             output logic [7:0] y);  
  
    mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);  
    mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);  
endmodule
```

Syntheseresult:

 


**Benutzt mux2
module von
Folie 26.**

Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 2

SystemVerilog:

```
module mux2_8(input logic [7:0] d0, d1,  
             input logic      s,  
             output logic [7:0] y);  
  
    mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);  
    mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);  
endmodule  
  
...  
mux2 lsbmux(.d0(d0[3:0]), .d1(d1[3:0]),  
           .s(s), .y(y[3:0]));  
mux2 msbmux(.d0(d0[7:4]), .d1(d1[7:4]),  
           .s(s), .y(y[7:4]));  
  
...
```

Syntheseresult:

 

**Benutzt mux2
module von
Folie 26.**

Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 2



```
module mux2_8(input logic [7:0] d0, d1,  
             input logic      s,  
             output logic [7:0] y);  
    mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);  
    mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);  
endmodule
```

```
module mux2_8(input logic [7:0] d0, d1,  
             input logic      s,  
             output logic [7:0] y);  
    mux2 lsbmux(.d0(d0[3:0]), .d1(d1[3:0]),  
              .s(s), .y(y[3:0]));  
    mux2 msbmux(.d0(d0[7:4]), .d1(d1[7:4]),  
              .s(s), .y(y[7:4]));  
endmodule
```


```
module mux2(input logic[3:0] d0, d1,  
           input logic      s,  
           output logic [3:0] y);  
    assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```

Hochohmiger Ausgang: Z

SystemVerilog:

```
module tristate(input  logic [3:0] a,  
               input  logic      en,  
               output logic [3:0] y);  
    assign y = en ? a : 4'bz;  
endmodule
```


Syntheseergebnis:

 

Verzögerungen: # Zeiteinheiten



```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} =  
            ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 


Verzögerungen: # Zeiteinheiten



```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} =  
            ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 
Nur für die Simulation,
#n werden für die
Synthese ignoriert!



Verzögerungen




```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
  logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
  assign #1 {ab, bb, cb} =  
           ~{a, b, c};  
  assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
  assign #2 n2 = a & bb & cb;  
  assign #2 n3 = a & bb & c;  
  assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 

Verzögerungen




```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
  logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
  assign #1 {ab, bb, cb} =  
            ~{a, b, c};  
  assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
  assign #2 n2 = a & bb & cb;  
  assign #2 n3 = a & bb & c;  
  assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 

Verzögerungen




```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
  logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
  assign #1 {ab, bb, cb} =  
           ~{a, b, c};  
  assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
  assign #2 n2 = a & bb & cb;  
  assign #2 n3 = a & bb & c;  
  assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 

Verzögerungen



```
module example(input logic a, b, c,  
               output logic y);  
  logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
  assign #1 {ab, bb, cb} =  
           ~{a, b, c};  
  assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
  assign #2 n2 = a & bb & cb;  
  assign #2 n3 = a & bb & c;  
  assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 

Sequentielle Schaltungen



- Beschreibung basiert auf Verwendung fester “Redewendungen”
 - Idiome
- **Feststehende** Idiome für
 - Latches
 - Flip-Flops
 - Endliche Zustandsautomaten (FSM)
- Vorsicht beim **Abweichen** von Idiomen
 - Wird möglicherweise noch richtig simuliert
 - Könnte aber fehlerhaft synthetisiert werden

Sequentielle Schaltungen

- Beschreibung basiert auf Verwendung fester “Redewendungen”
 - Idiome
- **Feststehende** Idiome für
 - Latches
 - Flip-Flops
 - Endliche Zustandsautomaten (FSM)
- Vorsicht beim **Abweichen** von Idiomen
 - Wird möglicherweise noch richtig simuliert
 - Könnte aber fehlerhaft synthetisiert werden

→ Halten Sie sich an die Konventionen!

always-Anweisung

Allgemeiner Aufbau:

```
always @(sensitivity list)
    statement;
```

Interpretation:

Wenn sich die in der `sensitivity list` aufgezählten Werte **ändern**, wird die Anweisung `statement` **ausgeführt**.

Werte: In der Regel Signale, manchmal noch erweitert

D Flip-Flop




```
module flop(input  logic      clk,  
            input  logic [3:0] d,  
            output logic [3:0] q);
```

```
    always_ff @(posedge clk)  
        q <= d; // gelesen als "q übernimmt d"  
              // auf Englisch: "q gets d"
```

```
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

Rücksetzbares D Flip-Flop




```
module flopr(input logic clk,  
            input logic reset,  
            input logic [3:0] d,  
            output logic [3:0] q);
```

```
// synchroner Reset
```

```
always_ff @(posedge clk)  
    if (reset) q <= 4'b0;  
    else      q <= d;
```

```
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 


Rücksetzbares D Flip-Flop



```
module flopr(input logic clk,  
            input logic reset,  
            input logic [3:0] d,  
            output logic [3:0] q);  
  
// asynchroner Reset  
always_ff @(posedge clk, posedge reset)  
    if (reset) q <= 4'b0;  
    else      q <= d;  
  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

Rücksetzbares D Flip-Flop mit Taktfreigabe



```
module flopren(input logic clk,  
              input logic reset,  
              input logic en,  
              input logic [3:0] d,  
              output logic [3:0] q);
```

```
// asynchroner Reset mit Clock Enable
```


```
always @ (posedge clk, posedge reset)
```

```
    if (reset) q <= 4'b0;
```

```
    else if (en) q <= d;
```

```
endmodule
```

Syntheseeergebnis:

 


Latch



```
module latch(input logic clk,  
             input logic [3:0] d,  
             output logic [3:0] q);
```

```
    always_latch  
        if (clk) q <= d;  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

Achtung: In dieser Veranstaltung werden Latches nur **selten** (wenn überhaupt) gebraucht werden.

Sollten sie dennoch in einem Syntheseergebnis auftauchen, ist das in der Regel auf **Fehler** in Ihrer HDL-Beschreibung zurückzuführen (z.B. Abweichen von Idiomen)!

Wiederholung

Allgemeiner Aufbau:

```
always @(sensitivity list)
    statement;
```

- **Flip-flop:** `always_ff`
- **Latch:** `always_latch` **(nicht benutzen)**

Weitere Anweisungen zur Verhaltensbeschreibung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Dürfen nur **innerhalb** von `always-`Anweisungen benutzt werden
 - `if / else`
 - `case, casez`

Kombinatorische Logik als always-Block



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module gates(input logic [3:0] a, b,  
             output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);  
  
    always_comb // wann immer sich irgendein gelesenes Signal ändert  
    begin      // bei mehr als einer Anweisung: begin/end  
        y1 = a & b;           // AND  
        y2 = a | b;          // OR  
        y3 = a ^ b;          // XOR  
        y4 = ~(a & b);       // NAND  
        y5 = ~(a | b);       // NOR  
    end  
endmodule
```

Hätte einfacher durch fünf assign-Anweisungen beschrieben werden können.



Embedded Systems & Applications

Kombinatorische Logik mit case




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module sevenseg(input  logic [3:0] data,  
                output logic [6:0] segments);
```

...

```
endmodule
```

 

Kombinatorische Logik mit case



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module sevenseg(input  logic [3:0] data,  
                output logic [6:0] segments);
```

```
    always_comb // kombinatorische Logik ...
```

```
        case (data)
```

```
            //          abc_defg
```

```
            0: segments = 7'b111_1110;
```

```
            1: segments = 7'b011_0000;
```

```
            2: segments = 7'b110_1101;
```

```
            3: segments = 7'b111_1001;
```

```
            4: segments = 7'b011_0011;
```

```
            5: segments = 7'b101_1011;
```

```
            6: segments = 7'b101_1111;
```

```
            7: segments = 7'b111_0000;
```


```
            8: segments = 7'b111_1111;
```

```
            9: segments = 7'b111_1011;
```

```
            default: segments = 7'b000_0000; // alle Fälle abgedeckt!
```

```
        endcase
```

```
    endmodule
```

 

Kombinatorische Logik mit case



```
module sevenseg(input  logic [3:0] data,  
                output logic [6:0] segments);
```

```
    always_comb // kombinatorische Logik ...
```

```
        case (data)
```

```
            //                abc_defg
```

```
            0: segments = 7'b111_1110;
```

```
            1: segments = 7'b011_0000;
```

```
            2: segments = 7'b110_1101;
```

```
            3: segments = 7'b111_1001;
```

```
            4: segments = 7'b011_0011;
```

```
            5: segments = 7'b101_1011;
```

```
            6: segments = 7'b101_1111;
```

```
            7: segments = 7'b111_0000;
```

```
            8: segments = 7'b111_1111;
```

```
            9: segments = 7'b111_1011;
```

```
            default: segments = 7'b000_0000; // alle Fälle abgedeckt!
```

```
        endcase
```

```
    endmodule
```

So einfach nicht als
assign formulierbar

Kombinatorische Logik mit case




- Um kombinatorische Logik zu beschreiben, muss ein `case`-Block **alle** Möglichkeiten abdecken
 - Entweder **explizit** angeben
 - Oder einen **default-Fall** angeben
 - Tritt in Kraft, wenn sonst keine andere Alternative passt
 - Im Beispiel verwendet

Kombinatorische Logik mit casez

Syntheseresult:
 
```
module priority_casez(input  logic [3:0] a,  
                    output logic [3:0] y);  
  
  always_comb // kombinatorische Logik ...  
  casez(a)  
    4'b1???: y = 4'b1000; // ? = don't care  
    4'b01??: y = 4'b0100;  
    4'b001?: y = 4'b0010;  
    4'b0001: y = 4'b0001;  
    default: y = 4'b0000; // alle Fälle  
                          // abgedeckt  
  
  endcase  
endmodule
```




Nicht-blockende Zuweisung

- `<=` steht für eine „**nicht-blockende** Zuweisung“
- Wird **parallel** mit allen anderen nicht-blockenden Zuweisungen ausgeführt
 - 1. Schritt: Alle „rechten Seiten“ werden **berechnet**
 - 2. Schritt: Alle Berechnungsergebnisse werden an „linke Seiten“ **zugewiesen**

```
// Synchronisierer mit nicht-blockenden  
// Zuweisungen
```

```
module syncgood(input  logic clk,  
                 input  logic d,  
                 output logic q);  
  
    logic n1;  
    always_ff(posedge clk)  
        begin  
            n1 <= d; // nicht-blockend  
            q  <= n1; // nicht-blockend  
        end  
endmodule
```

Syntheseeergebnis:

 


Blockende Zuweisung

- = steht für eine “**blockende** Zuweisung”
- Wird **hintereinander** (seriell) in Reihenfolge im Programmtext ausgeführt
 - Solange eine blockende Zuweisung abläuft
 - ... werden andere Anweisungen **blockiert**
 - Jede Anweisung **für sich** berechnet „rechte Seite“ und weist an „linke Seite“ zu

```
// Fehlerhafter Synchronisierer  
// mit blockenden Zuweisungen  
module syncbad(input logic clk,  
                input logic d,  
                output logic q);  
  
    logic n1;  
    always_ff(posedge clk)  
        begin  
            n1 = d; // blockend  
            q = n1; // blockend  
        end  
endmodule
```

Syntheseergebnis:

 

Regeln für Zuweisungen von Signalen



- Um **synchrone sequentielle** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer `always_ff @(posedge clk)` und nicht-blockende Zuweisungen (`<=`)

```
always_ff @(posedge clk)
    q <= d; // nicht-blockend
```

Regeln für Zuweisungen von Signalen



- Um **synchrone sequentielle** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer `always_ff @(posedge clk)` und nicht-blockierende Zuweisungen (`<=`)

```
always_ff @(posedge clk)
    q <= d; // nicht-blockend
```

- Um **einfache kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer ständige Zuweisung (*continuous assignment*) (`assign ...`)

```
assign y = a & b;
```

Regeln für Zuweisungen von Signalen



- Um **synchrone sequentielle** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer `always_ff @(posedge clk)` und nicht-blockende Zuweisungen (`<=`)

```
always_ff @(posedge clk)
    q <= d; // nicht-blockend
```

- Um **einfache kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer ständige Zuweisung (*continuous assignment*) (`assign ...`)

```
assign y = a & b;
```

- Um **komplexere kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer `always_comb` und blockende Zuweisungen (`=`)

Regeln für Zuweisungen von Signalen



- Weisen Sie **nicht** an ein Signal
 - ... in **mehreren** `always`-Blöcken zu
 - ... in einem `always`-Block **gemischt** mit `=` und `<=` zu
 - ... in einem `always`-Block **und** in einer ständigen Zuweisung (*continuous assignment*) (`assign ...`)


Beispiel-FSM: Dritteln der Taktfrequenz

■ Eingabe:

- Explizit kein Signal
- Implizit den Schaltungstakt
 - Mit Frequenz f

■ Ausgabe:

- Signal q_1 mit Frequenz $f/3$

 

Hier: alternative Schreibweise
für Resetzustand (doppelter Kreis)


FSM in Verilog



```
module divideby3FSM(input  logic clk,  
                    input  logic reset,  
                    output logic q);  
  
    typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;  
    statetype state, nextstate;  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister  
        if (reset) state <= S0;  
        else      state <= nextstate;  
  
    always_comb // Zustandsübergangslogik  
        case (state)  
            S0:      nextstate = S1;  
            S1:      nextstate = S2;  
            S2:      nextstate = S0;  
            default: nextstate = S0;  
        endcase  
  
    assign q = (state == S0); // Ausgangslogik  
  
endmodule
```

FSM in Verilog

```
module divideby3FSM(input  logic clk,  
                    input  logic reset,  
                    output logic q);  
  
    typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;  
    statetype state, nextstate;  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister  
        if (reset) state <= S0;  
        else      state <= nextstate;  
  
    always_comb // Zustandsübergangslogik  
        case (state)  
            S0:      nextstate = S1;  
            S1:      nextstate = S2;  
            S2:      nextstate = S0;  
            default: nextstate = S0;  
        endcase  
  
    assign q = (state == S0); // Ausgangslogik  
  
endmodule
```

 

FSM in Verilog



```
module divideby3FSM(input  logic clk,  
                    input  logic reset,  
                    output logic q);  
  
    parameter S0 = 2'b00;  
    parameter S1 = 2'b01;  
    parameter S2 = 2'b10;  
  
    logic [1:0] state, nextstate;  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister  
        if (reset) state <= S0;  
        else      state <= nextstate;  
  
    always_comb // Zustandsübergangslogik  
        case (state)  
            S0:      nextstate = S1;  
            S1:      nextstate = S2;  
            ...  
        endcase  
endmodule
```

FSM in Verilog




```
module divideby3FSM(input  logic clk,  
                    input  logic reset,  
                    output logic q);  
  
    typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;  
    statetype state, nextstate;  
  
    always_ff @(posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister  
        if (reset) state <= S0;  
        else      state <= nextstate;  
  
    always_comb // Zustandsübergangslogik  
        case (state)  
            S0:      nextstate = S1;  
            S1:      nextstate = S2;  
            S2:      nextstate = S0;  
            default: nextstate = S0;  
        endcase  
  
    assign q = (state == S0); // Ausgangslogik  
  
endmodule
```

FSM Beispiel 2: Zeitplan FSM



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

 

Zustände

A = aufwachen
E = essen
P = Zähne putzen
V = Vorlesung

Eingang

Z = Zeit

Ausgang

G = glücklich

FSM Beispiel 2: Zeitplan FSM



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

SystemVerilog

FSM Beispiel 2: Zeitplan FSM



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module zeitplanFSM(input  logic clk, reset, z,
                   output logic g);


    typedef enum logic [1:0] {A, E, P, V} statetype;
    statetype state, nextstate;

    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if (reset) state <= A;
        else      state <= nextstate;

    always_comb
        case (state)
            A:      if (z) nextstate = E;
                   else  nextstate = P;
            E:      nextstate = P;
            P:      nextstate = V;
            default: nextstate = A;
        endcase

    assign g = (state == V);

endmodule
```

 

FSM Beispiel 2: Zeitplan FSM



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module zeitplanFSM(input  logic clk, reset, z,
                   output logic g);

    typedef enum logic [1:0] {A, E, P, V} statetype;
    statetype state, nextstate;

    always_ff @(posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister
        if (reset) state <= A;
        else      state <= nextstate;

    always_comb // Zustandsübergangslogik
        case (state)
            A:      if (z) nextstate = E;
                   else  nextstate = P;
            E:      nextstate = P;
            P:      nextstate = V;
            default: nextstate = A;
        endcase

    assign g = (state == V); // Ausgangslogik

endmodule
```


Parametrisierte Module



2:1 Multiplexer:

```
module mux2
    #(parameter WIDTH = 8) // Parameter: Name und Standardwert
    (input logic [WIDTH-1:0] d0, d1,
     input logic          s,
     output logic [WIDTH-1:0] y);
    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
```

Instanz mit 8-bit Busbreite (verwendet Standardwert):

```
mux2 mymux(data0, data1, select, out);
```

Instanz mit 12-bit Busbreite:

```
mux2 #(12) lowmux(data0, data1, sel, out);
```

Aber **besser** (falls mehrere Parameter auftreten sollten):

```
mux2 #(.WIDTH(12)) lowmux(data0, data1, sel, out);
```

Testrahmen



- **HDL-Programm zum Testen eines anderen HDL-Moduls**
 - Im Hardware-Entwurf schon lange üblich
 - ... seit einigen Jahren auch im Software-Bereich (**JUnit** etc.)
- **Getestetes Modul**
 - *Device under test (DUT), Unit under test (UUT)*
- **Testrahmen werden nicht synthetisiert**
 - Nur für **Simulation** benutzt
- **Arten von Testrahmen**
 - **Einfach:** Legt nur feste Testdaten an und zeigt Ausgaben an
 - **Selbstprüfend:** Prüft auch noch, ob Ausgaben den Erwartungen entsprechen
 - **Selbstprüfend mit Testvektoren:** Auch noch mit variablen Testdaten

Beispiel



Verfasse Verilog-Code um die folgende Funktion in Hardware zu berechnen:

$$y = \overline{b}\overline{c} + a\overline{b}$$

Der Modulname sei `sillyfunction`

Beispiel



Verfasse Verilog-Code um die folgende Funktion in Hardware zu berechnen:

$$y = \overline{bc} + \overline{ab}$$

Der Modulname sei `sillyfunction`

SystemVerilog

```
module sillyfunction(input  logic a, b, c,  
                    output logic y);  
    assign y = ~b & ~c | a & ~b;  
endmodule
```

Einfacher Testrahmen für Beispiel



```
module testbench1();  
    logic a, b, c;  
    logic y;  
  
    // Instanz des zu testenden Moduls erzeugen  
    sillyfunction dut(a, b, c, y);  
  
    // Eingangswerte anlegen und warten  
    initial begin  
        a = 0; b = 0; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        b = 1; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        a = 1; b = 0; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        b = 1; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
    end  
endmodule
```

Selbstprüfender Testrahmen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module testbench2();
  logic a, b, c;
  logic y;
  sillyfunction dut(a, b, c, y); // Instanz des zu testenden Module erzeugen
  initial begin // Eingangswerte anlegen, warten
                // Ausgang mit erwartetem Wert überprüfen

    a = 0; b = 0; c = 0; #10;
    if (y !== 1) $display("000 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("001 failed.");
    b = 1; c = 0; #10;
    if (y !== 0) $display("010 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("011 failed.");
    a = 1; b = 0; c = 0; #10;
    if (y !== 1) $display("100 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 1) $display("101 failed.");
    b = 1; c = 0; #10;
    if (y !== 0) $display("110 failed.");
    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("111 failed.");
  end
endmodule
```

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Trennen von **HDL-Programm** und **Testdaten**

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Trennen von **HDL-Programm** und **Testdaten**

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten

Eigene **Datei** für Vektoren

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren

Trennen von **HDL-Programm** und **Testdaten**

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten

Eigene **Datei** für Vektoren


Dann HDL-Programm für **universellen** Testrahmen

1. Erzeuge **Takt** zum Anlegen von Eingabedaten/Auswerten von Ausgabedaten
2. **Lese** Vektordatei in SystemVerilog Array
3. **Lege** Eingangsdaten an
4. **Warte** auf Ausgabedaten, **werte** Ausgabedaten aus
5. **Vergleiche** aktuelle mit erwarteten Ausgabedaten, **melde** Fehler bei Differenz
6. Noch **weitere** Testvektoren abzuarbeiten?

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren

Im Testrahmen erzeugter Takt legt **zeitlichen** Ablauf fest

 
- **Steigende** Flanke: Eingabewerte aus Testvektor an **Eingänge** anlegen
- **Fallende** Flanke: Aktuelle Werte an **Ausgängen** lesen



Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren

Im Testrahmen erzeugter Takt legt **zeitlichen** Ablauf fest

 - **Steigende** Flanke: Eingabewerte aus Testvektor an **Eingänge** anlegen
- **Fallende** Flanke: Aktuelle Werte an **Ausgängen** lesen



Takt kann auch als Takt für **sequentielle synchrone Schaltungen** verwendet werden

Einfaches Textformat für Testvektordateien



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Datei: `example.tv`

`000_1`

`001_0`

`010_0`

`011_0`

`100_1`

`101_1`

`110_0`

`111_0`

Aufbau:

Eingangsdaten “_” erwartete Ausgangsdaten

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

HDL-Programm für **universellen** Testrahmen

1. Erzeuge **Takt** zum Anlegen von Eingabedaten/Auswerten von Ausgabedaten
2. **Lese** Vektordatei in SystemVerilog Array
3. **Lege** Eingangsdaten an
4. **Warte** auf Ausgabedaten, **werte** Ausgabedaten aus
5. **Vergleiche** aktuelle mit erwarteten Ausgabedaten, **melde** Fehler bei Differenz
6. Noch **weitere** Testvektoren abzuarbeiten?

Testrahmen: 1. Erzeuge Takt



```
module testbench3();  
    logic        clk, reset;  
    logic        a, b, c, yexpected;  
    logic        y;  
    logic [31:0] vectornum, errors;    // Verwaltungsdaten  
    logic [3:0]  testvectors[10000:0]; // Array für Testvektoren
```

// Instanz der Testschaltung erzeugen

```
sillyfunction dut (a, b, c, y);
```

// Takterzeugung

```
always    // Hängt von keinen anderen Signalen ab:  
          // Wird immer ausgeführt!  
  
begin  
    clk = 1; #5; clk = 0; #5;  
end
```

2. Lese Testvektordatei in Array ein



...

// Zu Beginn der Simulation:

// Testdaten einlesen und einen Reset-Impuls erzeugen

```
initial // Block wird genau einmal ausgeführt
begin
    $readmemb("example.tv", testvectors);
    vectornum = 0; errors = 0; // Verwaltungsdaten initialisieren
    reset = 1; #27; reset = 0; // Reset-Impuls erzeugen
end
```

...

Hinweis: Falls **hexadezimale** Testvektoren verwendet werden sollen, statt `$readmemb` den Aufruf `$readmembh` verwenden

3. Lege Testdaten an Eingänge an



...

// zur steigenden Taktflanke (genauer: kurz danach!)

```
always @(posedge clk)
  begin
    #1; {a, b, c, yexpected} = testvectors[vectornum];
  end
```

...

a, b, c sind **Eingänge** der DUT

y_{expected} ist eine **Hilfsvariable**, die nun den erwarteten Ausgangswert dieses Vektors enthält.

4. Warte auf Ausgabedaten, lese Ausgabedaten

5. Vergleiche aktuelle Ausgaben mit erwarteten Werten



...

```
// warte auf fallende Flanke zum Lesen der Ausgabedaten der DUT
```

```
always @(negedge clk)
```

```
// nur Prüfen, nachdem Schaltung schon initialisiert
```

```
if (~reset) begin
```

```
// vergleiche aktuelle Ausgabe mit erwartetem Wert
```

```
if (y !== yexpected) begin
```

```
// Fehlermeldung
```

```
$display("Fehler: Eingänge = %b", {a, b, c});
```

```
$display("  Ausgänge = %b (%b erwartet)", y, yexpected);
```

```
errors = errors + 1; // zähle Fehler
```

```
end
```

...

Hinweis: Um Werte **hexadezimal** auszugeben, Formatkennung %h verwenden

Beispiel: `$display("Error: Eingänge = %h", {a, b, c});`

6. Sind noch weitere Testvektoren abzarbeiten?

...

```
// Array-Index zum Zugriff auf nächsten Testvektor erhöhen
```

```
vectornum = vectornum + 1;
```

```
// Ist der nächste schon ein ungültiger Testvektor?
```

```
if (testvectors[vectornum] === 4'bx) begin
```

```
// Endmeldung ausgeben
```

```
    $display("%d Tests bearbeitet mit %d Fehlern",  
            vectornum, errors);
```

```
    $finish; // Simulation anhalten
```

```
end
```

```
end
```

```
endmodule
```

Hinweis: Zum Vergleichen auf **X** und **Z** müssen die Operatoren **===** und **!==** benutzt werden

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

HDL-Programm für **universellen** Testrahmen

1. Erzeuge **Takt** zum Anlegen von Eingabedaten/Auswerten von Ausgabedaten
2. **Lese** Vektordatei in SystemVerilog Array
3. **Lege** Eingangsdaten an
4. **Warte** auf Ausgabedaten, **werte** Ausgabedaten aus
5. **Vergleiche** aktuelle mit erwarteten Ausgabedaten, **melde** Fehler bei Differenz
6. Noch **weitere** Testvektoren abzuarbeiten?

SystemVerilog Sprachkonstrukte



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Vor Testrahmen alle für die Beschreibung von **echter** Hardware relevanten eingeführt
 - **Schaltungssynthese**
- SystemVerilog kann viel **mehr**
 - Angedeutet beim Testrahmen (Dateioperationen, Ein/Ausgabe, ...)
 - Aber in der Regel **nicht** mehr in Hardware synthetisierbar