

Rechnerorganisation – vorherige Kenntnisse



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Sarah Harris, Ph.D.
Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen (ESA)
Fachbereich Informatik

SS 16



- Diese Folien enthalten eine Zusammenfassung der Kenntnisse, worauf wir im Rechnerorganisation aufbauen werden.
- Nachdem Sie die Folien angeschaut haben, können Sie auch im entsprechenden Kapitel nachschlagen.

Kapitel 1



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Sarah Harris, Ph.D.
Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen (ESA)
Fachbereich Informatik

SS 16



Digitale Disziplin: Binärwerte



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Binärsystem: **zwei** unterschiedliche Werte
 - 1 (auch WAHR, TRUE, HIGH, ...)
 - 0 (FALSCH, FALSE, LOW, ...)

- *Bit (Binary digit)*: Maßeinheit für Information
 - 1 b = Eine Ja/Nein-Entscheidung



- Dezimalzahlen
- Binärzahlen
- Hexadezimal

▪ Dezimalzahlen

1's column
10's column
100's column
1000's column

$$5374_{10} = 5 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

five thousands three hundreds seven tens four ones

▪ Binärzahlen

1's column
2's column
4's column
8's column

$$1101_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 13_{10}$$

one eight one four no two one one

Beispiele

Binärzahl

$$\frac{1}{2^5} \frac{0}{2^4} \frac{1}{2^3} \frac{1}{2^2} \frac{0}{2^1} \frac{0}{2^0} = 32 + 8 + 4 = 44_{10}$$

Binärzahl

$$\frac{0}{2^5} \frac{1}{2^4} \frac{0}{2^3} \frac{1}{2^2} \frac{1}{2^1} \frac{1}{2^0} = 16 + 4 + 2 + 1 = 23_{10}$$

Zweierpotenzen

- $2^0 = 1$
 - $2^1 = 2$
 - $2^2 = 4$
 - $2^3 = 8$
 - $2^4 = 16$
 - $2^5 = 32$
 - $2^6 = 64$
 - $2^7 = 128$
 - $2^8 = 256$
 - $2^9 = 512$
 - $2^{10} = 1024$
 - $2^{11} = 2048$
 - $2^{12} = 4096$
 - $2^{13} = 8192$
 - $2^{14} = 16384$
 - $2^{15} = 32768$
- Sehr nützlich, wenigstens die ersten 10 im **Kopf** zu haben

- **Binär** nach **dezimal** umrechnen:
 - Wandele 10011_2 ins Dezimalsystem um
 - **$16 \times 1 + 8 \times 0 + 4 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 1 = 19_{10}$**
- **Dezimal** nach **binär** umrechnen
 - Wandele 47_{10} ins Binärsystem um
 - **$32 \times 1 + 16 \times 0 + 8 \times 1 + 4 \times 1 + 2 \times 1 + 1 \times 1 = 101111_2$**
 - Auf zwei Arten möglich
 - Jeweils nach größter noch passender Zweierpotenz suchen
 - Durch immer größer werdende Zweierpotenzen dividieren

Dezimal nach Binär Umrechnen

- **Auf zwei Arten möglich**
 - **Art 1:** Jeweils nach größter noch passender Zweierpotenz suchen
 - **Art 2:** Durch immer größer werdende Zweierpotenzen dividieren

Dezimal nach Binär Umrechnen



Methode 1: Jeweils nach größter noch passender Zweierpotenz suchen

53_{10}	32×1
$53 - 32 = 21$	16×1
$21 - 16 = 5$	4×1
$5 - 4 = 1$	1×1

$$= 110101_2$$

Methode 2: Durch immer größer werdende Zweierpotenzen dividieren

$53_{10} =$	$53/2 = 26$	R1
	$26/2 = 13$	R0
	$13/2 = 6$	R1
	$6/2 = 3$	R0
	$3/2 = 1$	R1
	$1/2 = 0$	R1

$$= 110101_2$$

Dezimal nach Binär Umrechnen

Noch ein Beispiel: 75_{10} ins Binär umrechnen

$$75_{10} = 64 + 8 + 2 + 1 = 1001011_2$$

oder

$75/2$	$= 37$	R1
$37/2$	$= 18$	R1
$18/2$	$= 9$	R0
$9/2$	$= 4$	R1
$4/2$	$= 2$	R0
$2/2$	$= 1$	R0
$1/2$	$= 0$	R1

Binärzahlen und Wertebereiche

▪ **N-stellige Dezimalzahl**

- Wie viele verschiedene Werte? 10^N
- Wertebereich? $[0, 10^N - 1]$
- **Beispiel:** 3-stellige Dezimalzahl:
 - $10^3 = 1000$ mögliche Werte
 - Wertebereich: $[0, 999]$

▪ **N-bit Binärzahl**

- Wie viele verschiedene Werte? 2^N
- Wertebereich? $[0, 2^N - 1]$
- **Beispiel:** 3-bit Binärzahl
 - $2^3 = 8$ mögliche Werte
 - Wertebereich : $[0, 7] = [000_2, 111_2]$

Hexadezimale Zahlen



Hex-Ziffer	Entspricht Dezimal	Entspricht Binär
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Hexadezimalzahlen

- Schreibweise zur Basis 16
- Kürzere Darstellung für lange Binärzahlen

Umwandeln von Hexadezimaldarstellung



- Umwandeln von **hexadezimal** nach **binär**:
 - Wandele $4AF_{16}$ (auch geschrieben als $0x4AF$) nach binär
 - $0100\ 1010\ 1111_2$
- Umwandeln von **hexadezimal** nach **dezimal**:
 - Wandele $0x4AF$ nach dezimal
 - $16^2 \times 4 + 16^1 \times 10 + 16^0 \times 15 = 1199_{10}$

Bits, Bytes, Nibbles...

- Bits (Einheit *b*)
 - Höchstwertiges Bit (*msb*)
 - Niedrigstwertiges Bit (*lsb*)
- Bytes (Einheit *B*) & Nibbles
- Bytes
 - Höchstwertiges Byte (*MSB*)
 - Niedrigstwertiges Byte (*LSB*)

10010110

most significant bit least significant bit

byte

10010110

nibble

CEBF9AD7

most significant byte least significant byte

Zweierpotenzen und Präfixe

- $2^{10} = 1$ Kilo (K) ≈ 1000 (1024)
- $2^{20} = 1$ Mega (M) ≈ 1 Million (1,048,576)
- $2^{30} = 1$ Giga (G) ≈ 1 Milliarde (1,073,741,824)

- Beispiele
 - 4 GB: Maximal adressierbare Speichergröße für 32b-Prozessoren
 - 16M x 32b: erste GDDR5-Speicherchips für Grafikkarten

- Vorsicht Falle:
 - Deutsch $10^9=1$ Milliarde
 - US English $10^9=1$ *billion*

Zweierpotenzen schnell schätzen

- Was ist der Wert von 2^{24} ?

$$2^4 \times 2^{20} \approx 16 \text{ Millionen}$$

- Wie viele verschiedene Werte kann eine 32b Variable annehmen?

$$2^2 \times 2^{30} \approx 4 \text{ Milliarden}$$

Addition

- Dezimal

$$\begin{array}{r} 11 \leftarrow \text{Überträge} \\ 3734 \\ + 5168 \\ \hline 8902 \end{array}$$

- Binär

$$\begin{array}{r} 11 \leftarrow \text{Überträge} \\ 1011 \\ + 0011 \\ \hline 1110 \end{array}$$

Beispiele für Addition von Binärzahlen

- Addiere die 4-bit Binärzahlen

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1001 \\ + 0101 \\ \hline 1110 \end{array}$$

- Addiere die 4-bit Binärzahlen

$$\begin{array}{r} 111 \\ 1011 \\ + 0110 \\ \hline 10001 \end{array}$$

Überlauf!

- Digitale Systeme arbeiten mit einer **festen** Anzahl an Bits
 - In der Regel, es gibt aber durchaus Ausnahmen!
- Eine Addition **läuft über**, wenn ihr Ergebnis nicht mehr in die verfügbare Anzahl von Bits hineinpasst
- Beispiel: $11+6$, gerechnet mit 4b Breite

Darstellung von Anzahlen

- Wir haben von positiven Anzahlen geredet.
- Wozu mit den negativen Zahlen? **Zweierkomplement**

Zahldarstellung im Zweierkomplement



- Wie **vorzeichenlose** Binärdarstellung, aber ...
 - msb hat nun einen Wert von -2^{N-1}
- **Höchst** positive 4b Zahl : **$0111 = 2^2 + 2^1 + 2^0 = 7$**
- **Niedrigste** negative 4b Zahl : **$1000 = -2^3 = -8$**
- msb gibt immer noch das **Vorzeichen** an
 - 1=negativ, 0=positiv
- **Wertebereich** einer N -bit Zweierkomplementzahl:
 $[-(2^{N-1}), 2^{N-1}-1]$

Zahldarstellung im Zweierkomplement

- Als Gleichung ausgedrückt:

$$A = a_{N-1}(-2^{N-1}) + \sum_{i=0}^{N-2} a_i 2^i$$

Zweierkomplement arithmetisch bilden

In **beide** Richtungen anwendbar

- Vorzeichenwechsel: $k \rightarrow -k$

Algorithmus

1. Alle Bits invertieren ($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$)
2. Dann 1 addieren

Beispiel: Vorzeichenwechsel von $3_{10} = 00011_2$

1. 11100_2

2. $11101_2 = -3_{10}$

Beispiel: Vorzeichenwechsel von $-3_{10} = 11101_2$

1. 00010_2

2. $00011_2 = 3_{10}$

Weitere Beispiele Zweierkomplement

- Bestimme Zweierkomplement von $6_{10} = 0110_2$

1. 0110
2. $+ 1$

$0111_2 = 7_{10}$
 $1010_2 = -6_{10}$

- Was ist der Dezimalwert der Zweierkomplementzahl 1001_2 ?

1. 0110
2. $+ 1$

$0111_2 = 7_{10}$, msb war vorher 1 also negativ: $1001_2 = -7_{10}$

Addition im Zweierkomplement: es funktioniert!

- Addiere $6 + (-6)$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 0110 \\ + 1010 \\ \hline 10000 \end{array}$$

- Addiere $-2 + 3$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 1110 \\ + 0011 \\ \hline 10001 \end{array}$$

Übertrag:
Ignorieren, wenn
Positive und negative
Zahlen gleicher
Bitbreite addiert
werden

- Verknüpfen von Zahlen **unterschiedlicher** Bitbreite?
- Anzahl Bits N der **schmaleren** Zahl erhöhen auf Breite M der anderen Zahl
- **Zwei Möglichkeiten**
 - Auffüllen mit führenden **Nullen** (*zero extension*)
 - Auffüllen mit dem bisherigen **Vorzeichen** (*sign extension*)

Erweitern durch Auffüllen mit Vorzeichenbit



- Vorzeichenbit nach **links** kopieren bis gewünschte Breite erreicht
- Zahlenwert bleibt **unverändert**
 - Auch bei negativen Zahlen!
- **Beispiel 1:**
 - 4-bit Darstellung von 3 = **0011**
 - 8-bit aufgefüllt durch Vorzeichen: **00000011**
- **Beispiel 2:**
 - 4-bit Darstellung von -5 = **1011**
 - 8-bit aufgefüllt durch Vorzeichen : **11111011**

Erweitern durch Auffüllen mit Nullbits


- Nullen nach **links** anhängen bis gewünschte Breite erreicht
- **Zerstört** Wert von negativen Zahlen
 - Positive Zahlen bleiben **unverändert**
- **Beispiel 1:**
 - 4-bit Wert = $0011 = 3_{10}$
 - 8-bit durch Auffüllen mit Nullbits: $00000011 = 3_{10}$
- **Beispiel 2:**
 - 4-bit Wert = $1011 = -5_{10}$
 - 8-bit durch Auffüllen mit Nullbits : $00001011 = 11_{10}$, falsch!



- Berechnen **logische** Funktionen:
 - Inversion (NICHT), UND, ODER, ...
 - NOT, AND, OR, NAND, NOR, ...
- **Ein Eingang:**
 - NOT Gatter, Puffer (*buffer*)
- **Zwei Eingänge:**
 - AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR
- **Viele Eingänge**

Logikgatter mit einem Eingang


NOT

 

$$Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

BUF

 

$$Y = A$$


A	Y
0	0
1	1

Alternative Schreibweisen

$Y = !A$, $Y = \sim A$, $Y = \neg A$, $Y = A'$

Logikgatter mit zwei Eingängen

AND

 


$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Alternative Schreibweisen

$$Y = A \& B, Y = A * B, Y = A \cap B$$

OR

 

$$Y = A + B$$


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Alternative Schreibweisen

$$Y = A | B, Y = A \cup B$$

Weitere Logikgatter mit zwei Eingängen


XOR

 

$$Y = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


NAND

 

$$Y = \overline{AB}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


NOR

 

$$Y = \overline{A + B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR

 

$$Y = \overline{A \oplus B}$$


A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Alternative
Schreibweise

$$Y = A \wedge B$$

Logikgatter mit mehr als zwei Eingängen


NOR3

 

$$Y = \overline{A+B+C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

AND3

 

$$Y = ABC$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Kapitel 2



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Sarah Harris, Ph.D.
Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen (ESA)
Fachbereich Informatik

SS 16




Einleitung: Kombinatorische Logik



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Eine logische Schaltung ist **zusammengesetzt** aus

 - Eingängen
- Ausgängen
- Spezifikation der Funktion
- Spezifikation des Zeitverhaltens



Grundlegende Definitionen

- **Komplement:** Boole'sche Variable mit einem Balken (invertiert)
 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$
- **Literal:** Variable oder ihr Komplement
 $A, \bar{A}, B, \bar{B}, C, \bar{C}$
- **Implikant:** Produkt von Literalen
 $ABC, A\bar{C}, BC$
- **Minterm:** Produkt (UND, Konjunktion) über alle Eingangsvariablen
 ABC, ABC, \bar{ABC}

Disjunktive Normalform (DNF)

- *Sum-of-products (SOP) form*
- Alle Boole'schen Funktionen können in DNF formuliert werden
- Jede **Zeile** der Wahrheitstabelle enthält einen **Minterm**
 - Jeder Minterm ist die **Konjunktion** (Produkt, UND) der Literale
- Der Minterm ist WAHR genau für **diese eine** Zeile
- Die Funktion wird beschrieben durch **Disjunktion** (Summe, ODER) der **Minterme**, die am Ausgang **WAHR** liefern
- Schema: **Summe** aus **Produkten** (SOP)

A	B	Y	minterm	minterm name
0	0	0	$\bar{A} \bar{B}$	m_0
0	1	1	$\bar{A} B$	m_1
1	0	0	$A \bar{B}$	m_2
1	1	1	$A B$	m_3

$$Y = F(A, B) = \bar{A}B + AB$$

Disjunktive Normalform (DNF)


Beispiel:

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>	Minterme:
0	0	0	1	← $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	1	← $A\overline{B}\overline{C}$
1	0	1	1	← $A\overline{B}C$
1	1	0	0	
1	1	1	0	

Gleichung: $Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$

Von Logik zu Gattern

 - **Zweistufige Logik:** ANDs gefolgt von ORs
- **Beispiel:** $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$




Lesbare Schaltpläne

- **Eingänge** auf der **linken** (oder oberen) Seite
- **Ausgänge** auf der **rechten** (oder unteren) Seite
- **Gatter** von **links nach rechts** angeordnet
 - In seltenen Fällen: Von oben nach unten
- **Gerade Verbindungen** sind leichter lesbar als abknickende
 - Gegebenenfalls gerade lange Verbindung statt kurzer abgeknickter


Regeln für Schaltpläne

- Drähte an T-Kreuzung sind **verbunden**
- Sich **überkreuzende** Drähte werden durch **Punkt** als verbunden markiert
- Sich **überkreuzende** Drähte ohne Punkt sind **nicht** verbunden


T-Kreuzung:
verbunden

 

Überkreuzend:
verbunden

 

Überkreuzend:
Nicht verbunden

 


Multiplexer (Mux)

- Wählt einen von N Eingängen aus und verbindet ihn auf den Ausgang
- $\log_2 N$ -bit Selektor-Eingang (*select input*), Steuereingang
- Beispiel: 2:1 Mux (2 bis 1 Mux: 2 Eingänge, 1 Ausgang)


Wenn $S = 0$, $Y = D_0$

Wenn $S = 1$, $Y = D_1$

 


Zeitverhalten (*Timing*)

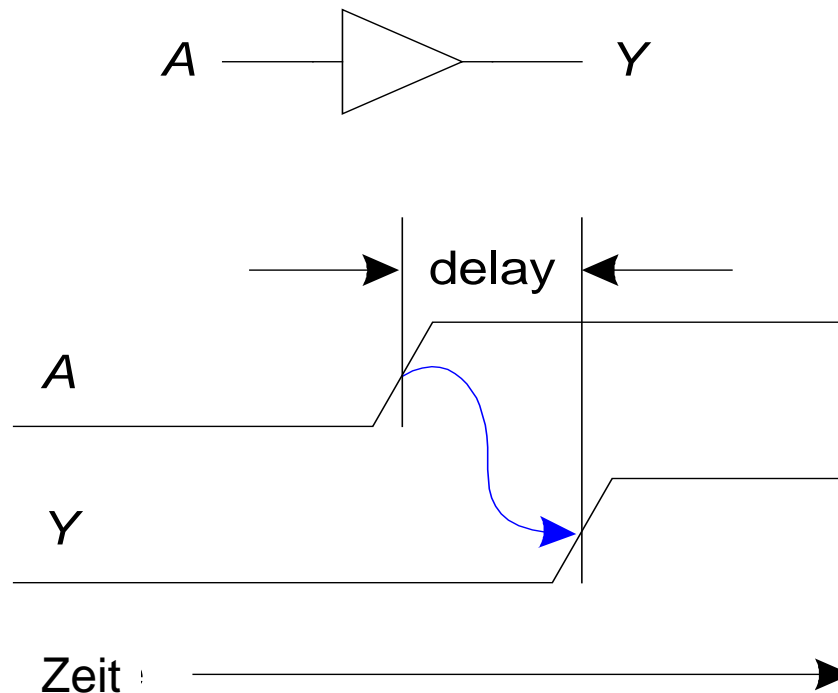- **Verzögerung** (*delay*) zwischen Änderung am Eingang bis zur Änderung des Ausgangs
- Wie können **schnelle** Schaltungen aufgebaut werden?



Kritischer (langer) Pfad

 

Kritischer (langer) Pfad von Eingang bis zum Ausgang: $t_{pd} = 2t_{pd_AND} + t_{pd_OR}$

t_{pd} = die Verzögerung des langen (bzw. kritischen) Pfads

t_{pd_AND} = die Verzögerung eines AND Gatters

t_{pd_OR} = die Verzögerung eines OR Gatters

Kapitel 3



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Sarah Harris, Ph.D.
Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen (ESA)
Fachbereich Informatik


SS 16



Das Taktsignal (Clk, bzw. clock)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

 

steigende Taktflanke


fallende Taktflanke

D Flip-Flop


- **Zwei Eingänge:** CLK , D
- **Funktion:**
 - Das Flip-Flop liest den **aktuellen** Wert von D bei einer **steigenden** Flanke von CLK
 - Wenn CLK von 0 nach 1 steigt, wird D **weitergegeben** zu Q
 - Sonst **behält** Q seinen **vorigen** Wert
 - Q ändert sich also nur bei einer **steigenden** Flanke von CLK
- Flip-Flop ist **flankengesteuert** (*edge-triggered*)
 - Wird bei Flanke des Taktsignals aktiviert

Auch einfach “Flop”
genannt


D Flip-Flop Symbole

 

Register: Vielfach-bit breit Flip-Flop

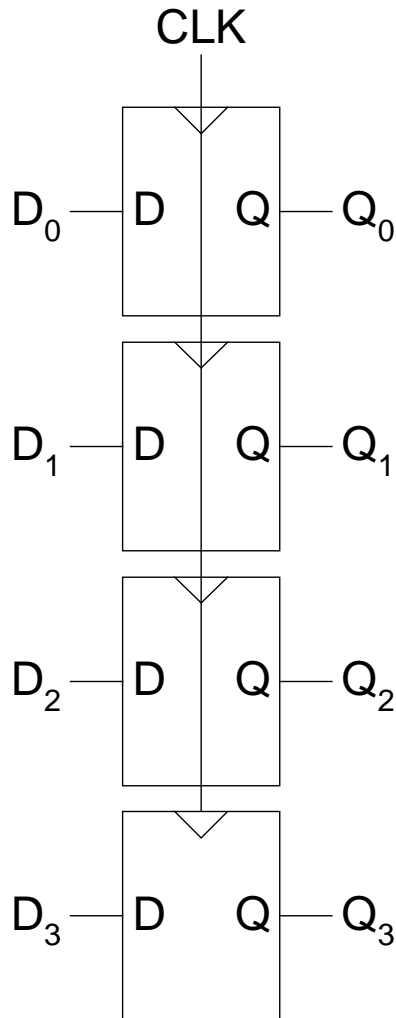

Äquivalente (kleinere)
Darstellung:

 


Flip-Flops mit Taktfreigabesignal (*clock enable*)



- **Eingänge:** CLK , D , EN
 - Freigabeeingang (EN , enable) steuert, **wann** neue Daten (D) gespeichert werden
- **Funktion:**
 - $EN = 1$
 - D wird weitergegeben an Q bei **steigender** Taktflanke
 - $EN = 0$
 - Q behält **alten** (gespeicherten) Wert



Symbol

 

Zurücksetzbare Flip-Flops

- **Eingänge:** *CLK, D, Reset*
- **Funktion:**
 - **Reset = 1**
 - Q wird auf 0 gesetzt
 - **Reset = 0**
 - Verhält sich wie **normales** D Flip-Flop

Symbole

  

Zurücksetzbare Flip-Flops





TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Zwei Arten:
 - **Synchron**: Rücksetzen geschieht zu **steigender** Taktflanke
 - **Asynchron**: Rücksetzen geschieht **sofort** bei $Reset = 1$

Setzbare Flip-Flops

- Eingänge: *CLK*, *D*, *Set*
- Funktion:
 - **Set = 1**
 - Q wird auf 1 gesetzt
 - **Set = 0**
 - Verhält sich wie **normales** D Flip-Flop

Symbole

  

Endliche Zustandsautomaten (FSM)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Sie sollten die Grundkenntnisse der endlichen Zustandsautomaten wissen.

Zeitverhalten von sequentiellen Schaltungen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Flip-Flop übernimmt Daten von D zur **Taktflanke**
- D darf sich nicht ändern, wenn es **übernommen** wird (*sampled*)
 - Muss stabil sein
- Ähnlich zu Fotografie: Keine Bewegung zum Auslösezeitpunkt
 - Sonst **unscharf**
- Also: D darf sich nicht zur Taktflanke ändern
 - Sonst möglicherweise *metastabil*
- Genauer:
 - D darf sich nicht in **Zeitfenster** um Taktflanke **herum** ändern

Zeitanforderungen an Eingangssignale

- **Setup-Zeit**


- t_{setup} = Zeitintervall *vor Taktflanke*, in dem D sich nicht ändern darf (=stabil sein muss)

- **Hold-Zeit**

- t_{hold} = Zeitintervall *nach Taktflanke* in dem D stabil sein muss

- **Abtastzeit:** t_a = Zeitintervall um Taktflanke *herum* in dem D stabil sein muss

 
- $t_a = t_{\text{setup}} + t_{\text{hold}}$




Zeitanforderungen an Ausgangssignale

- **Laufzeitverzögerung** (*propagation delay*)
 - t_{pcq} = Zeitintervall nach Taktflanke, nach dem Q garantiert **stabil** ist
 - sich also nicht mehr ändert!

 (In Rechnerorganisation werden wir uns nicht um t_{ccq} und Hold-Zeitanforderungen kümmern, also, brauchen Sie nicht auf t_{ccq} konzentrieren.)




Taktperiode (T_c)

 

T_c = Taktperiode (Zeit zwischen steigenden Taktflanken)
 f = Frequenz = $1/T_c$

Anforderungen an Setup-Zeit

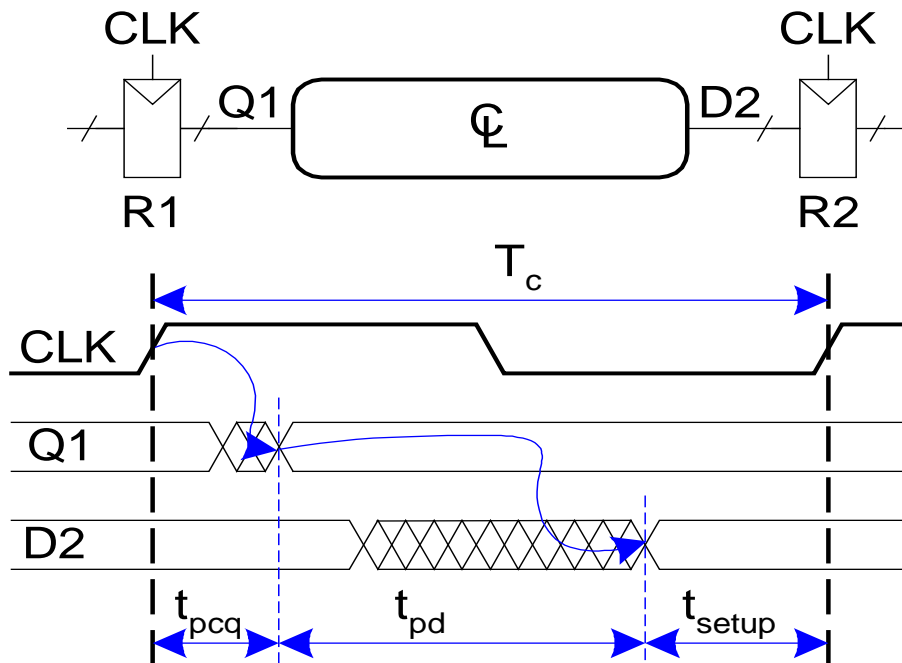
- Einhalten der Setup-Zeit hängt von der **Maximal-Verzögerung** von Register R1 durch kombinatorische Logik ab
- Eingang zu Register muss **mindestens** ab t_{setup} **vor** Taktflanke stabil sein
- der Box mit C L ist für Kombinatorische Logik (Combinational Logic)



$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{\text{setup}}$$

Anforderungen an Setup-Zeit

 - Einhalten der Setup-Zeit hängt von der **Maximal-Verzögerung** von Register R1 durch kombinatorische Logik ab
- Eingang zu Register muss **mindestens** ab t_{setup} **vor** Taktflanke stabil sein



$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{\text{setup}}$$
$$t_{pd} \leq T_c - (t_{pcq} + t_{\text{setup}})$$

$(t_{pcq} + t_{\text{setup}})$: sequencing overhead

Kapitel 5



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Sarah Harris, Ph.D.
Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen (ESA)
Fachbereich Informatik

SS 16




Addiert 2 N-bit breit Signale, A und B

- Hat auch einen einkommenden Übertragseingang (C_{in})

Liefert:


- das Ergebnis (S: die Summe)
- einen ausgehenden Übertrag (C_{out})

Schaltsymbol

 


Subtrahierer

Symbol

 


Implementierung

 

Implimentiert: $A + (-B)$
(Siehe Zweierkomplement vom Kapitel 1)

Vergleicher: Gleichheit

Symbol

 


der Ausgang **Gleich** ist 1, wenn A und B gleich sind.

Sonst ist der Ausgang **Gleich** 0.


Vergleicher: Kleiner-Als

- Für N-Bit Zweierkomplementzahlen

 

- A und B werden subtrahiert worden.
- Wenn A weniger als B ist, wird das msb (höchstwertiges bit) des Ergebnises 1 sein (da das Ergebnis negativ ist).
- Sonst wird das msb 0 sein.
- Die Notation $[N-1]$, heißt dass man das msb (bit N-1) als Ergebnis auswählt.
- Der Ausgang (das Ergebnis) hier heißt: **$A < B$**

 Arithmetisch-logische Einheit (*arithmetic logic unit, ALU*)




Hauptfunktionen:

- UND
- ODER
- Addition/Subtraktion


$F_{2:0}$	Funktion
000	A & B
001	A B
010	A + B

 Arithmetisch-logische Einheit (*arithmetic logic unit, ALU*)




$F_{2:0}$	Funktion
000	A & B
001	A B
010	A + B
011	Nicht verwendet
100	A & ~B
101	A ~B
110	A - B
111	SLT

Beispiel: Addition

 

- Konfiguriere 32b ALU für Add-Berechnung
 - Annahme: $A = 5$, $B = 14$
 - Erwartete Ausgabe:
 $A + B = 19$, also $Y = 19$
 - Steuereingang für Add: $F_{2:0} = 3'b010$
 - Also, $Y = 19$

Beispiel: SLT (Set if less than)

 

- Konfiguriere 32b ALU für SLT-Berechnung
 - Annahme: $A = 25$, $B = 32$
 - Erwartete Ausgabe:
A ist weniger als B, also $Y = 32'b1$
 - Steuereingang für SLT: $F_{2:0} = 3'b111$
 - ALU subtrahiert A und B:
 S (internes Signal) = $A - B$
 - wählt $Y = S_{31}$ als Ausgabe
 - $Y = S_{31}$ (zero extended) = $32'h00000001$
(32 bits representing the value 1)

beim SLT (sollte den Ausgang auf 1 gesetzt geworden wenn A weniger als B ist):

$Y = 1$ wenn $A < B$


sonst, $Y = 0$

Schiebeoperationen (*shifter*)

- **Logisches Schieben:** leere Stellen mit 0 aufgefüllt
 - Beispiel: $11001 \gg 2 = 00110$
 - Beispiel: $11001 \ll 2 = 00100$
- **Arithmetisches Schieben:** wie logisches Schieben. Verwende aber **beim Rechtsschieben** alten Wert des msb zum Auffüllen leerer Stellen
 - Beispiel: $11001 \ggg 2 = 11110$
 - Beispiel: $11001 \lll 2 = 00100$

Speicherfelder



 
- Können effizient größere Datenmengen speichern
- An jede N -bit Adresse kann ein M -bit breites Datum geschrieben werden



Speicherfelder



   
- Zweidimensionales Feld von Bit-Zellen
- Jede Bit-Zelle speichert ein Bit
- Feld mit N Adressbits und M Datenbits:
 - 2^N Zeilen und M Spalten
 - **Tiefe:** Anzahl von Zeilen (Anzahl von Worten)
 - **Breite:** Anzahl von Spalten (Bitbreite eines Wortes)
 - **Feldgröße:** Tiefe \times Breite = $2^N \times M$



Beispiel: Speicherfeld

- $2^2 \times 3$ -Bit Feld
- Anzahl Worte: 4
- Wortbreite: 3-Bit
- Beispiel: 3-Bit gespeichert an Adresse $2'b10$ ist $3'b100$

Beispiel:

 

Adresse	Daten		
11	0	1	0
10	1	0	0
01	1	1	0
00	0	1	1

Diagram illustrating the memory field structure. The field is represented by a table with 4 rows (addresses) and 3 columns (data bits). The address bus is labeled "Adresse" and has a width of 2 bits. The data bus is labeled "Daten" and has a width of 3 bits. The depth of the field is labeled "Tiefe" and the width is labeled "Breite".