

# Technische Grundlagen der Informatik – Kapitel 4



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

Prof. Dr.-Ing. Andreas Koch  
Fachgebiet Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen (ESA)  
Fachbereich Informatik

WS 12/13



# Kapitel 4: Themen



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

- **Einleitung**
- **Kombinatorische Logik**
- **Strukturelle Beschreibung**
- **Sequentielle Logik**
- **Mehr kombinatorische Logik**
- **Endliche Zustandsautomaten**
- **Parametrisierte Modelle**
- **Testumgebungen**

- **Hardware-Beschreibungssprachen**
  - *Hardware Description Languages (HDL)*
- Erlauben **textuelle** Beschreibung von Schaltungen
  - Auf **verschiedenen** Abstraktionsebenen
    - **Struktur** (z.B. Verbindungen zwischen Gattern)
    - **Verhalten** (z.B. Boole'sche Gleichungen)
- **Entwurfswerkzeuge** erzeugen Schaltungsstruktur daraus automatisch
  - Computerprogramme
  - Computer-Aided Design (CAD) oder Electronic Design Automation (EDA)
  - **Schaltungssynthese**
    - Grob vergleichbar mit Übersetzung (Compilieren) von konventionellen Programmiersprachen

# Einleitung



- Fast alle **kommerziellen** Hardware-Entwürfe mit HDLs realisiert
- **Zwei** HDLs haben sich durchgesetzt
- Sie werden **beide** lernen müssen!
  - Es gibt keinen klaren Gewinner

- 1984 von der Fa. Gateway Design Automation entwickelt
- Seit 1995 ein **IEEE Standard** (1364)
  - Überarbeitet 2001 und 2005
  - Neuer Dialekt SystemVerilog (Obermenge von Verilog-2005)
- Weit verbreitet in zivilen US-Firmen
- In Darmstadt im Fachbereich Informatik
  - **Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen** (ESA, Prof. Koch)
- In Darmstadt im Fachbereich Elektrotechnik
  - **Rechnersysteme** (RS, Prof. Hochberger)

- *Very High-Speed Integrated Circuit Hardware Description Language*
- Entwickelt 1981 durch das US Verteidigungsministerium
  - Inspiriert durch konventionelle Programmiersprache *Ada*
- Standardisiert in 1987 durch **IEEE** (1076)
  - Überarbeitet in 1993, 2000, 2002, 2006, 2008
- Weit verbreitet in
  - US-Rüstungsfirmen
  - Vielen europäischen Firmen
- In Darmstadt im Fachbereich Elektrotechnik
  - **Integrierte elektronische Systeme** (IES, Prof. Hofmann)

# In dieser Iteration der Vorlesung



- In den **Vorlesungen** Verilog
  - Häufig kompakter zu schreiben
  - Eher auf Einzelfolien darstellbar
- In den **Übungen** auch VHDL
- Hier gezeigte Grundkonzepte sind in beiden Sprachen identisch
- Nur andere **Syntax**
  - VHDL-Beschreibung ist aber in der Regel **länger**
- Im Buch werden beide Sprachen **nebeneinander** gezeigt
  - Kapitel 4
  - Moderne Entwurfswerkzeuge können in der Regel **beide** Sprachen

- Verwendet in 2. Auflage des Lehrbuchs von Harris & Harris
- SystemVerilog ist im Rahmen der Veranstaltung **sehr ähnlich** zu Verilog
  - Teilweise **einfacher**
    - Verwendet nur Datentyp `logic` statt separaten `wire` und `reg` Typen
  - Teilweise **aufwendiger**
    - Getrennte Anweisungen für
      - Flip-Flops: `always_ff`
      - Latches: `always_latch`
      - Kombinatorische Logik: `always_comb`
    - Wird in Verilog alles mit `always` beschrieben
- Übersicht der Unterschiede im Buch in Kapitel 4.7.1
- Für Übungen und Klausuren relevant: **Verilog** (gezeigt auf Folien!)



# Von einer HDL zu Logikgattern



## ▪ Simulation


- Eingangswerte werden in HDL-Beschreibung eingegeben
  - Beschriebene Schaltung wird **stimuliert**
- Berechnete Ausgangswerte werden auf Korrektheit **geprüft**
- Fehlersuche viel einfacher und billiger als in realer Hardware

## ▪ Synthese

- Übersetzt HDL-Beschreibungen in **Netzlisten**
  - **Logikgatter** (Schaltungselemente)
  - **Verbindungen** (Verbindungsknoten)
 
## WICHTIG:

Beim Verfassen von HDL-Beschreibungen ist es essentiell wichtig, immer die vom Programm beschriebene **Hardware** im Auge zu behalten!



Zwei Arten von Beschreibungen in Modulen:

- **Verhalten:** Was tut die Schaltung?
- **Struktur:** Wie ist die Schaltung aus Untermodulen aufgebaut?

# Beispiel für Verhaltensbeschreibung

## Verilog:

```
module example (input  a, b, c,  
                output y);  
  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
  
endmodule
```

# Simulation von Verhaltensbeschreibungen




TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

## Verilog:

```
module example (input a, b, c,  
                output y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
endmodule
```


## Signalverlaufdiagramm (*waves*)

 

## Verilog:

```
module example (input a, b, c,  
                output y);  
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
endmodule
```

## Syntheseergebnis:

 



- **Unterscheidet** Groß- und Kleinschreibung
  - Beispiel: `reset` und `Reset` sind **nicht** das gleiche Signal
- Namen dürfen **nicht** mit Ziffern anfangen
  - Beispiel: `2mux` ist ein ungültiger Name
- Anzahl von Leerzeichen, Leerzeilen und Tabulatoren **irrelevant**
- Kommentare:
  - `//` bis zum **Ende** der Zeile
  - `/*` über **mehrere**  
Zeilen `*/`

Sehr **ähnlich** zu C und Java!

# Strukturelle Beschreibung: Modulhierarchie



```
module and3 (input  a, b, c,  
            output y);  
    assign y = a & b & c;  
endmodule
```

```
module inv (input  a,  
          output y);  
    assign y = ~a;  
endmodule
```


```
module nand3 (input  a, b, c,  
            output y);  
    wire n1;                                // internes Signal (Verbindungsknoten)  
  
    and3 andgate (a, b, c, n1); // Instanz von and3 namens andgate  
    inv  inverter (n1, y);      // Instanz von inv namens inverter  
endmodule
```

# Bitweise Verknüpfungsoperatoren



```
module gates (input [3:0] a, b,  
              output [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);  
  /* Fünf unterschiedliche Logikgatter  
     mit zwei Eingängen, jeweils 4b Busse */  
  assign y1 = a & b;    // AND  
  assign y2 = a | b;    // OR  
  assign y3 = a ^ b;    // XOR  
  assign y4 = ~(a & b); // NAND  
  assign y5 = ~(a | b); // NOR  
endmodule
```

 //           Kommentar bis zum Zeilenende  
/\*...\*/      Mehrzeiliger Kommentar





 
# Reduktionsoperatoren




```
module and8 (input  [7:0] a,  
             output   y);  
    assign y = &a;  
    // &a ist Abkürzung für  
    // assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] &  
    //           a[3] & a[2] & a[1] & a[0];  
endmodule
```


 
# Bedingte Zuweisung



```
module mux2 (input [3:0] d0, d1,  
             input      s,  
             output [3:0] y);  
    assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```




? : ist ein **ternärer** Operator, da er **drei** Operanden miteinander verknüpft:  $s$ ,  $d1$ , und  $d0$ .

# Interne Verbindungsknoten oder Signale



```
module fulladder (input a, b, cin, output s, cout);  
  wire p, g;          // interne Verbindungsknoten ("Drähte")  
  
  assign p = a ^ b;  
  assign g = a & b;  
  
  assign s = p ^ cin;  
  assign cout = g | (p & cin);  
endmodule
```

 

# Bindung von Operatoren (Präzedenz)



Bestimmt Ausführungsreihenfolge

Höchste

~	NOT
*, /, %	Multiplikation, Division, Modulo
+, -	Addition, Subtraktion
<<, >>	Schieben (logisch)
<<<, >>>	Schieben (arithmetisch)
<, <=, >, >=	Vergleiche
==, !=	gleich, ungleich
&, ~&	AND, NAND
^, ~^	XOR, XNOR
, ~	OR, NOR
?:	Ternärer Operator

Niedrigste

# Zahlen

Syntax:  $N'B\text{wert}$

$N$  = Breite in Bits,  $B$  = Basis

$N'B$  ist optional, sollte der Konsistenz halber aber immer geschrieben werden  
wenn weggelassen: Dezimalsystem

Zahl	Bitbreite	Basis	entspricht Dezimal	Darstellung im Speicher
3'b101	3	binär	5	101
'b11	Nicht vorgegeben	binär	3	00...0011
8'b11	8	binär	3	00000011
8'b1010_1011	8	binär	171	10101011
3'd6	3	dezimal	6	110
6'o42	6	oktal	34	100010
8'hAB	8	hexadezimal	171	10101011
42	Nicht vorgegeben	dezimal	42	00...0101010

# Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 1



```
assign y = {a[2:1], {3{b[0]}}, a[0], 6'b100_010};
```

**// wenn y ein 12-bit Signal ist, hat die Anweisung diesen Effekt:**

```
y = a[2] a[1] b[0] b[0] b[0] a[0] 1 0 0 0 1 0
```


Unterstriche (\_) in numerischen Konstanten dienen nur der besseren Lesbarkeit, sie werden von Verilog **ignoriert**

# Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 2

## Verilog:

```
module mux2_8 (input [7:0] d0, d1,  
              input      s,  
              output [7:0] y);  
  
    mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);  
    mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);  
endmodule
```

## Synthese:

 


# Hochohmiger Ausgang: Z



## Verilog:

```
module tristate (input [3:0] a,  
                 input      en,  
                 output [3:0] y);  
    assign y = en ? a : 4'bz;  
endmodule
```

## Synthese:

 




# Verzögerungen: # Zeiteinheiten

```
module example (input a, b, c,  
                output y);  
    wire ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} = ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 Nur für die Simulation,  
#n werden für die Synthese  
ignoriert!




# Verzögerungen



```
module example (input a, b, c,  
                output y);  
    wire ab, bb, cb, n1, n2, n3;  
    assign #1 {ab, bb, cb} =  
        ~{a, b, c};  
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;  
    assign #2 n2 = a & bb & cb;  
    assign #2 n3 = a & bb & c;  
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;  
endmodule
```

 Nur für die Simulation,  
#n werden für die Synthese  
ignoriert!





- Beschreibung basiert auf Verwendung fester “Redewendungen”
    - Idiome
  - **Feststehende** Idiome für
    - Latches
    - Flip-Flops
    - Endliche Zustandsautomaten (FSM)
  - Vorsicht beim **Abweichen** von Idiomen
    - Wird möglicherweise noch richtig simuliert
    - Könnte aber fehlerhaft synthetisiert werden
- **Halten** Sie sich an die Konventionen!

## Allgemeiner Aufbau:

```
always @ (sensitivity list)
    statement;
```

## Interpretation:

Wenn sich die in der `sensitivity list` aufgezählten Werte **ändern**, wird die Anweisung `statement` **ausgeführt**.

Werte: In der Regel Signale, manchmal noch erweitert


# D Flip-Flop

```
module flop (input          clk,  
            input    [3:0] d,  
            output reg [3:0] q);
```

```
    always @ (posedge clk)  
        q <= d;
```

```
    // gelesen als "q übernimmt d"
```

```
endmodule
```

 


Jedes Signal, an das innerhalb von einer `always`-Anweisung zugewiesen wird, **muss** als `reg` deklariert sein  
- Im Beispiel: `q`

**Wichtig:** So ein Signal wird bei der Synthese **nicht** zwangsläufig in ein Hardware-Register abgebildet!
 
# Rücksetzbares D Flip-Flop




```
module flopr (input          clk,  
             input          reset,  
             input  [3:0]    d,  
             output reg [3:0] q);  
  
    // synchroner Reset  
    always @ (posedge clk)  
        if (reset) q <= 4'b0;  
        else      q <= d;  
  
endmodule
```


 
# Rücksetzbares D Flip-Flop




```
module flopr (input          clk,  
             input          reset,  
             input  [3:0] d,  
             output reg [3:0] q);  
  
    // asynchroner Reset  
    always @ (posedge clk, posedge reset)  
        if (reset) q <= 4'b0;  
        else      q <= d;  
  
endmodule
```


 
# Rücksetzbares D Flip-Flop mit Taktfreigabe



```
module flopren (input          clk,  
               input          reset,  
               input          en,  
               input    [3:0] d,  
               output reg [3:0] q);  
  
    // asynchroner Reset mit Clock Enable  
    always @ (posedge clk, posedge reset)  
        if      (reset) q <= 4'b0;  
        else if (en)    q <= d;  
  
endmodule
```





 
# Latch



```
module latch (input          clk,  
              input    [3:0] d,  
              output reg [3:0] q);  
  
    always @ (clk, d)  
        if (clk) q <= d;  
  
endmodule
```



**Achtung:** In dieser Veranstaltung werden Latches nur **selten** (wenn überhaupt) gebraucht werden.

Sollten sie dennoch in einem Synthesergebnis auftauchen, ist das in der Regel auf **Fehler** in Ihrer HDL-Beschreibung zurückzuführen (z.B. Abweichen von Idiomen)!

# Weitere Anweisungen zur Verhaltensbeschreibung

- Dürfen nur **innerhalb** von `always`-Anweisungen benutzt werden
  - `if / else`
  - `case, casez`
- **Erinnerung:**
  - Alle Zuweisungsziele innerhalb einer `always`-Anweisung **müssen** als `reg` deklariert werden!
  - Selbst, wenn sie **keine** echten Hardware-Register beschreiben

# Kombinatorische Logik als `always`-Block



```
module gates (input      [3:0] a, b,  
              output reg [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);  
  
  always @(*)          // wann immer sich irgendein gelesenes Signal ändert  
  begin              // bei mehr als einer Anweisung: begin/end  
    y1 = a & b;       // AND  
    y2 = a | b;       // OR  
    y3 = a ^ b;       // XOR  
    y4 = ~(a & b);    // NAND  
    y5 = ~(a | b);    // NOR  
  end  
  
endmodule
```

Hätte einfacher durch fünf `assign`-Anweisungen beschrieben werden können.

# Kombinatorische Logik mit case



```
module sevenseg (input      [3:0] data,  
                 output reg [6:0] segments);  
  
always @(*) // kombinatorische Logik ...  
  case (data)  
    //                abc_defg  
    0: segments = 7'b111_1110;  
    1: segments = 7'b011_0000;  
    2: segments = 7'b110_1101;  
    3: segments = 7'b111_1001;  
    4: segments = 7'b011_0011;  
    5: segments = 7'b101_1011;  
    6: segments = 7'b101_1111;  
    7: segments = 7'b111_0000;  
    8: segments = 7'b111_1111;  
    9: segments = 7'b111_1011;  
    default: segments = 7'b000_0000; // alle Fälle abgedeckt!  
  endcase  
endmodule
```

So einfach nicht als assign formulierbar

# Kombinatorische Logik mit `case`




- Um kombinatorische Logik zu beschreiben, muss ein `case`-Block **alle** Möglichkeiten abdecken
  - Entweder **explizit** angeben
  - Oder einen **default-Fall** angeben
    - Tritt in Kraft, wenn sonst keine andere Alternative passt
    - Im Beispiel verwendet
 
# Kombinatorische Logik mit casez



```
module priority_casez (input      [3:0] a,  
                      output reg [3:0] y);  
  
  always @(*) // kombinatorische Logik ...  
    casez(a)  
      4'b1???: y = 4'b1000; // ? = don't care  
      4'b01??: y = 4'b0100;  
      4'b001?: y = 4'b0010;  
      4'b0001: y = 4'b0001;  
      default: y = 4'b0000; // alle Fälle  
                          // abgedeckt  
    endcase  
endmodule
```




# Nicht-blockende Zuweisung

- `<=` steht für eine “nicht-blockende Zuweisung”
- Wird **parallel** mit allen anderen nicht-blockenden Zuweisungen ausgeführt
  - 1. Schritt: Alle „rechten Seiten“ werden **berechnet**
  - 2. Schritt: Alle Berechnungsergebnisse werden an „linke Seiten“ **zugewiesen**
    - Am **Ende** des Blocks

```
// Synchronisierer mit nicht-blockenden
// Zuweisungen
module syncgood (input      clk,
                  input      d,
                  output reg q);

   reg n1;
  always @(posedge clk)
  begin
    n1 <= d; // nicht-blockend
    q  <= n1; // nicht-blockend
  end
endmodule
```




# Blockende Zuweisung

- = steht für eine “blockende Zuweisung”
- Wird **hintereinander** (seriell) in Reihenfolge im Programmtext ausgeführt
  - Solange eine blockende Zuweisung abläuft
  - ... werden andere Anweisungen **blockiert**
  - Jede Anweisung **für sich** berechnet „rechte Seite“ und weist an „linke Seite“ zu

```
// Fehlerhafter Synchronisierer
// mit blockenden Zuweisungen
module syncbad (input      clk,
                input      d,
                output reg q);

   reg n1;
  always @(posedge clk)
  begin
    n1 = d; // blockend
    q  = n1; // blockend
  end
endmodule
```







# Regeln für Zuweisungen von Signalen

- Um **synchrone sequentielle** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer

- `always @ (posedge clk)`
- **Nicht-blockende** Zuweisungen

```
always @ (posedge clk)
    q <= d; // nicht-blockend
```

- Um **einfache kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer

- **Ständige** Zuweisung (*continuous assignment*)

```
assign y = a & b;
```

- Um **komplexere kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzen Sie immer


- `always @ (*)`
- **Blockende** Zuweisungen

- Weisen Sie **nicht** an ein Signal

- ... in **mehreren** `always`-Blöcken zu
- ... in einem `always`-Block **gemischt** mit `=` und `<=` zu

 
# Endliche Zustandsautomaten (FSM)

- Drei Blöcke:
  - Zustandsübergangslogik (*next state logic*)
  - Zustandsregister (*state register*)
  - Ausgangslogik (*output logic*)


 
# Beispiel-FSM: Dritteln der Taktfrequenz

- **Eingabe:**
  - Explizit kein Signal
  - Implizit den Schaltungstakt
    - Mit Frequenz  $f$
- **Ausgabe**
  - Signal  $q$  mit Frequenz  $f/3$



Hier: alternative Schreibweise  
für Startzustand (doppelter Kreis)

# FSM in Verilog



```
module divideby3FSM (input  clk,
                    input  reset,
                    output q);
    reg [1:0] state, nextstate;

    parameter S0 = 2'b00; // Kodierung der Zustände
    parameter S1 = 2'b01;
    parameter S2 = 2'b10;

    always @ (posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister
        if (reset) state <= S0;
        else      state <= nextstate;

    always @ (*) // Zustandsübergangslogik
        case (state)
            S0:      nextstate = S1;
            S1:      nextstate = S2;
            S2:      nextstate = S0;
            default: nextstate = S0;
        endcase

    assign q = (state == S0); // Ausgangslogik
endmodule
```

# Parametrisierte Module



## 2:1 Multiplexer:

```
module mux2
    #(parameter WIDTH = 8) // Parameter: Name und Standardwert
    (input [WIDTH-1:0] d0, d1,
     input          s,
     output [WIDTH-1:0] y);
    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
```

## Instanz mit 8-bit Busbreite (verwendet Standardwert):

```
mux2 mux1(d0, d1, s, out);
```

## Instanz mit 12-bit Busbreite:

```
mux2 #(12) lowmux(d0, d1, s, out);
```

## Aber **besser** (falls mehrere Parameter auftreten sollten):

```
mux2 #(.WIDTH(12)) lowmux(d0, d1, s, out);
```

- HDL-Programm zum Testen eines **anderen** HDL-Moduls
  - Im Hardware-Entwurf schon lange üblich
  - ... seit einigen Jahren auch im Software-Bereich (**JUnit** etc.)
- **Getestetes** Modul
  - *Device under test (DUT), Unit under test (UUT)*
- Testrahmen wird **nicht** synthetisiert
  - Nur für **Simulation** benutzt
- Arten von Testrahmen
  - Einfach: Legt nur feste Testdaten an und zeigt Ausgaben an
  - Selbstprüfend: Prüft auch noch, ob Ausgaben den Erwartungen entsprechen
  - Selbstprüfend mit Testvektoren: Auch noch mit variablen Testdaten

# Beispiel

Verfasse Verilog-Code um die folgende Funktion in Hardware zu berechnen:

$$y = \overline{bc} + a\overline{b}$$

Der Modulname sei `sillyfunction`

# Beispiel

Verfasse Verilog-Code um die folgende Funktion in Hardware zu berechnen:

$$y = \overline{bc} + a\overline{b}$$

Der Modulname sei `sillyfunction`

## Verilog

```
module sillyfunction (input a, b, c,  
                    output y);  
    assign y = ~b & ~c | a & ~b;  
endmodule
```



# Einfacher Testrahmen für Beispiel



```
module testbench1 ();
    reg a, b, c;
    wire y;

    // Instanz des zu testenden Moduls erzeugen
    sillyfunction dut(a, b, c, y);

    // Eingangswerte anlegen und warten
    initial begin
        a = 0; b = 0; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        b = 1; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        a = 1; b = 0; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
        b = 1; c = 0; #10;
        c = 1; #10;
    end
endmodule
```

# Selbstprüfender Testrahmen



```
module testbench2 ();
  reg a, b, c;
  wire y;

  // Instanz des zu testenden Moduls erzeugen
  sillyfunction dut(a, b, c, y);

  // Eingangswerte anlegen, warten,
  // Ausgang mit erwartetem Wert überprüfen
  initial begin
    a = 0; b = 0; c = 0; #10;
    if (y !== 1) $display("000 fehlerhaft.");

    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("001 fehlerhaft.");

    b = 1; c = 0; #10;
    if (y !== 0) $display("010 fehlerhaft.");

    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("011 fehlerhaft.");

    a = 1; b = 0; c = 0; #10;
    if (y !== 1) $display("100 fehlerhaft.");
```

```
    c = 1; #10;
    if (y !== 1) $display("101 fehlerhaft.");

    b = 1; c = 0; #10;
    if (y !== 0) $display("110 fehlerhaft.");

    c = 1; #10;
    if (y !== 0) $display("111 fehlerhaft.");
  end
endmodule
```




## Trennen von HDL-Programm und Testdaten

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten
  
- Eigene **Datei** für Vektoren
  
- Dann HDL-Programm für **universellen** Testrahmen
  1. Erzeuge **Takt** zum Anlegen von Eingabedaten/Auswerten von Ausgabedaten
  2. **Lese** Vektordatei in Verilog Array
  3. **Lege** Eingangsdaten an
  4. **Warte** auf Ausgabedaten, **werte** Ausgabedaten aus
  5. **Vergleiche** aktuelle mit erwarteten Ausgabedaten, **melde** Fehler bei Differenz
  6. Noch **weitere** Testvektoren abzuarbeiten?
 
# Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



- Im Testrahmen erzeugter Takt legt **zeitlichen** Ablauf fest
  - **Steigende** Flanke: Eingabewerte aus Testvektor an **Eingänge** anlegen
  - **Fallende** Flanke: Aktuelle Werte an **Ausgängen** lesen



- Takt kann auch als Takt für **sequentielle synchrone Schaltungen** verwendet werden

# Einfaches Textformat für Testvektordateien



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

Datei: `example.tv`

`000_1`

`001_0`

`010_0`

`011_0`

`100_1`

`101_1`

`110_0`

`111_0`

Aufbau:

Eingangsdaten “\_” erwartete Ausgangsdaten

# Testrahmen: 1. Erzeuge Takt



```
module testbench3 ();
    reg          clk, reset;
    reg          a, b, c, yexpected;
    wire         y;
    reg [31:0]   vectornum, errors;    // Verwaltungsdaten
    reg [3:0]    testvectors[10000:0]; // Array für Testvektoren

    // Instanz der Testschaltung erzeugen
    sillyfunction dut (a, b, c, y);

    // Takterzeugung
    always       // Hängt von keinen anderen Signalen ab: Wird immer ausgeführt!
    begin
        clk = 1; #5; clk = 0; #5;
    end
```

...

## 2. Lese Testvektordatei in Array ein



```
...
// Zu Beginn der Simulation:
// Testdaten einlesen und einen Reset-Impuls erzeugen

initial // Block wird genau einmal ausgeführt
begin
    $readmemb("example.tv", testvectors);

    vectornum = 0; errors = 0; // Verwaltungsdaten initialisieren

    reset = 1; #27; reset = 0; // Reset-Impuls erzeugen

end
...
```

Hinweis: Falls **hexadezimale** Testvektoren verwendet werden sollen,  
statt `$readmemb` den Aufruf `$readmembh` verwenden

### 3. Lege Testdaten an Eingänge an



```
...  
// zur steigenden Taktflanke (genauer: kurz danach!)  
always @(posedge clk)  
    begin  
        #1; {a, b, c, yexpected} = testvectors[vectornum];  
    end  
...
```

$a, b, c$  sind **Eingänge** der DUT

$y_{expected}$  ist eine **Hilfsvariable**, die nun den erwarteten Ausgangswert dieses Vektors enthält.



## 4. Warte auf Ausgabedaten, lese Ausgabedaten

## 5. Vergleiche aktuelle Ausgaben mit erwarteten Werten



```
...
// warte auf fallende Flanke zum Lesen der Ausgabedaten der DUT
always @(negedge clk)

    if (~reset) begin          // nur Prüfen, nachdem Schaltung schon initialisiert

        if (y != yexpected) begin // vergleiche aktuelle Ausgabe mit erwartetem Wert

            $display("Fehler: Eingänge = %b", {a, b, c}); // Fehlermeldung
            $display("  Ausgänge = %b (%b erwartet)", y, yexpected);

            errors = errors + 1;          // zähle Fehler
        end
    end
...

```

Hinweis: Um Werte **hexadezimal** auszugeben, Formatkennung %h verwenden

Beispiel:

```
$display("Error: Eingänge = %h", {a, b, c});
```

## 6. Sind noch weitere Testvektoren abzuarbeiten?



```
...  
    // Array-Index zum Zugriff auf nächsten Testvektor erhöhen  
    vectornum = vectornum + 1;  
  
    // Ist der nächste schon ein ungültiger Testvektor?  
    if (testvectors[vectornum] === 4'bx) begin  
  
        $display("%d Tests bearbeitet mit %d Fehlern", // Endmeldung ausgeben  
                vectornum, errors);  
  
        $finish; // Simulation anhalten  
    end  
end  
endmodule
```

Hinweis: Zum Vergleichen auf **X** und **Z** müssen die Operatoren

**===** und **!==**

benutzt werden

# Verilog Sprachkonstrukte in TGDI



- Vor Testrahmen alle für die Beschreibung von **echter** Hardware relevanten eingeführt
  - **Schaltungssynthese**
- Verilog kann viel **mehr**
  - Angedeutet beim Testrahmen (Dateioperationen, Ein/Ausgabe, ...)
  - Aber in der Regel **nicht** mehr in Hardware synthetisierbar
  - Nicht Schwerpunkt **dieser** Veranstaltung
- Mehr Details in Kanonik Computer Microsystems
  - Im Sommersemester, dann SystemVerilog und BlueSpec-Erweiterungen
- In TGDI soll dieser Kurzüberblick reichen
  - Bei akutem Bedarf werden noch weitere Konstrukte eingeführt