

Übung zur Vorlesung Technische Grundlagen der Informatik

Prof. Dr. Andreas Koch
Thorsten Wink




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Wintersemester 09/10
Übungsblatt 2


Aufgabe 2.1 Logikgatter

Stellen Sie die Wahrheitstabelle für die folgende Schaltung auf und geben Sie die Funktion in DNF an:

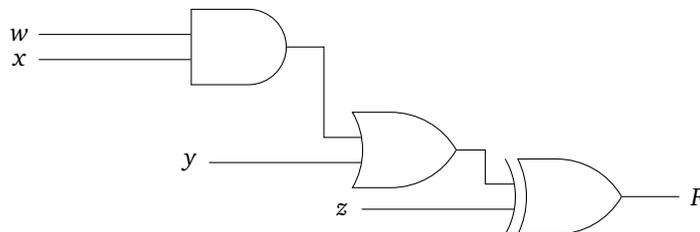

Aufgabe 2.2 Logikgatter 2

Stellen Sie die Wahrheitstabelle für die folgende Schaltung auf und geben Sie die Funktion in KNF an:

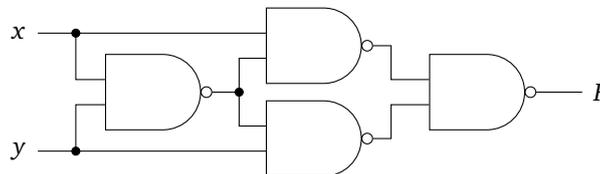

Aufgabe 2.3 Transmission-Gates

Realisieren Sie die folgenden Funktionen mit Transmission-Gates:

- $F = (A + B)C$
- $F = (A + B)(C + D)$

Aufgabe 2.4 CMOS-Gatter

Stellen Sie die folgenden Funktionen mit nMOS und pMOS Transistoren dar:

- $F = A + BC$
- $F = \overline{D + A(B + C)}$

Aufgabe 2.5 Boole'sche Algebra

Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke mit Hilfe der Rechenregeln für boole'sche Algebra:

- $F = \bar{A}BC + CD + \bar{A} + \bar{C}$
- $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B\bar{C} + \overline{A + C}$

Aufgabe 2.6 Komplementbildung

Bilden Sie die Komplemente der folgenden Ausdrücke mit Hilfe der De Morgan'schen Regeln und vereinfachen Sie soweit es geht:

a) $F = A + B(CD)$

b) $F = A\bar{B}C + (\bar{A} + B + D)(AB\bar{D} + \bar{B})$

Hausaufgabe 2.1 Transmission-Gates

Realisieren Sie die folgenden Funktionen mit Transmission-Gates:

a) $F = (DC)(A + B)$

b) $F = (A + B)\bar{C}(D + E)$

Hausaufgabe 2.2 CMOS-Gatter

Implementieren Sie die folgenden Funktionen mit nMOS und pMOS Transistoren:

a) $F = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{D} + \bar{E})$

b) $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{C}\bar{D}$

Hausaufgabe 2.3 Multiplexer

Ein Multiplexer wird z.B. verwendet, um mehrere Signale über einen gemeinsamen Kanal zu übertragen. Ein Multiplexer mit 2 Eingängen I_1 und I_2 schaltet je nach Belegung des Steuereingangs S entweder I_1 ($S = 0$) oder I_2 ($S = 1$) auf den Ausgang O durch.

Stellen Sie eine Wahrheitstabelle für einen Multiplexer auf und bestimmen Sie daraus die DNF. Vereinfachen Sie diese mit den boole'schen Rechenregeln und realisieren Sie die Funktion mit AND, OR und NOT-Gattern.

Hausaufgabe 2.4 Boole'sche Algebra

Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke mit Hilfe der Rechenregeln für boole'sche Algebra:

a) $F = AB + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}$

b) $F = X + XYZ + WX + \bar{X}YZ + \bar{X}Y + \bar{W}\bar{X}$

c) $F = AB + D + BC + \bar{A}C$

Hausaufgabe 2.5 Gatterlogik

Implementieren Sie die folgenden Funktionen mit Logikgattern:

a) $F = (AB + AC) \oplus D$

b) $F = \bar{A}\bar{B} + C$

Plagiarismus

Der Fachbereich Informatik misst der Einhaltung der Grundregeln der wissenschaftlichen Ethik großen Wert bei. Zu diesen gehört auch die strikte Verfolgung von Plagiarismus. Weitere Infos unter www.informatik.tu-darmstadt.de/plagiarism
