

# Übung zur Vorlesung Technische Grundlagen der Informatik

Prof. Dr. Andreas Koch  
Thorsten Wink




TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT

Wintersemester 09/10  
Übungsblatt 8 - Lösungsvorschlag

In dieser Übung werden einige Aufgaben die Sprache VHDL behandeln. Im Lehrbuch sind viele Beispiele enthalten, die Verilog und VHDL direkt gegenüberstellen. Weitere Tutorials zu VHDL finden sich leicht im Internet. Zur Simulation von VHDL kann XILINX ISE verwendet werden. Hier muss beim Anlegen des Projekts die Sprache VHDL eingestellt werden.
 
## Aufgabe 8.1 Moore-Automat in Verilog

Beschreiben Sie den folgenden Automaten in Verilog.



```
module moore(
    input clk,
    input reset,
    input in,
    output out
);

//Zustandsregister
reg [1:0] state, nextstate;

//Deklaration der Zustände zur besseren Lesbarkeit
parameter S0 = 2'b00;
parameter S1 = 2'b01;
parameter S2 = 2'b10;

//Zustandsübergang
always@(posedge clk, posedge reset) //asynchrones Reset-Signal
    if(reset)
        state <= S0;
    else
        state <= nextstate;

//Berechnung nächster Zustand
always@(*) begin
    nextstate = S0; //Default: gehe in Zustand S0
    case (state)
        S0: if(in)
            nextstate = S1;
        S1: if(in)
```

```

        nextstate = S2;
    S2: if(in)
        nextstate = S1;
    default: //Zur Abdeckung anderer Fälle, verhindert Latches
        nextstate = S0;
    endcase
end
endmodule

//Ausgangslogik, abhängig vom aktuellen Zustand
assign out = (state == S2); //im Zustand S2 wird eine 1 ausgegeben


```

---
 
## Aufgabe 8.2 Mealy-Automat in Verilog

---

Beschreiben Sie den folgenden Automaten in Verilog.



```

module mealy(
    input clk,
    input reset,
    input in,
    output out
);

//Zustandsregister
reg state, nextstate;

parameter S0 = 1'b0;
parameter S1 = 1'b1;

//Zustandsübergang
always@(posedge clk, posedge reset)
    if(reset)
        state <= S0;
    else
        state <= nextstate;

//Berechnung nächster Zustand
always@(*) begin
    nextstate = state;
    case (state)
        S0: if(in)
            nextstate = S1;
        S1:
            nextstate = S0;
        default:
            nextstate = S0;
    endcase
end
endmodule

```

```
//Ausgangslogik, abhängig vom aktuellen Eingang
assign out = (state == S1) & in;
endmodule
```

---

### Aufgabe 8.3 Automaten simulation

---

Schreiben Sie einen Testrahmen, der die beiden Automaten aus den vorherigen Aufgaben instanziiert und simuliert. Verdeutlichen Sie sich die Unterschiede zwischen den Automatentypen.

```
module automatentest;

// Inputs
reg clk;
reg reset;
reg in;


// Outputs
wire out_moore;
wire out_mealy;

//Moore-automat instanziiieren
moore mymoore (
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .in(in),
    .out(out_moore)
);

//Mealy-Automat instanziiieren
mealy mymealy (
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .in(in),
    .out(out_mealy)
);

initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
reset = 0;
in = 0;
#100;
reset = 1;          //Reset setzen
#20;
reset = 0;
#25;
in = 1;             //in fuer 2 Takte auf 1 setzen
#40;
in = 0;
#100;
end

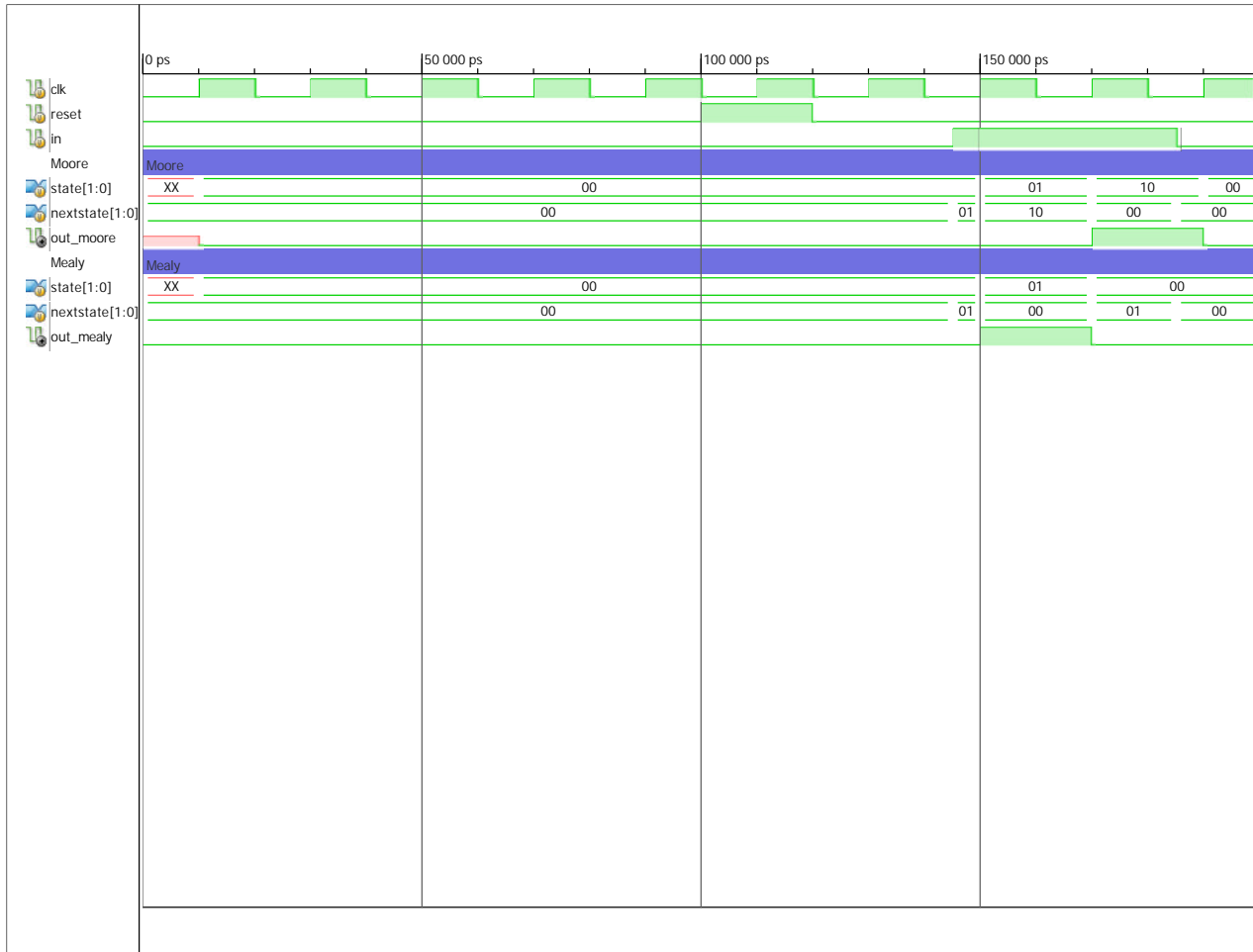//Takterzeugung
always
    #10 clk = ~clk;
endmodule
```



#### Aufgabe 8.4 Zähler in VHDL

Beschreiben Sie einen 4-Bit Zähler mit asynchronem Reset-Signal in VHDL.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

--Moduldeklaration
ENTITY counter IS
PORT
(
  clk    : IN  STD_LOGIC;
  reset  : IN  STD_LOGIC;
  Count  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
);

END counter;

ARCHITECTURE impl OF counter IS
--Zählersignal
signal counter: std_logic_vector(3 downto 0);

```

```

BEGIN
  --getakteter Prozess
  PROCESS (clk, reset)
  BEGIN
    IF reset = '1' THEN
      counter <= "0000";
    ELSIF (clk'event and clk = '1') THEN
      counter <= counter + 1;
    END IF;
  END PROCESS;

  --Zuweisung an Ausgang
  Count <= counter;

END impl;

```

---

### Aufgabe 8.5 Verilog vs. VHDL

---

Vergleichen Sie die Datentypen reg und wire aus Verilog mit dem signal in VHDL.

In Verilog muss bereits bei der Programmierung darauf geachtet werden, wie Werte zugewiesen werden. Wird ein Signal innerhalb eines always-Blocks zugewiesen, muss ein reg eingesetzt werden, bei Zuweisungen mit assign hingegen sind wires nötig. In VHDL wird immer signal verwendet.

---

### Hausaufgabe 8.1 Automat in VHDL

---

Beschreiben Sie den Automaten aus Aufgabe 8.1 in VHDL.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

--Moduldeklaration
ENTITY automat IS
  PORT
  (
    clk    : IN  STD_LOGIC;
    reset  : IN  STD_LOGIC;
    in1    : IN  STD_LOGIC;  --in1, weil in ein reserviertes VHDL-Wort ist
    out1   : OUT STD_LOGIC
  );
END;

architecture impl of automat is
  --FSM-Zustände
  type statetype is (S0, S1, S2);
  signal state, nextstate: statetype;

  begin
    --Zustandsübergang
    process(clk, reset) begin
      if reset = '1' then
        state <= S0;
      elsif clk'event and clk = '1' then
        state <= nextstate;
      end if;
    end process;

    --Zustandsübergänge
    process(state, in1) begin
      nextstate <= state;
    end process;
  end;
end impl;

```

```

case state is
  when S0 => if in1 = '1' then
    nextstate <= S1;
  end if;
  when S1 => if in1 = '0' then
    nextstate <= S0;
  else
    nextstate <= S2;
  end if;
  when S2 => if in1 = '1' then
    nextstate <= S1;
  else
    nextstate <= S0;
  end if;
  when others => nextstate <= S0;
end case;
end process;

--Ausgangslogik
out1 <= '1' when state = S2 else '0';

end;

```

---

## Hausaufgabe 8.2 Up/Down Zähler

---

Beschreiben Sie einen Zähler in VHDL, der einen Eingang dir hat, mit dem die Zählrichtung umgeschaltet werden kann. Ist dir 0, so soll aufwärts gezählt werden, ist dir 1, soll abwärts gezählt werden. Die Bitbreite soll über einen Parameter (Standard 8 Bit) einstellbar sein. Simulieren Sie den Zähler und testen Sie beide Betriebsmodi.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

--Moduldeklaration
ENTITY counter IS
  generic (WIDTH : Integer := 8); --Einstellbare Bitbreite
  PORT
  (
    clk    : IN  STD_LOGIC;
    reset  : IN  STD_LOGIC;
    dir    : IN  STD_LOGIC;
    Count  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 downto 0)
  );
END counter;

ARCHITECTURE impl OF counter IS
  --Zählersignal
  signal counter: std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

BEGIN
  --getakteter Prozess
  PROCESS (clk, reset)
  BEGIN
    IF reset = '1' THEN --Reset-Signal
      counter <= "0000";
    ELSIF (clk'event and clk = '1') THEN

```

---

```
IF dir = '1' THEN          --abwärts
  counter <= counter - 1;
ELSE                       --aufwärts
  counter <= counter + 1;
END IF;
END IF;
END PROCESS;

--Zuweisung an Ausgang
Count <= counter;

END impl;
```

---

## Plagiarismus

Der Fachbereich Informatik misst der Einhaltung der Grundregeln der wissenschaftlichen Ethik großen Wert bei. Zu diesen gehört auch die strikte Verfolgung von Plagiarismus. Weitere Infos unter [www.informatik.tu-darmstadt.de/plagiarism](http://www.informatik.tu-darmstadt.de/plagiarism)