

# Technische Grundlagen der Informatik


Vorrechenübung 11.02.10



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT




# Aufgabe 1: MIPS-Eintakt

 


© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved
 
# Aufgabe 1: Erweiterung


- Erweitern Sie den Prozessor, so dass er den Befehl lui verarbeiten kann.
- Erweitern Sie hierzu das Schaltbild und geben Sie die Belegung der Steuersignale an.
- Befehl lui (load upper immediate):  $rt = imm * 2^{16}$



# Aufgabe 1: Datenpfad

 


# Aufgabe 1: Steuersignale

 

- MemtoReg = 0
- MemWrite = 0
- Branch = 0
- ALUControl = add
- ALUSrc = 10
- RegDst = 0
- RegWrite = 1

# Aufgabe 2: Pipelining

 


© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved

## Aufgabe 2: Pipelining

- Analysieren Sie die folgende MIPS-Befehlsfolge. Sie soll auf einem MIPS-Prozessor mit Pipelining ohne Forwarding ausgeführt werden. Markieren Sie im gegebenen Diagramm Stellen, an denen Probleme auftreten können und benennen Sie die Probleme.
  - add \$t0 \$t1 \$t2
  - lw \$t2 8(\$t0)
  - or \$t3 \$t0 \$t1
  - lw \$t4 4(\$t8)
  - add \$t5 \$t4 \$t2
  - add \$t4 \$t7 \$t8
  - add \$s0 \$s1 \$s2
  - sub \$s3 \$s0 \$s1


# Hazards - Datenabhängigkeiten

 

# Hazards - Behebung

- Umsortieren der Befehle (wenn möglich)
- NOPS einfügen

# Hazards - Behebung

 

# Verilog

- Schreiben Sie ein Modul, welches den gcd von zwei 16-Bit Zahlen berechnet
- Eingang: Ain, Bin, start
- Ausgang: result, done

```
module gcd (input clk,  
            input start,  
            input [15:0] Ain,Bin,  
            output reg[15:0] result,  
            output reg done);
```


# Berechnung des gcd

- Bei der Berechnung verfährt man nach Euklid wie folgt:
  - 1. Ist  $a < b$ , so vertausche  $b$  und  $a$
  - 2. Berechne  $r = a - b$
  - 3. Setze  $a = b$ ,  $b = r$
  - 4. Ist  $r \neq 0$  weiter mit Schritt 1
- Nach Ablauf des Verfahrens hat man mit  $a$  den  $\text{gcd}(a; b)$  gefunden.

# Implementierung in Verilog

- Im Praktikum oft gesehen
- While ( $r \neq 0$ ) ....
- Variable (bzw. unendliche) Anzahl an Schleifendurchläufen – eine solche Hardware gibt es nicht!!!!
- Sequentielle Implementierung: In jedem Takt wird ein Durchlauf abgearbeitet

# Aufbau

 



# Verilog-Code

- reg [15:0] a, b, tmp\_a, tmp\_b;
  - //Getakteter Teil
  - always @ (posedge clk)
  - begin
  - if (start) //Werte einlesen
  - begin
  - a <= Ain; b <= Bin; done <= 0;
  - end
  - else
  - if (b == 0) //Abbruch?
  - begin
  - result <= a;
  - done <= 1;
  - end
  - else //Berechnung
  - begin
  - a<=tmp\_b;
  - b<=tmp\_a-tmp\_b;
  - end
  - end
- //ungetakteter Teil
  - //realisiert Vertauschen,
  - //wird als Multiplexer realisiert
  - always@(\*)
  - begin
  - if(a>b) begin
  - tmp\_a = a;
  - tmp\_b = b;
  - end
  - else
  - begin
  - tmp\_a = b;
  - tmp\_b = a;
  - end
  - end
- endmodule

# Fragen?

- Viel Erfolg bei der Klausur!

- Raumeinteilung:

S101/A01	Bsc INF 09 A-D
S101/A03	Bsc INF 09 E-G
S101/A04	Bsc INF 09 H-J
S311/0012	Bsc INF 09 K-Me
S206/030	Bsc INF 09 Mi - Sp
S202/C205	Bsc INF 09 St-Z
S101/A1	Bsc INF 07/04, Bsc Education, alle anderen