



Einführung in Verilog

Technische Grundlagen der Informatik II (Rechnertechnologie II)

Beschreibung von Hardware

- umgangssprachlich
- Logiktablelle
- als Schaltplan
- Beschreibungssprache Verilog
 - simulierbar
 - auf FPGA (Hardware) nach Synthese übertragbar




entnommen aus Werbebroschüren für
Xilinx Spartan™-3E FPGAs, 2005 bzw.
Altera Cyclone Series, August 2004

Halbaddierer


- Zwei Bit Eingang (a, b)
- Ausgang
 - 1 Bit Summe s (niederwertiges Bit)
 - 1 Bit Übertrag c (carry, höherwertiges Bit)

| a | b | c | s |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

 

Zusammenfassung als „Black Box“

 - `module Name(Port1, Port2, ...);`
 - Ein-/Ausgänge (Ports)
 - Deklarationen
 - Beschreibungen
- `endmodule`





Hochsprachliche Operatoren

```
module    hadd1(a, b, c, s);  
  input   a, b;  
  output  c, s;  
  assign {c, s} = a + b;  
        /* { , } Konkatenation */  
endmodule
```



Logische Operatoren

```
module    hadd2(a, b, c, s);  
  input   a, b;  
  output  c, s;  
  
  assign s = a ^ b;    // exklusiv-oder  
  assign c = a & b;    // und  
  
endmodule
```





Gatter-Bausteine (Primitive)

```
module    hadd3(a, b, c, s);  
    input    a, b;  
    output   c, s;  
  
    xor xor1(s, a, b);  
    and and1(c, a, b);  
    // Baustein aktueller Name Verbindung  
endmodule
```

Von Logik-Schaltung zu Schaltnetz – Beschreibungen innerhalb von module

  - `assign a = b;`
 - immerwährende Zuweisung
- `always @(c) a <= b;`
 - Ausführung, wenn sich c ändert
 - Achtung! Ohne Bedingung:
in Simulation Endlosschleife!
- `initial a = b;`
 - einmalige Ausführung
 - nur für Simulation (nicht Synthese)





Alternative Bedingungen nach always

- @(posedge clock), @(negedge clock)
 - positive/negative Taktflanke von clock
- @(a or b or posedge c)
 - Änderung von a oder b (jeweils positive oder auch negative Taktflanke) oder positive Taktflanke c




Wohin Daten puffern?

- reg h;
 - Speicher für ein Bit (Flip-Flop, Daten-Register)
- reg [5:3] g;
 - Ein 3-Bit-Register, Zugriff z. B. mit g[4]
- reg [7:0] a [4:0];
 - Speicher mit 5 mal 8 Bit
- Wertzuweisung mit
 - \leq wenn synchron, parallel (erst alle Anweisungen berechnen, dann zuweisen)
 - $=$ wenn asynchron, sequentiell (blockierend, d. h. nächste Anweisung wird verzögert!)

Beispiel JK-Flipflop

```
module jkff(clk, j, k, q, _q);  
    input clk, j, k;  
    output q, _q;  
    reg q;  
    initial q = 1'b0;  
    always @(posedge clk)  
        q <= (j & !q) | (!k & q);  
    assign _q = !q;  
endmodule
```

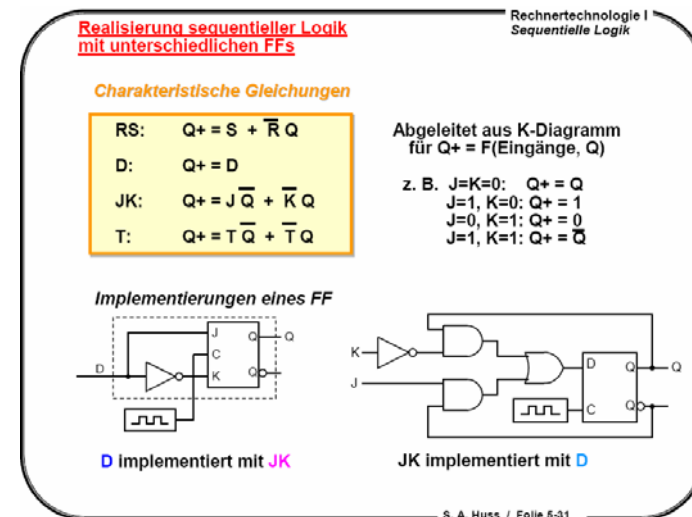

entnommen aus Vorlesungsfolien TGdI1 von Prof. Huss (TU Darmstadt), Wintersemester 2005/2006, Kapitel 5



Mehrere Befehle

- nach always und initial nur eine Anweisung (sequential statement)!
- Lösung: begin/end
- always @(c) begin: Schleifenname
integer i;
for(i = 0; i < 5; i = i + 1) begin
 a[i] <= b - i;
 d[i] <= e * i;
end
end




Datenweiterleitung

- Für eine Verbindung: wire w;
- Für Leitungsbündel: wire [3:0] b;

- Zur Verbindung von
 - Gattern
 - Instanzen von Modulen

Wiederverwendung von Modulen

```
module volladdierer(a, b, cin, cout, s);  
  input a, b, cin;  
  output cout, s;  
  wire s1; wire [1:0] c;  
  hadd2 a1(a, b, c[1], s1),  
        a2(s1, cin, c[0], s);  
  assign cout = c[0] | c[1];  
endmodule
```

 



Parametrisierung

- ```
module addierer(a, b, s);
 parameter n = 8;
 input [n - 1 : 0] a, b;
 output [n - 1 : 0] s;
 assign s = a + b;
endmodule
```
- ```
module multiadd(a, b, c, s);  
    input [3 : 0] a, b, c;  
    output [3 : 0] s;  
    wire [3 : 0] s1;  
    addierer #(4) x(a, b, s1), y(c, s1, s);  
endmodule
```



Konstante Zahlenwerte

- Angabe der Bitbreite (optional)
- Angabe der Basis (hex., oktal, dez., binär)
- eigentlicher Wert, bestehend aus Ziffern
 - 0 bis 9 und A bis F (sofern gültig)
 - x für unbekannt bzw. undefiniert
 - z für hochohmig (bei Tristate-Gattern)
 - Groß-/Kleinschreibung irrelevant
- z. B. 4'he, 'o347, 5'b01xz1, 8, 9'd2, -2'B1



Operatoren

- Reduktion:
statt $c[0] \mid c[1]$ einfacher $|c[1:0]$ oder $|c$
- Replikation: statt $\{b, b, b\}$ einfacher $\{3\{b\}\}$
- Falls irgendein Bit eines Operanden den Wert unbekannt („x“) hat, ist der Wert des Gesamtergebnisses ebenfalls unbekannt!
 - Ausnahme: Bit-Vergleichsoperatoren
 $===$ und $!==$
- weitere auf dem Übersichtsblatt

Vergleichsoperatoren

Ergebnisse von "a == b" und "a === b"

| a | b | == | === |
|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 'bx | 'bx | 0 |
| 0 | 'bz | 'bx | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 'bx | 'bx | 0 |
| 1 | 'bz | 'bx | 0 |

| a | b | == | === |
|-----|-----|-----|-----|
| 'bx | 0 | 'bx | 0 |
| 'bx | 1 | 'bx | 0 |
| 'bx | 'bx | 'bx | 1 |
| 'bx | 'bz | 'bx | 0 |
| 'bz | 0 | 'bx | 0 |
| 'bz | 1 | 'bx | 0 |
| 'bz | 'bx | 'bx | 0 |
| 'bz | 'bz | 'bx | 1 |



Bedingte Ausführung

- if (formel) statement
- if (formel) statement else statement
- case (ausdruck)
wert1, wert2: statement
wert3: statement
default: statement //Doppelpunkt optional
endcase
- Es wird kein "break" benötigt, da nur ein statement oder begin/end!



Beispiel case, 4-Kanal Multiplexer

```
module mux4_case(a, b, c, d, select, ena, y);
    input a, b, c, d, ena; input [1:0] select;
    output y; reg y;
    // y ist Hilfsvariable, kein Hardware-Register
    always @(a or b or c or d or select or ena)
        if (ena)
            case (select)
                0: y = a; 1: y = b; 2: y = c; 3: y = d;
                default: y = 1'bx;
            endcase
        else y = 1'bz;
    endmodule
```

Statt case gibt es auch casez und casex

- die aufgeführten Werte werden als Übereinstimmung gewertet
- angegeben ist nur der niedrigste Standard, z. B. bei Icarus ist bei case auch x und z möglich
- wenn keine Bedingung zutrifft, wird der default-Teil verwendet

| bei expr | case | casez | casex |
|----------|------|------------|------------|
| 0 | 0 | 0, z | 0, x, z |
| 1 | 1 | 1, z | 1, x, z |
| x | | | 0, 1, x, z |
| z | | 0, 1, x, z | 0, 1, x, z |
| ? | | | 0, 1, x, z |



Simulation

- Testen einer Schaltung
- Zeitverzögerung angeben
 - ``timescale 1ns/1ns`
 - `#3` vor einer Anweisung: 3 ns Verzögerung
 - Taktgenerator: `reg clk; initial clk = 1'b1;`
`always #1 clk = !clk;`
- Beenden der Simulation
 - bis sich nichts mehr ändert oder
 - explizit durch Befehl `$finish;`
 - z. B. `initial #500 $finish;`



Ausgabe auf die Konsole

- `$write (formatstring { , varID })`
- `$display (formatstring { , varID })`
 - wie `$write`, mit zusätzlichem Zeilenende
- Beispiel:
`$write(" AC hat den Wert %h", ac);`



Beispiel

Textausgabe mit Icarus

- Beobachtung des Signals data
- always @(data)
 \$display("Wert von data: %b (@%0t) ",
 data, \$time);
- Aufruf:
 - iverilog meine_datei.v
 - vvp a.out



Datenänderung aufzeichnen

- `$dumpfile("dateiname.vcd");`
`$dumpvars(level);`
`$dumpon; $dumpoff;`
- `level = 1`
 - nur Variablen des aktuellen Moduls protokollieren
- `level = 0`
 - alle Variablen (eigene und auch untergeordnete Module) protokollieren



Beispiel

Ausgabe mit Icarus und GTKWave

- initial begin
 - \$dumpfile("ausgabe.vcd");
 - \$dumpvars(0);end
- Aufruf:
 - iverilog meine_datei.v
 - vvp a.out
 - winwave ausgabe.vcd (mit Windows)
 - gtkwave ausgabe.vcd (mit X, z. B. bei RBG)



Externe Daten einlesen

- `$readmemb("Dateiname_binär", memory [, startadresse [, endadresse]])`
- `$readmemh("Dateiname_hexadezimal", memory [, startadresse [, endadresse]])`
- Dateiinhalt:
 - je Adresse ein Zahlenwert der angegebenen Basis
 - mit Leerzeichen oder Zeilenumbruch voneinander getrennt
 - Anzahl Einträge muss stimmen!



Beispiel

Externe Daten einlesen

- Verilog-Fragment
 - `reg [7:0] mem [1:5];`
`initial $readmemh("init.txt", mem, 1, 3);`
- Dateiinhalt init.txt
 - 9 8 4
- Ergebnis
 - `mem[1] = 9, mem[2] = 8, mem[3] = 4`
 - `mem[4]` und `mem[5]` sind nicht initialisiert



Beispiel

synchroner Vorwärts-/Rückwärts-Zähler

- Eingabe
 - Clock (Takt)
 - Reset (auf Null setzen)
 - Incr (erhöhe um eins)
 - Decr (verringere um eins)
- Ausgabe
 - 2 Bit Wert (Z)



Modul

Vorwärts/Rückwärts-Zähler

```
module Counter(Clock, Reset, Incr, Decr, Z);  
    input  Clock, Reset, Incr, Decr;  
    output [1:0] Z;  
    reg    [1:0] Z;  
    initial Z = 0;  
    always @(posedge Clock) begin  
        if (Reset)    Z <= 0;  
        if (Incr)     Z <= Z + 1;  
        if (Decr)     Z <= Z - 1;  
    end  
endmodule
```




Testumgebung

Vorwärts/Rückwärts-Zähler

```
module testbed();  
    reg Clock, Reset, Incr, Decr;  
    wire [1:0] Z;  
    Counter test(Clock, Reset, Incr, Decr, Z);  
    initial Clock=0;  
    always #1 Clock=~Clock;  
    initial #16 $finish;  
    initial ... // Reset, Incr, Decr: nächste Folie  
endmodule
```

Zeitdiagramm Vorwärts/Rückwärts-Zähler
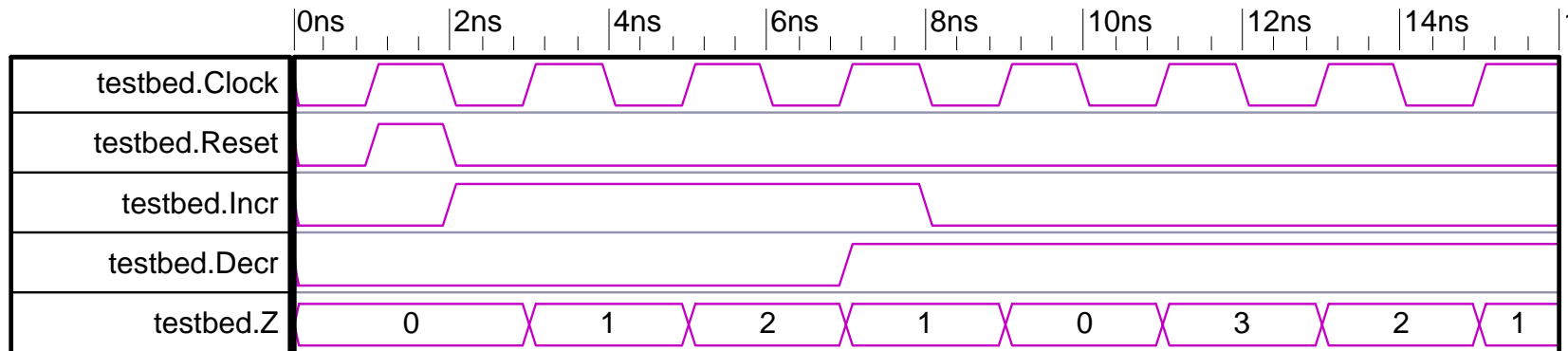
```
initial begin
#0  Reset=0;  Incr=0;  Decr=0;
#1  Reset=1;           // Zähler auf 0 setzen
#1  Reset=0;  Incr=1; // zählen
#5  Decr=1;           // Achtung auf die Konfliktmöglichkeit!
#1  Incr=0;  Decr=1; // ... unterschiedliche Interpretationen!
end
```





verbessertes Modul

Vorwärts/Rückwärts-Zähler

```
module Counter(Clock, Reset, Incr, Decr, Z);
    input  Clock, Reset, Incr, Decr;
    output [1:0] Z;
    reg    [1:0] Z;
    initial Z = 0;
    always @(posedge Clock) begin
        if (Reset)    Z <= 0;      else
        if (Incr)     Z <= Z + 1;  else
        if (Decr)     Z <= Z - 1;
    end
endmodule
```



Zustandsmaschine Ampel

```
module ampel(clk, schalte, rot, gelb, gruen);
    input clk, schalte;  output rot, gelb, gruen;
    reg [2:0] state; initial state = 3'd0;
    always @(posedge clk) if (schalte)
        case (state)
            3'b000: state <= 3'b010;
            3'b010: state <= 3'b101;
            3'b101: state <= 3'b011;
            3'b011: state <= 3'b000;
            default state <= 3'b000;
        endcase
    assign {gruen, gelb} = state[2:1];
    assign rot = !state[0];
endmodule
```



Function

- Wertberechnung
 - Rückgabe nur über Funktionsnamen
 - Parameterübergabe: by value
- ```
function [3:0] max;
input [3:0] op_a, op_b;
begin
 max = (op_a >= op_b)? op_a : op_b;
end
endfunction
```
- Aufruf: 

```
assign m = max(a, b);
```



## task

---

- Sammlung von sequential statements
- Ein-/Ausgabe-Parameter
  - bei Aufruf in gleicher Reihenfolge
- Rekursiver Aufruf möglich, jedoch keine automatische Speicherverwaltung (d. h. nur statische Variablen)
- ```
task inc; input [2:0] a, b; begin  
x <= x + a; y <= y - x + b; end endtask
```
- Aufruf:

```
always @(posedge clk) inc(5, 8);
```



Beispiel 8-Bit-Tri-State-Bus

```
module bustreiber(bus, sende, in, out);  
    inout [7 : 0] bus;    input sende;  
    output [7 : 0] in;    input [7 : 0] out;  
    assign bus = sende? out : 8'bzzzzzzzz;  
    assign in = bus;  
endmodule
```

Weitere Informationen

- IEEE Standard Verilog® Hardware Description Language, IEEE Std 1364
- Übersichtsblatt (teilweise BNF-Notation)

| Verilog-Übersicht | | Modul | Sequential_Statement |
|---|--|---|---|
| Operatoren Dyadische arithmetische Operatoren + Addition - Subtraktion * Multiplikation / Division % Modulo Monadische arithmetische Operatoren - Negativ (Vorzeichen) + Positiv (Vorzeichen) Vergleichsoperatoren Ergebnis 0, 1 oder x > größer >= größer oder gleich < kleiner <= kleiner oder gleich == gleich != ungleich Ergebnis 0 oder 1 == bitwise gleich (auch x und z) != bitwise ungleich (dito) Logische Operatoren ? : wenn dann/sonst {2, + 3. Operand beliebiger Typ} Ergebnis 1 Bit breit ! nicht && und oder Bitweise Verknüpfung (Primitive) ~ Negation (not) & und (and) oder (or) ^ exklusiv-oder (xor) ~& nicht-und (nand) ~ nicht-oder (nor) ~^ oder ~- gleich (xnor) | Monadische Reduktion & und oder ^ exklusiv-oder ~& nicht-und ~ nicht-oder ~^ gleich Shifts << n shift nach links um n Bit >> n shift nach rechts um n Bit Konkatenation { expr, expr, ... } Replikation { expr _{repeat} (expr) } Konstanten Angabe mit Bitbreite/BasisZahl 'b (binär, 2) 'o (oktal, 8) 'd (dezimal, 10) 'h (hexadezimal, 16) z. B. '51a, 'b32, '26 ""Text" | Modul module modulID ([portID [, portID]]); (input output inout [[range]] portID [, portID]); parameter paramID = EXPR _{constant} ; declaration parallel_statement) endmodule Declaration moduleID [# [EXPR _{constant} (, EXPR _{constant})]] (instance_name { port_connections },) instance_name { port_connections }; port_connections ::= [value] {, [value] } .port (value) {, .port (value) } event eventID ; defparam instance . paramID = EXPR _{constant} ; task taskID ; { input output inout [[range]] portID {, portID } } ; { declaration } sequential_statement endtask function [[range]] type ; functionID ; (input [[range]] paramID ;) { declaration } begin (sequential_statement functionID = expr ;) end endfunction wire wireID ; wand wor wireID ; wire [Index1 : Index2] wirebundleID ; wire #(Z) wire_with_2_clocks_delay ; reg regID ; reg [range] regID ; reg [range] regID [range] ; integer real time regID ; bufif1 xor ... (out, in1, ...) ; Parallel_Statement initial sequential_statement always sequential_statement assign [#delay] wireID portID = expr ; | Sequential_Statement begin [: blockID (declaration)] { sequential_statement } end fork [: blockID { declaration }] { sequential_statement } join if (expr) sequential_statement else sequential_statement case caseX caseZ (expr) { expr {, expr } : sequential_statement } [default : sequential_statement] endcase forever sequential_statement for (assignment; expr _{condition} ; assignment) sequential_statement while (expr _{condition}) sequential_statement repeat (EXPR _{count}) sequential_statement disable taskID blockID ; taskID [{ expr {, expr } }] ; regID [<=] [#delay] @ { event { or event } } ; expr ; -> eventID ; @ { event { or event } } sequential_statement event ::= eventID [#posedge negedge] expr #delay sequential_statement delay ::= number { expr } wait (expr) sequential_statement \$write (formatstring (, varID)) ; \$display (formatstring (, varID)) ; \$readmemb \$readmemh (filenamestring , varID [, start_address [, stop_address]]) ; \$finish ; \$dumpvars("filename") ; \$dumpvars(0 1 (, varID)) ; \$dumppon ; \$dumpoff ; ; varID ::= regID wireID expr ::= expr Operator expr Operator expr expr { expr ; expr { expr {, expr } } } { expr { expr } } varID Konstante |