

15.06.2006

Technische Grundlagen der Informatik II

6. Übung – MIPS und Dinatos in Verilog

Sommersemester 2006

Aufgabe 1: Dinatos-Modell

Erweitern Sie das Verilog-Modell von Dinatos (Vorlesung Kapitel 5, Folien 18 ff.) um folgende Befehle:

a) ADD# N, Addiere die Konstante N zum Akkumulator AC, $AC \leftarrow AC + N$.

b) IF= N, Vergleiche den Inhalt der Speicherzelle N mit dem Akkumulator AC und speichere das Ergebnis in Condition, $C \leftarrow AC == \text{mem}[N]$.

c) SUBA N, Subtrahiere den Akkumulator vom Inhalt der Speicherzelle N, $AC \leftarrow \text{mem}[N] - AC$. Greifen Sie dazu auf die schon vorhandene Addition **ADD N** und eine zusätzliche Mikrooperation "ac \leftarrow ac + 1" zurück. Hinweis: Die ALU kann *nicht* direkt subtrahieren, es existiert keine Mikrooperation "-".

Lösung:

```
module dinatos(clock, stopped);  
...  
    parameter  
...  
    brnc    = 8'd15,  
    stop    = 8'd16, // Zeile geändert  
    addn    = 8'd17, // neu  
    ifeq_n  = 8'd18, // neu  
    sub_n   = 8'd19; // neu  
...  
    always @(posedge clock)  
        begin
```

```

    case(state)
...
2: begin // Befehlsdekodierung, ergänzt
    case(opc)
...
    addn: begin // Neu: Addiere Konstante
        ac    <= ac + {8'b0000,n};
        state <= 1;
    end
    ifeq_n: begin // Neu: Teste Akkuinhalt == Speicherzelle
        ar    <= {8'b0000,n};
        state <= 7;
    end
    sub_n: begin // Neu: Subtrahiere Speicherzelle
        ar    <= {8'b0000,n};
        ac    <= ~ac;
        state <= 7;
    end
    endcase
end
...
7: begin // ergänzt
    bc <= mem[ar]; // read mem operand to bc (temp)
    case(opc)
        and_n: state <= 8;
        add_n: state <= 9;
        mul_n: state <= 10;
        ifeq_n: state <= 15;
        sub_n: begin
            ac <= ac + 1;
            state <= 9;
        end
    endcase
end
...
15:begin // neu
    c    <= ac == bc;
    state <= 1;
end
endcase
end
endmodule


```

Aufgabe 2: MIPS-Sprungbefehle

In MIPS gibt es unter anderem den bedingten Sprung bei Gleichheit (**beq**, Opcode 4) und den direkten Sprung (Jump, **j**, Opcode 2). Der Wire-Bus **opc** ist analog zum Verilog-Modell von Dinatos der Abgriff vom Instruktionsregister für den Opcode, **L26** der Abgriff für die Zielsprungadresse des Jump-Befehls und **L16** für den 16-Bit-Offset des Branch-Befehls. **c** steht in den folgenden Betrachtungen für das Ergebnis der Bedingung (Gleichheit der Register **rs** und **rt**).


a) Zeichnen Sie das Register PC (das bereits den um 4 erhöhten Wert beinhalten soll), das Befehlsregister mit dem Befehl j $L26$, sowie die für nur den Jump-Befehl benötigte Logik. Die Verbindungen sollen für jedes Bit einzeln ersichtlich gezeichnet werden.

Lösung:

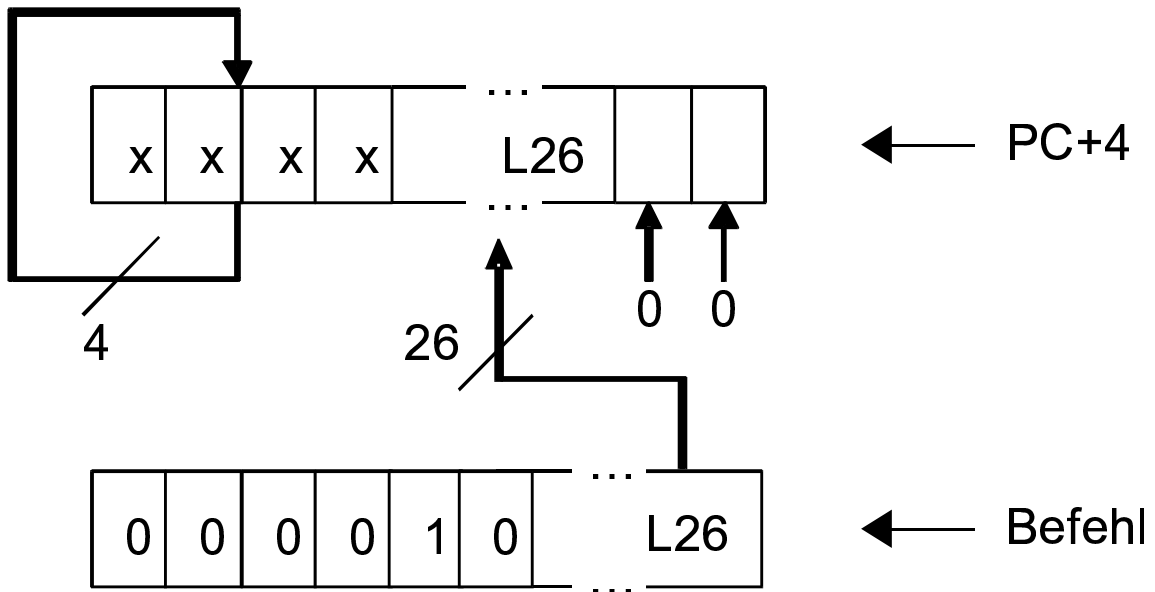

b) Zeichnen Sie Register und Logik analog zu a) für den beq $rs, rt, L16$ -Befehl.

Lösung:

 

c) Formulieren Sie die auszuführenden Mikrooperationen in Verilog, die für die beiden Befehle **jump** und **beq** notwendig sind. Ihnen steht dafür eine Funktion **ms4** zur Verfügung, die die vier höchstwertigen Bits des übergebenen Arguments (32 Bit breit) liefert.

Lösung:

```
if (OPC == 2)
    PC <= { ms4(PC + 4), L26, 2'b00 };
else
if (OPC == 4 && C)
    PC <= { PC + 4 + {{ 14{L16[15]}}}, L16, 2'b0 } };
else
    PC <= PC + 4;
```