



4. Steuerwerk und Operationswerk

Technische Grundlagen der Informatik 2
(Rechnertechnologie 2)
SS 2006

Andreas Koch

FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen

Auf Basis von Material von
Rolf Hoffmann

FG Rechnerarchitektur
Technische Universität Darmstadt

- Ausweichtermine für Brückentage
 - Freitags, 7.7. und 14.7., 14:25-16:05, S2|02 C205
- Informatik B: Anmeldung zur Semestralklausur (Scheinklausur) am 6.6.
 - Sekretariat des FG ESA, 12:00-16:00 Uhr, S2|02 E104
 - Aus Raumgründen unbedingt erforderlich!

- 4.1 Hierarchische Gliederung von Systemen
- 4.2 Steueroperationssystem
- 4.3 Mikrooperationen
- 4.4 Verschiedene Realisierungen von Steuerwerken
 - 4.4.1 Mikroprogramm-Steuerwerk
 - 4.4.2 Schritt-Steuerwerk
- 4.5 Fallbeispiel: Serien-parallele Multiplikation
 - 4.5.1 Algorithmische Beschreibung
 - 4.5.2 Synchrones Mikroprogramm
 - 4.5.3 Zerlegung in Steuerwerk und Rechenwerk
 - Schnittstelle
 - Steuerwerk
 - Rechenwerk
 - Mikroprogramm-Steuerwerk


4.1 Hierarchische Gliederung von Systemen

■ Hierarchische Gliederung (Zerlegung, Zusammensetzung)

- $F = F_1\{F_2, F_3, \dots F_n\}$
- $F_i = F_{i,1}\{F_{i,2}, F_{i,3}, \dots F_{i,n(i)}\}$
- Komponente =
Komposition{Teilkomponenten}
- Komponente :=
Komponente{Komponenten}


■ Funktionseinheit

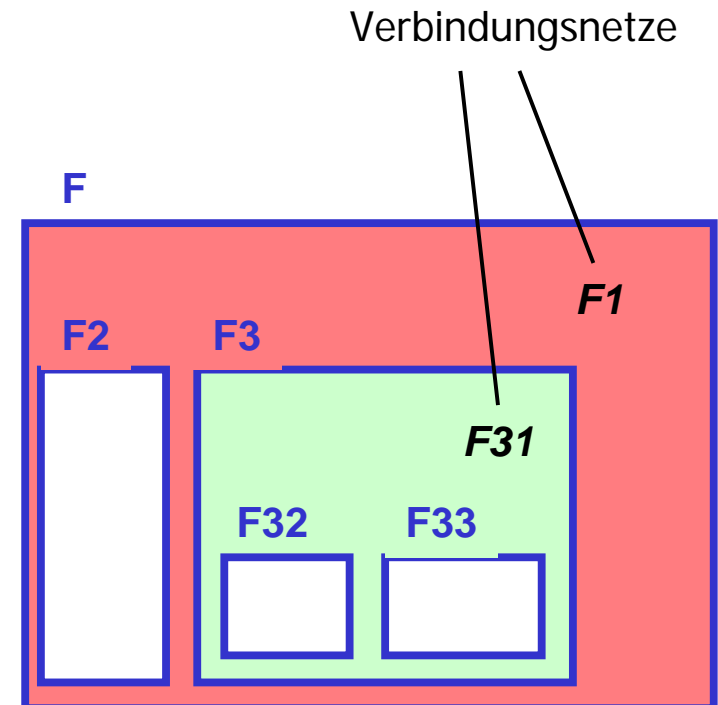- Funktionseinheit =
Zusammenspiel{Funktionseinheiten}
- Funktionseinheit =
Verbindungsnetz{Funktionseinheiten}



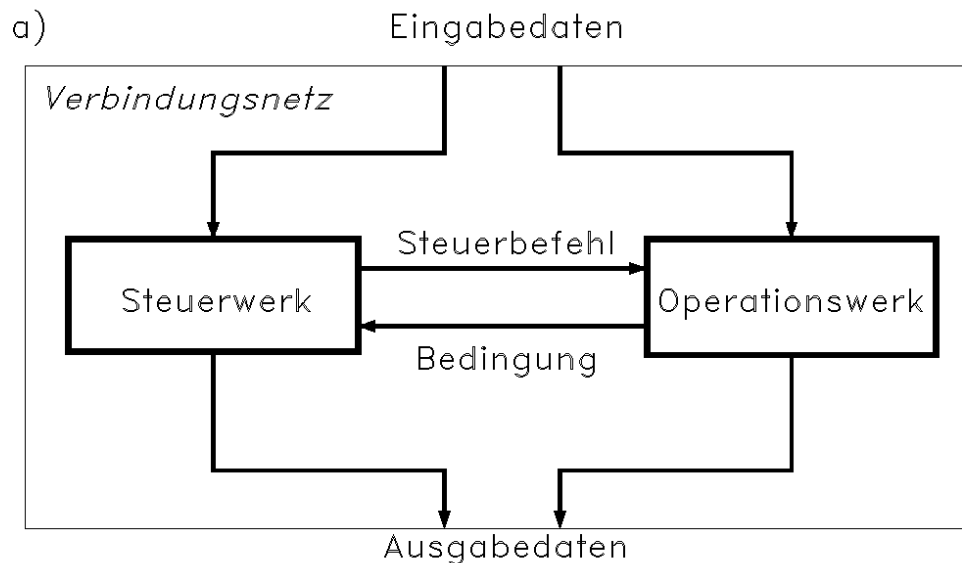4.2 Steueroperationssystem

- Funktionseinheit oft zusammengesetzt aus
 - **Steuerwerk** (Control Unit)
 - **Operationswerk** (Data Path)
- Zusammen bezeichnet als ***Steueroperationssystem***:
- ***Steueroperationssystem***
= Verbindungsnetz{**Steuerwerk**, **Operationswerk**}



■ Steuerwerk

- Sendet Steuerbefehle (Steuersignale) an das Operationswerk
- Trifft Entscheidungen aufgrund der Bedingungen und Eingabedaten
- Enthält ein Steuerprogramm (Steueralgorithmus, Mikroalgorithmus) zur
 - Analyse der Bedingungen
 - Synthese der Steuerbefehle
- [Bedingung ->] Programmzustandsänderung -> Steuerbefehl
- Aktiver Teil

■ Operationswerk

- Führt Operationen auf den Daten (Eingabedaten, gespeicherte Daten) aus
- Meldet Bedingungen (Meldesignale, Statussignale) zurück an das Steuerwerk
- Steuerbefehl -> Datenzustandsänderung [-> Bedingung]
- Passiver Teil

4.3 Mikrooperationen

■ Synchroner Mikrooperation

$s_i \leftarrow f_i(\mathbf{s}, \mathbf{x})$

Eine Operation f_i auf einem synchronen Register s_i .

Eingangswerte in die Funktion können sein: Bedingungen \mathbf{x} und Werte \mathbf{s} von

- dem eigenen Register
- anderen Quellen (Register, Signale von Wires, Werte von einfachen Speicherzellen)

■ Asynchrone Mikrooperation


$s_i := f_i(\mathbf{s}, \mathbf{x})$

Eine Operation f_i auf einer einfachen Speicherzelle s_i . Eingangswerte in die Funktion können Bedingungen \mathbf{x} sein und Werte \mathbf{s} von

- andere Quellen (Register, Signale auf Wires, Werte von einfachen Speicherzellen)
- **verboten ist die Rückkopplung auf die eigene Speicherzelle (z.B. $s := s + 1$) weil sonst eine asynchrone Rückkopplung entsteht.**


- **Synchrone μ ops** können synchron-parallel ausgeführt werden. Warum?
 - Synchrone Register bestehen aus einem Master- und einem Slave-Speicher
 - **Phase 1:** Mit den alten Werten, die in den Slaves (Registerausgänge) gespeichert sind, werden die Berechnungen durchgeführt. Am Ende dieser Phase werden die neu berechneten Werte in den Mastern der Register zwischengespeichert.
 - **Phase 2:** Die in den Mastern gespeicherten neuen Werte werden in die Slaves kopiert.
- Die Phase 1 und die Phase 2 sind zeitlich entkoppelt.
- Möglichkeiten zur Erzeugung der Phasen
 - **Zwei sich nicht überlappende Takte**
 - **Einflankengetriggert:** mit der positiven Taktflanke werden nacheinander die beiden Phasen angestoßen
 - **Zweiflankengetriggert:** Die Übernahme in die Slaves erfolgt mit der einen Taktflanke, das Kopieren vom Master in den Slave mit der anderen.
- **Asynchrone μ ops** können nur dann parallel ausgeführt werden, wenn keine asynchronen Rückkopplungen entstehen.

Synchrone Mikrooperation, Darstellung

 


$zincr: (z \leq z+1)$

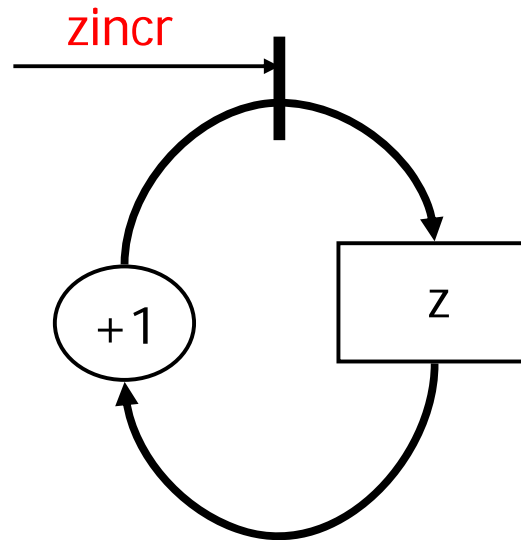Durch das Steuersignal **zincr** wird die synchrone Mikrooperation $z \leq z+1$ aktiviert.




Alternative Darstellung

 

Diese Darstellung eines Registers verdeutlicht die synchrone Arbeitsweise


Zwei alternative Mikrooperationen

 

uop1: $(ac \leftarrow f1(r1))$

uop2: $(ac \leftarrow f2(r2))$

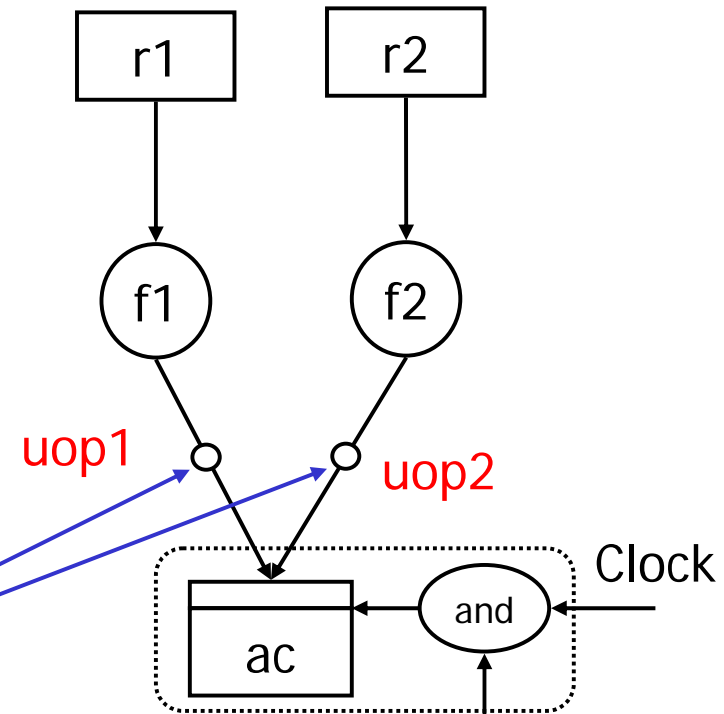
Implementierung der Aktivierung durch ClockEnable



Implementierung durch AND-Gatter oder Multiplexer

ClockEnable = uop1 or uop2

Asynchrone Mikrooperation, Darstellung

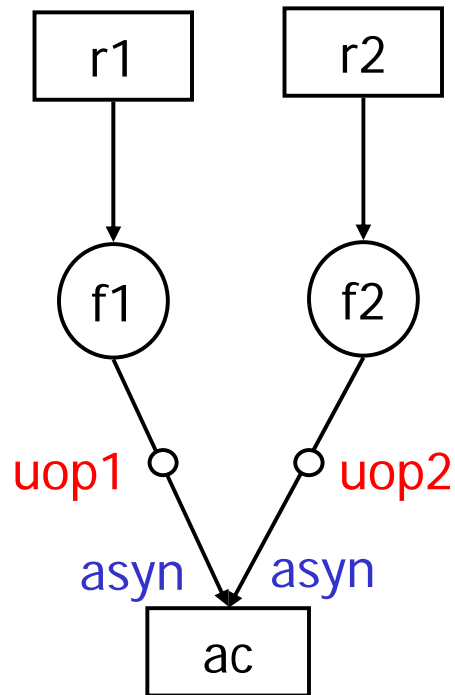

uop1: (ac:=f1(r1))

uop2: (ac:=f2(r2))

Die asynchrone Arbeitsweise wird durch den Zusatz „**asyn**“ zum Ausdruck gebracht.

Schreibweise der Zuweisung :=

In Verilog

```
reg ac, r1, r2;
```

```
if (uop1) ac=f1(r1);
```

```
if (uop2) ac=f2(r2);
```

4.4 Verschiedene Realisierungen von Steuerwerken

■ Schaltwerk/Automat

- $s' = f(x,s)$ Zustandsfunktion
- $y = g(x,s)$ Ausgangsfunktion
- $s(t+1) = s'(t)$ Zeitverhalten

- t = Folge von Zeitintervallen, in denen der Zustand stabil ist
- s = Zustand, Adresse
- s' = Folgezustand, Folgeadresse
- x = Eingangssignale, Bedingung
- y = Ausgangssignale, Steuerbefehl

■ Realisierung von f und g


- Hardware-Steuerwerk mit
 - Gatternetzwerk, Schaltmatrix (PLA), Platzbedarf minimiert
- Mikroprogramm-Steuerwerk mit
 - Festwertspeicher, Mikroprogrammspeicher

4.4.1 Mikroprogramm-Steuerwerk

a) Übergangstabelle

x_s	s'	y
D	F	G
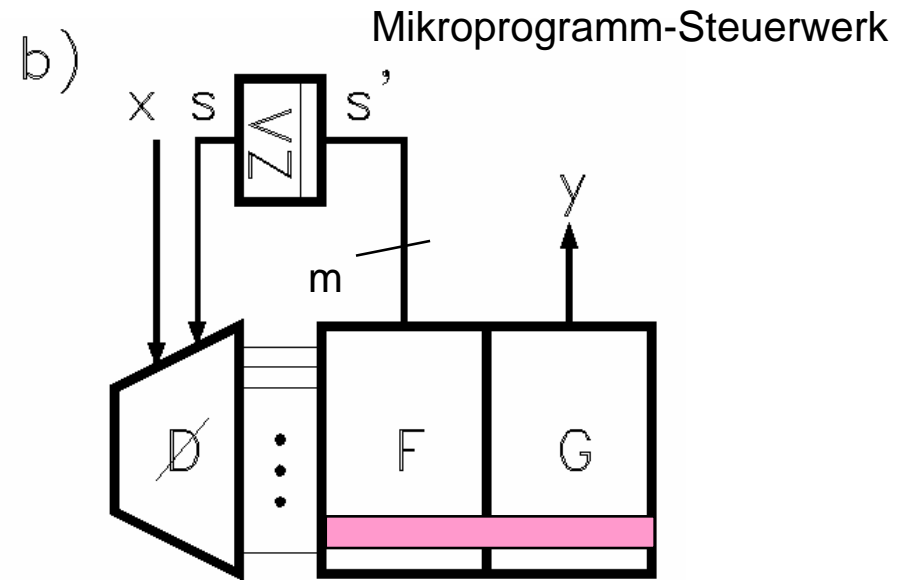
$$[s] \quad s' == F(x_s) , \quad Y == G(x_s)$$



Ausgangspunkt ist die Übergangstabelle. D ist die Decodiermatrix, meist in dual aufsteigend sortierter Form \emptyset (alle möglichen Adressen von 00..0 bis 11 .. 1).

Die Adresse ist die Konkatination von der Bedingung x mit dem Zustand s.


Die ausgewählte Zeile von F gibt den aktuellen Folgezustand (Folgeadresse) an.

Die ausgewählte Zeile von G gibt die aktuellen Ausgangssignale (Steuerbefehl) an.

Die aktuelle Folgeadresse und der aktuelle Steuerbefehl bilden den aktuellen Mikrobefehl.

Beispiel

Zustandsdiagramm (a)

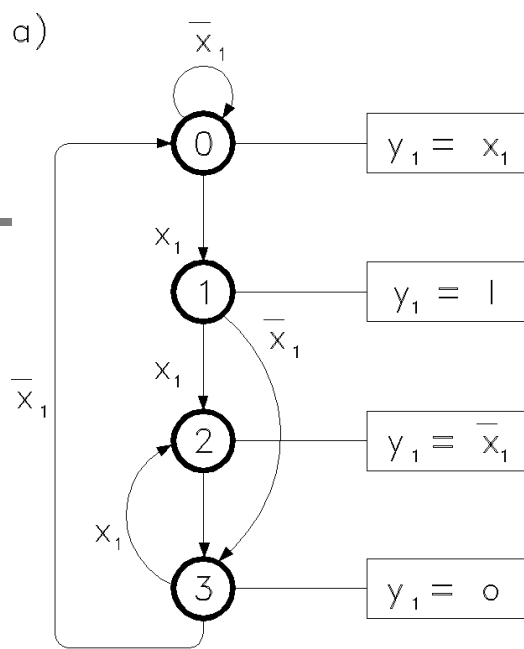

Mikroprogramm (b)

- [0] $y_1 = x_1$, if \bar{x}_1 then next 0 else next 1 fi
- [1] $y_1 = 1$, if \bar{x}_1 then next 3 else next 2 fi
- [2] $y_1 = \bar{x}_1$, next 3
- [3] $y_1 = 0$, if \bar{x}_1 then next 0 else next 2 fi

Übergangstabelle (c)


c)

x_s	s'	y
$[x_1 s_2 s_1]$	$[s'_2 s'_1]$	$[y_1]$
o o o	o o o	o
o o		
o o		
o	o o o	o
o o	o	
o	o	
o		o
	o	o
D	F	G

Mikro-befehl 0

Realisierung (d)

d)

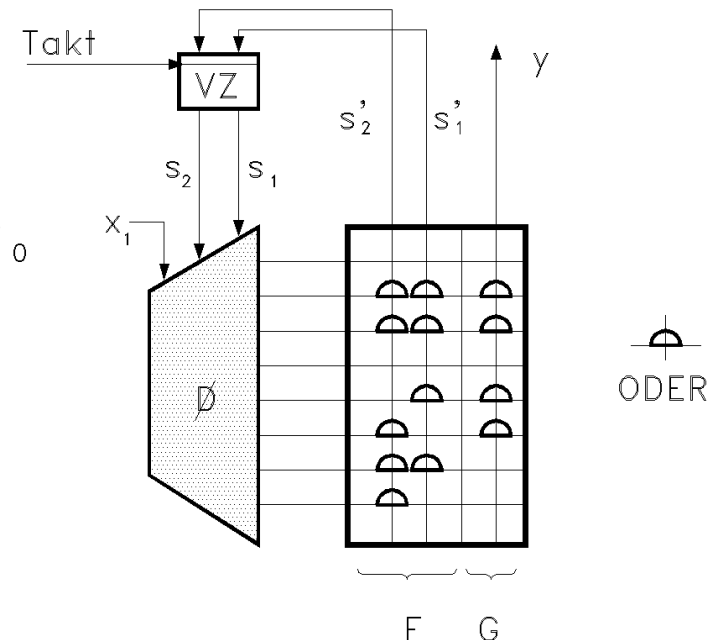

MP-Steuerwerk in Verilog

```
module stw(clk, x1, y1);
input  clk, x1;
output y1;
reg [1:0] s; // Zustandsregister sync
initial s=0;


reg [2:0] FG [0: 7]; // ROM

wire [2:0] bef;
assign bef = FG[{x1, s}];
assign y1 = bef[0];

always @(posedge clk) s <= bef[2:1];
endmodule
```

```
initial
begin
FG[0]=3' b000;
FG[1]=3' b111;
FG[2]=3' b111;
FG[3]=3' b000;
FG[4]=3' b011;
FG[5]=3' b101;
FG[6]=3' b110;
FG[7]=3' b100;
end
```

 Beschreibung als Zustandsautomat in Verilog




```
module stw(clk, x1, y1);
input  clk, x1;
output y1;

reg [1:0] z; // Zustandsregister sync
initial z=2'b00;


assign y1 = (z==0)&x1 | (z==1) | (z==2)&~x1;

always @(posedge clk)
    case(z)
    0: if(x1) z<=1; else z<=0;
    1: if(x1) z<=2; else z<=3;
    2: z<=3;
    3: if(x1) z<=2; else z<=0;
    endcase
endmodule
```


4.4.2 Schritt-Steuerwerk

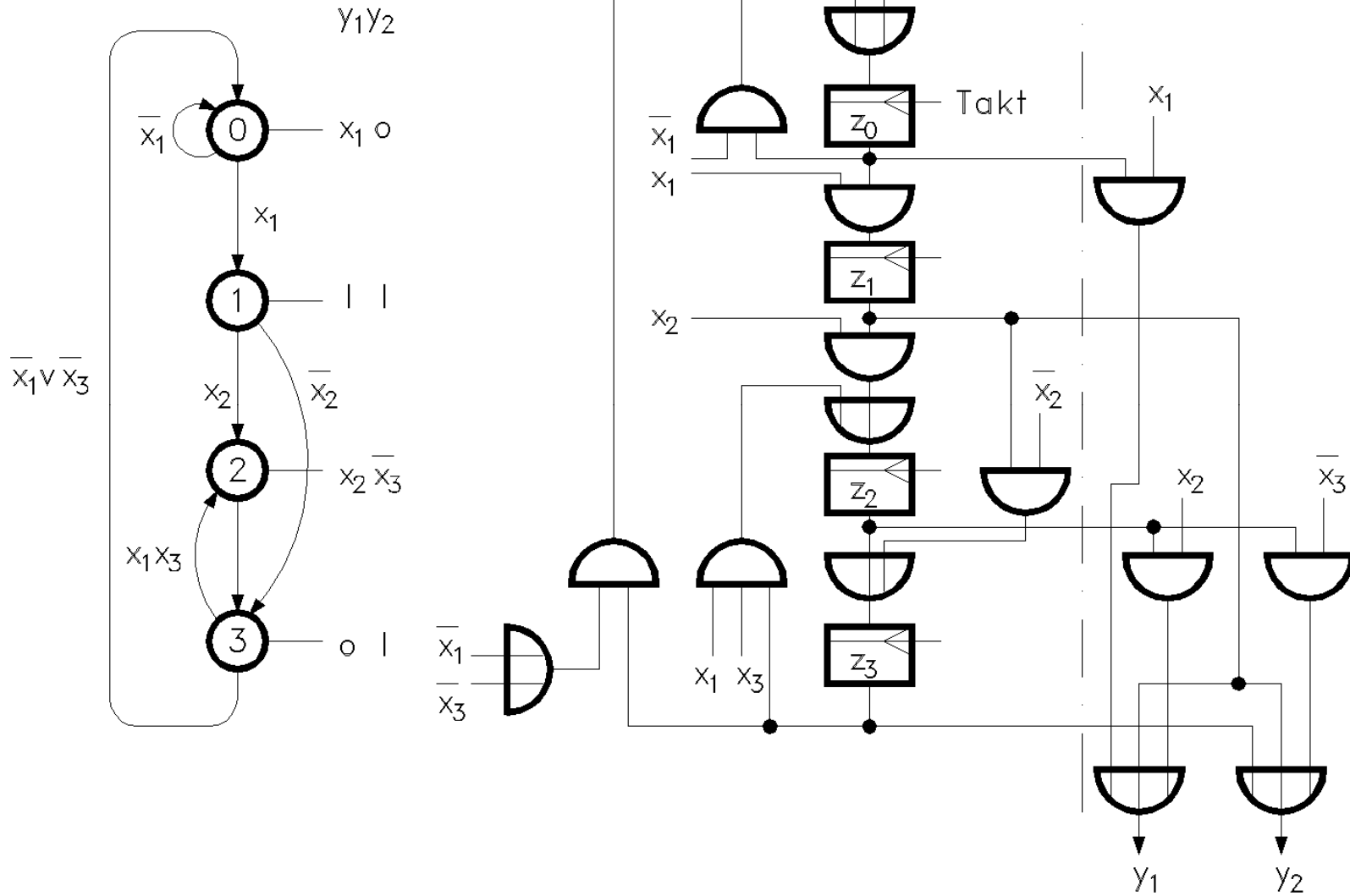

Schritt-Steuerwerk in Verilog

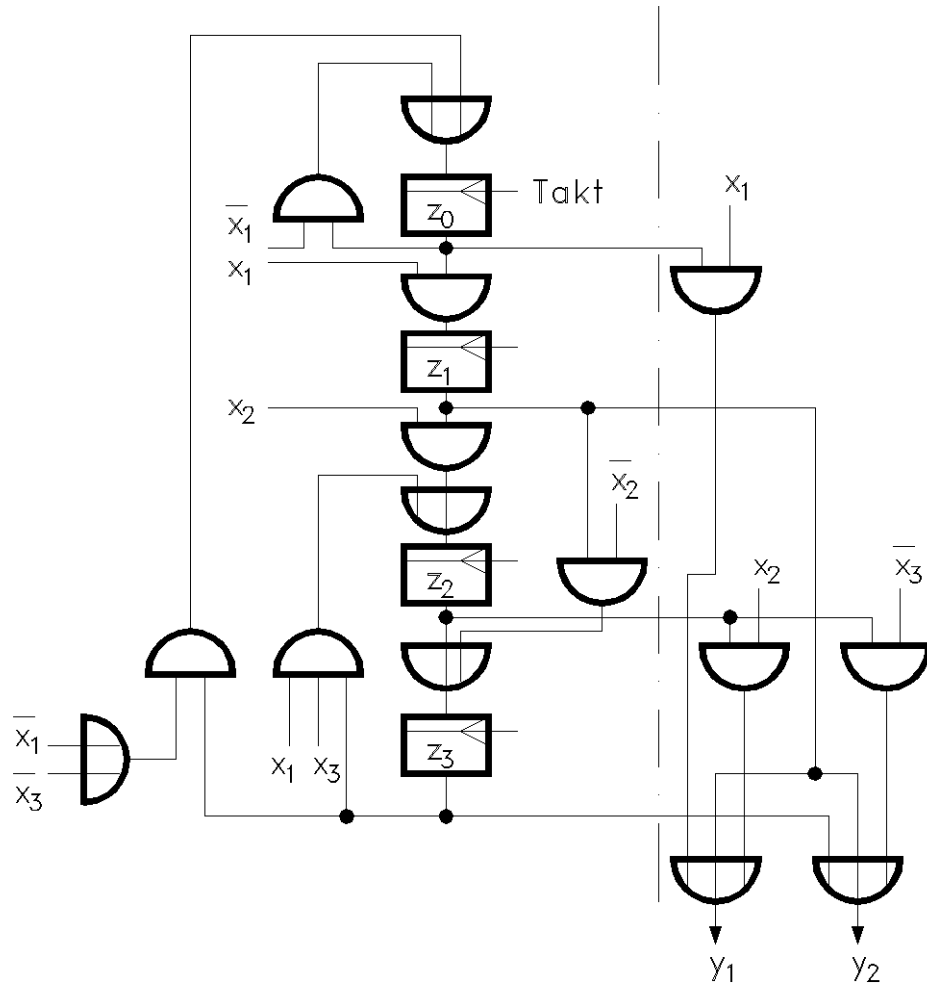

```
module stw(clk, x1, x2, x3, y1, y2);
  input  clk, x1, x2, x3;
  output y1, y2;
  reg [3:0] z; // Zustandsregister sync
  initial z = 4'b0001;
  assign y1 = z[0]&x1 | z[1] | z[2]&x2;
  assign y2 = ...
  always @(posedge clk)
  begin
    z[0] <= z[0]&~x1 | z[3]&(~x1|~x3);
    z[1] <= z[0]&x1;
    ...
  end
endmodule
```




Beispiel: $8 * 255$

vor	0:	00000000011111111
nach	0:	00000010001111111
vor	1:	00000010001111111
nach	1:	00000011000111111
vor	2:	00000011000111111
nach	2:	00000011100011111
vor	3:	00000011100011111
nach	3:	00000011110001111
vor	4:	00000011110001111
nach	4:	00000011111000111
vor	5:	00000011111000111
nach	5:	00000011111100011
vor	6:	00000011111100011
nach	6:	00000011111110001
vor	7:	00000011111110001
nach	7:	00000011111111000


4.5.2 Synchrones Mikroprogramm

Enthält

- * Ablauf (Zustandswechsel)
- * die den Zuständen zugeordneten Mikrooperationen
- weitere Ausgangssignale.
- Aufbau ähnlich wie normales Programm
- eignet sich als Ausgangspunkt für die Hardware-Implementierung.
 - Mikrooperationen stehen direkt im Code.
 - Zerlegung in Steuerwerk und Operationswerk erfolgt später.

```
module mult3(clock, start, x, y, p, stop, state, i);  
input  clock, start;  
input  [8:1]  x, y;           // von der Test-Umgebung  
output [17:1] p; reg [17:1] p; // sync  
output stop;  
output [1:0] state ; reg [1:0] state ; //sync  
output [2:0] i; reg [2:0] i;           // sync counter  
parameter s1 = 'b00, s2 = 'b01, s3 = 'b10, s4 = 'b11;  
initial state=s1;
```

Synchrones Mikroprogramm (2)

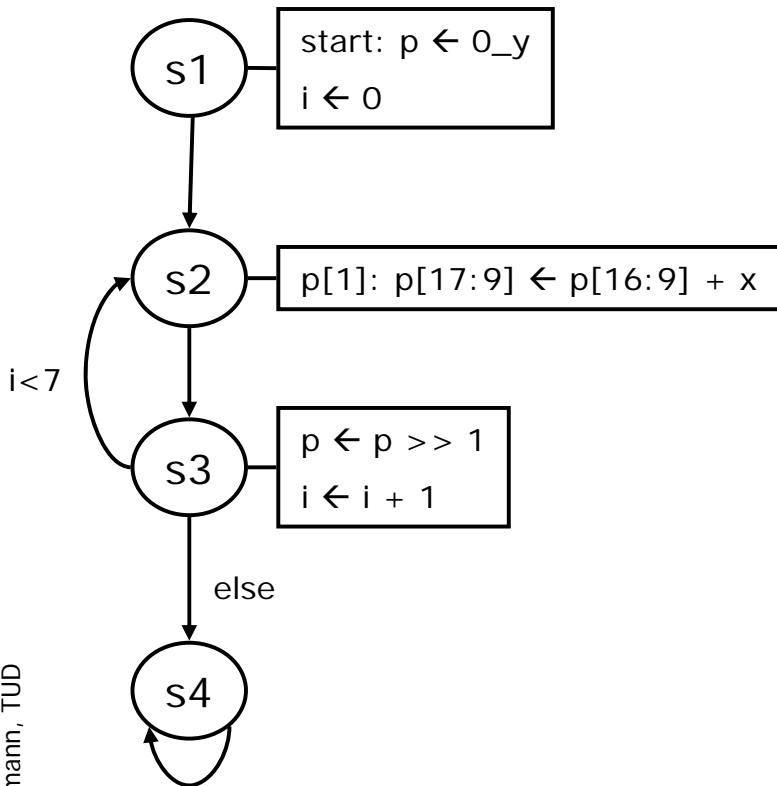


```
assign stop=(state==s4);
always @(posedge clock)
begin
  case (state)
    s1: if (start) begin p <={9'b0, y}; i <= 0; state <= s2; end
    s2: begin
        if (p[1]) p[17:9] <= p[16:9] + x;
        state <= s3;
      end
    s3: begin
        p <= p >> 1;
        if ( i<7 ) state <= s2; else state <= s4;
        i <= i + 1;
      end
    s4: state<=s4;
    default: state <= s1;
  endcase
end
endmodule
```

Testumgebung

```
module testbed();  
reg clock;           // boole buffered  
reg [8:1] x, y;      // boole, Eingangswerte  
reg start;          // boole, start-signal  
wire stop;          // stop signal vom Multiplizierer  
wire [17:1] p;      // zur Anzeige des Ergebnisses  
wire [1:0] state ;  // Anzeige  
wire [2:0] i;       // Anzeige  
mult3 multiplizierer(clock, start, x,y,p, stop, state, i);  
initial begin x=8; y=255; end // zu multiplizierende Werte  
initial begin start=0; #15 start=1; end  
initial begin clock=0; #5 repeat (100) #5 clock = ~clock; end  
initial  
    begin  
        wait (stop);  
        $display("%d * %d = %d %h", x, y, p, p);  
        @(posedge clock) $finish;  
    end  
endmodule
```

Timing-Diagramm

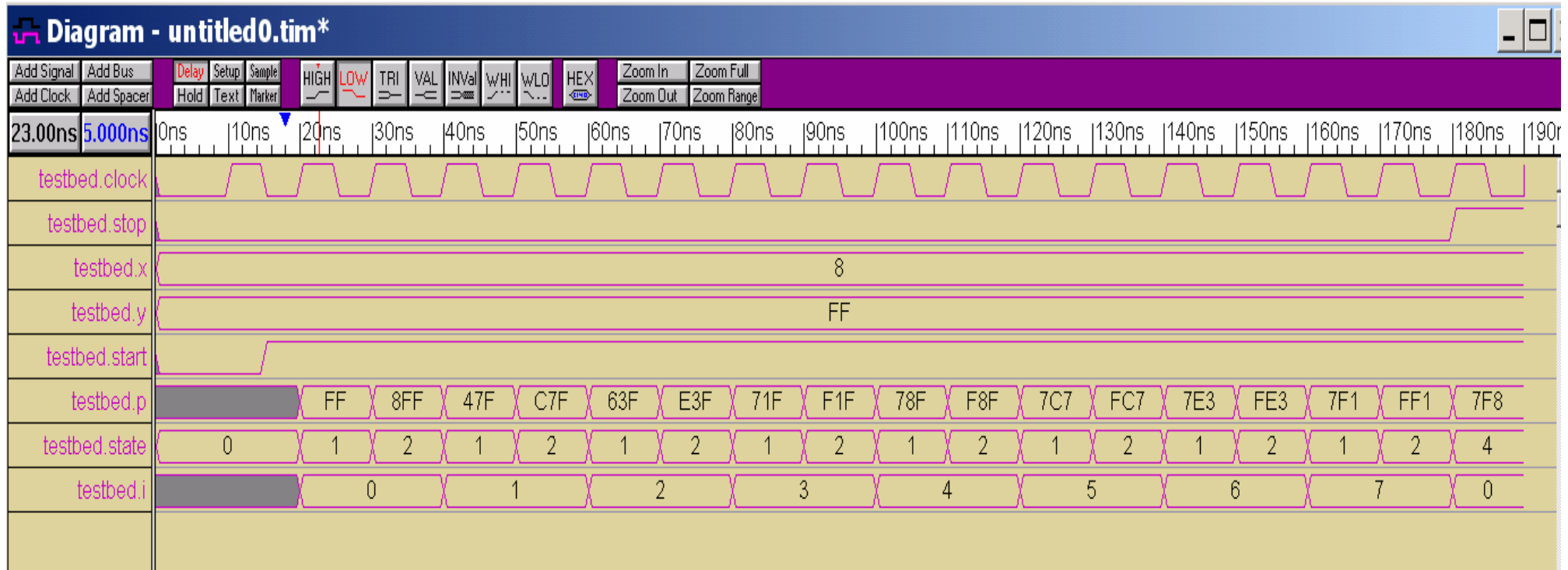

4.5.3 Zerlegung in Steuerwerk und Rechenwerk

■ Aufgabenstellung

- Das synchrone Mikroprogramm ist in ein Steuerwerk und in ein Rechenwerk zu zerlegen.
- Der Zähler i soll sich im Rechenwerk befinden
- Eine geeignete Schnittstelle (Steuersignale und Meldesignale) ist zu definieren.

■ Vorgehensweise

- Ersetze die Mikrooperationen durch Steuersignale
 - z.B. **load**: $(p \leq \{9'b0, y\})$
oder **shr**: $(p \leq p \gg 1)$
- Definiere Meldesignale
 - hier: **ikleiner7**: $(i < 7)$
- Zeichne die Zerlegung (insbesondere das Rechenwerk) mit der Schnittstelle
- Beschreibe das Steuerwerk und das Rechenwerk unter Verwendung der Schnittstelle


■ Mikrooperationen

- **load**: $p \leq \{9'b0, y\}$
- **addif**: if ($p[1]$) $p[17:9] \leq p[16:9] + x$
- **shr**: $p \leq p \gg 1$
- **iset0**: $i \leq 0$
- **iplus1**: $i \leq i+1$

■ Meldesignale

- **ikleiner7**: $ikleiner7 = (i < 7)$

Steuerwerk-Schnittstelle-Rechenwerk

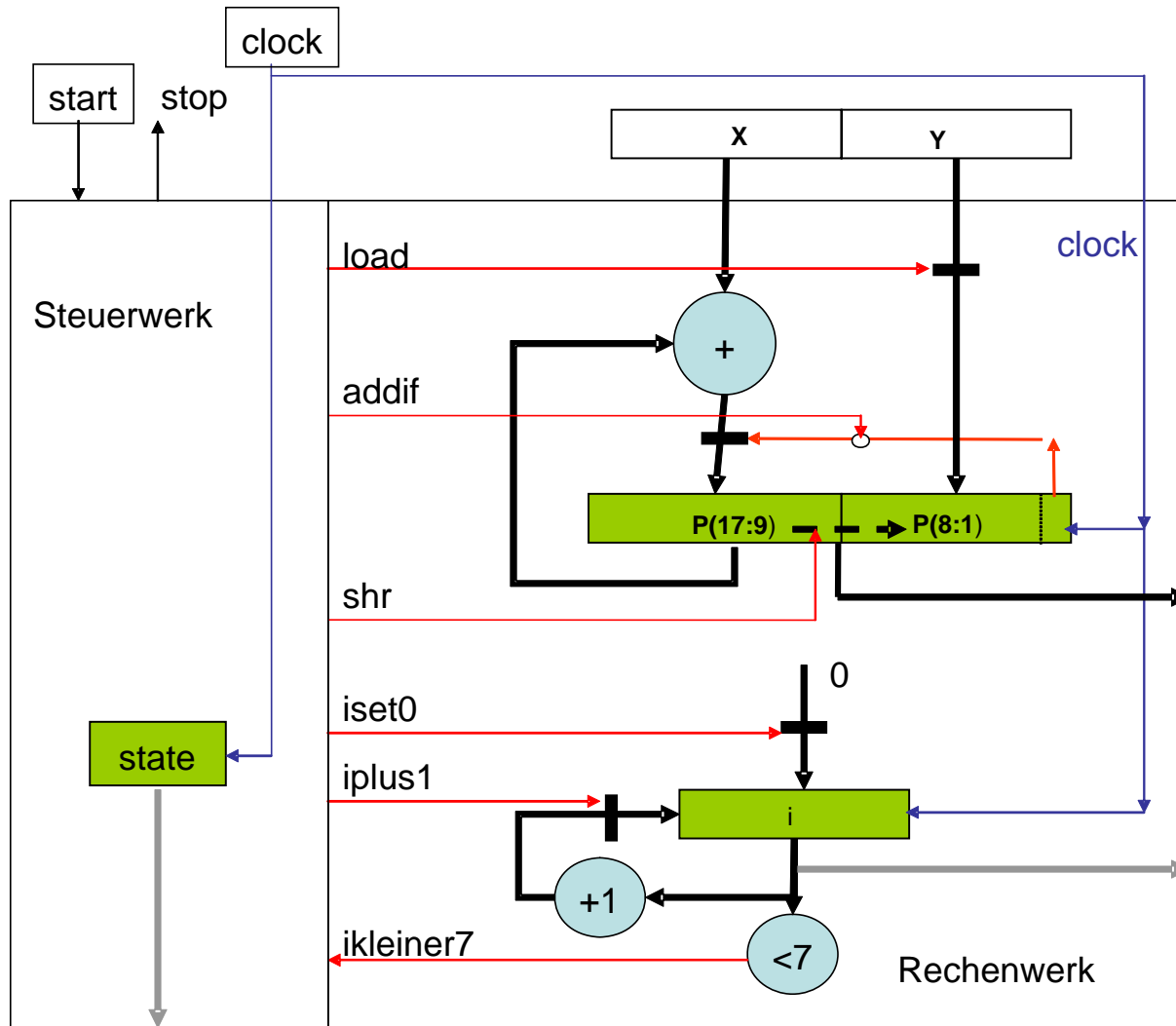

Steuerwerk (1):

```
module stw(ikleiner7, clock, start, stop, state, load, addif, shr, iset0, iplus1);  
input  clock;  
output stop; // zur Testumgebung  
output load, addif, shr; // Steuersignale für p  
output iset0, iplus1; // Steuersignale für i  
  
input  start; // von der Testumgebung  
input  ikleiner7; // Meldesignal  
  
parameter s1 = 'b00, s2 = 'b01, s3 = 'b10, s4 = 'b10;  
output [3:0] state ; reg [3:0] state ; initial state=s1;
```

Steuerwerk (2): Zustandsübergänge

```
always @(posedge clock)
begin
    case (state)
    s1: if (start) state <= s2;           // load, iset0 erzeugen
    s2: begin state <= s3; end           // addif
    s3: if (ikleiner7) state <= s2; else state <= s4; // shr, iplus1
    s4: state<=s4;
    endcase
end
```

Die Ausgangssignale werden
separat beschrieben
(s. nächste Folie)



Steuerwerk (2): Ausgangssignale

```
assign stop = (state==s4);
```

```
assign load = (state==s1)&start;
```

```
assign addif = (state==s2);
```

```
assign shr   = (state==s3);
```

```
assign iset0 = (state==s1);
```

```
assign iplus1 = (state==s3);
```

```
// rw enthält zähler i
module rw(iset0, iplus1,
    load, addif, shr, clock, x,y,p, i, ikleiner7);
input  clock;
input  [8:1]  x, y; // von der Test-Umgebung
input  iset0, iplus1;
input  load, addif, shr;
output [17:1] p; reg [17:1] p; // sync
initial p=0;
output [2:0] i; reg [2:0] i; // sync counter
initial i=0;

output ikleiner7;
```

```
assign ikleiner7=(i<7);

always @(posedge clock)
    begin
        if (load) p <={9'b0, y};
        if (addif) if (p[1]) p[17:9] <= p[16:9] + x;
        if (shr)  p <= p >> 1;
    end
always @(posedge clock)
    begin
        if (iset0) i <= 0;
        if (iplus1) i <= i+1;
    end
end
endmodule
```

```
module testbed();
reg clock;                // boole buffered
reg [8:1] x, y;           // boole, Eingangswerte
reg start;                // boole, start-signal
wire stop;                // stop signal vom Multiplizierer
wire [17:1] p;            // zur Anzeige des Ergebnisses
wire [1:0] state ;        // Anzeige
wire [2:0] i;             // Anzeige
stw stw1(ikleiner7, clock, start, stop, state, load, addif, shr, iset0, iplus1);
rw rw1(iset0, iplus1, load, addif, shr, clock, x, y, p, i, ikleiner7);
initial begin x=8; y=255; end // zu multiplizierende Werte
initial begin start=0; #15 start=1; #10 start=0; end
initial begin clock=0; #5 repeat (100) #5 clock = ~clock; end
initial
    begin
    wait (stop);
    $display("%d * %d = %d %h", x, y, p, p);
    @(posedge clock) $finish;
    end
endmodule
```


■ Vorgehensweise

- Aufstellen einer dual aufsteigend sortierten Übergangstabelle.
- Die Anzahl der Zeilen und der Zeilenindex ergibt sich durch die Konkatination von x (Eingangssignale) und dem Zustand z .
- Für jeden Zeilenindex sind der Folgezustand und die Ausgangssignale einzutragen.
- Implementierung der Tabelle durch ein ROM und ein Zustandsregister
- Verilog: analog zu Folie 14

